


TUTTO KIT

radioelettronica

TECNICA E COSTRUZIONI - RADIANTISMO - STRUMENTAZIONE - HOBBY

*Antenne
multibanda
non convenzionali*

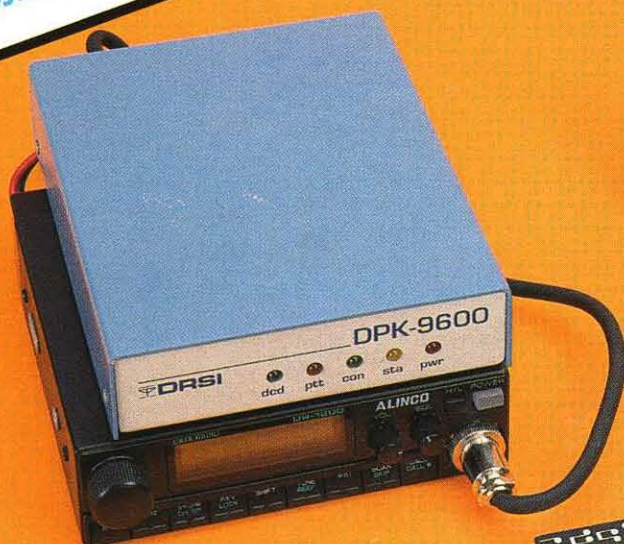
*Cenni sulle guide d'onda
retrospettiva:
Nikola
Tesla*



*Packet ad alta velocità:
TNC DPK-9600*



*meteosat:
stazione
ricevente
PDUS*

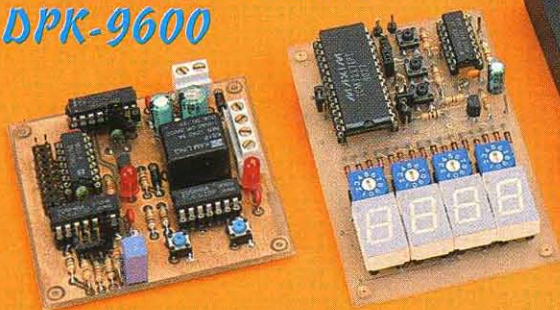

i Kit:


- Contatore up/down a 4 cifre
- Luci psichedeliche con jumbo led
- Telefono-comando a 4 canali

*Le misure della potenza a RF
Oscillatore a resistenza negativa
Interfaccia audio per packet*

ALAN 8001 FULL OPTIONAL



AM-FM-SSB 271 ch

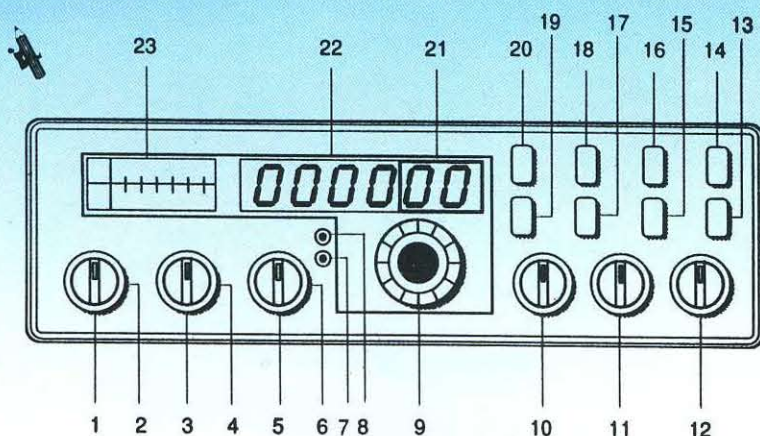

- 1 VOLUME ON/OFF**
- 2 SQUELCH**
Per eliminare il rumore di fondo del ricevitore
- 3 GUADAGNO MICROFONO (interno)**
- 4 CONTROLLO GUADAGNO RF (esterno)**
- 5 COMANDO R.O.S. CAL (interno)**
Per poter ottenere la massima potenza radiante e la massima portata. Il rosmetro incorporato Vi permette di misurare facilmente le condizioni operative dell'antenna
- 6 COMANDO DI POTENZA RF (esterno)**
Permette di regolare la potenza d'uscita RF da 1 Watt a 25 Watt
- 7 INDICATORE DI RICEZIONE**
Illuminato quando l'apparato è in ricezione
- 8 INDICATORE DI TRASMISSIONE**
Illuminato quando l'apparato è in trasmissione
- 9 SELETTORE CANALI**
Seleziona uno dei 40 canali nella banda CB
- 10 SELETTORE DI BANDA**
Seleziona la banda di funzionamento A, B, C, D, E o F
- 11 COMMUTATORE DI FUNZIONE**
Per selezionare il tipo di funzionamento LSB, USB, AM, FM
- 12 CLARIFIER**
Permette di variare le frequenze operative del ricevitore sopra e sotto la frequenza assegnata
- 13 COMMUTATORE MOD/OFF**
- 14 COMMUTATORE SWR CAL/OFF**
Serve per effettuare la calibrazione del rosmetro
- 15 INTERRUPTORE ROGER BEEP**
Nella posizione ROGER BEEP, la Vostra radio trasmetterà automaticamente il segnale audio di fine trasmissione
- 16 COMMUTATORE S-RF/SWR**
In posizione S-RF, indica l'intensità del segnale ricevuto e durante la trasmissione mostra la potenza d'uscita. In posizione SWR permette di misurare il rapporto di onde stazionarie dopo aver eseguito la calibrazione

- 17 INTERRUPTORE ECO (Opzionale)**
Da utilizzarsi quando si vuole aggiungere l'effetto ECO in trasmissione
- 18 INTERRUPTORE NB/ANL-OFF**
Attiva il controllo automatico di disturbi e agisce come filtro
- 19 INTERRUPTORE FREQ-OFF**
Attiva il frequenzimetro ed il display corrispondente si illumina
- 20 INTERRUPTORE SPOSTAMENTO DI FREQUENZA +10 KHz**
Otterremo uno spostamento di frequenza di 10 KHz
- 21 INDICATORE DEL CANALE**
Indica il canale selezionato
- 22 DISPLAY FREQUENZIMETRO**
Indica la frequenza
- 23 INDICATORE**
Indica l'intensità dei segnali in ricezione, il livello di R.O.S., la potenza d'uscita RF del trasmettitore, la percentuale di modulazione in trasmissione e permette la calibrazione del Rosmetro

CTE INTERNATIONAL
42100 Reggio Emilia - Italy
Via R. Sevardi, 7
(Zona industriale mancasale)
Tel. 0522/516660 (Ric. Aut.)
Telex 530156 CTE I
FAX 0522/921248



YAESU by **HOTLINE**

FT-2200

Not only the "latest" but also the "BEST"...

Ricetrasmittitore veicolare, 2 metri, 50 watt, 49 memorie per funzioni di programmazione e scansione. Richiamo immediato del canale CALL. Passo di canalizzazione compreso tra 5 kHz e 50 kHz. Encoder CTCSS programmabile a 38 toni. Chiamate Paging e selettive con DTMF. Composizione personalizzata tramite scala musicale della melodia d'avviso. Codici ID a tre cifre. Funzioni **Auto-Page Transpond e Forward**. Digital Voice System (opzionale) CAT System Computer Control.



FT-890 AT

The Winner...

Ricetrasmittitore HF "All Mode" 100 kHz ÷ 30 MHz (in ricez.). Accordatore automatico d'antenna incorporato. Passo di sintonizzazione: 10 Hz per CW ed SSB - 100 Hz per AM ed FM. Doppio DDS con encoder magnetico a rotazione. Due VFO A/B con frequenze, modi e shifts indipendenti collocabili in 32 memorie 100 Watt di potenza RF in SSB, CW, FM - 25 Watt in AM (regolabile). Digital Voice System (opzionale) Peso inferiore a 6 kg

FT-530

Dual band in one hand...

Ricetrasmittitore portatile bi-banda VHF-UHF "Full Duplex" Grande flessibilità e molteplicità di funzioni grazie a un doppio microprocessore Ascolto simultaneo di due frequenze sulla stessa banda o su bande diverse Encoder CTCSS Chiamate Paging e selettive con DTMF Codice ID a 3 cifre Circuito VOX incorporato (utilizzabile con cuffia YH-2) 41 memorie per banda completamente programmabili da tastiera Sette passi di canalizzazione compresi tra 5 kHz e 50 kHz Quattro livelli di potenza RF selezionabili (5 Watt max. a 12 Vcc)



Per tutta la linea YAESU:
Vasta disponibilità di ricambistica
e manuali di servizio tecnico,
anche per i modelli meno recenti.

HOTLINE INTERNATIONAL

Switzerland

Tel.: 0041 91 43 20 91 - Fax: 0041 91 43 34 44

KENWOOD

*TS-450S e TS-690S... i «sempre-pronti»
facili da trasportare e collegare*



TS-450S e TS-690S

Ricetrasmittitori HF robusti e compatti

Ovunque ed in qualsiasi situazione i ricetrasmittitori TS-450S e TS-690S rendono al massimo. Affidabilità e prestazioni sono sempre all'altezza della progettazione che le firmano: Kenwood appunto.


Lavorano con precisione su tutte le bande amatoriali, WARC incluse, in SSB, CW, AM, FM e FSK. Gli optional DSP-100, elaboratore digitale del segnale, e AT-450, accordatore automatico d'antenna permettono un campo d'operazione ancora più esteso.

I ricetrasmittitori Kenwood TS-450S e TS-690S racchiudono nelle loro dimensioni minime la massima qualità. Sono ricetrasmittitori multi-function, sono facilmente trasportabili, funzionano dappertutto... sono davvero «sempre-pronti»!

Straordinaria gamma dinamica di ricezione 108 dB • Sistema AIP (Advanced Intercept Point) esclusivo Kenwood • Ricezione a copertura continua • Progettazione ultra-compatta • Funzionamento eccezionale in split frequency • Selezione del CW reverse e CW pitch • Misuratore a barre digitale e display LCD multifunzione • Doppio Noise Blanker («Pulse» e «Woodpecker») • Sintonia fine a 1 Hz • 100 memorie • 50 W RF in uscita da 50 MHz a 54 MHz sulla banda 6 m (TS-690S).

Per i radioamatori

Cuore e... tecnologia

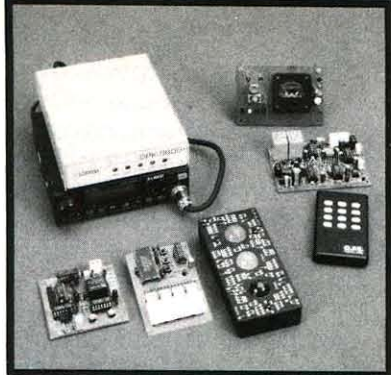

radio kit elettronica

SUB-SPACE

93
N°9

Foto di copertina:
L&S FOTO - Faenza

Hanno collaborato:

LUIGI BELVEDERI I4AWX
GUERRINO BERCI I5BVH
MICHELE BOULANGER IK1AQI
RINALDO BRIATTA IIUW
CARLO CARINI I4CHY
MASSIMO CERVEGLIERI
SILVANO CONTAVALLI I4ZSQ
GUIDO EMILIANI I4GU
COSTANTINO FERUGLIO IV3VS
PEPPO MARTINELLI I2ARN
CLAUDIO PAGNANI
MARCiano RIGHINI I4MY
ZELINO ROSSI I1RSX

disegnatore
PAOLO CAVINA

grafica
FRANCO RINALDI
SUSI RAVAIOLI

Autorizzazione del Tribunale di
Ravenna n. 649 del 19-1-1978

direttore tecnico
NERIO NERI I4NE

Direttore responsabile
NERIO NERI

Amministrazione
abbonamenti - pubblicità:
C & C - edizioni radioelettroniche
Via Naviglio 37/2 - 48018 FAENZA
Telefono 0546/22112 - 22031
Telefax 0546/662046

• Abbonamenti per l'Italia L. 58.000
• Abbonamenti Estero L. 90.000
Una copia L. 6.000
(Luglio/Agosto L. 8.000)

Arretrati L. 5.000 (+L. 3.000 spese.)
I versamenti vanno effettuati sul
C.C.P. N. 10158483
INTESTATO A C. & C. - FAENZA

Distribuzione per l'Italia:
SO.D.I.P. "Angelo Patuzzi" s.r.l.
Via Bettola 18 - 20092 Cinisello Balsamo

Stampa: Poligrafici Il Borgo
San Lazzaro di Savena (BO)

SOMMARIO

4 la POSTA:

Circuito stampato come
rifiuto industriale

23 gli accessori di "stazione":

Interfaccia audio per packet

26 il circuito di scorta:

Micro-Keyer

28 microonde:

Cenni sulla teoria delle
guide d'onda

31 b.a.r.:

Le misure di potenza a RF

38 antenne e linee:

Multibanda non
convenzionali

41 progetto weekend:

Oscillatore a resistenza
negativa

46 il sistema digitale di

Meteosat:

Stazione ricevente PDUS
(2ª p.)

53 tecniche avanzate:

TNC DPK-9600

57 inserto: TUTTO KIT

73 telefonia radio-cellulare:

Il GSM

79 applications:

I T-MOS di potenza per RF

82 radio-attività:

Operando la IV4FGM

85 retrospettiva:

Nikola Tesla

89 HF news-views:

Nel mondo del DX

92 BCL:

QSL

95 novità - redazionali

100 piccoli annunci

INDICE ABONNAMENTI

ALINCO	14-15
AWR EUROPE	27
BIAS ELECTRONICS	17
BITEL	106
BIT TELECOM	16
BRUZZI E BERTONCELLI	22
C.E.D. DOLEATTO	21
C.E.L.	108
C.E.P.	117
COSMO ELECTRONICS	98
CTE INTERNATIONAL	II cop. - 10
DAICOM	11
DES ELETTRONICA	112
DE LUCA	25
DEPAS	84
DIGITAL RADIO	99
DITTA MARTELLI	35
ECO ANTENNE	118
E.H.S.	52
ELETRA	83
ELETTRONICA SESTRESE	101
ELETTROPRIMA	119
ELMAN	54
ELT ELETTRONICA	81
ERE	40
FAST ELETTRONICA	103
FONTEA ROBERTO	9
G.M. ELETTRONICA	109
GENERAL RADIO	76
GUIDETTI	8
HAM CENTER	56-72-99
HARDSOFT PRODUCTS	120
HAM RADIO	40
HOBBY RADIO	86
HOT LINE	1
I.L. ELETTRONICA	19

I.R.A.E.	18
KENWOOD ELECTRONICS ITALIA	2
LEMM ANTENNE	122
MAGNETO PLAST	30
MARCUCCI	114-121
MAS CAR	121
MELCHIONI	123
MICROSET	124
MICROTEK	13
MILAG	115
MOISTRA FAENZA	84
MOISTRA GONZAGA	37
MOISTRA VERONA	78
NOVELRADIO	78
POZZI	36
PRESIDENT ITALIA	IV cop.
RADIO COMMUNICATION	107
RADIO COMUNICAZIONI 2000	20
RADIO MARKET	113
RADIO SYSTEM	125
RADIOVIP	39
R.E.F. FANO	94
R.G.M. DIV. EL.SAT.	30
RIAE	112
R.T.R.	47
SANDIT MARKET	110-111
SCUOLA RADIO ELETTRA	7
SIGMA ANTENNE	126
SIRTEL	III cop.
SISTEK	108
SOFTWARE SUGI	101
SPACE COMMUNICATION	87
STE	127
T&K ELETTRONICA	114
TECNOVENT ITALIA	128
TEKHNA	43
TEKNITRON ITALIA	106
TEKO	52
TRONIKS	5
VI-EL	116
VIMER	105
ZETA-GI	12

Da parte dell'ente nel quale opero, la SERECO PIERMONTE SRL, è stata inviata, alcuni mesi fa, la seguente richiesta-segnalazione.

Al Comitato Tecnico Regionale
Assessorato Ambiente
Via Principe Amedeo 17
10123 TORINO TO

Oggetto: richiesta parere in merito a rifiuto industriale denominato: «Circuito stampato di scarto completo di componenti-

dware elettronico nel nostro Paese, con un notevole e capillare indotto, si chiede al Comitato regionale, ai sensi della legge regionale n. 9 del 22 febbraio '88 di voler fornire l'individuazione e la classificazione di codesto rifiuto, producendo, se del caso, una normativa integrativa al DPR 915/1982.

Nel dichiararci a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, porgiamo i migliori saluti.

Circuito stampato come rifiuto industriale

**a c. di Michele
Boulanger IK1AQI**

stica elettronica ad esso saldati»

Nello svolgimento dell'attività produttiva dell'azienda in epigrafe si è riscontrato diffusamente il problema relativo alla presenza nei magazzini di numerose industrie piemontesi operanti nell'hardware elettronico di piastre elettroniche di scarto.

Tali rifiuti vengono originati sia dal normale processo produttivo di piastre elettroniche che da riparazioni dei computers e riguardano in particolare il comprensorio del Canavese.

Data la particolare eterogeneità di tutti i componenti che vengono saldati alla piastra in lega stagno-piombo (quali: connettori, transistor, circuiti integrati, MOS-FET, resistori, condensatori, etc.) si pone il problema della classificazione.

Avendo affrontato, in un primo approccio, il problema posto da alcune imprese da noi contattate, si è provveduto a fare effettuare un'analisi su un campione significativo di detto rifiuto triturato, sia sul tal quale che in EPA (metodo I.R.S.A.), che allegghiamo.

Data la rilevanza che il fenomeno presumibilmente ha per la nostra regione, in cui consistono i principali produttori di har-

Il Comitato Tecnico Regionale Piemonte, esaminata la richiesta, ha espresso in merito al problema su esposto, il suo parere, dal quale si stralciano le seguenti conclusioni

In base all'analisi prodotta, il rifiuto contiene, fra l'altro, 33.000 mg/kg di piombo ed è pertanto da considerarsi tossico e nocivo. In base, inoltre, alle concentrazioni di metalli riscontrate nell'eluato ottenuto con il test all'acido acetico il rifiuto stesso, se smaltito tale quale in discarica, deve essere collocato in una discarica di seconda categoria tipo C in quanto la concentrazione di piombo è di gran lunga superiore al limite indicato nella tabella A della legge n. 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni (68 mg/l contro un limite di 0,2 mg/l).

Le conclusioni del Comitato confermano, in pratica, quelle indicate nel certificato di analisi.

Il certificato di analisi (Laboratorio Giuseppe Bilotta - Torino) conclude con questo giudizio.

GIUDIZIO:

Il rifiuto industriale in oggetto sottoposto al test di cessione pre-

**Radioelettro-ecologia:
anche nel nostro campo si
presentano problemi di rifiuti**

senta un «**eluato che supera**» di 10 volte i limiti di accettabilità previsti dalla **tabella A** della Legge N. 319/76 per i metalli compresi nell'allegato al D.P.R. n. 915/82.

In base al D.P.R. n. 915 del 10/09/82 ed alla delibera del Comitato Interministeriale del 237/07/84, il campione esaminato può essere classificato come «**rifiuto tossico e nocivo**» per la presenza della sostanza: PIOMBO e suoi composti e, pertanto, può essere smaltito «**in discarica di seconda categoria di tipo C**» (come da paragr. 4.2.3.3. della suddetta delibera).



Polemiche IW-PACKET

Negli ultimi tempi mi è giunta non poca corrispondenza riguardante il problema degli IW e del packet, cioè della dichiarazione (ancora a parole, al momento) del fatto che digipeaters e BBS non possono essere gestiti dagli IW stessi.

Indipendentemente dal fatto che si configuri o meno un eccesso di potere da parte dell'Amministrazione PT (e che comunque potrebbe essere pericoloso andare a verificare), mi sembra che una sana impostazione del problema sia quella che ha circolato un po' sul pac-

ket da parte di Rino Zollo I2KFX (almeno ogni tanto, un manager dell'ARI si pronuncia in modo chiaro e sapendo quel che dice); speriamo altrettanto per chi legge!

«Ma veniamo al punto dolente: gli IW.

Vi assicuro che ci siamo battuti al massimo su questo argomento, ma il risultato non è stato la vittoria. La posizione del Ministero (non dell'ARI o di chicchessia) è che quelli che rimangono IW per tutta la vita non sono autentici radioamatori ma solo schiacciabottoni privi di competenza e passione per la radio. A niente sono servite le nostre argomentazioni sul fatto che gli IW fanno lo stesso esame teorico che fanno gli altri, e neanche l'aver citato ottimi IW e pessimi I/IK. Non esiste alcuna legge che legalizzi gli IW, ma solo un escamotage di circolari ministeriali per permettere un periodo di noviziato in attesa che una legge futura (chissamai quando?) regolarizzi la situazione: se un IW facesse cose strane e disturbasse servizi essenziali e qualcuno volesse indagare su come mai quel certo IW ha il permesso di trasmettere, penso che qualcuno al ministero si potrebbe trovare in seria difficoltà. Per questo motivo non intendo concedere agli IW alcuna responsabilità. Su questo argo-

mento credo ci sia poco da discutere: stando così le leggi occorrerebbe trovare qualche deputato che possa presentare una legge nuova su tutta la materia; ma di questi tempi penso sia un'impresa disperata.

Legalmente gli IW non esistono, quindi consiglio quelli che sono realmente appassionati di radio di affrettarsi a mettersi in regola con la legge vigente: lo sforzo è modesto e magari può essere anche che il CW vi appassioni. Sicuramente le sezioni ARI vi daranno tutto l'appoggio per imparare la telegrafia. Ci sono a disposizione programmi PC bellissimi per l'autoapprendimento e possono essere tranquillamente messi sui BBS».



ERRATA-CORRIGE

Comparatore di fase e VCO (Gianni Graziosi) rke 7-8 pag. 43

- Pag. 43 sopra il titolo. La 3^a gamma arriva fino a 200 kHz e non fino a 300 kHz come scritto
- pag. 44. Non è riportata la sigla "IC4" di fianco ai sei NOT.
- pag. 47, primo schema in alto (fig. 4). Nel blocco divisore è riportato ".M" invece di ".N".
- pag. 48, fig. 7. Sulle ascisse compare "350c" al posto di "3 sec."

**NUOVA
EDIZIONE**



I SATELLITI METEOROLOGICI

di Marciano Righini

I satelliti meteorologici fanno parte del sistema globale di monitoraggio del pianeta in quanto sono dotati di sensori che raccolgono dati ambientali di varie specie. Fra questi di particolare interesse sono le immagini della Terra che possono essere ricevute e visualizzate con stazioni ricevitori relativamente semplici. È quindi agli amatori che questo libro si rivolge. Esso intende fornire le informazioni essenziali per il rilevamento e l'inseguimento dei satelliti meteorologici, e per la ricezione delle foto e dei dati inviati a terra dai trasmettitori di bordo. In appendice vi è la descrizione dettagliata di una stazione amatoriale per la visualizzazione delle immagini ambientali.

176 pagine **L. 16.000**
(+L.5.000 spese spedizioni)

C&C EDIZIONI RADIOELETRONICHE

Via Naviglio 37/2 - 48018 Faenza - Tel. 0546/22112 - Fax 662046

GRAZIE AI NOSTRI 40 ANNI DI ESPERIENZA
OLTRE 578.000 GIOVANI COME TE
HANNO TROVATO LA STRADA DEL SUCCESSO

IL TUO FUTURO
DIPENDE DA OGGI

IL MONDO DEL LAVORO E' IN CONTINUA EVOLUZIONE. AGGIORNATI CON SCUOLA RADIO ELETTRA.



SCUOLA RADIO ELETTRA E':

FACILE Perché il suo metodo di insegnamento a distanza unisce la pratica alla teoria ed è chiaro e di immediata comprensione. **COMODA** Perché inizi il corso quando vuoi tu, studi a casa tua nelle ore che più ti sono comode. **ESAURIENTE** Perché ti fornisce tutto il materiale necessario e l'assistenza didattica da parte di docenti qualificati per permetterti di imparare la teoria e la pratica in modo interessante e completo.

Se hai urgenza telefona, 24 ore su 24, allo 011/696.69.10

Per inserirti ed avere successo nel mondo del lavoro la specializzazione è fondamentale. Bisogna aggiornarsi costantemente per acquisire la competenza necessaria ad affrontare le specifiche esigenze di mercato. Da oltre 40 anni SCUOLA RADIO ELETTRA mette a disposizione di migliaia di giovani i propri corsi di formazione a distanza preparandoli ad affrontare a testa alta il mondo del lavoro. Nuove tecniche, nuove apparecchiature, nuove competenze: SCUOLA RADIO ELETTRA è in grado di offrirti, oltre ad una solida preparazione di base, un costante aggiornamento in ogni settore.

SPECIALIZZATI IN BREVISSIMO TEMPO CON I NOSTRI CORSI

ELETTRONICA

- ELETTRONICA RADIO TV COLOR tecnico in radio telecomunicazioni e in impianti televisivi
- ELETTRONICA DIGITALE E MICROCOMPUTER tecnico e programmatore

- di sistemi a microcomputer
- ELETTRONICA INDUSTRIALE l'elettronica nel mondo del lavoro
- ELETTRONICA SPERIMENTALE l'elettronica per i giovani

- STEREO HI-FI tecnico di amplificazione
- TV VIA SATELLITE tecnico installatore

NUOVO CORSO

IMPIANTISTICA

- ELETTROTECNICA, IMPIANTI ELETTRICI E DI ALLARME tecnico installatore di impianti elettrici antifurto
- IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO installatore termotecnico

- di impianti civili e industriali
- IMPIANTI IDRAULICI E SANITARI tecnico di impiantistica e di idraulica sanitaria
- IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE specialista nelle tecniche di captazione e utilizzazione dell'energia solare

INFORMATICA E COMPUTER

NUOVO CORSO

- Uso del personal computer e sistema operativo MS DOS
- WORDSTAR - gestione testi
- WORD 5 - tecniche di editing avanzato

- LOTUS 123 - pacchetto integrato per calcolo, data base, grafica
- dBASE III PLUS - gestione archivi
- FRAMEWORK III pacchetto integrato

- WINDOWS - ambiente operativo grafico
- BASIC avanzato (GW BASIC - BASICA) - programmazione su personal computer

* MS DOS, WORD 5, GW BASIC e WINDOWS sono marchi MICROSOFT; dBASE III e Framework III sono marchi Ashton Tate; Lotus 123 è un marchio Lotus; Wordstar è un marchio Micropro; Basica è un marchio IBM. I corsi di informatica sono composti da manuali e dischetti contenenti i programmi didattici. È indispensabile disporre di un PC con sistema operativo MS DOS. Se non lo possiedi già, te lo offriamo noi a condizioni eccezionali.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

- ELETTRAUTO tecnico riparatore di impianti elettrici ed elettronici degli autoveicoli
- MOTORISTA tecnico riparatore di motori diesel e a scoppio

- TECNICO DI OFFICINA tecnico di amplificazione
- FOTOGRAFIA STAMPA DEL BN e DEL COLORE fotografo pubblicitario, di moda e di reportage

- e tecnico di sviluppo e stampa
- DISEGNATORE MECCANICO PROGETTISTA
- ASSISTENTE DISEGNATORE EDILE

GRATIS

Compila e spedi in busta chiusa questo coupon. Riceverai GRATIS E SENZA IMPEGNO tutte le informazioni che desideri

SÌ desidero ricevere **GRATIS E SENZA IMPEGNO** tutta la documentazione sul:

- ☐ Corso di _____ RKM 56
☐ Corso di _____

Cognome _____ Nome _____

Via _____ n° _____

Cap _____ Località _____ Prov. _____

Anno di nascita _____ Telefono _____

Professione _____

Motivo della scelta: ☐ lavoro ☐ hobby



SCUOLA RADIO ELETTRA è associata all'AISCO (Associazione Italiana Scuole per Corrispondenza) per la tutela dell'Allievo.

Dimostra la tua competenza alle aziende.

Al termine del corso, SCUOLA RADIO ELETTRA ti rilascia l'Attestato di Studio che dimostra la tua effettiva competenza nella materia scelta e l'alto livello pratico della tua preparazione.

Scuola Radio Elettra

VIA STELLONE 5, 10126 TORINO

FARE PER SAPERE



PRESA D'ATTO MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE N.1391

KENWOOD

ICOM

YAESU

AOR



ALINCO MFJ

AEA

K&K electronics
marcucci



Guidetti

VIA TORINO, 17 - ALTOPASCIO (LUCCA)
TEL. 0583/276693 - FAX 0583/277075
CHIUSO LUNEDI' MATTINA

hy-gain



DIAMOND
ANTENNA

DAIWA
HENRY RADIO

KLM



MASPRO



AMERITRON

TELECOM

COMMANDER

RAKE

C.A.T. = CENTRO ASSISTENZA TECNICA UFFICIALE KENWOOD
VENDITE PER CORRISPONDENZA - FINANZIAMENTI FINDOMESTIC
PERMUTE - SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA



Sistema di decodifica e gestione computerizzata di immagini da satelliti meteorologici per professionisti qualificati e per dilettanti particolarmente esigenti. Campionamento di TUTTI i punti trasmessi. Gestione video in super VGA a 256 colori.

METEOSAT:

Riconoscimento automatico delle immagini. Maschere colore con assegnazione automatica e tavolozze ricambiabili. Editor per creare nuove tavolozze colore. 30 animazioni su qualunque formato con sequenze fino a 99 immagini ciascuna. Animazioni ad alta definizione sull'Europa. Animazioni su zone ingrandite. Salvataggi e creazione animazioni in completo automatismo. Monitoraggio termico su località impostate dall'utente con programma di visualizzazione dei grafici mensili e giornalieri. Zoom infiniti. Conversione in formato PCX. Ricezione in multi task che permette di esaminare altre immagini o animazioni senza perdere nulla in ricezione.

MP8

professional



NOAA (satelliti polari)

Ricezione in automatico: il sistema intercetta la sottoportante dell'emissione dei satelliti e va in start in assenza di operatore preparando il file con l'immagine ricevuta che contiene sia il settore VIS che quello IR. Campionamento di TUTTI i punti trasmessi con creazione di immagini di altissima qualità.

Il SISTEMA MP8 opera su computer MS-DOS (IBM compatibile) con processore 80386 o superiore, in grafica SuperVGA, ed è composto da una scheda di acquisizione da inserire in uno slot del computer e da un software con installazione automatica.

È disponibile un dimostrativo composto da tre dischetti da 1,44 Mb e da un manuale.

Ai ns. clienti che hanno già il sistema MP5 proponiamo il passaggio al MP8 a condizioni molto vantaggiose.

Gli aggiornamenti software futuri continueranno ad essere gratuiti per i clienti.

La nostra ditta costruisce anche un ottimo ricevitore per satelliti meteo con prestazioni superiori alla media.

I POTENTI TASCABILI PER TUTTE LE STAGIONI

MIDLAND

ALAN 80/A


27 MHz • 40 canali
Potenza 4/1 W commutabili • Canale 9 di emergenza • Vasta gamma di accessori



CTE

ALAN 38

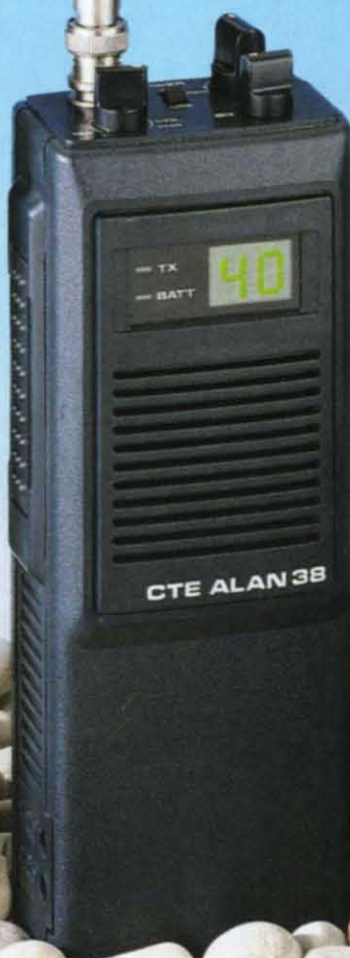27 MHz • 40 canali • Potenza d'uscita 5/1 W Imp.
• Modulazione AM



MIDLAND

CTE

ALAN 98

27 MHz • 40 canali • Potenza 4/1 W commutabili • Canale 9 di emergenza • Modulazione AM • Vasta gamma di accessori



CB OMOLOGATO

CB OMOLOGATO

CB OMOLOGATO



CTE INTERNATIONAL
42100 Reggio Emilia - Italy
Via R. Sevardi, 7
(Zona industriale mancassale)
Tel. 0522/516660 (Ric. Aut.)
Telex 530156 CTE I
FAX 0522/921248



0444-325076 - R.A.

CHIUSO IL LUNEDÌ



DAICOM^{snc}

ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

Contrà Mure Porta Nova, 34

36100 Vicenza

Fax 0444/320332



 **STANDARD**

 **ICOM**

YAESU

 **ALINCO**



 **TOKYO HY-POWER**

KENWOOD

dressler



DAIWA

INTEK

JRC

FRITZEL

 **COMET**

PacComm
Packet Radio Systems

DIAMOND
ANTENNA

 **Kantronics**

 **tagra**

MASPRO



REVEX

ADNIS

AMERITRON



PRESIDENT

Lafayette

SIRTEL

**HENRY
RADIO**



 **HUNG CHANG**

**MIRAGE
TELECOM**

KLM

NON SCRIVETECI - TELEFONATECI

LABORATORIO ASSISTENZA ATTREZZATO
PER RIPARAZIONI DI QUALSIASI APPARATO

CHIEDETE LE NOSTRE QUOTAZIONI, SARANNO SEMPRE LE PIU' CONVENIENTI

TUTTI I NOSTRI APPARATI NUOVI ED USATI
SONO COPERTI DA GARANZIA DI UN ANNO
PERMUTA DEL VOSTRO USATO

VASTO ASSORTIMENTO ANTENNE E CAVI COASSIALI - APPARATI ED ACCESSORI PER CB

H.P series

HIGH PERFORMANCE

HP 6
Riduttore variabile di potenza
a scatti

HP 28
Preamplicatore d'antenna 27 dB
a fet con indicatore lampeggiante
di trasmissione




HP 201
Rosmetro wattmetro fino a 200 MHz

HP 202
Rosmetro wattmetro a lettura
diretta da 26 a 30 MHz

ZG ZETAGI

20049 CONCOREZZO (MI)
Via Ozanam, 29
Tel. 039/649346
Telex 330153 ZETAGI I

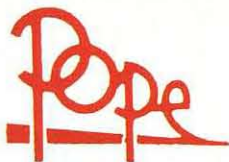Nuovissima serie di prodotti ultima generazione,
unici nel loro genere per gli alti contenuti tecnologici
ed il gradevole aspetto estetico.



H 100 SUPER LOW LOSS SEMI-AIR SPACE

Cabelcon/Pyramid
Connectors

Member of the Philips Group of Companies

UNA CONNESSIONE PROFESSIONALE PER UN CAVO PROFESSIONALE GARANTITO DA PHILIPS



TECHNICAL SPECIFICATIONS 50 ohm:

H100	
Overall diameter	9,8 mm
Central conductor	solid 2,5 mm
Impedance	50Ω ± 2

Norm. attenuation in dB/100 m:

28 MHz	2,2 dB
144 MHz	5,5 dB
432 MHz	9,1 dB
1296 MHz	15,0 dB

Maximum power: (FM)

28 MHz	2100 W
144 MHz	1000 W
432 MHz	530 W
1296 MHz	300 W

Weight:

112 g/m

Minimum operating temperature

-50°C

Bending radius

150 mm

Rated Velocity Ratio

0,84

Colour

black


Capacitance

80 pF/m

Return loss

> 22 dB

EFFICIENZA DI SCHERMATURA H 100

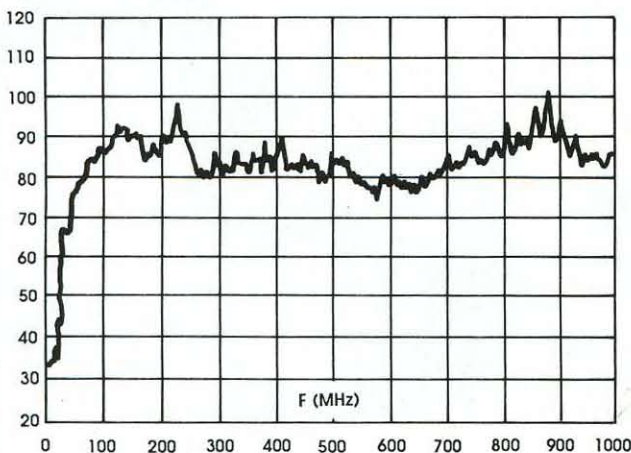

Nm/50-204/50

Impedance:	50 ohm ± 2%
Return loss:	* Min. 30 dB - 860 MHz
Insertion loss:	Max. 0,1 dB from 5 - 860 MHz
	10 Amp.
Max. line power:	> = 94 dB
Screening factor:	0-2000 MHz
Frequency area:	205 Newton
* Max tensile strenght:	-5°C / +50°C
Installing temperature:	
Operating temperature:	-34°C / +70°C

* **Attenzione!** Il cavo è identificato dal marchio POPE

DISTRIBUTORI AUTORIZZATI POPE

LOMBARDIA

CCE - Milano (MI) - Tel. 02/2591224
COEL - Lissone - Milano (MI) - Tel. 039/480648
C.Q. BREK - Castellanza - Varese (VA)
Tel. 0331/504060

VENETO

OMEGA - Verona (VR) - Tel. 045/583777 (VR)
EUREKA 90 - Trieste (TS) - Tel. 040/772057
CE.RI.EL. - Pordenone (PN) - Tel. 0434/44210
RM ELETTRONICA - Vicenza (VC) -
Tel. 0444/961540
MAC SYSTEM - Portogruaro (VE) - Tel. 0421/74106
RADIO TV ELETTRONICA - Cortina D'Ampezzo (BL)
Tel. 0436/4641
geom. G.B. BERTON COMP. ELET. - Marghera (VE)
Tel. 041/931628
ELETTRONICA MARE - Montebelluna (GO) -
Tel. 0481/45386

VIDEOCOMPONENTI - Vicenza (VC)

Tel. 0444/927091
Per informazioni:
AUGUSTO ZENNARO - Treviso (TV) - Tel. 0422/301160

PIEMONTE

CED COMPONENTI ELETTRONICI - Torino (TO)
Tel. 011/5621271

LIGURIA

HOBBY RADIO CENTER - Genova (GE)
Tel. 010/303698
TELECENTRO - (IM) - Tel. 0184/291395

TOSCANA

RITAR - Firenze (FI) - Tel. 055/331800
ABD ELETTRONICA - Antraccoli Lucca (LU)
Tel. 0583/952612
ELETTRONICA STRIANESE - Scarlino Scalo (GR) -
Tel. 0566/35009

EMILIA ROMAGNA

JUNIOR RADIO - Ferrara (FE) - Tel. 0532/740365
Per informazioni:
Dott. CASALI - (BO) - Tel. 0337/552767

LAZIO

MAS CAR - Roma - Tel. 06/8845641

CAMPANIA

C.E.COL. - Eboli (SA) - Tel. 0828/365117
FACCHIANOMARIA - Benevento - Tel. 0824/21369

PUGLIA

Per informazioni:
ELETTRONICA CALABRESE - Bari - Tel. 080/5366992
- 0336/821219


SICILIA

CRT - Catania (CT) - Tel. 095/445441
PAVAN ELETTRONICA - Palermo (PA)
Tel. 091/6817317

ATTENZIONE! L'alta qualità del cavo coassiale H 100 POPE ha indotto alcune aziende a immettere sul mercato prodotti similari.

MICRO TEK s.n.c.

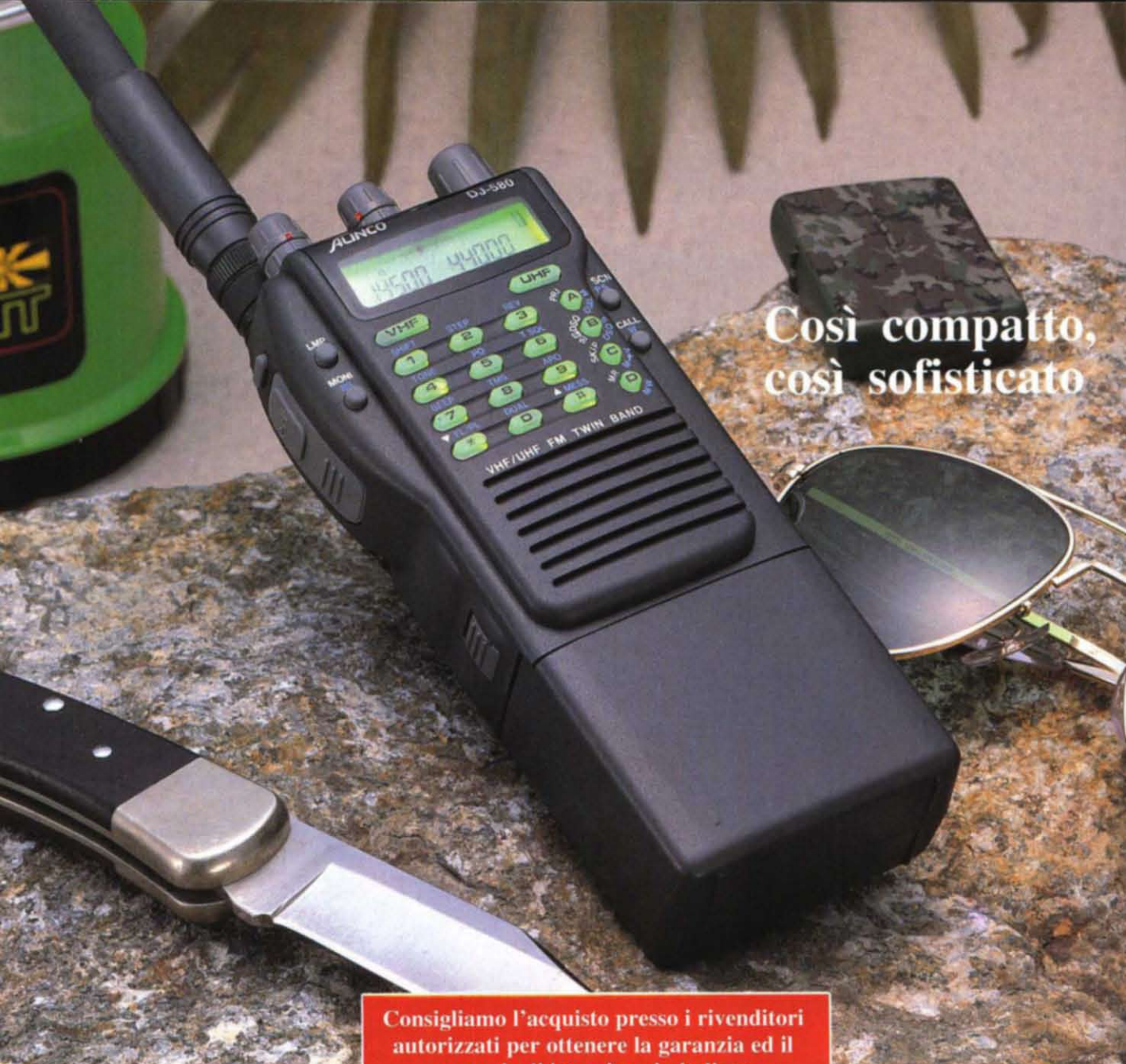Via Aspromonte 60/62 - 20089 ROZZANO (Milano)
Tel. 02/57510830 - 57510840 - Fax 02/57510858



Così compatto,
così sofisticato

Consigliamo l'acquisto presso i rivenditori
autorizzati per ottenere la garanzia ed il
manuale di istruzione in italiano.

DJ-580E

Considerato N. 1 in Giappone, ora anche in Italia. Palmare supercompatto, il piccolo DJ-580E è un potente bibanda che letteralmente entra nel palmo della vostra mano.

Disegno sagomato, eccellente sensibilità, e incredibile segnale, stabiliscono un nuovo standard per palmari miniaturizzati. La nuova funzione MCF permette di impostare 40 memorie, indipendentemente dal canale, per VHF o UHF, ogni combinazione è possibile.

Alinco DJ-580E potente e selettivo, è un full duplex che opera contemporaneamente su 2 bande; la ricezione della banda aerea è possibile con una semplice modifica.

Se il livello di carica delle batterie scende sotto i 5 V, il sistema brevettato Super Low Battery Consumption

Function, viene attivato automaticamente ed è possibile continuare ad operare fino ad un minimo di 3,5 V (solo con batterie a secco).

Questo modello incorpora il DSQ (cercapersone), il CTCSS encoder e decoder, varie funzioni di scansione, 3 livelli di potenza selezionabili per ogni banda, allarme e comandi illuminati.

Permettetevi la tecnologia degli anni 90, permettetevi ALINCO.



ALINCO
ELECTRONICS S.R.L.

HIGH PERFORMANCE REDEFINED

Il nuovo ALINCO DR-130 racchiude nelle sue dimensioni così ridotte tali da poter essere installato in qualsiasi automobile, potenza e prestazioni di tutto riguardo. Ci sono ben 50 Watt disponibili che associati ad una sensibilità veramente notevole, fanno sentire molto vicino anche i ripetitori più distanti. L'ampia gamma di frequenza operativa, combinata con le caratteristiche più innovative, fanno del DR-130E l'apparato per gli utenti più esigenti. Non lasciatevi ingannare dal suo basso prezzo, il DR-130E è un apparato veramente unico!

DR-130T/E

Potenza RF 50 Watt

Con uno stadio finale da 50 Watt, il DR-130E vi garantisce sicuri collegamenti anche in condizioni difficili. La potenza di uscita è commutabile a 5 Watt tramite apposito tasto.

Time Out Timer

Questa funzione può essere programmata a step di 30 secondi fino ad un massimo di 7,5 minuti. È previsto inoltre un avvisatore acustico che entra in funzione 5 secondi prima di interrompere la trasmissione.

Memorie

Il DR-130E possiede 20 memorie che possono essere espanse fino a 100 con l'unità opzionale EJ-19U. Tutti i canali di memoria possono memorizzare indipendentemente l'offset di frequenza e lo stato del CTCSS Encoder/Decoder (in dotazione).

12 nuovi toni CTCSS

È questa la grande novità del DR-130E. Infatti sono ora disponibili oltre ai 38 toni standard CTCSS, ulteriori 12 toni portando così il totale a 50 toni. Sarà questo il nuovo standard degli apparati dell'ultima generazione!

Scansione super veloce

È possibile "saltare" le memorie vuote durante l'esecuzione della scansione, in modo da rendere tutto più facile e veloce.

NEW



**GIÀ DISPONIBILE PRESSO
I RIVENDITORI AUTORIZZATI**

MIGLIOR PRODOTTO, MIGLIOR SERVIZIO
Scoprite perché il radioamatore preferisce ALINCO



Borgo Andrea Costa, 324 - Tel. 0734/676173

63017 PORTO SAN GIORGIO / AP

DAGLI USA IL



PACKET A 9600



DRSI

DPK-9600

CARATTERISTICHE

- Compatibile 100% TNC-2
- Programma PaKet compreso
- Veloc. radio 4800-9600-19200 b
- Veloc. seriale fino a 38,4 Kb
- Personal Message System
- Compatibile Rose e Net Rom
- RAM alimentata con pila al litio
- Basso consumo, ca. 50 mA
- Connettori inclusi nella confezione.

DPK-9600 utilizza un esclusivo single-chip modem C-MOS FSK, che in unione ad un PLD (Programmed Logic Device) garantisce la completa compatibilità con i progetti di K9NG e G3RUH, e quindi con le schede già presenti in rete. Questi due componenti sostituiscono da soli circa 30 integrati delle classiche schede 9600. DRSI ha quindi ridotto la complessità ed aumentato l'affidabilità del suo TNC. Il nuovo modem può lavorare a 4800, 9600 o 19200 baud, con selezione tramite un ponticello interno. I segnali del modem sono presenti su un connettore DIN a 5 poli, per la connessione al varicap di modulazione ed al discriminatore, e subito il modem è pronto a funzionare. La gamma DRSI vi offre inoltre una serie completa di modelli TNC per ogni esigenza.

bit
Importatore


telecom
esclusivo per l'Italia

Piazza San Michele 8 17031 Albenga (SV)
Tel 0182/53.512 - Fax 0182/54.44.10

IL MASSIMO DELLA QUALITA AL GIUSTO PREZZO



AV 251
THE ORIGINAL
EFFICENZA

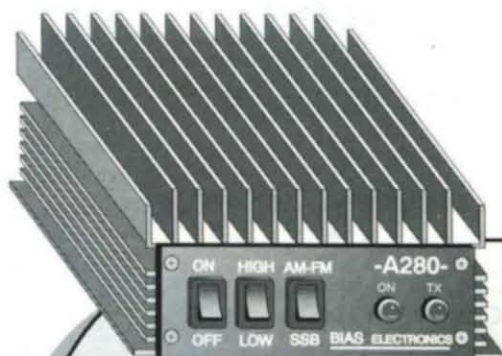

A 280 **POTENZA**



avanti®

BIAS ELECTRONICS

DA 10 ANNI UN MATRIMONIO PERFETTO

BIAS

Progettazioni e Costruzioni Elettroniche - Capitale sociale L. 500.000.000
Strada del Lavoro, 37 - 47031 GUALDICCIOLO - REPUBBLICA DI SAN MARINO
S.A. Tel. 0549 999408 / 999429 - Fax 0549 999431 - Tlx 479 BIAS SO



Installazioni
Radar
Apparecchiature
Elettroniche

C.B. - V.H.F. - ECOSCANDAGLI - LORAN - SATELLITARE
Borgo Andrea Costa, 324 - Tel. 0734/676173
63017 PORTO SAN GIORGIO / AP

YAESU FT 1000



Ricetrasmittitore multimodo HF, 200 W regolabili (SSB - CW), 40 canali sintonizzabili tramite VFO, 99 memorie.

ICOM IC 781



Ricetrasmittitore multimodo HF con visore multifunzione, 150 W PeP, 100 memorie, accordatore automatico d'antenna.

YAESU FT 890 AT



Ricetrasmittitore HF all mode, accordatore automatico d'antenna, 32 memorie, potenza 100 W regolabili.

YAESU FT 530

Ricetrasmittitore portatile miniaturizzato, ricezione simultanea di frequenza sulla stessa banda, microfono/altoparlante remoto (opzionale)

ICOM IC W21 ET

Bibanda VHF/UHF doppio ascolto sulla stessa banda, potenza 5 W con controllo automatico, tastiera



NOVITÀ

**ALINCO
DR 130**



Ricetrasmittitore VHF-FM. Frequenza 144-146 MHz espandibili. 20 memorie (+80 opzionali). 50 toni CTCSS di serie, (decodificatore opzionale). Potenza regolabile tra 5 e 50 W. Tono 1750 kHz; dimensioni 140x40x155 mm.



YAESU FRG 100



Ricevitore multimodo HF gestito da microprocessore, 50 memorie sintonizzabili

ICOM IC 2410H



Ricetrasmittitore veicolare bi-banda. Possibilità di ricevere la banda aerea e 900 MHz, funzione transponder, 45 W.

ICOM IC 3230 H



Bibanda veicolare full duplex. Potenza 45 W (35 in UHF). Doppio visore, 15 memorie + 15 dedicate al DTMF.


YAESU ICOM KENWOOD ALINCO HARRY
STANDARD MIDLAND precision series PRESIDENT INTEK KLM
TONNA

VENDITA PER CORRISPONDENZA - PAGAMENTI RATEALI


Cushcraft

WHERE PERFORMANCE IS A TRADITION


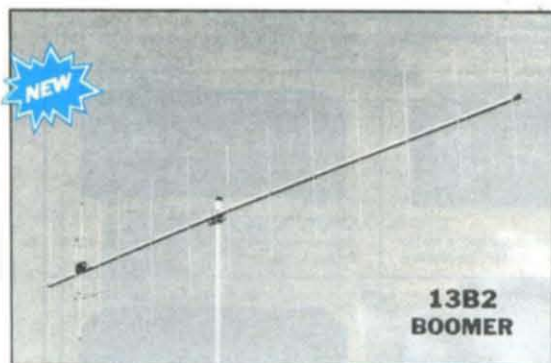
Cushcraft è il leader mondiale nella progettazione e realizzazione di antenne innovative per aumentare il rendimento della Vs. stazione. Sia che siate "nuovi" o con anni di esperienza c'è un'antenna CUSHCRAFT che Vi aspetta presso i migliori rivenditori!!



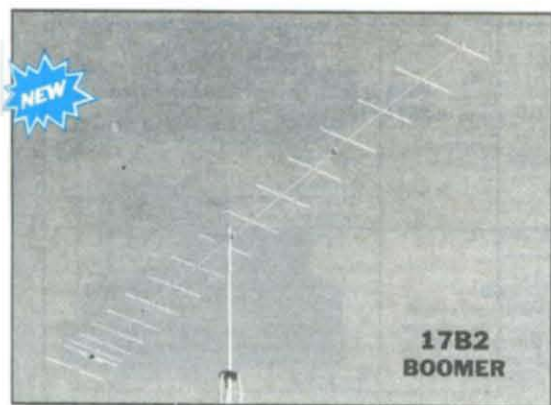DIRETTIVE 2 METRI Due nuovi modelli. La vincitrice di contest 17 B2 per EME, tropo, SSS, CW oppure la 13B2 per FM, PACKET e SSB il meglio per i due metri! Entrambi i modelli sono dotati dell'esclusivo sistema di alimentazione bilanciata ULTRA MATCH.



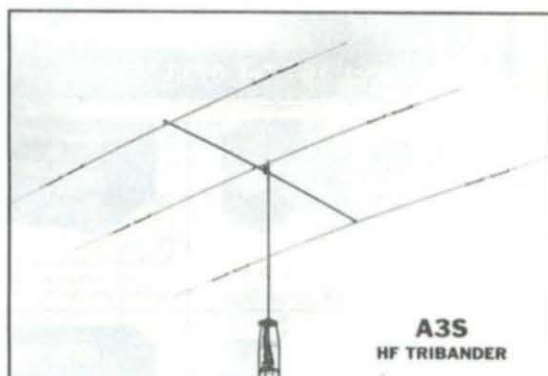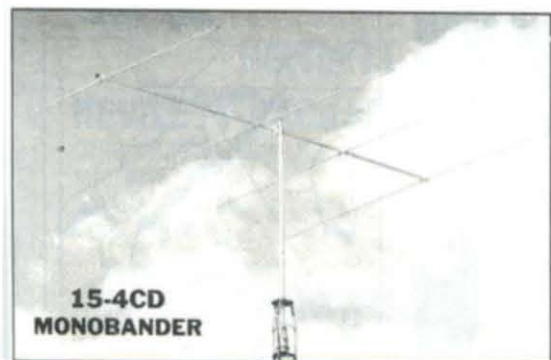MONOBANDE SKYWALKER Direttive tipo yagi monobande con versioni per i 10, i 15, i 20 metri per assicurare un maggior numero di contatti e un miglior segnale. Preferite dai DX'er e dalle DX'PEDITION nel mondo.



HF TRIBANDA A3 S, la più famosa compatta tribanda 10/15/20 Metri. A 4S tribanda per alte prestazioni a 4 elementi per i 10/15/20 metri. Entrambi i modelli sono dotati di componentistica in acciaio INOX e possono essere completati dal kit per i 40 Metri.

QUARTERWAVE MOBILES



AR-270 DUAL BAND




VERTICALI HF MULTIBANDA R5 e R7 l'evoluzione della specie! Le più diffuse verticali multibanda senza radiali di massa filari! Frequenze: R5 10/12/15/17/20 metri; R7 10/12/15/17/20/30/40 metri. AP 8 verticale 8 bande dal 10 agli 80 metri.

2 METRI VEICOLARI. 70 CM VEICOLARI. Di altissima qualità meccanica ed elettrica sono disponibili in tre versioni: attacco a centrotetto, attacco a grondaia, base magnetica. Connettore PL 259 argentato in dotazione.

AR 270 DUAL BAND RINGO. Solo poco più di un metro di altezza per questa eccezionale antenna 144/430 DUAL BAND. Alte prestazioni in piccolo ingombro!

RINGO RANGER II. Antenna ad alto guadagno per il traffico 2 metri VHF. Il massimo per FM e PACKET RADIO.

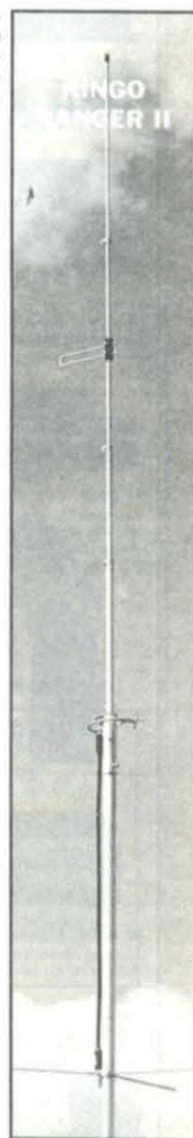LAC-4 PROTEZIONI CARICHE ELETTROSTATICHE. Proteggete i Vostri costosi apparati dalle dannose cariche elettrostatiche generate dai fulmini! Queste protezioni con cartuccia intercambiabile fermano inesorabilmente qualsiasi scarica che potrebbe arrivare alla Vs. antenna.



DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA PER L'ITALIA:

RADIO COMUNICAZIONI elettronica - cb - om - computers

V. Carducci, 19 - Tel. 0733 / 579650 - Fax 0733/579730 - 62010 APPIGNANO (MC) - CHIUSO IL LUNEDÌ MATTINA



FT 990

Potenza 100W RX-TX all mode Range 0.1-30 MHz con accordatore automatico



FT 890

Ricetrasmittente HF con accordatore automatico d'antenna, tutti i modi operativi - 32 memorie - Potenza RF regolabile sino a 100 W



IC 728

Ricetrasmittente HF per stazione fissa o veicolare SSB-CW-AM-FM - Alimentazione 13.8Vcc. Potenza RF 100W (40W AM)



KENWOOD TS 450 SAT

Ricetrasmittente HF, potenza 100 W su tutte le bande amatoriali in SSB - CW - AM - FM - FSK, accordatore automatico d'antenna incorporato, alimentazione 13.8 VDC



IC 781

Ricetrasmittente multimodo HF - RTTY - Packet - amtor - Con analizzatore di spettro.



IC 737

Ricetrasmittente HF compatibile a tutti i modi operativi; potenza uscita RF, 100 W regolabile; veloce accordatore d'antenna con memoria.



IC R7000

Ricevitore a copertura continua VHF/UHF in AM-FM-SSB. Gamme operative: 25-1000 MHz; 1025-2000 MHz.



KENWOOD TS 850 S/AT

Ricetrasmittente HF per SSB - CW - AM - FM - FSK Potenza 100W



FT 1000

Ricetrasmittente multimodo HF. Ricezione simultanea su due frequenze. Potenza 200 W regolabili (50 W AM).



IC 970 H

Tribanda all-mode 144-430-1200 MHz - 45W (10W in 1200 MHz) - 100 memorie - Doppio VFO - Duplex



KENWOOD TS-50 S

Ricetrasmittente HF veicolare - 100 memorie - Doppio VFO - Potenza 100 W - SSB - CW - FSK - FM



TS 790 E

Stazione base tribanda (1200 optional) per emissione FM-LSB-USB-CW



FT 5200

Ricetrasmittente bibanda VHF-UHF. Potenza 50 W (35 W in UHF). Microfono con tastiera opzionale, duplexer di antenna incorporato.



FT 2400 H

Veicolare VHF-FM. 5-25-50W. Encoder CTCSS



IC R1

Ricevitore palmare AM-FM da 100 kHz a 1300 MHz - 100 memorie.



TM 732E

Ricetrasmittente bibanda veicolare, doppio ascolto, DTSS con funzioni cercapersone, 50W RF (35 in UHF), cambio banda automatico, 50 memorie



FT 416

Palmare VHF, 5W, 38 memorie + 10 per il DTMF, code squelch e paging, ampia gamma di accessori a disposizione.



IC 3230 H

Ricetrasmittente bibanda veicolare - full duplex 45W in VHF, 35W in UHF - Doppio visore, 15 memorie, 14 memorie dedicate al DTMF.



IC A 1/E

Ricetrasmittente tribanda VHF-UHF-SHF, indicazione anche simultanea delle tre frequenze, full duplex con l'impiego di due bande



TM 742 E

Veicolare tribanda (144-430 di serie + 1 banda a scelta opzionale). Frontale asportabile. 101 memorie DTMF.



IC R100

Ricevitore a copertura continua da 100 kHz a 1856 MHz in FM ed AM. 121 memorie, orologio temporizzatore



YAESU FT 26

Palmare VHF larga banda SW - DTMF di serie

YAESU FT 76

Palmare UHF larga banda



KENWOOD R 5000

RX 100 kHz + 30 MHz. SSB-CW-AM-FM-FSK



IC W2E

Bibanda full-duplex VHF-UHF - trasponder - 5W - doppio ascolto



ICOM IC-W21 ET

Ricetrasmittente palmare bibanda VHF/UHF Potenza 5 W Doppia ricezione sulla stessa banda Controllo automatico della potenza Tastiera



FT 530

Ricetrasmittente bibanda VHF/UHF miniaturizzato, microfono/altoparlante con display a cristalli liquidi (opzionale)



KENWOOD TH-78 E

Palmare bibanda VHF/UHF Full duplex RX 100 - 950 MHz in tre bande



Noi siamo qui

RADIOCOMUNICAZIONI 2000

dall'uscita Autostrada Ancona Nord (via Superstrada per Jesi) a 28 Km. da Macerata: 13 Km. N.O. • da Foligno: 90 Km. N.E.

**SPEDIZIONI ANCHE IN CONTRASSEGNO - VENDITE RATEALI PER CORRISPONDENZA IN TUTTA ITALIA
CENTRO ASSISTENZA TECNICA - RIPARAZIONI ANCHE PER CORRISPONDENZA**

RICHIEDETECI IL CATALOGO

1993

È GRATUITO

105 pagine di occasioni

ATTENZIONE

La C.E.D. fornisce tutti i suoi strumenti USATI in ottime condizioni, controllati, ricalibrati, completi di manuali d'istruzione (salvo diversi accordi)
GARANZIA DA 3 A 6 MESI

FILTRO PASSA BANDA PER LE ANTENNE
Potenza 450W - 225+400 MC (modificabili)
Gruppo di 3 cavità
£. 395.000 + IVA

Mod. 788-2



MARC

MILITARE

ACCORDATORE AUTOMATICO D'ANTENNA
CU-2292/URC-92
1,6-30 MHz



£. 1.080.000 + IVA
7600 Militare
OSCILLOSCOPIO
60 MHz Doppia traccia
TEKTRONIX



HEWLETT-PACKARD

ANALIZZATORE DI SPETTRO



Mod. 182 T + 8558 B
100 kHz - 1,5 GHz

£. 5.900.000 + IVA



Mod. 651 B

HEWLETT-PACKARD

HEWLETT-PACKARD

GENERATORE DI SEGNALE
Mod. 8640 A
500 kHz - 1024 MHz
+19 - -145 dB output



£. 3.400.000 + IVA

ANALIZZATORE DI SPETTRO - Mod. 4809/2311
10 MHz - 18 GHz - Stato solido - Lettura digitale
Dinamica migliore di 70 dB sul tubo

£. 4.600.000 + IVA



SYSTRON DONNER

TEXCAN

GENERATORE SWEEP Mod. SG 677 U
500 kHz - 1200 MHz. Marker 1 - 10 - 50 MHz.
L. 1.080.000 + IVA



TOPAZ



Originale U.S.A
STABILIZZATORE DI TENSIONE
Mod. 61005-01 - 5 kVA - Nuovo !
47-63 Hz - 21-43 A
110-254 Vac - 140 dB rumore
£. 1.480.000 + IVA

TEST OSCILLATOR
10 Hz - 10 MHz
Stato solido
£. 780.000 + IVA

MILLIWATTMETRO
SONDA DC - 18 GHz
Zero automatico
£. 1380.000 + IVA



432 A

HEWLETT-PACKARD

GENERATORE DI SEGNALE
7,5 MHz - 500 MHz
Modulato AM (400-1000 MHz)
Mod. H.P. AN/USM 44C



MARCONI - SANDERS

Mod. 5440 C



GENERATORE DI RUMORE BIANCO
1 MHz - 18 GHz
£. 2.300.000 + IVA

HEWLETT-PACKARD

AMPLIFICATORE DI POTENZA
10+500 MHz
Mod. 230 B



£. 1.200.000 + IVA

HEWLETT-PACKARD

7402 A + 17401 A
REGISTRATORE
OSCILLOGRAFICO SU CARTA
Doppio canale
£. 680.000 + IVA



GENERAL RADIO

PONTE DI AMMETTENZA
1602 AB



20+1500 MHz
£. 690.000 + IVA

MILITARE

£. 780.000 + IVA

ROHDE + SCHWARZ

GENERATORE DI SEGNALE DI POTENZA
280 MHz - 2500 MHz
Uscita max 35 W *
* a seconda della frequenza

£. 3.800.000 + IVA
Mod. SLRD



C.E.D. COMPONENTI ELETTRONICI DOLEATTO

di Bernardo Doleatto & C. S.A.S.

Via S. Quintino, 36 - 10121 TORINO
Tel. (011) 562.12.71 - 54.39.52
Telefax (011) 53.48.77

**BRUZZI
BERTONCELLI** S.r.l.

41057 SPILAMBERTO
(Modena)
Via del Pilamiglio, 22/24
Telef. (059) 78.30.74

**CHIUSO
IL
LUNEDÌ**

**AMPIA ESPOSIZIONE NELLA NUOVA SEDE
CON INGRESSO DALLA STATALE VIGNOLESE. VISITATECI!**



**200 m di mostra
800 m di magazzino**



**Delta Loop
tribanda**

4x10/3x15/3x20 Guadagno 9,5 dB - larghezza
banda 0.4 MHz - Swr < 1.5 - AR 20,30,35 dB-
AF 30,40,45 dB - Potenza 3kw - Lunghezza
Boom 710 - RR 510 - Peso 40Kg

**OFFERTA
SPECIALE**

**STANDARD
C 558**

AGOSTO APERTO



**OFFERTA
SPECIALE**

**KENWOOD
TH 78**

Bibanda
VHF-UHF
DTSS-DTMF



Packet facile ormai per tutti, con tutti i tipi di apparati e con scelta di TNC di ogni genere: basta fare i necessari collegamenti.

Molti apparati VHF hanno un'uscita audio unica, quella per l'altoparlante interno od esterno e questa uscita audio è anche presente nel connettore microfonico anteriore.

È una facilitazione per il raccordo con il TNC, in quanto basta connetterlo tramite l'apposito spinotto alla presa micro.

plice e la realizzazione è questione di poche ore. Si tratta di inserire, nel transceiver VHF, un circuito separatore/amplificatore per l'uscita audio-packet, lasciando il circuito audio originale solo per uso audio-altoparlante.

Si può disporre così di un'uscita audio packet con livello fisso adatto al TNC e di un'audio per altoparlante con controllo del volume che sarà regolato a zero eliminando il fastidioso suono di packet.

Interfaccia audio per packet

**di Rinaldo Briatta
IIUW**

La possibilità di decodificare il segnale packet è legata alla posizione del controllo di volume: il livello necessario è solitamente tra $1/3$ e $1/2$ del volume; è noto che l'audio del packet non è per niente interessante, anzi è anche fastidioso.

Allora cominciamo le prove: si infila uno spinotto nella presa SPK esterno, si improvvisano riduzioni esterne del volume ed altre acrobazie del genere; il risultato sovente è ... un po' di fumo e l'inevitabile distruzione dell'integrato finale audio del transceiver VHF. Succede, ed anche molto sovente.

Pensare che il rimedio è sem-

Il circuito è semplice (fig. 1) e fa uso di un integrato operativo; il segnale audio è prelevato dall'uscita filtrata del discriminatore, sul lato «caldo» del potenziometro del volume.

Tramite il nostro circuito si amplifica il segnale packet fino al livello necessario per il TNC ovvero allo stesso livello di circa metà volume audio. Con il trimmer RV1 si regolerà appunto il livello ottimale d'uscita.

Per alimentare il circuito, ci si può raccordare all'alimentazione generale subito dopo l'interruttore; va collegata anche la massa tramite un filo corto, come al solito.

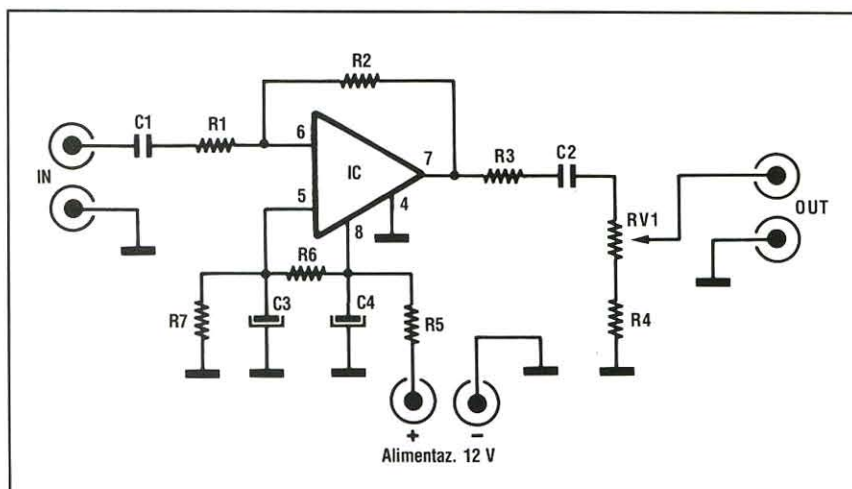


Fig. 1 - Schema elettrico. PCB e disposizione componenti.

CNTL UNIT F293610: (No. 2xxx)


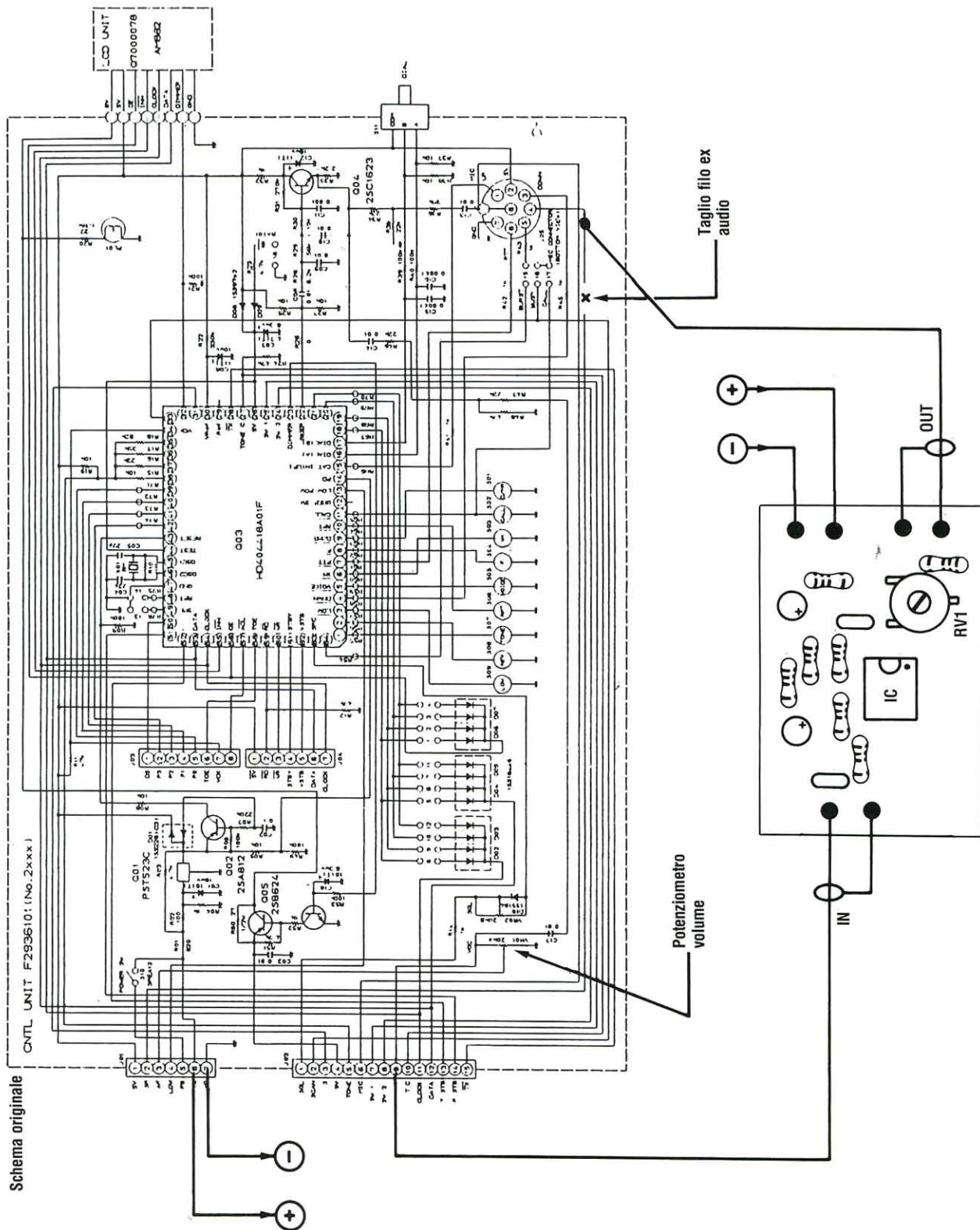
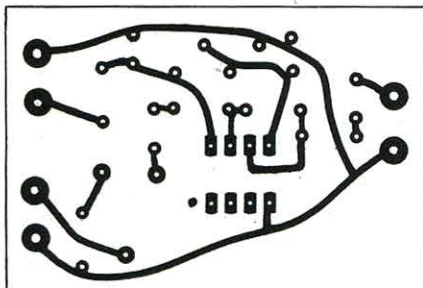


Fig. 2 - Collegamenti tipo Yaesu FT212.

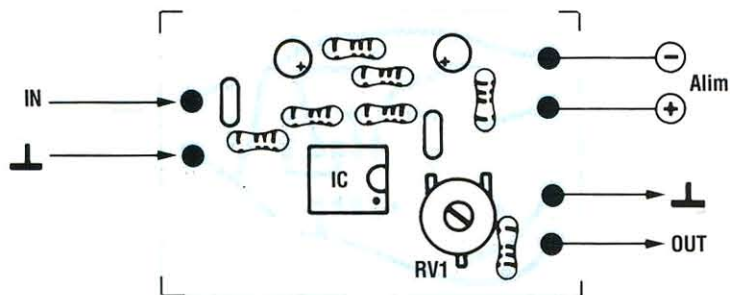

Elenco componenti

C1 = 100 nF mylar
 C2 = 100 nF mylar
 C3 = C4 = 10 μ F - 16 volt (verticali)
 R1 = 2k2 1/4 W
 R2 = 47 k 1/4 W
 R3 = 100 Ω 1/4 W
 R4 = 1 k 1/4 W
 R5 = 220 Ω 1/4 W
 R6 = R7 = 3k9, 1/4 W
 RV1 = trimmer 1k orizzontale
 IC = TL082 (1/2)

Nessun componente è critico: una volta completato, il circuito va controllato bene facendo attenzione a non aver fatto dei ponticelli di stagno, saldature fredde e delizie varie. Andrà quindi fissato con un paio di viti: nell'interno dei consueti transceiver veicolari (i più diffusi anche per uso fisso) c'è sempre uno spazio dedicato all'inserimento di un circuito toni o sub-toni ed è in questo spazio che andrà fissato il circuito; io l'ho fatto stare in diversi apparati medi e piccoli senza difficoltà. Una volta fissato si eseguono i collegamenti di alimentazione, massa e segnali come indicato

nelle figure ove, per semplificare si indica l'inserimento in uno YAESU mod. FT212 (fig. 2).

Quanto tutto è a posto si può collegare assieme il complesso radio-TNC-computer, predisponendolo per la ricezione di un segnale packet; la posizione iniziale di RV1 è tutto CW, ovvero massimo segnale di uscita. Fare in modo di leggere i segnali packet, non serve la connessione: ridurre la regolazione di RV1, ruotando in senso antiorario fino al punto in cui non si legge più niente; allora ripristinare in senso orario la posizione di RV1 di 90 circa. Non è una regolazione critica così come non lo era la precedente regolazione del volume. In media la posizione di RV1 è circa a metà corsa.

Siamo arrivati alla fine del lavoro e sono finite anche le poche ore libere; ma la stazione, una volta per tutte, è a posto.



alberto de luca

CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO KENWOOD


20141 MILANO
 VIA PRIVATA ASTURA, 4
 TELEF. (02) 5696797
 (0337) 290645



DEPAS

Giuseppe De Pasquale

AMPLIFICATORE TELEFONICO TASCABILE

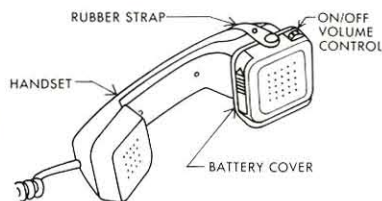

**PER DEBOLI DI UDITO
 PER ASCOLTARE IN PIU' PERSONE
 PER POTER SCRIVERE
 CONTEMPORANEAMENTE
 PER VIVA VOCE SU TELEFONI CELLULARI**
 ad un costo molto economico
 di **L. 25.000** (SCONTI PER RIVENDITORI)

Spedizione in contrassegno

DEPAS IMPORT EXPORT

VIA D'ALESSI 25/29 - 91022 CASTELVETRANO (TP)
 TEL. 0924/90.52.75 - FAX 0924/90.20.21
 TELEF. 910.644 DEPAS I

L'estate scorsa, avevo appena finito di cablare un ennesimo tentativo di transceiver semi-serio QRP/CW che, a differenza del solito, potesse dare un barlume di speranza di poter essere realmente usato per fare QSO nelle prossime ed agognate vacanze.

Fu così che, durante «le prove in aria», fui colto dalla nota sindrome del «polso di vetro», come conseguenza della foga della manipolazione del tasto.

Il fattaccio mi consigliò, nel

qualcosa di ancor più semplice, di ancor meno costoso e con pochi componenti assolutamente reperibili ovunque (e quindi anche, presumibilmente, nel mio «junk-box»).

Solo ad una caratteristica non ero disposto a rinunciare: il completamento automatico del carattere.

Ecco così nascere un keyer (in origine dovuto ad un'idea di W5FG apparso su Ham Radio, e qui opportunamente provato ed adattato) che potesse con-

Micro-keyer

di Luigi Belvederi
I4AWX

volgere di una mezz'ora, di ritornare al mio caro vecchio keyer automatico... quello della «stazione grossa», tanto per intenderci.

Piuttosto sconsolato, dovetti osservare che il keyer era più grande dello stesso transceiver QRP, così da escludere in partenza ogni speranza di rendere portatile la stazioncina.

Non mi restava che cercare di «intrigare» nello spazio minimo che mi era restato, un keyer davvero «lillipuziano».

Al giorno d'oggi è estremamente facile realizzare un ottimo keyer con il solito (e peraltro ottimo) integrato della Curtis, tuttavia nel mio caso volevo

temporaneamente soddisfare queste diverse esigenze, con in più un assorbimento di corrente davvero minimo, rendendo così il tutto ideale per il QRP.

Lo schema di fig. 1 illustra dunque la semplice realizzazione: la base dei tempi è fornita dal transistor unigiunzione U1, che genera un dente di sega che viene scaricato su C1 quando viene raggiunta la sua soglia di innesco.

I punti e le linee sono «auto-completanti» per il semplice motivo che l'unigiunzione non ha alcun effetto sulla carica del condensatore sino al raggiungimento della suddetta soglia di innesco.


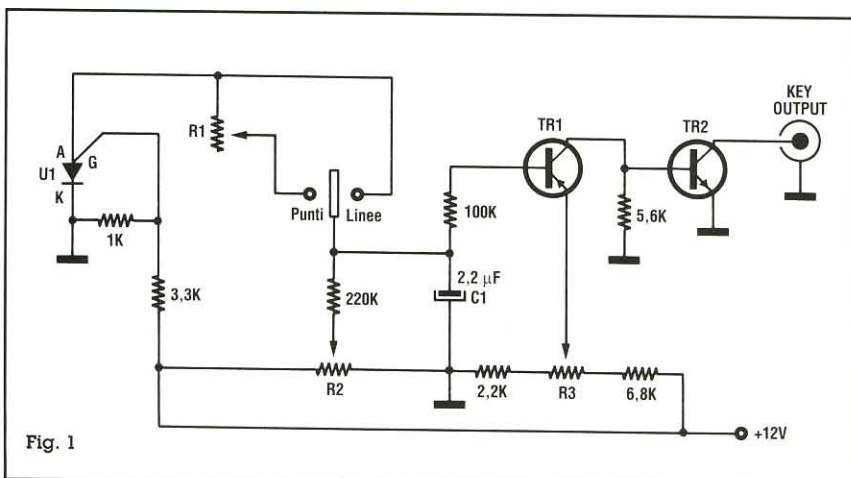


Fig. 2

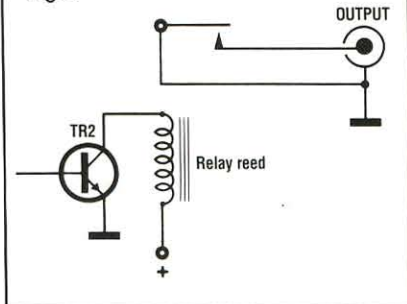

Elenco componenti

U1 = transistor unigiunzione
 TR1 = transistor PNP
 TR2 = transistor NPN
 R1 = potenziometro 20 k (rapporto punto/linee)
 R2 = potenziometro 25 k (velocità)
 R3 = potenziometro 5 k (pesatura)

Il dente di sega viene applicato ad un transistor PNP (TR1) che lo amplifica, e ... il keyer è tutto qua: segue un NPN (TR2) che ha solo la funzione di interruttore.

L'assorbimento dell'intero keyer è di circa 4 mA a tasto abbassato, rendendolo quindi ideale per il QRP portatile.

Qualora si debbano manipo-

lare carichi che sono eccessivi rispetto alla corrente che può sopportare TR2, basta aggiungere sul collettore un relay reed (v. fig. 2). Questo tuttavia comporterà un aumento della corrente assorbita, tipicamente dai 5 ai 25 mA.

L'unica avvertenza per il buon funzionamento del circuito, è che la tensione di alimentazione deve essere stabile altrimenti sono necessarie continue regolazioni dei potenziometri, e alla fine vengono generati caratteri erratici o di cattiva qualità.

Se il keyer viene installato all'interno di un apparato esistente, che in genere preveda una tensione stabilizzata, il problema non si dovrebbe porre.

Si potrà, al massimo, derivare una alimentazione dedicata al keyer facendo uso di un 7812 opportunamente disaccoppiato con due piccoli elettrolitici (10 μ F) all'ingresso e all'uscita, beninteso sempreché esista a monte un sufficiente margine di tensione per fare funzionare lo stabilizzatore (quindi almeno 14/15 V in entrata).

Non esistendo questo margine, si può ripiegare su di un circuito disaccoppiatore del tipo illustrato in fig. 3, che quantomeno ha il pregio di ridurre il ripple presente sull'alimentazione.

Volendo far funzionare il keyer a pila, suggerirei - dato il basso assorbimento - di utilizzare due pile da 9 V in serie, ottenendo così 18 V da ridurre a 12 con il citato 7812: si ottiene così

un buon margine per la stabilizzazione anche quando le pile man mano si scaricano.

Per la realizzazione del keyer non è previsto un circuito stampato perché i componenti sono così pochi che stanno agevolmente saldati sui reofori dei potenziometri, o - come nel mio caso - possono essere cablati su di un pezzetto di basetta millefori poco più grande di un francobollo.

I componenti non sono per nulla critici: i transistor possono essere qualunque PNP e NPN riesumati dal fondo del cassetto, con l'unica possibile nota che TR1 abbia un beta di almeno 60 o 70, cosa peraltro non difficile da verificarsi.



ASTE

Associazione Scambio Termico in
Elettronica

2° Convegno Nazionale sul
**CONTROLLO TERMICO
DEI DISPOSITIVI
ELETTRONICI**


**Thermal Control of Electronic
Device & Systems**

15 ottobre 1993

Genova - Badia di S. Andrea

Per informazioni rivolgersi a: ASTE, c/o Genova
Ricerche, Badia di S. Andrea, Via dell'Acciaio
139, 16152 Genova - Tel. 010/6514000 - Fax
010/6512981 (all'att.ne della Sig. ra Piera Ponta)

Fig. 3

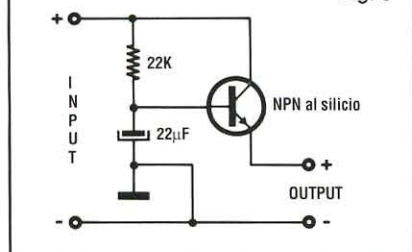

AWR EUROPE

Tutti i giorni in Italiano su Onde Corte !

0700-0800 utc 7210 kHz Forlì 1400-1500 utc 9775 kHz Mosca
 1000-1100 utc 7230 kHz Forlì (alle 9/12/16 ora italiana)

La domenica "RADIOMAGAZINE" per gli appassionati del radioascolto e del DX (solo da Forlì)

Per le trasmissioni nelle altre 15 lingue scrivere a:

AWR EUROPE - Casella Postale 383 - 47100 Forlì

Le guide d'onda impiegate nella gamma dei 3 cm (10 GHz) hanno principalmente sezione rettangolare e le misure interne adottate sono $a = 23$ mm, $b = 10$ mm (vedi fig. 5).

Questo tipo di guida si può trovare sia nel mercato surplus che in barre da 4+6 m nelle grosse ferramenta, chiedendo:

tubo rettangolare in ottone da 25x12x1 mm (misure esterne).

Altre misure vanno altrettanto bene, purché il lato maggiore sia inferiore alla lunghezza d'on-

da usata, ma superiore alla sua metà.


Con questo tipo di guida si ha una distribuzione del campo elettronico e di quello magnetico dell'onda RF all'interno della guida quale illustrato in fig. 5. Questo «modo» di propagazione viene chiamato T.E. 1.0. (Trasversale Elettrico 1.0.)

Se potessimo percorrere l'interno della guida con una sonda rivelatrice di tensione a diodo, come facevamo nel caso precedente in aria libera, sul righello per

2ª parte

Cenni sulla teoria delle guide d'onda

di Carlo Carini I4CHY

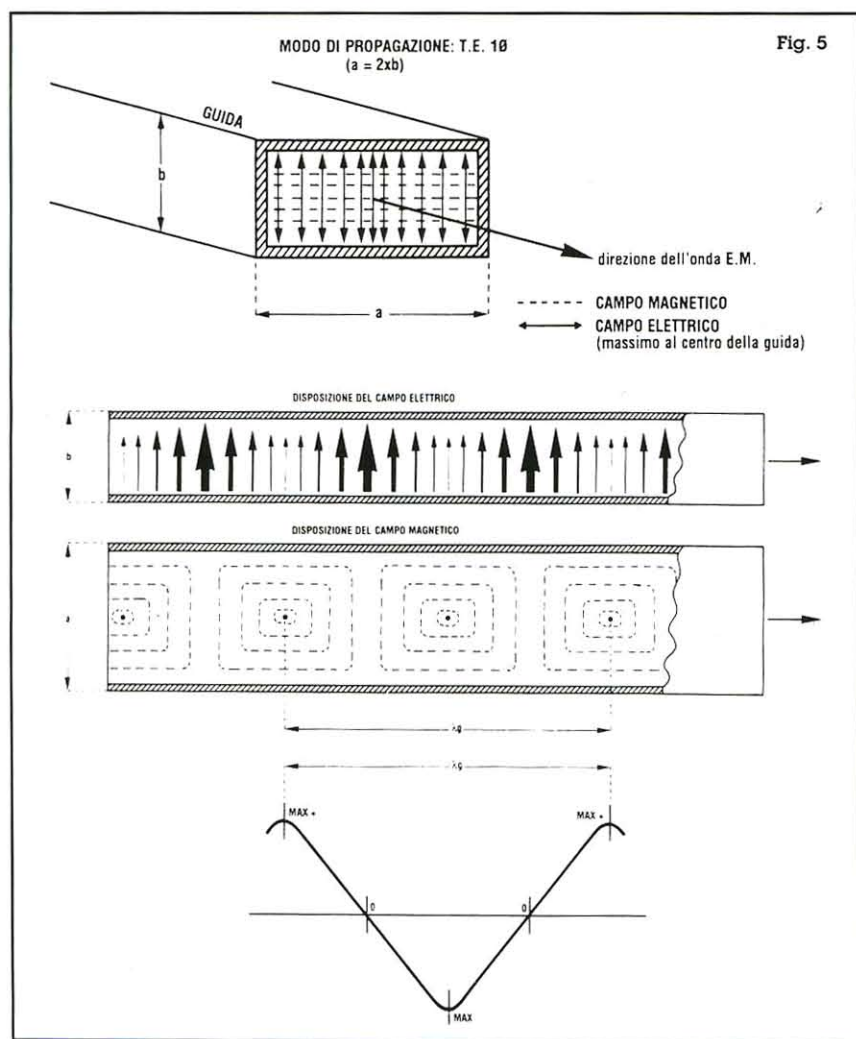

trovare i minimi di tensione, troveremmo qui i due minimi distanti mezza lunghezza d'onda ($\lambda/2$) di un valore in millimetri diverso da quello che avevamo precedentemente sullo spazio libero. Che cosa è successo, abbiamo cambiato la frequenza?

La risposta è: **no**, non c'è stato alcun cambiamento di frequenza rispetto al caso precedente, bensì un altro fenomeno è intervenuto e cioè il fatto che all'interno della guida l'onda proceda a «rimbalzi», da una parete all'altra, come illustrato in fig. 6. Per questo fatto, l'onda per avanzare deve compiere, a parità di tempo, un tragitto più lungo; ne consegue che in guida la lunghezza d'onda (λ) è superiore che nel vuoto e vale

$$\lambda_g = \frac{\lambda_{\text{vuoto}}}{\sqrt{1 - (\lambda_v/2a)^2}}$$

$$(\lambda_g = \lambda_{\text{guida}})$$


Facciamo un esempio per la frequenza di 10.450 MHz

1) Troviamo quanto vale λ_v (vuoto)



$$\lambda_v = \frac{300.000 \times 10^6}{10.500 \times 10^6} = 28,5 \text{ mm}$$

Fig. 6

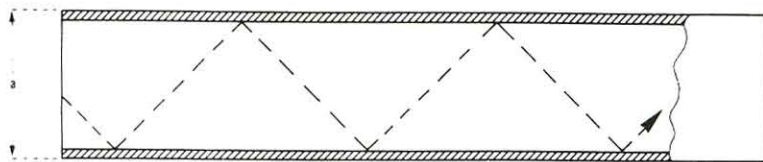PERCORSO DELL'ONDA ELETTROMAGNETICA IN GUIDA



Polarizzazione verticale

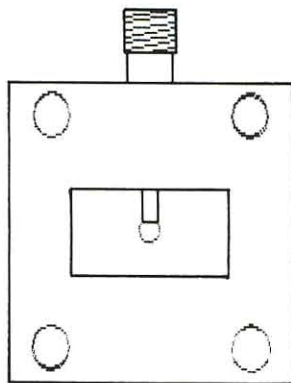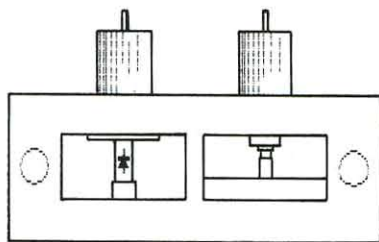

Polarizzazione orizzontale

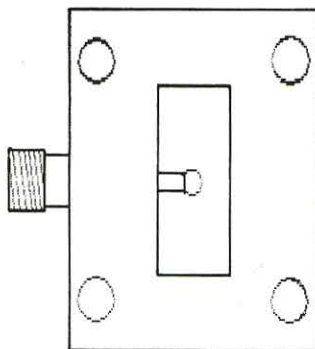
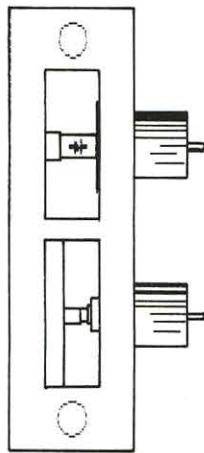


Fig. 7

come la nostra, sarà:

$$f_c = \frac{C}{2a} = \frac{300.000 \times 10^6}{2 \times 22} = 7 \text{ GHz circa}$$

(f_c è la frequenza di taglio inferiore, detta anche Cut-off, C è la velocità della luce ed a è il lato largo della vostra guida).

La frequenza di taglio superiore f_s è circa

$$f_s = 2 \times f_c = 14 \text{ GHz}$$

Ovviamente la banda di funzionamento della nostra guida avrà un piccolo margine su questi valori; infatti per non avere inconvenienti è usata in un campo da 8,2 a 12,4 GHz.

Un ultimissimo parametro per completare la panoramica teorica della guida è la polarizzazione del segnale, ovvero con quale polarizzazione (orizzontale o verticale) esce il segnale dalla guida.

Perché è importante questo parametro?

Pensate alle VHF, dove le antenne possono essere messe in polarizzazione sia verticale che orizzontale. È bene che entrambe le stazioni trasmettano con la stessa polarizzazione, pena la riduzione del segnale di alcune decine di dB!

Contrariamente a quanto verrebbe da pensare, per analogia alle antenne Yagi, (lato largo orizzontale = polarizzazione orizzontale) la polarizzazione della guida è illustrata in fig. 7.



2) Quindi

$$\lambda_g = \frac{28,5}{\sqrt{1 - (28,5/44)^2}} = \frac{28,5}{0,76} = 37,4 \text{ mm}$$

(contro i 28,5 mm del vuoto)

Una bella differenza vero? Questo dato è molto importante e ne va tenuto conto nella progettazione dei dispositivi in guida.

Anche se vi suonerà strano,

nelle linee di trasmissione questo succede sempre; pensate al cavo coassiale che ha il parametro chiamato «Fattore di Velocità» (tipico 0,66) che modifica la lunghezza del cavo qualora volette tagliarlo a multipli di lunghezza d'onda.

Un altro parametro legato alle dimensioni fisiche della guida è la «frequenza di taglio». Abbiamo detto che il lato maggiore è di misura inferiore alla lunghezza d'onda usata; quindi, nel caso di una guida da 22 x 10 mm

RICHIEDETE:

TUTTO KIT VOL. 7°

L. 10.000 (+5.000 spese sped.)

C&C EDIZIONI RADIOELETRONICHE
Via Naviglio 37/2 - 48018 FAENZA Tel. 0546/22112

LCD VIDEO DOORPHONE

Videocitofono ultrapiatto con monitor LCD (cristalli liquidi)

Novita' assoluta !

Telecamera CCD e monitor LCD made in JAPAN.



Camera Unit

Monitor Unit

FAI DA TE !

Installati un videocitofono ultrapiatto con monitor LCD.

Caratteristiche:

- Collegamento con solo 2 fili: permette di utilizzare il vecchio impianto del campanello o del citofono
- Innovativo monitor LCD (cristalli liquidi).
- Design ultrapiatto ed elegante: solo 5 cm. di spessore!
- Telecamera CCD munita di led infrarosso: permette di vedere al buio o con scarsa illuminazione.
- Funzione VIVA VOCE: si può comunicare senza alzare la cornetta.
- Pulsante apricancello incorporato.

PREZZO DI LANCIO:

£. 598.000

+ IVA e spese di spedizione.

(Valido fino al 31 Ottobre 1993)

Vendita per corrispondenza.

IMPORTATORE ESCLUSIVO:

MAGNETO PLAST Srl.

Via Leida 8 37135 VERONA

Ordini telefonici: 045-504491

Ordini per FAX: 045-501913

R.C.M.
DIVISIONE EL. SAT.

Via Purgatorio, 82 - 16153 Genova
Tel. 010/6511177 (chiuso lunedì)

ELPA (Nuova generazione di alimentatori)

Un alimentatore per usi professionali a un prezzo veramente amatoriale. Alimentatore stabilizzato di caratteristiche superiori ELPA è composto da n. 4 circuiti stampati in vetronite doppia faccia con solder, serigrafia e componenti di 1ª scelta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione di uscita 3 + 15 volt

REGOLAZIONI


- A) Tensione over voltage (range 3 + 15 volt)
- B) Tensione di uscita
- C) Corrente di uscita regolabile in modo continuo (opzionale)

PROTEZIONI STANDARD

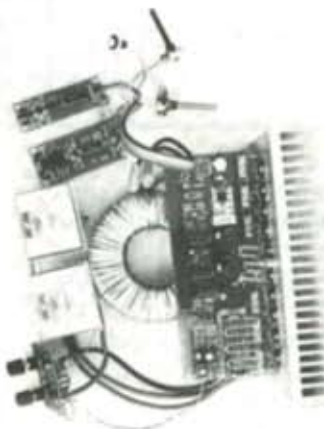- 1) Corto circuito permanente
- 2) Limitatore di corrente (30 A max a 13.8 V)
- 3) Sovratensione in uscita (O.V.P.)
- 4) Protezione termica con reset automatico e manuale
- 5) Ritorni radio frequenza

SEGNALAZIONI (OPZIONALI)

Tensione over voltage impostata su matrice n. 16 LED + n. 1 per segnalazione di allarme (lampeggiante).



Temperatura di esercizio visualizzata su matrice n. 13 LED di cui n. 3 di soglia preallarme e n. 1 di allarme (lampeggiante) in condizioni particolari di temperatura ambiente, con alto carico, si consiglia l'uso di una ventola per mantenere la temperatura del dissipatore in un range accettabile.

Nonostante queste considerazioni siamo sicuri che non riuscirete a romperlo!

ELPA viene fornito in molte configurazioni con prezzi a partire da L. 200.000 + IVA (esclusi strumenti e trasformatore) montato e collaudato.

Necessita di un trasformatore di potenza adeguata alle vostre esigenze con secondario 18 V.c.a.

Trasformatore toroidale 350 W 18 V.c.a. L. rich. quotazione. Altre potenze a richiesta.

Ricezione satelliti meteorologici:

Nuovi impianti completi amatoriali e professionali per ricezione meteosat e satelliti polari in kit e installati (analogici SDUS) (digitali PDUS e HRPT) Antenne dedicate 137 MHz, 1691+1707 MHz. Pre-amplificatori, ricevitori APT e HRPT. Le migliori card di acquisizione immagini. A partire da L. 150.000 (meteosat - polari - fax - SSTV - RTTY) Programma tracking satelliti.

Siamo presenti alla fiera di Gonzaga (Mantova) il 25/26 settembre

SPEDIZIONI CON PAGAMENTO CONTRASSEGNO

ANTENNE, PREAMPLIFICATORI, RICEVITORI, CARD ACQUISIZIONE, DC POWER SUPPLY

Se non si tratta di mettere in piedi un vero e proprio laboratorio professionale (e del resto non è questa l'esigenza di un comune radioamatore, specialmente se alle prime armi), per misurare la potenza d'uscita di un trasmettitore non è necessario ricorrere ad un costoso apparecchio commerciale, bensì esistono sistemi semplici ed economici che consentono di risolvere con sufficiente attendibilità e precisione il problema. Tutto ciò che serve come stru-

L'amperometro a RF

Molti anni (anzi, decenni) fa, il dispositivo usato per misurare la potenza d'uscita dai trasmettitori nello spettro di frequenze corrispondenti a MF ed HF era l'amperometro per RF. Ai nostri giorni, se ne trovano ancora nel surplus militare, con varie scale (fino a 10 A) e con diversi limiti di frequenza.

Questi amperometri contengono un dispositivo bimetallico, più comunemente noto come

Le misure di potenza a RF

mentazione di base è o un vecchio amperometro a RF (chiaramente di origine surplus) oppure un voltmetro elettronico (il classico VTVM) e, naturalmente, un carico resistivo da 50 Ω.

Naturalmente, il VTVM può anche essere proficuamente sostituito da un voltmetro a FET o da un DMM: in ogni caso, quello che serve è uno strumento che abbia impedenza d'ingresso molto alta, allo scopo di poter lavorare con un probe a RF del tipo che andremo a descrivere.

Del resto, l'accesso a strumenti già disponibili nella normale dotazione del laboratorio di stazione evitano un forte impegno economico quando si tratta di far misure poco più che occasionali.

Esaminiamo i vari sistemi possibili.

termocoppia; l'energia a RF provoca il riscaldamento di questo elemento, e la tensione che ne nasce ai capi fa deflettere proporzionalmente lo strumento.


Le termocoppie sono piuttosto sensibili ai sovraccarichi di corrente, e quindi tendono a bruciarsi facilmente se vengono fatte attraversare da correnti nettamente superiori al loro valore di fondo scala.

Per tale motivo, chi decidesse di acquistare e montare uno di questi dispositivi, lo scelga con un valore di f.s. superiore alla massima uscita del proprio trasmettitore.

Questo tipo di strumento non è assolutamente adatto per lavorare in VHF, sia perché i suoi limiti di funzionamento non superano (e raramente raggiungono) i 50 MHz, sia perché la

Per misurare la potenza d'uscita di un trasmettitore, non è obbligatorio ricorrere a costosi wattmetri a RF. Integrando normali strumenti di misura con qualche apparecchietto autocostruito, si può proficuamente risolvere questa quotidiana esigenza operativa.

Fig. 1 - Metodo per misurare la potenza a RF quando si usa un amperometro per RF.

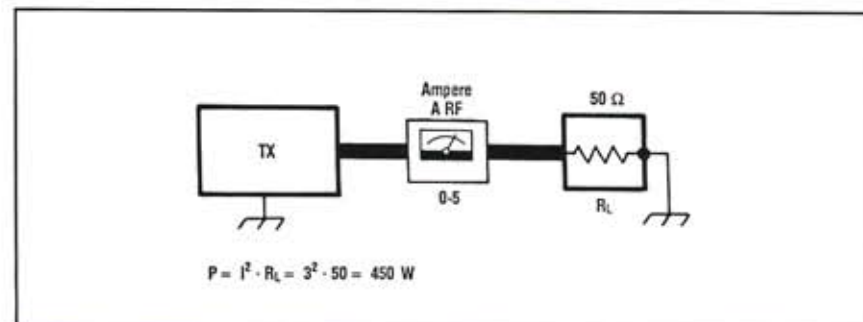

semplice presenza dello strumento inserito lungo la linea di alimentazione può provocare un netto disadattamento d'impedenza, con conseguente aumento del ROS.

Entro il limite dei 30 MHz i problemi di cui sopra sono invece trascurabili.

In fig. 1 è illustrato il normale sistema di utilizzo di un amperometro a RF per misure di potenza; lo strumento è semplicemente posto in serie al conduttore «caldo» che collega il TX al carico fittizio.

A questo punto, basta un po' di matematica per risalire alla potenza emessa dal nostro trasmettitore; nell'esempio di figura, è stato assunto che il TX eroghi un livello di potenza tale da far scorrere 3 A nello strumento e che il carico fittizio corrisponda ai 50 Ω standard.

Sfruttando in un colpo solo le leggi di Ohm e di Joule, si può rapidamente calcolare che la potenza d'uscita corrisponde a 450 W.

Naturalmente identica procedura si adotta per qualsiasi altro valore di impedenza, purché sia noto, ed a patto che impedenza d'uscita del TX, caratteristica della linea e resistiva del carico fittizio siano uguali.

L'amperometro a RF può restare permanentemente inserito sulla linea di trasmissione durante la normale operatività della stazione, e la sua indicazione del livello di potenza sarà accurata fintanto che l'antenna presenta il previsto valore di terminazione al TX.

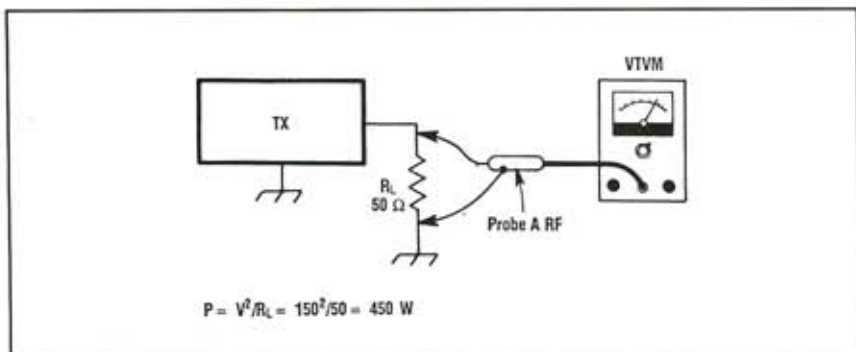


Fig. 2 - Per le misure di potenza a RF, si può usare un probe a RF in unione ad un VTVM applicato ad una resistenza di carico di valore noto.

La misurazione della tensione a RF

In stretta analogia col fatto che la potenza applicata fa scorrere corrente entro una resistenza, una tensione risulta localizzata ai capi della resistenza stessa, come illustrato in fig. 2, ove è presente il solito carico fittizio da 50 Ω , ai capi del quale viene letta la tensione mediante uno strumento elettronico dotato di probe a RF; anche in questo caso, legge di Ohm e di Joule consentono di risalire rapidamente e facilmente al livello di potenza.

L'esempio fatto è in perfetta analogia con il caso precedente; una lettura di 150 V ai capi di RL, ottenuta mediante il probe che rettifica la tensione alternata convertendola in continua per opportuna lettura sul VTVM (o strumento analogo), porta ovviamente al medesimo livello di potenza, cioè 450 W.

Naturalmente, se la lettura ottenuta mediante la nostra strumentazione deve essere precisa ed attendibile, occorre anche

che l'energia in uscita dal trasmettitore si presenti con la classica forma d'onda sinusoidale: in altre parole, la forma dell'onda a RF non deve essere distorta e contenere quindi un elevato livello di armoniche.


In caso contrario, le ben note relazioni fra valor massimo e valore efficace non sono più valide e la lettura in continua non corrisponde più con sufficiente precisione al valore dell'onda in corrente alternata.

La maggior parte dei moderni trasmettitori, specialmente se correttamente caricati, risultano caratterizzati da una forma d'onda piuttosto corretta e pulita, talché non c'è da preoccuparsi della precisione ottenibile da questo sistema di misura.

Una più che classica versione per poter realizzare un probe adatto a queste esigenze è dettagliata in fig. 3, ed è apparsa da tempo sulle più quotate pubblicazioni radiantistiche.

Il probe è contenuto in un tubo metallico (rame o alluminio), ed il cavo coassiale che lo collega al voltmetro potrebbe ideal-

Fig. 3 - Dettagli costruttivi di un probe a RF autocostruito; D1 è un diodo al germanio per segnali deboli.

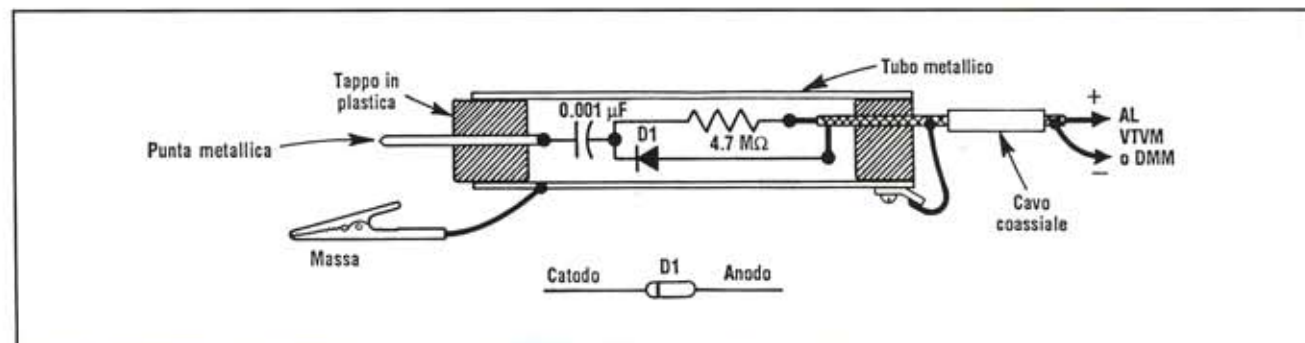

mente essere uno spezzone di RG 174, di eccellente qualità oltre che leggero e flessibile.

L'impedenza d'ingresso dello strumento adottato deve essere sui 10 MΩ (o maggiore) per la miglior precisione di lettura; si tratta di valore tipico per pressoché tutti i voltmetri elettronici, a valvole o a FET che siano, e anche per diversi multimetri digitali.

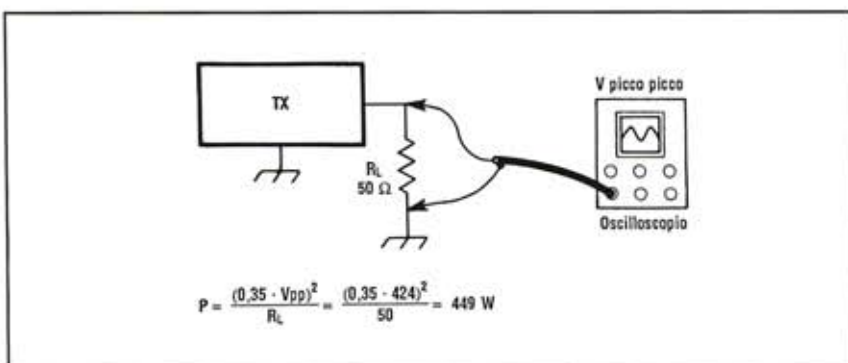


Fig. 4 - Procedura per eseguire le misure di potenza a RF con un oscilloscopio.

La misura con l'oscilloscopio

Quando, per far misure di potenza a RF, si adotta come strumento un oscilloscopio, la tecnica resta identica a quella del caso precedente col voltmetro, mentre cambia la matematica da usare: ciò per il semplice fatto che la misura che si fa risponde direttamente al valore picco-picco della forma d'onda (e non a quello efficace).

La fig. 4 illustra la procedura, ma prima di dedicarsi ad essa, è opportuno spendere qualche riga appunto a proposito dell'oscilloscopio e delle sue caratteristiche.

Questo dispositivo deve innanzitutto essere in grado di visualizzare la nostra forma d'onda con la necessaria precisione e pressoché indipendentemente dalla frequenza di lavoro; perciò è importante conoscere l'effettiva larghezza di banda dell'oscilloscopio.

Se essa è, per esempio, 30 MHz, allora è tutto OK per le misure in HF; se invece le speci-

fiche dello strumento prevedono per esempio «dalla continua a 5 (o 10) MHz», la banda più alta su cui noi possiamo eseguire le misure di potenza è quella degli 80 (o dei 40) m.

Ciò non significa che noi non riusciremo a vedere le forme d'onda delle bande più alte, bensì che la precisione delle misure su queste bande non è più assolutamente attendibile.

Un'altro elemento di cui va tenuta opportuna considerazione è che un tubo da oscilloscopio non può visualizzare il valore della tensione con una risoluzione buona come quella che si ottiene da uno strumento analogico od ottima come quella di uno strumento digitale.

La forma d'onda non cade mai esattamente sulle righe di graduazione, talché il valore della lettura va sempre ottenuto per interpolazione.


Tuttavia, almeno per la maggior parte degli impieghi radiantistici, questo sistema di mi-

sura risulta più che soddisfacente.

Ritornando ora ai calcoli da farsi per ottenere il valore della potenza dalla tensione picco-picco, essi sono un po' diversi, ma della stessa semplicità, di quelli già precedentemente visti; l'unica differenza è che dobbiamo aggiungere un fattore decimale per convertire la tensione picco-picco al valore efficace. Tutto quello che è necessario fare è quindi moltiplicare la lettura eseguita per 0,35 (valore sufficientemente approssimato; del resto, «tutta» la formula è riportata nell'esempio di fig. 4).

Stavolta, la tensione picco-picco misurata «ad occhio» sullo schermo è di 424 V, che ovviamente diventeranno (qualche decimale a parte) i 150 Veff del caso precedente moltiplicando per 0,35; il risultato in termini di potenza è di 449 W, che sono i 450 precedenti salvo le approssimazioni del calcolo qui ese-

Fig. 5 - Precise misure di potenza si possono eseguire anche con l'antenna collegata al TX; se questa non presenta un ROS pari a 1:1, può essere inserito in linea un transmatch, che eliminerà le onde stazionarie.

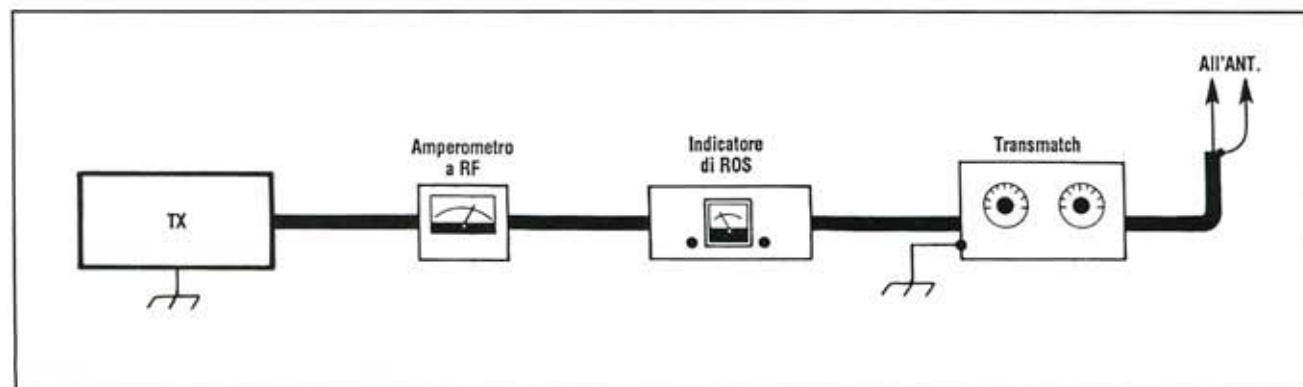

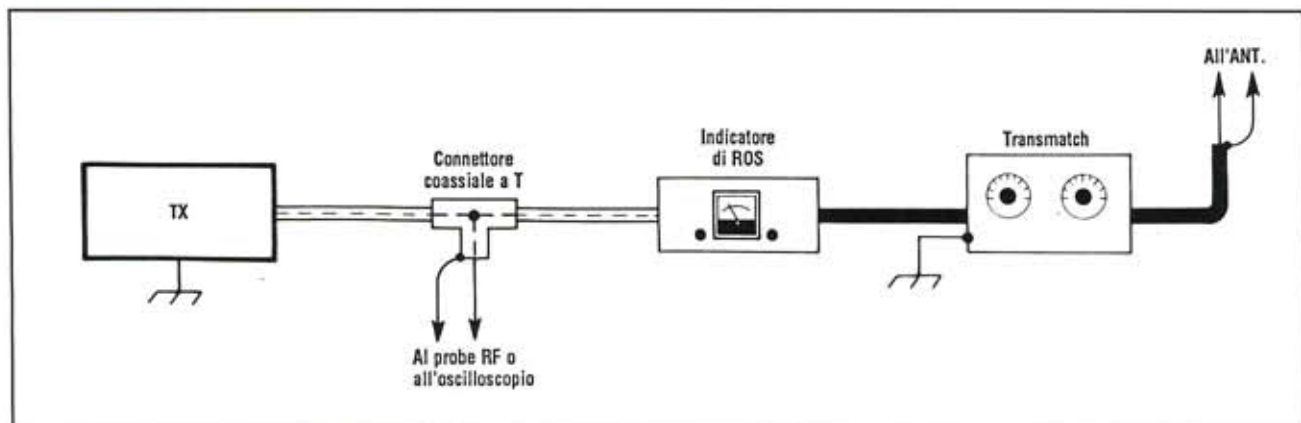


Fig. 6 - Metodo per effettuare le misure mediante VTVM od oscilloscopio; un connettore coassiale a T è inserito sulla linea a 50 Ω fra il TX e l'indicatore di ROS.

guito.

Si può quindi dire che la procedura è ancora piuttosto semplice.

Misure sull'antenna

Fin qui abbiamo ragionato sulla condizione operativa di un carico fittizio applicato all'uscita del TX; e quando al trasmettitore è collegata veramente l'antenna?

Beh, in linea di massima si possono seguire le stesse procedure: vediamo come è possibile.

Tutto ciò che serve è che il sistema d'antenna si comporti esattamente come una resistenza da 50 Ω ; se esiste del ROS in entità non trascurabile, basta inserire un transmatch con relativo indicatore di ROS, così da poter ottenere la situazione 1:1.

In queste condizioni, anche se l'antenna non corrisponde ai 50 Ω standard dell'adattamento ottimale, il trasmettitore ed il misuratore di RF «pensano» di essere in un sistema a 50 Ω , e si comportano di conseguenza: questo è il massimo che si può ottenere cercando di adattare un'antenna che si trova a qualche decina di metri di distanza.

Nel caso in cui, per la misura della potenza, si sia adottato il vecchio sistema dell'amperometro a RF, come nell'esempio di fig. 5, i dati da esso forniti risultano sufficientemente esatti per ricavare il valore della po-

tenza d'uscita secondo i calcoli già visti.

Le stesse regole si applicano quando la linea a 50 Ω viene controllata con un probe a RF o con un oscilloscopio (fig. 6); il sistema più pratico per attuare la possibilità di lettura su un punto della linea è l'inserimento di un connettore coassiale a T, col che si realizza sia il collegamento al ROSmetro e al resto del sistema d'antenna sia il punto di inserimento per la misura di potenza.

In tutti i casi, resta indispensabile che il transmatch sia regolato in modo da eliminare la potenza riflessa dalla linea, così che il ROSmetro indichi 1:1.

Sia ROSmetro che transmatch possono essere indifferentemente acquisiti fra i molteplici tipi disponibili sul mercato oppure autocostruiti; ma non è a questi strumenti pur importanti che è dedicato questo articolo.

UNA VERSIONE PRATICA DI WATTMETRO QRP


L'esempio pratico di cui qui si forniscono tutti i dati costruttivi è relativo ad una versione per bassa potenza in quanto le problematiche delle forti potenze sono più difficilmente risolvibili a livello di autocostruzione.

Tanto più che le scale a bassa potenza sono raramente presenti nei wattmetri commerciali, e quindi una versione QRP può

interessare molti appassionati delle piccole potenze.

Il nostro progetto consiste in un ponte resistivo a RF, in grado di manipolare livelli di potenza fino a 10 W senza alcun pericolo di danneggiare le resistenze presenti in circuito; sono addirittura possibili misure momentanee (cioè **molto** rapide) fino a 20 W.

Il circuito del wattmetro-RO-Smetro è riportato in fig. 8; i bracci resistivi del ponte sono realizzati con coppie di resistenze, possibilmente ad impasto,

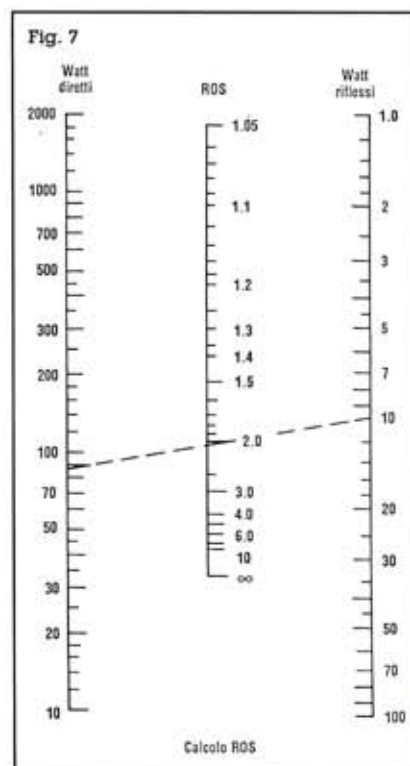

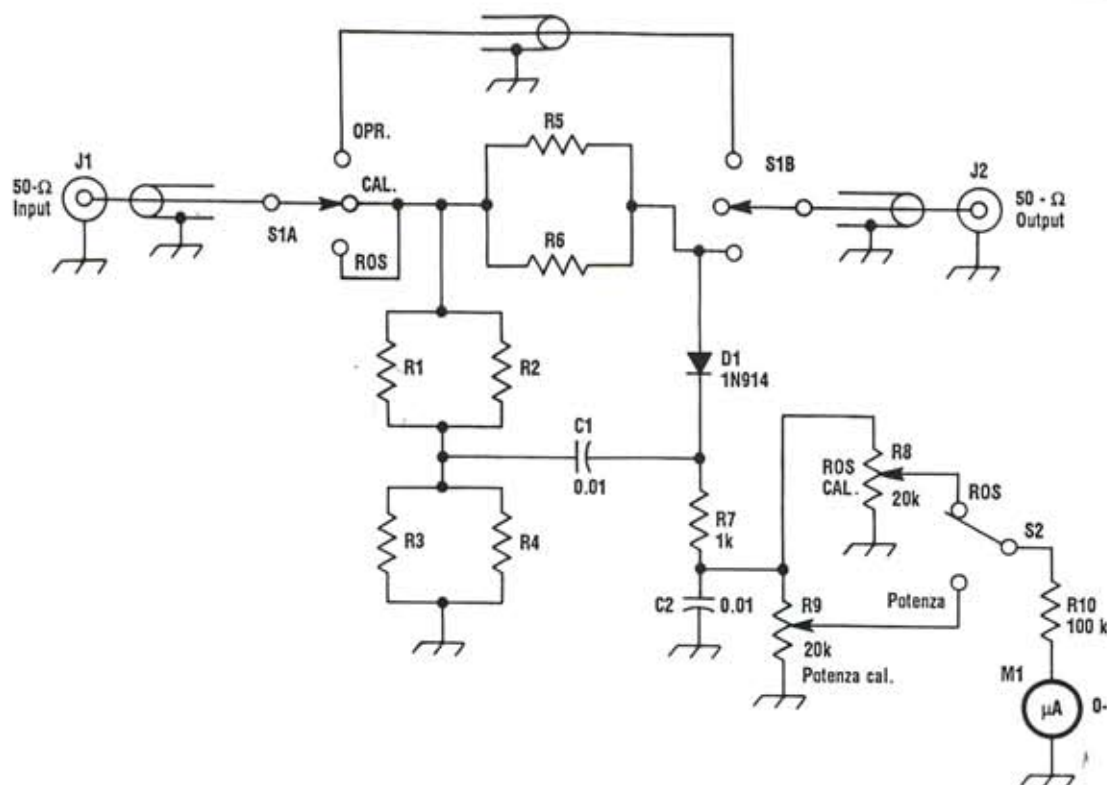


Fig. 8 - Schema del ponte resistivo per misure di potenza e ROS.

comunque non a filo, ($R1+R6$) da $100 \Omega/2 \text{ W}$: la combinazione offre così ampia riserva di potenza.

Per la calibrazione dello strumento è necessario un carico fittizio di caratteristiche adeguate.

Un esempio di soluzione non commerciale è illustrato nella foto di fig. 9, e consiste in un sandwich di 20 resistori (non induttivi) da $1000 \Omega/1 \text{ W}$ montati fra due basette da circuito stampato; il blocchetto può essere direttamente corredato da un

opportuno connettore coassiale.

Torniamo ora allo schema dello strumento; il potenziometro R9 serve per calibrare la scala del microamperometro (M1) per l'indicazione di 20 W a fondo scala, anche se possono essere scelti altri valori secondo le esigenze ed eventuali tracciature di scala preesistenti.

La funzione ROSmetro viene invece calibrata per mezzo di un potenziometro (R8) che va montato sul pannello frontale della scatola che sarà usata per alloggiarvi strumento e circuito.

Il commutatore S1 provvede a bypassare il ponte in posizione OPR.

Le letture risulteranno precise entro il 5-10% da $1,8$ a 30 MHz .

La relativa semplicità di questo circuito consente di realizzarne il montaggio pratico senza particolari problemi, sfruttando i vari ancoraggi dei componenti a telaio, e qualche strip di ancoraggi isolati (oppure una basetta millefori), per disporre tutti i componenti presenti; i collega-

Elenco componenti

$R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = R6 = 100 \Omega/2 \text{ W}$
 $R7 = 1 \text{ k}\Omega$
 $R8 = 20 \text{ k}\Omega$ (pot. ROS)
 $R9 = 20 \text{ k}\Omega$ (pot. CAL.)
 $R10 = 100 \text{ k}\Omega$
 $C1 = 10 \text{ nF}$ (ceramico)
 $M1 = \mu\text{Ametro } 100 \mu\text{A}$
 $S1 = \text{commutat. } 2 \text{ V} - 3 \text{ p}$ (rotativo)
 $S2 = \text{deviatore singolo}$ (a levetta)

PKW ANTENNA SYSTEM

CATALOGO GENERALE 1993
HF - UHF - VHF

RADIOAMATORI

- Sistemi filari multibanda
 - Verticali - Direttive monobanda
 - Tribanda
 - Bibanda
 - Cubical quad
 - Log periodic
- Circa 100 tipi di antenne con caratteristiche tecniche, dimensioni - Disegni e prezzi

PKW

L'ANTENNA:
LA PARTE PIÙ
IMPORTANTE
DELLA VOSTRA
STAZIONE

Richiedilo a:
Ditta MARTELLI
FABBRICA ITALIANA ANTENNE
Via Villorosi, 6 - 20091 BRESCIO (Milano) Italy
telefono 02-6103084-66503737
fax automatico
inviando L. 4.000 in francobolli

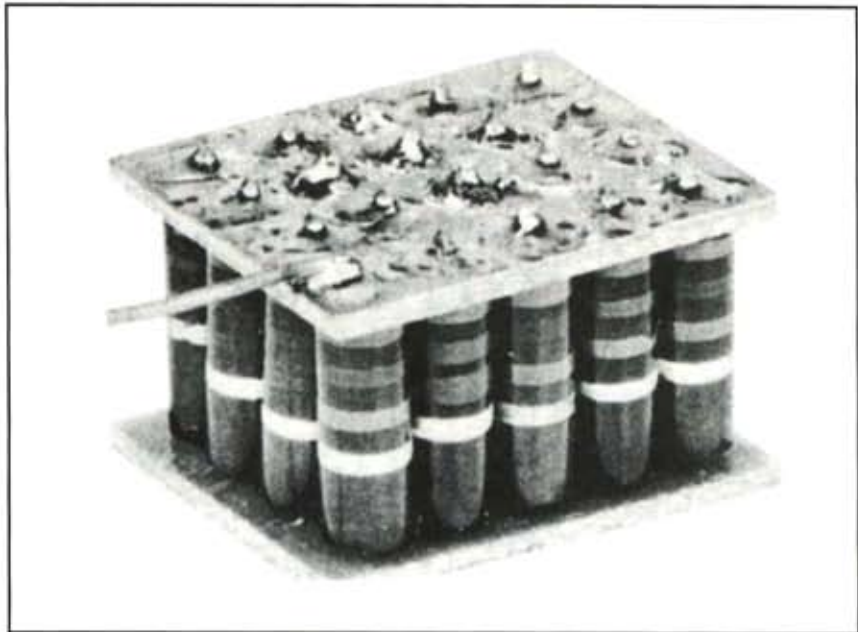


Fig. 9 - Rappresentazione fotografica di un carico fittizio da 50 Ω /20 W max (v. testo).

menti lunghi relativi ad entrata, uscita e commutatore S1 vanno eseguiti in cavo coassiale (consigliabile RG 174).

Taratura ed uso

Si mette assieme tutto il complesso della stazione collegando all'uscita del ponte (J2 di fig. 8) un carico fittizio da 50 Ω ed alla sua entrata il trasmettitore di piccola potenza (o di media potenza, con l'eccitazione regolata al minimo); S1 va posto in posizione CAL ed R8 si regola a metà corsa.

Si dà lentamente potenza al ponte, sinché si ottiene su M1 la lettura di fondo scala.

S1 si commuta poi su ROS; se il circuito funziona regolarmente, l'indice di M1 cade verso lo zero o quasi.

In condizioni operative il ponte può essere bypassato mettendo S1 in posizione OPR.

Per quanto riguarda il ROS, indipendentemente dalla potenza d'uscita del vostro TX, la regolazione rimane esattamente come sopra descritto.

In altre parole, R8 va regolato per portare M1 a fondo scala, quindi si commuta in modo ROS e si nota l'indicazione dello strumento; se lo strumento non arriva ad indicare zero, occorre regolare il transmatch (o altro dispositivo di adattamento) fino ad ottenere lettura zero: questo

indicherà ROS uguale a 1:1.

In passo successivo riguarda la calibrazione dello strumento per una corretta lettura della potenza a RF: occorre quindi decidere, prima di tutto, quale valore di fondo scala scegliere.


Se poi è disponibile (in prestito da un amico) un wattmetro regolarmente calibrato tutto è ancor più semplice; questo strumento va posto tra trasmettitore ed entrata del nostro ponte (su J2 sarà sempre presente il carico fittizio).

Si applica allo strumento il livello desiderato di potenza (corrispondente al valore di fondo scala), e si regola il potenziometro interno R9 in modo che M1 segni corrispondentemente il fondo scala. Si riduce poi la potenza del trasmettitore con decrementi successivi di 1 + 2 W, e la scala dello strumento viene via via calibrata.

Va ricordato che i resistori del ponte non sono in grado di sostenere un livello di potenza di 20 W in modo continuativo; quindi, per evitare danni, con livelli di potenza superiori ai 5 W, è meglio fare le misure per periodi di pochi secondi (magari ripetuti).

Se poi lo strumento campione non fosse disponibile, allora le operazioni di calibrazione si eseguiranno secondo le procedure descritte all'inizio dell'articolo (in particolare, è consigliabile la soluzione: probe a RF con VTVM).

Bibliografia
QST agosto 83

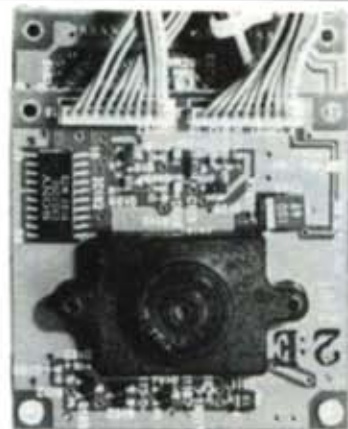

MICROTELECAMERA CCD B/N

- SENSORE IMMAGINE 1/3" INTERLINE CCD
- DIMENSIONI 60x50x30 mm OBIETTIVO INCLUSO
- 500x582 PIXELS - RAPPORTO S/N $\geq$ 46 dB
- CONTROLLO AUTOMATICO LUMINOSITÀ 0,5 + 500000 LUX
- STANDARD CCIR 625 LINEE - OUT 1 Vpp SU 75 Ω
- ALIMENTAZIONE 12 Vdc $\pm$ 10% 200 mA

pozzi
di ROBERTO POZZI

28060 NIBBIA (NO) - TEL. (0321) 57.151/52 - FAX (0321) 57291



**24^a FIERA
DEL RADIOAMATORE
E DELL'ELETTRONICA**

GONZAGA (MANTOVA)

25 - 26 SETTEMBRE 1993

AMPIO PARCHEGGIO E RISTORANTE ALL'INTERNO

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI MANTOVA

C.P. 2 - 46100 MANTOVA

C.P. 43 - 46023 GONZAGA

TELEFAX 0376/528268

Segreteria Fiera dal 7 settembre - Tel. 0376/588258

Il n° 2 del 1989 di **rke** pubblicava un articolo sulle antenne raccorciate per i 160 m in cui venivano citate le esperienze e le deduzioni di G2QM espresse sul RSGB Bulletin del gennaio 1958.

L'argomento viene ora ripreso e sviluppato da G. Taylor G8PU, su «G-QRP CLUB ANTENNA HANDBOOK», una pubblicazione di grande interesse per gli autocostruttori d'antenne.

La tecnica del caricamento non induttivo di un'antenna

di radiazione di un conduttore lungo circa 5 metri viene aumentata di un fattore uguale a 14, mentre la resistenza di radiazione di un conduttore di circa 20 metri viene aumentata di un fattore uguale a 4. Appare evidente l'utilità del sistema per coloro che non hanno grande spazio a disposizione per l'installazione di un'antenna. Tuttavia l'efficienza di un'antenna verticale è sempre legata al rapporto esistente fra resistenza di radiazione e resistenza dovuta a

Multibanda non convenzionali

di
Costantino Feruglio
IV3VS

permette di aggiungere a qualsiasi conduttore verticale, indipendentemente dalla sua lunghezza, un ulteriore $\lambda/4$ di filo che dev'essere avvolto in U successivi per evitare l'irradiazione. La fig. 1 è molto esplicativa.

Il carico non induttivo permette anzitutto di ottenere il massimo di corrente sulla parte più alta del conduttore e perciò in posizione generalmente libera da ostacoli, inoltre aumenta in modo netto la resistenza di radiazione dell'antenna. Ad esempio, sui 160 m, la resistenza


perdite. Quest'ultima dipende per la maggior parte dal tipo di terra o di contrappeso che viene utilizzato.

Essa può in certi casi raggiungere valori intorno ai 100 ohm ed è spesso impossibile farla scendere a valori molto bassi in certe circostanze sfavorevoli (mancanza di spazio, ecc.).

Sostituendo la terra od il contrappeso con un secondo conduttore identico e caricato come il precedente si otterrà ovviamente un dipolo indipendente dalla terra o dal contrappeso.

Alimentando questo dipolo con una linea bifilare accordata si otterrà un'antenna multibanda in quanto si avrà realizzato una classica Lévy (o doppia Zeppelin).

G8PU ha costruito un'antenna orizzontale per i 14 MHz avente una effettiva lunghezza radiante di soli 3 metri. Ha utilizzato due fili lunghi 5 metri di cui 3.5 di ogni filo erano avvolti non induttivamente. La parte restante dei due pezzi di filo, cioè m. 1,5 + 1,5 veniva collegata ad una piattina da 300 Ω (o scaletta) che alimentava l'antenna. L'accoppiamento al TX veniva effettuato tramite l'accordatore di fig. 3 od equivalente. L'antenna è chiaramente illustrata in

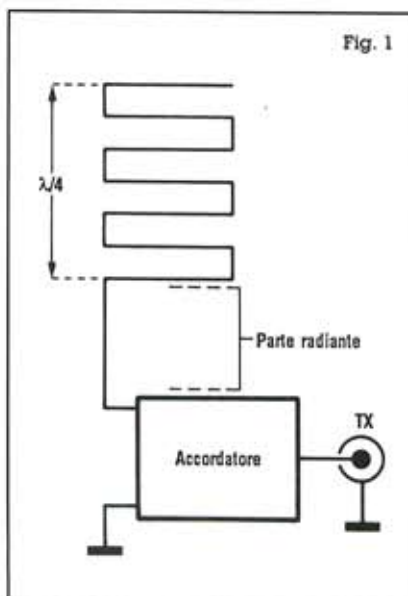

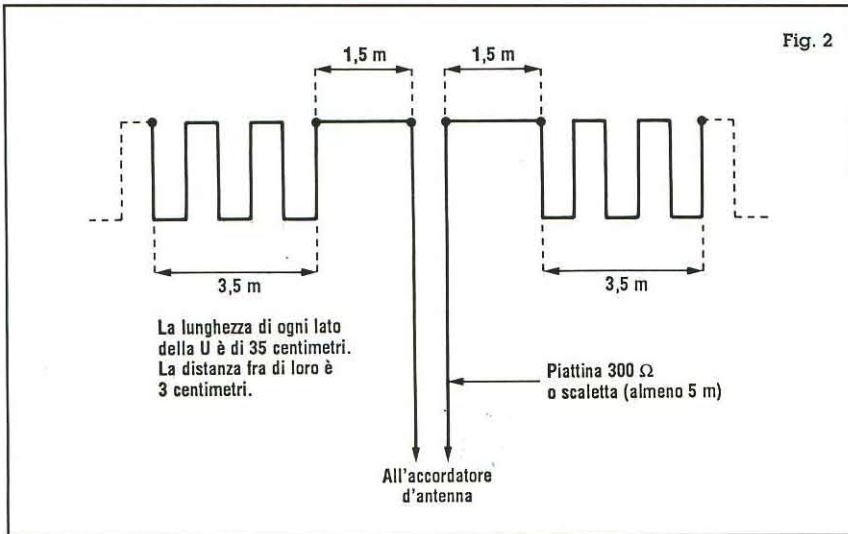


Fig. 2

metri di parte radiante, ed i rimanenti 7 metri avvolti a U si può lavorare dagli 80 ai 10 metri (almeno 10 metri di piattina o scaletta).

Con due fili lunghi 20 metri aventi ciascuno 3 metri di parte radiante e 17 metri avvolti a U (almeno 20 metri di piattina d'alimentazione), è possibile lavorare dai 160 ai 10 metri.

G8PU assicura che le prestazioni di queste antenne sono ottime malgrado le loro molto ridotte dimensioni.

Per quanto riguarda la realizzazione pratica delle U ed annessi problemi di ancoraggio, ecc., ogni autocostruttore d'antenna avente una certa esperienza può trovare la soluzione che gli appaia più confacente.

Una soluzione globale potrebbe consistere nell'impiego di un cavetto di nylon (diametro circa 5 mm) al quale è affidato il compito di supportare tutta l'antenna. Usando filo di circa 3 mm di diametro (o anche minore) le varie U risulteranno sufficientemente rigide se accuratamente «appese» al cordino di nylon.

N.B. Il G-QRP CLUB ANTENNA HANDBOOK può venire richiesto inviando 7 sterline (comprendente delle spese spedizione) al seguente indirizzo: SHOREHAM COPY CENTER - 3 JOHN STREET - SHOREHAM BY SEA - SUSSEX BN4-5DL - ENGLAND

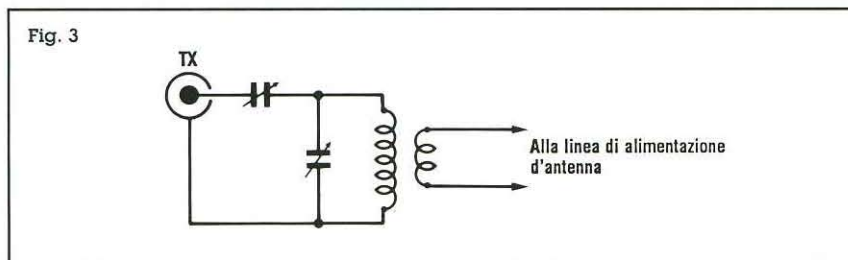


Fig. 3

fig. 2.

Sui 14 MHz l'antenna si comporta come un convenzionale dipolo, mentre sui 7 MHz essa, lavora come un'antenna raccorciata in cui i fili d'alimentazione suppliscono alla sua minore lunghezza fisica.

L'autore raccomanda di non avvolgere eventuale piattina (o

scaletta) in eccesso.

Sottolinea inoltre che, ovviamente, se questo tipo d'antenna viene realizzato con maggiore estensione fisica dei conduttori, l'efficienza aumenta come pure la possibilità di copertura di altre bande.

Ad esempio, usando due fili lunghi 10 metri ciascuno con 3



RADIO VIP TELEX

VIA CONTI 34 - 34141 TRIESTE - tel. 040-365166 - fax 040-634071 - ccp 11176344

WORLD RADIO TV HANDBOOK - PASSPORT TO WORLD BAND RADIO

LIBRI KLINGENFUSS NUOVE EDIZIONI

GUIDE TO UTILITY STATIONS - GUIDE TO FACSIMILE STATIONS

AIR AND METEO CODE MANUAL - RADIOTELETYPE CODE MANUAL

GUIDE TO FORMER UTILITY TRANSMISSIONS

OFFERTA **STANDARD** : C160 - C 520 - C 558 con batterie e caricatore



ALINCO

SPEDIZIONE IN
CONTRASSEGNO IN
TUTTA ITALIA



RADIOCOMUNICAZIONE VOCE/DATI



Moduli ricevitori e trasmettitori **sintetizzati** da 28 a 510 MHz in banda stretta (civile) e banda larga (dati ad alta velocità e FM broadband) **omologati P.T.**; versioni open e plug-in.



Alimentatori plug-in AC/DC no switching per servizio continuo con batteria di back-up.

Amplificatori V/UHF 15/30 W out, commutazione RX/TX a diodi **PIN**, vox RF incluso. Versioni open e plug-in.

Codificatori e decodificatori DTMF, tone squelch, **COR** per ripetitori, **interfacce** dati, ecc.



Ponti ripetitori V/UHF da 2/4/15 W e 30 W out. Tone squelch con rigenerazione, codici DTMF di accensione e spegnimento, alimentatori AC/DC con batteria di back-up. Rack 19" 3U

dissipanti per servizio continuo. Costruzione **modulare e professionale**.


Link d'interconnessione per reti complesse. Versioni custom.

Duplexer V/UHF. Separazione 300 kHz, 600 kHz, 4,6 MHz, 10 MHz, 15 MHz con 60/80/100 dB d'isolamento.



Radiomodem con data rate da **300 a 19.200 BPS** nella banda da 28 a 510 MHz. Versioni plug-in o in rack da 19" 3/6U. Versioni custom.

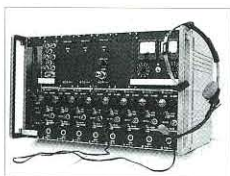Link di trasferimento per radio FM broadcasting da 28 a 510 MHz. 30 W max, risposta audio 20 Hz/53.000 Hz. Costruzione professionale.



Antenne di trasmissione per uso portatile, mobile e fisso. Versioni coassiali, ground-plane, dipoli, collineari, yagi, ecc. Richiedere quotazioni.

La nostra società, operante da oltre un ventennio nelle radiocomunicazioni, oltre alle attività di prodotto, si propone come partner nell'**engineering** di dispositivi e di sistemi per trasmissione voce&dati in **LF, HF, VHF, UHF**.



equipaggiamenti
radio
elettronici

27049 Stradella (Pv)
Ex strada per Pavia, 4
Telefono (0385) 48139
Fax (0385) 40288


È NATO IL FRATELLO MINORE DELL'AIRCOM PLUS

AIRCELL 7

50 ohm da DC a 3000 MHz.

Attenuazione ridotta su cento metri misurata con HP8720B

Frequenza		Attenuazione dB/100 m		
		RG58	RG213	AIRCELL 7
100	MHz	17.6	6.9	6.6
145	MHz	17.8	8.5	7.9
432	MHz	33.2	15.8	14.1
500	MHz	36.1	16.7	15.5
1000	MHz	64.5	25.7	22.5
1296	MHz	64.5	30.0	26.1
1800	MHz	82.0	37.0	31.9
2000	MHz	87.5	41.6	33.8
2320	MHz	97.1	46.5	37.9
3000	MHz	118	58.5	43.8

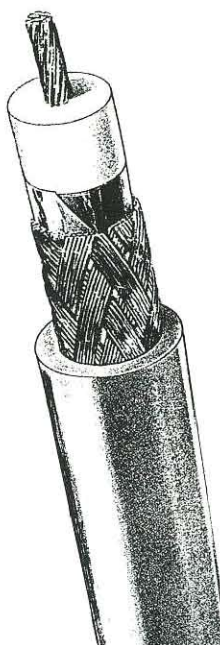

1) La bassa attenuazione viene ottenuta con un dielettrico in P.E. composito (schiuma a bassa densità) con una componente di più del 50% di parti d'aria, ultra resistente all'umidità.

2) Anima in treccia in rame molto flessibile.

3) Mantello di rame con copertura al 100% rinforzata dal lato interno da una lamina sottile di P.E. (raggio di piegamento minimo 25 mm).

4) Isolamento esterno in PVC stabilizzato ai raggi U.V.

Sarà offerto alla prossima edizione della fiera di Gonzaga il 25/26-9 assieme agli speciali connettori N PL259 e BNC.

DATI TECNICI:

Fatt. velocità 0,83 • Capacità per metro 74 pF
• Raggio piegatura minimo 25 mm • Peso 100 m 7,2 kg • Massima potenza applicabile 10 MHz 2960 Watt, 100 MHz 850 Watt, 1000 MHz 190 Watt

RICHIESTE CATALOGO INVIANDO
L. 4.000 IN FRANCOBOLLI

HAM RADIO

Tel. 0337-257534

Box 617 - 18100 Imperia - 0183 - 494465 - Fax 495232

Quello che presentiamo stavolta non è un vero e proprio progetto finalizzato alla realizzazione di un circuito che svolga precise e specifiche mansioni; si tratta bensì di una verifica sperimentale, interessante ed istruttiva, su un principio di funzionamento, abbastanza noto ma non molto sfruttato, che vale la pena approfondire sia per ampliamento culturale sia perché ne può venir in mente qualche applicazione particolare.

I, essa avrà il valore: $I = V/R$; pertanto, maggiore è la tensione di alimentazione, maggiore è la corrente che circola: sin qui tutto bene, addirittura banale (dirà qualcuno).

Ebbene esistano certi circuiti, **elettronici**, nei quali è possibile produrre un comportamento nettamente contrario, nel senso che, aumentando la tensione ad essi applicata, diminuisce la corrente che vi circola (tanto da poter anche arrivare allo zero); esistono addirittura dei singoli

Oscillatore a resistenza negativa

Si tratta comunque di una sperimentazione semplice, interessante e che può costituire oggetto di discussione con amici e conoscenti.


Partiamo allora dal presupposto che tutti (almeno, tutti coloro che si accingono a leggere questo articolo) conoscano la legge di Ohm; allora, riferendoci al circuito elettrico di fig. 1, se in esso vien fatta circolare una corrente

componenti che funzionano (almeno, per un certo tratto della loro caratteristica) secondo questo principio: si possono citare, per esempio, i diodi GUNN e i vecchi tetrodi a vuoto.

Poiché, nei circuiti classici in cui vige la legge di Ohm, la resistenza ha un comportamento normale (che quindi può essere assunto, ove servisse, col segno positivo), nei circuiti un po' speciali ai quali ci stiamo riferendo il comportamento contrario dell'andamento tensione-corrente fa sì che la resistenza cui questi circuiti equivalgono venga definita come **resistenza negativa**: si tratta di un parametro ben noto a chi ha confidenza con l'elettronica, ma ben poco conosciuto alla maggioranza degli hobbysti.

Sin qui il comportamento; ma dove sta l'importanza del fenomeno?

Bene, facciamo un discorso abbastanza ovvio: se una resistenza normale (e quindi, per assunto, positiva) è il tipico componente che è unicamente capace di dissipare energia, una resistenza negativa si comporta in modo opposto, cioè compensa le perdite di potenza che abbiano a verificarsi nel circuito in cui è inserita, quindi fa sì che

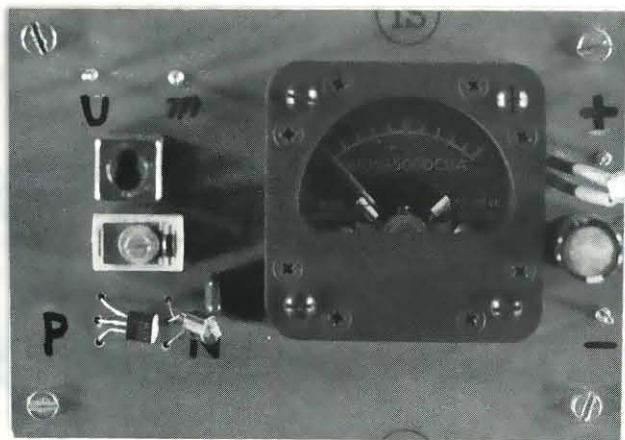

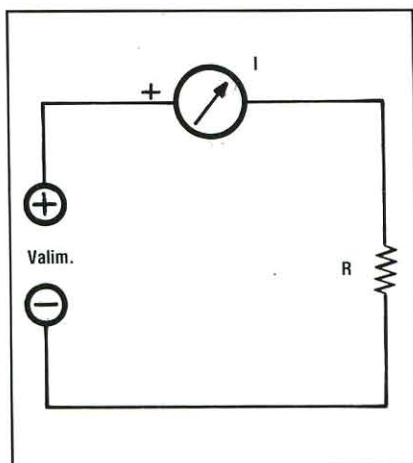


Fig. 1 - Rappresentazione elementare di un circuito soggetto alla legge di Ohm.

energia venga generata; in altre parole, il circuito si comporta come oscillatore ovvero sia generatore di segnali.

Poiché ci sembra che una prestazione di questo tipo sia, oltre che interessante, anche piuttosto utile, vediamo di realizzarla e sperimentarla.

Uno dei sistemi più semplici ed economici per simulare il comportamento di una resistenza negativa è quello di accoppiare opportunamente due dispositivi piuttosto comuni quali un FET a canale N ed uno a canale P.

È opportuno che le caratteristiche dei due dispositivi siano piuttosto simili, talché la differenza tra i due sia solamente sulla polarità di alimentazione (esattamente come accadrebbe per due transistori NPN e PNP complementari).

Esaminiamo allora lo schema elettrico del nostro circuito didattico-sperimentale, riportato in fig. 2.

Subito a sinistra troviamo la coppia di FET che costituiscono il vero e proprio dispositivo che, almeno per una certa zona delle sue caratteristiche elettriche, presenta il comportamento a resistenza negativo.

Ora, se in serie a questo «componente» è posto un circuito LC risonante ad una certa frequenza, l'effetto «rigenerativo» della coppia di FET fa nascere una oscillazione appunto alla frequenza di risonanza determinata da LC.

In circuito troviamo ancora uno strumento che ci consente di ricavare le curve di comportamento tipico del nostro oscillatore a resistenza negativa.

Per fare le cose seriamente, l'apparecchietto è stato realizzato su un vero e proprio circuito stampato; la basetta porta mon-

Elenco componenti (fig. 2)


P = FET canale P 2N5462 - 2N3820
N = FET canale N 2N3819
C1 = 40/150 pF (compensatore a libretto)
C2 = 100 nF (ceramico)
C3 = 100 μ F - 63 V (elettrolitico)
RS = resistenza shunt (47 ± 220 mA)
LP = lampada 24 V - 50/100 mA
I = μ Ametro 500 μ A f.s.

tato anche uno strumento che, nel nostro caso, è di origine surplus, ma che può essere anche di più normale tipo giapponese.

Il circuito LC è realizzato utilizzando un comune trasformatore di media frequenza a 10,7 MHz, valore attorno al quale (diciamo, fra 9 e 12 MHz) si verificherà l'oscillazione; comunque il segnale generato potrà essere predisposto su un valore ben preciso di frequenza desiderata grazie alla regolazione possibile sia per L (nucleo in ferrite) sia per C (compensatore a libretto). Lo strumento usato è un 500 μ A surplus, con in parallelo la relativa resistenza di shunt; altri strumenti vanno comunque bene, salvo adattare il valore di detta resistenza.

La lampadina LP da 24 V è

Fig. 2 - Schema elettrico del generatore di segnali a resistenza negativa.

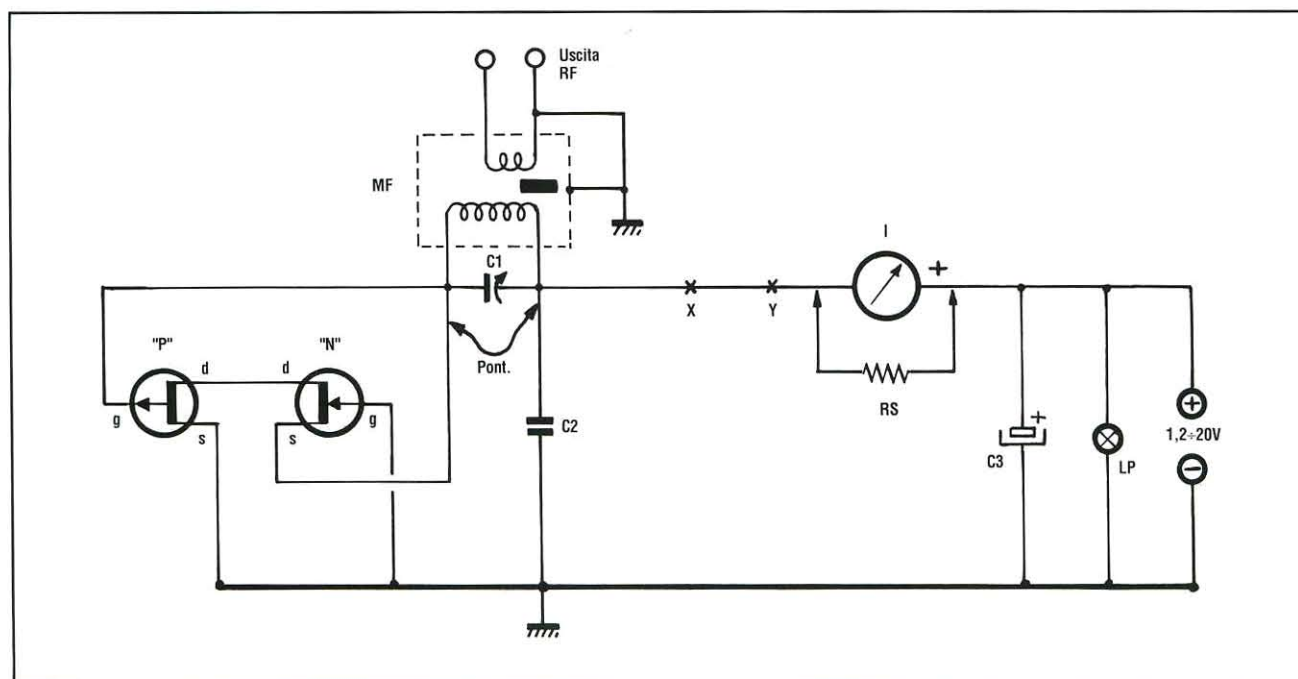

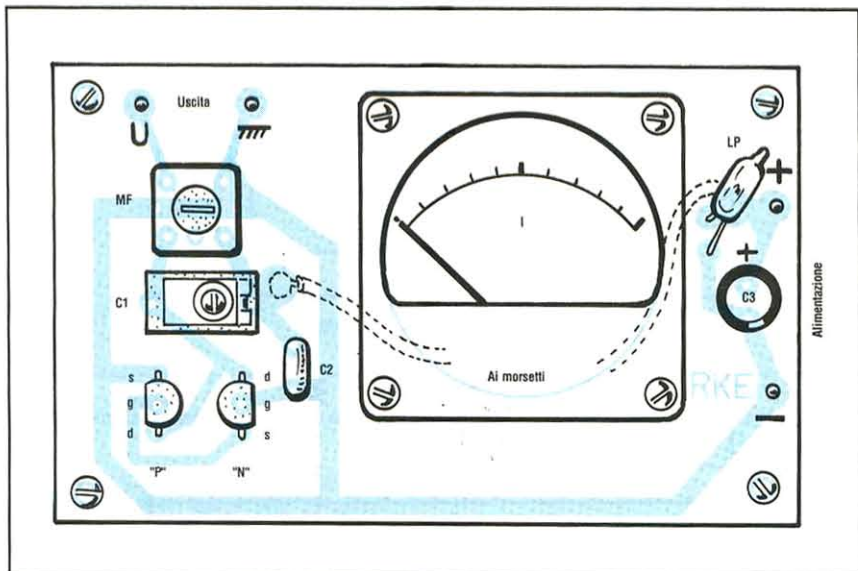


Fig. 3 - Disegno del montaggio completo (su bassetta a circuito stampato) dell'oscillatore.

molto importante proprio per le prestazioni del circuito; essa infatti consente il rapido scaricarsi del condensatore C3. Se così non fosse, la tensione continua non effettuerebbe le sue variazioni con la dovuta rapidità, provocando di conseguenza letture imprecise della corrente assorbita dal circuito e letta dallo strumento.

Naturalmente, se non si vuole impegnare un micro (o simili) - amperometro per un circuito come questo, si può inserire al suo posto un qualsiasi tester (o DMM), che sarà in grado di for-

nire letture di corrente altrettanto precise.

L'unico problema che ragionevolmente potrebbe verificarsi nella realizzazione pratica del nostro circuito è la piedinatura del vecchio, classico 2N3819 che, a seconda delle marche, può presentare due diverse posizioni dei reofori; ad ogni modo, in fig. 5 sono riprodotte le due diverse, possibili piedinature, assieme a quelle degli altri FET.

Una volta terminato il nostro montaggio, che non presenta elemento alcuno di criticità (tenuto conto delle precisazioni fat-


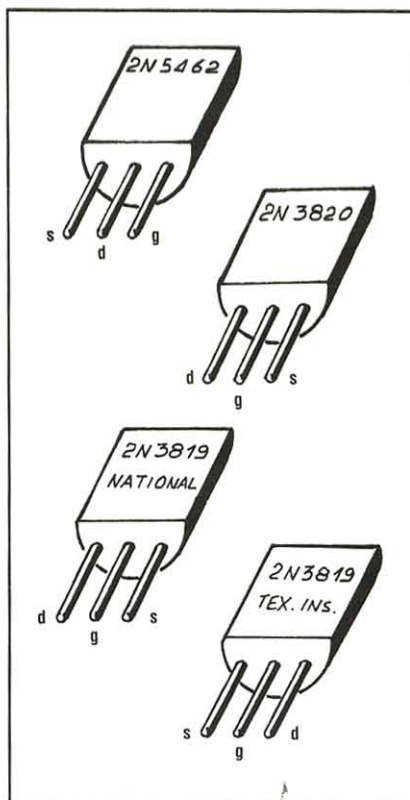


Fig. 5 - Piedinatura dei vari FET usati nel circuito.

Fig. 4 - Disegno del circuito stampato in scala 1:1, visto dal lato rame.

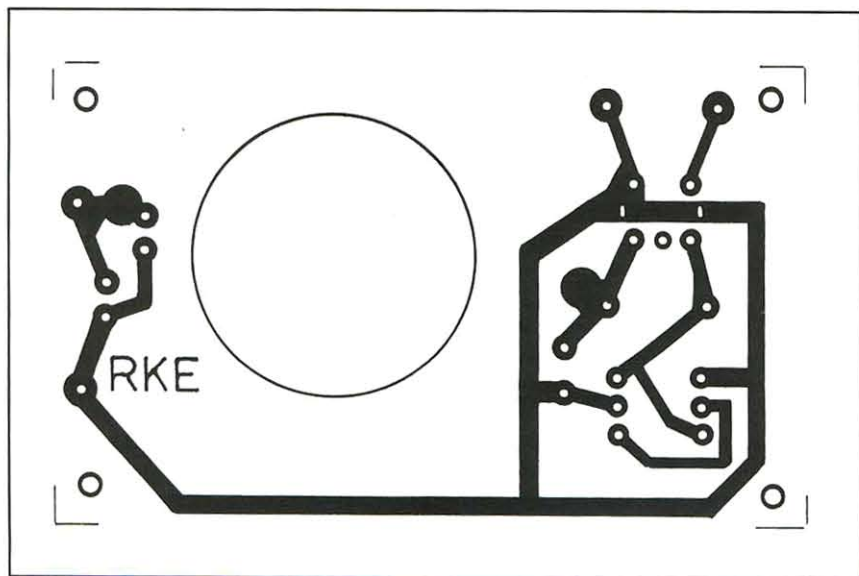

COSTRUIAMO antenne ricetrasmittenti professionali, anche con accordatore già applicato sulla base dello stilo irradiatore, e comandato dal posto di trasmissione. Anche con sintonia continua per la copertura di tutte le frequenze HF, dai 2,5 MHz fino ai 30 MHz. Anche per "non vedenti".

COSTRUIAMO condensatori variabili ad aria, per diverse capacità e diverse tensioni di lavoro; con lamelle ottone saldate ed argentate, per l'accordo di circuiti risonanti radiofrequenza di potenza.

COSTRUIAMO relè d'alta impedenza (non coassiali), isolati in teflon vergine, per radiofrequenza fino a 1500 ÷ 2000 volt di picco, anche per esterno, con esecuzione stagna alla pioggia.

TEKHNA

Via Mantegna 10
Tel. 041/909161
30174 Zelarino (VE)

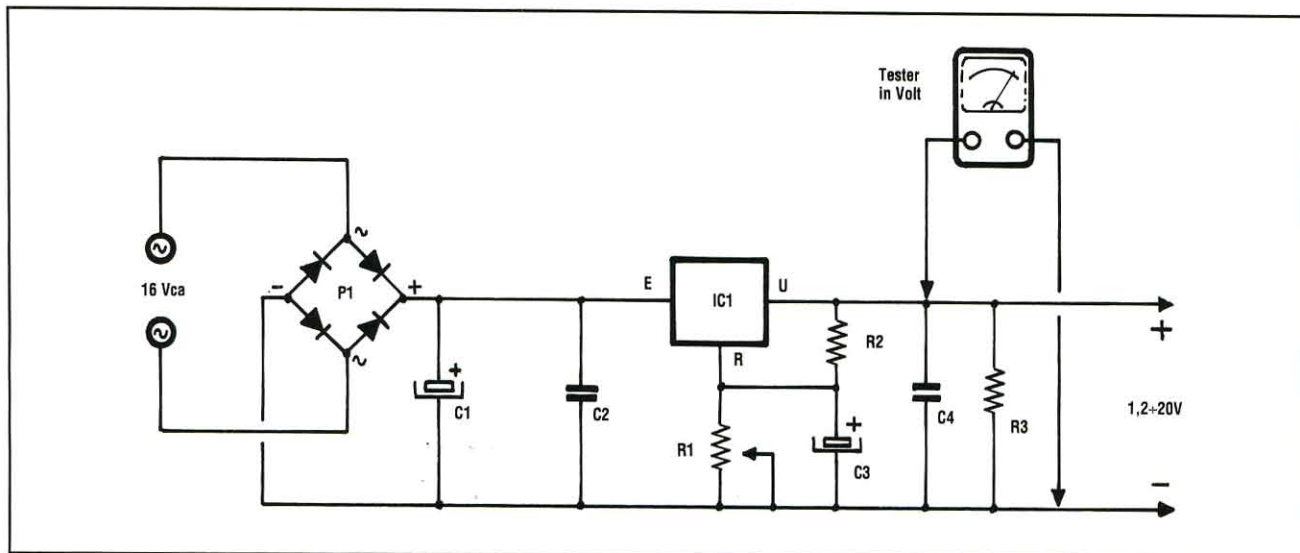


Fig. 6 - Circuito suggerito per realizzare un alimentatore a tensione variabile fra 1,2 e 20 V.

te sopra), si può passare direttamente alla sua sperimentazione se si dispone di un alimentatore, anche da poca corrente e di basso costo, che però sia in grado di fornire una tensione variabile (con continuità da 1,2 a 20 V).

Nel caso non aveste disponibile un alimentatore di questo tipo, potreste risolvere realizzando (anche in modo provvisorio) il circuito di fig. 6, talmente semplice e classico che non ci attardiamo a descrivere, anche per non appesantire troppo questo articolo con un circuito tutto sommato accessorio.

Una volta risolto (in qualche modo) il problema dell'alimentatore, lo si collegherà al circuito sperimentale di generatore a re-

sistenza negativa, accertandosi che la manopola che regola la tensione d'uscita sia sicuramente predisposta per la tensione minima, cioè 1,2 V circa, secondo l'indicazione del tester collegato per monitorarne i vari valori.

Dando tensione al tutto, vedremo, che la corrente indicata dallo strumento I si aggira sui 2 mA; la tensione di alimentazione va poi aumentata lentamente, e si potrà notare (come riporta la fig. 7, ricavata dal nostro esemplare) che fino a 2,6 V la corrente cresce con la tensione, esattamente come prevede la legge di Ohm.

A questo punto, salendo ancora con la tensione, vedremo che la I comincia a diminuire, in

modo abbastanza netto fin verso i 4 V, per poi calare più lentamente fino sui 15 V; in corrispondenza di questo valore, la corrente poi cade bruscamente a zero.


Anche se i valori ottenuti da ogni singola combinazione di FET saranno leggermente diversi caso per caso, l'andamento (che si nota molto chiaramente riportandolo su un grafico) mostra nettamente che è stato realizzato un dispositivo a resistenza negativa.

A riprova di ciò, basta collegare in uscita del generatore (a tale scopo è comodissimo il secondario del trasformatore di media frequenza) un qualsiasi indicatore di segnale, sia esso un oscilloscopio, un frequenzi-

Fig. 7 - Grafico in cui è riportato l'andamento della corrente entro la coppia di FET al variare della tensione: è evidente il tratto più tipicamente a resistenza negativa compreso fra 2,5 e 5 V.

Elenco componenti (fig. 6)

C1 = 1000 μ F - 63 V (elettrolitico)
 C2 = 100 nF (ceramico)
 C3 = 4,7 μ F - 63 V (elettrolitico)
 C4 = 100 nF (ceramico)
 R1 = 4,7 k Ω (potenziometro)
 R2 = 330 Ω
 R3 = 470 Ω - 1 W
 IC1 = LM317
 P1 = ponte 1 A - 100 V

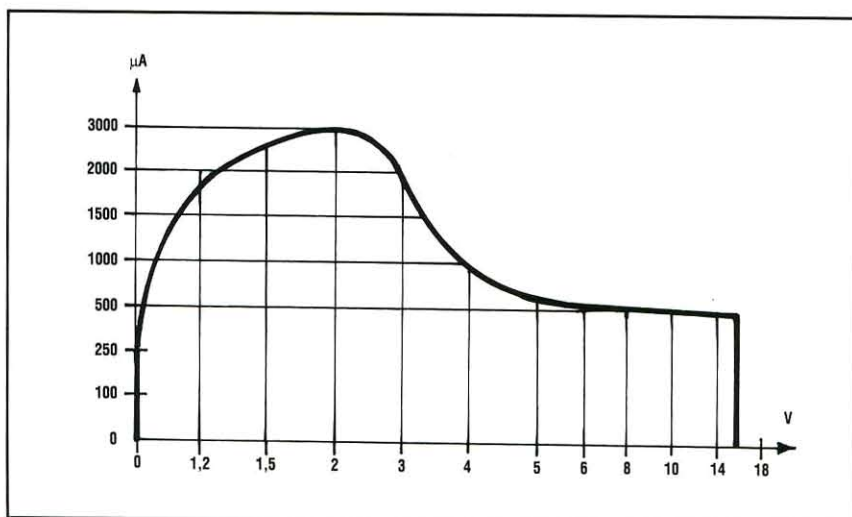

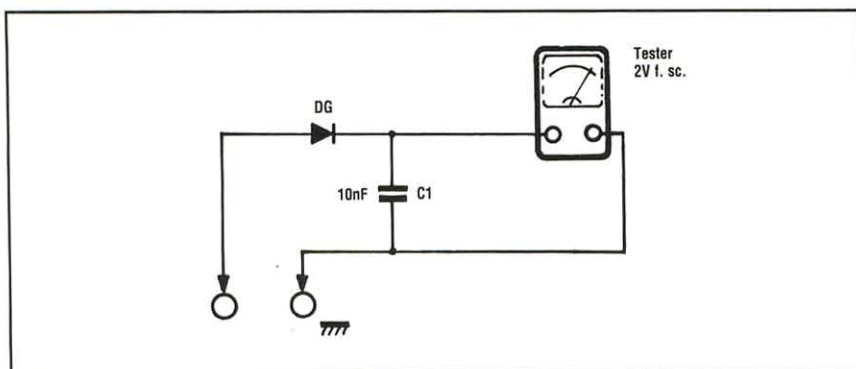


Fig. 8 - Semplice versione di probe a RF per misurare le tensione in uscita dal generatore.

metro o, più semplicemente, un rivelatore di segnali costituito dal diodo DG e da un tester su scala opportuna (fig. 8).

Col nostro prototipo, i valori letti utilizzando quest'ultimo dispositivo rettificatore sono:

V alimenti	V rivel.
1,2	0
2,5	0,1
5	0,6
10	1,1
15	1,2
16	0
20	0

La presenza di segnale in uscita corrisponde quindi (ed era inevitabile) alla zona di conduzione a resistenza negativa.

Passiamo ora a complicarci la vita con un doppio salto mortale!

Il circuito può anche funzionare da oscillatore di BF, ed anche a frequenze molto basse, vale a dire fino a meno di 1 Hz. Ma non basta: questa seconda prestazione il circuito la può effettuare **contemporaneamente** alla prima, cioè il nostro circuito può oscillare contemporaneamente in alta ed in bassa frequenza.

Così facendo, otteniamo in uscita un segnale a RF modulato a piacere.

Per realizzare ciò, basta inserire, nei punti XY, un altro circuito LC, i cui valori siano adeguati alla frequenza con cui si vuol modulare il segnale di partenza a 9 + 12 MHz (fig. 9).

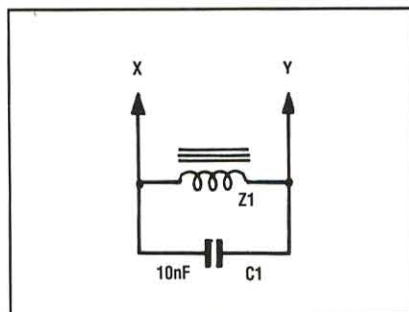


Fig. 9 - Circuito LC di valori tali che, inserito nei punti X-Y, provoca un'oscillazione anche a BF.

Con una L consistente nel primario di un trasformatore d'uscita per radio a transistori ed una C uguale a 10 nF, la nota generata sarà sui 200 + 400 Hz, valore quindi perfettamente adatto per rendere udibile il segnale in un qualsiasi ricevitore AM.

C'è solo un particolare: con questo autoscillatore bi-frequenza il segnale in uscita risulta sovrarmodulato, come indica la fig. 10; ma questa particolarità

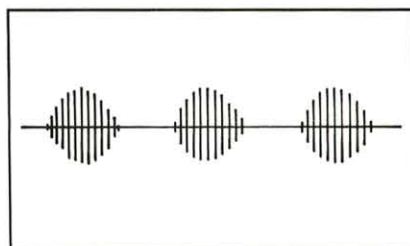


Fig. 10 - Forma della tensione a RF, modulata (o meglio sovrarmodulata) a frequenza audio.

non riveste (nel nostro caso) problema alcuno: e d'altra parte, non si può avere tutto a questo mondo!

Per concludere, ritorniamo quindi a quello che è stato il presupposto iniziale, e cioè che questo circuito non prevede applicazioni dirette ed immediate; tuttavia, abbiamo imparato a conoscere, sia in teoria che in pratica, un circuito nuovo ed interessante; abbiamo passato proficuamente il nostro tempo; male che vada, ci siamo costruiti (con quattro soldi) un oscillatore modulato, che serve pure a qualcosa: tutto sommato, non è poco!



Sezione ARI Modena

Sabato 2/10/93 ore 7:30-17:00

IL MERCATINO

Incontro riservato ad appassionati e collezionisti per lo scambio fra privati di apparati radio e telefonici, strumenti, riviste, componenti e stampa usati e d'epoca **strettamente inerenti alla radio**

Stazione radio attiva a 145,500 MHz

Presso CARAVAN CAMPING CLUB - Loc. MARZAGLIA - V. Pomposiana 305/2

ingresso libero • non sono ammesse ditte

Sezione radio-frequenza

È la più impegnativa e da essa dipende la possibilità di decodificare correttamente i dati split-phase low.

La parabola ha un diametro di 2 metri e un rapporto $f/d = 0,35$.

L'illuminatore tubolare ha un diametro di 13,4 cm e una profondità di 13,2 cm. Al suo interno vi è un monopolo lungo 3,8 cm fissato su un connettore BNC posto a 4,4 cm dal fondo. Il pre-

larghezza di banda deve essere di circa 660 kHz a -3 dB. La presenza quasi continua del segnale HR da Meteosat facilita molto la messa a punto del filtro.

Demodulatore di fase

Il tipo di modulazione usato per l'HR è chiamato split-phase low, o bi-phase low, o bi-phase Manchester. Il codice Manchester rappresenta i dati con cambiamenti di fase di $\pm 67,3^\circ$ nel

Stazione ricevente PDUS

di
Guido Emiliani I4GU,
Claudio Pagnani,
Marciano Righini
I4MY

amplificatore e il convertitore vanno posti sul retro dell'illuminatore.

Noi abbiamo usato l'illuminatore tubolare e il convertitore per Meteosat TV.960 descritti in Nuova Elettronica n. 146-147, aprile/maggio 1991, pp.64-67. Per ingresso 1694,5 MHz, l'uscita di detto convertitore è 137,5 MHz. Le caratteristiche dichiarate sono: cifra di rumore 1,5 dB, guadagno 50 dB.

Il ricevitore è un ICOM R-7000. Per sintonizzare il segnale lo si usi nel modo FM larga. L'R-7000 ha un'uscita IF a 10,7 MHz dalla quale abbiamo derivato il segnale necessario per pilotare il sistema di decodifica. Sul pin d'uscita, oltre al segnale, vi è una tensione continua di 9 V. È perciò indispensabile interporre un condensatore che, d'altronde, è presente all'ingresso del nostro amplificatore-filtro a 10,7 MHz.

Amplificatore 10,7 MHz e filtro passabanda

Il segnale a 10,7 MHz proveniente dall'R-7000 è molto debole e ha bisogno di notevole amplificazione. Il filtro di fig. 4 è una sezione critica del sistema. La

mezzo delle celle dei dati.

La direzione della transizione indica il valore binario del dato: uno 0 logico è rappresentato da una transizione dal basso all'alto; un 1 logico da una transizione dall'alto al basso a metà del bit. Il Manchester è un codice autosincronizzante poiché il flusso dei dati seriali contiene tanto il clock quanto i dati: la posizione della transizione a metà del bit rappresenta il clock e la direzione della transizione rappresenta il dato.

Per demodulare i cambiamenti di fase è necessario un riferimento fisso. Il demodulatore di fig. 5 è costruito attorno a un MC 1496 la cui uscita 6, dopo essere stata filtrata dal passabasso IC2, controlla il VCO a 10,7 MHz (TR4), il quale, a sua volta, fornisce la frequenza di riferimento al rivelatore di fase IC1.

Il filtro passabasso post-rivelazione è progettato per tagliare al di sopra del doppio del bit rate (333,32 kHz).

Un oscilloscopio connesso al VCO e all'ingresso del segnale modulato Manchester mostrerà quando i due segnali sono agganciati in fase.

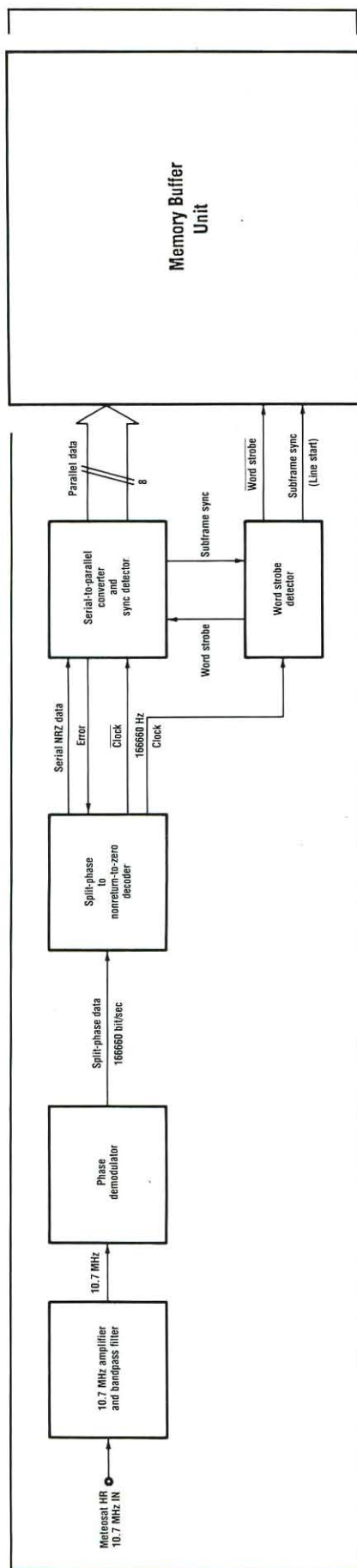


Fig. 3 - Sistema ricevente di immagini digitali di Meteosat. Stazione PDUS. Schema a blocchi

L'Unità Buffer di Memoria e le interfacce verso il PC e la macchina facsimile sono state descritte in Radiokit Elettronica aprile 1992, pp. 39-45. Si ignori l'uscita Q di IC99B. I dati paralleli vanno collegati agli ingressi A di IC72 e IC74. Word strobe va collegato a IC94F. Subframe sync va collegato all'ingresso CK di IC99A.

Decodificatore da split-phase low a nonritorno-a-zero

Il codice nonritorno-a-zero rappresenta i valori binari (0 logico e 1 logico) con un livello statico mantenuto per tutta la cella del dato; ciò significa che NRZ non dà necessariamente transizioni, di conseguenza richiede un clock per far scorrere i bit decodificati in un registro esterno ad ogni transizione del clock.

Per trasformare i dati split-phase low in codice NRZ abbiamo usato un HD-6409/883 Manchester Encoder-Decoder (Harris Corporation), un chip che decodifica Manchester in NRZ e genera il clock.

Dopo essere stato regolato a 5 V da IC5, il segnale split-phase low viene inserito nel decodificatore IC6 all'ingresso UDI (Unipolar Data Input). SDO (Serial Data Out) fornisce i dati seriali NRZ sincroni col clock del decodificatore (DCLK). Il decodificatore richiede un clock 16x o 32x la frequenza dei dati. Il valore si può scegliere con SS (Speed Selector): quando SS è basso il clock è 16x, quando è alto è 32x. Noi abbiamo usato il modo 32x, pertanto la frequenza dell'oscillatore libero deve essere 5333,12 kHz affinché venga sincronizzato dai dati ($166,660 \text{ kHz} \times 32 = 5333,12 \text{ kHz}$). Un frequenzimetro collegato all'uscita del clock (DCLK) è molto utile per indicare quando il clock interno è agganciato alla frequenza dei dati in arrivo (166,660 kHz).

RST controlla le uscite del decodificatore: quando RST è basso, SDO e DCLK sono forzati bassi. Si può pertanto usare questo input per risolvere il problema

dell'ambiguità. Se il rivelatore di sync word (i primi tre bytes di ogni frame) segnala un errore di fase (sync word) questo impulso di errore del clock viene applicato a RST affinché la fase del clock si inverta di 180° .

Convertitore seriale-parallelo e rivelatore dei sincronismi

L'unità (fig. 7) adempie le seguenti funzioni:

- fornisce i dati paralleli in parole di 8 bit e li interfaccia con l'Unità Buffer di Memoria;
 - alla quarta parola di ogni subframe genera l'impulso di start di linea (subframe sync);
 - alla quarta parola di ogni subframe genera un impulso (format id) per indicare quale formato viene trasmesso: alto per formato A, basso per i formati B e X;
 - ad ogni frame controlla la fase del clock e segnala l'eventuale errore di fase (sync word).
- La conversione seriale-paral-

R.T.R. SRL

Via Gubbio 44-46

00181 ROMA (TUSCOLANO)

Tel. 06/7824204 - Fax 06/7857486

• Tutti i tipi di connettori e cavi per antenne, audio, video, telefoni e computer •

• Altoparlanti PHILIPS • RCF • REVAC •

• Cercamateriali WHITE'S e C. SCOPE •

• Vasto assortimento integrati, transistor e componentistica varia •

• Batterie ricaricabili di tutti i tipi •

• Prodotti FRACCARO •

• Rivenditori ELSE KIT •

• Prodotti GBC • PHILIPS •

• Alimentatori CEP •

• Libri di informatica e tecnica •

TELEFONATECI!

06/7824204

FAX 7857486

Dissemination Schedule S9307M02 - METEOSAT 4

valid from 8 July 1993 0900 UTC

(Channel A1 = 1691 MHz - Channel A2 = 1694.5 MHz)

HH	00		03		06		09		12		15		18		21		HH
MM	CH	A1	CH	A2	CH	A1	CH	A2	CH	A1	CH	A2	CH	A1	CH	A2	MM
2	D1	48	AI	48	D1	6	AI	6	C02	12	AI	12	C02	18	AI	18	2
6	D3	48	AI	48	D3	6	AI	6	C03	12	AI	12	C03	18	AI	18	6
10	D4	48			D4	6			D1	12	AI	12	D1	18	AI	18	10
14	D5	48	DTOT	48	D5	6	DTOT	6	D3	12	DTOT	12	D3	18	DTOT	18	14
18	D6	48	ETOT	48	D6	6	ETOT	6	D4	12	CTOT	12	D4	18	CTOT	18	18
22	D7	48			D7	6			D5	12			D5	18	ATEST	1	22
26	D8	48	GMSA	48	D8	6	GMSA	6	D6	12	GMSA	12	D6	18	ATEST	1	26
30	D2	1	BIW	1	D2	7	BIW	7	D2	13	BIW	13	D2	19	BIW	19	30
34	D9	1	AI	1	D9	7	AI	7	C02	13	AI	13	C02	19	AI	19	34
38	D1	1	AI	1	D1	7	AI	7	C03	13	AI	13	C03	19	AI	19	38
42	D3	1	AW	1	D3	7	AW	7	C3D	13	AI	13	C8D	19	AI	19	42
46			AW	1			AW	7	C2D	13	AW	13	C9D	19	AW	19	46
50			GMSB	48			GMSB	6	D3	13	AW	13	C2D	19	AW	19	50
54			LXI	1			LXI	7	D1	13	LXI	13	D1	19	LXI	19	54
58	D2	2	BIW	2	D2	8	BIW	8	D2	14	BIW	14	D2	20	BIW	20	58

HH	01		04		07		10		13		16		19		22		HH
MM	CH	A1	CH	A2	CH	A1	CH	A2	CH	A1	CH	A2	CH	A1	CH	A2	MM
2	D1	2	AI	2	D1	8	AI	8	C02	14	AI	14	C02	20	AI	20	2
6	D3	3	AI	2	D3	8	AI	8	C03	14	AI	14	C03	20	AI	20	6
10			LY	1	E1	8	LY	7	D7	14	AI	14	D7	20	AI	20	10
14			LR	1	E2	8	LR	7	D8	14	LY	13	D8	20	LY	13	14
18			GMSB	48	E3	8	GMSB	6	D9	14	LR	13	D9	20	LR	13	18
22			GMSD	48	E4	8	GMSD	6	D3	14	AVHRR	13	D3	20	AVHRR	13	22
26					E5	8			GMSB	12			GMSA	18			26
30	D2	3	BIW	3	D2	9	BIW	9	D2	15	BIW	15	D2	21	BIW	21	30
34	D1	3	AI	3	D1	9	AI	9	C02	15	AI	15	C02	21	AI	21	34
38	D3	3	AI	3	D3	9	AI	9	C03	15	AI	15	C03	21	AI	21	38
42					E6	9			D1	15	AI	15	D1	21	AI	21	42
46			WEFA		E7	9			D3	15	GMSB	12	D3	21	GMSB	12	46
50			WEFA		E8	9			C1D	21	GMSD	12	C1D	27	GMSD	12	50
54			*	*	E9	9	*	*	C2D	15	*	*	C2D	21	*	*	54
58	D2	4	BIW	4	D2	10	BIW	10	D2	16	BIW	16	D2	22	BIW	22	58

HH	02		05		08		11		14		17		20		23		HH
MM	CH	A1	CH	A2	CH	A1	CH	A2	CH	A1	CH	A2	CH	A1	CH	A2	MM
2	D1	4	AI	4	D1	10	AI	10	C02	16	AI	16	C02	22	AI	22	2
6	D3	4	AI	4	D3	10	AI	10	C03	16	AI	16	C03	22	AI	22	6
10	TEST		AW	4	ADMIN		AW	10	C3D	16	AI	16	C3D	22	AI	22	10
14			AW	4			AW	10	TEST		ADMIN		C4D	22	GMSD	18	14
18			ADMIN				TEST		ADMIN		TEST		ADMIN		TEST		18
22																	22
26																	26
30	D2	5	BIW	5	D2	11	BIW	11	D2	17	BIW	17	D2	23	BIW	23	30
34	D1	5	AI	5	D1	11	AI	11	C02	17	AI	17	C02	23	AI	23	34
38	D3	5	AI	5	D3	11	AI	11	C03	17	AI	17	C03	23	AI	23	38
42					E1	11			C5D	17	AI	17	E1	23	AI	23	42
46					E2	11			C6D	17	WEFA		E2	23	AI	23	46
50					E3	11			C7D	17	WEFA		E3	23	AI	23	50
54	CTH	4	*	*			*	*	CTH	16	*	*			*	*	54
58	D2	6	BIW	6	D2	12	BIW	12	D2	18	BIW	18	D2	24	BIW	24	58

AI	HRI Full Disk IR	BIW	HRI European sector	IR & WV	Cnn	WEFAX VIS Full Res
AI/VH	HRI Full Disk IR & Half Res VIS	BIW	" " " " " "	IR & Full Res VIS	CnD	WEFAX VIS Half Res
AW	HRI Full Disk WV	BIW	" " " " " "	IR, WV & Half Res VIS	Dn	WEFAX IR
AV	HRI Full Disk Full Res VIS	ATEST	HRI Test Pattern		En	WEFAX WV
Lxx	METEOSAT-XADC relay transmission (uplinked by CMS)	WEFA	WEFAX meteorological chart. to be discontinued on 1/8/93 0h UTC		CTH	WEFAX processed Cloud Top Height
LXI	HRI format (odd slots contain IR data, even slots contain VIS data)				xTOT	WEFAX Full Disk
LZ	LR LY WEFA formats				AVHRR	WEFAX processed AVHRR
GMSx	GMS WEFA relay transmission (uplinked by CMS Lannion, 5 bit resolution)				ADMIN	WEFAX Administration Message
					TEST	WEFAX Test Pattern

Nuovo programma operativo di Meteosat 4 - Nella prima parte di questo articolo (Radiokit Elettronica luglio-agosto 1993, p. 59) abbiamo pubblicato il programma di diffusione delle immagini di Meteosat 4 allora in vigore. In seguito l'ESA ci ha inviato un nuovo programma che è andato in vigore l'8 luglio 1993 e che pubblichiamo qui sopra. Mettiamo in evidenza le principali modifiche: ● Gli asterischi indicano spazi destinati, in futuro, alle trasmissioni dei formati LXI. ● Le immagini GMS WEFA sono derivate dal satellite geostazionario giapponese GMS. Il disco terrestre è suddiviso in 4 settori (A-B-C-D). La risoluzione è quella di una codifica a 5 bit. ● Le trasmissioni WEFA sono state annullate dal 1 agosto 1993. ● Le trasmissioni AVHRR sono state annullate dal 1 settembre 1993. ● Il nuovo indirizzo della European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites è il seguente: EUMETSAT - Postfach - D-64242 Darmstadt - Germania.

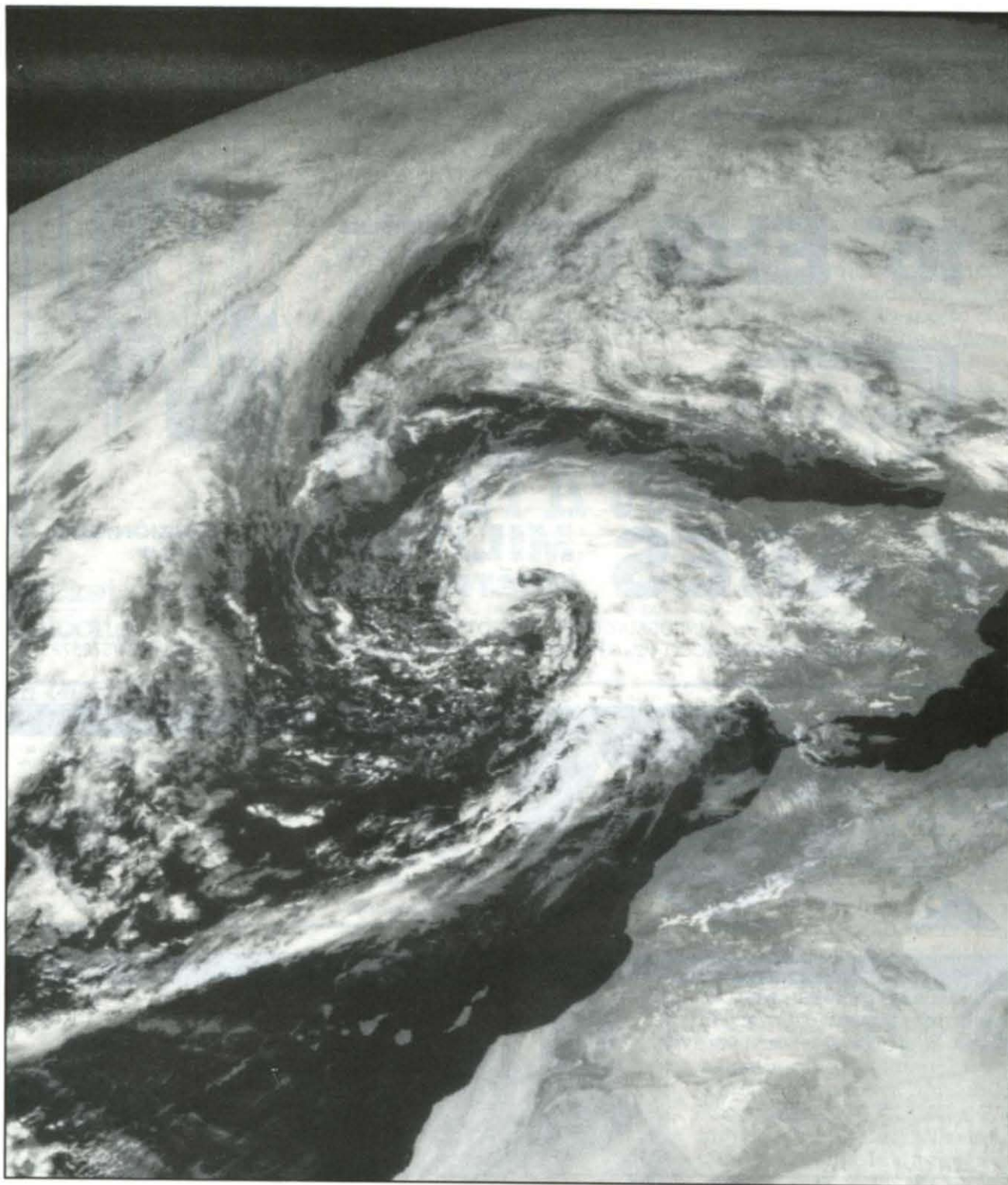


Tabella 2 - Caratteristiche del sistema HR di Meteosat

Frequenza di trasmissione	Canale A2: 1694,5 MHz
Polarizzazione	Lineare orizzontale
Modulazione della portante	Digitale, slit-phase low, modulaz. di fase
Indice di modulazione	1,2 rad. $\pm 5\%$
Bit rate	166660 bit/sec
Bit per parola	8; MSB trasmesso per primo
Parole per frame	364

Meteosat 4, 9 febbraio 1993, UTC 13:58. Immagine digitale HR, canale VIS, formato BIVW. Formato di stampa: tutte le linee; 1200 pixel per linea.

continua






PORDENONE
QUARTIERE FIERISTICO

PATROCINIO ENTE FIERA PORDENONE

9 - 10 OTTOBRE 1993

16° EHS

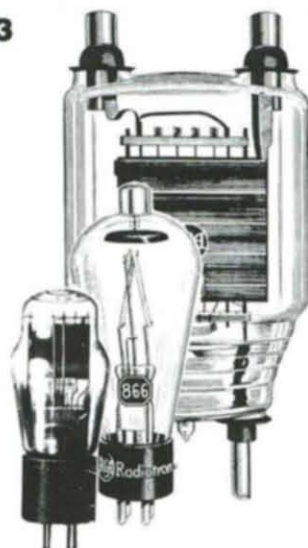ELETRONICA E "SURPLUS"
PER RADIOAMATORI E CB
MOSTRA MERCATO



9^a ARES MILITARIA

COLLEZIONISMO
STORICO

MOSTRA MERCATO

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI STAND

SEGRETERIA EHS - VIA BRAZZACCO 4/2 - 33100 UDINE - TEL. E FAX 0432/546635 - Periodo Fiera 0434/572572



MODELLO	DIMENSIONI mm		
	A	B	C
765	270	220	63
766	270	220	76
767	270	220	89

STRUMENTALIA

Scatole in ABS. Frontali isolati in plastica. Piedini antiscivolo. Colori disponibili: nero, grigio, nero con frontali grigi.



PF/4 Piedini mobili per l'inclinazione della scatola (a richiesta).



MODELLO	DIMENSIONI mm		
	A	B	C
CP/1	85	56	42
CP/2	110	70	54
CP/3	160	96	67
CP/4	215	130	83

COVER

Scatola in ABS. Il fondo ha binari per fissare circuiti. Il coperchio ha 4 supporti per fissare un circuito. Superfici lucide. Colore: grigio o nero.



MODELLO	DIMENSIONI mm		
	A	B	C
RC 124	107	60	24

RC 124

Scatola in ABS nero con uno, due o quattro tasti gialli.



MODELLO	DIMENSIONI mm		
	A	B	C
590	144.5	85	49
690	144.5	85	55
790	144.5	85	73
680 B	144.5	85	55

TENCLOS PULPIT

Scatole a pulpito in plastica nera o grigia con due pannelli in alluminio. La serie «B» ha un vano per batterie. Chiusura con viti.



A RICHIESTA CATALOGHI E INFORMAZIONI TECNICHE



TEKO S.p.A.

Via dell'Industria, 7

40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO) - ITALY

Tel. 051-6255190 - TELEFAX 051-6256520

Operando a 1200 baud, in buone condizioni di ricezione, si può ottenere una velocità di trasferimento tra i 100 e i 110 byte al secondo. Non è una velocità disprezzabile, solo che il trasferimento di programmi MSDOS a 100 byte al secondo richiede un tempo non indifferente. L'uso congestionato dei BBS, anche solo per lettura dei bollettini, determina un lungo tempo di attesa.

Con il packet a 9600 baud i tempi vengono notevolmente

sturbi che compaiono durante la ricezione. Rispetto ai 1200 baud, i bit hanno una durata minore quindi sono maggiormente soggetti ad essere mascherati da impulsi estranei. Questo mascheramento porta all'invalidazione del pacchetto e le conseguenti ripetizioni rallentano il trasferimento.

Altro fattore importantissimo che può determinare la non corretta ricezione è la distorsione di fase. Accade molto spesso che un segnale FM, anche in fonìa,

TNC DPK-9600

Packet ad alta velocità

**di Guerrino Berci
I5BVH**

ridotti tanto che, sicuramente, in breve i 9600 prenderanno il sopravvento.


Chi si avvicina a questa nuova tecnica deve conoscere le difficoltà alle quali va incontro e non si deve illudere che tutto sia semplice come con i 1200 baud.

Per un ottimo trasferimento è determinante la forza del segnale ricevuto, il quale deve avere un livello tale da sopprimere con la sua intensità i di-

venza ricevuto distorto. Supponendo che il corrispondente trasmetta correttamente, può accadere che si riceva non un segnale unico, ma due o più segnali provenienti da imprevedibili riflessioni: il segnale rivelato, in questo modo, non rispecchia con fedeltà il segnale trasmesso. Se nella fonìa un certo grado di distorsione può anche essere accettabile, in trasmissione dati determina certamente errori i quali, a loro volta, portano a ripetizioni, quindi il vantaggio dell'alta velocità viene vanificato dalla continua richiesta di dati non ricevuti.

Problemi di fase possono essere causati anche dal trasmettitore e dal ricevitore. Può essere determinante la linearità del varactor al quale si applica la FSK proveniente dal TNC. Il PLL in molti casi può non essere indenne da colpe: in trasmettitori che non operano in SSB, il PLL può essere rumoroso e le varie conversioni possono generare distorsioni non apprezzabili in fonìa ma molto invalidanti in trasmissione dati. In ricezione si possono incontrare difficoltà a causa del filtro troppo stretto o anche a causa del PLL rumoroso.

Insorgono problemi anche

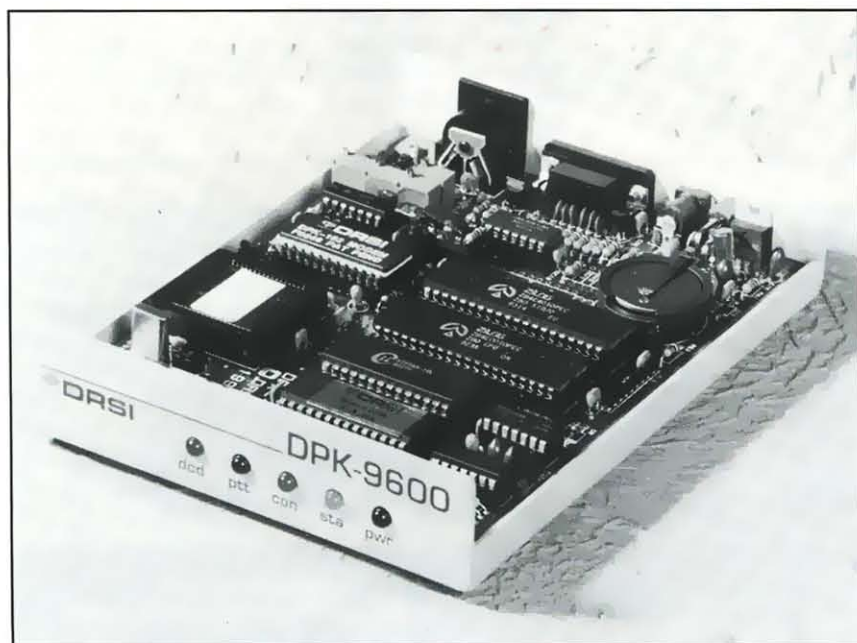

con TNC non progettati espressamente per alte velocità. Attualmente in giro ve ne sono alcuni che non hanno una gestione adeguata e offrono risultati mediocri. Se vanno bene a 1200 baud, non è detto che a 9600 offrano quelle caratteristiche minime che sono indispensabili. Tra i 1200 e i 9600 baud la gestione dati certamente non è la solita: non dimentichiamoci che il TNC è il cuore del sistema.

II TNC

Ho avuto occasione di provare abbastanza a lungo il DPK-9600 della DRSI importato dagli USA e distribuito in Italia dalla BIT-TELECOM di Albenga.

Dal punto di vista estetico è molto gradevole, di dimensioni contenute. Nel pannello frontale vi sono 5 LED di vari colori che monitorizzano lo stato del TNC. Nel pannello posteriore sono presenti l'interruttore di accensione, la presa a 12 V per l'alimentazione, un connettore DB9 per la porta RS232 e un connettore DIN a 5 poli per la connessione con il ricetrasmittitore.

Togliendo il coperchio, nel circuito stampato, eseguito in modo molto razionale con la serigrafia dei componenti e le indicazioni sulle posizioni dei vari jump, troneggia un integrato PLD a 68 pin. Sono presenti anche quattro trimmer potenziometrici multigiri, due dei quali permettono di dosare il livello di ricezione e trasmissione; gli altri

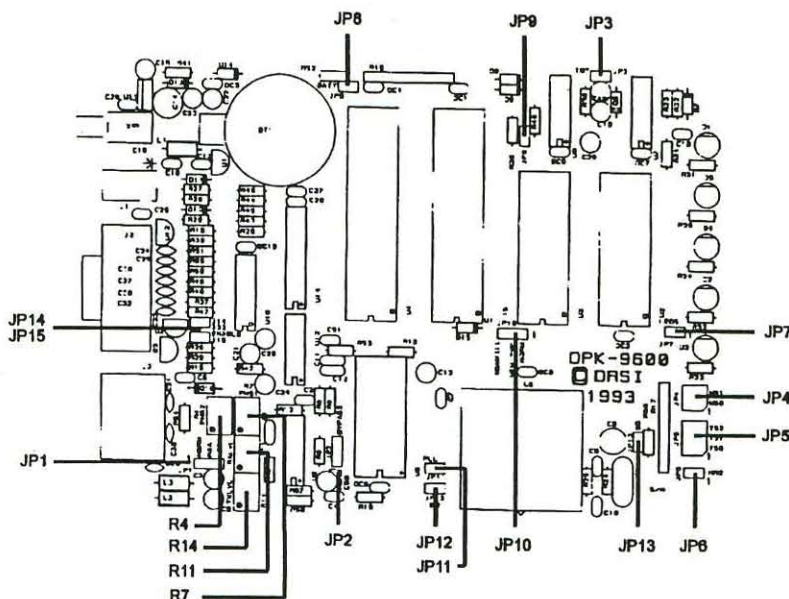


Figure 1-3
Circuit Board Features

Circuit Board Jumpers

JP1	Receive Signal Loopback/Normal
JP2	Receive Filter Bypass
JP3	Time-Out-Timer Disable
JP4	Selects Radio Modem Baud Rate
JP5	Selects Serial Port Baud Rate
JP6	Selects NRZ/NRZI transmit mode
JP7	Enables Front-Panel LEDs
JP8	Enable Memory Backup Battery
JP9	NRCD (Network Application Use)
JP10	Selects Memory Power/ Memory Erase
JP11	Selects Fast/Slow Modem PLL lock time
JP12	Selects Reduced Transmit Bandwidth Mode
JP13	Disable Data Scrambler
JP14	Disable RS-232 Interface
JP15	Disable RS-232 Interface
R14	Transmit Level Adjust
R11	Receive Level Adjust
R7	Rx Phase Adjust 1
R4	Rx Phase Adjust 2

CONVERTITORI STATICI D.C. > A.C.

da 12 o 24V d.c. a 220V a.c. 100 - 2000W

Convertitori ad alta efficienza, con protezione totale per uso civile, hobbistico e professionale • Dispositivi, accessori e strumentazione per impianti fotovoltaici • Caricabatterie e stazioni di energia

I convertitori statici consentono di ottenere una tensione a 220V-50Hz, simile a quella di casa, partendo da una batteria a 12V o 24V. Semplici nell'impiego, affidabili nel tempo e sicuri nel funzionamento, i convertitori (INVERTER) sono frutto di una tecnologia avanzata largamente diffusa in campo professionale ed ora a disposizione per l'utilizzo civile. Ideali per il campeggio, la nautica, il bricolage e l'emergenza sono silenziosi ed ecologicamente "puliti".



ELMAN ELECTRONICS s.r.l. • 46100 MANTOVA (ITALY)

Via Medole, 4 (zona art. Gambarara)

Tel. 0376/350623 - Fax 0376/220493 - Tlx 301081 EXP MN I

CERCASI AGENTI
E DISTRIBUTORI PER ZONE LIBERE

due servono ad ottimizzare il segnale ricevuto. Il microprocessore è uno Z80 a 10 MHz completo ovviamente della SIO a 10 MHz. La RAM statica è di 32 kbyte e tutti i parametri immessi sono mantenuti permanentemente in memoria per mezzo di una batteria al litio. Il clock è a 9.8304 MHz.

Il DPK-9600 ha un modem «no tune» controllato a cristallo: tale modem genera e decodifica direttamente la modulazione FSK. Il circuito di clock, il converter NRZ/NRZI e il data scrambler sono incorporati in un LSI «Programmable Logic Device» a 64 pin; questa configurazione ha notevoli vantaggi tra cui la riduzione della complessità costruttiva ed un aumento delle caratteristiche. Il modem integrato contiene un generatore d'onda con banda passante selezionabile e un rivelatore dei dati digitali ricevuti. L'audio viene elaborato da un filtro a tre stadi contenuto internamente all'integrato: questo filtro ha una ottima abilità a correggere buona parte della distorsione di fase del segnale ricevuto. La seconda sezione dell'integrato è dedicata alla trasmissione: si possono ottenere, in uscita dal TNC, 3 V picco-picco, abbondanti per pilotare qualsiasi trasmettitore. Il DPK-9600 ha la completa compatibilità con i sistemi K9NG e G3RUH.

La DRSI ha progettato questo TNC con uno switch audio automatico. Se la modulazione di trasmissione viene applicata continuamente ad un transceiver con un singolo sintetizzatore di frequenza, questo segnale distorcerà qualsiasi segnale ricevuto: risulta ovvio che tale condizione porterà ad un peggioramento dei risultati.

Nel DPK-9600 la modulazione di trasmissione compare soltanto quando il PTT viene eccitato pur essendo il modem sempre in funzione. Trasmettendo in fonìa con il TNC collegato, la modulazione non sarà coperta dal classico fruscio.

Le velocità di ricetrasmisione sono tre: 4800, 9600 e 19200

baud. Le velocità di colloquio tra TNC e Computer sono otto, vanno da 300 a 38.400 baud selezionabili mediante jump interni.

Consiglio di usare come velocità di colloquio i 38.400 baud. I dati da e verso il TNC vengono trasferiti molto rapidamente con innegabile vantaggio nel riempimento del buffer di trasmissione. È opportuno che il cavo di collegamento sia più corto possibile e provvisto di una ottima calza schermante.

Nel TNC vi sono 14 jumps che permettono la selezione razionale delle caratteristiche intrinseche. Merita accennare, oltre alla selezione delle velocità, anche alla possibilità di includere od escludere il filtro di ricezione, di selezionare il tempo di aggancio del PLL (utile in presenza di segnale in QSB), di diminuire od aumentare la banda passante in trasmissione.

Il DPK-9600 ha il firmware compatibile con quello utilizzato dal TNC2: il programma installato nella eprom è il TAPR 1.1.8.a, non vi sono dunque difficoltà di comprensione dei parametri. Il TNC è compatibile con qualsiasi versione precedente alla 1.1.8.a, quindi dovrebbe essere compatibile an-

che con quelle future.

L'installazione

Per chi non fosse disposto a modificare le proprie apparecchiature, la DRSI fornisce a richiesta il trasceiver ALINCO DR-1200T appositamente realizzato con il filtro di media allargato. In questo modo parte dei problemi del 9600 sono risolti, anche perché i livelli audio e l'eye pattern del filtro del TNC vengono ottimizzati al ricetrasmittitore usato.

Nel mio caso il TNC è stato collegato ad un Kenwood TS711 e ad un 811 rispettivamente per i 2 metri ed i 70 centimetri. I transceiver ovviamente sono stati modificati: il segnale FSK di trasmissione è stato applicato al varactor per mezzo di un condensatore non polarizzato da 1 µF. In ricezione il segnale viene preso direttamente dal discriminatore FM interponendo un condensatore di disaccoppiamento.

Il collegamento con il computer (un 486 a 33 MHz) è stato effettuato con tutte le linee di controllo eccetto la DTR in quanto non connessa internamente al TNC.



Oltre alla massa, al TXD e al RXD, ho collegato la CTS, la RTS, il DCD e la DSR. Ho usato un cavo a 6 poli più lo schermo. Il programma utilizzato è il TPK 1.81 con 38.400 di baud rate.

Le prove

Ho effettuato molte prove di trasferimento file con corrispondenti più o meno lontani. Se la tratta è buona si possono trasmettere file a velocità altissime: si superano abbondantemente i 630 byte al secondo, misurati dal corrispondente in ricezione con il TPK 1.81.

Chi usa altri tipi di TNC si meraviglierà di tali risultati: la ragione però è facilmente spiegabile. Molti TNC hanno difficoltà ad inviare, simultaneamente e con una certa regolarità, un numero elevato di pacchetti: la causa risiede in piccola parte nella bassa velocità di colloquio RS232 e in gran parte nel clock del TNC e nel sistema usato. Non di rado si ascoltano emissioni molto irregolari anche se i pacchetti vengono confermati regolarmente. È oltremodo difficile ascoltare stazioni che trasmettono sempre cinque pacchetti per volta. Quando poi ne vengono inviati più di cinque (a volte anche meno), compare una brevissima interruzione.

Con il DPK-9600 l'emissione è regolare. Con MAXFRAME a 7, non si ottengono sempre in uscita 7 pacchetti, però la media è molto buona. Ovviamente il PACLEN deve essere settato a 255.

Nella trasmissione packet, oltre alle informazioni che si vogliono inviare, vengono trasmessi sia all'inizio che alla fine (ma soprattutto all'inizio) molti altri byte i quali contengono informazioni indispensabili per il TNC (nominativi, vari digipeater, numerazione, ecc.). Queste informazioni «di servizio» occupano un discreto tempo a danno della velocità di inoltro delle nostre informazioni. Ad ogni sequenza di pacchetti deve corrispondere una conferma (negativa o positiva, a seconda dei

casi): il tempo di risposta sarà praticamente il solito sia che venga trasmesso un pacchetto sia che ne vengano trasmessi sette. Il tempo impiegato per la conferma è una «perdita di tempo» per l'informazione.

Il circuito di ricezione del DPK-9600 è ottimo. La versatilità è data dall'alto numero di settature. Il circuito rivelatore è molto stabile e non si fa «imbrogliare» da segnali fasulli o dal rumore di fondo. Il LED DCD si accende soltanto quando è presente il segnale decodificabile, quindi niente lampeggio in assenza di segnali.

La regolazione dell'audio in ricezione deve essere fatta anche se non è per niente critica. In trasmissione invece la regolazione è essenziale: il segnale non deve essere troppo ampio e neppure troppo stretto. Se troppo ampio occupa una banda passante eccessiva e accentua la non linearità del varactor; obbliga anche il filtro di media frequenza del ricevitore del corrispondente a tagliare l'eccedente larghezza di banda.

Se non si dispone di strumentazione, consiglio la taratura in modo empirico, ovvero connettersi con una stazione che va sicuramente bene, non troppo lontana né troppo vicina, girare il trimmer fino a che il corrispondente rilevi il minor numero di richieste di ripetizione.

I parametri di timing

I parametri che ho usato fanno riferimento ad ACKPRIOR posizionato in OFF.

Ho ritenuto opportuno non esasperare i tempi di risposta del TNC: qualche volta per voler andare troppo veloci si rischia di inciampare. Se non vi sono troppe ripetizioni, la velocità media di trasferimento supera i 600 byte al secondo.

In particolare ho usato AXDELAY 0, AXHANG 0, DEADTIME 3, DWAIT 2, FRACK 1, PACTIME AFTER 10, RESPTIME 4, TXDELAY 12, TXDELAYC 1.

Raccomando di non abbassa-

re ulteriormente il RESPTIME, mentre il TXDELAY e il DEADTIME possono essere ulteriormente ridotti.

Conclusioni

Ho avuto la certezza che il DPK-9600 sia superiore ai TNC che attualmente sono sul mercato. Ho apprezzato molto il riconoscimento senza incertezze del segnale ricevuto. In trasmissione riesce ad emettere un alto numero di pacchetti di 255 byte incrementando notevolmente la velocità di trasferimento.

Si adatta molto bene a transceiver non nati per uso digitale ad alta velocità. Il filtro interno compie egregiamente il suo lavoro tentando, con ottimi risultati, di ricostruire il segnale ricevuto.

Sul prossimo numero, le modifiche per applicare il DPK 9600 a TS 711 e TS 811.





HAM CENTER
di PIZZIRANI P. & C. s.r.l.
VIA CARTIERA, 37 - TEL. (051) 84.66.52
40044 BORGONUOVO DI PONTEDUCIO MARCONI
(BOLOGNA) ITALY

IMPEDENZE E M.F.
Medie frequenze 455 kHz
Medie frequenze 10,7 MHz
Medie frequenze sub-miniaturo
Impedenza R.F.
Compensatori ceramici
Compensatori a mica
Compensatori a libretto
Compensatori a botticella
Condensatori variabili Tx



HAM CENTER
...Ricordate è sinonimo
di garanzia e qualità!!!

**IDEE PER
i TUOI HOBBIES**

TUTTO KIT

a cura di **GIULIO BUSEGHIN e BRUNO BARBANTI**

**TECNOLOGIA
KIT G.P.E.**




48100 RAVENNA
TEL. 0544/464059

**SOMMARIO
N. 9 - '93**

**MK 1860
CONTATORE UP/DOWN
A 4 CIFRE**

**MK 2215
LUCI PSICO
A 3 CANALI
CON JUMBO LED**

**MK 2270
MK 2275
TELEFONO
COMANDO
A 4 CANALI**

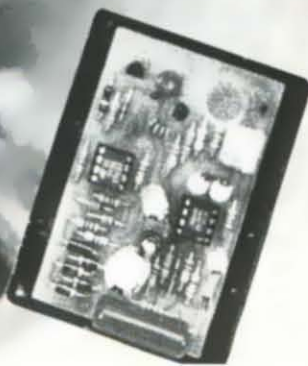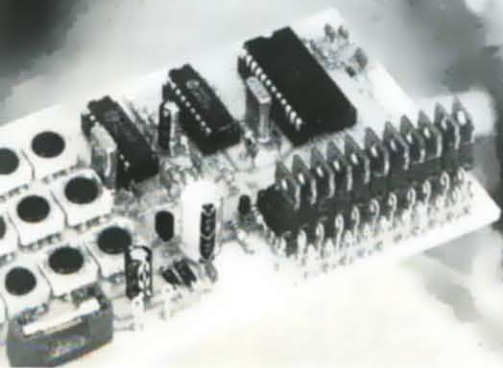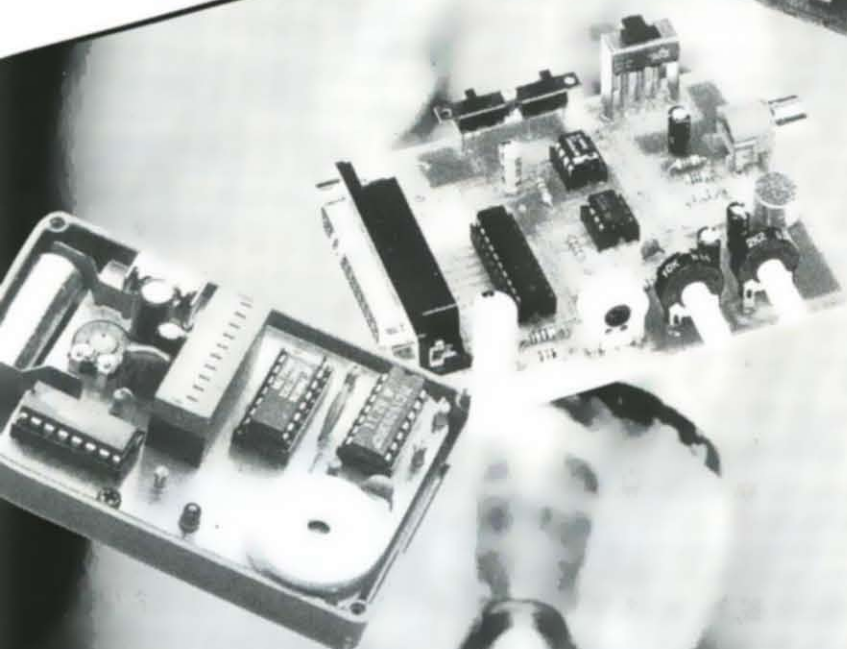

MK 1860

Dato che l'utilizzo di un contatore elettronico ha infinite applicazioni, passeremo subito alla descrizione del circuito elettrico, dando solamente alcune indicazioni sui più classici impieghi: contapezzi, automazione di linee di produzione, contapassi, cronometri, contatempo, bilance elettroniche, sistemi di posizionamento automatico, contagiri, timer, ecc. .

In fig. 1 vediamo la circuiteria dell'MK 1860.

no a 0. Inoltre al suo interno sono presenti convertitori da codice binario BCD a codice 7 segmenti per il diretto pilotaggio dei 4 display luminosi DG1,2,3,4.

Queste ed altre funzioni specifiche verranno chiaramente spiegate nel paragrafo riguardante il montaggio ed uso.

Il circuito integrato U2, un doppio flip-flop c-mos 4013, serve ad adeguare il contatore ai più disparati impieghi e quindi ingressi di segnale.

L'ingresso X è diretto, del tipo

Contatore up/down a 4 cifre


Tutto è comandato da un solo circuito integrato, un ICM7217IPI, contatore presettabile a 4 decadi. Oltre a svolgere le normali mansioni di un contatore decadico avanti/indietro, è in grado anche di effettuare operazioni di comparazioni binarie, confrontando l'avanzamento dei suoi registri interni con i codici binari impostati esternamente (SW1,2,3,4) e rivelare quando tutti i registri so-

digitale 0 - 5 volt.

L'ingresso Y, del tipo antirimbando, cioè adatto a segnali particolarmente "sporchi" provenienti da contatti meccanici in generale.

Infine l'ingresso Z è sempre del tipo digitale 0 - 5 volt, ma diviso per 2. In pratica utilizzando questo ingresso, se applichiamo al contatore una serie di 100 impulsi, questo ne visualizzerà solamente 50.

Un interessante dispositivo, in grado di risolvere i più disparati problemi di conteggio e/o automazione. Quattro display gialli ad alta luminosità visualizzano i conteggi da 0 a 9999. Su altrettanti selettori binari rotativi, può venire impostata una qualsiasi cifra al raggiungimento della quale viene emesso un impulso logico positivo. Altro impulso logico può essere generato quando il conteggio passa per lo 0. Sono presenti tre diversi tipi di ingresso: digitale, antirimbando per contatti meccanici e diviso per 2. Il conteggio può avvenire indifferentemente avanti o indietro e partire da una qualsiasi cifra presettabile a piacere da 0 a 9999. Alimentazione 5 volt c.c., assorbimento max 140mA.

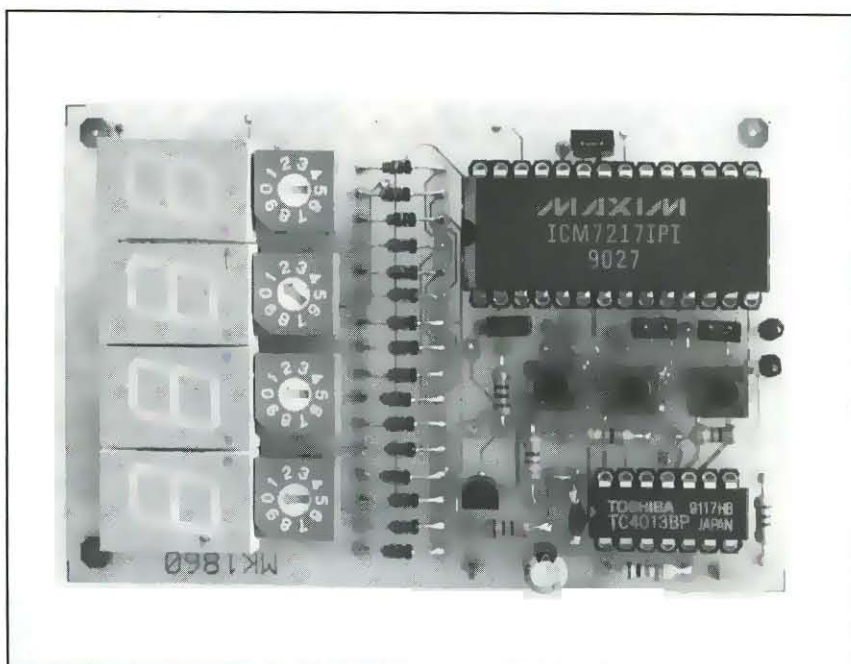



Elenco componenti MK 1860

$R1 = R3 = 1 \text{ k}\Omega$
 $R2 = R9 = 100 \text{ k}\Omega$
 $R4 = 2,2 \text{ k}\Omega$
 $R5 = R6 = R7 = 4,7 \text{ k}\Omega$
 $R8 = 220 \text{ k}\Omega$
 $C1 = 1 \mu\text{F}$ condensatore elettrolitico
 $C2 = 100 \text{ nF}$ cond. multistrato
 $C3 = 470 \text{ nF}$ cond. multistrato
 $C4 = 470 \mu\text{F}$ 10V cond. elettrolitico
 $D1 \dots D16$ = diodo 1N4148
 $T1$ = BC337 transistor
 $U1$ = circuito integrato ICM7217IPI
 $U2$ = circuito integrato CD4013
 $P1 = P2 = P3$ = pulsanti da c.s. TS6
 $DG1 = DG2 = DG3 = DG4$ = display TDSY4150
 $SW1 = SW2 = SW3 = SW4$ = selettori rotativi BCD
 $N^\circ 1$ strip contatti sezionabili a 21 poli
 $N^\circ 5$ chivette per jumper
 $N^\circ 1$ circuito stampato MK 1860/c.s.
 $N^\circ 1$ zoccolo 14 piedini
 $N^\circ 1$ zoccolo 28 piedini

5 volt.

All'interno del kit, troverete uno strip di contatti sezionabile, in totale 21 poli, che serviranno sia per l'effettuazione dei vari ponticelli con chivetta (J1,2,3,4,5,6), che per essere singolarmente inseriti nei vari punti di collegamento con l'esterno (+, -, x, y, z, OUT).

In fig. 3 vediamo anche come utilizzare le 5 chivette comprese nel kit per effettuare i vari ponticelli di programmazione.

Prima di passare alla descrizione pratica funzionale del contatore, in fig. 4 vediamo un generico utilizzo dei tre ingressi X, Y e Z. Gli esempi riportati valgono per sensori di scatto di tipo meccanico o magnetico Reed (ingresso Y), di tipo magnetico ad effetto Hall, fotoaccoppiatori e digitali con standard 0 - 5 volt (ingressi X e Z).

Descriveremo ora la funzione dei ponticelli.

J1: ponticello 1-2, quando il contatore passa dallo 0 (0000) viene emesso un impulso positivo al terminale OUT della durata equivalente a circa un semiperiodo della frequenza di conteggio. Ponticello 1-3, quando il contatore, contando in avanti o indietro indifferentemente, raggiunge la cifra impostata su SW1,2,3,4, viene emesso un im-

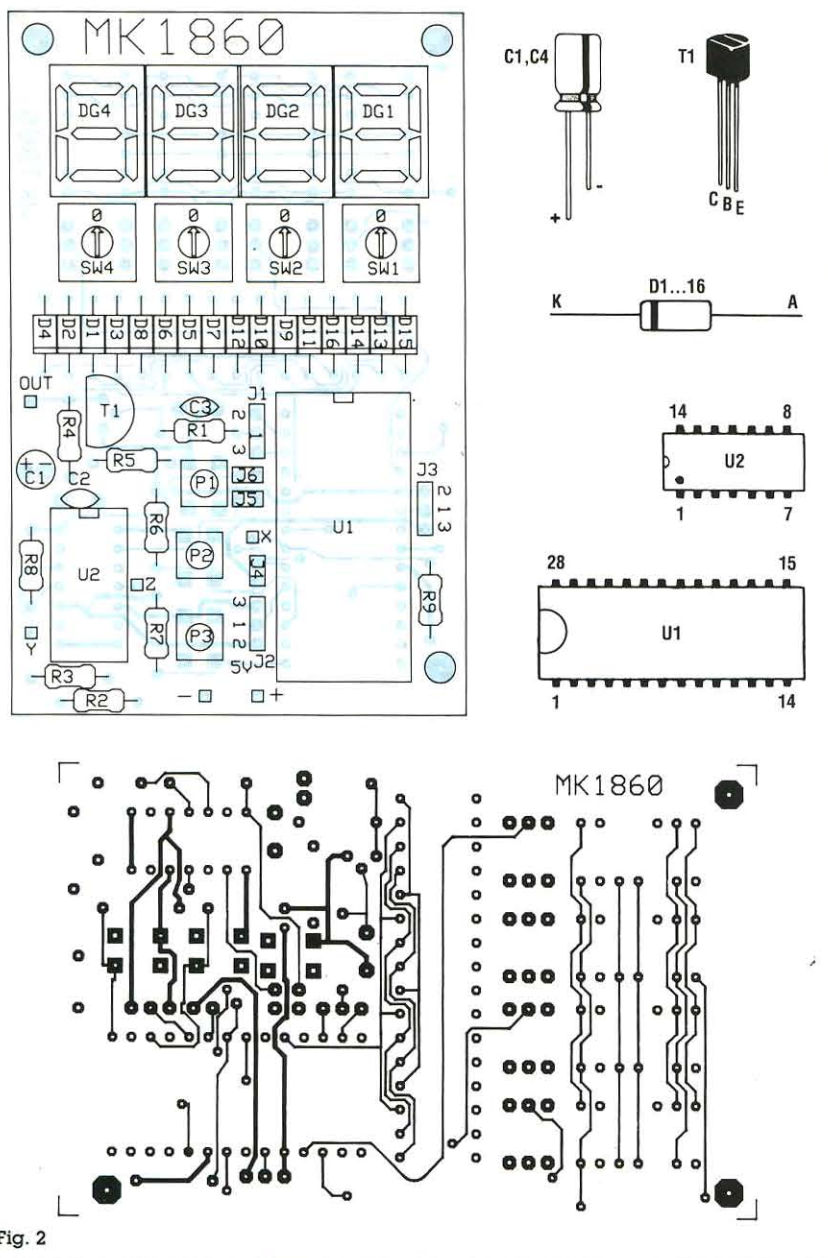


Fig. 2

Realizzazione ed uso

In fig. 2 vediamo l'assemblaggio dell'MK 1860 ed il riconoscimento dei componenti polarizzati.

Il giusto inserimento dei 4 display DG1,2,3,4 avviene automaticamente, dato che i loro piedini asimmetrici obbligano ad un posizionamento meccanico univoco.

È importante ricordare che, essendo il circuito stampato del tipo a doppia faccia, con fori metallizzati, le saldature an-

dranno effettuate solo e solamente dal lato piste rame, come in un normale circuito stampato monofaccia.

Si raccomanda l'impiego di saldatore a punta fine di bassa potenza (max 30 Watt) e di stagno a sezione sottile (0,5 + 1 mm) con anima disossidante.

Il condensatore C4, elettrolitico da 470 μF , andrà montato dal lato piste rame, dopo aver montato tutti i rimanenti componenti (fig. 3). I suoi due terminali verranno saldati sui medesimi bolini relativi all'alimentazione +, -

pulso positivo al terminale OUT della durata equivalente a circa un semiperiodo della frequenza di conteggio.

J2: ponticello 1-2, il contatore conta in avanti (0,1,2,3,4, ... 9999); ponticello 1-3, il contatore conta in indietro (0000,9999, 9998,9997, ... 1).

J3: ponticello 1-2, il contatore esegue i conteggi e tutte le sue funzioni ma i display rimangono spenti. Nessun ponticello, il contatore accende solamente le cifre interessate al conteggio, tranne quando è a 0000, allora i display rimangono spenti. Ponticello 1-3, tutti i 4 display sono sempre accesi.

J4: effettuando il ponticello i display seguono normalmente i conteggi, togliendolo rimane memorizzata la cifra sul display, pur continuando il contatore a svolgere tutte le funzioni interne.

J5: effettuando questo ponticello sarà attivato l'ingresso Z digitale + X2. (J6 non deve essere effettuato!)

J6: effettuando questo ponticello sarà attivato l'ingresso Y antirimbato. (J5 non deve essere effettuato!)

Non facendo i ponticelli J5 e

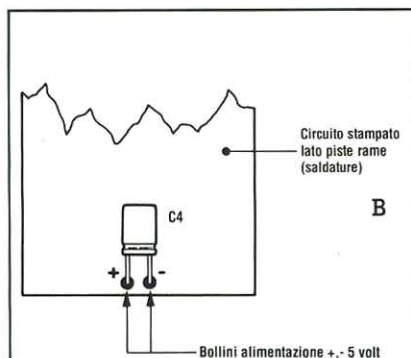


Fig. 3

Chiavetta: in posizione A effettua il ponte 1/2 in posizione B effettua il ponte 1/3


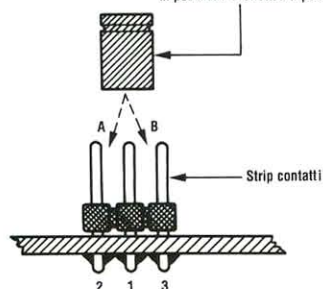


Fig. 4

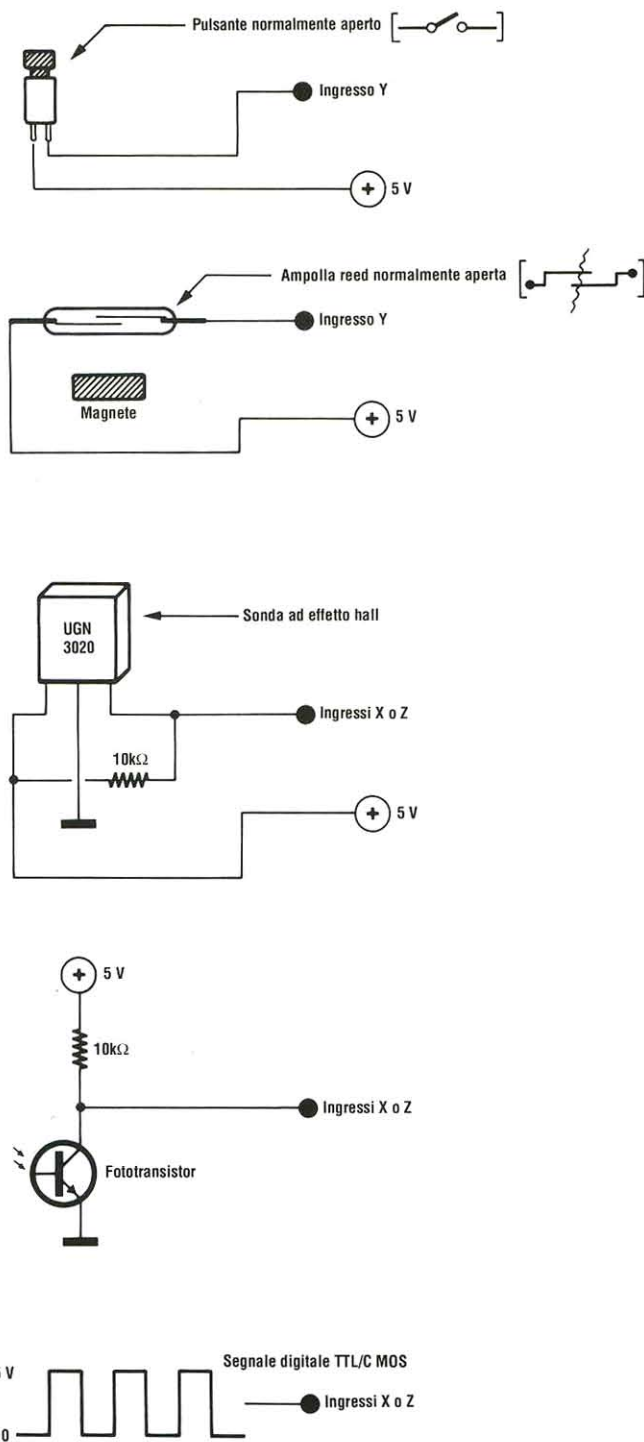

J6 sarà attivato l'ingresso X digitale.

Veniamo ora alla funzione dei tre pulsanti P1, P2, P3.

P3 resetta il contatore a 0000.

P2, carica il contenuto dei selettori BCD rotativi SW1,2,3,4. Ciò significa che se selezioniamo su SW1...4 la cifra 1315, pre-

mendo P2 questa apparirà sui display DG1,2,3,4. Il contatore inizierà in questo caso il conteggio dalla cifra 1315, sia contando avanti che indietro.

P1, carica il contenuto dei selettori BCD SW1,2,3,4 senza però che il display indichi tale cifra. Il display indicherà sempre

0000.

Veniamo per finire ad alcuni esempi pratici per il collaudo.

Come alimentazione dovremo scegliere i classici 5 volt c.c. con una potenza massima di 200mA.

Primo esempio è quello di contatore puro.

SW1,2,3,4 in posizione 0.

Ponticelli da fare: J4, 1-3 di J3 e 1-2 di J2.

Il contatore conterà in avanti da 0000 a 9999 in maniera ripetitiva.

Effettuando il ponticello 1-3 di J2 il contatore conterà indietro da 9999 a 0000 in maniera ripetitiva.

Secondo esempio senza e con impostazione di SW1,2,3,4.

Ponticelli: J4, 1-3 di J3, 1-2 di J2 e 1-2 di J1.

Tutte le volte che il contatore passa dalla 0000 un impulso positivo verrà emesso dall'uscita OUT.

Impostando una certa cifra su SW1,2,3,4 (esempio 2415) e variando il ponticello J1 da 1-2,

come nel caso precedente, a 1-3, quando il contatore raggiungerà la cifra 2415 verrà emesso un impulso positivo su OUT.

Ultimo esempio è quello del presettaggio.

Rimanendo nell'ultima configurazione descritta, premiamo P2. Sul display apparirà la cifra 2415. Il contatore, sia contando avanti che indietro, partirà comunque da questa cifra.

Buon lavoro !!!

Tutto il materiale necessario all'assemblaggio del contatore MK 1860, compresi anche display gialli ad alta efficienza, selettori BCD, strip e chiavette, circuito stampato, ecc., come da lista componenti Lit. 95.800 IVA compr.

RIVENDITORI KIT **G.P.E.**

HobbyCenter
MONZA

Via Pesa Del Lino 2
Tel. 039-328239 20052 MONZA

RIVENDITORI KIT **G.P.E.**

ELECTRONIC CENTER

Via Ferrini, 6 - 0362/520728
20031 CESANO MADERNO (MI)

Vendita per corrispondenza
con ordini telefonici

RICHIEDETE:

TUTTO KIT VOL. 5°

L. 10.000 (+5.000 spese sped.)

C&C EDIZIONI RADIOELETRONICHE
Via Naviglio 37/2 - 48018 FAENZA Tel. 0546/22112

RIVENDITORI KIT **G.P.E.**

ELECTRONICS CENTER
E MINI BAZAR

AUDIO - VIDEO - TELECOMUNICAZIONI
HIFI CAR - ARTICOLI DA REGALO

Via Cattedrale, 18 - Tel. 0831/995562 - 72012 CAROVIGNO (BR)

RACCOLTA DEI PROGETTI TUTTOKIT, PUBBLICATI SU RADIOKIT ELETTRONICA NEL PERIODO COMPRESO TRA NOVEMBRE 1987 E DICEMBRE 1990

TUTTO KIT VOL. 5

da novembre 1987 a giugno 1988



160 pagine con schemi C.S.
ed elenco componenti

TUTTO KIT VOL. 6

da luglio 1988 a aprile 1989

160 pagine con schemi C.S.
ed elenco componenti



TUTTO KIT VOL. 7

da maggio 1989 a febbraio 1990



160 pagine con schemi C.S.
ed elenco componenti

TUTTO KIT VOL. 8

da febbraio 1990 a dicembre 1990

160 pagine con schemi C.S.
ed elenco componenti



I SINGOLI VOLUMI L. 10.000 cad. + L. 5.000 PER SPESE POSTALI - SPEDIZIONI ANCHE IN CONTRASSEGNO

OFFERTA SPECIALE: 4 VOLUMI L. 36.000 SPESE COMPRESSE

C&C Via Naviglio 37/2 - 48018 FAENZA - Tel. 0546/22112 - Fax 662046

Nate espressamente per arricchire l'impianto audio in auto, queste luci psichedeliche a 3 canali, possono svolgere eccellentemente il loro compito anche in impianti domestici come monitor di regolazione toni nonché originalità estetica.

Al contrario infatti della stragrande parte di dispositivi simili che utilizzano filtri passivi (reti R/C), queste luci psichedeliche usufruiscono di tre filtri elettronici attivi che permettono con ot-

installazione sia in auto che in casa. Un contenitore plastico delle dimensioni di 13 x 6 centimetri x 2,5 di profondità, è chiuso da una mascherina già forata e serigrafata con un motivo casuale di note musicali.

Circuito elettrico

In fig. 1 vediamo il complessivo elettronico delle luci psichedeliche MK 2215.

Un mixer attivo bilanciato

Luci psico a 3 canali con jumbo led

tima precisione di calibrare i tre toni alto, basso e medio. I LED giganti utilizzati, denominati dalla casa di produzione "JUMBO LED", hanno al loro interno 6 chip di normali LED.

La sensibilità d'ingresso ampiamente regolabile con un trimmer resistivo, rende adatte le luci sia ad impianti di piccola potenza, radioline, portatili ecc., che a grossi impianti da 100 e più Watt!

Particolare cura, oltre ovviamente alla parte elettronica, è stata riservata alla veste estetica pensata per una piacevole

composto da U1A, R7 e componenti di contorno, permette di utilizzare indifferentemente segnali provenienti da impianti mono, stereo, con uscite di bassa frequenza convenzionali riferite a massa, oppure del tipo a ponte non riferite a massa.

Il trimmer R7 consente di adattare la sensibilità del dispositivo ad impianti con potenze comprese tra meno di un Watt e più di 100 Watt!

Il segnale di bassa frequenza uscente da mixer (polo positivo di C5) viene applicato in modo parallelo ai tre filtri attivi rispet-

Una riedizione moderna e compatta delle classicissime luci psichedeliche della metà degli anni 60. I tre canali, alti, medi, bassi, sono stati visualizzati da 3 LED giganti (JUMBO LED) del diametro di ben 20 millimetri! Tre filtri attivi provvedono ad una eccellente separazione dei canali, ed un mixer d'ingresso a due canali rende il dispositivo adatto sia ad impianti mono che stereo, con uscite tradizionali riferite a massa o a ponte. Il kit è completo di contenitore ed originale mascherina "musicale" già forata e serigrafata. Alim. 12 volt c.c.


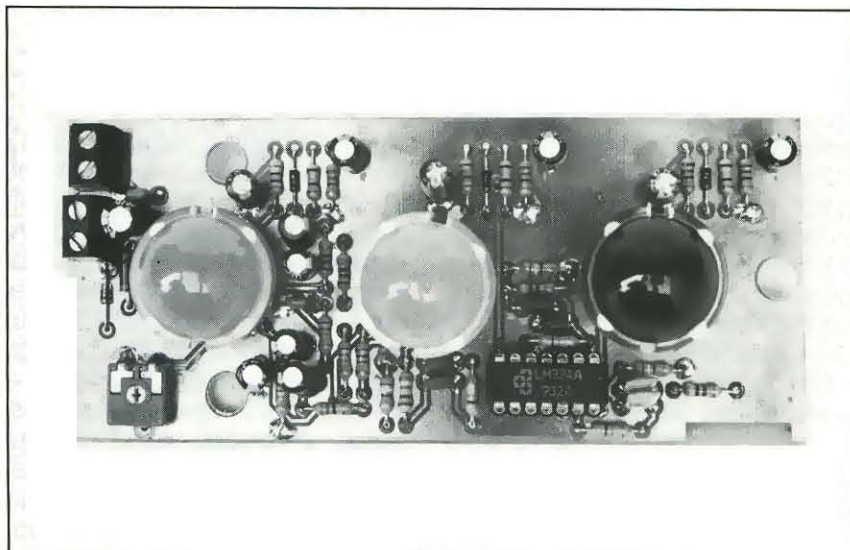


Fig. 1

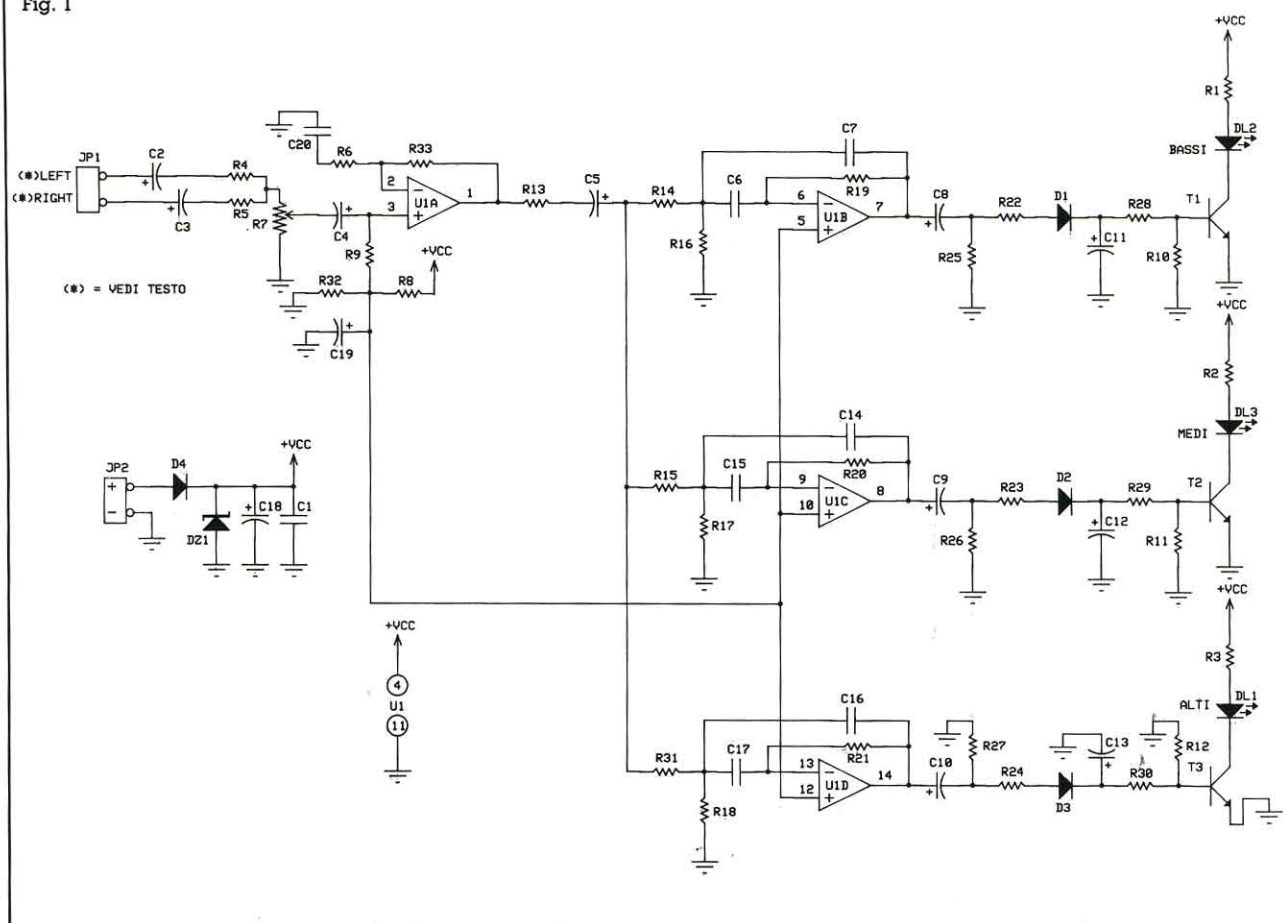

tivamente realizzati con U1B, U1C, U1D e componenti, di contorno.

La banda passante dei tre filtri è rispettivamente da 350 a 700 Hz per U1B, da 1200 a 2600 Hz per U1C e da 4400 a 12.000 Hz per U1D.

Tale misura è stata effettuata con trimmer R7 a metà corsa e segnale d'ingresso con ampiezza di 1 volt.

I segnali alternati di bassa frequenza uscenti dai tre filtri, vengono raddrizzati dai 3 diodi D1, D2 e D3. In questa maniera vengono polarizzate positivamente le basi dei tre transistor T1, T2 e T3 proporzionalmente alla quantità di segnali bassi, medi ed alti presenti all'ingresso JP1 del dispositivo.

Ovviamente la polarizzazione positiva dei tre transistor, corrisponde alla loro entrata in conduzione, con conseguente accensione dei relativi LED DL2, DL3, DL1.

Sull'alimentazione del dispositivo (morsetto JP2) è stata prevista una protezione contro l'inversione di polarità (D4) ed i picchi di tensione (DZ1), questo per assicurarne un perfetto funzionamento quando sia collegato ad impianti elettrici di auto, notoriamente molto disturbati ed incostanti.

Montaggio ed uso

Il montaggio dell'MK 2215 non presenta particolari difficoltà. Sarà importante seguire con estrema attenzione fig. 2, dove vediamo lo schema d'assemblaggio ed il riconoscimento dei componenti polarizzati (LED, circuiti integrati, condensatori elettrolitici, transistor e diodi).

È importante ricordare che, essendo il circuito stampato del tipo a doppia faccia con fori metallizzati, le saldature andranno effettuate solo e solamente dal

RIVENDITORI KIT C.P.E.

RF elettronica s.r.l. **RADIO TELECOMUNICAZIONI**

- Ricetrasmittitori • Accessori • VHF • Radiotelefoni
- Progettazione • Allestimento impianti • Assistenza tecnica

Tel./Fax autom. (0586) 66.20.67
Via S. Pietro in Palazzi, 68/A - 57010 CECINA (LI)

RIVENDITORI KIT C.P.E.

ELETRONICARIF


IMPIANTI DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO
COMPONENTI ELETTRONICI - SALDATORI - TESTER
ALTOPARLANTI - TELEFONIA

Via Francesco Bolognesi, 20/a
Telefono 5896216 - 5899896
00152 ROMA

CENTRO ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI AUTORIZZATO C.P.E.

BIANCHI GIOVANNA
P.LE PRAMPOLINI 7
04100 LATINA - TEL. 0773/499924

Fig. 2

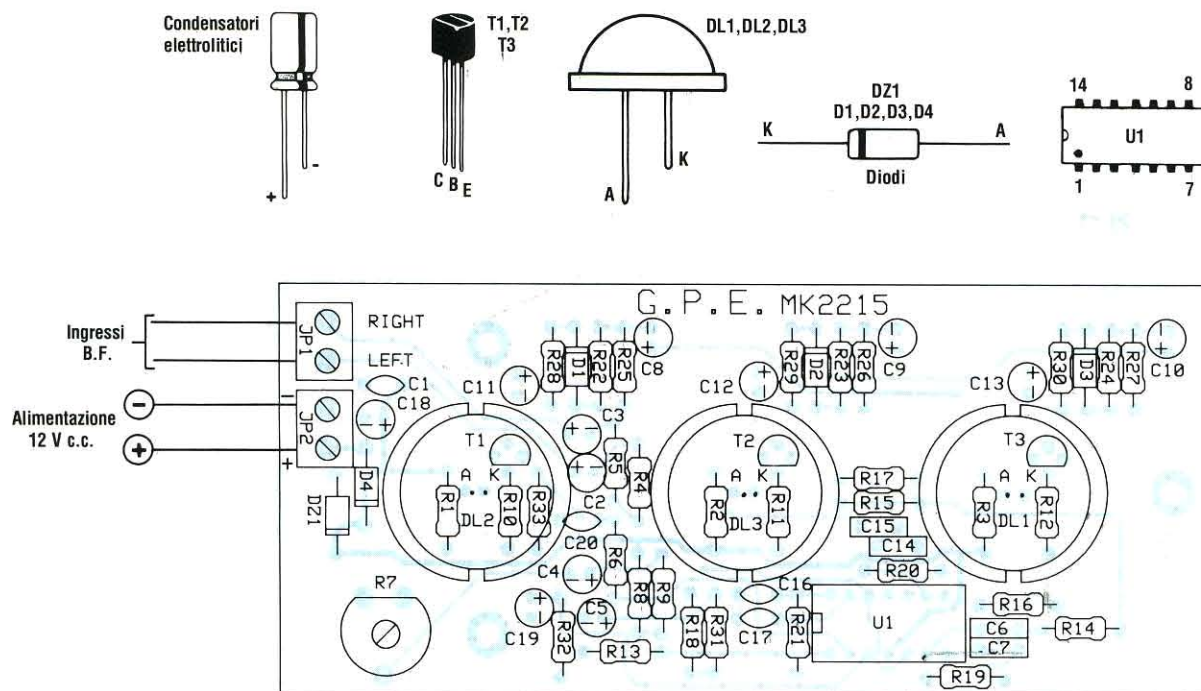

Elenco componenti MK 2215

R1 = R2 = 220 Ω
 R3 = 270 Ω
 R4 = R5 = 10 k Ω
 R6 = R8 = R32 = 100 k Ω
 R7 = trimmer 100 k Ω
 R9 = R33 = 1 M Ω
 R10 = R11 = R12 = 10 k Ω
 R13 = 470 Ω
 R14 = R15 = 82 k Ω
 R16 = R17 = R18 = 3,9 k Ω
 R19 = R20 = R21 = 820 k Ω
 R22 = R23 = R24 = 180 Ω
 R25 = R26 = R27 = 5,6 k Ω
 R28 = 8,2 k Ω
 R29 = R30 = 2,2 k Ω
 R31 = 56 k Ω
 C1 = C20 = 100 nF multistrato
 C2 = C3 = C4 = C5 = C19 = 10 μ F cond. elettrolitico
 C6 = C7 = 5,6 nF cond. mylar
 C8 = C9 = C10 = 22 μ F cond. elettrolitico
 C11 = C12 = C13 = 1 μ F cond. elettrolitico
 C14 = C15 = 1,5 nF cond. mylar
 C16 = C17 = 330 pF cond. ceramico
 C18 = 47 μ F cond. elettrolitico
 D1 = D2 = D3 = diodo 1N4148
 D4 = diodo 1N4002...4
 DZ1 = diodo zener 18V 1/2W
 T1 = T2 = T3 = transistor BC237 = BC547
 DL1 = jumbo LED rosso
 DL2 = jumbo LED giallo
 DL3 = jumbo LED verde
 JP1 = JP2 = morsetteria 2 poli
 U1 = circuito integrato LM324
 N° 1 zoccolo 14 piedini
 N° 1 contenitore con mascherina MK 2215/C
 N° 3 viti autofilettanti
 N° 1 circuito stampato MK 2215/c.s.

lato piste rame, come in un normale circuito a singola faccia di ramatura. Per intenderci dal lato opposto a quello con serigrafia dove vengono inseriti i componenti. Sarà bene utilizzare un saldatore a punta fine di bassa potenza (max 30 Watt) e stagno a sezione sottile (max 1 mm) con anima disossidante. I tre LED DL1, 2, 3, andranno montati distanziati dal circuito stampato (fig. 3) per far sì che si affaccino in modo corretto alla mascherina.


Terminato il montaggio inseriremo il dispositivo nel contenitore nel senso obbligato dai tre cavalieri portavite.

Per il passaggio dei cavi di collegamento, potremo praticare in vicinanza di JP1 e JP2, sul lato corto del contenitore, un foro da 5 ÷ 6 millimetri di diametro.

Per il collaudo dovremo fornire al dispositivo una tensione di 12 volt continui (JP2), ed un qualsiasi segnale di bassa frequenza (parlato o musicale) su JP1.

Regoleremo quindi il trimmer R7 per adattare l'MK 2215 alla potenza di segnale B.F. utilizzato.

Fig. 3

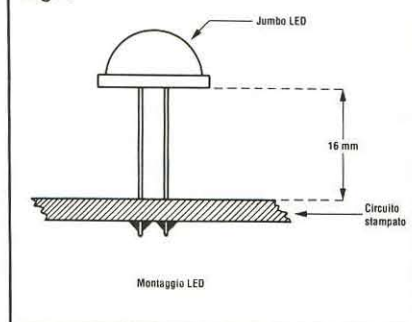

Terminato il collaudo potremo chiudere il contenitore con la mascherina, fissandola con le apposite tre viti.

Infine in fig. 4 vediamo il corretto collegamento dell'MK 2215 ai diversi tipi di impianti musicali.

Buon lavoro !

Tutto il materiale necessario alla realizzazione dell'MK 2215, compresi anche circuito stampato, jumbo LED, contenitore, mascherina forata e serigrafata, morsettieria ecc., come da lista componenti L. 68.800 IVA compr.

**CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA E
RIPARAZIONI AUTORIZZATI G.P.E.**

TELELUX SAS di A. & P. BUCCI

VIA LEPANTO 93/A
80125 NAPOLI - TEL. 081/611133

RIVENDITORI KIT G.P.E.

ELECTRONICA RICCI 2

Via Borghi, 14 - 0331/797016
21013 GALLARATE


RIVENDITORI KIT G.P.E.

elettronica
(SIBEN)

**Componenti
elettronici
Apparati CB**

Via S. Pio X, 116 - CASTELFRANCO V.to (TV)
Tel. 0423/491402 - Fax 0423/721270

Fig. 4

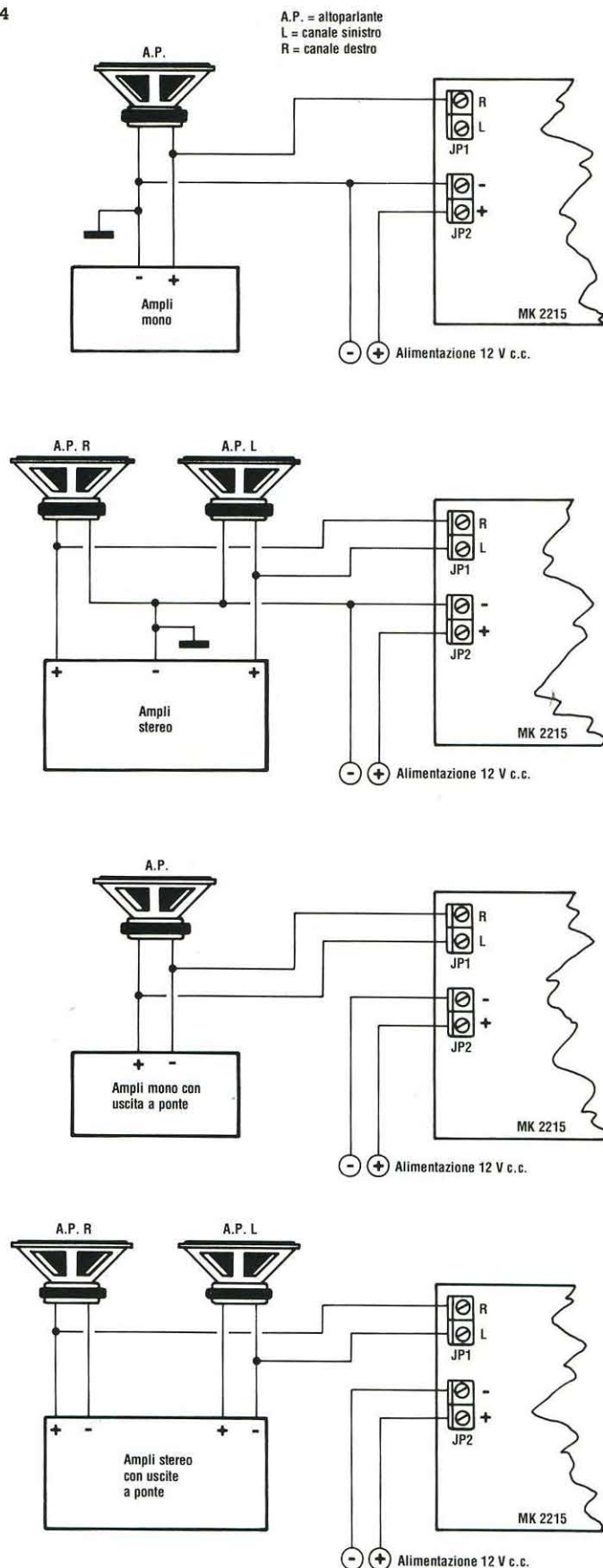

TUTTO KIT

MK 2270
MK 2275

Vediamo in dettaglio da cosa è composto il sistema trasmissione/ricezione.

Il trasmettitore, che moltissimi di voi già conosceranno, è un piccolo generatore di toni DTMF/DSDTMF. Delle dimensioni inferiori a quelle di un pacchetto di sigarette, quindi perfettamente tascabile, dispone di una tastiera a 12 pulsanti e di un piccolo altoparlante che, messo a contatto con il microfono della cornetta telefonica, in-

Il ricevitore, MK 2275 è una compatta scheda elettronica (circa 10 x 7,5 centimetri) su cui sono presenti 4 LED rossi per verificarne l'intero funzionamento, 2 relè per l'azionamento di due utilizzatori indipendenti e naturalmente tutta l'elettronica di gestione.

Il ricevitore viene inserito in parallelo alla linea telefonica ed anche quando è in funzione, permette di utilizzare il telefono in maniera assolutamente normale.


"Telefonocomando" a 4 canali

via un tono duale prescelto dalla pressione di uno dei 12 tasti. È importante ricordare che nella confezione del trasmettitore DTMF MK 2270 (fornito già montato, collaudato e con batterie) è presente un risonatore ceramico supplementare per la generazione di segnali fuori standard DSDTMF (DOWN SHIFT DUAL TONE MULTY FREQUENCY).

Per chi ancora non conoscesse questo tipo di dispositivi, facciamo un esempio chiarificatore.

Supponiamo di avere una casa in montagna, dove decidiamo di passare un fine settimana invernale. È ovvio che sarebbe molto utile poter accendere l'impianto di riscaldamento mezza giornata prima del nostro arrivo per trovare un ambiente quantomeno tiepido!

Un utilissimo dispositivo che si va sempre più diffondendo negli ultimi tempi. Utilizza la normale linea telefonica per effettuare comandi remoti da qualche decina di metri a migliaia di chilometri. Accendere o spegnere l'impianto di riscaldamento, attivare o disattivare un antifurto, annaffiare il giardino e via dicendo. Tutto molto semplicemente con un normale apparecchio telefonico ed i due dispositivi trasmittente e ricevente MK 2270 ed MK 2275. Gli standard di trasmissione sono due, DTMF e DSDTMF. Il ricevitore, dopo aver ricevuto un comando, risponde acusticamente sempre via telefono per indicare se ha eseguito una attivazione o disattivazione.

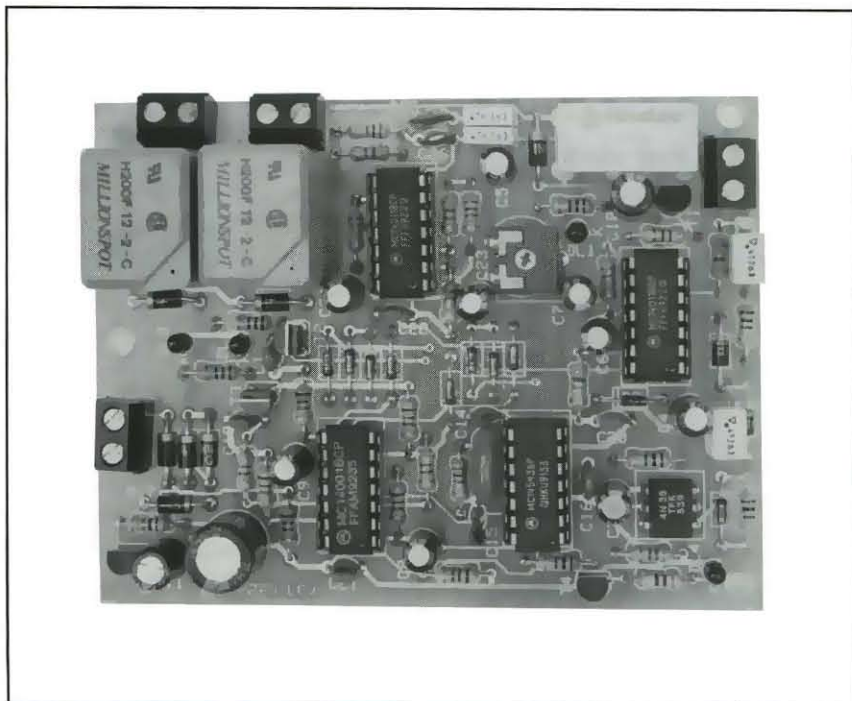

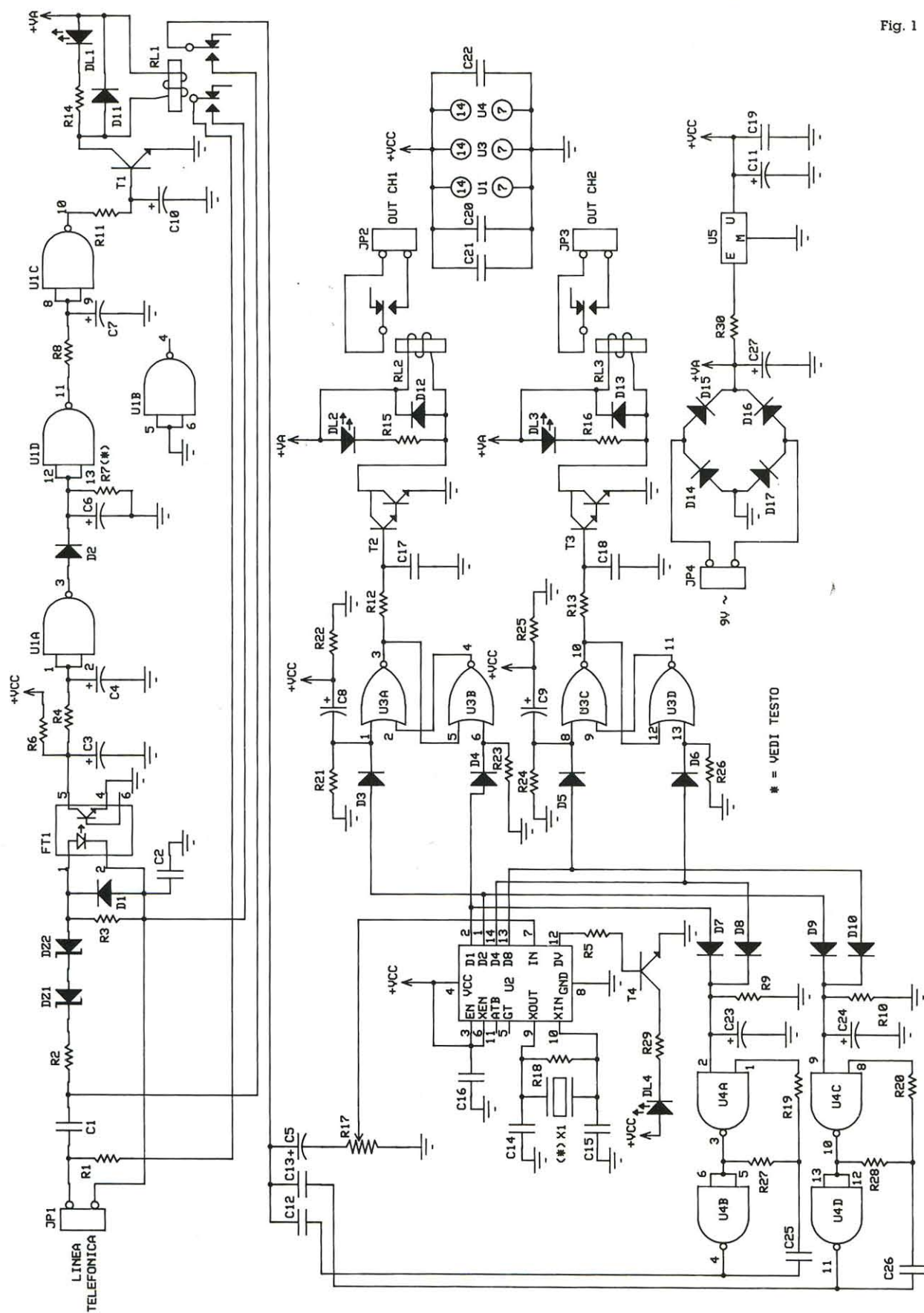


Fig. 1

Basterà avere a disposizione l'MK 2270 e l'MK 2275. Infatti utilizzando uno dei due relè del ricevitore MK 2275 collegato al sistema d'accensione dell'impianto di riscaldamento, potremo chiamare telefonicamente la casa in montagna ed accendere il riscaldamento semplicemente premendo uno dei pulsanti del trasmettitore MK 2270. Altrettanto semplicemente potremo spegnerlo.

Altri esempi possono essere quelle legati alla messa in funzione di impianti per annaffiare il giardino, inserire o disinserire antifurti, accendere luci antiladro, o, essendo in viaggio, accendere lo scaldabagno per trovare l'acqua calda quando torniamo a casa.

Non dimentichiamo infatti che qualsiasi apparecchio telefonico (casa, ufficio, cabina telefonica, cellulare, ecc.) può essere utilizzato per effettuare gli azionamenti.

Prima di passare alla descrizione della circuiteria elettronica, vogliamo ricordare la notevole importanza di poter differenziare il nostro sistema di telefonocomando da quelli standard disponibili in commercio. Ciò significa che utilizzando uno dei tanti piccoli generatori DTMF (quelli delle segreterie telefoniche) nessuno potrà a nostra insaputa farci brutti scherzi tipo accendere l'impianto di riscaldamento per 10 giorni o annaffiare il giardino per una settimana! Infatti semplicemente cambiando la coppia di risuonatori su trasmettitore e ricevitore, non sarà più possibile fare azionamenti (accensione e spegnimento di apparati) con segnali DTMF standard ma solamente con segnali "personalizzati" DSDTMF.

Circuito elettrico

In fig. 1 vediamo l'insieme elettronico del ricevitore MK 2275. Ovviamente non è presente lo schema del trasmettitore MK 2270, dato che questo viene dato già assemblato e col-

laudato.

Il ricevitore è formato da 4 blocchi fondamentali: un risponditore automatico timerizzato, un decodificatore per segnali DTMF/DSDTMF, un sistema di azionamento per carichi esterni di potenza ed un generatore di messaggio di risposta.

Al risponditore automatico è stata dedicata particolare attenzione, essendo questo il punto critico di molti sistemi di questo tipo. Un rivelatore di squillo telefonico composto dal fotoaccoppiatore FT1 e componenti di contorno, avvia un timer ad eccitazione ritardata formato da U1A,B,C e relative reti di timer C6, R7 e C7, R8. Il timer, azionato dallo squillo telefonico, eccita il relè RL1, il quale ha il duplice compito di impegnare la linea telefonica (resistenza R1) e mettere la rimanente parte del circuito elettronico in colloquio con la linea telefonica attraverso i condensatori C5, C12 e C13.

Il tempo di risposta e/o impegno di linea è determinato dal valore della resistenza R7.

Il decodificatore DTMF/DSDTMF (U2), viene messo in comunicazione con la linea telefonica da RL1 tramite C5 ed R17. Questo riconosce i segnali provenienti dall'MK 2270 e di conseguenza attiva una delle sue 4 uscite (piedini 2, 1, 14, 13).

A loro volta queste uscite di U2, settano i due flip-flop composti rispettivamente da U3A, U3B ed U3C, U3D. Tale settaggio provoca anche la chiusura ed apertura dei relè RL2 ed RL3.

I contatti di questi due relè serviranno come già spiegato ad azionare vari carichi quali impianto riscaldamento, annaffiaggio giardino, luci, antifurti, ecc.

Sempre le 4 uscite di U2, avviano due oscillatori indipendenti composti da U4A, U4B ed U4C, U4D che mandano sulla linea telefonica attraverso C12 e C13 due note, una alta ed una bassa. Queste due note sono la risposta del ricevitore per sapere se abbiamo acceso o spento un apparato. Ovviamente le sentiremo attraverso la cornetta del

telefono da cui mandiamo i segnali di comando.

L'alimentazione del tutto viene affidata ad un alimentatore stabilizzato a 5 volt composto dal raddrizzatore D14...17, C27, R20, U5, C11 e C19.

Realizzazione ed uso

Come già ricordato l'assemblaggio, così come il circuito elettrico, riguarda solamente il ricevitore MK 2275, poiché il trasmettitore MK 2270 viene fornito già montato, collaudato e con batterie inserite.

Come al solito si raccomanda l'uso di saldatore a punta sottile di bassa potenza e di stagno a sezione fine (max 1mm) con anima disossidante.

È inoltre importante ricordare che essendo il circuito stampato del tipo a doppia faccia con fori passanti metallizzati, non sarà necessario effettuare saldature da entrambi i lati, ma solamente dal lato piste rame (quello opposto al lato serigrafia) siglato MK 2275 (LS).

Seguendo molto attentamente fig. 2, sarà quasi impossibile fare errori di montaggio.

La scelta della resistenza R7, che determina il tempo di impe-


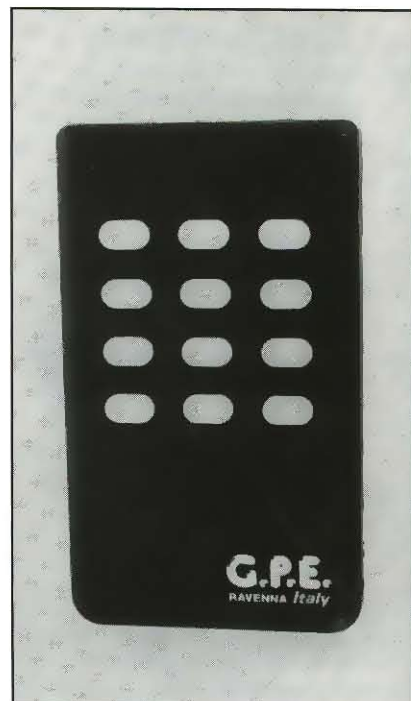


Fig. 2

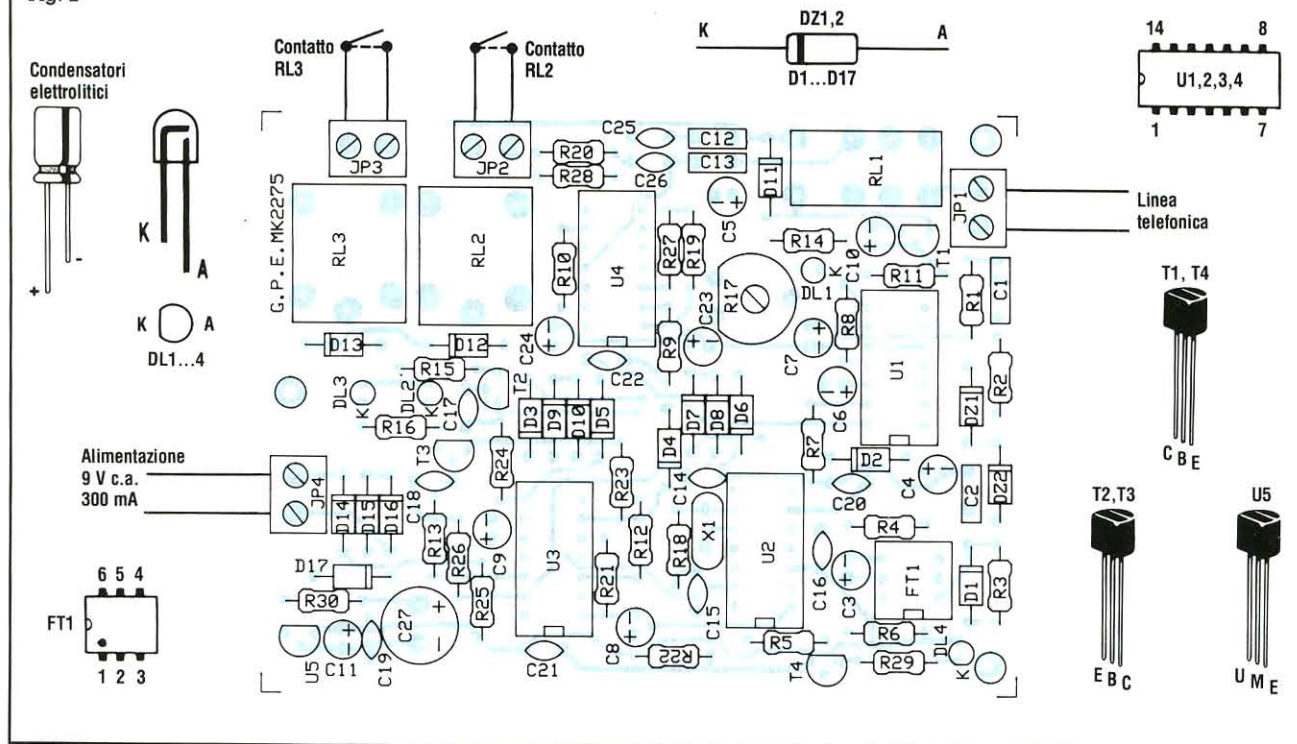

Elenco componenti MK 2275

R1 = 680 Ω
 R2 = 1 kΩ
 R3 = R4 = R5 = 10 kΩ
 R6 = 47 kΩ
 R7 = 1,5/2,7/4,7/6,8/8,2/10 MΩ
 (vedi testo)
 R8 = R9 = R10 = 330 kΩ
 R11 = R12 = R13 = 4,7 kΩ
 R14 = R15 = R16 = 2,2 kΩ
 R18 = R19 = R20 = 1M Ω
 R21 = R22 = R23 = R24 = R25 = R26 =
 12 kΩ
 R27 = R28 = 82 kΩ
 R29 = 470 Ω
 R30 = 2,2 Ω
 C1 = C2 = condensatore poliestere
 470 nF 63V
 C3 = condensatore elettrolitico 1 μF
 C4 = C5 = cond. elettrolitico 4,7 μF
 C6 = C7 = C8 = C9 = condensatore
 elettrolitico 10 μF
 C10 = C11 = cond. elettrolitico 100 μF
 C12 = C13 = cond. poliestere 47nF
 C14 = C15 = cond. ceramico 33pF
 C16 = C17 = C18 = C19 = C20 = C21 =
 C22 = condensatore multistrato 100nF
 C23 = C24 = cond. elettrolitico 22 μF
 C25 = condensatore ceramico 2,2nF
 C26 = condensatore ceramico 10nF
 C27 = condensatore elettrolitico 470 μF
 D1 ... D10 = diodo 1N4148
 D11 ... D17 = diodo 1N4002...4
 DZ1 = diodo zener 20 volt 1/2 Watt
 DZ2 = diodo zener 36 volt 1/2 Watt
 T1 = transistor BC337
 T2 = T3 = transistor 2N6725
 T4 = transistor BC237 o BC547
 FT1 = fotoaccoppiatore 4N35
 U1 = U4 = integrato CD4011
 U2 = integrato MC145036

U3 = integrato CD4001
 U5 = regolatore 78L05
 DL1 = DL2 = DL3 = DL4 = diodo LED rosso
 diametro 3mm
 JP1 = JP2 = JP3 = JP4 = morsettiera 4 poli
 X1 = risonatore ceramico 3,58MHz /
 2MHz (vedi testo)
 RL1 = microlè 12 volt 2 scambi
 RL2 = RL3 = relè 12 volt 1 scambio
 N° 1 circuito stampato MK 2275/c.s.
 N° 4 zoccoli 14 piedini


RIVENDITORI KIT **G.P.E.**

Tel. 0884-23915

ELETRONICA

Piazza Giovanni XXIII, 8
71043 MANFREDONIA

Fig. 3

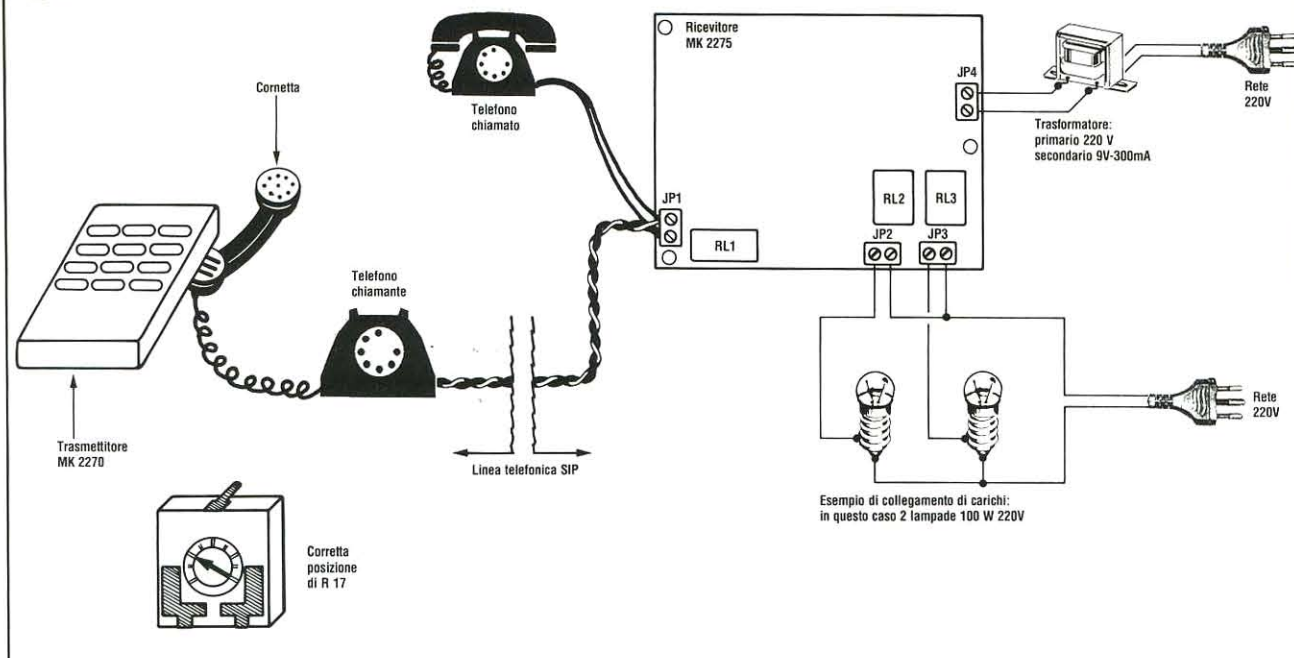

gno di linea è a discrezione di ognuno. Il tempo d'impiego di linea, è quello che ci mette a disposizione il ricevitore per effettuare i comandi. Facciamo un esempio: componiamo il numero dal telefono di casa, ufficio, cabina, ecc., per chiamare il telefono a cui è collegato il ricevitore MK 2275. Dopo 1 o due squilli, l'MK 2275 "risponderà". Il tempo d'impiego di linea è quello che intercorre tra il momento in cui l'MK 2275 "risponde" fino a quando "abbassa la cornetta", cioè interrompe la comunicazione. I possibili valori di R7 sono i seguenti: $1,5M\Omega \rightarrow 10$ secondi / $2,7M\Omega \rightarrow 20$ secondi / $4,7M\Omega \rightarrow 30$ secondi / $6,8M\Omega \rightarrow 40$ secondi / $8,2M\Omega \rightarrow 50$ secondi / $10M\Omega \rightarrow 1$ minuto (queste 6 resistenze sono comprese nel kit). Un buon valore medio che suggeriamo è quello determinato da $R7 = 4,7M\Omega$, cioè circa 30 secondi d'impegno di linea.

Il risuonatore X1, potrà essere montato di due diversi valori di frequenza: il primo da **3,58MHz** per ricevere segnali **DTMF** standard, il secondo da **2MHz** per segnali **DSDTMF** fuori standard (sono entrambi compresi nel kit). Se utilizzate il trasmettitore MK 2270 così com'è, cioè

non effettuate la sostituzione del suo risuonatore ceramico, dovrete montare X1 da 3,58MHz. Nel caso in cui invece decidiate di sostituire il risuonatore dell'MK 2270 per l'emissione di segnali DSDTMF, allora dovrete montare X1 da 2MHz anche sul ricevitore MK 2275. La sostituzione dei risuonatori per passare da emissioni DTMF a DSDTMF, serve, come già accennato, per avere maggiore protezione sugli azionamenti da effettuare. Infatti chiunque, sapendo che avete installato il dispositivo in casa, potrebbe decidere di farvi uno scherzo accendendo magari il riscaldamento o annaffiando il giardino per un giorno intero, semplicemente utilizzando un qualsiasi generatore DTMF per segreterie telefoniche. Cambiando invece lo standard di trasmissione da DTMF a DSDTMF, questo non potrà mai avvenire.

Veniamo ora al collaudo.

In fig. 3 vediamo un classico schema applicativo.

Per comodità i carichi sono rappresentati da 2 lampade 100 W, 220 Volt c.a.. Il carico massimo sostenibile dai relè che troverete nel kit è di 5 Ampere a 220 volt corrente alternata

RIVENDITORI KIT G.P.E.
SCE ELETTRONICA

Componenti elettronici
per impieghi civili - industriali - hobbistica

Via Sguimero, 22 - Tel. 045/972655 - 37132 VERONA
Viale Italia, 108 - Tel. 0438/64637 - 31015 CONEGLIANO (Treviso)
Via Rosselli, 109 - Tel. 0437/940256 - 32100 BELLUNO
Viale Mazzini, 10/B - FELTRE (Belluno) - Tel. 0439/89900

RIVENDITORE KIT G.P.E.

ELETTRONICA 88
di Antonio Martinengo
RICAMBI ELETTRONICI

Piazzale Brunelleschi 35 - 80055 Portici (NA)
Tel. 479568

RIVENDITORI KIT G.P.E.



CENTRO KIT ELETTRONICA s.n.c.

Componenti elettronici
KITS elettronici e relativi accessori
Forniture per laboratori
Scuole e hobbisti

C.K. E. di Walter Menaggia & C. S.n.c.
20092 Cinisello Balsamo (MI) - Via Ferri, 1
ang. Via Gorri - Tel. 02/61.74.981
Fax 6600459

TUTTO QUI
50Hz, cioè circa 1000 Watt.

Sempre in fig. 3, potete vedere la posizione standard del trimmer R17. Tale posizione potrà essere ritoccata in caso di linee molto disturbate (girandolo in senso antiorario) o di linee con segnali molto forti (girandolo in senso orario). In generale la posizione di fig. 3 andrà bene nel 99% dei casi.

Per alimentare l'MK 2275 sarà sufficiente un trasformatore con primario 220 volt e secondario 9 volt almeno 300mA (non compreso nel kit).

Ci servirà il telefono di un amico per il collaudo.

Inseriremo l'MK 2275 come da fig. 3. Chiameremo il telefono dell'amico. Dopo 1 o 2 squilli l'MK 2275 "risponderà" impegnando la linea (dovrà accendersi DL1). Metteremo a contatto del microfono della cornetta l'MK 2270, premendo il tasto (1) dovrà eccitarsi RL2 ed accendersi DL2, immediatamente dopo dovremo sentire dalla cornetta del telefono di chiamata un tono alto che ci confermerà l'attivazione di RL1. Tale tono avrà una durata di circa 4 secondi e terminerà con un segnale a rilassamento, per distinguere da eventuali segnali anomali che avrebbero termine secco. A fine di tale segnale premeremo il tasto (2) di MK 2270, dovrà diseccitarsi RL2 e spegnersi DL2 e sentire immediatamente dopo dalla cornetta del telefono chiamante un tono basso di circa 4 secondi, terminante in rilassamento che ci confermerà l'avvenuto comando.

Identica procedura per la verifica del funzionamento dei due canali che azionano il relè RL3 ed il LED DL3. L'eccitazione di RL3 e l'accensione di DL3 dovrà avvenire premendo il tasto 4, lo spegnimento premendo il tasto 8.

Per distrazione, dimenticanza o per aver premuto un tasto sbagliato (diverso da 1, 2, 4, 8) potrà succedere di non essere certi dello stato dei due relè RL2, RL3. Richiamando allora il dispositivo, basterà premere il tasto (0)

per diseccitare contemporaneamente entrambi i relè RL2 ed RL3.

È importante ricordare che dovranno solo e solamente essere premuti i pulsanti 1, 2, 4, 8 e 0 del trasmettitore MK 2270, poiché premendo altri pulsanti si ottengono combinazioni anomale delle uscite di U2 di MK 2275. Se per sbaglio verrà premuto un altro tasto (diverso da 1, 2, 4, 8, 0) si consiglia di premere lo 0 per resettare e rieffettuare gli azionamenti desiderati.

Altro utile suggerimento è quello di accertarsi sempre tramite la nota di risposta alta/bassa che gli azionamenti siano stati effettuati. Potrebbe infatti succedere che mentre premiamo un tasto del trasmettitore il tempo di impegno di linea termini e conseguentemente non possiamo essere certi dell'avvenuto comando non sentendo la nota di risposta. Se ciò avvenisse, consigliamo di rieffettuare la chiamata, premere lo 0 per resettare il sistema e dare nuovamente i comandi.

Un ultimo esempio pratico, l'accensione di una lampada nella casa remota collegata al relè RL2. Sollevare la cornetta del telefono di chiamata, comporre il numero telefonico della casa remota. Dopo 1 o 2 squilli sentiremo silenzio che ci avviserà che il ricevitore MK 2275 ha impegnato la linea. Avvicineremo il trasmettitore MK 2270 al microfono della cornetta del telefono chiamante e premeremo il tasto 1. Immediatamente dopo la pressione del tasto 1 dovremo sentire la nota alta all'auricolare della cornetta del telefono chiamante: la lampada sarà accesa.

Durante il periodo di circa 4 secondi delle note alta/bassa di risposta, il ricevitore MK 2275 è inibito e quindi non accetterà alcun segnale di azionamento.

Per terminare vogliamo precisare che nel kit MK 2270, oltre al trasmettitore tascabile montato, collaudato, con batterie inserite e al risuonatore sostitutivo da 2MHz, sono comprese anche

chiare e dettagliate istruzioni per la sostituzione del risuonatore per passare da segnali DTMF a DSDTMF.

Buon lavoro!

Generatore DTMF/DSDTMF tascabile con autospegnimento MK 2270 per telefonocomando, già montato, collaudato, con batterie inserite, risuonatore aggiuntivo per DSDTMF ed istruzioni per la sostituzione del risuonatore

Lit. 28.500 IVA compr.

Tutto il materiale necessario alla realizzazione del ricevitore per telefonocomando MK 2275, compresi anche circuito stampato, risuonatori, resistenze di timer, ecc., come da lista componenti

Lit. 78.500 IVA compr.

RIVENDITORI KIT G.P.E.

tomasi massimo

componentistica e strumentazione elettronica

MIRANDOLA (MO)

Via Marsala 27 - Tel. 0535/24305



HAM CENTER

di PIZZIRANI P. & C. s.r.l.

VIA CARTIERA, 37 - TEL. (051) 84.66.52
40044 BORGONUOVO DI PONTECCHIO MARCONI
(BOLOGNA) ITALY

RESISTENZE CONDENSATORI

Resistenze 1/4 W 5%

Resistenze 1/2 W 5%

Cond. ceramici B.T.

Cond. ceramici H.T.


Cond. ceramici NP0

Cond. elettrolitici

Cond. al tantalio

Cond. a mica

Cond. in polipropilene

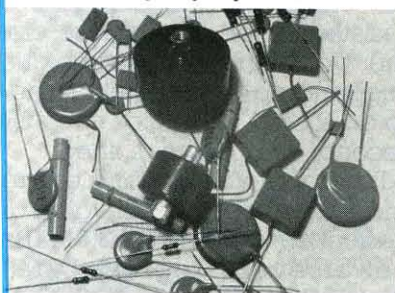

HAM CENTER

**...Ricordate è sinonimo
di garanzia e qualità!!!**

Nonostante che il concetto cellulare sia stato un elemento di rottura nella fornitura dei servizi di comunicazione mobile, consentendo ad un numero ben maggiore di utenti di sfruttare lo spettro disponibile, esistono tuttora problemi di congestione ed i sistemi esistenti, nonostante usino gli stessi principi di funzionamento, sono fra loro incompatibili.

Di conseguenza le CEPT a suo tempo decise di proporre ed allestire un sistema radio cellulare

Special Mobile».

Il servizio consentirà agli utenti di inoltrare o ricevere chiamate sui loro telefoni mobili dal sud dell'Italia al nord della Norvegia; ad ogni buon conto, il GSM non sostituirà i sistemi già esistenti (almeno, non inizialmente), bensì opererà in parallelo con essi.

I vantaggi del sistema GSM

Il GSM è in grado di fornire un

Telefonia radio-cellulare: il GSM

europeo con le seguenti caratteristiche:

- trattarsi di un sistema integrato a livello europeo globale;
- aumentare la capacità radio-cellulare disponibile;
- sfruttare i vantaggi dell'aumentata potenza e della diminuzione di costi dell'elettronica digitale.

I paesi della CEPT, quindi i paesi in cui verrà disponibile questo nuovo sistema sono i seguenti:

Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Gran Bretagna
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Olanda
Norvegia
Portogallo
Spagna
Svezia
Svizzera

Il sistema viene comunemente identificato come GSM, dalle iniziali del sottocomitato della CEPT che ha sviluppato gli standard cui tale sistema deve essere conforme, cioè «Groupe

certo numero di vantaggi addizionali sui sistemi cellulari già esistenti: la qualità della voce sarà migliore; la segretezza dei messaggi sarà garantita dalla loro codificazione; il servizio di trasmissione dati costituirà parte integrante del sistema; infine le economie a larga scala potranno probabilmente consentire costi più contenuti degli apparecchi.

Potrà inoltre essere possibile l'accesso con la carta telefonica personale da un qualsiasi apparecchio GSM (con la chiamata caricata sempre sul proprio numero o conto personale).

Da un punto di vista squisitamente tecnico, si può tener conto dei seguenti vantaggi: la capacità del sistema diventa più elevata; il posto mobile prende parte al processo di «handover», rendendolo più efficiente; la complessità della stazione base risulta ridotta.

Per ottenere tutti i vantaggi qui sopra elencati, il sistema GSM presenta differenze anche radicali rispetto ai sistemi cellulari precedentemente descritti.

Le differenze maggiori sono: il segnale è trasmesso a sequenze di impulsi (time division multiplex); la parola viene codificata digitalmente a bassa velocità di

dati e trasmessa in un «formato» molto efficiente di modulazione; è adottata la correzione automatica degli errori; la codificazione assicura la privacy; le interferenze possono essere ridotte con la tecnica del salto di frequenza, trasmettendo solamente quando qualcuno sta parlando e controllando la potenza di trasmissione.

Queste differenze, ed i benefici che ne conseguono vengono descritte qui di seguito un po' più in dettaglio.

Un modo per ottenere un sistema ad elevata capacità è quello di «impacchettare» assieme celle più piccole e ravvicinate, cosicché le frequenze vengano usate più spesso in una data area; ciò richiede un sistema di modulazione che sia molto resistente alle interferenze co-canale. È anche necessario usare più canali radio/possibili entro lo spettro allocato, il che significa che la separazione di frequenza fra i singoli canali deve essere modesta. Il GSM usa il sistema GMSK, che ha in questo senso prestazioni molto buone.

La realizzazione di celle più piccole comporta che l'handover si verifichi più spesso; in tal caso, il sistema va progettato in modo che la probabilità di handover positivi sia molto elevata.

Ciò può essere ottenuto con la seguente strategia: l'apparecchio mobile monitorizza lo spettro di frequenze per le stazioni-base più vicine durante la chiamata e comunica la qualità del segnale al MSC tramite la stazione base che sta manipolando la chiamata in arrivo. Ciò significa o che il mobile deve avere due ricevitori o che il ricevitore deve essere ripartito nel tempo fra la chiamata ed il monitoraggio. Nell'interesse dell'economia e delle dimensioni del mobile, è stato scelto l'ultimo tipo di approccio alla soluzione del problema.

Per ridurre ulteriormente i costi, l'apparato mobile non trasmette mentre sta ricevendo, bensì trasmette e riceve brevi impulsi alternativamente. Ciò elimina la necessità di prevenire che il segnale trasmesso rientri nel ricevitore disturbandone il funzionamento. Una certa circuiteria di natura simile ad un duplexer è ugualmente necessaria per evitare che siano le trasmissioni degli apparecchi mobili più vicini a disturbare il ricevitore, ma le prestazioni richieste per questi dispositivi circuitali risultano meno stringenti.

Per controllare la qualità del parlato, si usa la codificazione digitale; ciò significa che al se-

gnale del canale radio si possono aggiungere dei bit di correzione errore, e quindi si può ottenere, all'estremo ricevente, una replica perfetta dei digit trasmessi rappresentanti il parlato, a meno che le interferenze non siano così forti da provocare catastrofici malfunzionamenti del link.

La trasmissione del parlato come informazione digitale comporta che anche i dati (un'esigenza più restrittiva) possono essere facilmente inviati attraverso il link. In aggiunta, ciò significa che buona parte della circuiteria, ad esclusione dei componenti a RF, può essere implementata in circuiti integrati digitali, suscettibili di riduzioni di prezzo che possono far sperare in apparecchi più economici nel prossimo futuro.

L'architettura di un transceiver GSM

Riferendoci allo schema a blocchi di fig. 8, il segnale in arrivo, captato dall'antenna, viene passato al blocco ricezione-trasmissione. In linea di principio, questo blocco dovrebbe essere un commutatore, visto che l'apparecchio non è mai in condizioni di ricevere e trasmet-

Fig. 8 - Architettura di un telefono cellulare di tipo GSM

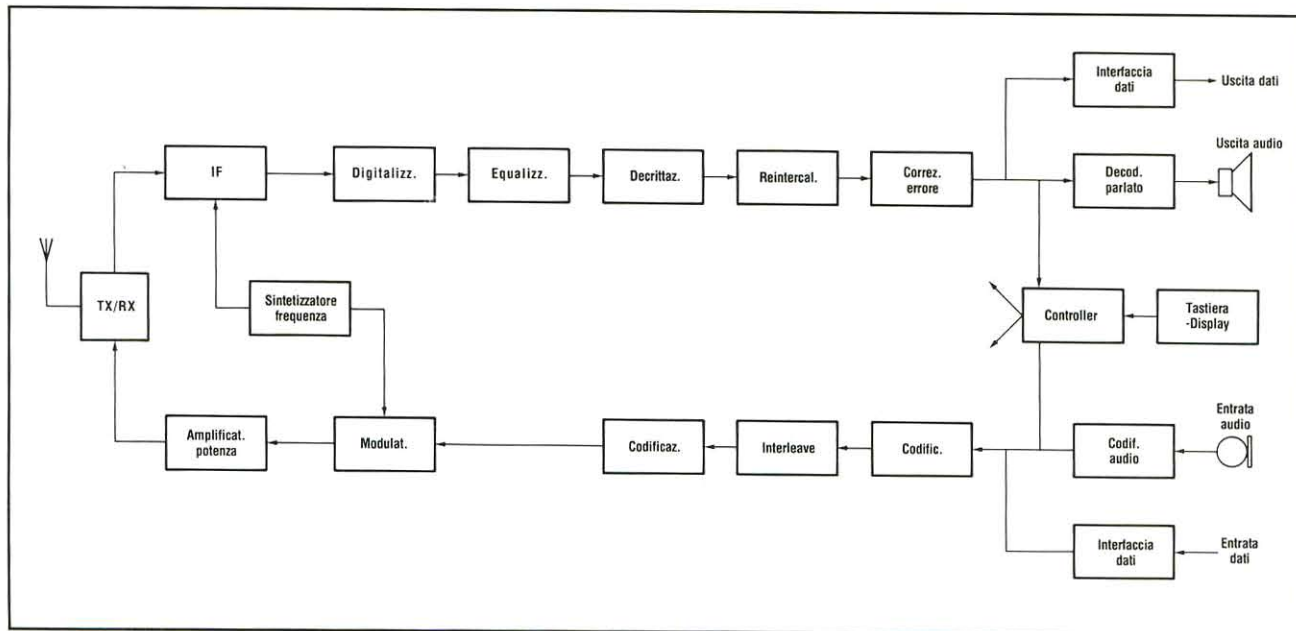



Fig. 9 - A) Struttura del segnale TDM
B) Struttura degli intervalli di tempo
C) Distribuzione nel tempo dei canali di traffico e di controllo
D) Slittamento dei diversi schemi di ripetizione.

tere nello stesso momento. Tuttavia, sull'ingresso è necessario del filtraggio per eliminare i segnali provenienti da trasmettitori diversi su altre bande di frequenza. Questo blocco quindi è normalmente qualcosa di simile ad un duplexer, anche se, per questa particolare prestazione, sono accettabili caratteristiche piuttosto rilassate.

Il segnale viene quindi convertito, usando il segnale prodotto dal sintetizzatore di frequenza, ad uno stadio di media frequenza che provvede all'amplificazione ed al filtraggio per reiettare i segnali sui canali adiacenti. Qui è rappresentato solo un blocco di IF; in pratica, tuttavia, il segnale può subire diverse conversioni di frequenza successive, cosicché l'amplificazione ed il filtraggio aumentano per ciascuno stadio. Da notare ancora che, non dovendo l'apparecchio trasmettere e ricevere simultaneamente, serve un solo sintetizzatore di frequenza, alternativamente commutato fra la ricezione e la trasmissione.

Quando il segnale è stato sufficientemente amplificato, esso può venire digitalizzato e quindi applicato all'equalizzatore: si tratta di un blocco calcolatore ad alta velocità, che rimuove dal segnale le distorsioni causate dalla propagazione multipercorso e lo demodula (nel caso specifico, lo trasforma in bit di dati). Dopo di che i dati sono decrittati, reintercalati, e ne vengono corretti gli errori; il complesso di dati risultante viene passato al sistema di controllo, o interfaccia dati, (per poter andare ad un'apparecchiatura esterna, come un computer) oppure al rivelatore audio.

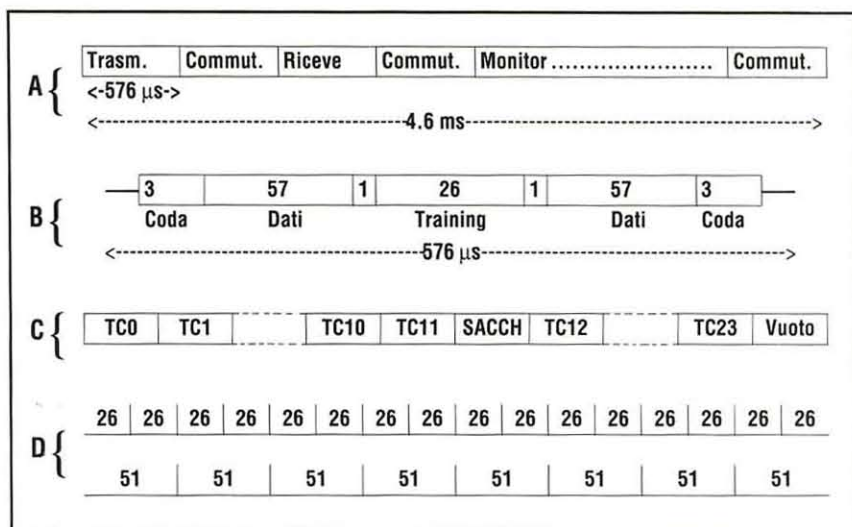Nel percorso di trasmissione, il segnale corrispondente al parlato viene codificato, gli si aggiungono i bit di correzione errori, ed i dati risultanti vengono



intercalati e codificati; i dati così ottenuti vanno a modulare lo stadio finale a RF, che amplifica anche il segnale al previsto livello di potenza per la trasmissione.

Time division multiplex

Le precedenti considerazioni portano ad individuare una struttura TDM, cioè multiplex a divisione di tempo, nella quale otto segnali vengono combinati in un singolo canale a RF che ha una banda passante complessiva di 200 kHz; è stato cioè scelto un'insieme di otto intervalli di tempo. Un apparato mobile trasmette su un intervallo e riceve su un altro; dei sei rimanenti, tre sono a disposizione per commutare fra i modi di funzionamento e tre per scopi di monitoraggio (fig. 9A): ciò significa che su ogni canale radio si possono verificare otto chiamate simultanee da parte di otto apparecchi che trasmettono a turno, uno su ciascun intervallo di tempo. Ciascuno di questi intervalli (o «fessure») è lungo 576 μs, cosicché la procedura si ripete ogni 4,6 ms.

Struttura degli intervalli di tempo

Ciascuna delle 8 «fessure» di tempo consiste in un pacchetto di 148 bit di dati, come risulta dalla fig. 9b; da notare che i bit

non riempiono completamente la fessura, ma resta un intervallo alla fine per formare una sorta di zona di guardia per ovviare a qualche possibile errore di temporizzazione fra fessure.

I dati consistono in: due serie di bit, ciascuna lungo 57 bit; due «code», ciascuna lunga 3 bit; una sequenza di training, di 26 bit; due «stealing flags» di 1 bit.

La sequenza di training è sfruttata dal ricevitore per stimare la distorsione sul canale radio, che è fondamentalmente provocata dal fenomeno dei percorsi multipli di propagazione. Tale sequenza ha uno schema noto di bit talché, misurando la distorsione di questa struttura, può essere stimata la distorsione di qualsiasi altra configurazione di bit.

Uno degli algoritmi usabili può essere spiegato semplicemente come segue. Se vengono presi in considerazione quattro bit, tutte le possibili combinazioni di questi quattro bit producono sedici possibili configurazioni.

Queste sedici configurazioni vengono quindi distorte dalla stessa distorsione che è stata rilevata sulla sequenza di training per produrre sedici forme d'onda che possono essere confrontate con la forma d'onda ricevuta. La migliore corrispondenza fra la forma d'onda ricevuta ed una delle forme d'onda verificate fornisce la migliore

configurazione dei quattro bit ricevuti.

L'adattamento è quindi realizzato sulla base di quattro bit, quantunque una decisione possa essere presa su un solo bit ricevuto ad ogni ciclo. Per questo motivo, alla fine del processo si presenta un problema, cosicché vengono forniti i tre bit di coda (conosciuti): all'ultimo adattamento dei quattro bit, si deve decidere su un bit solo.

Poiché questo procedimento opera fuori dal centro dell'intervallo, ad ambedue gli estremi sono presenti i bit di coda.

I due singoli bit di «stealing flag» sono usati per segnalare al ricevitore se i dati contengono la normale informazione (cioè voce o dati), oppure informazioni di segnalazione, che è richiesta con rapidità.

Canali logici

La struttura ad intervalli di tempo che è stata ora descritta definisce un canale fisico: ciò permette ai dati di venire scambiati fra trasmettitore e ricevitore. In aggiunta, ci sono i «canali logici», un certo numero dei quali è allocato in un canale fisico.

Per esempio, durante una chiamata, è necessario che vengano scambiati sia il parlato che i dati; l'informazione parlata è distribuita in un canale di traffico (TCH), mentre i dati sono allocati in un canale associato lento di controllo (SACCH).

La distribuzione nel tempo dei

due tipi di canale è illustrata in fig. 9c; da notare che ciascun intervallo del grafico corrisponde ad un singolo apparecchio mobile (per esempio, il telefono sta ricevendo, trasmettendo e monitorando le altre stazioni base entro la «fessura» di allocazione; sette altri apparecchi slittati nel tempo possono usare la stessa portante).

La configurazione della distribuzione temporale è basata sulla ripetizione di una trama di 26 riquadri; il TCH ne usa 24, uno lo usa il SACCH ed uno è libero (cioè senza dati). La ragione di ciò può essere vista quando sono usati canali a metà velocità; nel futuro ci si aspetta che risultino disponibili codificatori di voce che producano qualità accettabile di riproduzione appunto a metà della velocità di dati oggi normalmente adottata.

Sarà quindi richiesta solamente metà degli intervalli di tempo TCH, cosicché due canali di due apparecchi diversi potranno essere adattati nella trama in esame, usando 12 TCH e 1 SACCH per la ripetizione a 26 riquadri; ciò spiega la presenza del frame vuoto nel canale a piena velocità.

I canali di controllo usano una trama a 51 riquadri ripetuti, cosicché le configurazioni scorrono una sull'altra; ciò consente, ad un mobile che sta monitorando un'altra stazione base durante una chiamata, l'opportunità di ascoltare tutti i tipi di informazione di controllo (fig. 9d).

Audio digitale

Da quanto sin qui detto, appare evidente che la trasmissione del segnale audio vero e proprio avviene ad impulsi, mentre sappiamo bene che una conversazione a viva voce è ovviamente continua.

La discrepanza nasce quando si digitalizza il parlato; i digit possono essere immagazzinati, passano attraverso il canale radio sotto forma di un pacchetto di dati, e «riallungati» all'altro estremo per ricostituire il segnale audio.

Il parlato può essere digitalizzato mediante diversi metodi.

Nelle reti telefoniche fisse, l'audio viene campionato 8000 volte al secondo ed usando 8 bit (256 livelli differenti) per rappresentare ciascun campionamento; questa tecnica è nota come PCM (pulse code modulation) e risulta in una velocità dati pari a 64 kb/s. Il parlato tuttavia può essere digitalizzato anche a cadenze molto più basse (per esempio, 1200 b/s), nonostante che si verifichi una progressiva perdita di qualità via via che la velocità dati si riduce.

Per realizzare questi bassi valori di velocità si usa un codificatore di parola, il quale, anziché prendere un campione del segnale audio ad un certo istante, valuta l'audio su un periodo più lungo ed estrae dal segnale l'andamento a più lungo termine.

L'encoder scelto per il sistema GSM è il RELP (residually excited

GENERAL RADIO

TELECOMUNICAZIONI

UNICO CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO PER LA SICILIA
COMMUNICATION

KENWOOD

A S S I S T E N Z A E R I C A M B I

ICOM

YAESU

ALINCO

INTEK

Assistenza per apparati civili, amatoriali, nautici • Applicazioni civili, militari

GENERAL RADIO TELECOMUNICAZIONI Via Corrado Giaquinto, 29 • PALERMO • Tel.-Fax 091/676.03.94

Fig. 10 - Interleaving di un flusso di bit.

linear predictive); esso codifica l'audio a 13 kb/s e produce un segnale di qualità tipica da linea interurbana. Miglioramenti nella tecnologia dei codificatori di voce si aspetta che si verifichino nei tempi realizzativi del GSM, e si pensa anche a coders che possano operare a 6,5 kb/s; questi encoder a metà velocità potranno raddoppiare la capacità del sistema.

Correzione errori

Sebbene i codificatori di voce possano fornire elevata qualità vocale su un canale esente da errori, le loro prestazioni degradano rapidamente quando cominciano a verificarsi errori. Su un normale canale radio, interferenze e anomalie di propagazione tendono a far sentire la loro presenza sotto forma di rumore, col quale l'orecchio umano si può cimentare relativamente bene.

Su un canale radio digitale, interferenze e problemi di propagazione si trasformano in errori nei bit dei dati. Quando questi errori arrivano ad un rivelatore di segnali audio, essi si trasformano in suoni che assomigliano alla voce umana, e quindi difficili da distinguere dal normale parlato; essi quindi costituiscono una notevole fonte di disturbo. Le tecniche di correzione degli errori sono quindi importanti, ed infatti vengono usate per alleviare questo problema.

La ridondanza introdotta dalla correzione errori aumenta la velocità dati fino a 22 kb/s.

In aggiunta alla correzione errori, viene anche usata la tecnica cosiddetta di *interleaving*. Gli errori hanno una certa tendenza a verificarsi sui pacchetti di impulsi, a causa per esempio dell'evanescenza del segnale; i codici di correzione errori si comportano meglio nel correggere gli errori a distribuzione casuale, e l'interleaving è usato per modificare la distribuzione degli er-

Ordine dei bit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	...
Ordine trasmesso	2	5	10	15	1	7	11	3	12	4	8	14	6	9	13	16	...
Pacchetto errori					^	^	^	^									
Errori riordinati	^		^				^				^						

rori in modo appunto più casuale. Il principio base è quello di trasmettere i bit dei dati in ordine diverso da quello nel quale essi vengono generati; il processo di riordinare (o reintercalare) questi bit nel ricevitore cambia quindi la distribuzione di un errore di pacchetto.

Un semplice esempio di interleaving è illustrato in fig. 10: il pacchetto di 4 errori consecutivi si distribuisce più ampiamente quando i bit sono riordinati secondo la loro sequenza appropriata.

I codici di correzione errori tendono a produrre un'uscita perfetta quando l'entità degli errori è sotto il limite di progetto ed a sbagliare catastroficamente se sopra questo limite; l'uscita audio seguirebbe pertanto questa procedura, che risulterebbe molto disturbante per l'utente.

Poiché i circuiti correttori di errori conoscono quanti errori si stanno correggendo in qualsiasi momento, questo numero può essere usato come misura della qualità del segnale; quando la qualità degrada, il fatto viene segnalato alla stazione base, che può iniziare un handover verso una stazione base migliore prima che... cada la linea. Da segnalare che questo fattore qualitativo è in grado di rilevare i problemi dovuti alle interferenze esattamente come quelli dovuti a basso livello del segnale.

Trasmissione dati in GSM

Tutto il complesso di informazione trasmessa nel sistema GSM è digitale, cosicché la vera e propria trasmissione di dati può apparire relativamente semplice.

Tuttavia, nell'«interfaccia aria» i dati sono sistemati in un formato fisso ed inviati ad una velocità fissa; le difficoltà nascono perciò nel tradurre il formato ester-

no dei dati e la loro velocità come dovrebbe risultare per il GSM.

Esistono due modi fondamentali di trasmissione dati: *trasparente* e *nontrasparente*. Nel modo trasparente, il sistema GSM tende a ricreare il flusso di dati esterni il più fedelmente possibile all'estremo ricezione e con un tempo costante di ritardo; non viene presa alcuna precauzione di correzione errori, e la responsabilità cade sull'utente per quanto riguarda errori ed azioni da intraprendere quando la linea cade. Nel modo nontrasparente, vengono usati protocolli extra allo scopo di rivelare errori in trasmissione, ed il sistema GSM ritrasmetterà quei dati che ha trovato sbagliati.

Si tratta evidentemente di un metodo molto più sicuro per trasferire dati, e la probabilità complessiva di errori è molto bassa.

Comunque, mentre l'accuratezza dei dati ricevuti è virtualmente garantita, il ritardo di tempo sulla linea può essere variabile; per esempio, se la linea cade, il sistema resterà in attesa e partirà nuovamente solo quando il collegamento è ristabilito.

Le diverse velocità fra il link GSM e qualsiasi sorgente di dati esterna vengono compensate aggiungendo dei dati bit «fittizi» all'informazione trasmessa; questi bit fittizi sono aggiunti in modo tale che essi possano venire identificati e cancellati prima che i dati veri e propri siano resi disponibili all'utente.



RICHIEDETE:

TUTTO KIT VOL. 5°

L. 10.000 (+5.000 spese sped.)

C&C EDIZIONI RADIOELETRONICHE
Via Naviglio 37/2 - 48018 FAENZA Tel. 0546/22112

appuntamento a **Veronafiera** **1993**



21° elettro expo

20-21 novembre
orario:
8.30-12.30 / 14.30-19.00

mostra mercato di:

**ELETTRONICA
RADIANTISMO
STRUMENTAZIONE
COMPONENTISTICA
INFORMATICA**

Corrispondenza: PROMOSTUDIO c.p. 483 - 37100 Verona
Segreteria e informazioni: PROMOSTUDIO s.a.s.
via S. Salvatore Vecchio, 6 - 37121 Verona
Tel. 045/8030178 - Telefax 045/8006092

OFFERTE SPECIALI!!

**AL PUNTO
VENDITA DI**

NOVEL *Novelradio*

Via Cuneo N°3 - 20149 MILANO
Tel. (02)-433817/4981022 - Fax (02)-433817

ICOM:

IC-3210 veicolare bibanda 600.000
IC-275E base allmode 25W (richiedere quotazione)

YAESU:

FT-2700RH veicolare bibanda da 25 W 500.000

KENWOOD:

TH-405E portatile UHF di semplice uso 300.000
TH-415E portatile UHF a tastiera 350.000
TM-701E veicolare bibanda 600.000
TM-521 veicolare 1,2 GHz 400.000
TS-711E base allmode 25 W (richiedere quotazione)

VARI:

ALINCO ALR-22E 200.000
ALINCO ELH-260D lineare VHF allmode 50 W 99.000
ALINCO ELH730G lineare UHF allmode 25W 99.000
JRC NVA88 altoparlante per decametrici JRC 50.000
HAM FAX 102 fax de luxe a 16 gradazioni di grigio 800.000
BIT 0 DX transverter 1,2 GHz 200.000
PORTASOL saldatore a gas, a scelta punta normale/aria calda/torcia 39.000
PUNTE PORTASOL/PENSOL di ricambio 5.000
MICROSET PR-145 preamplificatore 145 MHz da palo 100.000
MICROSET PR-430 preamplificatore 430 MHz da palo 100.000
MICROSET RU-45/RU2-45 lineare UHF 45 W con preamplificatore 200.000
MICROSET U2-45 lineare UHF 45 W basso pilotaggio 250.000
MICROSET RV45 lineare VHF 45 W 100.000
WP-3200DX lineare bibanda 25 W 99.000
VUR30 amplificatore lineare bibanda 50 W 400.000
INTEK 701-KC microtelefono con DTMF 80.000
COMMEX SCANNER 1 bande 26-30/68-88/118-178/380-512 300.000

SETTORE CB:

HAM CONCORD 2 veicolare allmode 250.000
HAM MULTIMODE 2 veicolare allmode 250.000
HAM MAJOR veicolare allmode 300.000
HAM VOX 1 altoparlante esterno per CB 15.000
INTEK STARSHIP 345 veicolare allmode 350.000
MIDLAND ALAN 88S veicolare allmode 250.000
MIDLAND ALAN 92 veicolare AM/FM con telecomando 100.000
MIDLAND ALAN 77-800 trasportabile AM/FM 100.000
SUPERSTAR 360 FM veicolare FM 360 canali 100.000
JUMBO ARISTOCRAT amplificatore lineare 300 W 300.000
ECO MIKE microfono palmare con eco 30.000
MARK-1 scrambler universale per CB 35.000

**...DISPONIBILI ANCHE MOLTI ALTRI MODELLI E
ACCESSORI! RICHIEDETECI LE QUOTAZIONI!!!**

- Prezzi iva inclusa fino ad esaurimento scorte.
- Siamo aperti dal martedì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.
- Ordine minimo per corrispondenza L. 200.000, si accettano CARTE SI, VISA, MASTERCARD ed EUROCARD.
- Per ordini superiori a L. 500.000 spedizione compresa nel prezzo tramite corriere espresso.
- Presso il punto vendita pagamento anche con BANCOMAT.

Dal manuale Motorola «T-MOS POWER FET DESIGN IDEAS», interessante opuscolo in cui veniva qualche tempo fa presentata una selezione di applications per l'uso di questi moderni ed interessanti dispositivi, vengono tratte alcune proposte per la realizzazione di circuiti specificamente destinati al settore delle radiocomunicazioni.

le ad elevato rendimento, ambedue equipaggiati con un FET di potenza a T-MOS.

La costruzione, oltre a risultare abbastanza economica, non presenta alcun carattere di criticità, potendo essere realizzata sia a circuito stampato che a montaggio libero.

L'adozione del circuito Pierce come oscillatore ha il pregio di consentire di usare l'alto valore di C_{iss} del finale di potenza (compresa fra 700 e 1200 pF) come parte della rete capacitiva di

I T-MOS di potenza per RF

a c. di Zelino Rossi
IIRSX


Trasmettitore da 50W per 80 m ad alta efficienza

Il trasmettitore per telegrafia comprende uno stadio oscillatore-pilota manipolato ed un fina-

reazione; infatti senza Q2 installato l'oscillatore non è in grado di innescare.


La scelta del MP910 come oscillatore consente una buona capacità di pilotaggio del finale

Fig. 1

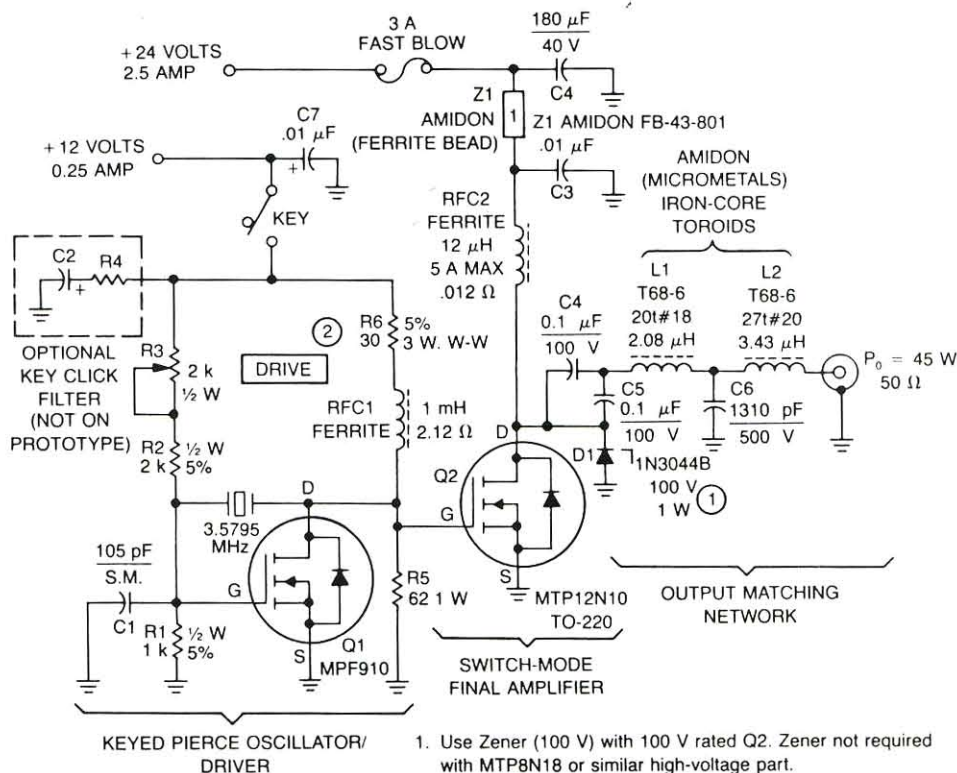

1. Use Zener (100 V) with 100 V rated Q2. Zener not required with MTP8N18 or similar high-voltage part.
2. Adjust DRIVE for minimum oscillation delay on keying.

Fig. 2

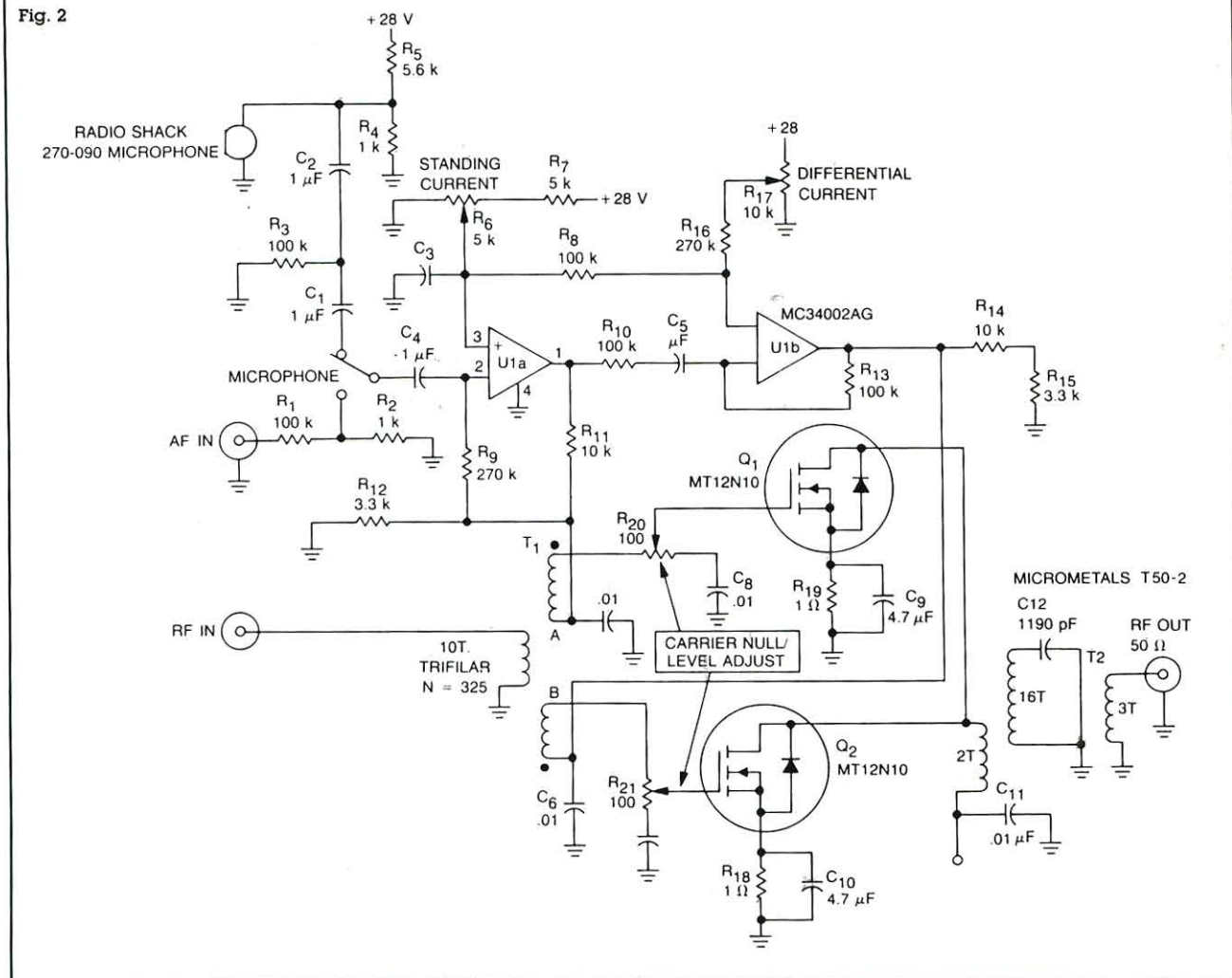

e presenta l'elevato guadagno necessario per mantenere uno stabile regime oscillatorio.

La frequenza indicata per il cristallo è giustificata solo dall'aver scelto, a titolo sperimentale, un quarzo standard per colore TV.

Il rendimento ottenibile in uscita da questo TX si aggira sul 84%, valore piuttosto eccezionale dovuto alle caratteristiche intrinseche del TMOS ed alla ottimizzazione effettuata nel determinare il circuito di adattamento.

L'impedenza di drain dello stadio di potenza è assunta pari a:

$$R_0 = \frac{(V_{cc})^2}{2 P_0} = \frac{24^2}{2 \cdot 50} = 5,76 \Omega$$

Si può ipotizzare che in effetti la resistenza di drain sia più alta

(circa il doppio) per il fatto che la conduzione è bloccata per una larga parte del ciclo; perciò la rete di adattamento può essere calcolata per il caso in cui la tensione di drain supera V_{cc} di una sensibile entità per una certa parte del ciclo di conduzione.

Modulatore D.S.B. (a portante soppressa)

I TMOS-FET di potenza presentano elevato guadagno sia a frequenze audio che a RF; in particolare le applicazioni a RF risultano avvantaggiate dall'ampia SOA (safe operating area), che minimizza i problemi derivanti dagli effetti pericolosi dell'energia riflessa sullo stadio d'uscita. Inoltre, la linearità dei FET di potenza migliora il pro-

cesso di modulazione.


Il circuito prevede un ingresso a RF applicato al primario di T1, che fornisce pilotaggio di uguale ampiezza e fase opposta ai FET Q1 e Q2; senza alcuna modulazione ai punti A e B, i segnali a RF di fase opposta si cancellano l'un l'altro, talché nessun segnale è presente al connettore d'uscita.

Quando è applicato il segnale modulante, e la portante risulta soppressa, se ne ottiene in uscita il segnale a RF, consistente nelle due bande laterali.

Le resistenze di source R18 e R19 contribuiscono a migliorare la stabilità ed il guadagno a bassa frequenza.

Un invertitore di fase realizzato con un doppio operativo (U1 a/b) produce i segnali modulanti uguali e sfasati.

Fig. 3

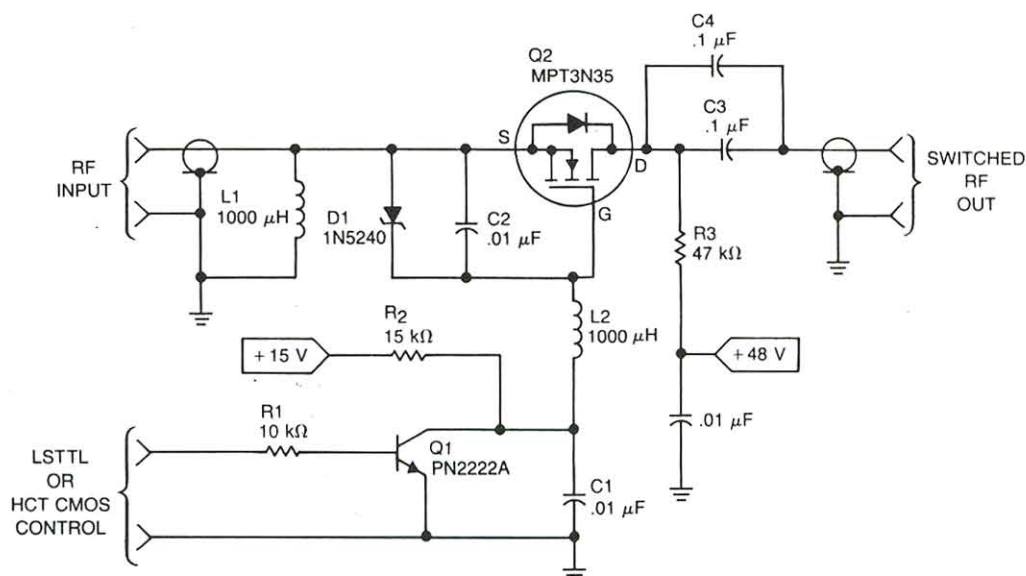

Commutatore di potenza a RF

I diodi PIN servono molto bene per questo tipo di applicazione, ma un TMOS di potenza fornisce prestazioni accettabilissime con circuiti di pilotaggio più semplici.

La versione a TMOS infatti abbassa i costi e le dimensioni, ove l'alimentazione sia inclusa nell'analisi; inoltre i FET di potenza non richiedono altro dissipatore che il circuito stampato (almeno in questo caso).

L'alimentazione ad alta tensione e bassa corrente è comune sia ai PIN che ai TMOS, per polarizzare inversamente l'uno e l'altro nello stato OFF.

In stato ON, un diodo PIN richiede 150 mA di polarizzazione diretta per 5 V di alimentazione; il TMOS richiede invece 15V con 1 mA.


Questo tipo di commutatore funziona a 1,7 MHz con 50 V di alimentazione.

In conduzione perde 0,2 dB, mentre in stato OFF presenta 30 dB di isolamento; esso sopporta 40 W PEP, con 45 Vp e 0,9 Ap.

Il comando d'ingresso può arrivare da stadi CMOS, TTL, LS, ecc., ed agisce su Q1, che a sua volta sblocca Q2.



PER CHI AMA LA PERFEZIONE

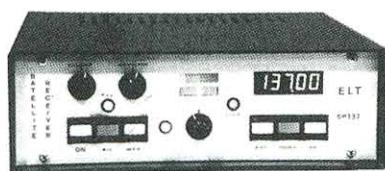

RICEVITORE SP137 Il meglio per Satelliti Polari e Meteosat

- Gamma 137 MHz (130-140)
- GaAsFET
- Sintonia digitale
- Scansione automatica
- Aggancio automatico del satellite
- Correzione effetto doppler
- Banda passante 30 kHz
- Indicazione di avvicinamento o allontanamento del satellite

NOVITÀ

RICEVITORE SP137A

Gamma 130 - 140 MHz, conserva le caratteristiche del SP137 ed inoltre è adatto ai segnali ad alta risoluzione HRPT.

DEMODULATORE HD 93A

Viene usato in unione al SP137A, demodula i segnali ad alta risoluzione. In pratica, oltre la rivelazione, riesce a ricostruire i dati digitali anche in presenza di forte distorsione dovuta a rumore o errore di fase. Con questo demodulatore non occorrono più antenne paraboliche con doppio movimento (azimut ed elevazione), ma è sufficiente l'antenna (di cui forniamo i dati costruttivi) col solo movimento rotativo orizzontale.

ELT elettronica

Via Capecchi 53/A - 56020 La Rotta (PI)
Tel. 0587/484734

Sul n. 10 - ottobre 1992 - di Radiokit elettronica ci sono (per i miei gusti personali) almeno otto articoli interessanti, oltre al riferimento per un noto Convegno.

Due di questi, rispettivamente redatti il primo da Nerio I4NE (Ferragosto con... Marconi) ed il secondo da Silvano I4ZSQ (IY4FGM: cronaca di un'antenna), hanno un supporto storico notevole e producono una forte emozione.

Si richiamano a cose di vita

Mi scuso, ma forse trasporto - in queste righe - anche parte della mia formazione mentale che mi appassiona...; ma altri, che sono soprattutto «appassionati di radio», ho visto che risentono della medesima ed intensa... induzione, qui a Pontecchio.

Scambiata qualche parola con l'amico Giovanni IK2JYT, che aveva letto gli articoli e che vedeva per la prima volta la IY4FGM ed i luoghi «sacri», reduce anche lui del Convegno, ho

Operando la IY4FGM

di **Peppo Martinelli**
I2ARN

vissuta al fianco (il primo) ed all'ombra (il secondo) di Marconi.

Che per me, e certamente per altri, è un riferimento: rispettoso, poliedrico, coinvolgente.

Coinvolgente, perché fa comprendere il mondo che supporta la sperimentazione e la ricerca nel settore delle comunicazioni. Nasce un «fascino delle onde radio» tutto originale, che mantiene la finestra aperta sull'universo e sull'uomo, al di là del tempo.

ritenuto di... scrivere, concretizzando l'idea di una «coda» ai due articoli: la stazione IY4FGM. che cosa si prova ad operarla?

Un senso di estremo rispetto, innanzitutto!

La stazione, come del resto i luoghi che la circondano (Villa Griffone, la collina del primo CQ, il Mausoleo, la grande statua), va visitata.

Nella parsimonia dello spazio messo a disposizione c'è concentrato tutto lo spirito radiantistico, reso essenziale e purificato da sovrastrutture che il tempo (e la diversificazione umana) hanno aggiunto, non sempre auspicabilmente, secondo me.

Non sta a me farne una descrizione, poiché gli amici targati BO penseranno certamente a dare un seguito all'articolo di Silvano; ma tre complessi R/T che consentono collegamenti simultanei su molte bande amatoriali e con decoro, parlano da soli.

E soprattutto il clima: il nominativo IY4FGM (Foundation Guglielmo Marconi) obbliga alla serietà operativa.

Ci si sente in prestito, «sostituiti»; non si possono fare sciocchezze.

E chi risponde?

La FGM nei primi anni 80: operano, dal fondo, I4VEQ, IN3 WWW, I4RNL (defunto); in piedi (in fondo al centro) I1RYS, I4NE, I4TVV e IW4AJR.





Una foto storica
Alla FGM, in occasione ufficiale, la visita dell'allora Ministro delle P.T. Gava; da sinistra: I4ZSQ, I4NE, l'allora Direttore del Circo- stel Ing. Petronelli, l'On.^{le} Gava, il colle- zionista filatelico statunitense Zagame, la principessa Elettra Marconi, seminascosta la marchesa Maria Cristina Marconi, l'On.^{le} Tes- sini, l'allora Direttore Generale MPT dott. Ugo Monaco.

Quando capiscono il nomina- tivo (non solo gli OM esteri chie- dono spiegazioni), è subito il «pile-up» (pur nella momentanea situazione di crisi del sistema d'antenna): favoloso...!

E per chi non è abituato, non è semplice; ma il QSO scorre.

Un grazie agli amici che han- no pensato di realizzarla e man- tenerla, allo spirito che mantengono integro malgrado le diffi- coltà e gli anni (ormai 20!).

Grazie anche alla cortesia pa- ziente di I4ZXO (uno degli ope- ratori ufficiali della IY4FGM) e di altro OM bolognese, per averci

guidati, dopo due giorni di con- vegno, l'11 ottobre sera a Villa Griffone, per «farci operare la stazione».

Il tutto sotto un temporale in- tensissimo e spettacolare.

E papà Guglielmo ci ha segui- to certamente, forse con com- piacenza ma anche con un po' di trepidazione, per quei figli di- scoli che non si staccavano dal- le cuffie, malgrado botti di ful- mine come fucilate.

Una saetta più perspicace provvede al black-up dell'ali- mentazione generale nella zo- na. I QSO si interruppero di fatto.

La nostra pila (accessorio d'auto o vizio consunto per tec- nici di... servizi radio assistenzia- li?) fece ben poco.

Ripreso il percorso verso casa sotto lo scatenarsi della natura, ricaricati nell'entusiasmo, sento il compagno di viaggio (l'opera- tore) che bisbiglia: «ma non ab- biamo finito, ce n'erano ancora tanti, però l'ultimo rapporto ho fatto in tempo a passarlo...»

Potenza della suggestione o vita da vivere così?

No, no: decisamente vita. Gra- zie ancora papà Guglielmo!



ABBONARSI A

radiokit elettronica

SIGNIFICA:

SCONTO 20%
sulle nostre pubblicazioni

ELETTRA

VIA PASTORE 1 - 13042 CAVAGLIA' (VC)
(ZONA INDUSTRIALE GERBIDO - USCITA SANTHIA')

TEL. 0161/966653 - FAX 0161/966377

MERCATINO DEL SURPLUS PERMANENTE

APERTO TUTTI I VENERDI' - SABATO - DOMENICA
ore 9.00-12.00 - 14.00-18.00 (domenica chiusura ore 14.00)

COMPONENTISTICA VARIA PER ALTA FREQUENZA
VASTO ASSORTIMENTO RADIO D'EPOCA MILITARI E CIVILI

EXPO RADIO 1993

11^a MOSTRA MERCATO del RADIOAMATORE e CB ELETTRONICA e COMPUTER

A FAENZA IL 23-24 OTTOBRE '93


AL CENTRO FIERISTICO PROVINCIALE

SERVIZIO RISTORANTE ALL'INTERNO - ORARIO 9/13:15/19


3 GRANDI PADIGLIONI ESPOSITIVI, OLTRE 160 ESPOSITORI

ALL'INTERNO DELLA MOSTRA SI SVOLGE IL CONSUETO:

8° MERCATINO della RADIO

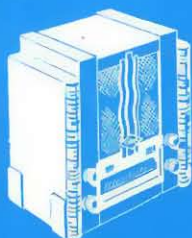

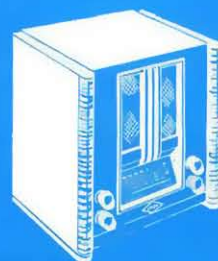**IL PIU' GRANDE E QUALIFICATO INCONTRO
TRA APPASSIONATI E COLLEZIONISTI PRIVATI,
PER LO SCAMBIO DI APPARATI RADIO
(CON PEZZI DA COLLEZIONE), LIBRI E
RIVISTE D'EPOCA, VALVOLE, SURPLUS,
TELEFONI E STRUMENTAZIONE ELETTRONICA
VARIA, ECC, ECC.**



PER INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI STAND E MERCATINO: FIERA SERVICE

Via Barberia 22 - 40123 Bologna - Tel. 051/333657 - segreteria fiera Faenza periodi mostre: 0546/620970

Cade quest'anno il 50° anniversario della morte (il 7 gennaio 1943, a New York) di Nikola Tesla, genio brillante e visionario, le cui invenzioni e ricerche toccarono svariati campi non solo dell'elettronica, ma anche delle radiocomunicazioni.

Nicola Tesla nacque nel luglio 1856 a Smiljan, in Croazia, da una famiglia di origine serba; suo padre era un prete ortodosso, la cui ampia biblioteca fu messa a profitto sin dall'infanzia, dopo la quale egli frequentò

a funzionare come un normale motore elettrico; egli allora concepì un sistema per usare vantaggiosamente la corrente alternata.

Più tardi, a Budapest, egli chiarì il principio di funzionamento del campo magnetico rotante e sviluppò i primi progetti per un motore ad induzione, che sarebbe poi diventato il suo primo passo verso la successiva utilizzazione della corrente alternata.

Nel 1882, Tesla andò a lavora-

Nikola Tesla


«l'inventore» della corrente alternata

l'Università Tecnica di Graz e l'Università di Praga.

Fu a Graz che egli vide per la prima volta la dinamo di Gramme che funzionava come generatore e poteva essere invertita

re a Parigi per Continental Edison e durante una trasferta a Strasburgo nel 1883 egli costruì, nelle ore di libertà, il primo motore ad induzione.

Tesla salpò per gli Stati Uniti

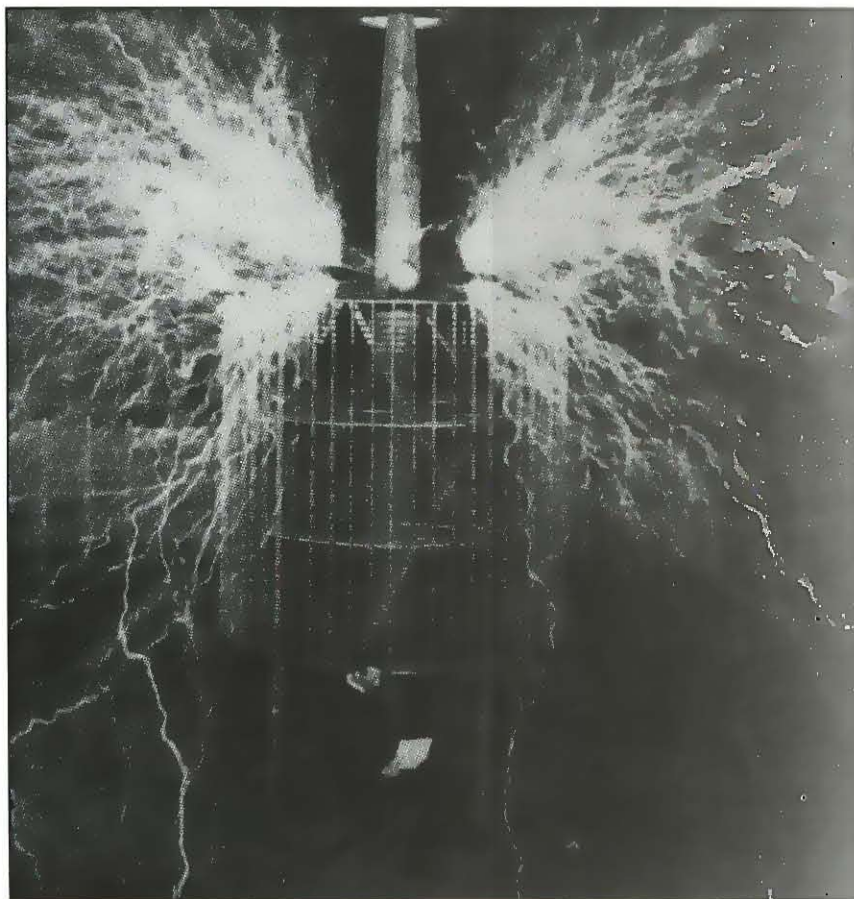

Una scarica di diversi milioni di volt costituisce una fantasmagorica cascata attorno a Tesla nel suo laboratorio di Colorado Springs; mentre l'inventore legge, il boato che accompagna questo tipo di scariche può essere udito a molti chilometri di distanza.

nel 1884, arrivando a New York con 4 centesimi in tasca, alcune sue composizioni poetiche ed i calcoli per una macchina volante; trovò il suo primo impiego con Thomas Edison, ma i due inventori erano troppo diversi come educazione e metodi, talché la loro separazione fu inevitabile.

Nel maggio 1885, George Westinghouse, dell'omonima compagnia elettrica di Pittsburgh, acquistò i diritti di brevetto del sistema polifase per dinamo, trasformatori e motori in corrente alternata di Tesla. Questa transazione provocò una lotta titanica fra il sistema in corrente continua della Edison e quello in alternata di Tesla-Westinghouse, il quale ultimo ebbe la meglio.

Tesla installò ben presto un proprio laboratorio, dove poteva essere dato sfogo alla sua mente inventiva. Egli iniziò con lo sperimentare certe ombre elettroniche simili a quelle che portarono William Röntgen a scoprire i raggi X nel 1895; proseguì lavorando su lampade a carbone, sui circuiti risonanti di potenza e su vari tipi di illuminazione.

Nel proprio laboratorio Tesla effettuò numerosissime dimostrazioni in cui riusciva ad accendere lampade senza fili di collegamento, semplicemente lasciando che l'elettricità (a frequenza piuttosto elevata) passasse attraverso il suo corpo, così da attenuare il timore della corrente alternata; tenne pure diverse conferenze.

La cosiddetta «bobina di Tesla», che egli inventò nel 1891, è a tutt'oggi ampiamente adottata (con gli ovvi aggiornamenti tecnologici e circuitali) negli apparecchi radio-televisivi ed elettronici; lo stesso anno segna la data della cittadinanza statunitense.

La Westinghouse usò il sistema Tesla per illuminare l'Esposizione Mondiale Colombiana del 1893 a Chicago; il successo fu un fattore importante nell'assicurare il contratto per installare il primo impianto elettrico alle



L'intero postale dedicato dalle poste croate al 50° della morte.

cascate del Niagara (impianto che riporta il nome ed il brevetto di Tesla).

Nel 1898 Tesla annunciò di aver inventato un battello telecomandato, cioè guidato mediante un controllo a distanza; nonostante lo scetticismo generale, ne diede positiva dimostrazione pubblica al Madison Square Garden.

A Colorado Spring, dove risiedette per quasi tutto il 1899, Tesla fece quella che egli ha sempre considerato come la sua più importante scoperta: le onde stazionarie terrestri; con tale scoperta egli provò che la terra potrebbe essere usata come un conduttore elettrico ed anche come un risonatore, rispondendo cioè a vibrazioni elettriche di una certa frequenza (cir-

ca 6 Hz).

Egli riuscì anche ad accendere, senza fili interposti, 200 lampade ad una distanza di circa 40 km e creò altresì dei fulmini artificiali con scintille lunghe circa 40 m.

Tornato a New York nel 1900, Tesla iniziò a Long Island la costruzione di una torre per radio-diffusione internazionale, con 150.000 \$ di capitale da parte del finanziere Pierpoint Morgan; Tesla, per dimostrare la propria sicurezza sul risultato dell'impresa, aveva assegnato il 51% dei suoi diritti sui brevetti di telefonia e telegrafia al Morgan, assicurando un servizio di telecomunicazioni su base mondiale, comprese le possibilità di inviare immagini, messaggi, previsioni del tempo ed informazioni

HOBBY RADIO s.r.l.

SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI

YAESU

KENWOOD

ALINCO



MOTOROLA



ICOM

STANDARD

**TELEFONATECI PER L'ULTIMA QUOTAZIONE - SPESE DI TRASPORTO GRATUITE
RATEIZZAZIONE SINO A 36 MESI - ASSISTENZA TECNICA GRATUITA PER 3 ANNI ***

* (ESCLUSI TRANSISTOR FINALI E VALVOLE)

Viale Angelico 47/49 - 00195 ROMA - Tel. 06/37514242 - Fax 06/3701361

commerciali.

Ma il progetto fu abbandonato sia per motivi finanziari, sia per problemi tecnici, che provocarono il ritiro del supporto di Morgan: fu la più grave sconfitta di Tesla.

Il suo lavoro si orientò allora su turbine ed altri progetti analoghi; da questo momento, per la mancanza di fondi, le sue idee rimasero a livello di appunti, tuttora studiati da cacciatori di «scoops»; nel 1915, fu estremamente amareggiato dalla notizia (poi dimostratasi senza fondamento) che egli ed Edison avrebbero ricevuto il Premio Nobel.

Tesla comunque ricevette, nel '17, la medaglia Edison, il maggior riconoscimento che l'American Institute of Electrical Engineer potesse assegnare.

Nell'immensa mole di sperimentazioni che Tesla effettuò nel campo delle radiocomunicazioni, egli non poté non venire a contatto (in alcuni casi) e non scontrarsi (in altri) con Guglielmo Marconi, ad iniziare da una probabile fornitura di alternatori che egli effettuò per la Marconi nei primi anni del '900 (la cosa è citata in qualche pubblicazione).

Ma c'è ben altro.

Il 12 dicembre 1901, mentre Tesla stava costruendo la sua stazione di radiodiffusione da 300 kW a Long Island, Guglielmo Marconi, con una modesta frazione di quella potenza, sconvolse il mondo scientifico con tre punti del codice Morse inviati

da Poldhu (Inghilterra) a S. Giovanni di Terranova (Canada).

Gli ambienti scientifici, presto o tardi, osannarono Marconi; anche Tesla mandò un messaggio di congratulazioni, ma era evidente che era stato bruciato da Marconi stesso.

Un'altra sconfitta si verificò nel '15, quando egli stava cercando di sostenere la sua priorità su Marconi per quanto riguarda l'invenzione vera e propria della «radio»; la Corte si pronunciò contro Tesla, togliendogli così quella dose di immortalità che tale invenzione gli avrebbe in dubbiamente assicurato.

Del resto, nel suo libro «Marconi», Orrin E. Dunlop scrive un interessante commento: «Al giro di boa del XX secolo, fu fatto notare che risultava difficile inventare qualcosa che fosse basilariamente nuovo nel campo della radio ed ancora più difficile inventare qualcosa che non avesse qualche collegamento, o non fosse stata preceduta da un'invenzione di Nicola Tesla. Nel 1891, alla Columbia University, Tesla dimostrò il principio della sintonia; egli ottenne dei brevetti sui circuiti risonanti e dichiarò più di 100 invenzioni nel settore specifico.

Ciononostante, si parla di radiotelegrafia Marconi e non di radiotelegrafia Tesla».

Sia come sia, la parte avuta da Tesla nell'evoluzione delle telecomunicazioni non doveva essere completamente negata.

Nella sessione di ottobre del '42 e '43, la Suprema Corte degli

Stati Uniti dichiarò il brevetto del «quadruplo circuito sintonizzato» di Marconi non valido a motivo della precedente invenzione da parte di Tesla, Stone e Lodge.

Sembra conclusivo, a tal proposito, quanto fu scritto, dopo la sua morte, in una valutazione sul contributo dell'inventore nel settore della tecnica della radio-comunicazione:

«si può dar credito a Tesla della originale scoperta del principio dell'accoppiamento induttivo fra il circuito pilota e quello del carico, dell'importanza della sintonia su ambedue i circuiti, cioè dell'idea di un trasformatore di oscillazioni, dell'impiego del circuito secondario aperto a carico capacitivo».

Tesla viene descritto come: «... una personalità immensamente energica, dotata di grande abilità nella tecnica delle correnti alternate e di grande ingenuità nella loro utilizzazione; le sue prime realizzazioni, assieme alle indicazioni fornite a molti attraverso le sue conferenze, sembrerebbero giustificare un posto nella storia della radio in misura non molto inferiore a quelli che furono i suoi risultati nel campo delle correnti alternate a bassa frequenza» (L.P. Wheeler).



DISTRIBUTORE PER L'ITALIA DEI KITS

**C.M.HOWES
COMMUNICATIONS**



Space Communications
di Stefano Malaspina

P.zza del Popolo, 38
63023 FERMO (AP) - Tel. 0734/227565

RICEVITORE A TRE BANDE SSB/CW:
L. 198.000

● Bande 10, 12 e 15 m. ● Pannello frontale già forato e serigrafato ● Contenitore in alluminio ● S-meter ● Demoltiplica ● Mixer SL6440 ● Filtro attivo ● Uscita audio 1 W ● Molto sensibile ● Ampio range di dinamica ● Moduli disponibili pure già montati (vedi radiokit 01/91)

RICEVITORE MONOBANDA SSB/CW:
L. 180.000

● Facile da montare ● Pannello frontale già forato e serigrafato ● S-meter ● Demoltiplica ● Mixer bilanciato a FET ● Uscita audio 1 W ● Disponibile per 20/30, 40, 80, 160 m ● Moduli disponibili pure già montati (vedi Radiokit 12/87)

ALTRI KITS:

Filtro audio SSB/CW: L. 58.000
TX QRP CW 20 m: L. 120.000
Fet Dip Oscillator 0.8 MHz-170 MHz:
L. 180.000

Analizzatore di Spettro 0-90 MHz:
L. 350.000
Transverter 50 MHz 10 W: L. 380.000

costruiamo le Antenne filari

di Rinaldo Briatta e Nerio Neri

Un'ampia ed esaustiva panoramica sui vari tipi di antenne che è possibile costruire prevalentemente con conduttori filari e con buone garanzie di risultati.

Il tutto, secondo un rigoroso parametro di scelta, *in direzione strettamente pratica, senza cioè presentare formule e teorie più o meno complicate* (per le quali esistono già diverse specifiche pubblicazioni consultabili) e *basandoci su esemplari costruiti e provati*, in modo tale da non consentire dubbi sulla loro resa effettiva.

L'aggiunta in appendice di una panoramica spicciola e sintetica su tutti quei tipi di antenne di cui non si è ritenuto di dilungarsi con ampie e pratiche descrizioni, completa il quadro di questo tipo specifico di antenne sempre sotto forma di sintetici dati

costruttivi e funzionali, venendo a costituire nel complesso una selezione in grado di soddisfare un po' tutte le

esigenze di installazione.

Tanto più che, oltre ai capitoli che descrivono gli svariati tipi di antenne suddivise per bande operative, la pubblicazione comprende anche capitoli su MISURE E STRUMENTI, BALUN E TRAPPOLE, MATERIALI DI SUPPORTO, in modo da fornire la documentazione più completa sui molteplici aspetti che si possono pre-

sentare prima, durante e dopo la realizzazione di una qualsiasi antenna.

192 pagine

L. 20.000

DISPONIBILE DA FINE SETTEMBRE



SCONTO 20% AGLI ABBONATI

Prenotazioni a:

C&C - Via Naviglio 37/2 - 48018 Faenza - Tel. 0546/22112

AWARDS: competizione o poesia ..??

IOTA: grandissima attività ed interesse per questo award che va lentamente (ma inesorabilmente) prendendo il posto del DXCC nel cuore di molti DX'ers. Non passa giorno che non vi sia attività da qualche isola o scoglio, più o meno raro, più o meno difficoltoso da attivare.

Il 24-25 luglio scorso si è tenuto anche il Contest IOTA con grande dispendio di energia da parte di molti operatori trasferitisi su isolette

sato numero di new ones, vedi caso proprio tra le isole e gli scogli spersi negli oceani.

La mossa è comprensibile, visto che ormai un'enorme quantità di OM e di DX'ers sta per entrare nella classifica d'onore e tantissimi ormai attendono uno o due paeselli per poter finalmente dire «ho lavorato tutto ...!». Un'apertura in tal senso porterebbe il DXCC agli onori della ribalta ancora una volta, anche in considerazione dell'effettiva difficoltà di lavorare certe nuove isole del Pacifico con il 22° ciclo solare avviate ad un triste calo che vedrà il minimo proprio fra due o tre anni.

Nel mondo del DX

**di Silvano Contavalli
I4ZSQ**

e scogli sparsi per l'Europa, più alcuni altri del Nord e Sud America. In agosto sono state innumerevoli le operazioni da tutto il mondo, VK9NS tenterà di attivare in settembre Minerva Reef, nella speranza che presto venga riconosciuto come paese DXCC (sarebbe la ciliegina sulla torta ...).


È innegabile che questo IOTA award sia ormai decollato e stia prendendo rapidamente il volo. Forse proprio grazie a questo interminabile award il DXCC Committee sta correndo ai ripari ed annuncerà presto un generoso allargamento nei regolamenti, dando così la possibilità di varare un imprec-

Sarebbe un po' come ripartire tutti da zero e la caccia si annuncia appassionata e dura. »

Chissà se in questo caso, il packet cluster sarebbe ancora di grande aiuto ai DX'ers, ovvero ... chissà se tutti i DX'ers sarebbero disposti a segnalare alla «concorrenza» l'uscita di nuovi paesi per un DXCC veramente selettivo e con un ruolo d'onore da inquadrare ex novo..... Personalmente ho qualche serio dubbio ...

Sempre che io conosca almeno un po' l'animo dei DX'ers ed il loro spirito combattivo.

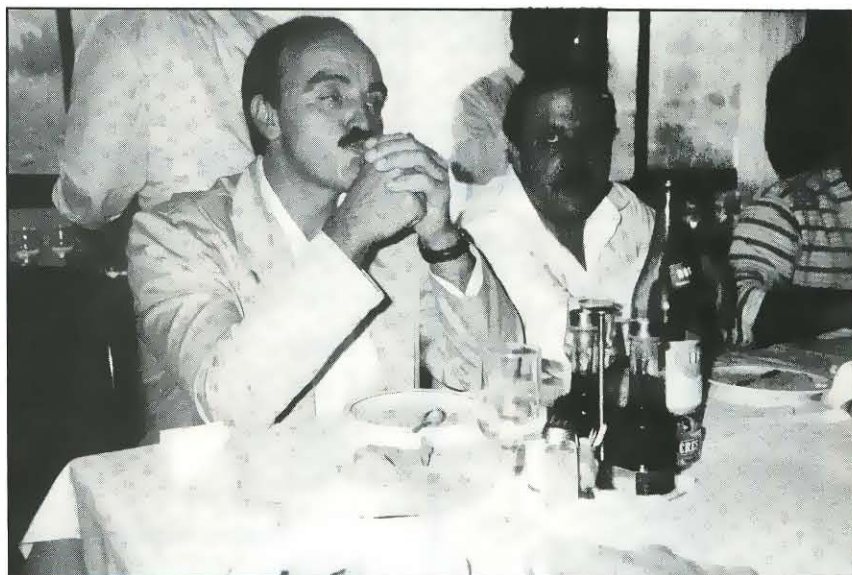Anche perché il DX è competizione, leale ed aperta fin che si vuole,



LOSCHI FIGURI: anche questi si possono incontrare al Meeting DX di Bologna. Nonostante tutto hanno anche un nominativo: I4AVG e I4EWH.

ma pur sempre competizione.

Come in tutte le sane gare sportive che si conoscono, al di là del gesto cavalleresco che ogni tanto strappa l'applauso e magari anche la lacrimuccia (Bartoli che passa la borraccia a Coppi rimasto senz'acqua in una durissima tappa del giro, un pilota che si ferma per soccorrere un concorrente intrappolato nell'auto incidentata, giusto per citare due casi famosi), quella che domina è la competizione, niente altro.

Diceva un OM di mia conoscenza, celeberrimo nell'ambiente dei telegrafisti «radiantismo puro, radiantismo duro».

Questo molto orecchiante certe frasi di moda nel ventennio, può sembrare fuori moda o da estremismo acuto.

Di certo, se vogliamo migliorare la «specie» dovremo ricorrere alla selezione naturale e non a misericordiosi sistemi di assistenza che assomigliano sempre più a gesti caritatevoli ove il donatore si mette in mostra e trae lustro dal suo dare.

Ben venga allora questa rivoluzione nel settore DX, un DXCC più difficile e selettivo non può che dare una sferzata di energia in un mondo abitato ormai da «arrivati» senza più ambizioni e da piccoli parassiti che succhiano quotidianamente il latte del NET control e del suggeritore per eccellenza, il P.C. così freddo ed implacabile nel segnalare nuovi paeselli o nuove isole da collegare sulle varie bande.

Chissà che non cambino anche i costumi degli spedizionieri, passati dai fasti dei vecchi nomi oramai leggenda (Gus, Don, Chuck, Ted, Dave, etc) capaci d'inquadrare perfino i maleducatissimi europei in pile ups piacevoli da ascoltare anche dopo aver fatto il QSO, alle invereconde storie dei giorni nostri

farcite di NET controls, liste preordinate, liste che assomigliano sempre più ad associazioni a DX'are di stampo mafioso, assurde storie di «stop alle stazioni italiane» (ma dove sta scritto che si DEVE collegare un tot di italiani, un tot di inglesi, un tot di spagnoli, un tot di americani, un tot di giapponesi, etc etc etc???)

Se la propagazione «tira» per il Sud Europa, evviva!! Se invece i nord europei sono favoriti, buon per loro, cambierà ed anche gli altri potranno pascolare la tenera erbetta del DX.

Dovrebbe essere la PROPAGAZIONE a fare la differenza, non l'operatore della stazione DX in vena di sostituirsi a quel giudice imparziale ed incorruttibile che si chiama proprio PROPAGAZIONE.

Ma tant'è, esigenze di mercato vogliono che si «accontentino tutti» specie se tra quel «tutti» ci sono paesi importanti e densamente popolati ed in grado di assicurare un gettito di QSO e QSL farcite da sonanti

dollaroni, in grado di ricompensare il DX'er, il suo impiego, la sua fatica (ma se è davvero tanta fatica, perché non se ne sta a casa seduto sulla sua poltrona con le pantofole, il microfono a portata di dito, la dieci elementi sul tetto ed il P.C. acceso???)

Ed ecco le classifiche post spedizione che danno i numeri (tot europei, tot USA, tot JA' ...) e le classifiche più dettagliate (tot italiani, tot tedeschi, tot inglesi) che dovrebbero far comprendere perché la spedizione «XXXXX» ad un certo punto ha detto «basta con gli italiani!».

Personalmente posso anche accettare questa discriminazione legata alle suddette «esigenze di mercato», ma quel particolare operatore precipita nel limbo della mia personale considerazione (e non solo della mia ...).

Tutte le altre considerazioni sono solo palliativi, diafane scuse inconsistenti, giustificazioni scritte su fogli di carta igienica.

Il resto è solo poesia.

Kosrae

V K
6 O
3 J
A B
Y Q

THE CAROLINE ISLANDS



OFFERTA ARRETRATI **radio** elettronica



Annate complete

1987		L. 30.000
1980 (manca n. 3 esaurito)		L. 25.000
1981		L. 30.000
1982		L. 30.000
1983		L. 30.000
1984		L. 30.000
1985		L. 30.000
1986		L. 30.000
1988		L. 35.000
1989		L. 35.000
1990		L. 38.000
1991		L. 38.000
1992		L. 45.000
Raccoglitori		L. 10.000
(copie singole L. 5.000 cad. + L. 3.000 per spese sped.)		

C&C EDIZIONI RADIOELETTRONICHE
Via Naviglio 37/2 - 48018 FAENZA (RA)

Tel. 0546/22112 - Fax 662046

Yemen: spedizione prevista per la seconda parte di ottobre, da parte di UB5WAE e KK6H. Il call forse sarà 4W1UA.

5A: le operazioni dalla Libia di Romeo sono ormai cosa vecchia, pare che a causa di interferenze sia stato costretto ad interrompere le trasmissioni dopo poche ore e di fatto non si è più fatto risentire. Tutte le congetture sono possibili

Per i pochi che avessero fatto il QSO, QSL solo via Box 812 Sofia 1000, Bulgaria.

A35MR: Minerva Reef, si avete letto giusto. Jim Smith VK9NS pare voglia effettuare una spedizione all'inizio di settembre, in vista della probabilità di avere i nuovi regolamenti del DXCC e quindi lo status di country per questo rarissimo spot che ha già visto i fasti del most wanted country negli anni 60-70.

VK9 Mellish Reef: attenzione alla spedizione di V73C, VK2BJL, P29DX, VK2BEX, VK4CRR, WA4DAN, K5VT e G3WGV che verso la fine di settembre per dieci giorni vivacizzerà tutte le bande dai 160 ai 6 metri, WARC incluse, in tutti i modi di emissione.

PX: Z3 è il nuovo prefisso di Macedonia. T9 è il prefisso della Bosnia Erzegovina. 9A è la Croazia e S5 è la Slovenia. YU resta disponibile per la Jugoslavia (Serbia e Montenegro). E3 (e 9E) sono i prefissi dell'Eritrea. 9M0 è stato usato in passato anche per la Malaysia e nella recente spedizione da Spratly. 2E sono i prefissi dei novizi dall'Inghilterra.

DXCC: ecco l'ultima lista delle operazioni accettate dalla ARRL e la data di inizio delle operazioni.

Comitato Nazionale per il primo Centenario dell'Invenzione della Radio «1895 - 1995 Cento anni di Radio» IX° Convegno HF/DX G. Marconi 9-10 ottobre 1993

organizzato dalla Sezione A.R.I. di Bologna, e per essa dal
Comitato Operatori IY4FGM

PROGRAMMA

La manifestazione avrà luogo:
sabato pomeriggio 9/10, a Villa Griffone di Pontecchio M.
sabato mattina e domenica mattina 10/10, a Ca Vecchia di Sasso M.

Sabato

Ore 10.00 (Ca Vecchia - Sasso M.)

Convegno dei Sysop della rete italiana PCL

Ore 16.00 (Villa Griffone - Pontecchio M.)

Relazioni e dibattiti e proiezioni:

- Attività della I.O.T.A.
- Diapositive sulla tecnica nel DX
- A qualsiasi costo (la vittoria nei contest)
- La IY4FGM sarà operativa a disposizione degli OM presenti (dal mattino).

Domenica

Ore 08.30 (Ca Vecchia - Sasso M.)

Ricezione partecipanti, prenotazioni e formalità varie

Ore 09.30 Inizio lavori

- Relazione DX manager
- Le nuove regole del DXCC
- Proiezione video AH1A (direttamente commentato da F6EXV)
- Relazione sul Convegno Sysop PCL
- Situazione del Bollettino DX italiano
- Presentazione del primo Manuale del DX

Al termine dei lavori saranno consegnati i diplomi per: Maratona Livorno - DGM - TCA/HTCA

Ore 13.30 - Pranzo sociale in un ristorante in zona.

Informazioni logistiche

L'assistenza radio in fase di avvicinamento sarà effettuata dal giorno 9 su R1 λ. Coloro che eventualmente giungano in treno, preavvisino (con qualche giorno di anticipo) sul previsto orario di arrivo, così che sia possibile provvedere al loro trasferimento.

Chi intende pernottare, prenoti con congruo anticipo, contattando l'organizzazione; in caso contrario non si garantisce il pernottamento.

Per informazioni e prenotazioni.

I4NE - (051) 701840 uff. (oppure 370127 abit.)

IK4DCT - (051) 356904

3C1TR	OPERATIONS BEGINNING	APRIL 6, 1993
4J1FS	OPERATIONS BEGINNING	MAY, 1992
5R8DS	OPERATIONS BEGINNING	APRIL 30, 1993
5X1DX	OPERATIONS BEGINNING	APRIL 26, 1993
5X1XX	OPERATIONS BEGINNING	APRIL 27, 1993
9M0S	OPERATIONS BEGINNING	MAY 26, 1993
BV2/WD8E	OPERATIONS BEGINNING	FEBRUARY 17, 1993
C9LCK	OPERATIONS BEGINNING	APRIL 22, 1993
D2AXYK	OPERATIONS BEGINNING	SEPTEMBER 25, 1992
H44/I4LCK	OPERATIONS BEGINNING	AUGUST 2, 1992
J801	OPERATIONS BEGINNING	APRIL 26, 1992
KH5K/N9NS	ALL OPERATIONS	
KH5/N0AFW	ALL OPERATIONS	
S79CK/D	OPERATIONS BEGINNING	APRIL 27, 1992
T30AJ	OPERATIONS BEGINNING	DECEMBER 11, 1992
V47I	OPERATIONS BEGINNING	MAY 11, 1992
VU7SF/API	OPERATIONS BEGINNING	DECEMBER 15, 1992
ZXOF	OPERATIONS BEGINNING	MARCH 22, 1993

Questi cinque paesi sono molto simile tra loro in fatto di politica QSL. Verificano le trasmissioni internazionali e locali con cartolina QSL, bandierina ed adesivi. Per le trasmissioni internazionali, non sono solo gradite, ma anzi richieste, le lettere e gli interventi degli ascoltatori. Vi sono all'interno degli stessi piccole differenze nella loro politica di verifica. Così la Bulgaria e la Romania hanno una procedura di invio delle QSL un po' particolare ed antiquata che si basa su un de-

La Bulgaria dopo la caduta del comunismo ha ricevuto un notevole impulso verso l'economia di mercato. Molti sono ancora i problemi, mentre i magazzini ed i negozi incominciano a riempirsi sempre più di prodotti alimentari e di largo consumo, mentre il traffico della capitale, Sofia, assomiglia sempre più a quello di una capitale occidentale. Situata all'incrocio di grandi vie di comunicazione tra Occidente ed Oriente, la Bulgaria è formata da un insieme di razze diverse: i Bulgari di origine slava che costituiscono

QSL

di Massimo
Cerveglieri

terminato numero di rapporti d'ascolto. La Cecoslovacchia è a nostro avviso tra le migliori fornitrici di bandierine in Europa (e forse nel mondo), in fatto di colori e varietà. Sempre la Cecoslovacchia offre spesso disegni su carta, a dir poco stupendi, in occasione di avvenimenti, quali l'anno internazionale della pace o altro. Le emittenti locali in onde medie dei cinque stati vengono anch'esse verificate, ma per lo più dalle rispettive capitali. La Polonia invia anche QSL in bianco e nero, molto belle, raffiguranti paesaggi polacchi.


l'85% della popolazione, Turchi, Zingari, Rumeni, Macedoni ed Armeni. La lingua appartiene al gruppo slavo, ed usa l'alfabeto cirillico: entrambi ci sono pertanto di normale difficile comprensione.

Il livello dell'istruzione è avanzato, con particolare riguardo alla preparazione tecnico-scientifica, anche se i loro livelli più alti di istruzione in tale campo non corrispondono necessariamente ai nostri occidentali, ma semmai ad un livello un poco più basso. La maggioranza degli abitanti è di religione ortodossa con una limitata minoranza musulmana. Città importanti per il nostro scopo di radioamatori, sono, oltre alla capitale Sofia, sede di diversi ripetitori sia in onde lunghe (261 kHz) quanto in onde medie (963, 1161 kHz), Vidin (576, 1124 kHz), Pleven (594 kHz), Plovdiv (648 kHz) e sede dei trasmettitori in onde corte), Varna (774), Stara Zagora (1161), ecc.

Città di antichissime origini, Sofia fu sotto il dominio turco dal quattordicesimo al diciannovesimo secolo, divenendo la seconda città dei Balcani dopo Costantinopoli.

È situata su di un altipiano alto 570 metri, ed è il più importante centro politico, economico, amministrativo e culturale del paese. È posta lungo le principali direttrici di comunicazione tra Europa ed Asia, e svolge un ruolo di primo piano per il commercio, per l'attività industriale ed estrattiva legata allo sfruttamento dei giacimenti carboniferi

Fig. 1

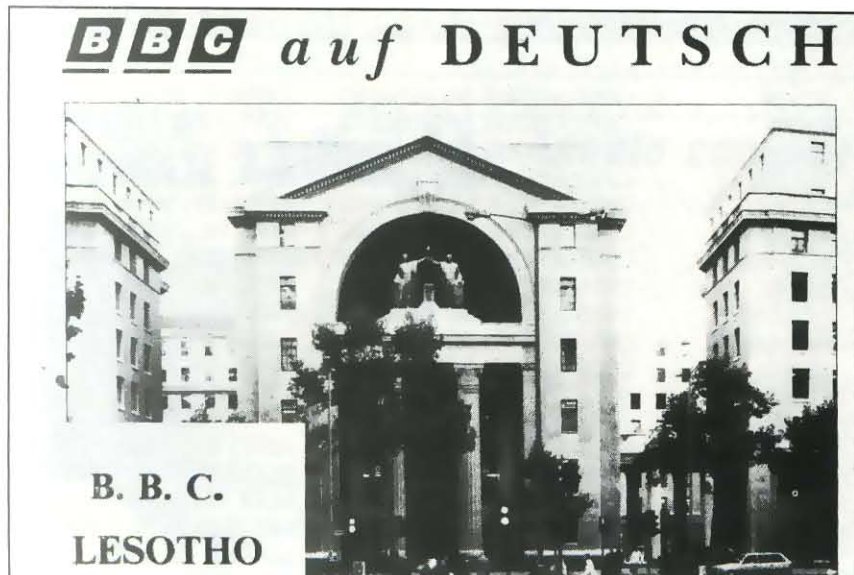

della vicina Pernik e per l'utilizzazione dell'energia idroelettrica del massiccio del Rila. Il trasmettitore di Sofia, su 963 kHz, pur avendo una potenza limitata a poche decine di chilowatt, è uno dei meglio ascoltati nel nostro paese, essendo il canale interferito solo da un trasmettitore a bassa potenza jugoslavo. Interessante è anche la frequenza in onde lunghe su 261 kHz, ben ricevibile in qualsiasi periodo dell'anno e anche quessellabile con grande soddisfazione, non essendo le stazioni quessellabili in onde lunghe poi tantissime. Meglio quindi farci un pensiero sopra.

Plovdiv, sede di una frequenza in onde medie su 648 kHz e dei trasmettitori in onde corte, è situata lungo il corso superiore del fiume Marica, ed il centro commerciale ed agricolo della fertile regione che la circonda. È anche sede di numerose industrie legate alla lavorazione dei metalli e alla produzione di fertilizzanti.

Varna si affaccia su un'ampia baia compresa tra lo stupendo lago omonimo, meta delle gite domenicali dei Bulgari, ed il Mar Nero, è la terza città del paese, e seconda come importanza portuale. Grazie al porto è un importante nodo stradale e ferroviario, nonché centro turistico, essendo le spiagge sul Mar Nero grande meta di turismo. Il ripetitore su 774 kHz di Varna è di difficile ascolto nel nostro paese, più per le interferenze da Spagna e Germania sulla stessa frequenza, che per la sua limitata potenza.

Vidin, piccola città di circa trentamila abitanti, situata sulla destra del Danubio, è capoluogo del distretto omonimo, è un importante porto fluviale e sede di industrie alimentari, meccaniche, tessili, ecc. I due trasmettitori a 576 e 1224 kHz, pur avendo potenza decisamente grandi, sono di non facilissimo ascolto in Italia, sempre per le interferenze sul canale.

Stara Zagora, con circa centomila abitanti, alle falde meridionali dei balcani, è sede di industrie alimentari e di un importante mercato agricolo e del bestiame, nonché di un importante ripetitore in onde medie su 1224 kHz.

È un paese che da un punto di vista quesselle gestisce da moltissimi anni una propria politica di risposta e di conferma. Va innanzitutto detto che tutte le emittenti sono pubbliche sotto il controllo di Sofia, che risponde dopo diverso ritardo alle lettere dei radioascoltato-


THE CASTLE, JAMESTOWN, ST. HELENA, SOUTH ATLANTIC OCEAN
Telephone: 4669 Telex 4202 GOVT HL Fax (290)2598
4542
4654



ZHH

**25TH
YEAR
OF
TRANSMISSION**

**Radio
ST HELENA**

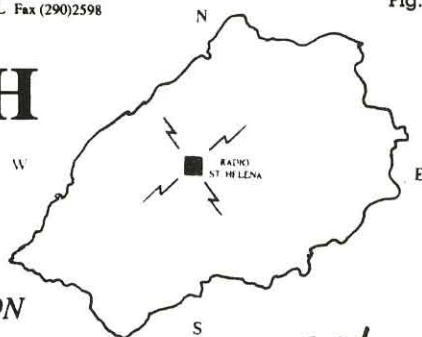

turns me on!

1967...1992

Fig. 2

ri, e dopo diversi follow-up, senza dubbio a causa della scarsa efficienza del personale addetto alla corrispondenza, qualunque ne siano i motivi.

Inoltre le QSL, stile cartolina illustrata, giungono assai spesso senza le indicazioni della ricezione, o peggio ancora con le stesse errate.

Inoltre la Bulgaria ha un proprio club per i radioascoltatori, la cui iscrizione ha regole faragginose ed a nostro parere troppo lunghe da adempiere. Il tutto provoca una serie interminabile di ritardi e complicazioni nella verifica dell'emittente. In pratica tutto ciò porta assai spesso a non riuscire ad ottenere QSL complete.

L'ente nazionale in compenso invia volentieri la bandierina con i colori nazionali simili a quelli italiani, e talvolta anche semplici adesivi o depliant turistici sulle stupende località balneari sul Mar Nero. A tale proposito Radio Sofia, cioè l'ente nazionale «Committee for Radio» trasmettente in onde corte, ha cominciato una serie di cartoline interessanti, anche se onestamente un po' bruttine, con vedute panoramiche di luoghi, monumenti, ecc. ed alla destra la scritta su sfondo marrone «Radio Sofia» ed il logo della radio (alcuni cerchi concentrici). In occasione delle varie festività il radioa-

scoltatore riceve bigliettini di auguri vari, tra cui quelli in un uso nel paese per l'arrivo della primavera, con in mezzo il caratteristico cordoncino colorato. Una curiosità: i rapporti con le varie redazioni, in particolare quella italiana, sono assai intensi e molto personali, in quanto assai spesso giungono lettere personali molto curate dietro le quali si intuisce un certo lavoro di stesura da parte dell'addetto.

Per ultimo una nota a riguardo degli OM bulgari, che vale un po' per tutti quelli dell'ex blocco comunista. Rispondono volentieri ai rapporti di ricezione e ne sono sinceramente contenti. Bisogna notare che però per loro una affiancatura di lettera normale costa veramente un capitale, anche se nessuno ve lo confesserà mai. Sarebbe meglio, quindi, in questi casi, provvedere con un IRC.

QSL - NEWS

Questo mese abbiamo parecchie notizie un po' da tutto il mondo.

ECUADOR: abbiamo ricevuto una ottima conferma da Radio Federacion Sucua 4960 kHz, pervenuta a tempo di record, ed in maniera impeccabile, smentendo una volta

NAZIONE: BULGARIA - RADIO: COMMITTEE FOR RADIO							
RICEZIONE	MATERIALE INVIATO						
	QSL	QSL-F	LETT.	BANDIERINA	ADESIVI	ALTRO	IRC
A+	A	-	-	SI	SI	SI	NO
NOTE: GESTISCE UN CLUB PER I RADIOAMATORI							
A= Facile; B=difficile; C=estremamente difficile; +/- indica casi lievemente migliori o peggiori; QSL-F=QSL folder							

tanto un paese decisamente non facile da quessellare. L'indirizzo: Radio Federacion Sucua, Morona Santiago. V/S Prof. Albino M. Utitaj P., dirigente de medios de comunicacion social de la Federacion Shuar.

REGNO UNITO: abbiamo trovato finalmente un modo, dopo tanti anni, per quessellare i vari relays della BBC. La notizia, per chi da tanti anni si dedica al radioascolto, ha dell'incredibile, ma è vera. La redazione tedesca della BBC conferma con QSL completa del sito del trasmettitore.

L'indirizzo: BBC World Service, Deutschsprachiger dienst, PO Box 76, Bush House, Strand, London WC2B 4PH, U.K. (fig. 1).

St. HELENA: sono arrivate le conferme da Radio St. Helena, per la trasmissione del 23 ottobre 1992 in occasione dei 25 anni della radio. Per chi non avesse avuto modo di effettuare questo eccezionale quessellamento, segnarsi la data per il 1993, in quanto è probabile che esso si ripeta (fig. 2).

USA: La Voz De Salvacion, 7355 kHz, fornisce agli ascoltatori due indirizzi a cui rivolgere i rapporti d'ascolto, uno a Porto Rico e l'altro in Messico. In entrambi i casi, però, si ha risposta dagli USA, deludendo coloro i quali vorrebbero un nuovo country. L'indirizzo statunitense è il seguente: LV De Salvacion, Bible Place, Cleveland, TN 37320 - 2910, USA, oppure LV De Salvacion, c/o Truth House, PO BOX 770, Havre De Grace, Maryland 21078, USA.

USA: L'American Dissident Voices, una associazione che utilizza pure lei i trasmettitori su 7355 kHz, sembra non confermare in alcun modo i rapporti d'ascolto. Ci si deve accontentare della risposta proveniente da WRNO, che affitta loro i trasmettitori.

CIS - CONFEDERAZIONE STATI INDIPENDENTI: eccovi un altro buon numero di indirizzi dalla ex-Unione Sovietica, come nelle passate puntate di «QSL».

KAMCHATKA, radio KAMCHATKA NIKOLSKAYA SOPKA - PETROPLOVSK KAMCHATSKY 683000

RUSSIA, Radio KAMTCHATKA RTC - UL. SOVIETSKAYA 62G - PETROPAVLOSK - KAMTCHTSKIY

LITUANIA, Radio KAUNAS RADIOFONAS LAISVES AL. 86 - LT 3000 KAUNAS

KAZAKSTAN, Radio KAZAN UL. M. GORKOGO 5 - KAZAN 420015

RUSSIA, Radio KHANTY MANSISYK V. SOKOLOV - RTX ENG. - LENI-



Fig. 3

NA 21 - KHANTY MANSISYK 626200

RUSSIA, Radio KHANTY MANSISYK RTV CENTER - UL. GAGARINA 170 - 626200 KHANTY MANSISK

UCRAINA, Radio KIEW UL. KESTCHATIK 26 - 252001 KIEW

RUSSIA, Radio KIROV UL. URITZ-KRGO 34 - KIROV 610000

RUSSIA, Radio KISHINEV FE BULAN - RTC CH.ENG. - KOTOVSSKOE SHOSSE 64 - KISHINEV 277028

RUSSIA, Radio KOMI PERMYTSKOE KUDYMKAR 617240

RUSSIA, Radio KONTAKT PLUS - R. TITAN KOMPANI UL. SOVIETSKAYA 14 - K9 - 45 00 08 UFA

RUSSIA, Radio KRASNODAR VA TKACHENKO - RTV CENTER DIR. - RADIOSTR. 5 - KRASNODAR 350630

RUSSIA, Radio KRASNOYARSK UL. MICHNIKOVA 44 A - KRASNOYARSK

RUSSIA, Radio KRASNOYARSK RTV CENTER 128 - 660017 KRASNOYARSK

RUSSIA, Radio KRASNOYARSK V. KOROTSCHENKO - RTV CENTER - SOVIETSKAYA 128 - 660017 KRASNOYARSK

LETTONIA, Radio LATVIJAS - LETTONIA P.O. BOX 66 - LR 6935 RIGA

RUSSIA, Radio LENINGRAD UL. RAKOVA 27 - LENINGRAD 1910011

UCRAINA, Radio LUGANSK A.N. MONOSPANOVA - GENERAL NYJ DIRECTOR LUGANKOGO TELERADIOOBIENDINENIJA - LUGANSK

BIELORUSSIA, Radio LUTHERISCHE STUNDE VIA RADIO MINSK

UCRAINA, Radio LUTHERISCHE

STUNDE POST. 1662 - W 2724 SOTTRUM

RUSSIA, Radio MAGADAN RTV CENTER - UL. KOMMUNY 8/12 - 685000 MAGADAN 13

BIELORUSSIA, Radio MINSK UL. KRASNAYA 4 - 220807 MINSK

RUSSIA, Radio MOSCOW (LOCAL BROAD.) UL. AKADEMIKA KOROLEVA 19 - 127427 MOSCOW

ESTONIA, Radio MULGI RIIA 25 - EE 2900 VILJANDI

RUSSIA, Radio MURMANSK SOPKA VANRNICHNAYA - 183 942 MURMANSK

RUSSIA, Radio N EKATERINBURG 620219 EKATERINBURG, GSP 808

TADZHIKISTAN, Radio NADEZHDA (R. HOPE) PYATNIZKAYA 25 - 113326 MOSCOW

Voglio segnalare e ringraziare Luca Botto Fiora del gruppo radiascolto GRAL (c/o Riccardo Storti, via Mattei 25/1, 16010 Manesseno S. Olcese, GE), che mi ha scritto per comunicare a tutti i lettori che il GRAL ha a disposizione la QSL Column 1992, dodici pagine A4 fotocopiate con tutti i dati relativi alle conferme ricevute dagli aderenti al club. Invito gli interessati a scrivere al GRAL per le informazioni. Ringrazio Luca per le precisazioni fornite, che mi saranno assai utili in fase di ristestura degli articoli.

Io ho finito, ciao a tutti da Massimo.





**radio
elettronica
fano**

COMPONENTI ELETTRONICI
APPARECCHIATURE PER OM e CB
VASTA ACCESSORISTICA

61032 FANO (Pesaro) Piazza A. Costa, 11
Tel. e Fax (0721) 805024

RIVENDITORE:



ELETRONICA

TUTTO KIT C.P.E.

Yaesu FT-2200
ricetrasmittitore
veicolare 2 metri, 50 watt

Sei mesi di ricerche e sperimentazioni hanno permesso ad una delle più preparate équipes tecniche di progettatori, quella dei sofisticati laboratori YAESU, di aprire un varco verso una nuova dimensione nell'ambito dei veicoli VHF.

Questo apparecchio super-compatto, è dotato di numerosissime funzioni ed eroga una potenza RF selezionabile tra i valori 5, 25, 50 watt.

49 memorie consentono di programmare funzioni operative, di scansione e altre come ad esempio frequenza split RX/TX, offset per il ripetitore e limiti di scansione. Di

display LCD, delle manopole e dei principali tasti è controllata da un rivelatore foto-sensibile che regola automaticamente la luminosità in base alle condizioni di luce ambientali.

Il modello FT-2200 dispone inoltre di un codificatore CTCSS con 38 toni programmabili: con l'unità di decodifica CTCSS FTS-27 (opzionale) si ottengono canali privati (sotto squelch). Una sequenza musicale «CTCSS Bell» viene emessa come tono di avviso quando il Tone Squelch si apre.

Un'unità DTMF (Microfono MH-27B8, opzionale) per chiamate selet-


Novita' - Redazionali

quest'ultima anche dati e modi relativi, skip di memorie, monitoraggio del canale prioritario e richiamo immediato del canale CALL.

Una caratteristica innovativa dell'FT-2200 è quella di poter ricevere anche la banda aerea, commutando automaticamente il modo da FM in AM.

Il passo di canalizzazione è compreso fra 5 kHz e 50 kHz. La funzione ARS (Automatic Shift Repeater) permette l'impostazione automatica dei valori standard di shift con l'uso del ripetitore, quando l'apparato è programmato per la banda radiomatoriale.

La retro-illuminazione del grande

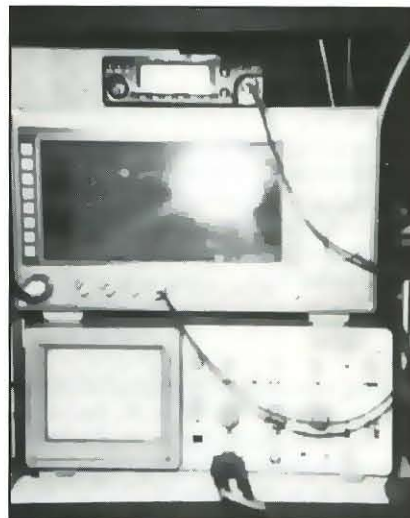


tive e private permette di scegliere come codice ID del proprio ricetrasmittitore ogni numero di tre cifre fino a 999.


In questo caso il ricevitore rimane silenzioso fino all'arrivo del codice prescelto che può essere inviato da qualunque apparato dotato di DTMF standard. Quando viene ricevuta una chiamata, sul display appare il codice della stazione chiamante accompagnato, volendo, anche da un segnale acustico.

Con le funzioni Auto-Page / Forward dell'FT-2200 è possibile estendere la portata del Paging usando lo come stazione ripetitrice. Infatti un codice page riconosciuto valido verrà ritrasmesso immediatamente (entro 5 secondi). Così, se si è fuori

Special Paging Functions

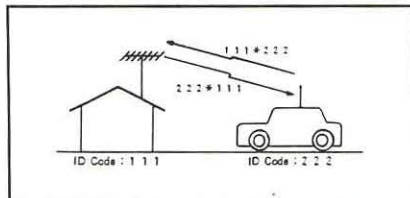

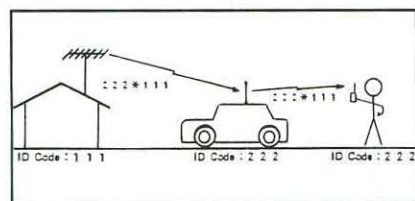Auto-Page Transpond - Quando viene ricevuta una chiamata "pag", l'FT-2200 richiama automaticamente la stazione chiamata con vostro personale codice Id in corretta sequenza, dopodiché si resetta per la chiamata successiva.



Auto-Page Forward - Quando l'FT-2200 riceve una chiamata "page" con il vostro codice personale ID, automaticamente ritrasmette la chiamata "page" in sequenza originale, poi si resetta. Quindi si può ricevere con un ricetrasmittitore portatile la chiamata anche se ci si allontana dall'autovettura.

dalla propria auto, ma con un ricetrasmittitore portatile appresso, purché nel raggio di azione dell'FT-2200, è possibile ricevere ancora chiamate paging da stazioni che non sarebbero state riconosciute perché al di fuori della portata naturale.

Sette memorie di codice DTMF immagazzinano il codice ID personale, oltre a quello di altre sei stazioni o gruppi più frequentemente chiamati che si desiderano monitorare. Inoltre 10 memorie Auto-dial DTMF permettono di richiamare i numeri più comunemente usati, ciascuno con un massimo di 15 cifre.

L'unità DVS-3, opzionale, consente la registrazione digitale e l'ascolto di messaggi. Usando anche l'accessorio MW-2 Wireless, opzionale, si ottiene praticamente il raddoppio dei controlli posti sul pannello frontale, ma a distanza (localmente) e senza fili.



La presa microfonica consente inoltre l'uso di un personal computer per il sistema di controllo CAT.

Prove di laboratorio

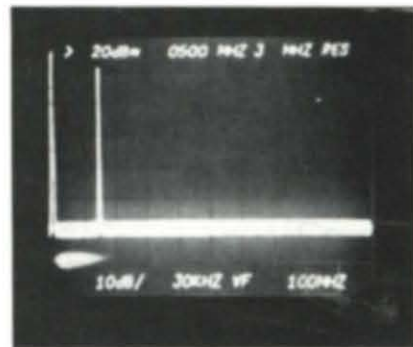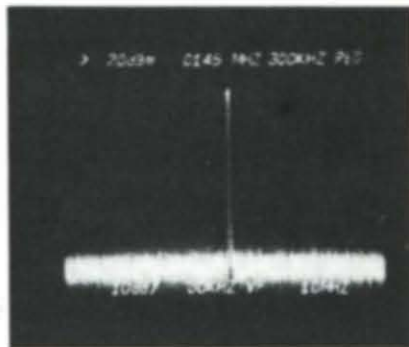2) Strumenti utilizzati per le prove di laboratorio:

- Analizzatore di spettro: Tektronix 7613 da 1 kHz a 1.8 GHz
- Generatore R F: Rohde & Schwartz da 400 kHz a 1 GHz

Con questa strumentazione, come appare dalle foto allegate, si nota l'assenza totale di spurie. Questa prerogativa è fondamentale



per una perfetta trasmissione senza interferenze sui canali adiacenti.

Inoltre sia la potenza RF di trasmissione che la sensibilità di ricezione si sono mantenute a livelli elevati anche agli estremi della fre-

CARATTERISTICHE TECNICHE

Generali

Banda di frequenza	144-146 MHz
Passo di canalizzazione	5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50 kHz
Stabilità di frequenza	infer. a ± 10 ppm (da -10 a + 50 °C)
Modo di emissione	G3E (F3)
Impedenza d'antenna	50 ohm sbilanciati
Tensione di alimentazione	13.8 Vcc $\pm 10\%$ (Negat. a massa)
Absorbimento	Rx: 700 mA - Tx: Alta/Media/Bassa: 10/6/3 A
Temperatura di funzionamento	da -20 a + 60 °C
Dimensioni (manop. escluse)	140x40x160 mm (LxAxP)
Peso	1.23 kg (approssimat.)


Trasmittitore

Potenza di uscita RF	(alta/media/bassa): 50 / 25 / 5 watt
Tipo di modulazione	a reattanza variabile
Deviazione massima	± 5 kHz
Irradiazione spurie	infer. a -60 dB
Impedenza microfono	2 k Ω (a condensatore elettretico)

Ricevitore

Tipo di circuito	supereterodina a doppia conversione
Frequenze intermedie	17.7 MHz e 455 kHz
Sensibilità (a 12 dB SINAD)	migliore di 0.21 μ V
Selettività (-6 / - 60 dB)	12 / 30 MHz
Reiezione di immagine	migliore di 65 dB
Potenza di uscita audio	max 1.5 watt su 8 ohm (dist. 5%)
Impedenza di uscita audio	da 4 a 16 ohm (altop. int. 8 ohm)

Frequenza (MHz)	Potenza di trasmissione (W)	Sensibilità (in μ V a 12 dB SINAD)
140	46 - 30 - 5	0.202
145	45 - 30 - 5	0.164
155	45 - 28 - 5	0.139
165	45 - 26 - 4.9	0.146
174	31 - 25 - 4.6	0.190

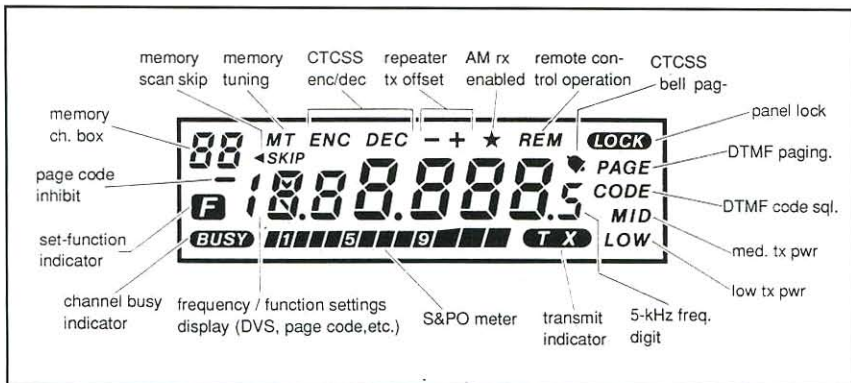

quenza della banda di funzionamento, infatti i valori rilevati sono quelli riportati nella tabellina delle misure effettive.

La dinamica del ricevitore permette una vasta gamma operativa, supportata da un'ottima sensibilità e selettività.

Il display a cristalli liquidi, di ampie dimensioni, fornisce tutte le informazioni relative allo stato operativo dell'apparato.



Veicolare Alinco DR-130 E

È da poco uscito sul mercato il nuovo apparato radioamatoriale dell'ALINCO; si tratta di un monobanda VHF ad uso veicolare molto compatto e non privo di caratteristiche molto interessanti.

Subito ci colpisce per le sue ridotte dimensioni che lo rendono particolarmente idoneo ad essere installato in qualsiasi automobile (Fiat Cinquecento compresa!), inoltre possiede uno stadio finale da 50 watt

ed è dotato di caratteristiche molto avanzate già di serie, tra le quali citiamo i 50 toni subaudio CTCSS al posto dei soliti 38. I 12 toni aggiunti fanno parte del nuovo standard degli apparati di nuova generazione prodotti in Giappone.

Guardiamo ora più in dettaglio il DR-130E: l'ALINCO si è dimostrata molto sensibile al problema dell'ecologia; infatti la scatola che lo contiene è completamente costruita con materiali riciclati. All'interno, oltre al DR-130E, troviamo la staffa di montaggio, il cavo di alimentazione, il microfono ed il manuale d'uso in italiano (fattore sempre molto importante).

Abbiamo prima citato le dimensioni compatte; per essere più precisi possiamo dire che il DR-130E misura 140x40x155 mm. Sul frontale ci sono solo 11 comandi, 6 dei quali attivano anche una seconda funzione, accessibile tramite il faticoso tasto «F»: ciò significa un'estrema semplicità d'uso senza ricorrere alle istruzioni del manuale (C'è ancora qualcuno che lo fa?).

Collegiamo ora un'antenna alla presa sul pannello posteriore, ed dimentichiamo il DR-130E: ci appare in modo chiaro ed evidente la scritta 145.00 sul display retroilluminato. Finalmente un apparato studiato principalmente per essere pratico e funzionale; infatti le cifre della frequenza sono di buone dimensioni e di facile lettura! Proseguiamo nella nostra esplorazione di questo apparato: la potenza di uscita RF che abbiamo misurato tramite un test-set Rohde & Swarz è stata di 45 watt a 145.000 MHz, mentre caliamo a 13 watt se si opera sui 170.000 MHz. La misura della sensibilità è stata una nota molto piacevole in quanto il DR-130E si è comportato in modo egregio: 0,1 μ V su tutta la gamma 132-174 MHz. Una sensibilità che è risultata quindi molto lineare anche ai limiti di banda, mentre i centro banda (145.00 MHz) abbiamo addirittura misurato 0,08 μ V! Niente male, vero?

Nel passato, gli apparati radioamatoriali ALINCO hanno assunto una cattiva reputazione per via di una qualità audio-modulazione non proprio eccellente. Ora possiamo tranquillamente affermare che i tecnici della fabbrica giapponese hanno lavorato veramente molto e possono ora essere fieri dei loro risultati; è sufficiente vedere funzionare un loro apparato della serie DJ (portatili) o DR (veicolari) per verificarne la qualità.

Torniamo ora al nostro DR-130E e vediamo in dettaglio in cosa consiste il fatto dei 50 toni CTCSS. Oltre ai 38 toni standard, il DR-130E offre altri 12 toni i quali adoperano una frequenza che si aggiunge a quelle già note. Ciò permette una comunicazione più riservata in quanto si fa uso di toni per il momento ancora sconosciuti in Italia, ma che verranno utilizzati anche dalle altre case costruttrici in futuro, è quindi garantita la completa compatibilità. Per l'utilizzo di questi toni non c'è bisogno di acquistare alcuna scheda opzionale solitamente abbastanza costosa, ma il CTCSS Encoder/Decoder è già fornito di serie. Per quanto riguarda il DTMF invece, l'unità Encoder è già inserita, però occorre acquistare il microfono con la tastiera (disponibile come accessorio) per il suo utilizzo. Un fattore molto importante consiste nel fatto che tramite una procedura sui tasti frontali è possibile rendere il DR-130E canalizzato. Per fare questo occorre avere memorizzato precedentemente i canali di memoria



che ci occorrono, poi, come d'incanto, il DR-130E non visualizza più la frequenza ma solo il numero del canale (che corrisponde a quello della memoria) in cui si opera.

Notevole, vero?

Un'altra caratteristica che risulta interessante è il Time-Out-Timer (TOT) il quale spegne l'apparato dopo un certo periodo di trasmissione, proteggendo così gli stadi finali. Questo periodo è programmabile da 30 a 450 sec. Risulta molto utile in diverse situazioni, per esempio per coloro che sono abituati a lunghi periodi di trasmissione pensando magari di trovarsi davanti un microfono di un karaoke (!), oppure per limitare i danni causati da errori durante la trasmissione

Altre funzioni, quelle classiche, sono: SCAN, KEY-LOCK, MEMORIES (20 sono in dotazione, ma si possono aggiungere altre 80 memorie così da portare il totale a 100), PRIORITY CHANNEL, SHIFT programmabile (fino a 15 MHz); peccato non siano previste la ricezione della banda aerea e dei 900 MHz.

A questo punto abbiamo provato il DR-130E sul campo, o meglio in automobile. Durante l'installazione non abbiamo riscontrato alcun problema grazie alle dimensioni ridotte dell'apparato e dalla semplicità dei collegamenti da effettuare. Abbiamo installato un'antenna veicolare DIAMOND SG7200 1/2 onda sulla nostra OPEL ASTRA ed abbiamo iniziato ad effettuare collegamenti radio tramite i ponti ripetitori della zona ed il laboratorio presso i nostri uffici dove i nostri colleghi ci attendevano davanti ad un ALINCO DR-599E ed un'antenna DIAMOND X7000 posta sul tetto ad un'altezza di circa 7 metri. I risultati sono stati più che soddisfacenti in quanto si sono coperti tranquillamente distanze anche superiori ai 30 km. Mentre per quanto riguarda i ponti ripetitori, oltre a quelli della nostra regione, si accedeva senza problemi anche a quelli della Svizzera ed a quelli del centro Italia.

Concludendo possiamo definire il DR-130E un ottimo apparato che malgrado le dimensioni ridotte offre la possibilità anche al radiomatore più esigente, di poter fare affidamento su di un apparato completo, pratico, funzionale e, perché no, anche un po' «rivoluzionario».

G.L. POZZI, lo sviluppo di un'idea imprenditoriale

La Società G.L. Pozzi nasce nell'immediato dopoguerra e cresce nel tempo fino a diventare leader riconosciuta nella produzione di manopole dalle più disparate forme, colori e materiali, per le più diverse applicazioni.

Sono i prodotti più noti anche se l'Azienda di Desio si impegna nella realizzazione di diversi modelli di

connettori TV, di spine e prese di varia utilità, di telai per televisori, di portafusibili ecc., di un ventaglio di accessori e di componenti, insomma, di più ampia dimensione.


Attraverso le alterne fortune del settore audio e video MADE IN ITALY nei decenni, la Società accumula esperienze e crescenti capacità produttive.


Fino ai primi anni '80, la Pozzi, punta tutte le proprie forze sulla PRODUZIONE DIRETTA di quanto andrà poi a proporre al mercato

Cosmo Electronic Telecommunication

Via Cesare Battisti 15
20019 Settimo Milanese

Tel. 02/33502002
0337/297280

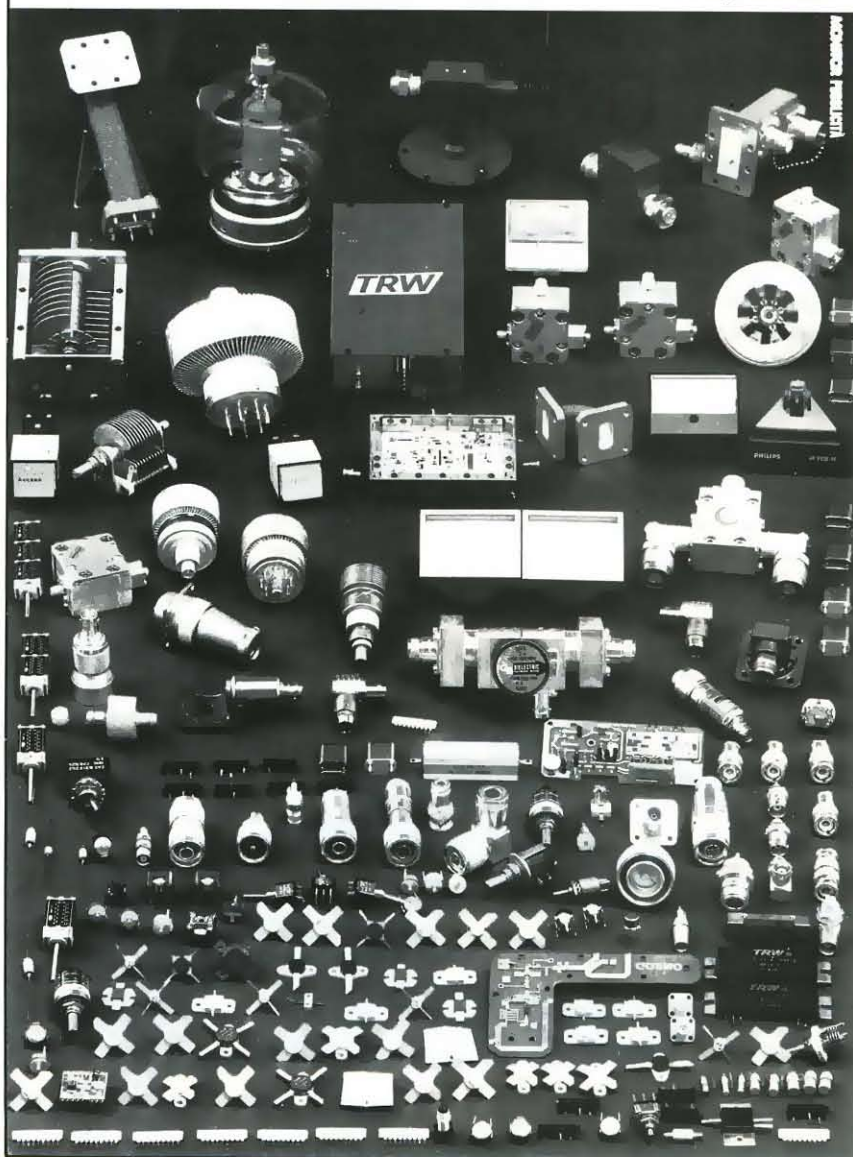

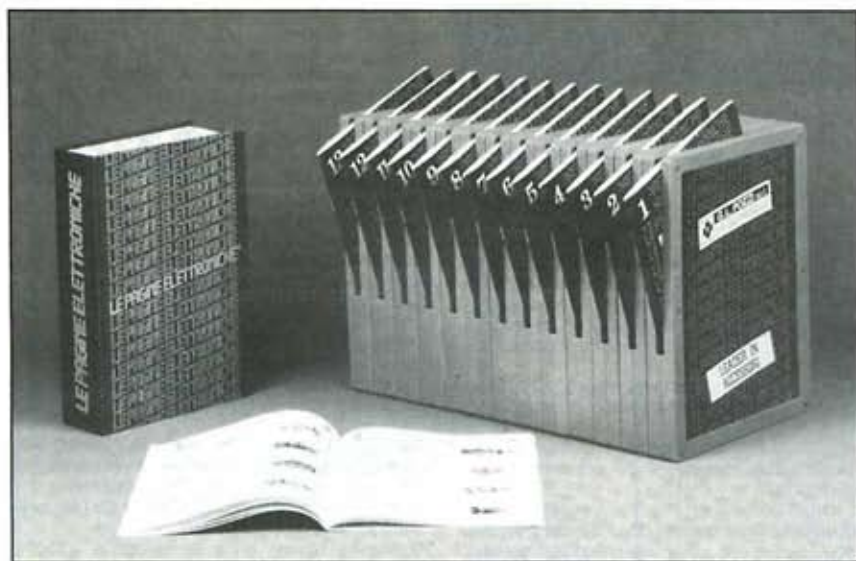

attraverso un catalogo generale.

I casi di commercializzazione di materiali prodotti da terzi, sono rari.

Nella seconda metà degli anni '80, mettere a disposizione del mercato della componentistica elettronica le esperienze maturate nell'attività di produzione sia pur durante 40 anni di attività diretta, non basta più.

Occorre aprirsi alla collaborazione con altri fabbricanti di sicura affidabilità e dare, a quei produttori che dispongano di valide proposte, l'opportunità di una vetrina attraverso la quale offrire al mercato i propri migliori e più recenti prodotti.

Per questo, nel settembre '88 nascono le pagine elettroniche.

Un assortimento di migliaia di articoli per apparecchiature elettromeccaniche, elettroniche e musicali, a portata di mano attraverso un volume di oltre 600 pagine, pensato per le Aziende.

L'Azienda ha imparato a fornire alla propria Clientela europea:

- l'efficacia dell'esperienza produttiva e l'efficienza dell'abilità distributiva.

LE PAGINE ELETTRONICHE

Al passo coi tempi, il "libro/catalogo" si è trasformato in un comodo contenitore in cui sono ordinati 13 cataloghi divisi in altrettanti ordini merceologici.

È la logica evoluzione di uno strumento indispensabile al più esigente degli utenti, infatti per ogni articolo si è provveduto a specificare tutte le misure e le caratteristiche tecniche rendendo le pagine elettroniche un mezzo di lavoro importantissimo che potrà essere tenuto continuamente aggiornato rifacendo solo un singolo catalogo ogni

volta che il mercato richieda eliminazione di articoli obsoleti o l'aggiunta di articoli nuovi.

Altra importante caratteristica è la comodità di consultazione rapidissima di un solo limitato numero di pagine che racchiudono il prodotto ricercato.

Il nuovo catalogo/contenitore LE PAGINE ELETTRONICHE è sostenuto anche da un qualificato staff commerciale che telefonicamente o con visite in loco fornisce tutte le ulteriori informazioni di cui l'utente abbisogna.

Le pagine elettroniche sempre più al servizio del cliente!

G.L. POZZI s.r.l. - 20033 DESIO (Milano)
- Tel. (0362) 62.51.67/8 - Telefax
(0362) 300935



La Amphenol ha prodotto un nuovo connettore N (tipo UG21) denominato 82-202-1006 specifico per uso su cavi FOAM (CT 50/20 - RG213 FOAM - INFLEX, ecc.).

Reperibile presso Milag Elettronica - Via Comelico 10 - 20135 Milano e rivenditori di zona.





HAM CENTER
di PIZZIRANI P. & C. ...
VIA CARTIERA, 37 - TEL. (051) 84.66.52
40144 BORGONUOVO DI PONTECCHIO MARCONI
(BOLOGNA) ITALY

COMPONENTI ATTIVI

**Transistor B.F.
Transistor R.F.
Circuiti integrati
Display
Led
Fotodisaccoppiatori
Funzioni complesse**



HAM CENTER

**...Ricordate è sinonimo
di garanzia e qualità!!!**



RADIOCOMMUNICATION SYSTEMS

Assistenza tecnica autorizzata:

KENWOOD

ALINCO

PER IL LAZIO

MARCUCCI

YAESU

ICOM

DAIWA



MOTOROLA

PER GLI APPARATI VHF-UHF

SIAMO SPECIALIZZATI DAI RICETRASMETTITORI A VALVOLE SINO ALL'ULTIMA GENERAZIONE

Viale Angelico 51 - 00195 ROMA - Tel. 06/3723146

CONSULTATECI

PICCOLI ANNUNCI

PER LA PUBBLICAZIONE NELLA RUBRICA "PICCOLI ANNUNCI" ALLEGARE L. 10.000 IN FRANCOBOLLI QUALE RIMBORSO SPESE DI COMPOSIZIONE GLI ANNUNCI VERRANNO RIPETUTI PER 2 MESI CONSECUTIVI (SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI).
SERVISI ESCLUSIVAMENTE DELLA CEDOLA

N.B. - LA SUEDETTA RUBRICA È DESTINATA A VENDITE DI USATO O SCAMBI TRA PRIVATI: GLI ANNUNCI A CARATTERE COMMERCIALE PER I QUALI SONO PREVISTE SPECIALI TARIFFE PUBBLICITARIE, VERRANNO CESTINATI.

OFFRO Ricevitori nella gamma 80-40-25 metri. Il ricevitore garantito in ottime condizioni. Ossia: non manomesso. Provalo prima della spedizione completo di valvole, cuffia, cristallo di calibrazione a 200 kc/s. Schemi dettagliati del ricevitore. Più lo schema per costruire. Un alimentatore per alimentare lo stesso RX attraverso la rete a 220 volt 50 P/di. Ecco le caratteristiche del RX offerto. RX/Sezione del AN/GRC9, tre bande di frequenze. Ossia: banda n. 1 da 6,6 a 12 Mc/s - Banda n. 2 da 3,6 a 6,6 Mc/s - Banda n. 3 da 2 a 3,6 Mc/s. Tipo di segnali ricevuti: CW...M.C.W; voce. Monta sette valvole. Può ricevere in cuffia ed in altoparlante supereterodina con MF a 456 kc/s. Calibratore a cristallo. Prezzo L. 180.000 più L. 20.000 di spese. Silvano Giannoni - Casella Postale 52 - 56031 Bientina (PI) - Tel. 0587/714006

VENDO Provalvalvole in ottime condizioni e funzionante tipo: 1177 con cassetto aggiuntivo, TV7 e Hickok. Corredati di manuali d'istruzioni. **VENDO** valvole nuove imballate tipo: 813 RCA-801 Hitron - 809 RCA-841-Hitron-2A3 RCA-10Y=VT25-EL84 Mullard-EL34 TFK-EL3 - ABL1 - ECH4 - AZ1 - 24A - 27-41-42-35-51-55-56-58-75-76-77-78-80 etante altre. Borgia Franco - Via Valbisenzio 186 - 50049 Vaiano (FI) - Tel. 0574/987216

ACQUISTO, VENDO, BARATTO Radio, valvole, libri e riviste radio ante 1933. Procuo schemi dal 1933 in poi. **CERCO** Antenna a telaio, altoparlante a spillo e una molla diam. mm 10 di filo acciaio armonico da mm 11 di diam. lunghezza m. 3. **CERCO** Schemario Philips 944A. **ACQUISTO** valvole zoccolo europeo 4-5 piedini a croce. Tel. 010/412392 (dopo le 20.30)

CERCO Tasti morse di ogni genere, civili e surplus tutte le epoche. **CEDO** vari registratori a bobina, marche Geloso, Grundig, Castelli. **ACQUISTO** ricevitori e trasmettitori minime dimensioni ma valvolari un tempo utilizzati dai partigiani. Sono apparecchi con tasto incorporato. ATTENTI amici del ric. popolare tedesco DKE: offro 15 tubi VY2 nuovi, in blocco. Tubi: P800 - P2000 - P35 e altri. 3 macchine scriventi Morse complete. Non vendo! **CERCO** apparecchi valvolari piccoli ex partigiani e/o relativa documentazione - conguaglio. Longhi Giovanni - Via Seebegg 11 - 39043 Chiusa (BZ) - Tel. 0472/847627

CERCO Interfaccia CODE 3; **VENDO** radiocomando Rossi-Graupner 6 canali + 4 servi + ricevente + batterie; **VENDO** cercametri N.E. LX756-757 montato e funzionante; interfaccia RTTY N.E. LX 1026 montata e funzionante, il tutto a prezzi di realizzo. **CERCO** scheda tone squelch per standard 520. Tumminelli Egidio - C. P. 352 - 93100 Caltanissetta - Tel. 0934/576158-568161(serali)

VENDO Analizzatore di spettro Advantest 4 GHz L. 9.000.000 + generatore Marconi AM-FM 500 MHz fino a 0,15 µV L. 2.200.000 + Sinad Meter unaohm 200.000. Se in blocco L. 10.000.000. Causa passaggio a sistema superiore il materiale in ottimo stato. Qualunque prova c/o mio domicilio. Marella Marco - Via XX settembre 19 - 85100 Potenza - Tel. 0336/854461

VENDO WS 19MKIII completa di accessori, Collins 75S3 Round Emblem, Hallicrafters S41G, Geloso G4/216 MK III, preamplificatore e finali monofonici a valvole quad 22. Grandio Mauro - Via M. Polo 6 - 30035 Mirano (VE) - Tel. 041/4355863

VENDO Programma per la gestione dello scanner AR3000 e/o AR3000A di cui ne permette l'uso anche come analizzatore di spettro con cursore e Marker a L. 70.000 + S.P. **VENDO** anche programma per la gestione di I/O via porta stampante del PC L. 40.000 + S.P. Marinoni Enrico - Via Volta 10 - 22070 Lurago Marinone (CO) - Tel. 031/938208 (dopo le 20)

VENDO Computer Sinclair QL superaccessoriato. Prezzo modico, occasione. Tel. ore serali Adriano 0861/591920

VENDO Antenna Cubical Quad Spyder 2 el. della PKW, nuova mai usata a lire 900.000 trattabili. Tratto solo di persona. IT9MUO Alfonso Tel. 0925/997223 - 22362 dalle 15:00 alle 15:30.

CERCO Giradischi LINN Sonder LP12 - **CERCO** schema Philips 944A. Tel. 0575/601059

VENDO Telecomando funzionante via radio e via telefono con codice accesso, 10 canali, risposta L. 250.000. Interfaccia telefonica no larsen µPC L. 350.000, viva voce CB con echo e roger bep L. 150.000. Viva voce per Motorola Microtac L. 230.000. Ferro Loris - Via Marche 71 - 37139 Verona - Tel. 045/8900867

CERCO Geloso TX GA 225 anche non funzionante purché non manomesso. Frosinini Igino - Via Corte 5 - 52024 Loro Ciuffenna (AR) - Tel. 055/9172532 (ore 21/22)

VENDO Scale parlanti originali Imca Radio per Esa - multi gamma - E. Montù "Radiotecnica" in 3 volumi 1953 L. 200.000. Annate complete rivista l'antenna 1935-1936-1937, i volumi sono rilegati. Radiohandbook 1957 in italiano. Della Bianca Maurizio - Tel. 010/312229 (pomeriggio)

VENDO Drake linea R4-B+T4XB + MS-4 con micro turner + 3 accessori L. 1.250.000 (trasporto compreso). Standard RTX 144-430 MHz mod. C 4608 D L. 1.100.000 (trasporto compreso). Standard RTX 144-430 MHz mod. C 500 E completo di accessori L. 800.000 (trasporto compreso). Radiokit annate **VENDO** complete dalla prima annata di stampa. Tel. 0544/404052 (sera dopo le 20)

VENDO RTX VHF modello CT 1600 palmare completo di booster e antenna da base mod. CX144 Sirtel 5/8 d'onda tutto per L. 360.000 trattabili. **VENDO o CAMBIO** con transceiver VHF all mode anche di vecchia concezione, stazione completa per CB del valore di L. 1.800.000 prezzo di listino. Uccino Francesco - Via C. Battisti 271 - 98023 Furci Siculo (ME) - Tel. 0942/791653

CERCO valvole tedesche VCL11, VY2, 3NF prova valvole zoccolatura europea munito di manuale, radio Balilla anche non funzionante, Fonola mo. 547 - 1939 **COMPRO o CAMBIO** con altro materiale o valvole. Monaco Agostino - Via A. Volta 26 - 50047 Prato - Tel. 0574/596695

VENDO Valvole nuove originali costruite epoca, vari tipi PL81, 12AV6, 5Y3, ECC84, ECC86, 12SM7, 12SQ7, 6-SQ7 per BF, AF, chiedere elenco inviando francobolli per risposta. Vidotti Attilio - Via Plauto 38/3 - 33010 Pagnacco (UD) - Tel. 0432/661479 (fax 650182)

VENDO RX Marc, sintonia analogica e digitale L. 250.000. **VENDO** inoltre modem MK6 macrotec per Commodore 64 + interfaccia L. 250.000. Cattaneo Giorgio - Via Ebro 9 - 20141 Milano - Tel. 02/57303268 (ore serali)

VENDO Antenna HF verticale 10-15-20-40-80 m art. R5 della Eco ancora confezionata. Rotore Aiga mod. 3000C funzionante ma con un pulsante rotto. Rotore Stolle funzionante il tutto per L. 500.000. Telefonare dopo le 19.00. IK4GRE Stefani Fortunato - Via dei Glicini 38 - 42100 Reggio E. - Tel. 0522/27816

VENDO Hancycor 90S Intek ricetrasmittitore portatile CB - 27 MHz nuovo in garanzia con microfono palmare esterno + foderia + batterie ricaricabili, modificato 120 canali L. 350.000. Gargiulo Giulio - Via Pozzuoli 17 - 00182 Roma - Tel. 06/70451381

ACQUISTO 2 dynamotor DM28 a 28 V per BC 348, basi montaggio FT162 per BC342, base montaggio FT151-C per BC191, cavi da dynamotor a TX ART13, demodulatore RTTY CV31 o CV182, cassetto portabatterie per TRC7. Montanelli Alberto - Via B. Peruzzi 8 - 53010 Taverne d'Arbia (SI) - Tel. 0577/366227

VENDO Oscilloscopio Tektronix 466 con DMM + memoria 100 MHz, oscilloscopio Tektronix 7613 + DMM + memoria 100 MHz, oscilloscopio Tektronix 422 20 MHz come nuovo, analizzatori logici HP mod. 1600/1640A ecc, altra strumentazione varia a prezzi di realizzo. Casini Piero - Via L. Da Vinci 17 - 56010 Ghezzano (PI) - Tel. 050/879375

CERCO Filtri meccanici Collins 450 kHz LSB-USB. Cocci Fulvio - Via Sesia 6 - 27100 Pavia - Tel. 0382/422517

SCAMBIO, CEDO e ACQUISTO Riviste di elettronica recenti e non. Inviare lista dettagliata, annuncio sempre valido. **CERCO** quarzi particolari con bulbo in vetro. Bruni Sante - Via Viole 7 - 64011 Alba Adriatica - Tel. 0861/713146

VENDO n. 2 telefoni da tavolo in bachelite anni 50, perfetti, completi e funzionanti, marca Siemens, più un VFO 4/105 della Geloso nuovo completo di valvole nel suo imballo originale oppure **CAMBIO** con RX surplus. **VENDO** n. 2 amplificatori d'antenna per impianti centralizzati e uno nuovo e uno usato della Prestel, perfetti, oppure **SCAMBIO** con RX surplus eventualmente conguagliando. Gusella Pierino - Via Colletto 73 - 17010 Cairo M. (SV) - Tel. 019/599864 (sera)


VENDO Modem RTTY CW della Elettroprima per C64 L. 100.000; terminale videotex con monitor Ambra L. 200.000; computer Toshiba HX22 MSX (solo tastiera) L. 100.000; modem videotex per C64 L. 50.000; preamplificatore d'antenna 24-2150 MHz mod. M100 L. 150.000. D'Azeglio Massimo - C.P. 23 - 91019 Valderice - Tel. 0923/891047 (dalle 13 alle 21)

ACQUISTO H2, possibilmente, dynamotor DM28 per BC348; cavi collegamento da dynamotor a TX art. 13 e cavo da dynamotor a batterie sempre per TX art. 13. **CERCO** coperchietto capsula micro BC611; demodulatore CV31 o CV182. Montanelli Alberto - Via B. Peruzzi 8 - 53010 Taverne d'Arbia (SI) - Tel. 0577/364516-366227

Vi interessa fare packet radio con due soldi?; computer spectrum plus 48k, interfaccia packet, 75 cassette con programmi vari (tra cui packet, RTTY, FAX, SSTV, CW), monitor TV, stampante termica, il tutto per L. 200.000 trattabili. Tel. 051/583022 (dopo le ore 18.00)

VENDO Gruppo "UPS" nuovo "Sakura" Japan c/voltmetro input/oupt batteria autocontenuta uscita 220 volt, 200 Watt alta qualità L. 500.000. Telefonare dopo ore 20. Sisto F. - Milano - Tel. 02/39262036

Novità Settembre '93

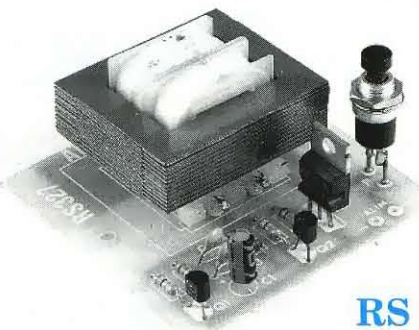

RS 327

RS 327..... L.26.000

E.D.P. DIFESA ELETTRONICA PERSONALE

E' un dispositivo molto adatto alla difesa personale. Ogni volta che un malintenzionato viene a contatto di due asticelle metalliche (non fornite nel KIT) riceve una forte scossa (non pericolosa per il fisico perché a bassa intensità di corrente) che lo farà desistere da ogni sua azione. Il dispositivo può anche essere utile per difendersi da animali aggressivi. Date le sue ridotte dimensioni (viene montato su di un circuito stampato di 60 x 22 mm) e il suo basso consumo può essere inserito in una borsa in modo da evitare eventuali borseggiamenti. Per l'alimentazione occorre una batteria per radioline da 9 V e l'assorbimento è di circa 50mA. Può essere racchiuso nel contenitore plastico LP 462 completo di vano batteria.

RS 328..... L.65.000

IONIZZATORE PER AUTO - CASA

Funziona con l'impianto elettrico dell'auto a 12 V e genera ioni negativi nell'aria circostante, che respirata, crea molti benefici al nostro organismo. Gli ioni negativi aggravidano i batteri distruggendo le impurità sospese nell'aria, eliminando così molte forme di allergia. Distruggono i fumi e agiscono da deodorante. La carenza di ioni negativi fa sì che il nostro organismo generi una quantità troppo elevata di SEROTONINA, provocando parecchi disturbi come irritabilità, scarsa concentrazione, ipertensione arteriosa, mancanza di memoria ecc. Il suo assorbimento medio è di circa 170 mA e può essere usato in casa alimentandolo tramite il KIT RS 329. Il dispositivo può essere racchiuso nel contenitore plastico LP 011.

RS 329..... L.23.000

ALIMENTATORE - CARICABATTERIE PER ANTIFURTI

E' un particolare dispositivo che serve per la ricarica delle batterie usate per l'alimentazione di antifurti o altri dispositivi che non richiedono una eccessiva corrente. Può essere usato per la ricarica normale o in tampone. La sua tensione in uscita è di 13,8 Vcc nominali sotto carico. La massima corrente erogabile è di 1 A, per cui la capacità massima della batteria da ricaricare non deve superare i 6 A/h. Può anche essere vantaggiosamente usato per alimentare tutte quelle apparecchiature che prevedono un'alimentazione dall'impianto 12 V dell'auto (naturalmente la corrente assorbita non deve superare 1 A). Per il suo corretto funzionamento occorre applicare all'ingresso un trasformatore con secondario 16 - 17 V 1 A.

RS 330..... L.32.000

ELETTROSTIMOLATORE - TENS -

L'elettrostimolazione cutanea TENS (TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE SIMULATION) utilizza correnti impulsive a bassa frequenza che, creando una certa contrazione muscolare, rassodano e tonificano i tessuti. Inoltre, la stimolazione elettrica, induce l'organismo a produrre sostanze in grado di alleviare il dolore. Il dispositivo che presentiamo è un ottimo ELETTROSTIMOLATORE che produce in uscita una serie di impulsi di particolare forma (ONDA CINESE - impulso a larghezza costante seguito da picco negativo). Il livello e la frequenza possono essere regolati in base al trattamento scelto (TONIFICANTE - ANTIDOLORIFICO). Per l'alimentazione occorre una batteria da 9 V per radioline e l'assorbimento medio è di circa 10 mA. All'uscita del dispositivo vanno collegati due elettrodi da applicare sulla pelle del soggetto da trattare (non forniti nel KIT - possono essere costituiti da dischetti metallici, spugna conduttiva ecc.). Il dispositivo NON va usato su soggetti portatori di PACE - MAKER e su donne in stato di gravidanza.

RS 331..... L.40.000

TEMPORIZZATORE DI RETE 1 - 10 MINUTI

E' uno strumento di grandissima utilità che può essere impiegato nelle più svariate occasioni. E' alimentato direttamente dalla tensione di rete a 220 Vca, la quale è presente all'uscita del dispositivo soltanto per il tempo prestabilito. In posizione di attesa, il temporizzatore, NON assorbe corrente. Premendo l'apposito pulsante di START, in uscita, è presente la tensione di rete a 220 Vca che viene a mancare trascorso il tempo precedentemente impostato (1 - 10 minuti). Tramite il pulsante di RESET, il dispositivo, può essere azzerato in qualsiasi momento. I contatti del relè che interrompono (o attivano) l'uscita, possono sopportare una corrente massima di 10 A. Le occasioni di impiego di questo temporizzatore sono particolarmente infinite: temporizzatore per BROMOGRAFI, macchine da incisione per CIRCUITI STAMPATI, temporizzatore LUCI SCALE, per TOSTAPANE, pompe per ANNAFFIAMENTO DI GIARDINI ecc. Il KIT è completo di tutte le sue parti per il funzionamento (compreso il trasformatore di alimentazione) tranne i pulsanti. I collegamenti al dispositivo sono agevolati grazie ad una apposita morsetteria. I tempi possono essere modificati come dalle istruzioni allegate.

RS 332..... L.36.000

CENTRALE ANTIFURTO AUTOMATICA

E' stata appositamente studiata per essere impiegata in qualsiasi ambiente (casa, auto, autocarri, roulotte, camper, barca ecc.) e grazie alle sue ridottissime dimensioni (6 x 8 cm) può essere facilmente occultata. Sono previsti ingressi per protezioni istantanee e ritardate ai quali andranno applicati contatti del tipo NC, (ad esempio M4301 del nostro catalogo). L'uscita è rappresentata da un relè i cui contatti possono sopportare una corrente massima di 2 A. La centrale antifurto è temporizzata in USCITA, ENTRATA e ALLARME. La tensione di alimentazione può essere compresa tra 12 e 24 Vcc e l'assorbimento è di soli 10 mA a riposo e 90 mA in allarme. Se usata in ambienti domestici può essere alimentata tramite l'ALIMENTATORE CARICA BATTERIA RS 329.

I prodotti ElseKit sono in vendita presso i migliori rivenditori di apparecchiature e componenti elettronici. Qualora ne fossero sprovvisti, possono essere richiesti direttamente a:
ELETTRONICA SESTRESE S.r.l. - Via L. Calda 33/2 - 16153 - GENOVA
Tel. 010/603679 - 6511964 Fax 010/602262
Per ricevere il catalogo generale, scrivere citando la presente rivista, all'indirizzo sopra indicato.

Il Meteosat in diretta sul vostro PC/Notebook

SoftMare Sat 2000

Il kit **SoftMare Sat 2000** vi permette di aggiungere al vostro PC o al vostro Notebook una periferica tra le più affascinanti che si possano concepire: i satelliti che forniscono le immagini della terra!

I satelliti METEOSAT per l'Europa e GOES per l'America sono stazionari rispetto alla terra e situati al di sopra dell'equatore ad una altitudine di 36.000 Km. Questi satelliti trasmettono in continuazione immagini di qualità superba negli spettri dell'infrarosso, del visibile e del vapore acqueo, unitamente ad alcune carte meteorologiche.

Con il kit **SoftMare Sat 2000** potrete catturare e visualizzare queste immagini anche in movimento e a colori sul vostro PC/Notebook. Potrete analizzare l'estensione e l'altezza delle nubi, misurare le temperature superficiali di mari e terre, individuare una tempesta tropicale e perfino scoprire gli incendi delle foreste.

Il sistema di ricezione **Meteosat SoftMare Sat 2000** si compone di:
▪ **Antenna parabolica** di 1 m di diametro
▪ **Convertitore** per meteosat
▪ **Ricevitore satellitare** per meteosat
▪ **Software e demodulatore seriale** PC WEATHERSAT da installare su PC/Notebook.

Le immagini possono essere gestite e visualizzate in tutti gli standard grafici (CGA/Hercules/EGA/VGA/SuperVGA) e riprodotte sui vari tipi di stampanti (aghi/inkjet/laser), utilizzando un qualsiasi PC o Notebook IBM compatibile (286/386/486).

Non è richiesto alcun inserimento di schede all'interno del computer. Il sistema si distingue per la semplicità di installazione e per la facilità d'uso.

Kit completo SoftMare Sat 2000

Lire 1.990.000 iva esclusa

Altri prodotti **SoftMare** di ricezione e di navigazione su PC:

PC-WEATHERFAX	Sistema per ottenere in diretta carte meteo e immagini da satellite a colori e alta definizione.
PC-WEATHERSAT	Sistema satellitare completo per immagini dirette da satelliti orbitali e geostazionari.
PC-NAVTEX	Sistema di decodifica e restituzione in chiaro di codici Morse, Navtex, Teletype, Fec, Selcal.
PC-NAVIGATOR	Simulatore di navigazione tridimensionale da addestramento diurno-notturno vela-motore.

Per richiedere informazioni o per acquistare il prodotto rivolgersi direttamente a:

*** SUGI srl Divisione SoftMare**
via Saragozza 33, 40123 Bologna
tel: 051-581051 Fax: 051-581193

Importante riparazioni e allineamenti accurati apparecchiature HF - VHF - UHF. Ricondizionatori e/o restauri apparati valvolari con utilizzo di componentistica adeguata. Consulenze engineering dispositivi e sistemi di trasmissione radio voce e dati.

Casagrande Marco - P.zza M. Sanmicheli - 00176 Roma - Tel. 06/2772714

VENDO Antenna ricevente professionale brev. Tekhna mod. tra ricezione 0,2 - 50 MHz con accordatore applicato in antenna e quadro comando al posto d'ascolto, risonanza regolabile da 10 a 150 m, completa di cavo RG8 e relativo cavo per comando accordatore a distanza. In buone condizioni completamente stagna e verniciata contro gli agenti atmosferici altezza 6 m circa L. 400.000. Cortella Paolo - Via Garibaldi 3/8 - 30173 Mestre (VE) - Tel. 041/614106 (ore 15.00-17.00)

VENDO Antenna onde lunghe N.E. LX 1030 + 1031 complete di mobile L. 50.000 interfaccia meteosat + NOAA/MET LX 1049 + 1049 B + programma per IBM con mobile L. 70.000 sincronizzatore per polari LX 967 + mobile L. 50.000. Perfetti garantiti. Trasverter ELT TRV50 scattolati L. 300.000 nuovo! Ceccotti Enrico - Via Livornese est 154 - 56030 Perignano - Tel. 0587/617825 (ore ufficio)

VENDO Antenna verticale Hy-Gain DX88 per 28/24/21/18/14/10/7/3,8 MHz usata 6 mesi L. 430.000; ant. verticale autocostituita alluminio + fibra per 40/80/160 m alta 20 m autoportante senza tiranti L. 380.000; più diverso materiale fibra rinforzata per costruirne altre; antenna delta loop in alluminio boom a 6 m per 28/21/14 MHz rispettivamente 4+3+3 elementi, altra delta loop per 28/18/24 MHz. Ghidini Vittorio - Via Lombardia 38 - 41050 Montale R. (MO) - Tel. 059/530435 (ore 20.30)

VENDO RX Collins 51S1 0,5+30 MHz completamente riallineato e ricondizionato, perfetto, completo di manuale, valvole di ricambio, convertitore O.L. Visibile e prova, non spedisco, L. 2.000.000. Tel. 040/365166 - Paolo.

VENDO Kenwood TS 850 S + AT + YK 88SN-1 + DRV-2 il tutto nuovo mai usato. L. 2.900.000, non spedisco. Alberto Rizzo - P.zza M. Benedicte 6-5 - 16013 Campoligure (GE) - Tel. 010/920736 (20-22)

Ricevitore Hallicrafters SX117 copertura 85 kc + 30 MC, n° 13 bande con escursione di 500 kc; a richiesta posso inserire le seguenti frequenze: 1,5 + 2 Mc (160 m) 3 + 3,5 (88 m) 6,5 + 7 (45 m) 7 + 7,5 (40 m) 14 + 14,5 (20 m) 21 + 21,5 (15 m) n° 3 bande (CB) 26,5 + 27 / 27,25 + 27,5 / 27,5 + 28 (10 m) 28+28,5 / 29,25 / 29,5+30 MC. Stazioni campione 9,5+10 Mc (WWV), perfetto **PERMUTO** con ricevitori Collins 7553 C eventuali conguagli da concordare.

Pardini Angelo - Via A. Fratti 191 - 55049 Viareggio - Tel. 0584/47458 (ore 16+20)

CEDO oscilloscopio, tester analogico-digitale, strumenti vari anche autocostituiti, alimentatore, carica batteria, cercametri, elettromedicali, complesso stereo portatile (equalizz. - lettore CD - ecc.), sintonizzatore Amstrad MP3 (trasforma monitor in TV-color), computer Toshiba MSX, VIC 20, coppia casse, materiale e riviste varie. **CEDO** Cineproiettori: Micron XXV (16 mm, incompleto, da revisionare), super 8 e bipasso sonoro; collezione primi numeri: Radiorama, Radioscuola, Selezione radio/TV, bollettini tecnici Geloso, Sistema A, Fare, Sistema pratico, Fotografare, Fotopratica; **CAMBIO** apparati/materiale funzionanti con vecchia apparecchiatura fotocineproiez. anche guasta per recuperare.

Giuffrida Gaetano - Via Piave 2 pal. D - 95018 Riposto (CT) - Tel. 095/7791825

MPS 802 modificata per stampa grafica tipo MPS 803, **VENDO** completa di SW e cavi per uso con PC IBM L. 70.000.

Penso Marco - Via Montelungo 121 - 16141 Genova - Tel. 010/8355364

VENDO visore notturno binoculare militare, nuovo, costruzione recente. CERCO ricevitore Mosley CM1 e RTX Shimizu Denshi SS 105 S. Sicoli Sergio - Via Madre A. E. Picco 31 - 20132 Milano - Tel. 02/2565472

VENDO libri in copia "storia della Western electric" dal 1913 al 1988 tutte le valvole prodotte dalla W.E. con foto e dati di ogni modello pag. 133 L. 50.000 + spedizione. Ricevitori valvolari USA dal 1932 al 1980 pag. 155 L. 45.000 + spedizione. Moretti Andrea - Via Colle Bisenzio 31 - 50040 Usella - Tel. 0574/982054 (20.30 - 21.30)

CERCO Ricetrasmittente Kenwood TS 790 solo se non manomesso e ottime condizioni a prezzo d'occasione + acquisto modem PK232 MBX + antenna verticale 144/430/1200 MHz + antenna log periodica Create 50/1300 MHz + antenne per traffico satellite a prezzo modico + CB Lincoln a stesse condizioni.

Orazio - Roma - Tel. 06/9495578

Minioscilloscopio Tune-scope THB KS2 per sintonia RX/RTTY nuovo; modulatore per PC VIC 20 originale Commodore, cartuccia espansione per VIC 20 3-8-16 K; callbook radioamatori americani nuovo. Antenne loop direzionali una ricetrasmittente 20 metri con grosso V/var. motorizzato, altra ricevente onde lunghe sintonizzabile, valvole termioniche metalliche ex US Navy, registratore a cassette per PC VIC 20/Commodore 64 tipo Magnum PM-4402C **VENDO** anche separatamente. Claudio Stenta Trieste, Tel. 040/300780 (oreserali)

VENDO Schemari radio d'epoca dal 1920 al 1965. Libri su valvole, data sheet, hi fi valvole, monografia sui trasformatori di uscita. Manuali Brans per le caratteristiche e le equivalenze di migliaia di valvole

VENDO transistori AD149 per finali hi fi. Macri Luciano - Via Bolognese 127 - 50139 Firenze - Tel. 055/4361624 (ore 20/21)

Transistor disponibili a magazzino: BFR64, 65 - BGY23A - BLV32F, 91, 93 - BLX14, 66, 67, 91A, 92A - BLX98-ON613 - BLW75, 77, 79 - BLZ90, 91A, 92A - BRF94 - BUS11A, 12A - BUZ33 - OM182, 322, 334, 931. I2LAG Tel. 02/5454744

VENDO Provavaltone in ottimo stato tipo: I177 con cassetto aggiuntivo, TV7 e Hickok. Tutti corredati da manuali d'istruzioni per uso. Valvole di molti tipi sia per vecchie radio che per ampli.BF. Borgia Franco - Via Valbisenzio 186 - 50049 Vaiano (FI) - Tel. 0574/987216

VENDO Valvole per radio d'epoca WE30, WE26, AK1 e V1264, AL4, EL3, ECH4, ECH3, EBL1, EL33, EL36, EF6, EF9, 6K7, 35, 42, A21, 78, 77, 75, 47, 1805, 4699, 5X4G, 6V6, 80, 39, 31, 56, 27, 26, 41, EL84, VX41, 6X4, 6U4, 5Y3, AF7, WE34. Tel. ore pasti 0574/596695 Monaco

CERCO TX TMC mod. GPT 10K, GPT 750, SBT 1K, AN/FRT 39, AN/FRT 53, AN/FRT 56, AN/URT 17. TX Collins mod. AN/FRT 51 RX national AN/WR 32, AN/FRR 59. **VENDO** RBL4 AN/ARC38A, AN/ARC 27, AN/APR 14 ecc. Virboni Andrea, Via A. Gramsci - 52020 Castelnuovo dei Sabbioni (AR) - Tel. 055/967193

VENDO Amplificatore HF Ameritron AL80A. Monta 1° 3-500Z, 1500W PeP L. 1.400.000, antenna verticale PKW 10-18-24 MHz. Modello KW3W nuova completa di radiali L. 230.000. Zuccotti Adriano - Via Togliatti 5 - 20070 Brembio - Tel. 0377/88945

VENDO Dynamotor Unit PE-94B per SCR-522, BC624/625 peso kg 17. Telefono da campo D.MKV1. Suppressor Electric Noise F155/U. Batteria ricaricabile portatile tipo BB-451/U Silver Zinc Alkaline 24VDC/25AH per PRC-41/47, peso kg. 8. Batteria BA279/U per PRC-25. AM427 e TF204 per PRC-8,9,10 TS-403B/U, TS-505D/U, TS-620A/U, ME6D/U, C87, CDAT per ART13. Flebus Tullio - Via Mestre 16 - 33100 Udine - Tel. 0432/520151

CERCO RTX All Mode in 70 cm. Yaesu FT 790 R prima serie purché perfettamente funzionante. Zanin Pierluigi - Via R. Libroia 10 - 33090 Tauriano (PN) - Tel. 0427/51356

VENDO Valvole nuove imballate per radio antiche tipo: 1805 - EF9G - AF9. Rosati Omero - Via San Giusto - Prato (FI) - Tel. 0574/635787

SYS400R ricevitore per satelliti meteo APT L. 400.000, 1 antenna Tonna 144/46 MHz 11 elem. conn. N L. 100.000, 1 antenna 11 + 11 elementi incrociati per 145,9 MHz, 3 antenne 435/40 MHz, 21 elem., conn. N L. 100.000 cadauna ottime per traffico via Oscar 13, accoppiatori 2 e 4 vie in 145 e 435 MHz argentati, TRAKBOX L. 400.000, AE Rosmetro Wattmetro 144/430 MHz L. 80.000. Ferruccio Paglia - Via Revello 4 - 10139 Torino - Tel. 011/4470784

Drake R4-B + T4XB + MS4 con micro turner + 3 accessorio con molti quarzi e valvole di ricambio, **VENDO** in perfetto stato d'uso e manuale originale, sembra appena uscito dalla fabbrica! Aloisi Nello - Via Copernico 47 - 48100 Ravenna - Tel. 0544/404052 (sera) 39127 (giorno)

CEDO o permuta con libri Ravalico/Costa/Angeletti nr. 3 radio con mobile in legno. Permuto manuali TM con manuali Ravalico. Radio libro ecc. Tel. 0432/904024

VENDO Ricevitore multibande MARC NR. 82F in perfette condizioni a L. 250.000; inoltre Commodore 64 new con copritastiera + drive 1541 II + registratore + joystick + turbotape, completo di trasformatore, cavi, giochi, riviste e manuali e L. 250.000. Gentile Carlo - Via E. Ruggiero ISSES/E - 81100 Caserta - Tel. 0823/324339 (ore 21-23)

CEDO a prezzo molto interessante JRC 535 con schema ECSS. Telefonare o scrivere per accordi. **COMPRO** Drake 4245 solo se perfetto. Babin Giuseppe - Via Case Nuove 37 - 22050 Colico (CO) - Tel. 0341/930604

Collins filtri meccanici USB/LSB, 455 kHz banda 2,1 kHz materiale nuovo prezzo per la coppia USB/LSB L. 100.000 per singolo pezzo L. 75.000. PN526-9897-010 USB e 526-9939-010 LSB Pennella Guido - Via Galliciano nel Lazio 1 C6 int. 10 - 00135 Roma - Tel. 06/30818367 - 3760140

VENDO CB President Jackson + 45 m L. 250.000, lineare ZG BV131 L. 100.000, alimentatore ZG 1210 10A 12V L. 100.000, accordatore ZG 11/45 m L. 35.000, antenna direttiva Sigma 4 el. + rotore L. 150.000. Antenna filare militare + 20 m cavo RG213 L. 80.000, n° 2 tasti telegrafici L. 40.000 cad. microfono MB+4 L. 50.000, preampli ZG HP28 L. 30.000. Scozzina Loris - Via Cividale 12 - 34076 - Romans d'Isonzo - tel. 0481/908949 (GO)

Bobinatrice semplice per piccoli avvolgimenti e libri o riviste sulla radio **CERCO**. Marcellini Luciano - Via S. Dionigi 2/L - 22052 Cernusco Lombardone - Tel. 039/9905022 dopo ore 18.

VENDO linea Drake BR4-T4X-MSY4= filtri 4,8-2,4-1,2-400 H PBT-Notch-N.B.-160-10 mt+45 - finali nuovo 100% - controllo e revisione completa lab. professionale - completa manuali originali italiani + MC turner + 3 B L. 1.300.000. Acc.ant. Magnum MT 500 DX **VENDO** non spedisco aste-ners perditempo. Bastogi Roberto - Via Dei Fabbri 28 - 51100 Pistoia (PT) - 0573/368909 ore 21-22.


VENDO R71 Icom L. 1.000.000 - Drake R4C con N.B. filtri 6K - 1,5 K - 500 - 250, altoparlante, tutti i quarzi manuali, ecc. L. 750.000 - Yaesu FT1000 con accessori L. 4.500.000 - computer 286 - 20 Tower, 45 HD, 1,44 FD, VGA monocromatico L. 800.000 - non spedisco. Telefonare 0545/80885 dopo le 17,30 Claudio.

TX 999-CODE

CENTO IDEE PER L'APPLICAZIONE

- Chiave elettronica per accensione a distanza luci da giardino
- Case
- Apricancello
- Accensione e spegnimento a distanza di apparecchi elettrici vari
- Chiusura a distanza in codice di serrature elettriche porte, cancelli, auto, ecc. ecc. L. 20.000

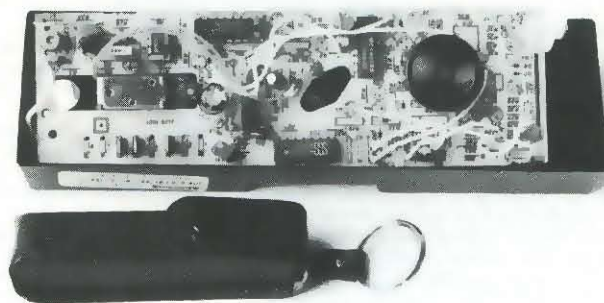Completati di circuito elettrico e filtro



OFFERTE DEL MESE

- Piastra giradischi marca Philips completo di testine 33/45/78 giri 220 volt L. 20.000
- Telecomando per accensioni e spegnimento a distanza completo con un ricevitore più una presa e trasmettitore, 500 L. 35.000
- Vumeter a LED montato 11 LED L. 6.000
- Luci psicodeliche 500 W montati L. 10.000
- Toroidi: 12+12V - 50 VA L. 25.000; 12+12V - 80 VA L. 30.000; 15+15V - 100 VA L. 40.000; 18+18V - 100 VA L. 40.000; 15+15V - 150 VA L. 45.000; 18+18V - 150 VA L. 45.000; 15+15V - 200 VA L. 50.000; 18+18V - 200 VA L. 50.000
- Pacchi surplus: connettori vari L. 5.000; molle varie L. 5.000; materiale vario L. 5.000; condensatori vari L. 5.000; per 4 pacchi una borsa

viaggio in omaggio.

- Motorino passo/passio 12V 1,8. 200 passi su 360 L. 10.000
- Motorino passo/passio con scheda L. 40.000
- LCD - Philips: 2x20 display alfanumerico su ogni riga L. 15.000; 8 cifre L. 15.000; 4 cifre L. 10.000 con schema.
- Monitor fosfori verdi, 14" videocomposito adattato per il commodor L. 50.000
- Lampada neon 4 W L. 2.000; 6 W L. 3.000; 8 W L. 4.000
- Lampada alogena 6 V 10 W L. 3.000
- Lampada con virola 4,7 V 400 mA L. 1.000; 2,4 V 500 mA L. 1.000
- Microlampadina 6,3 V 200 mA L. 1.000

- Fotoresistenza 200/700 ohm L. 1.000
- Batterie ricaricabili varta 3,6 V L. 10.000; Sanyo 3,6 V L. 10.000
- Alimentatore switching entrata 220-240 V 3,5 A uscita da +5 V 20 A; +12 V 12 A; -12 V 1 A. In scatola con ventola L. 60.000.
- Voltmetro LCD con 7106 già montato e collaudato L. 40.000
- Motorino passo/passio con scheda di regolazione L. 40.000
- Altoparlanti tre vie 30 W L. 30.000

Tutti gli articoli in OFFERTA DEL MESE sono disponibili sino al totale esaurimento.

Smart Kit Electronics

HIGH QUALITY ELECTRONIC KITS

ALIMENTATORI

- 1061 Alimentatore 12 V/0,5A stabilizzato L. 15.000
- 1096 Alimentatore 2-30 V/5A stabilizzato L. 60.000
- 1097 Alimentatore 0-50 V/5A stabilizzato
- 1138 Alimentatore professionale da 0/30 V 3 A L. 50.000

ALTA FREQUENZA

- 1013 Ricevitore FM/VHF Aircraft 144 MHz L. 40.000
- 1028 Trasmettitore FM 4 watt L. 40.000
- 1084 Preamplificatore d'antenna VHF-UHF-FM L. 12.000

AMPLIFICATORI,

PREAMPLIFICATORI, CIRCUITI B.F.

- 1024 Preamplificatore microfonico L. 12.000
- 1025 Amplificatore Hi-Fi 7 W L. 25.000
- 1039 VU-METER stereo analogico L. 40.000
- 1040 Amplificatore 10 watt Hi-Fi L. 40.000
- 1041 Amplificatore 25 watt Hi-Fi L. 15.000
- 1043 Unità loudness stereo L. 25.000
- 1044 Equalizzatore grafico a 5 bande L. 35.000
- 1046 Amplificatore booster 25+25 watt L. 50.000
- 1077 Amplificatore 100 W Hi-Fi L. 70.000
- 1091 Preamplificatore chitarra con controllo dei toni L. 10.000

AUTO

- 1034 Indicatore di efficienza carica batteria L. 10.000

- 1058 Accensione elettronica per auto L. 40.000
- 1088 Super car L. 20.000

AUTOMATISMI

- 1004 Interruttore crepuscolare L. 20.000
- 1020 Timer 0-5 minuti L. 15.000
- 1073 VOX per ricetrasmittitori/audio relé L. 20.000
- 1105 Igrometro LCD L. 50.000

CIRCUITI DI ALLARME E DI CONTROLLO

- 1049 Radar ultrasuoni L. 40.000
- 1094 Centralina antifurto prof. L. 60.000
- 1114 Serratura elettronica a combinazione L. 25.000

EFFETTI LUMINOSI

- 1006 Luci psicodeliche 800 W 1 canale L. 25.000
- 1026 Luci rotanti L. 25.000
- 1030 Dimmer/variante di intensità luminosa a sensori L. 20.000
- 1037 Luci stroboscopiche 220 V L. 35.000
- 1104 Piccolo cuore con LED L. 15.000
- 1133 Luci psicodeliche stereo 2 x 800 Watt L. 35.000

EFFETTI SONORI

- 1029 Sirena elettr./bifonale a 4 suoni differenti L. 15.000
- 1045 Generatore di effetti sonori L. 20.000

MUSICA

- 1012 Riverbero elettronico L. 30.000

MOTO

- 1011 Antifurto elettronico per moto L. 25.000
- 1066 Interfono per moto L. 40.000

STRUMENTAZIONE

- 1036 Prova transistor e diodi L. 15.000
- 1098 Termometro digitale LCD L. 50.000
- 1099 Voltmetro a diodi LED L. 50.000
- 1111 Logic probe indicatore di stati logici L. 15.000
- 1116 Iniettore e rivelatore di segnali B.F. L. 25.000
- 1117 Generatore di barre TV L. 25.000
- 1137 Voltmetro digitale a display L. 25.000

TELEFONIA

- 1059 Amplificatore telefonico L. 30.000
- 1119 Automatismo per registrazioni telefoniche L. 15.000
- 1130 Rivelatore di microspia telefonica L. 10.000

VARIE

- 1015 Scacciazanzare elettronico L. 10.000
- 1065 Convertitore 12V C.C./220V A.C. 100 watt L. 50.000
- 1074 Variatore di velocità per trapani L. 20.000
- 1101 Dollar tester/prova dollari L. 15.000

CERCO Surplus italiano, tedesco, USA, ecc. periodo bellico, in particolare AR8, AR18, ARC3, ARC5, BC348, complesso BC640 anche pezzi singoli. RX e TX Hallicrafters, RX e TX Geloso. Magnani Franco - Via fogazzaro 2 - 41049 Sassuolo (MO) - Tel. 0536/860216 (ore ufficio)

CERCO Converter RTTY CV31 o CV182 - Mounting per BC603, 683, 604, 684, tipo FT237. Cerco 1 coperchio microfono per BC611. Manuale tecnico o schema per RX Telefunken mod. E104 KW10. Cavo TX a dynamotor art. 13. Montanelli Alberto - Via B. Peruzzi 8 - 53010 Taverne D'Arbia - Tel. 0577/364516 (ore ufficio)

VENDO JRC JST-110 RTX HF a copertura continua SSB-CW-AM-RTTY, doppio VFO, 72 memorie, completo di: 2 filtri CW, alimentatore NBD-500, accordatore automatico telecomandato NFG-220 (range: 5-10000). Tutta la linea in perfette condizioni e senza un graffio. L. 2.900.000. Dal Fiume Alberto - Via Nigra 4 - 20013 Magenta (MI) - Tel. 02/9794378

VENDO Ricevitore Yaesu FRG9600 ottimo stato 6 mesi di vita. Gamma di copertura 60-960 MHz all mode L. 800.000. Telefonare ore pasti chiedere di Pier Giorgio 0545/80914

CERCO Mobile "Radio Rurale" C.G.E. con scala numerica. Telefonare al 0439/89113 (ore ufficio) 303673 (ore pasti).

VENDO programma per la gestione dello scanner AR3000 e/o AR3000A di cui ne permette l'uso anche come analizzatore di spettro con cursore e marker L. 70000 + s.p. Marinoni Enrico - Via Volta 10 - 22070 Lurago M. (CO) - Tel. 031/938208 (dopo le 20).

Riporto la tua radio d'epoca al massimo splendore, accurate riparazioni rigorosamente con componenti originali, riavvolgo bobine particolari, campi, trasformatori previo invio dell'originale. **VENDO** diverse radio anni 30-40 funzionanti e non. Bettini Enrico - Via Stazione 6 - 37043 Castagnaro (VR) - Tel. 0442/675139

VENDO: Alinco DJ580 full optional L. 650.000; Commodore 64, monitor monocromatico, stampante, drive 5"1/4, modem per packet 300/1200 baud L. 480.000; multimetro fluke 87 lettura valore R.M.S. frequenzimetro capacimetro ecc. L. 350.000. Oscilloscopio Hameg HM-204 20 MHz doppia traccia base tempi ritardabile + n° 2 sonde x1 x10 L. 550.000. Alimentatore stabilizzato 9-24V 50 A L. 350.000. Castoldi Paolo - Via O. Zanchini - 47100 Forlì - Tel. 0543/400782

VENDO Oscilloscopio Tektronix modello 464 con memoria analogica, 100 MHz, 2CH, delay time completo di manuale. Tel. 051/583022 (dopo le ore 18.00)

VENDO RTX Icom 740. Alimentatore 20A con strumento, perfetto stato. Istruzioni anche in italiano. Regalo a chi viene a ritirarla Antenna Tonna 17 elementi.

Tosi Giorgio - Via Provinciale 12 - 58052 Montiano (GR) - Tel. 0564/589682

VENDO monografia sulla pratica e la teoria dei trasformatori di uscita valvolari (350 pag. circa) per push-pull e monotriodo. **VENDO** trasformatori di uscita valvolari di altissima qualità. Macri Luciano - Via Bolognese 127 - 50139 Firenze - tel. 055/4361624 (ore 20/21)

ACQUISTO al vostro prezzo radio a transistor tascabili anni 1954 - 1963. Inviare offerte a: Enrico Tedeschi - C.P. 10, 00125 Roma oppure tel./fax 06/52356085 - 52355634.

VENDO Manuali tecnici per RX-TX USA, inglese, canadesi degli anni 1938/1980 e per strumentazione surplus. Catalogo generale RX-TX illustrato e descritto "Radio Products" USA, inglesi 1935/75 di pagine 306. Libro (copia) apparati ex-militari italiani 1930/40. Libri (copia) illustrato, descritto, schemi per provavalvole 1930/40. Flebus Tullio - Via Mestre 14 - 33100 Udine - Tel. 0432/600547

CERCO RX e TX piccoli e portatili, un tempo impiegati dai partigiani. Qualsiasi tipo, anche documentazione: (foto, schemi, manuali). **CEDO** in cambio pregiate apparecchiature e anche surplus tedesco. Scrivetemi oppure telefonatemi. Longhi Giovanni - Via Seebegg, 11 - 39043 Chiusa (BZ) - Tel. 0472/847627

CERCO Due lineari originali per Yaesu FT-290 R (prima serie). Telefonare ore pasti 0174/43480. Dardanello Giuseppe - Via Torino 28 - 12084 Mondovì - Tel. 0174/43480 (ore pasti)

VENDO Microwave power meter Derveaux VP2A, banda X (da 8.2 a 12.4 GHz). Da 0,5 mW a 6.3 W con attenuatore variabile interno. Con accessori L. 400.000. Cocci Fulvio - Via Sesia 6 - 27100 Pavia - Tel. 0382/422517

VENDO miscelatore RCF MT3 n°3 microfoni + regolazione volume uscita alimentazione rete 120+240 V L. 50.000 spese postali incluse. Piatto giradischi BSR GV8, alimentazione rete 100+125/200+250 V, 4 velocità 16-33-45-78 completo di testina + puntina montato su guide, entro contenuto in mobiletto metallico, come nuovo L. 100.000. Pardini Angelo - Via A. Fratti 191 - 55049 Viareggio - tel. 0584/47458 (dalle 16 alle 20)

VENDO Oscilloscopio doppia traccia 50 MHz D83. Telequipment (Tektronix inglese), completamente transistorizzato, completo di manuale e due sonde L. 750.000. Guglielmini Alberto - Via Tiziano 24 - 37060 S. Giorgio in Salici - Tel. 045/6095052

VENDO Telecomando 10 canali con risposta, funzionante via radio e via telefono L. 250.000. Interfaccia telefonica a µPC no Larsen L. 350.000. Coppia interfonni Maxon da tavolo 5 canali 49 MHz. L. 150.000. Handy Scan 256 grigi L. 150.000. Ferro Loris - Via Marche 71 - 37139 Verona - Tel. 045/8900867

SCAMBIO Autoradio Clarion BP87N e radiosveglia Sony IC MF400L 3 gamme cristalli liquidi, tutto in ottimo stato con scanner Icom ICR 100 in buono stato, tratto di persona possibilità prove. Grazie. Franco Amerigo - Viale Rimembranze di Greco 39 - 20125 Milano - Tel. 66713737 (dalle 19 alle 20).

CAMBIO VENDO: tubi 2" con masc. Millen e schermo verde, Audio Gen. (sinoidale) HEAT IG72E (220V), Mukt. Elettronico Meconic, strumenti vari ac, cc, USA mil. nuovi varie portate, valvole prof. USA mil., valv. nuove imb. per radio mil. italiane: PCO5/15, 5C15, QCO5/15, GR 150, 6R. Val.: nuove imb. EF36 Ph, 6F6 Sy, 6R7-6Q7, 12SQ7, 12K7, 12A8. **CERCO** (con compenso) schema e dati prova provavalvole CGE mod. 201. Giovanettoni Ferruccio - Via M. Moro 5 - 12020 Cervasca - Tel. 0171/611398

VENDO Kenwood TS440SAT Alimentatore Yaesu FP757, Scanner AOR AR1500 da 05-1300 MHz AM, FM, FMW e SSB. RTX Kenwood TS 900 RX kW 202 Decca e TX ERE XT 600 B molto altro materiale surplus. Ricambi accetto anche scambi con altro materiale radio video. Masia Luigi - Via Limbara 58 - 07029 Tempio Pausania (SS) - Tel. 079/671271

VENDO Stazione completa per C.B. dotata delle migliori apparecchiature (IW9DIZ) Uccino Francesco - Via C. Battisti - 98023 Furci Siculo - Tel. 0942/791653

VENDO: Stabilizzatore di tensione di 4 kVA; riviste Radiokit, CQ Elettronica, Elettronica flash e tante altre dal 1970 al 1993 L. 1.000 cada una! In blocco **VENDO** a L. 100.000 1 scatolone di componenti, valvole, relè, ventole, ecc., nuovi. Bodrato Piero - Via Frazione Gambina 1 - 15070 Tagliolo M. - Tel. 0143/896182

ACQUISTO fascicoli mancanti di Quattrocose illustrate, Settimana Elettron./Elettron. Mese, Il transistor, Costruire Diverte, Il Sistema A, Tecnica Prat./Radiopratt., La Tecnica illustr./Popular Nuc. Eventualmente permuto con ricetras. Motorola, computer NEC portat. o Atari. Maurizio tel. 049/691760 ore serali.

SCAMBIO Valvole rare per radio d'epoca, materiale anni '20 per costruire o riparare vecchie radio. Tutto il necessario per costruire radio galene. Condensatori di filtro 8-16-32 pF 400 volt. Monaco Agostino - Via A. Volta 26 - 50047 Prato - Tel. 0574/596695 (ore pasti)



PICCOLI ANNUNCI (scrivere in stampatello)

COGNOME NOME


VIA CAP CITTA'

TEL. ☐ ABBONATO N. ☐ NON ABBONATO

ALLEGATO L. 10.000 PER CONTRIBUTO SPESE DI COMPOSIZIONE ED HO DIRITTO A 2 USCITE (GRATIS PER GLI ABBONATI)

27 MHz

SERIE OLIMPIA BARRA MOBILE

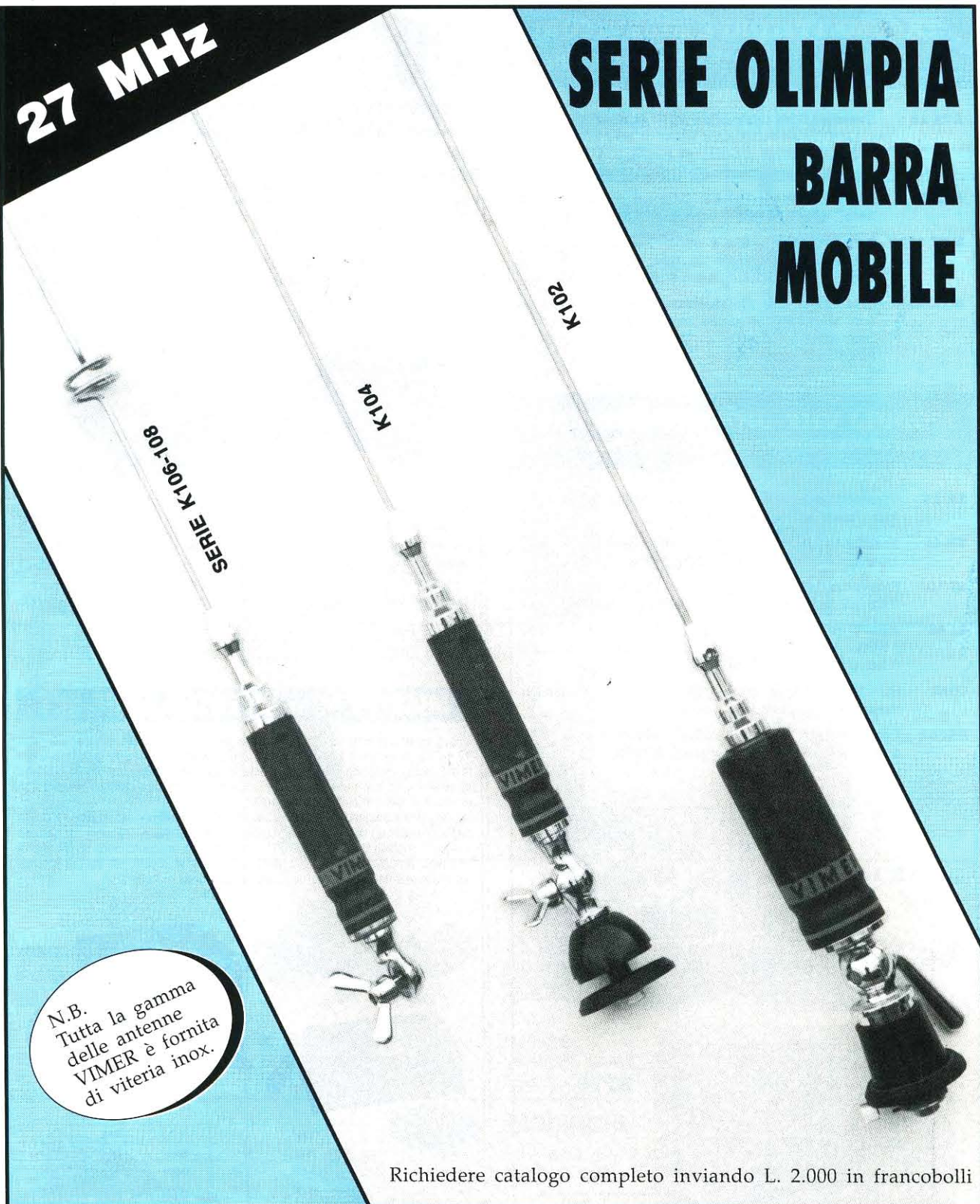

N.B.
Tutta la gamma
delle antenne
VIMER è fornita
di viteria inox.

Richiedere catalogo completo inviando L. 2.000 in francobolli



**antenne
VIMER**

24040 Pontirolo Nuovo (BG) - Via Bergamo, 6
Tel. 0363/88684 - Fax 0363/330002

TRASMETTITORI E RICEVITORI VIDEO + AUDIO 1 - 1,8 GHz FM


- ATX 12** - Trasmettitore televisivo FM in gamma 23 cm 1,2 - 1,3 GHz sintetizzato a passi di 500 kHz, canale audio 5,5 MHz potenza di uscita 1,5 W, fornito in contenitore schermato 160x122x35 mm
- ARX 12** - Ricevitore televisivo FM 0.95 - 1,8 GHz sintetizzato, uscita video e canale audio 5,5 MHz.
- MTX 1500** - Trasmettitore video e audio FM miniaturizzato 1-1,8 GHz agganciato in fase potenza 50 mW, contenitore di alluminio dimensioni 67x62x27 mm
- MTX CAM** - Telecamera B/N miniaturizzata CCD 1/3", obiettivo con autoiris elettronico incorporato, contenitore per attacco diretto a MTX 1500 dimensioni 67x62x27 mm

MODULI VHF-UHF SINTETIZZATI


FORNITI IN CONTENITORE SCHERMATO (147x99x35 mm)

- TR 14** - Trasmettitore FM 135 - 175 MHz, passo sintesi 12,5 kHz finale larga banda 5 W
- TR 45** - Trasmettitore FM 400 - 445 / 440 - 480 MHz, passo sintesi 12,5 kHz finale larga banda 5W
- RI 10** - Ricevitore FM 135 - 155 / 150 - 175 MHz sensibilità 0,25 μ V per 12 dB SINAD, passo sintesi 12,5 kHz
- RI 45** - Ricevitore FM 400 - 420 / 420 - 440 / 435 - 450 / 450 - 470 MHz passo sintesi 12,5 kHz, sensibilità 0,25 μ V per 12 dB SINAD
- COM** - Scheda logica per ponte ripetitore con subtono in ricezione e ingresso per consenso DTMF
- DECO2** - Decodificatore DTMF 2 codici indipendenti di 3 o 4 cifre per accensione e spegnimento.

TR 14

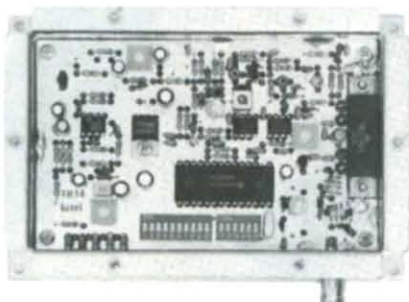

RI 10

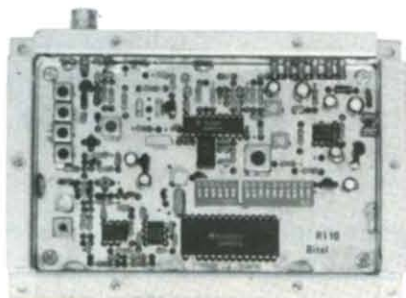

BiTEL Microprogetti

Via Premoli 2-4 - 20040 Carnate (MI) - Tel. (039) 6076382/6076388



ALIMENTATORI CARICA BATTERIA PSE

TEKNITRON con la nuova linea PSE ha ottenuto un prodotto che è il giusto compromesso tra funzionalità, costi contenuti e caratteristiche elevate. Progettati per eseguire una perfetta ricarica delle batterie in accordo con quanto prescritto dai costruttori. Garantiscono sempre una uscita stabilizzata e filtrata anche con forti variazioni di carico e di rete. Eliminano ebollizioni e sovra cariche pericolose. Permettono la ricarica contemporanea di 3 batterie visualizzando la corrente di assorbimento. Aumentano la vita e l'efficienza degli accumulatori per avere la loro energia sempre disponibile. Richiedono uno spazio ristretto per l'installazione. Alta affidabilità e protezione totale. Alimentazione di serie 220/110V 50/60 Hz. Raffreddamento per convezione naturale. Protetto completamente contro cortocircuiti di ingresso/uscita, sovraccarico, sovratemperatura.



modello	1408	1412	1415	1430	2403	2406	2410	2415
ingresso	110/220V	110/220V	110/220V	110/220V	110/220V	110/220V	110/220V	110/220V
frequenza	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
tensione	13,8V	13,8V	13,8V	13,8V	27,6V	27,6V	27,6V	27,6V
corrente	7A	10A	12A	25A	3A	5A	8A	12A
capacità	30/60Ah	50/80Ah	60/100Ah	100/200Ah	10/20Ah	30/60Ah	50/80Ah	60/100Ah
misure	180x 120x55	180x 210x55	130x 246x85	160x 310x95	94x 130x35	180x 210x55	180x 210x55	160x 310x95
peso	1,2 kg	2,3 kg	1,2 kg	2,3 kg	0,6 kg	2,3 kg	1,2 kg	2,3 kg

MICRO E MINI INVERTER SERIE SKY

Nuova serie di inverter ad alto rendimento, per alimentare dalla tensione continua 12 e 24 V tutte quelle utenze nate con alimentazione in alternata a 220. Usando la tecnologia switching abbinata ai mosfet di potenza è stato ottenuto un prodotto di avanguardia che unisce a performance eccezionali una drastica riduzione di dimensioni, peso e consumo e... prezzo.

La serie SKI è equipaggiata con numerosi accorgimenti per salvaguardare la vita degli accumulatori con un allarme acustico di batteria bassa e sgancio con batteria scarica. I modelli da 100 e 200 W sono forniti in un contenitore in fusione di alluminio, ultracompatto, superleggero e completi di spinotto e/o cavi di potenza per l'inserimento nella presa dell'accendisigari della macchina.



	12Vdc			24Vdc		
modello	1012	2012	6012	1024	2424	6024
range ingresso	10-15V	10-15V	10-15V	20-30V	20-30V	20-30V
potenza 30 min.	100 W	200 W	600 W	100 W	200 W	600 W
potenza contin.	70 W	150 W	400 W	70 W	150 W	400 W
potenza peak	200 W	400 W	1500 W	200 W	400 W	1500 W
capacità batteria	50 Ah	100 Ah	150 Ah	50 Ah	100 Ah	150 Ah
misure mm	120x95x35	182x105x60	190x200x60	120x95x35	182x105x60	190x200x60
peso	0,5 kg	2,3 kg	1,2 kg	0,5 kg	1,1 kg	5 kg

Teknitron

16136 GENOVA - VIA S. SCORZA, 7-1 - TEL. 0039-10- 2722727 FAX 210295

CONFIDENTIAL SCRAMBLER RADIOS



L. 670.000

TH28E
VHF
KENWOOD +
MICRO
SCRAMBLER
F117



L. 870.000

DJ580
VHF-UHF
ALINCO +
MICRO
SCRAMBLER
F117



L. 390.000

KT210 EE
VHF
INTEK +
MICRO
SCRAMBLER
F117



ICP2 E
VHF
ICOM
COMPLETO
DELLA
CUSTODIA



L. 499.000

C188
VHF
STANDARD
CON DOPPIO
SET DI
BATTERIE
NI-CA E
CARICATORE
DA RETE



IC2IE
VHF
ICOM
CON DTMF



NEW

FT 416
VHF
YAESU



DJF1 E
VHF
ALINCO
CON
BATTERIA
E
CARICATORE



ZV3000
VHF
ZODIAC
CON CTCSS
BATTERIE
NI-CA E
CARICATORE
DA RETE



**ICW21 E
ICW21 ET**
VHF-UHF
ICOM
CON DTMF
E PAGER



FT 530
VHF
UHF
YAESU
CON CTCSS,
DTMF,
PAGER



C558 E
VHF
UHF
STANDARD
SUPER
COMPLETO



FT 5100 - VHF - UHF YAESU
IL VEICOLARE



IC 2410 H - VHF - UHF ICOM
DUAL WATCH V-V O U-U
IL PICCOLO "TOSTO"...



TM 702 E
VHF - UHF KENWOOD
IL PIU' CONVENIENTE



TM 732 E
VHF - UHF KENWOOD
IL PIU' DOTATO



TM 742 E
VHF - UHF... KENWOOD
IL SOLO TRIBANDA



DR 119 E - VHF ALINCO
CON ASCOLTO CELLULARI

OFFERTA

MODIFICHE

ESPANSIONE 950 MHz
PER FRG 9600

DR 119 E: COMPATIBILITA'
SCHEDA TONE SQUELCH
CON TONO 1750 Hz

P.B.T. PER IC765

**VENDITE
RATEALI SU
TUTTO IL
TERRITORIO
NAZIONALE**

NUOVO CATALOGO INVIANDO L. 3.000 IN BOLLI

RADIO COMMUNICATION, IL MASSIMO

KENWOOD

UNICO CENTRO
ASSISTENZA
AUTORIZZATA PER
L'EMILIA ROMAGNA

SISTEK

TELECOMUNICAZIONI

ALINCO

CENTRO ASSISTENZA
AUTORIZZATO PER
TUTTI I PRODOTTI
ALINCO JAPAN

Il laboratorio scelto dai professionisti, al vostro servizio!

Assistenza per apparati

civili

amatoriali

nautici



Assistenza e ricambi

ICOM

STANDARD

Apelco

KENWOOD

ALINCO

YAESU

Raytheon

DRAKE

Vendita - Assistenza:

Reti civili

Apparati per radionavigazione

SI RICONDIZIONANO APPARATI VALVOLARI

SISTEK - Via Giovanni XXIII, 3 - 40050 QUARTO INF. (BO) - Tel. 051/768004 - 767560

C.E.L.

Vicolo Rivarossa 8
Tel. 011/9956252
Fax 011/9956167
10040 LOMBARDORE (TO)

PRODUZIONE
CONDENSATORI
VARIOMETRI, COMMUTATORI CERAMICI

maior

Tel. ore
9-12
13-18

AMPLIFICATORE LINEARE (SOLO CAVITA')


Frequenza 144 MHz con valvola 4CX250 3CX800A7 8877
432 MHz con valvola 4CX250 2x4CX250 3CX800A7
1296 MHz con valvola 2 x2C39 raffreddato aria o acqua
2304 MHz con valvola 2C39 raffreddato aria o acqua

BROADCAST FM

88-108 MHz

con valvola

3CX800A7 8877

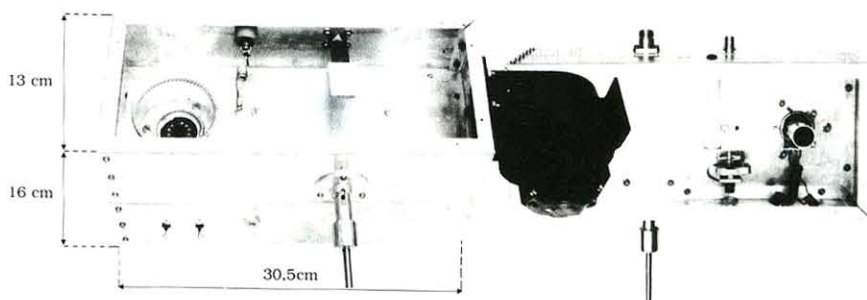

DOCUMENTAZIONE E PREZZI A RICHIESTA

VENDITA AL PUBBLICO: VIA BELTRAMA 18/A - 10040 LOMBARDORE (TO) - TEL. 011/9956716

RICETRASMETTENTI ACCESSORI



NEW AMIGA FAX + RTTY + CW

Interfaccia per ricezione e trasmissione di segnali FAX RTTY CW con il Computer Amiga, completa di programma e manuale in italiano, di facile uso.




MS-DOS FAX-RTTY-CW

Interfaccia per computer tipo IBM e MS-DOS alimentata dal computer stesso con possibilità di ricezione dei sistemi: FAX-RTTY-CW-NAVTEX-FEC-ARQ. E di trasmissione dei segnali FAX, con programmi e manuale in italiano, di facile uso e basso costo.

TNC PER PACKET RADIO VHF GM1

Funzionante con qualsiasi tipo di computer provvisto di porta RS232. Viene fornito con i cavi di collegamento appropriati per ogni tipo di ricetrans (specificare il modello nell'ordinazione) e manuale di istruzioni in italiano. Microprocessore HD63B03X • 32K RAM • 32K ROM • 512 Byte EEROM (Per mantenere permanentemente i parametri operativi) • MODEM TCM 3105 Bell 202 (1200/2200) • Protocollo AX25 versione 2 • Personal BBS con area messaggi dimensionabile • Digipeater con NODO • Multiconessioni fino a 10 collegamenti • Collegamento al terminale con RS232 con connettore standard 25 poli (DB25) • Collegamento alla radio: PTT, microfono, uscita audio con connettore DB9 • Led di segnalazione: Power, PTT, DCD, CON e STA • Basso consumo: 100 mA circa • Dimensioni contenute: 130 mm. x 100 mm.

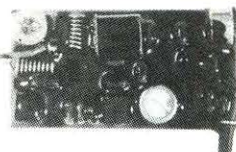


MICRO 2000

Il più piccolo e potente microtrasmettitore di NS. costruzione misure in mm. 41 x 15 x 5, funzionante sulla banda VHF a frequenza fissa e quarzata, con funzionamento sia continuo che a VOX, alimentazione 9/12 volt, consumo 8 mA circa in St. By 1 mA.

Disponibile anche in altre versioni

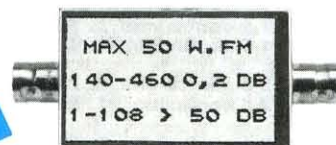FILTRI Ideali per togliere quei disturbi che si presentano sul vostro apparecchio facendo segnare lo SMETER ma non udendo nulla.



Ottimo filtro anti disturbo per ricetrasmittitori 144 e 430 MHz ideale per eliminare fenomeni di interferenza con la banda 88/108 potenza massima 50 Watt.



Filtro anti disturbo per ricevitori scanner ideale per le bande 27-70-120-144-430. Nuovo modello.

TELECOMANDO DTMF INTELLIGENTE

NOVITÀ

DTMF 8

Eccezionale scheda decoder DTMF provvista di codice di accesso riprogrammabile a distanza, con possibilità di interrogare quali relais sono attivati, con memoria dello stato dei relais anche dopo eventuale interruzione dell'alimentazione con possibilità anche di essere collegata alla linea telefonica.

• Alimentazione 12 V


• Uscite 4/a/relais + 4 transistor OPEN collector. • Relais di chiusura PTT eventuale collegamento RTX. • Uscita BF stato dei relais. • Pulsante reset di tutti i parametri. • Possibilità di inibizione della riprogrammazione a distanza. • Possibilità di collegamento alla linea telefonica.

ALIMENTAZIONE

AL RTX

USCITE
OPEN
COLLECTOR

RELE' PTT

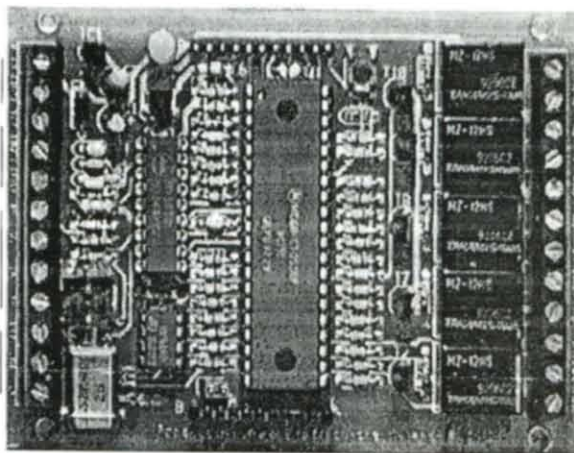

USCITA
RELE' 1

USCITA
RELE' 2

USCITA
RELE' 3

USCITA
RELE' 4

MINOR 6000

Contenitore componibile ad incastro. Involucro colorato rosso o beige. Cassetto trasparente mm 115X55X34




MINOR 6000 rosso
 1 confezione 4 pcs.
 L. 8.500
 5 confezioni 4 pcs.
 L. 8.000 cad.

MINOR 6000 beige
 1 confezione 4 pcs.
 L. 8.500
 5 confezioni 4 pcs.
 L. 8.000 cad.



MAJOR 6001

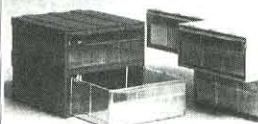Contenitore componibile ad incastro. Involucro colorato rosso o beige. Cassetto trasparente mm 115X114X46



MAJOR 6001 rosso
 1 confezione 2 pcs.
 L. 8.000
 5 confezioni 2 pcs.
 L. 7.500 cad.

MAJOR 6001 beige
 1 confezione 2 pcs.
 L. 8.000
 5 confezioni 2 pcs.
 L. 7.500 cad.



PARKING system

E' un sistema di contenitori componibili all'infinito. Alla base del sistema sono gli elementi ad incastro PARKING e MAJOR PARKING che contengono cassette in numero, dimensioni e volumi diversi.

MP1 1 confezione L. 6.500
MP1 5 confezioni L. 6.000 cad.

MP2 1 confezione L. 7.500
MP2 5 confezioni L. 7.000 cad.

MP3 1 confezione L. 8.500
MP3 5 confezioni L. 8.000 cad.

MP4 1 confezione L. 9.000
MP4 5 confezioni L. 8.500 cad.

Major parking 1


Major parking 2

Major parking 3

Major parking 4



PARKING 4

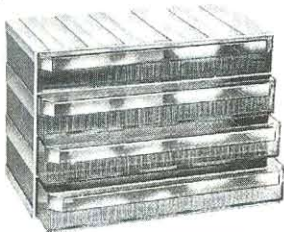


Configurazione: n. 4 cassette
 dimensioni interne: 238 X 34 X 115

P4 1 confezione L. 17.000
P4 2 confezioni L. 16.000 cad.

PARKING 10

Configurazione: n. 4 cassette
 2 cassette da: 238 X 34 X 115
 2 cassette da: 56 X 35 X 115


P10-1 confezione L. 17.000
P10-2 confezioni L. 16.000 cad.

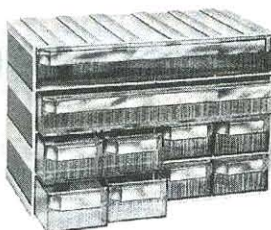

PARKING 11

Configurazione: n. 11 cassette
 1 cassetto da: 238 X 34 X 115
 2 cassette da: 115 X 34 X 115
 8 cassette da: 115 X 56 X 34

P11-1 confezione L. 17.000
P11-2 confezioni L. 16.000 cad.

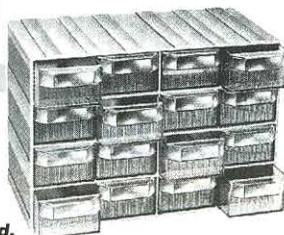

PARKING 16

Configurazione: n. 16 cassette
 16 cassette da: 115 X 56 X 34

P11-1 confezione L. 17.000
P11-2 confezioni L. 16.000 cad.

DOMINA



Grande scatola con coperchio incernierato trasparente fondo colorato.
 Dimensioni: mm. 320X220X52

DS 1 confezione L. 15.500
DS 2 confezioni L. 15.000 cad.




MINA

Scatola con coperchio incernierato trasparente fondo colorato.
 Dimensioni: mm. 243X267X52

mina S 1 confezione L. 11.000
mina S 2 confezioni L. 10.500 cad.

VASCETTE

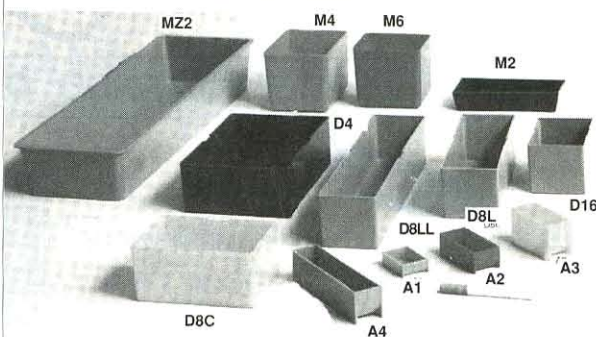

A1 - 1 pcs. L. 250 - 10 pcs. L. 2.000 mm. 37,5 X 26 X 12
A2 - 1 pcs. L. 350 - 10 pcs. L. 3.000 mm. 56,5 X 26 X 20
A3 - 1 pcs. L. 400 - 10 pcs. L. 3.500 mm. 56,5 X 26 X 32,5
A4 - 1 pcs. L. 500 - 10 pcs. L. 4.500 mm. 114 X 26 X 28

M2 - 1 pcs. L. 550 - 10 pcs. L. 5.000 mm. 112 X 50 X 20
M4 - 1 pcs. L. 800 - 10 pcs. L. 7.500 mm. 72 X 95 X 65
M6 - 1 pcs. L. 700 - 10 pcs. L. 6.500 mm. 72 X 61 X 65
MZ2 - 1 pcs. L. 4.000 - 2 pcs. L. 7.000 mm. 386X104 X 53

D4 - 1 pcs. L. 1.500 - 5 pcs. L. 6.500 mm. 153 X 105 X 47
D8C - 1 pcs. L. 1.000 - 10 pcs. L. 9.000 mm. 105 X 75 X 47
D8L - 1 pcs. L. 1.000 - 10 pcs. L. 9.000 mm. 155 X 50 X 47
D8LL - 1 pcs. L. 1.500 - 5 pcs. L. 6.000 mm. 233 X 50 X 47
D16 - 1 pcs. L. 450 - 10 pcs. L. 7.000 mm. 75 X 50 X 47

I RIPETITORI VHF E UHF RIAE

RXV/04 VHF 4 WATTS

140-160 o 155-175 MHz

RXU/04 UHF 4 WATTS

430-470 MHz

RXV/20 VHF 20 WATTS

140-160 o 155-175 MHz


RXU/20 UHF 20 WATTS

430-470 MHz

Caratteristiche comuni:

- alimentazione 220V
- diplexer entrocontenuto
- scheda sub-audio TSQ/04
- sensibilità 0,5 μ V per 20 dB di sinad @ 3 kHz di deviaz.
- dimensioni cm. 30x15x46

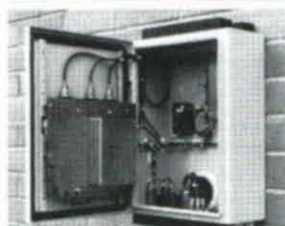DISPONIBILI ANCHE CON
CANALIZZAZIONI A 12,5 kHz



**RXU/12 RICEV. UHF
A SINTESI DI FREQUENZA**
(430/470 MHz)

**RXV/14 RICEV. VHF
A SINTESI DI FREQUENZA**
(140/175 MHz)

Step sintesi: 12,5 kHz
Tensione alimentaz.: 12-15 Volt
Assorbimento: 80 mA
Livello BF: 1 V pep/600 @ 3 kHz
Sensibilità: 0,3 μ V per 20 dB sinad
Selettività dinamica: 66 dB CH ad.
Intermodulazione: 63 dB
Dimensioni: mm. 143x108x41
Distorsione < 2,5%

**SYN/10 VCO/10
SINTETIZZATORE E VCO PER
IMPIEGHI GENERALI.**

Alimentazione: 12-20 Volt
Livello uscita VCO/10: 10 dBm
Impedenza uscita: 50 ohm
Range: da 4 a 250 MHz
Step sintesi: 12,5 KHz
Program. a mezzo dip switches
Dimensioni (con contenitore):
mm. 80x50x25.

**TXU/11
TRASMETTITORE UHF A SINTESI
DI FREQUENZA.**

(430/470 MHz)

**TXV/10
TRASMETTITORE VHF A SINTESI
DI FREQUENZA.**

(140/175 MHz)

Step sintesi: 12,5 KHz
Tensione alimentazione: 12-15 V
Assorbimento: in TX 1,2 A @ 13 V
in STBY 13 mA @ 13 V
Livello BF in: 1 V pep/600
Potenza di uscita: 4 W
Dimens. cont.: mm. 143x108x41
Distorsione < 2,5%

**DEC/16 DECODIFICATORE
DTMF PER TELECOMANDI.**

Tensione di alimentaz.: 10-15 Volt
Dimensioni: mm. 90x65x20.

**TSQ/04 SCHEDA SUB-AUDIO A
QUATTRO VIE PER RIPETITORE
MULTIACCESSO.**

Alimentazione: 7-12 Volt
Assorbimento: 11 mA

D.R.S. ELETTRONICA

Vendita - Assistenza Tecnica - Apparecchiature Elettroniche

Via F.lli Cairoli, 53/57
95014 GIARRE (CT)
Tel. 095/934812

CHIUSO LUNEDÌ MATTINA

NOVITÀ

KENWOOD



TS 50S - Veicolare HF - 100 W
- AM - FM - CW - SSB

ICOM



IC 3230 H - Bibanda veicolare full
duplex - 45 W

PONTI RADIO



ASSISTENZA TECNICA, MODIFICHE ED
AGGIORNAMENTI SU OGNI TIPO DI APPARATO CB
E RADIOAMATORIALE

PRESIDENT



JAMES - Ricetrasmittitore CB, 40
canali (12 memorizzabili) AM-FM



GEORGE - Ricetrasmittitore CB, 40 ca-
nali (16 memorizzabili) AM-FM-SSB-USB

YAESU



FT 767 GX - Ricetrasmittitore
multibanda: HF, VHF, UHF

FT 530
Palmare bibanda
miniaturizzato

STANDARD



C 558 - Palmare
bibanda full duplex

**RICHIEDETE IL CATALOGO
INVIANDO L. 5.000
IN FRANCOBOLLI**

ORARIO DI VENDITA:
9 - 12,30 / 15 - 19,30
APERTO ANCHE IL SABATO

RADIO MARKET s.r.l.

Elettronica & Telecomunicazione

Vendita per corrispondenza rateale su tutto il territorio nazionale !!!

NUOVA SEDE:
Via Severino Ferrari 82/A
19100 LA SPEZIA
Tel. 0187/524840

I SIGNORI RIVENDITORI SONO PREGATI DI CONTATTARCI PER CONDIZIONI PARTICOLARI

KENWOOD



TR-751E - Ricetrasmittitore all mode
veicolare VHF 25W - 10 memorie - Doppio
VFO digitale

KENWOOD



TS 140S - Potenza 100W 0,130 MHz
continui + commutatore 10kHz

ICOM



IC-751A - Ricetrasmittitore HF per SSB
- CW - AM - FM - FSK. Potenza uscita
RF 10-100W regolabili - Doppio VFO -
32 memorie

ECCEZIONALE



**ICOM -
ICR100** - Ricevitore veicolare/base da
0,1 - 1856MHz



**NEW
VERSION**

**ICOM
ICR100** - Ricevitore ultracompatto
da 150 kHz a 1500 MHz

YAESU



FT 990 - Potenza 100W RX-TX all mode
Range 0,1 - 30 MHz con accordatore
automatico

KENWOOD



TS 50S • SUPER NOVITÀ '93 •
HF 150 kHz - 30 MHz RTX dalle dimen-
sioni estremamente ridotte, potenza
100 W.

ICOM



IC 735 - Potenza 100W 0,1 - 30 MHz
espansione
RICHIEDETE IL PREZZO

YUPITERU



MVT 6000 - Scanner compatto
per AM e FM da 25 - 550 e 800 - 1300.
100 memorie

ICOM PREZZO IRRIPIETIBILE



IC-970H - Ricetrasmittitore quadriban-
da (144-432 MHz) - (1200-2400 MHz
opzionali) e possibilità di ricezione
continua da 50 a 905 MHz con scheda
opzionale.

ICOM



IC-737 - Ricetrasmittitore HF per SSB
- CW - AM - FM. Potenza regolabile da
10 a 100 W - Veloce accordatore d'an-
tenna con memoria - Selettore di 2 di-
verse antenne.

KENWOOD



TS-850S - RTX HF all mode da 100 kHz
a 30 MHz - 100 W - 100 memorie



IC P2E ICOM IC P2ET
Range ec-
cezionale. Appa-
rato governato
da micro-
processore




**STANDARD
C188**
Nuovo portatile -
dimensioni com-
patte - alta qualità -
200 memorie - uso
semplice



**YAESU
FT 890** - Nuovo ricetrasmittitore HF
100W RF all mode



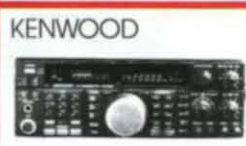**KENWOOD
TM-732E** - Ricetrasmittitore bibanda
FM - Veicolare - VFO programmabile -
Doppio ascolto - Cambio banda aut. -
Duplexer entrocontenuto - 50 W



**KENWOOD
TS 450** - RTX HF multimodo con DDS -
100 memorie - 2 VFO - Accordatore in-
corporato



**ICOM
IC-W2** - VHF 138-174, UHF 380-470 -
5 W



**KENWOOD
TH 78**
Bibanda VHF/UHF



**YAESU
FT 530**
Bibanda VHF/UHF



**YAESU
FT 5200** - Bibanda ad ampia escursio-
ne full duplex funzione transponder



**ICOM
IC 728** - HF - Veicolare compatto 30
kHz-30 MHz RX - 100W



**ICOM
IC-W21ET**
Nuovo bibanda
ampio display
ottimo funzionamento
full duplex
dato dal microfono
situato
sul pacco batteria
• **SUPEROFFERTA** •



**KENWOOD
TH 28/48**
Ricetrasmittitore FM
ultracompatto 144/
430 MHz



**STANDARD
C58
NOVITÀ
5W bibanda**



**ICOM
IC2 SRE**
PREZZO DI LANCIO
RTX VHF 138 - 174 MHz + RX 0 - 1000
MHz



**KENWOOD
TM 742 E** - Veicolare multibanda 144-
430 MHz + una terza optional - 100 me-
morie, DTSS e Pager di serie, doppio
frontale staccabile



**ALINCO
DJ X11**
Ricevitore scanner
ultracompatto con
batteria ricaricabile
Range 0,5-1300 MHz
AM-FM FM larga



**ICOM
IC-2/E**
Palmarie monobanda
ultracompatto
RTX 140-174 MHz
(RX banda
aeronautica)
Il più piccolo sul
mercato italiano



**OFFERTISSIMA
NUOVO FT 26R** - 5W
- 50 memorie scan-
ner con limiti di
banda
**YAESU
FT 23R** - Potenza
5W - Modo VHF-FM
massima espansio-
ne a esaurimento



**ALINCO
DJF1E**
VHF mini 144-146
MHz espandibile 5W
- 13,8V - 40 memorie



**ALINCO
DJF 180EA/EB**
RTX 138-174 Pot. 5W
Ni/Cad + charger in
dotazione.
VHF economico



**ALINCO
DJ 580E**
Dual band novità
RTX
138-174-400-470MHz
RX
110-138 in AM
e 900 MHz
Pot. 5 W



**ALINCO
NOVITÀ '93**
DR 130 - RTX 138-174 MHz. Pot. 5 -
50 W, veicolare, 20 memorie + 100 op-
zionali. Scheda per 50 subtoni (38+12
nuovi). Dimensioni 140x40x155 mm



**ALINCO
DR 599E** - Dual band novità RTX
138-174 - 400-470 MHz. Banda aereo-
nautica + 900 MHz 5-45 Watt con fron-
tale asportabile

"RADIO MARKET... IL PUNTO VENDITA SICURAMENTE PIÙ VANTAGGIOSO"

FATEVI CONSIGLIARE DA MARCO E LUCA

IC-2i/E IC-4i/E

ICOM

NUOVI ULTRACOMPATTI MONOBANDA MINIATURIZZATI

Ingombranti quanto un pacchetto di sigarette e quindi facilmente "indossabili" permettono l'accesso in banda per qualsiasi motivo in qualsiasi momento. Sono dotati inoltre di una sorta di intelligenza artificiale per cui restringono le varie funzioni a disposizione a quelle maggiormente usate dall'operatore, semplificandone al massimo l'uso.

★ Comprendono **tutte le funzioni più evolute** già presentate con i monobanda della **serie "P"**, compresa la funzione A.I. (**Artificial Intelligence**) che può essere escludibile ★ Notevole escursione operativa: **VHF: 144-148 MHz (Tx) 138-174 MHz (Rx) - UHF: 430-440 MHz (Tx) 340-460 MHz (Rx)** ★ Scelta fra **tutti i passi di sintonia**: 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 kHz ★ Temperatura operativa: fra -10°C e +60°C ★ Ampia selezione della **potenza RF: 5W** (con il pacco batteria opzionale BP-124, 12V/400 mA), **2.5W, 500 mW, 20 mW**. Quest'ultimo livello, oltre a ridurre le interferenze, allunga vistosamente l'autonomia del pacco batteria ★ Circuito di **Power Save** con **selezione automatica** (escludibile) del duty-cycle fra 1:4, 1:8, 1:16 ★ **100 memorie + 2** adibite ai limiti di banda ★ **16 memorie** adibite alle codifiche **DTMF** ★ Frequenza prioritaria ★ Comprensivo di **encoder/decoder DTMF** con il **Pager** ed il **Code Squelch** ★ Orologio con funzioni temporizzatrici ★ **Ampio visore LCD** con 4 livelli di luminosità selezionabili ★ **Presa** per l'alimentazione e per la ricarica del pacco batteria **da sorgente in continua esterna** ★ **Auto spegnimento** ★ Unità **Tone Encoder** sub-audio, **Pocket Beep** e **Tone Squelch** opzionali ★ Vasta gamma di **accessori opzionali dedicati** per la personalizzazione del vostro apparato ★ Dimensioni eccezionalmente ridotte: **58 x 91 x 28 mm !!!** ★ **Peso: 280 gr!**

**...AVERLI SEMPRE CON SE' SIGNIFICA
FRONTEGGIARE QUALSIASI EVENIENZA...**

ICOM by **marcucci** S.p.A.

Ufficio vendite - Sede:
Via Rivoltana n. 4 - Km 8,5 - 20060 Vignate (MI)
Tel. (02) 95360445 Fax (02) 95360449

Show-room:
Via F.lli Bronzetti, 37 - 20129 Milano - Tel. (02) 7386051 Fax (02) 7383003

((T & K))

**ELETTRONICA s.a.s.
TODARO & KOWALSKY IOYUH**





	COAXIAL CABLE RG 213 NORME MIL C 17 E $Z_c = 50 \Omega - \varnothing 10,30$ 100 m = kg 15 FATTORE DI VELOCITÀ 0,66 COSTANTE DIELETTRICA 2,28	INSERTION LOSS - 100 m 30 MHz 3.35 dB 145 MHz 8.14 dB 435 MHz 15.41 dB 1000 MHz 24.33 dB 1500 MHz 35.24 dB
	COAXIAL CABLE ECOLOGICO RG 213 FOAM HALOGEN FREE $Z_c = 50 \Omega - \varnothing 10,30$ 100 m = kg 12,2 FATTORE DI VELOCITÀ 0,80 COSTANTE DIELETTRICA 1,5	INSERTION LOSS - 100 m 10 MHz 1.50 dB 30 MHz 2.41 dB 145 MHz 5.44 dB 435 MHz 9.76 dB 1296 MHz 19.42 dB
	COAXIAL CABLE RT 50/20 FOAM $Z_c = 50 \Omega - \varnothing 10,30$ 100 m = kg 13 FATTORE DI VELOCITÀ 0,80 COSTANTE DIELETTRICA 1,5	INSERTION LOSS - 100 m 10 MHz 1.48 dB 30 MHz 2.33 dB 145 MHz 5.17 dB 435 MHz 9.46 dB 1296 MHz 18.37 dB
	COAXIAL CABLE RG 8 x FOAM $Z_c = 50 \Omega - \varnothing 6,15$ 100 m = kg 5,3 FATTORE DI VELOCITÀ 0,80 COSTANTE DIELETTRICA 1,5	INSERTION LOSS - 100 m 10 MHz 3.37 dB 30 MHz 6.02 dB 145 MHz 14.20 dB 435 MHz 26.37 dB 1296 MHz 58.99 dB
	COAXIAL CABLE RG 8 XX FOAM - DOUBLE SHIELD $Z_c = 50 \Omega - \varnothing 6,15$ 100 m = kg 4,7 FATTORE DI VELOCITÀ 0,80 COSTANTE DIELETTRICA 1,5	INSERTION LOSS - 100 m 10 MHz 4.31 dB 30 MHz 7.04 dB 145 MHz 14.23 dB 435 MHz 25.74 dB 1296 MHz 48.41 dB
	COAXIAL CABLE CELFLEX 1/2" $Z_c = 50 \Omega - \varnothing 16,70 = \text{kg } 34,5 \text{ } 100\text{m}$ FATTORE DI VELOCITÀ 0,88 CAPACITÀ 75 pF/m	INSERTION LOSS - 100 m 5 MHz 0.48 dB 30 MHz 1.24 dB 145 MHz 2.72 dB 435 MHz 4.9 dB 1296 MHz 8.9 dB
PROPONE	CONNESSIONE N (UG21 CLX 160)	2500 MHz 12.4 dB

Chiuso tutta la giornata di sabato nel mese di luglio e chiuso per ferie dal 2 al 21 agosto
SAREMO PRESENTI ALLA FIERA DI PIACENZA 11-12 SETTEMBRE



KENWOOD TS 50 S

Ricetrasmittente HF veicolare - 100 memorie - Doppio VFO - Potenza 100 W - SSB - CW - FSK - FM



FT 990

Potenza 100W RX-TX all mode Range 0,1-30 MHz con accordatore automatico



FT 890

Ricetrasmittente HF con accordatore automatico d'antenna, tutti i modi operativi - 32 memorie - Potenza RF regolabile sino a 100 W



IC 728

Ricetrasmittente HF per stazione fissa o veicolare SSB-CW-AM-FM - Alimentazione 13,8Vcc. Potenza RF 100W (40W AM)



KENWOOD TS 450 SAT

Ricetrasmittente HF, potenza 100 W su tutte le bande amatoriali in SSB - CW - AM - FM - FSK, accordatore automatico d'antenna incorporato, alimentazione 13,8 VDC



IC 781

Ricetrasmittente multimodo HF - RTTY - Packet - amtor - Con analizzatore di spettro.



IC 737

Ricetrasmittente HF compatibile a tutti i modi operativi; potenza uscita RF, 100 W regolabili; veloce accordatore d'antenna con memoria.



IC 7100

Ricettore a largo spettro: 25 MHz - 2 GHz - 900 memorie

IC R72

Ricettore HF 0,3-30 MHz. All mode



KENWOOD TS 850 S/AT

Ricetrasmittente HF per SSB - CW - AM - FM - FSK. Potenza 100W



FT 736

Ricetrasmittente base - All mode VHF/UHF duplex Potenza 2-5-50W - Optional 50 MHz o 1200 MHz 100 memorie e scanner - Alimentazione 220 Vac.



IC 970 H

Tribanda all-mode 144-430-1200 MHz - 45W (10W in 1200 MHz) - 100 memorie - Doppio VFO - Duplex



YAESU FRG 100

Ricettore multimodo HF-SSB-CW-AM - (FM opzionale) 50 memorie



TS 790 E

Stazione base tribanda (1200 optional) per emissioni FM-LSB-USB-CW



FT 5100

Ricetrasmittente bibanda VHF-UHF. Potenza 50 W (35 W in UHF). Microfono con tastiera opzionale, duplex di antenna incorporato



FT 2400 H

Veicolare VHF-FM. 5-25-50W. Encoder CTCSS



IC R1

Ricettore palmare AM-FM da 100 kHz a 1300 MHz - 100 memorie.



TM 732E

Ricetrasmittente bibanda veicolare, doppio ascolto, DTSS con funzioni cercapersone, 50W RF (35 in UHF), cambio banda automatico, 50 memorie



FT 416

Palmare VHF, 5W, 38 memorie + 10 per il DTMF, code squelch e paging, ampia gamma di accessori a disposizione.



IC 3230 H

Ricetrasmittente bibanda veicolare - full duplex 45W in VHF, 35W in UHF - Doppio visore, 15 memorie, 14 memorie dedicate al DTMF.



IC A 1/E

Ricetrasmittente tribanda VHF-UHF-SHF, indicazione anche simultanea delle tre frequenze, full duplex con l'impiego di due bande



TM 742 E

Veicolare multibanda 144-430 MHz + una terza optional.



FT 415 FT 815

Palmare VHF-UHF 41 memorie, 2 VFO indipendenti DTMF, CTCSS, tono 1750 kHz



YAESU FT 26

Palmare VHF larga banda 5W - DTMF di serie

YAESU FT 76

Palmare UHF larga banda



IC 2 i/E

Ricetrasmittente VHF miniaturizzato. Potenza selezionabile fino a 5W, 100 memorie



KENWOOD R 5000

RX 100 kHz - 30 MHz SSB-CW-AM-FM-ISM



IC W2E

Bibanda full-duplex VHF-UHF - trasponder - SW - doppio ascolto

OFFERTA



FT 411E

(144-148 MHz)
FT 911
(1240-1300 MHz)
Ricetrasmittenti palmari per emissioni FM 2VFO, 49 memorie, DTMF, tono chiamata



FT 530

Ricetrasmittente bibanda VHF/UHF miniaturizzato, microfono/altoparlante con display a cristalli liquidi (opzionale)

KENWOOD TH-78 E

Palmare bibanda VHF/UHF Full duplex RX 100 - 950 MHz in tre bande

TH-28 E

Palmare VHF 41 memorie RX 118 - 174 MHz 340 - 500 MHz



ALIMENTATORI B.T. PER RADIOAMATORI

La nuova serie di alimentatori di potenza per radioamatori completamente protetti, potenze comprese da 10 ampere a 100 ampere. Sono disponibili sia con visualizzazione digitale che analogica. Protezioni di serie su tutti i modelli: sovratemperatura sovracorrente o cortocircuito anche permanente (foldback) sovratensioni in uscita/contro rientri R.F./costruzioni a norme CEI/affidabilità in condizioni più gravose/possibilità di montare ventola di raffreddamento (serie "HS" di serie). Prese di uscita posteriori.



Serie "H"

18 ampere effettivi 22 A di picco
25 ampere effettivi 30 A di picco
35 ampere effettivi 40 A di picco
46 ampere effettivi 52 A di picco

Serie "HS"

60 ampere effettivi 75 A di picco
70 ampere effettivi 85 A di picco
80 ampere effettivi 95 A di picco
100 ampere effettivi 120 A di picco
120 ampere effettivi 150 A di picco



Serie fissa in offerta

14 ampere effettivi 22 A di picco
25 ampere effettivi 35 A di picco
40 ampere effettivi 50 A di picco

RIVENDITORI DI ZONA

NORD

R.U.C. ELETTRONICA - R. EMILIA - TEL. 0522/516627
CENTRO RADIO CH/OM - TRIVATE - TEL. 040/363716
CST TELECOMUNICAZIONI - BREZZO DI ADEMO (VA) - TEL. 0332/607063
DITTA RUOCAPURNI CLAUDIO - ACQUI TERME (AL) - TEL. 0144/356339
GUIDETTI - ALTOPASCIO (LT) - TEL. 0553/276593
ITALTEC S.R.L. - VERRI (AO) - TEL. 0125/920370
ELETTRACRUSINELLO - OMBRONA (NO) - TEL. 0323/62977
RADIOMARKET S.R.L. - LA SPEZIA - TEL. 0187/524850
CRISPI ELETTRONICA - CERNIA (IM) - TEL. 0184/551093
FILIPPI ELETTRONICA - LIVORNO - TEL. 0586/403734
C.B. ELETTRONICA - CASTELFRANCO DI SOTTO (PT) - TEL. 0571/47255
GFC RADIO HOBBY - TORINO - TEL. 011/888263
TELEKIX S.N.C. - TORINO - TEL. 011/6192101/6193076
R.F. ELETTRONICA - CREMA (LI) - TEL. 0586/662067
C.E.A. S.N.C. - ALESSANDRIA - TEL. 0131/41333
ERREPI ELETTRONICA - VERBANIA INTRA (NO) - TEL. 0332/404777
TELEKIA RADIO - TORINO - TEL. 011/531832
T.E.A. - ALTOPASCIO (LT) - TEL. 0553/216070
ETA BENTA - ALPINOANO (TO) - TEL. 011/9877067
RADIO IMPIANTI - CAMPI BUSENIO (PT) - TEL. 055/6996854

CENTRO

R.T.E. ELETTRONICA S.R.L. - ROMA - TEL. 06/7524204
P.M. ELETTRONICA - VITERBO - TEL. 0761/26304
RADIOCOMUNICAZIONI 2000 - AFFRANO (MC) - TEL. 0733/579050
TK ELETTRONICA S.N.C. - BASTIA UMBRA (PG) - TEL. 075/8001029
ATHENA S.N.C. - ANCONA - TEL. 071/286483
CENTRO ELETTRONICA "ANDREA" - FETTERANO ORTE (VT) - TEL. 0761/402455
IRAE - PORTO S. GIORGIO (AP) - TEL. 0734/676173
CENTROELETTRONICO - CEFRANO (FR) - TEL. 0775/94821
ELETTRICITÀ PALLAVICINI - ROMA - TEL. 06/5267914
CITTARELLI DOMENICO - TERRACINA (LT) - TEL. 0773/702446
SPAGNOLO FRANCO - PONTI (LT) - TEL. 0771/500609

SUD/ISOLE

TELEMICRONMAGLIANOM - NAPOLI - TEL. 081/445726
ELEKTRONIK SERVICE - BATTIPAGLIA (SA) - TEL. 081/300375
SIT ELETTRONICA - S.VITO DEI NORMANNI (BR) - TEL. 0831/363993
RUPOLO RADIOCOMUNICAZIONI - BUDERHO (RC) - TEL. 0964/344150
MPX ELETTRONICA - POGGIA - TEL. 0881/675385
A.M. RADIO - SALERNO - TEL. 089/283021
TECNO RADIO SUD - S. VALENTINO T. (SA) - TEL. 081/5185344
C.B. ELETTRONICA - MOLPETTA (BA) - TEL. 080/9348236
DAVELETTRONICA - TRIGGIANO (BA) - TEL. 080/6766111
ARTEL S.R.L. - BARI - TEL. 080/410967
A.E. ELETTRONICA - S. SEVERO (FG) - TEL. 0882/333808
L.G. ELETTRONICA - VILLARICA (CA) - TEL. 081/8167182
SIMAN - VICO EQUERRE (NA) - TEL. 081/8027618
RADIOTECHNICA LA PERUTA - CASERTA - TEL. 0823/321306
M.F.C. QUAGLIA - VIA CERVANTES 39 - NAPOLI - TEL. 081/5629349
M.F.C. QUAGLIA - VIA CILEA 94 - NAPOLI - TEL. 081/5600741
M.F.C. QUAGLIA - CALATA S. MARCO (NA) - TEL. 081/5512254
MARISCALCO - NOTO (SR) - TEL. 0931/573261
SYSTEM SOUND - ZAFFERANO (CT) - TEL. 095/7061852
C.B.T. ELETTRONICA - CATANIA - TEL. 095/445441
D.B.S. ELETTRONICA - GIARRE (CT) - TEL. 095/934812
ARTALE S.N.C. - PALERMO - TEL. 091/225755
ELETTRONICA EMPEDOCLEA - PORTO EMPEDOCLE (AG) - TEL. 0922/633072
SCARSELLI ELIO - MESSINA - TEL. 0965/412774
AG. PER LA CAMPANIA/MOLISE E BASSO LAZIO - Sgn. BRAVACCINO - TEL. 0336/840766



s.n.c. COSTRUZIONI ELETTRONICHE
V.le Le Corbusier 237 - Latina
Tel. 0773/604086 - C.P. 21

PER CATALOGO
INVIARE
L. 2.000 IN
FRANCOBOLLI

UN POKER IN CB QUALITA', FUNZIONALITA' DURATA E PREZZO !

NOVA

ECO ANTENNE



di BORDINO RINALDO & C. s.n.c.
FRAZ. SERRAVALLE, 190
14020 SERRAVALLE (ASTI) - ITALY
TELEF. (0141) 294174 - FAX (0141) 214317

SPLIT GAIN 5/8



Caratteristiche:

Guadagno	: RSP 9-7 dB iso
Frequenza	: 25 ÷ 30 MHz
Banda passante	: 3,5 MHz
Massima potenza	: 3,5 kW
Altezza antenna	: 6,200 m
S.W.R.	: praticamente nullo
Impedenza	: 50 ohm
Connettore	: SO 239
Lunghezza radiali	: 1 m
Attacco palo	: Ø 60 mm massimo
Diametro stilo centrale	: 48 mm alla base, 8 mm in punta
Bobina in rame	: copertura trasparente stagna
Peso	: 3000 g

Materiali impiegati:

Stilo antenna	: alluminio speciale anticorrosivo
Viteria	: in acciaio inossidabile
Staffe, cavallotti e parti metall.	: in acciaio inossidabile al cromo
Inseriti metallici	: ottone
Bobina	: Ø 5 mm in rame
Isolatori	: in fibra di vetro
Parti isolanti in plastica	: nessuna
Radiali	: in fibra di vetro antivibranti
Costruzione stilo centrale	: in tubi conici
Costruzione	: di tipo robusto


24 RADIALI

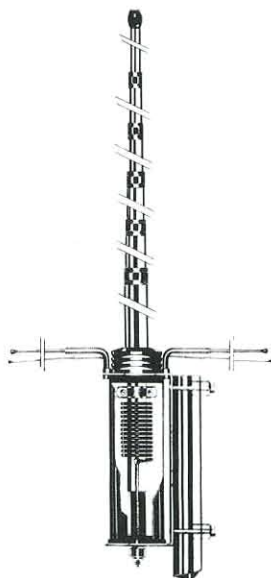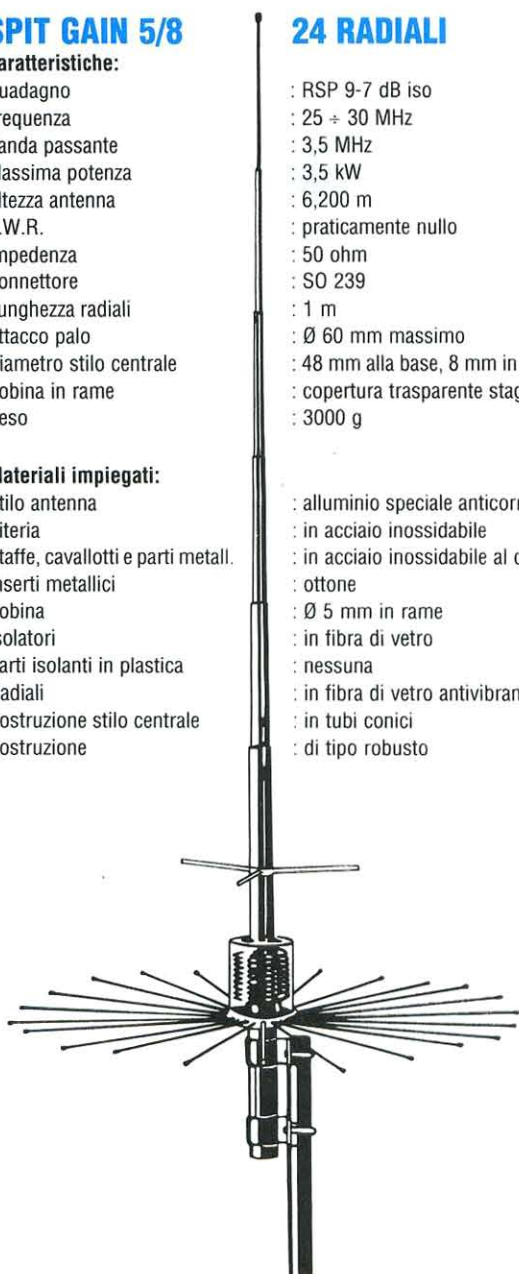

WEGA 27

ART. 6

S.W.R.: 1:1,1
Banda passante: 2500 Kc
Guadagno: superiore 7 dB
Peso: 3700 g
Altezza stilo: 5950 mm
Lunghezza radiali: 1000 mm
Materiale: alluminio anticorrosivo

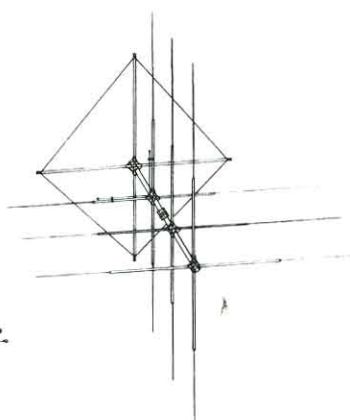

GALAXY 27

ART. 13

Elementi: 4
Guadagno: 14,5 dB
Polarizzazione: doppia
S.W.R.: 1:1,1
Larghezza banda: 200 Kc
Larghezza elementi: 5000 mm
Lunghezza boom: 4820 mm
Materiale: alluminio anticorrosivo

Produzione di oltre
200 modelli di antenne
da 1,5 a 500 MHz.
Antenne per: OM, CB, FM,
TELEFONI APRICANCELLI E RADIOCOMANDI.

Tipi di antenne prodotte:
veicolari - verticali - dipoli - direttive - per balconi
trappolate fino a 5 o più frequenze
veicolari trappolate a bifrequenza
larga banda - accoppiatori.

Per il campo telefonico: tutti i tipi di antenne e miscelatori.
Per spedizioni: anticipo 50%.

Elettroprima il paradiso del Radioamatore

Federico Brunetti

MA LO SAPETE CHE
IL MONDO È IN SINTONIA
CON ELETTOPRIMA



PUNTI VENDITA

- **AZ di ZANGRANDO ANGELO**
Via Buonarroti, 74 - 20052 Monza - Tel. 039/836603
- **RADIO VIP TELEX**
Via Conti, 34 - Trieste - Tel. 040/365166
- **RADIOMANIA**
Via Roma, 3 - 28075 Grignasco (NO) - Tel. 0163/417160
- **RADIO MERCATO**
Via Amendola, 284 - Cossato (VC) - Tel. 015/926955
- **ELETTRA DE LUCA**
Via 4 Novembre, 107 - Omegna (NO) - Tel. 0323/62977
- **COMAR**
Via XXV Maggio, 30 - Canegrate (MI) - Tel. 0331/400303

- **EASY SOFTWARE ITALIA**
Via Grandi 52 - Sesto S. Giovanni (MI) - Tel. 02/26226858
- **RADIOCOMUNICAZIONI G.S.**
Via Gorizia, 62 - Vigevano (PV) - Tel. 0381/345688
- **MAAR TELECOM**
Via Milano, 14 - Castello D'Agogna (PV)
Tel. 0384/256618
- **C.R.E.S.**
C.so Ferrari, 162/164 - 17011 Albissola Superiore (SV)
Tel. 019/487727

APPARECCHIATURE - ACCESSORI - ANTENNE
PER C.B. - RADIOAMATORI E TELEFONIA;
DISPONIBILI A MAGAZZINO



ELETTOPRIMA S.A.S.
TELECOMUNICAZIONI - OM

Via Primaticcio, 162 - 20147 MILANO
P.O. Box 14048 - Tel. (02) 416876-4150276-48300874
Fax 02/4156439

DIGITAL PARADIS

RTTY-CW-ASCII-AMTOR-PACKET
FAX-SSTV-NAVTEX-SIAM

DISTRIBUTORE
ANTENNE ONLY®
ED ACCESSORI



**NOA2/MK2
NOA2/MK2
SWL**

- Demodulatore RTTY-CW-ASCII-AMTOR • Filtri attivi separati
- Shift variabile • Uscite per oscilloscopio • RS-232 o TTL • Richiede programma dedicato, disponibile per C-64 e PC MS-DOS



**AEA
PK 232/MBX**

OPZIONE FACTOR
NUOVO SOFTWARE
IN AMBIENTE
WINDOWS

- Modem per ricetrasmissioni in: RTTY-CW-ASCII-AMTOR-PACKET-FAX-NAVTEX-SIAM • Mailbox • Porta HF e VHF • Collegabile a modem PSK per traffico con satelliti • Filtro digitale 8 poli • Programmi dedicati per: Amiga Commodore 64 - PC MS-DOS
- Modem opzionale 2400 baud interno o 9600 interno/esterno



**KANTRONICS
KAM**

Opzione FACTOR
Nuovo software
Host master II plus
per PC MS-DOS,
Apple Macintosh,
C64

- Modem per ricetrasmissioni in: RTTY-CW-ASCII-AMTOR-PACKET • Ricezione fax e mappe meteo • Packet in HF e VHF simultaneamente • Mailbox con 32K • Gateway HF/VHF • Toni di mark e space programmabili • Filtro CW programmabile • Filtri digitali 12 poli • Nodo a livello 3 • Modem opzionale 2400 baud • Disponibile nuovo programma FAX-VGA



**MFJ-1278
1278 TURBO
CON MODEM
MULTIGRAY
LEVEL**

Nuovo software FAX
+ SSTV colori per
AMIGA e PC MS-DOS

- 9 Modi operativi digitali: RTTY-CW-ASCII-AMTOR-PACKET-FAX-NAVTEX-SSTV-CONTEST MEMORY KEYER • Indicatore di sintonia di precisione con 20 LED ad alta risoluzione • Mailbox • Uscita RS-232 e TTL • Modem 2400 baud di serie su MFJ-1278/T ed opzionale su MFJ-1278

**NOAPACK
UNIVERSAL
PACKET RADIO
TNC CON
FAX - RX**


OFFERTA
SPECIALE



- Diffusissimo TNC tutto "Made in Italy" • Packet e ricezione FAX in HF e VHF • Utilizzabile con qualsiasi computer • Mailbox di grandi dimensioni • nodo liv. 3 di tipo intelligente

**AEA
PK-88**

MODEM
OPZIONALE
9600 BAUD
ESTERNO

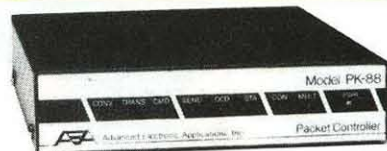

- TNC PACKET di tipo tradizionale • Compatibile con NET-ROM • Mailbox • Utilizzabile in HF e VHF • Collegabile a modem PSK per traffico con satelliti


**AEA
DSP-2232
DSP-1232
(Singola porta)**

Nuove eeprom interne
Nuovo software dedicato



- Multi mode data controller a tecnologia DSP (Digital Signal Processing) • Dual port simultanea • Modem interni per RTTY-CW-ASCII-AMTOR-FAX HF-FAX APT-SSTV-G3RUH 9600 - PACSAT - PACKET 300-1200-2400-4800-9600 - MSK - UO-SAT-OSCAR-QPSK-QAM • Possibilità di espansione illimitata • Display LCD • Indicatori di sintonia a barre di LED • Uscite per SAT UP/DOWN • Stampa FAX • Multiplex a divisione di tempo e di frequenza • Depliant informativo a richiesta

**AEA
PK-900
Multimode
Supercontroller**

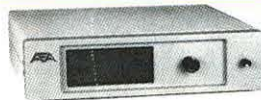

- 3 processori dedicati ed un progetto innovativo per il più potente e flessibile controller multi-modo che è già il futuro delle telecomunicazioni digitali. • PACKET • AMTOR/ARQ/L/ARQ/E3/FEC • ASCII • BAUDOT • MORSE • FACTOR (opzionale) • WEFAX • NAVTEX • TDM + SIAM • 2 porte • 9600 baud (opzionale) • Fax con toni di grigio • Pannello a cristalli liquidi • Mail Drop, Packet Lite, modo Host, interfacce per AFSK, FSK diretto, CW diretto, oscilloscopio per la sintonia, autodiagnosi e altro ancora.

**MFJ-1270B/BT
MFJ-1274/T**

NUOVA EPROM
INTERNA,
MAIL BOX AMPIATO




- TNC PACKET VHF/HF, clone del famoso TAPRTNC-2 • PACKET • FAX-RX • KISS • Mailbox easy mail • Modem 2400 baud di serie su MFJ-1270/BT e 1274/T • Compatibile NET-ROM e THENET

ACCESSORI

- Modem PSK 2400 baud per: PK 232/KAM/KPC/MFJ-1278 • Cavi seriali • Indicatore di sintonia con tubo a raggi catodici per uso con tutti i TNC dotati di uscita per oscilloscopio: NOA2MK2/KAM/PK-232, ecc. • Schede RS-232C • Programmi di comunicazione e ricezione FAX per PC MS-DOS/AMIGA/C-64 • Programma di gestione scanner AR-2500/3000/3000A con PC MS-DOS Istruzioni in italiano • Programmi per la gestione computerizzata delle stazioni • Ricetrasmittitori di tutte le migliori marche • Antenne • Cavi coassiali

DISPONIBILI MODEM A 9600 BAUD PER TUTTI I TNC
NOTA: I TNC MFJ SONO COMPATIBILI CON TAPR TNC2

ICOM

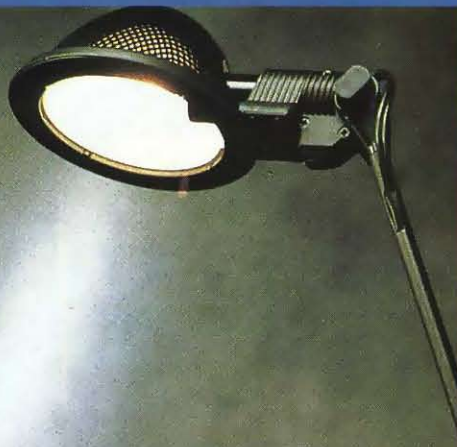

IC-737

**RICETRASMETTITORE HF
PER TUTTI I MODI OPERATIVI**

Completa il modello mancante posto fra la semplicità essenziale dell'IC-728/729 e la complessità dei modelli più avanzati quali l'IC-765 o IC-781. Costituisce l'apparato ideale per il "DXer" o per il momento del Contest: ★ Presenza di un "notes elettronico" per la registrazione immediata (tramite un solo tasto) delle varie stazioni prossime alla frequenza operativa. 5 frequenze e relativi modi operativi vi potranno essere registrate per richiamarle poi durante i progressivi QSO. ★ Tutte le 9 gamme radiometriche adibite alla ricetrasmisione ★ Ricezione aggiuntiva da 500 kHz a 30 MHz ★ Potenza RF regolabile da 10 a 100W ★ Veloce accordatore d'antenna completo di memoria ★ Selettore di due antenne differenti ★ In ogni banda si potranno registrare due frequenze con modi operativi diversi, il che risulterà molto comodo ad un operatore dedito tanto alla SSB che alla CW (DBSR) ★ Immediato funzionamento "in split", ovvero su due frequenze diversificate ★ Sempre con il funzionamento in split, con la funzione XFC si potrà verificare il valore della frequenza di trasmissione ★ 89 memorie di uso convenzionale; 10 memorie aggiuntive per l'uso dello "split" e due per la registrazione dei limiti di banda (entro cui avviare la ricerca) ★ Ricerca con tre modalità: fra dei limiti di banda pre-registrati, fra tutte le memorie o fra quelle appositamente selezionate ★ Modo "SET" per personalizzare le prestazioni secondo le preferenze dell'operatore ★ Efficace "Pass Band Tuning" ★ Picco d'attenuazione (o Notch) regolabile per una efficace soppressione delle interferenze ★ RIT: ± 1.25 kHz a passi di 10 Hz oppure di ± 2.5 kHz a passi di 20 Hz ★ Efficace soppressore di disturbi (Noise Blanking) ★ Per il grafista: QSK, filtri selettivi a scelta, comprensivo inoltre del manipolatore elettronico ★ Compensatore di dinamica ★ Interfaciabile al calcolatore di stazione mediante l'unità CT-17 ★ Vastissima gamma di accessori

Approfittate di così grande flessibilità operativa durante il prossimo Contest...

ICOM by **marcucci** S.p.A.

Ufficio vendite - Sede:

Via Rivoltana n. 4 - Km 8,5 - 20060 Vignate (MI)
Tel. (02) 95360445 - Fax (02) 95360449

Show-room:

Via F.lli Bronzetti, 37 - 20129 Milano
Tel. (02) 7386051 - Fax (02) 7383003

Prodotti per

Telecomunicazioni e Ricetrasmisioni

Forniture per installatori e rivenditori

Applicazioni civili e militari - Comunità - Ambasciate

Radioamatoriali - HF/VHF/UHF/GHz - Nautica ecc.

Telefonia cellulare

Sistemi di sicurezza e difesa elettronica

Ricambi originali e assistenza tecnica



PUNTI VENDITA

Via Reggio Emilia, 32/A - 00198 ROMA

Tel. 06/8845641-8559908

Fax 06/8548077

Via Santa Croce in Gerusalemme, 30/A

00185 ROMA

Tel. 06/7022420 - 3 linee r.a.

Fax 06/7020490

MAS.CAR.



ROSMETRO WATTMETRO

RS 500

Gamma di frequenza: 3:200 MHz

Impedenza: 50-75 OHM

Potenza applicabile: 1 kW

TRANSMATCH

TR 1000

Gamma di frequenza Rosmetro: 3:200 MHz

Gamma di funzionamento Matchbox: 26:28 MHz



ULTIME NOVITA'



LINEARE VALVOLARE

LV 200

Alimentazione: 220 Volt 50 Hz

Potenza d'uscita: 100 Watt AM 200 Watt SSB

Pilotaggio: AM 1/6 Watt SSB 15 Watt

Frequenza di funzionamento: 26/30 MHz

ANTENNE
lemmi

De Blasi geom. Vittorio

Via Santi, 2
20077 Melegnano (MI)

Tel. 02/9837583-98230775
Fax 02/98232736

ZODIAC[®]

*Ricetrasmittitore Palmare
VHF-FM 5 Watt
144 " 146 MHz*



ZV 3000



Nuovo ricetrasmittitore palmare VHF-FM, operante nella banda radioamatoriale dei due metri.

Lo Zodiac ZV 3000 ha 5 Watt di potenza d'uscita (13 Volt), tono 1750 Hz, passi di canalizzazione di 5 - 10 - 12,5 - 20 - 25 - 50 KHz, 20 Memorie, Funzione Dual Watch, Auto Power Off, Battery Save, Lock Out, S/Rf Meter e Squelch Off. DTMF e CTCSS opzionali.

melchioni elettronica

Reparto Radiocomunicazioni

Via P.Colletta, 37 - 20135 Milano - Tel. (02) 5794241 - Telex Melkio I 320321 - Telefax (02) 55181914

NUOVI ALIMENTATORI STABILIZZATI

GLI SPECIALISTI DELL'ALIMENTAZIONE
FATTI PER ESSERE I MIGLIORI, SEMPRE!

▼ Protezione al corto-circuito anche permanente

▼ Protezione alle sovratensioni in uscita

▼ Protezione termica

▼ Protezione contro i rientri di R.F.

▼ Strumenti illuminati di alta precisione

▼ Cinque uscite

▼ Basso ripple

▼ Alta stabilità

▼ Costruzione a norme di sicurezza Europee



▼ Affidabilità

▼ Qualità

▼ Sicurezza

▼ Prestazioni

▼ Convenienza

▼ Design

Altri modelli da 3 a 35A per tutti gli impieghi

▼ Amatoriale OM-CB

▼ Professionale da laboratorio

▼ Industriale


▼ Scientifico

**DOVE L'ALIMENTATORE È IMPORTANTE
IL PIACERE DI USARE UN MICROSET DA MOLTA PIÙ SICUREZZA**

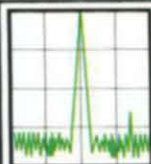 **MICROSET®**

In vendita nei più qualificati negozi in Italia e nel Mondo

Via Peruch, 64 - 33077 SACILE (Pordenone) - Italy
Telefono 0434/72459 - Telefax 0434/72450




RADIO SYSTEM

RADIO SYSTEM s.r.l.
Via Erbosa, 2 - 40129 BOLOGNA
Tel. 051 - 355420
Fax. 051 - 353356

QUANDO LA TELEGRAFIA DIVENTA ARTE ... SCHURR

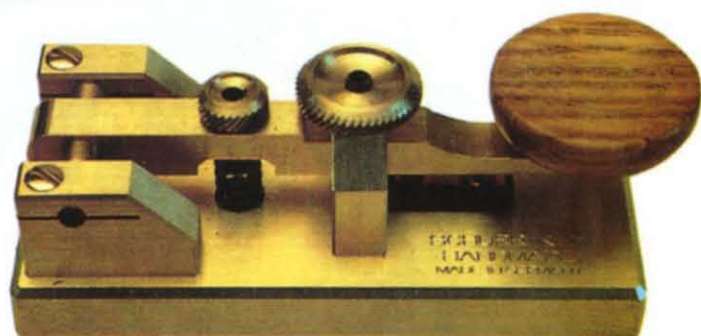
- TASTO VERTICALE CON CORPO E BASE IN OTTONE
 - POMELLO IN LEGNO PREGIATO
 - PESO gr. 400
- L. 245.000**



- CHIAVE IAMBIC IN OTTONE SENZA BASE
 - CONTATTI IN ARGENTO E PADDLE IN PLEXIGLASS
 - PESO gr. 130
- L. 160.000**



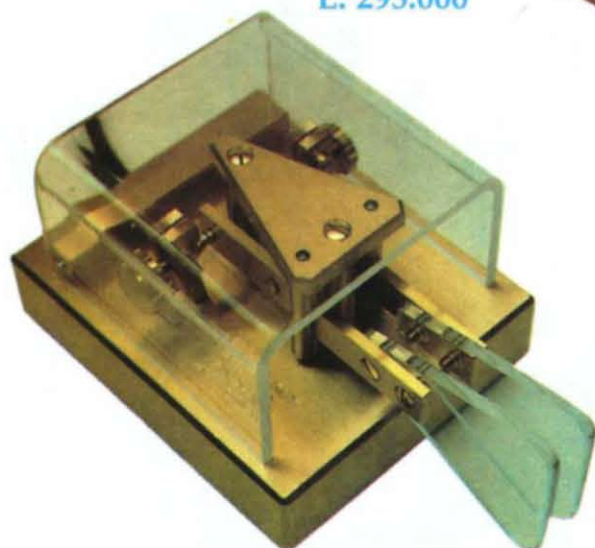- TASTO VERTICALE CON BASE IN OTTONE
 - POMELLO E SUPPORTO IN LEGNO PREGIATO
 - PERNI IN DIAMANTE
 - PESO gr. 700
- L. 295.000**




- CHIAVE IAMBIC CON CORPO E BASAMENTO IN OTTONE
 - PERNI IN DIAMANTE
 - CONTATTI IN ARGENTO
 - PADDLE E COPERTURA PROTETTIVA IN PLEXIGLASS
 - PESO gr. 1500
- L. 280.000**

IMPORTATORE E DISTRIBUTORE UNICO PER L'ITALIA

SIGMA ANTENNE PRESENTA: LA NUOVA SERIE PER AUTOMEZZI "KAPPA"

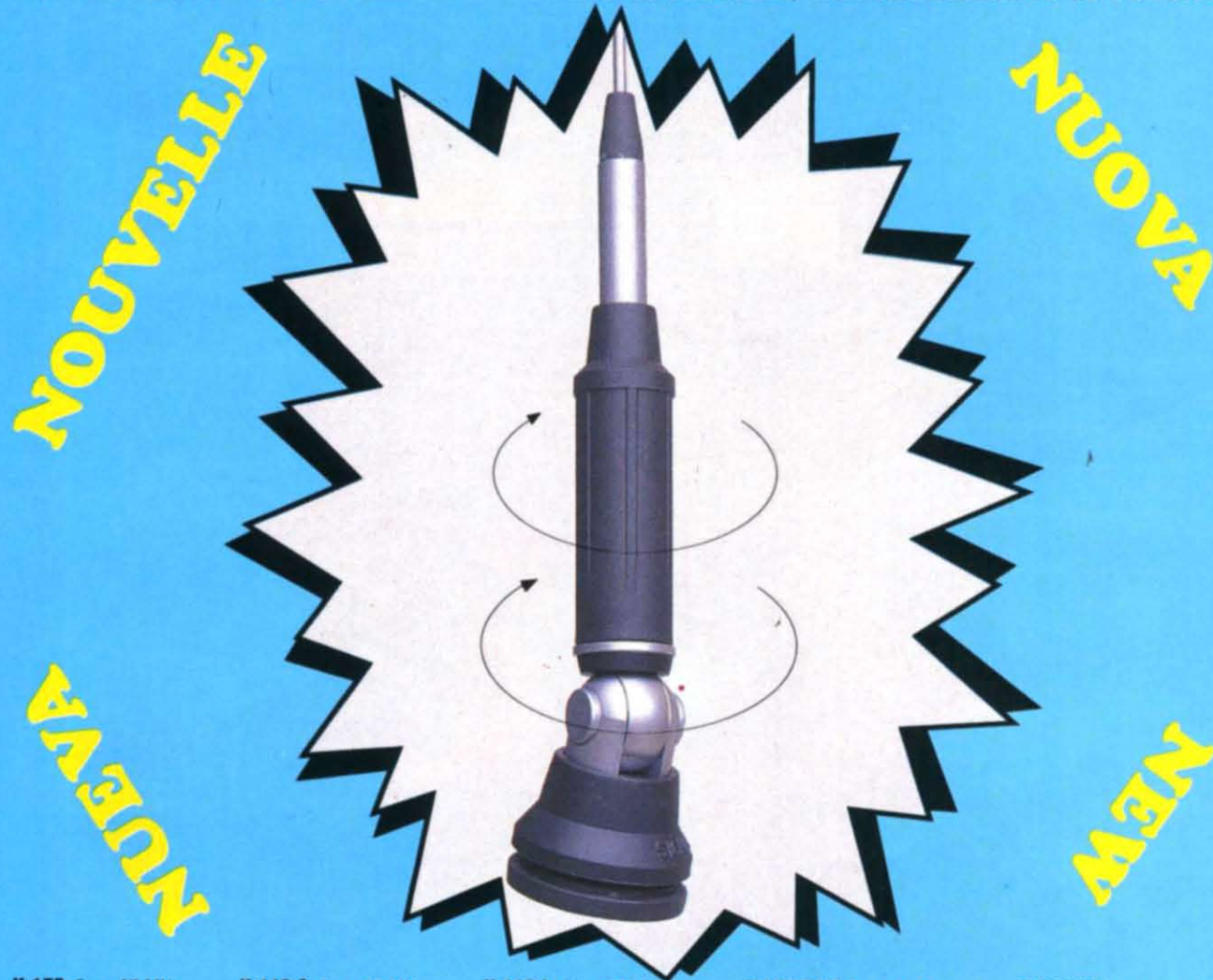"MENTRE ALCUNI CONCORRENTI CI IMITANO IL PASSATO, NOI REALIZZIAMO IL FUTURO"



K 150: Freq. 27 MHz,
inox alt. 1,50 m

K 110 S: Freq. 27 MHz,
inox con spirale alt. 1 m

K 110 L: Freq. 27 MHz,
inox conifcato alt. 1,10 m

K MINOX S: Freq. 27 MHz,
inox con spirale alt. 0,58 m

K MINOX L: Freq. 27 MHz,
inox conifcato alt. 0,60 m

- SISTEMA DI BLOCCAGGIO OTTENUTO TRAMITE LA ROTAZIONE DELL'IMPUGNATURA COPRIBOBINA
- DISPOSITIVO ANTIFURTO
- ELEGANTE DESIGN

BREV. DEP.



s.r.l.

SIGMA ANTENNE s.r.l.


46047 Porto Mantovano - Via Leopardi 33

Tel. (0376) 398667 - Fax (0376) 399691

MODULI TRASMITTENTI E RICEVENTI VHF E UHF

La STE produce da anni una vasta gamma di moduli trasmissenti e riceventi e di moduli amplificatori RF per le bande VHF (140-175 MHz) e UHF (400-470 MHz). Le caratteristiche tecniche dei moduli sono conformi alle norme ministeriali di omologazione.

AD81
DECODER
DTMF

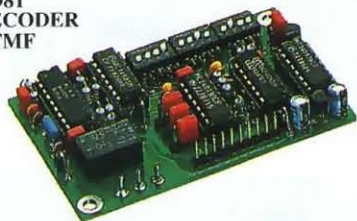

MODULO RX VHF
AR22C - AR22N

- Moduli di telecomando e teleallarme a toni e bitoni sequenziali.
- Moduli generatori e decodificatori di toni subaudio.
- Moduli trasmissenti e riceventi e di telecomando montati e cablati in contenitori a specifiche del cliente.


TRASMISSIONE DATI

La STE per il settore trasmissione dati, monitoraggio remoto e radioallarmi, può fornire ricetrasmittenti VHF e UHF simplex e duplex, modem radio e centraline bidirezionali a microprocessore.

RICETRASMETTITTORE AK47C2-BB



MODEM RADIO AR24

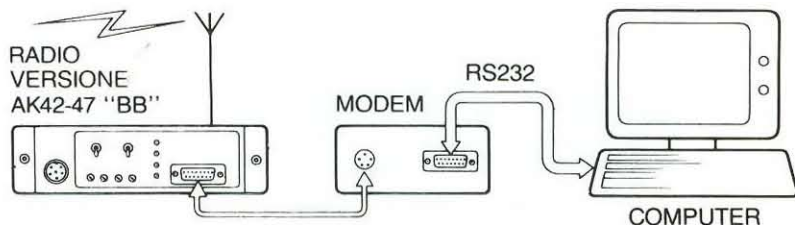

- **Modem radio AR24** - In unione ad un ricetrasmittente simplex o duplex e collegato alla porta seriale RS232 di un computer consente la trasmissione e la ricezione dati alla velocità di 1200 o 2400 baud con protocollo PACKET-X25.
- **Ricetrasmittente VHF o UHF VERSIONE "BB"** - Particolarmente adatto al collegamento a modem-radio. Oltre al connettore microfonico è dotato di connettore DB15 su cui sono presenti i segnali audio a livello telefonico e tutti i vari comandi. Omologato dal ministero PP.TT.



ELETRONICA TELECOMUNICAZIONI

STE s.r.l. VIA MANIAGO, 15 - 20134 MILANO (ITALY)

TEL. (02) 2157891 - 2157813 - 2153524 - 2153525

FAX: 26410928

NUOVO JRC JST-245

TECNICAMENTE ECCEZIONALE

DISTRIBUITO
A NOVEMBRE
DIRETTAMENTE DA
TECNOVENT ITALIA
PRENOTAZIONI
IN CORSO.



15 Buoni motivi per scegliere JST-245

- 1** Copertura continua delle bande amatoriali da 160 a 10 metri più banda 6 metri. Operante in SSB/CW/AM/AFSK/FM.
- 2** Amplificatore di potenza a MOSFET. Uscita da 10 a 150 Watt su tutte le bande, compreso i 6 metri.
- 3** Accordatore d'antenna automatico di serie. I valori sono automaticamente memorizzati per un rapido QSY.
- 4** E' possibile selezionare 3 antenne diverse direttamente dal pannello frontale. La selezione dell'antenna può essere memorizzata.
- 5** Ricevitore da 100 kHz a 30 MHz e da 48 a 54 MHz. (4 conversioni).
- 6** Larghezza di banda IF flessibile. Il filtro standard da 2,4 kHz può essere ristretto in modo continuo fino a 800 Hz con il controllo larghezza banda variabile (BWC). I filtri per SSB e CW per la 2a e 3a IF sono opzionali.
- 7** Soppressione QRM. Sono inclusi tra gli elementi anti interferenze il Passband Shift (PBS), 3 step di attenuazione, IF notch filter, AGC selezionabile.
- 8** Notch ad inseguimento automatico (tracking ± 10 kHz).
- 9** Sistema DDS phase lock loop system. Per un più basso rumore di fondo viene utilizzato un sistema di sintesi digitale diretta a cristallo unico.
- 10** Caratteristiche CW. Full break-in e oscillatore elettronico regolabile da 60 wpm.
- 11** Doppio VFO separato per operazioni split di frequenza. Memorizzazione di frequenza, modo, larghezza di banda ed altri dati importanti per ogni banda utilizzata.
- 12** 200 memorie, ognuna delle quali può contenere la frequenza, il modo, AGC e larghezza di banda.
- 13** Interfacciabile con i più avanzati computers grazie ad un RS-232 C incorporata.
- 14** Display LCD a colori per una più facile lettura dei dati e controlli.
- 15** Alimentatore incorporato con PFC (Power Factor Correction) e sistema di raffreddamento silenzioso, progettato per un funzionamento continuo al massimo dell'uscita RF.

Anche nella versione JST-145 che non monta gli opzionali (Tuner Aut. e BWC) e non prevede la banda dei 6 metri.

TecnoVent Italia srl

DIVISIONE TELECOMUNICAZIONI (Direttore I2GAH)

VIA EDISON 110 • 20019 SETTIMO MILANESE MI TEL. 02/48915699 FAX 02/48915679

Art

Mod. P & S 27

Stilo fibra conico, sistema inclinabile. Lungh. 108 cm.

Mod. P & S 27 / A

Stilo acciaio conico, sistema inclinabile. Lungh. 155 cm.

Mod. P & S STATUS

Stilo acciaio conico, sistema inclinabile. Lungh. 70 cm.

Mod. P & S EVOLUTION

Base magnetica ø 12 cm. Stile speciale acciaio svitabile. Lungh. 45 cm.

Mod. P & S SELECTION

Base magnetica ø 16 cm. Stilo acciaio conico, sistema inclinabile e svitabile. Lungh. 110 cm.

P & S 27
P & S 27 / A

P & S SELECTION

P & S STATUS

P & S EVOLUTION

DESIGN BY F·A·PORSCHE

La Tecnologia avanza Sirtel l'accompagna
Antenne CB - 27 MHz



PRESIDENT GEORGE

Codice antifurto

Cambio colore display

Dimensioni:

Larghezza= 200 mm

Altezza= 55 mm

Profondità= 207,5 mm

3 anni di GARANZIA



16 canali memorizzabili
SCANNER delle memorie
ROSmetro incorporato
Effetto ECO e ROGER BEEP
inclusi

DW (scelta di canale con
priorità)

Display panoramico
INTERATTIVO (consente il
dialogo con il computer interno)

NOVITÀ
MONDIALE

PRESIDENT

GEORGE & JAMES

NEW INTERACTIVE RTX GENERATION

PRESIDENT JAMES

Codice antifurto

Cambio colore display

Dimensioni:

Larghezza= 188 mm

Altezza= 50 mm

Profondità= 180 mm

3 anni di GARANZIA



12 canali memorizzabili
SCANNER delle memorie
ROSmetro incorporato
Effetto ECO e ROGER BEEP
inclusi

DW (scelta di canale con
priorità)

Display panoramico
INTERATTIVO (consente il
dialogo con il computer interno)

PRESIDENT

ELECTRONICS ITALIA S.r.l. Via S. Giovanni 18 - 46049 VOLTA MANTOVANA (MN) Italy - Tel. 0376/801700 r.a. - Fax 0376/801666