

radioelettronica

TECNICA E COSTRUZIONI - RADIANTISMO - STRUMENTAZIONE - HOBBY



• **Rivelatore di picco**

• **Ricevitore a conversione diretta**

• **LUNA**
l'antenna per CB

• **Separatore di rete multitemensione**

• **Il ROS-metro e le linee di trasmissione**

• **Conosciamo meglio le radiosonde**

• **Misuriamo l'impedenza con l'oscilloscopio**

Ham-App: ISS Detector & ISS HD live

Latitudine
Longitudine
Altitudine
Velocità:

Google

Costruzione di una antenna ad elica

Tramonto tra 00:23:25

AFFIDABILITÀ E PRESTAZIONI OLTRE OGNI ASPETTATIVA

PICCOLO POTENTE E SILENZIOSO ALIMENTATORE

- Assenza di radiodisturbi
- Tecnologia avanzata MOS
- Rete universale 110-230V
- Uscita 13.5Vdc 25A continui
- Leggero 1.4Kg
- Dim: L79 x P165 x H160
- Ideale per viaggi, contest e piccoli spazi

Alimentatori DA LABORATORIO
Regolabili in tensione e corrente di uscita,
Potenti e leggeri, Alta efficienza



LT 190	5-15V	90-95A	€ 390,00
LT 250	4-30V	50A	€ 410,00
LT 430	5-60V	30A	€ 430,00



TOP-T25
13.5V 25A

SENZA VENTILATORE



DXER - EXPIDITION

MINI-TOWER
RETE UNIVERSALE
€ 115,00

Alimentatori SWITCHING
EMI test banda HF 1-30MHz, Assenza di radiodisturbi



PCS 125	4-15V	25A	€ 150,00
PCS 140	4-15V	40A	€ 170,00
PS 50	4-15V	55A	€ 230,00

Alimentatori LINEARI Senza ventilatore
Assenza totale di radiodisturbi, Molto silenziosi



PT 120	13.5V	20A	€ 202,00
PT 135A	13.5V	35A	€ 265,00


Altri modelli per telecomunicazioni professionali 12-24-48Vdc,
interfaccia batteria tampone, da barra DIN, modulari e in cassetto rack 19".

PREZZI DI RIFERIMENTO IVA NON INCLUSA.

Visitate il sito www.microset.net : è disponibile il nuovo **Catalogo 2019/2020**

CENTRO FIERA DI MONTICHIARI - BS

SABATO 14 E DOMENICA 15 MARZO 2020

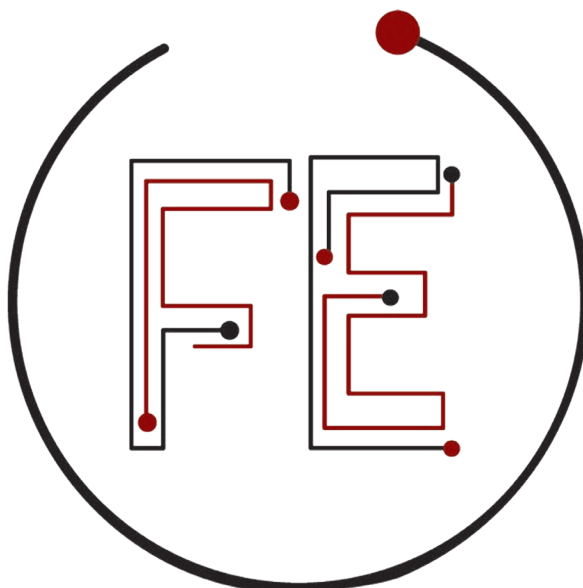

FIERA DELL'ELETTRONICA

www.radiantistica.it



ORARI: SABATO 9.00 - 18.30 | DOMENICA 9.00 - 17.30
CHIUSURA CASSE E INGRESSO VISITATORI 30 MINUTI PRIMA

54^a  **RADIANTISTICA**
EXPO
MOSTRA MERCATO RADIANTISTICO

Computer • Informatica • Strumentazione
Componentistica • Elettronica • Video • Hi-Fi

**40° RADIOMERCATINO
di PORTOBELLO**

Radio d'Epoca • Hi-Fi d'Epoca • Materiale Radiotecnico
Materiale Radioamatoriale • Vinile

**AREA
HAM RADIO**

RTX • Ricetrasmittitori • SDR • Antenne HF - VHF - UHF • Amplificatori
lineari • Cavi coassiali • Balun • Connettori e cavetteria • Alimentatori
Tralicci e accessori • Tasti telegrafici • Strumentazioni Transverter • Filtri •
Accessori • Hardware e Software • Editoria tecnica e riviste specializzate

**EVENTI
SPECIALI**

- 12^A CONTEST UNIVERSITY ITALY
- **ESAMI ARRL VE**
- 2° RADUNO NAZIONALE C.O.T.A.
- **A.I.R.E. ESPOSIZIONE RADIO D'EPOCA**
- **ANNULLO FILATELICO**



Centro Fiera del Garda
Montichiari (Bs)

Segreteria organizzativa
CENTRO FIERA S.p.A.
Via Brescia, 129
25018 Montichiari (BS)
Tel. 030 961148
Fax 030 9961966
radiantistica@centrofiera.it



Sommario

FEBBRAIO 2020

<http://www.edizionicec.it>
E-mail: cec@edizionicec.it
radiokit@edizionicec.it
<http://www.radiokitelettronica.it>



direzione tecnica
GIANFRANCO ALBIS IZ1IC1

grafica
MARA CIMATTI IW4EI
SUSI RAVAIOLI IZ4DIT

Autorizzazione del Tribunale di
Ravenna n. 649 del 19-1-1978
Iscrizione al R.O.C. n. 7617 del 31/11/01

direttore responsabile
FIODOR BENINI

Amministrazione - abbonamenti - pubblicità:
Edizioni C&C S.r.l. -
Via Naviglio 37/2 - 48018 Faenza (RA)
Telefono 0546.22.112 - Telefax 0546.66.2046
<http://www.edizionicec.it>
E-mail: cec@edizionicec.it
<http://www.radiokitelettronica.it>
E-mail: radiokit@edizionicec.it



Una copia € 5,50 (Luglio/Agosto € 6,00)
Arretrati € 6,00 (pag. anticipato)
I versamenti vanno effettuati
sul conto corrente postale N. 12099487
INTESTATO A Edizioni C&C Srl
IBAN: IT 43 U 07601 13100 0000 1209 9487
BIC: BPPIITRRXXX



Questo periodico è associato
all'Unione Stampa Periodica
Italiana

Carte di credito:



- Abbonamenti per l'Italia € 45,00
- Abbonamenti Europa-Bacino Med. € 70,00
- Americhe-Asia-Africa € 80,00
- Oceania € 90,00
- Abbonamento digitale € 35,00
su www.edizionicec.it

Distribuzione esclusiva per l'Italia e Estero:
So.Di.P. S.p.A.
Via Bettola 18 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +3902/66030400
Fax +3902/66030269
e-mail: sies@sodip.it www.sodip.it

Stampa: Nuova Cantelli s.r.l.
Via Saliceto 22/E
40013 Castel Maggiore (BO)

La sottoscrizione dell'abbonamento dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi della Edizioni C&C srl. Potrà rinunciare a tale diritto rivolgendosi al database della casa editrice. Informativa ex D. Lgs 196/03 - La Edizioni C&C s.r.l. titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Vendite. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale.

Il responsabile del trattamento dei dati raccolti in banche dati ad uso redazionale è il direttore responsabile a cui, presso il Servizio Cortesia, Via Naviglio 37/2, 48018 Faenza, tel. 0546/22112 - Fax 0546/662046 ci si può rivolgere per i diritti previsti dal D. Lgs. 196/03.

4 VARIE ED EVENTUALI

6 AUTOCOSTRUZIONE

Rivelatore di picco

di Valerio Vitacolonna

11 AUTOCOSTRUZIONE

Ricevitore a conversione diretta old fashion

di Giovanni Lorenzi

14 ANTENNE

Voglio la luna

di Fabio Courmoz

21 ANTENNE

Costruzione di un'antenna ad elica

di Franco Vignali

26 LABORATORIO-STRUMENTI

Analizzatore di spettro

di Fulvio De Santis

30 LABORATORIO

Misuriamo l'impedenza con l'oscilloscopio

di Davide Achilli

35 ACCESSORI

Separatore di rete multitemperatura

di Roberto Perotti

38 PER COMINCIARE

Come preparo i circuiti stampati

di Antonio Percudani

40 PER COMINCIARE

Il ROS-metro e le linee di trasmissione

di Gianmario Contesi

44 L'ASPETTO TEORICO

La qualità è a monte con il preselettore - 3ª p.

di Barbieri Enrico

48 HAM-APP

ISS Detector & ISS HD live

di Maurizio Diana

51 CAD

Il manuale dei Circuiti stampati - 8ª p.

di Daniele Danieli

56 RADIO-INFORMATICA

Virtual audio cable

di Roberto Guglielmi

58 A RUOTA LIBERA

Forse non tutti sanno che...

di Gianfranco Verbana

62 SURPLUS

RFT SEG 100D e dintorni - 2ª p.

di Gian Michele Sbalzo

67 PROPAGAZIONE

Previsioni ionosferiche di febbraio

di Fabio Bonucci

68 RADIOACTIVITY

OKM1: un beacon in 160 m

di Roberto Perotti

70 RADIOACTIVITY

Segnali dalla stratosfera

di Andrea Marmai

Elevata visibilità ed operatività con il display a colori touchscreen ad alta risoluzione Altissime prestazioni in un ricetrasmittitore compatto

Compatibile con System Fusion II

Compatto e con 5W di potenza RF affidabili

Audio di qualità straordinaria da 700mW

Ricezione Dual Band simultanea

Display touchscreen TFT a colori ad alta visibilità

Ricevitore GPS integrato ad alta precisione

Connettività immediata a cuffie senza fili grazie all'unità Bluetooth® integrata

Analizzatore di spettro ad alta risoluzione e velocità a 79 canali

Funzione CAM (Club Channel Activity Monitor)

Commutazione immediata tra FM e C4FM grazie alla funzione AMS (Automatic Mode Select)

Funzionalità come nodo digitale portatile WIRES-X



RICETRASMETTITORE DIGITALE
C4FM/FM DUAL BAND DA 144/430 MHz

FT3DE

Bluetooth®

microSD Card

C4FM
Digital Mode
Clear and Crisp Voice Technology

AMS
Automatic Mode Select

66 dB

«Dimensioni reali»

Centri di assistenza "YAESU" autorizzati

YAESU
The radio

B.G.P Braga Graziano
Tel.: +39-0385-246421
www.bgpcom.it

I.L. ELETTRONICA
Tel.: +39-0187-520600
www.ille.it

CSY & SON
Tel.: +39-0332-631331
www.csyson.it

ATLAS COMMUNICATIONS
Tel.: +41-91-683-01-40/41
www.atlas-communications.ch

CJ-Elektronik GmbH (Funk24.net-Werkstatt)
Tel.: +49-(0)241-990-309-73
www.shop.funk24.net

WiMo Antennen und Elektronik
Tel.: +49-(0)7276-96680
www.wimo.com

DIFONA Communication
Tel.: +49-(0)69-846584
www.difona.de

Funktechnik Frank Dathe
Tel.: +49-(0)34345-22849
www.funktechnik-dathe.de

HF Electronics
Tel.: +32 (0)3-827-4818
www.hfelectronics.be

ELIX
Tel.: +420-284680695
www.elix.cz

ML&S Martin Lynch & Sons
Tel.: +44 (0) 345 2300 599
www.MLandS.co.uk

YAESU UK
Tel.: +44-(0)1962866667
www.yaesu.co.uk



RADIOFONIA



"Radiofonia. Nome dato dal signor Mercadier ad un fenomeno, il quale si può così enunciare: 'Un raggio luminoso reso intermittente e che cade su una lamina sottile applicata contro l'orecchio sia direttamente, sia coll'intermediario di un tubo di caoutchouc e di un cornetto acustico, dà un suono, il cui numero di vibrazioni è uguale a quello della intermittenza del raggio luminoso in un minuto secondo.' Il signor Mercadier ha così riassunte le proprie ricerche intorno alla radiofonia: 1. La radiofonia non parrebbe essere un effetto prodotto dalla massa della lamina ricevitrice vibrante trasversalmente nel proprio assieme, come una lamina vibrante usuale; 2. La natura delle molecole del ricevitore non parrebbe avere una parte preponderante; 3. Il fenomeno pare principalmente risultare da una azione esercitata alla superficie del ricevitore; 4. Il fenomeno dipende direttamente dalla quantità di radiazioni ricevute dal ricevitore; 5. I suoni radiofonici sono prodotti principalmente dalle radiazioni di grande lunghezza di onde dette calorifiche." Questa illuminante definizione di "radiofonia" è tratta dal "Dizionario di elettricità e magnetismo" compilato da M. Baratta e M. Martinelli, pubblicato a Milano dall'editore della rivista illustrata "L'elettricità" nel 1890. Solo pochi anni dopo, un giovane bolognese inventerà un oggetto che nel breve volgere di qualche decennio porterà ad una revisione totale del termine "radiofonia". Per inciso, oggi sul Dizionario Trecani la radiofonia è definita come "la trasmis-

sione di programmi parlati o musicali, effettuata per mezzo di radioonde da enti pubblici e privati con finalità di informazione, ricreative e culturali." Anche le parole si evolvono.


TiePie WiFISCOPE



Gli oscilloscopi WS5 e WS6 della serie WiFIScope dispongono di una batteria integrata e, essendo wireless, possono funzionare completamente isolati galvanicamente dal computer host. Secondo l'azienda produttrice, l'olandese TiePie, "un grande vantaggio nell'uso di WiFIScope è che sono possibili misurazioni remote a lunga distanza senza che i risultati siano influenzati dalla presenza di loop di massa". Questi strumenti possono pertanto eseguire misure in luoghi non sicuri o rumorosi, misure in installazioni mobili oppure possono operare in luoghi remoti. Tramite il collegamento Wi-Fi, questo oscilloscopio è in grado di operare l'acquisizione continua di dati in tempo reale, con una velocità fino a 5 Msample/s e

con una risoluzione a scelta fra 8 e 16 bit. Tramite connessioni LAN o WAN, la velocità aumenta fino a 20 Msample/s con medesima risoluzione di 8 o 16 bit. Infine, tramite connessione USB è possibile raggiungere i 200 Msample/s con la stessa scelta di risoluzioni. I dispositivi funzionano in abbinamento con il software fornito dall'azienda. WiFIScope è così "trasparente" che sembra che lo strumento Ethernet sia collegato direttamente al computer. Tutte le funzioni hardware e software dell'oscilloscopio sono direttamente accessibili tramite la rete, sebbene per il funzionamento non siano richieste conoscenze specifiche della rete stessa. Il software funziona con Windows 10 (32 e 64 bit). Il funzionamento di Linux è invece possibile solo se gli utenti scrivono il proprio software utilizzando il kit di sviluppo software LibTiePie. Un kit di sviluppo software (SDK) è infine disponibile per gli utenti che desiderano scrivere le proprie applicazioni di acquisizione dati basate su PC. Ci sono anche esempi in C, C++, C#, Python, Matlab, Node.js e Visual Basic.NET. Maggiori informazioni su <https://www.tiepie.com/en>

JOULESCOPE JS110

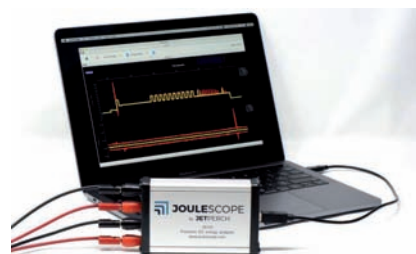

Joulescope™ JS110 è l'analizzatore di energia DC di precisione più conveniente e facile da usare attualmente in commercio. Jou-

MINI-CIRCUITS ZVA-443HGX+

ZVA-443HGX+ di Mini-Circuits è un amplificatore a larga banda ad alto guadagno, per uso generico che funziona da 10 MHz a 43,5 GHz. Il modello ZVA-443HGX+ funziona con alimentazione singola che può essere scelta nell'intervallo da +9 a +15 V, consentendo agli utilizzatori una notevole flessibilità di uso. Il consumo di corrente si attesta sui 300 mA. I circuiti di conversione DC-DC interni mantengono l'efficienza costante su tutto il campo di tensione di alimentazione in ingresso. Il dispositivo incorpora diverse funzioni di protezione come sovratensione, tensione inversa e corrente di spunto che proteggono l'amplificatore da eventuali danni durante il funzionamento. L'amplificatore è in grado di fornire oltre +11 dBm di potenza saturata RF su tutta la banda e ha una buona prestazione di rumore di 3,5 dB fino a 26,5 GHz. Il funzionamento a larga banda combinato con l'alto guadagno rendono questo modello una scelta ideale per applicazioni di test e per l'uso in strumentazione di misura. L'amplificatore è ospitato in una robusta scatola metallica di 50x30x20 mm ed è dotato di connettori di ingresso e uscita 2,92 mm femmina. Maggiori informazioni su <https://www.minicircuits.com/homepage/homepage.html>




AOR AR5700D

Il nuovo AR5700D di AOR è un ricevitore da tavolo di fascia alta, con copertura a estesa tra 9kHz e 3,7GHz, in grado di supportare un'ampia varietà di modalità digitali e analogiche. È in grado di ricevere segnali analogici in FM, FM-stereo, AM sincrona, USB, LSB, CW, I/Q analogica e FM video ma anche segnali digitali TETRA (TDM e TTC trunking con slot), DMR (Tier 1 e Tier 2 con codice colore e numero slot), ICOM D-STAR, YAESU C-4FM, ALINCO EJ47, D-CR (user ID 15 bit scramble code), MXDN (6,25 kHz RAN code 15 bit scramble code), P25 fase 1 (solo modo convenzionale, NAC code), dPMR Tier 1. AR5700D dispone di ben cinque VFO e gestisce fino a 2000 memorie suddivise in 40 banchi da 50 locazioni ciascuno, con un canale prioritario. I segnali di ingresso dopo una conversione al valore di IF 45,05 MHz vengono convertiti da analogico a digitale da un processore DSP. Non c'è AGC nell'unità di elaborazione analogica, poiché tutta l'elaborazione, inclusa AGC, viene eseguita dall'unità DSP. Invece di impiegare il classico metodo PLL, la prima frequenza di oscillatore locale è prodotta mediante sintesi digitale diretta DDS: tale metodo consente la commutazione di frequenza ad alta velocità. La stabilità della frequenza di 0,01 ppm dell'oscillatore master interno da 10 MHz si ottiene quando si utilizza l'unità ricevitore GPS opzionale. Quando si ricevono segnali HF, i segnali vengono convertiti direttamente in digitale senza entrare nel mixer. Ciò consente ottime caratteristiche di linearità. AR5700D consente il monitoraggio simultaneo vale a dire la ricezione a due bande, ricezione offset, tripla ricezione. Sulla scheda SD interna è possibile registrare l'audio ricevuto, analogico e digitale decodificato, nonché i registri. La potenza audio di uscita è notevole e superiore a 1,5W su 8Ω. Sul retro del ricevitore sono presenti due connettori di antenna di tipo N, il primo dedicato alle HF, il secondo per le frequenze superiori a 25 MHz. Ci sono inoltre una serie di connettori che consentono il controllo e la gestione dell'intero ricevitore (I/Q OUT, USB, IF OUT, LINE OUT, EXT REF IN, SP OUT, e via discorrendo). L'alimentazione è DC 12V (10,7 V - 16 V) con un consumo tipico di 2,0 A. AR5700D è fornito completo di adattatore per alimentazione 220 V, scheda SD, due chiavette USB e chiave di licenza AR-IQ III, oltre ai manuali (in inglese e italiano) e garanzia di tre anni. Maggiori informazioni su <http://www.radio-line.it/>



strumento ideale per tenere sotto controllo il consumo dei nostri apparati RTX. Maggiori informazioni su <https://www.joulescope.com/>

SEMICONDUTTORI FLESSIBILI

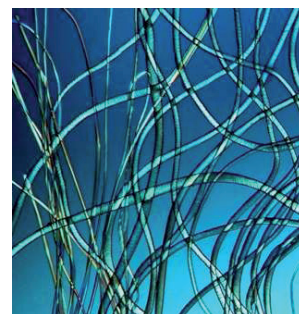


Per integrare perfettamente l'elettronica con il corpo umano sono necessari materiali che siano al tempo stesso flessibili e degradabili. Si pensi ad esempio a certi dispositivi medici flessibili che si conformano alle superfici degli organi interni, ma che si dissolvono e scompaiono quando non sono più necessari. Introdurre queste proprietà nell'elettronica è stata un'impresa piuttosto ardua. La maggior parte dei semiconduttori sono attualmente realizzati in silicio o altri materiali inorganici rigidi. Gli scienziati hanno provato a realizzare semiconduttori flessibili e degradabili utilizzando approcci diversi, ma finora hanno sempre riscontrato un degrado delle prestazioni elettriche quando sottoposti a trazione. Alcuni ricercatori cinesi, combinando un polimero organico gommoso con uno semiconduttore, stanno aprendo la strada ai semiconduttori estensibili e degradabili che un giorno potrebbero trovare applicazioni nel monitoraggio della salute e dell'ambiente. Per produrre il nuovo materiale, i ricercatori hanno sintetizzato e miscelato due polimeri degradabili che si sono autoassemblati in nanofibre semiconduttrici incorporate in una matrice elastica. I film sottili realizzati con queste fibre possono essere allungati fino al doppio della loro lunghezza normale senza incrinarsi o compromettere le prestazioni elettriche. Il materiale ottenuto è atossico per le cellule umane pertanto sembra adatto per l'uso all'interno del corpo umano. Questo è il primo esempio di un materiale che possiede contemporaneamente le tre qualità di semiconduttività, estensibilità intrinseca e totale degradabilità. Un giorno non lontano, forse, i radioamatori potranno disporre di un RTX completo dentro al loro corpo. Resta comunque aperto il problema di dove piazzare le antenne... Maggiori informazioni su <https://phys.org/>

lescope misura la corrente e la tensione, quindi calcola potenza ed energia. Molti moderni dispositivi alimentati a batteria (per esempio i dispositivi IoT) hanno un'elevata gamma di corrente dinamica, fatto questo che comporta diversi problemi pratici quando si intenda procedere a una loro misurazione accurata. Quando "dormono" i dispositivi consumano nanoampere (nA) o microampere (μA), ma quando sono attivi consumano milliampere (mA) o ampere (A). Joulescope combina campionamento ad alta velocità e commutazione rapida della gamma di corrente dinamica per fornire misurazioni energetiche accurate e senza interruzioni, anche per dispositivi con un consumo di corrente che varia rapidamente. La precisione senza precedenti e il basso costo di Joulescope forniscono un rapido feedback su come i cambiamenti influenzano la durata complessiva della batteria del prodotto. Joulescope mostra tensione, corrente, potenza e energia istantanee, come un multimetro. Il multimetro fornisce un riepilogo semplice e veloce dello stato attuale del dispositivo. Joulescope inoltre visualizza le forme d'onda di tensione e corrente nel tempo, come fosse un oscilloscopio. La "visualizzazione oscilloscopio" consente di identificare e risolvere i problemi di com-

portamento dinamico e di individuare brevi eventi quali ad esempio correnti di spunto. Joulescope misura accuratamente la corrente elettrica su nove ordini di grandezza fino ai nanoampere. La maggior parte dei multimetri e dei misuratori di corrente tradizionali hanno una caduta di tensione significativa (a volte chiamata tensione di carico o perdita di inserzione) che influisce sulla tensione effettiva fornita al dispositivo in prova. Joulescope ha una caduta di tensione totale di 25 mV @ 1 A, che consente al dispositivo target di funzionare correttamente. La commutazione estremamente rapida della gamma di corrente di Joulescope mantiene una bassa caduta di tensione anche in caso di richieste di corrente rapidamente variabili. Joulescope misura la corrente e la tensione due milioni di volte al secondo con una larghezza di banda di 250 kHz. Joulescope riporta il consumo cumulativo di energia insieme a corrente, tensione e potenza in tempo reale ed è molto più semplice e preciso di qualsiasi altro nella sua classe! Il software host Joulescope è open source e quindi ampiamente personalizzabile dall'utente. È anche possibile cambiare il pannello frontale dotato di connettori banana con pannelli frontali che hanno altri tipi di connettore! Joulescope™ JS110 è lo



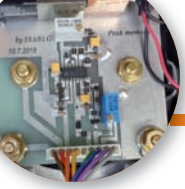

Rivelatore di picco

per wattmetro BIRD 43

di Valerio Vitacolonna IK6BLG


Il BIRD 43 è un wattmetro RF ampiamente impiegato in campo professionale e radioamatoriale per la misura della potenza di uscita dei trasmettitori. In funzione dei diversi elementi sensori disponibili è possibile effettuare misurazioni da poche centinaia di kilohertz a 2700 MHz con portate fino a 25 kW. Con l'avvento delle nuove tecniche di trasmissione il BIRD 43, come la generalità degli strumenti similari meccanici ad indice, ha mostrato il suo punto debole: la impossibilità di effettuare misurazioni di picco. A tale mancanza hanno sopperito nel tempo diversi radioamatori i quali, con una manciata di componenti, hanno realizzato dei rivelatori di picco da inserire internamente allo strumento. Anche io ne avevo realizzato uno sulla base di uno schema reperito in rete, composto dal consueto doppio operativo LM358 alimentato a 9 volt ma, dopo aver effettuato alcune misurazioni della potenza di picco, mi sono reso conto che il circuito non era molto pratico a causa del tempo di decay dell'indice, troppo alto per poter effettuare misure ripetitive. Il problema non si risolve diminuendo il valore della capacità in uscita dal rivelatore (C4) in quanto, in questa maniera, il picco è appena visibile per qualche frazione di secondo vanificando il progetto..... La soluzione da me adottata è basata su un circuito comparatore temporizzato il quale, dopo alcuni secondi dalla visualizzazio-



Foto 1 - Il BIRD 43 a modifica ultimata


ne del picco massimo, scarica il condensatore azzerando la misura. In questa maniera l'operatore ha il tempo di verificare senza difficoltà il picco raggiunto. L'intero circuito è realizzato con un LM324 versione SMD SOIC-14, quadruplo operativo rail-to-rail, di cui il primo stadio costituisce il rivelatore di picco (IC1), il secondo stadio il separatore a guadagno unitario e ad alta impedenza di ingresso (IC4), gli altri due (IC3-IC2) quali comparatori per comandare la scarica di C4. Per la commutazione tra misura normale e misura di picco ho utilizzato un commutatore rotativo professionale FEME 5922 con contatti non cor-

tocircuitanti placcati oro, tre posizioni – quattro settori, di cui ne vengono utilizzati solo tre. Nella posizione 2 del commutatore la tensione proveniente dall'elemento rivelatore viene inviata direttamente allo strumento mentre nella posizione 3 la tensione rivelata passa attraverso il circuito peak. In ultimo, la posizione 1 viene utilizzata per la misura della tensione della batteria a 9 volt. Il prototipo è stato realizzato con componentistica normale (a montaggio attraverso fori passanti sullo stampato) scelta che mi ha permesso di ottimizzare velocemente lo sviluppo del circuito, la filatura e l'ottimizzazione dei valori più appropriati dei componenti ecc..., mentre la versione definitiva, oggetto del presente articolo, è stata realizzata utilizzando componenti a montaggio superficiale. Il collegamento tra il circuito stampato ed il commutatore rotativo è realizzato per mezzo di un connettore a 9 pin passo 2,54 mm rendendo la filatura pulita e con aspetto professionale, grazie anche alla targhetta frontale fatta realizzare da un negozio specializzato. Per la costruzione dell'intero progetto ho speso meno di 10€ poiché tutto il materiale utilizzato è di recupero... Per la sola targhetta, fatta stampare a sublimazione di inchiostro su foglio di alluminio di spessore 0,7 mm, ho speso 5€ presso un negozio di targhe dove spesso mi rivolgo per personalizzare i miei pannelli.

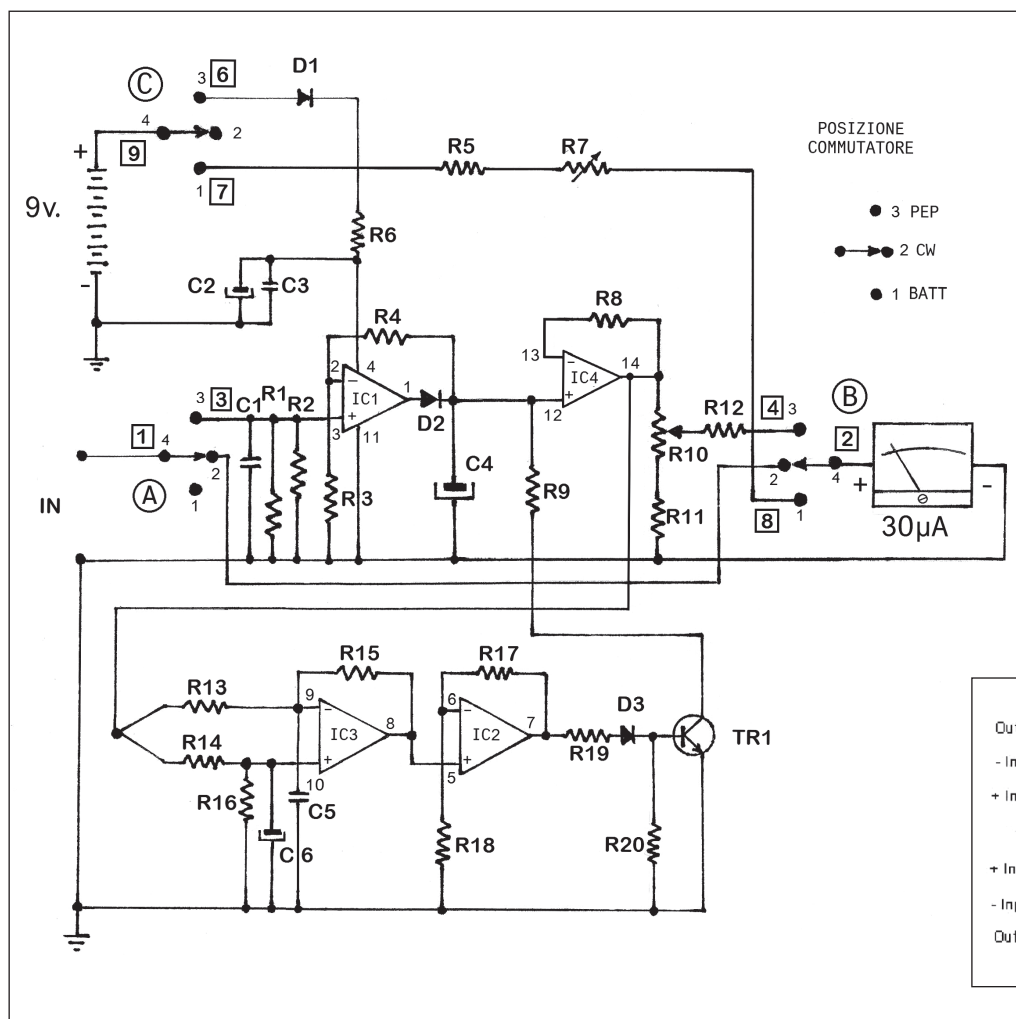

Elenco componenti

R1 = 1K5
 R2 = 22k
 R3 = 27k
 R4 = 2M7
 R5 = 270k
 R6 = 1R5
 R7 = 100k trimmer
 R8 = 10 k
 R9 = R11 = 47 k
 R10 = 10k trimmer
 R12 = 120 k
 R13 = R14 = R17 = 100 k
 R15 = R16 = R20 = 1M
 R18 = 2k2
 R19 = 220 k
 C1 = C3 = 100 nF cer.
 C2 = C4 = 47µF/12 V el.
 C5 = 10 µF/12 V el.
 C6 = 10 nF cer.
 D1 = diodo Schottky
 D2 = diodo silicio
 D3 = diodo silicio
 IC1-IC2-IC3-IC4 = LM324 SOIC-14
 TR1 = NPN con $H_{FE}=220$

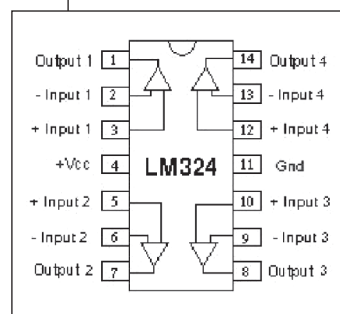

Schema elettrico


Schema elettrico

Per la comprensione dello schema elettrico tenere a mente la seguente legenda: i tre settori del commutatore sono contraddistinti dalle lettere cerchiare A-B-C, i numeri piccoli 1-2-3 identificano la posizione del commutatore (1-lettura tensione batteria, 2-misura originale, 3-misura con circuito peak) mentre il 4 è il comune. I numeri 1-2-3-4-6-7-8-9 dentro i riquadri indicano i pin del connettore cui andranno collegati i fili.

Nella modalità di misurazione originale, con cursori del commutatore al centro (posizione 2), la tensione continua proveniente dal sensore di misura (familiaramente definito tappo) viene applicata al pin1 del connettore e da qui, attraverso i settori A e B del commutatore, raggiunge di-

rettamente lo strumento da 30 µA. In questa posizione il circuito non è alimentato. Ruotando il commutatore in senso orario (posizione 3), attraverso il settore C ed il diodo Schottky a bassa caduta di tensione D1 si alimenta il circuito, attivando la misura di picco. La tensione proveniente dall'elemento di misura raggiunge lo stadio di ingresso costituito dal parallelo di R1-R2 che approssima con buona precisione la medesima resistenza dello strumento da 30µA (circa 1.400 ohm), fornendo così il carico adeguato agli elementi di misura. La tensione entra nell'ingresso non invertente di IC1 ed all'uscita il diodo D2 caricherà C4. Le resistenze R3 ed R4 hanno la funzione di inviare parte della tensione dall'uscita all'ingresso dell'integrato (controreazione), annullando di fatto la soglia di

tensione del diodo al silicio, che vale circa 0,6 volt. Segue il secondo operazionale IC4 quale stadio separatore ad alta impedenza, con guadagno unitario, alla cui uscita vi è il partitore resistivo per la taratura della corretta indicazione dello strumento in modalità peak. La funzione principale di questo stadio buffer è di non caricare il condensatore C4, così che possa conservare la sua carica per il tempo necessario alla misura. I due stadi appena analizzati costituiscono un normale circuito rivelatore di picco: ora proseguiamo illustrando il circuito da me ideato. L'operazionale IC3, unitamente alle resistenze R13-R14-R15-R16, costituisce un comparatore che tiene sotto controllo la tensione presente sul pin 14 di IC4. Fino a quando la tensione è in salita, il comparatore resterà inattivo, con

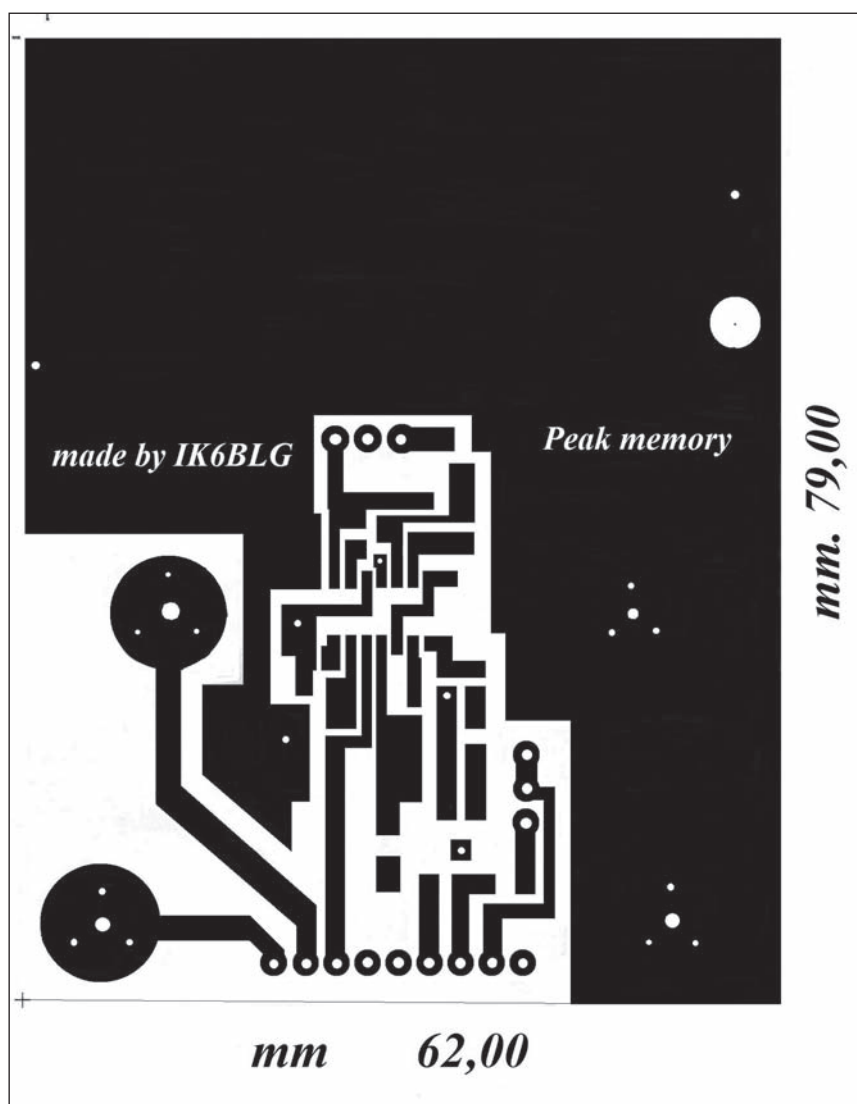

Faccia principale con misure reali del circuito stampato.

uscita a zero volt, in quanto l'ingresso invertente sarà sempre più positivo del non invertente a causa del condensatore C5, il quale deve avere il tempo di caricarsi attraverso la R14. Non appena la tensione in uscita da IC4 avrà raggiunto il picco massimo ed inizierà minimamente a discendere, l'ingresso invertente si troverà a minor tensione rispetto al non invertente (che viene mantenuto alto dalla carica di C5), e l'uscita si commuterà in positivo. L'operazionale IC2 amplificherà la tensione e forzerà in conduzione il transistor Q1 che attraverso la R9 scaricherà il condensatore C4. Il valore di questa resistenza determina la pendenza di scarica del condensatore, mentre C5

determina il ritardo nell'intervento, cioè il tempo nel quale il picco resta memorizzato.

Il circuito stampato viene bloccato entro il contenitore sui poli dello strumento originale ed è alimentato da una batteria a 9 volt collocata sullo stesso stampato tramite una clip in lamierino di acciaio. L'intero circuito assorbe circa 1,5 mA, assicurando una lunga autonomia.

Realizzazione pratica

Il circuito stampato è a doppia faccia ma facilmente replicabile con metodi casalinghi. Ha le misure esatte di mm 62 x 79 ed è stato realizzato utilizzando le

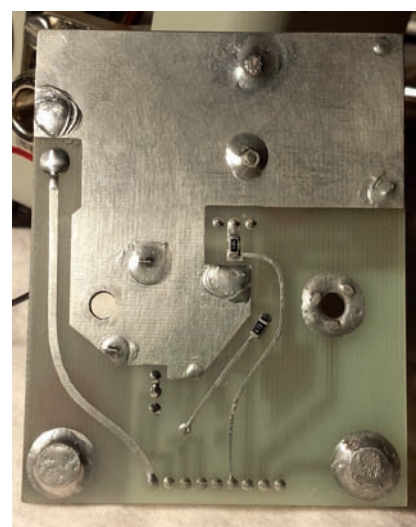


Foto 2 - Lato inferiore del circuito stampato.

consuete carte trasferibili con ferro da stiro e stampante laser. Realizzata la faccia principale, si protegge dal bagno di cloruro ferrico la faccia inferiore e dopo lo sviluppo, con punta da 0,7 mm o meno, si effettuano i fori in corrispondenza dei punti di collegamento con gli estremi delle piste della faccia inferiore. Ora si capovolge il circuito stampato e prendendo a riferimento i fori si eseguono le tre piste della faccia inferiore, la massa e le varie piazzole presenti come da foto 2.

Per questi lavori molti anni fa utilizzavo dei piccoli rotoli di plastica adesiva nera di varia larghezza, specifici per la realizzazione di master su acetato ma, visto che oggi sono diventati rari, mi adeguo con cutter e squadretta ritagliando delle strisce di nastro isolante nero da elettricista che successivamente incollo sul foglio di rame seguendo le evoluzioni che la pista richiede. Anche il nastro adesivo da carrozzieri va bene. Chiusa parentesi nostalgica. Le diverse piazzole ricavate nella parte inferiore sono indispensabili in quanto il connettore ed i due trimmer di taratura vengono montati sul circuito stampato attraverso fori passanti (through-hole), diversamente sarebbe impossibile saldarli a meno di realizzare un circuito a doppia faccia con fori metallizzati. Una volta ottenute le due facce del circuito stampato si provvede a sta-

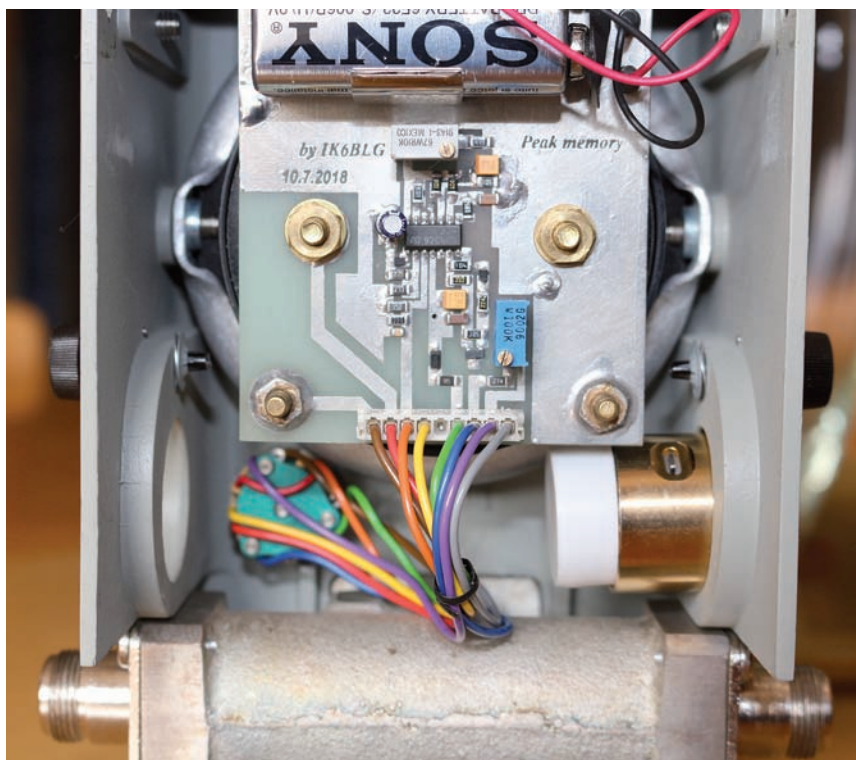


Foto 3 - Visione interna del BIRD 43 a montaggio ultimato

gnare le piste di rame, a pulire il tutto con del diluente e ad effettuare il collegamento tra le due facce per mezzo di sottili fili passanti attraverso i fori. Come già detto, per questi tre componenti si effettua prima la saldatura dei sottili fili lato componenti, si inseriscono i reofori nei fori interessati ed in ultimo si effettua la saldatura di fili e reofori sulle piazzole inferiori.


Con riferimento alla foto 2, la pista larga a sinistra porta i +9 volt della batteria al pin 9 del connettore, quella obliqua centrale è il collegamento tra il positivo del condensatore C 4 ed il collettore di TR 1 con interposta la resistenza R 9 da 47kohm mentre l'ultima pista a destra, che inizia dal pin 4 del connettore e termina su un capo della R 12 da 120kohm, è il punto di uscita del segnale dal rivelatore di picco verso il settore B del commutatore. Altri collegamenti tra le due facce riguardano le piazzole rotonde dove andranno le viti dello strumento, le due piazzole dove sarà collegato il cavo schermato originale, il collegamento tra le masse delle due facce comprensivo del negativo batteria, il collegamento verso

massa del pin 11 dell'LM 324, il punto comune R1-R2-R3 vicino il positivo strumento ed in ultimo il punto comune R18-R20-C2-C3 e l'emitter di TR1. Per la realizzazione dei fori descritti far riferimento alla foto 1. Verificata la continuità dei collegamenti tra le due facce, si salderanno in sequenza la clip blocca batteria, i contatti di ingresso segnale al circuito realizzati con due viti e dadi in ottone 4MA, il connettore a 9 pin, i due trimmer, l'integrato LM324 ed a seguire resistenze, condensatori, diodi e transistor, aiutandosi con la foto 3.

Al termine delle saldature è opportuno eliminare ogni residuo di fluxante con alcool isopropilico ovvero diluente nitro, facendo attenzione che non penetri nei trimmer, ed asciugare con soffio di aria compressa. Il cavetto positivo del porta batteria va saldato sulla faccia inferiore, quindi prevedere una svasatura sul piano di massa della faccia principale. Giunti a questo punto potremo effettuare le saldature tra la femmina del connettore ed i capi del commutatore rotativo prestando la massima attenzione a non invertire qualche filo.

Analizzando in dettaglio i singoli collegamenti, per il settore C il capo 1 andrà collegato al pin 7 del connettore, il capo 3 al pin 6 mentre il capo 4 andrà collegato al pin 9 del connettore (il capo 2 resta libero). Per il settore A, il capo 4 andrà collegato al pin 1 del connettore, il capo 3 al pin 3 del connettore (il capo 1 resta libero). Per il settore B, il capo 4 andrà collegato al pin 2 del connettore, il capo 1 al pin 8, il capo 3 al pin 4 del connettore. Tra il capo 2 del settore A ed il capo 2 del settore B va effettuato un ponticello. Al termine del lavoro sul connettore saranno presenti otto fili sui pin 1-2-3-4 e 6-7-8-9 dal momento che il pin 5 non viene utilizzato. Per effettuare sul contenitore del BIRD 43 il foro dove andrà inserito il commutatore, è opportuno rimuovere la cavità di misura svitando le due viti sul frontale e lo strumento bloccato da due viti laterali. Segnare prima con una matita all'interno del contenitore il centro del foro controllando che il corpo del commutatore non vada ad interferire con la cavità o con lo strumento. Effettuare ora un primo foro pilota con punta da 2 o 3mm e verificare la correttezza dell'esecuzione, che è sempre possibile correggere con una sottile limetta tonda manovrata dall'interno

Foto 4 - Commutatore FEME 5922 con connettore assemblato.

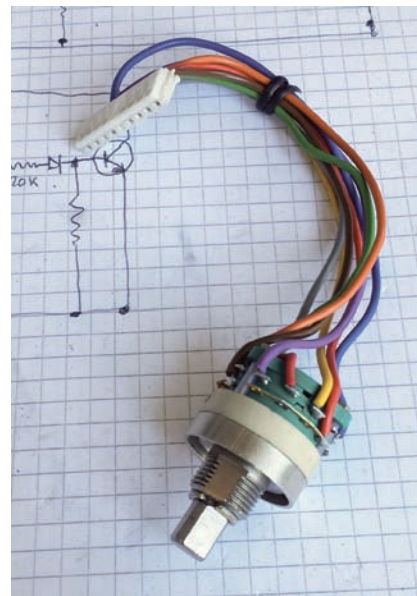

del contenitore!!! Aumentare gradualmente il diametro del foro fino a che ci entri il perno del commutatore, così che possa essere provato e verificato. Nel caso di piccoli errori provvedere alle correzioni con lima tonda considerando che il foro definitivo per la parte filettata del commutatore FEME 5922 dovrà avere un diametro di 9,90 mm con le due facce piatte distanziate di 8.4mm. Questa è la parte più delicata dell'intera operazione, ma val la pena essere precisi, senza fretta, al fine di avere un risultato finale ineccepibile. Il contenitore è in lega di alluminio quindi facilmente lavorabile con normali limette da hobbista. Una volta terminato il lavoro meccanico, rimuovere eventuali residui metallici con abbondante aria compressa e rimontare la cavità e lo strumento nel contenitore, accantonandolo temporaneamente.

Verifica finale e taratura

Non collegare assolutamente lo strumento al circuito, anche se si è certi di aver eseguito correttamente tutte le saldature.

Ruotare il commutatore sulla posizione 1, inserire il connettore sullo stampato ed alimentare il circuito verificando con multimetro digitale che sulle boccole di collegamento dello strumento vi siano alcuni volt. Se tutto è ok ruotare il trimmer R7 fino a leggere la minima tensione. Occorre ora un economico strumentino da 50-100 μA che collegheremo al circuito in luogo del costoso strumento originale. Nella posizione 1 indicherà un minimo di tensione, sufficiente per verificare che in questa parte non si sono commessi errori. Variando il trimmer R7 la tensione varierà di pari passo: riportarla alla minima indicazione. Passiamo adesso al controllo del circuito peak. Portare il commutatore in posizione centrale 2 ed assicurarsi che non vi sia alcun assorbimento dalla batteria 9 volt; lo strumentino non dovrà segnare alcuna tensione. Commutare nella posizione 3 e

verificare che il circuito assorba circa 1-1,5 mA a 9 volt. Se tutto procede per il meglio verificare anche con multimetro digitale 100mV fondo scala che ai capi dello strumentino non vi sia tensione. Riportare il commutatore in posizione 2 e collegare all'ingresso del circuito il cavo schermato proveniente dalla cavità di misura. Inserire un elemento di misura sulla cavità del BIRD 43, collegare l'uscita su carico fittizio o antenna e mandare all'ingresso un segnale RF in CW o FM verificando che lo strumentino indichi qualcosa, tenendo conto che la misura sarà più bassa di quella fornita dallo strumento originale, che ha una sensibilità di 30 μA fondo scala. Portare il commutatore in posizione 3 e tarare il trimmer R12 fino a far segnare lo stesso livello che si otteneva nella posizione 2. Commutare l'apparato in SSB ed andare in trasmissione con buona modulazione; potremo ora leggere la misura di picco che resterà fissa per un secondo o poco più per poi ridiscendere più velocemente, a conferma che il circuito comparatore fa il suo dovere. Se in modalità Peak si manda un segnale di livello fisso in CW o FM, il comparatore funzionerà ugualmente e dopo il ritardo prestabilito il suo intervento sarà rivelato da un leggero, minimo arretramento dell'indice che tornerà ad inizio scala una volta cessata l'eccitazione RF. Il tempo di scarica può essere variato modificando R 9 ma valori compresi tra 47k Ω e 56k Ω sono i più adeguati. Anche il ritardo di intervento del circuito di autoscarica può essere variato tramite il condensatore C5, ma 10 microfarad rappresenta il giusto compromesso. Dopo queste doverose ed indispensabili verifiche, avuto conferma che il circuito funziona perfettamente, potremo rimuovere lo strumentino e collegare quello originale, ripetendo la taratura sia per la tensione di batteria (9 volt=90 sulla scala) che per la misura del picco, che dovrà essere uguale a quella fornita col commutatore in posizione 2 da un segnale CW o FM. Breve cenno sui compo-

nenti utilizzati. Come detto ad inizio articolo, sono stati tutti recuperati da vecchie schede di PC, telefonini ecc... e provati prima di utilizzarli... I diodi D2 e D3 sono normali silicio con caduta di tensione di circa 0,7 volt mentre D1, in serie all'alimentazione, è un diodo Schottky con caduta di tensione limitata a 100-150 mV. Non avendolo, anche un normale silicio va bene, considerando un lieve abbassamento della tensione di batteria, che non causerà alcun problema dal momento che il circuito funziona anche a circa 7 volt. Il transistor TR1 è un piccolo NPN di segnale con guadagno in continua di circa 220. I due trimmer multi giri devono essere scelti di ottima qualità a garanzia dell'affidabilità ed altrettanto per il commutatore FEME 5922, un componente professionale reperito su un banco di una fiera. Per quanto riguarda i condensatori, in foto 3 il C4 è un normale elettrolitico verticale, successivamente sostituito con altro della stessa tipologia di C2 e C6.

Per coloro che fossero interessati al pannello anteriore, potrò fornire il relativo file ovvero anche il prodotto finito al solo rimborso delle spese, nel puro spirito Ham. Come è possibile vedere nella foto ad inizio articolo, l'aspetto del BIRD 43 così personalizzato è estremamente professionale tanto che in diversi mi hanno chiesto che modello fosse e dove lo avessi acquistato. Con questo termine restando a disposizione, per il tramite della Redazione, per coloro che ritenessero aver bisogno di maggiori informazioni utili alla realizzazione del progetto.

73 de IK6BLG Valerio Vitacolonna




WWW.ES-RADIOTEL.IT
www.shop.es-radiotel.it

Electronic Service
Radiotelecomunicazioni
Ricetrasmittitori CB e OM
Antenne da base mobile e fissa
Sconto per tecnici e rivenditori

Distributore RM ITALY Amplificatori lineari
CENTRO ASSISTENZA TECNICA

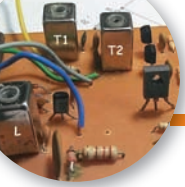Via Benevento 16 - BATTIPAGLIA (SA) - Tel 0828/300378
Fax 0828/616789 Cell 335.6017623 E-mail: esertel@virgilio.it



Ricevitore a conversione diretta old fashion

Ritorno al passato

di Giovanni Lorenzi IT9TZZ

“I nostri successi e i nostri fallimenti sono tra loro inscindibili, proprio come la materia e l'energia. Se vengono separati, l'Uomo muore.” (Nikola Tesla).
Quest' aforisma ha accompagnato la mia vita in tutti i suoi aspetti. Nel campo della radiotecnica e


del radiantismo è stato fondamentale per accettare anche le sconfitte.
L'immissione sul mercato dei componenti elettronici integrati con la funzione di mixer ha facilitato il lavoro degli autocostruttori nella progettazione di apparecchi ricevitori a conversione di-

retta o supereterodina. Infatti, con l'impiego di un paio di chip e una manciata di componenti discreti si può costruire un valido ricevitore dalle prestazioni più che dignitose. Eppure, agli inizi della mia avventura radiantistica, mi ha quasi ossessionato la realizzazione di un ricevitore a con-

Fig. 1 - Schema elettrico

Elenco componenti

R1 = 220 Ω /1 W
R2 = R10 = 100 k Ω
R3 = 1 M Ω
R4 = R5 = 47 Ω
R6 = 100 Ω
R7 = 220 k Ω
R8 = 4,7 k Ω
R9 = R13 = 1 k Ω
R11 = 10 Ω /1 W
R12 = 10 Ω
R14 = R15 = 1 Ω /1/2 W
P = 10 k Ω Potenzziometro
C1 = C2 = C5 = C8 = C12 = 100 nF
C3 = 33 pF
C4 = 82 pF
C6 = 100 μ F Elettrolitico
C7 = C9 = 68 pF
C10 = C11 = C13 = C14 = 10 nF
C15 = C16 = 1 μ F
C17 = 10 nF
C18 = 10 μ F Elettrolitico
C19 = 1000 μ F Elettrolitico
CV1 = 6-125 pF cond. variabile
CV2 = 4-125 pF cond. variabile
Q1 = Q2 = Q3 = BF245
Q4 = Q5 = BC109
Q6 = BD139
Q7 = BD140
D1 = 1N4148
D2 = 1N4007 o similare
DZ = 6,2 V Diodo zener
L = Leggi testo
T1-T2-T3 Leggi testo

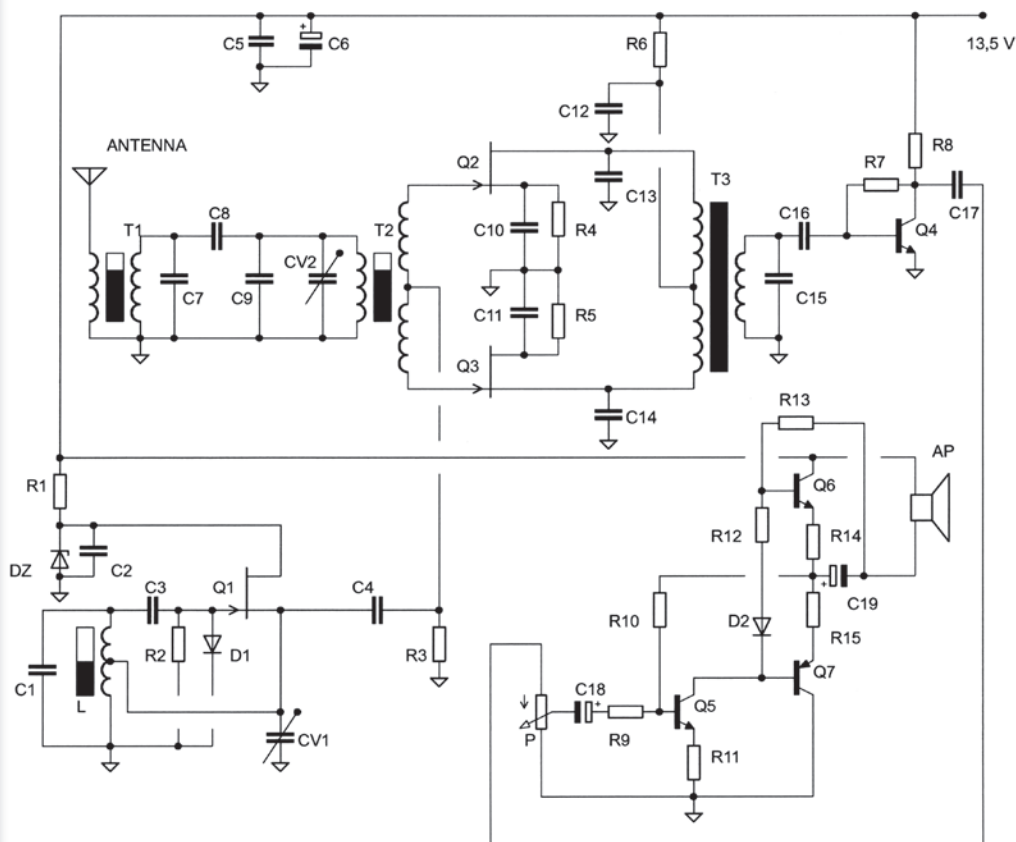

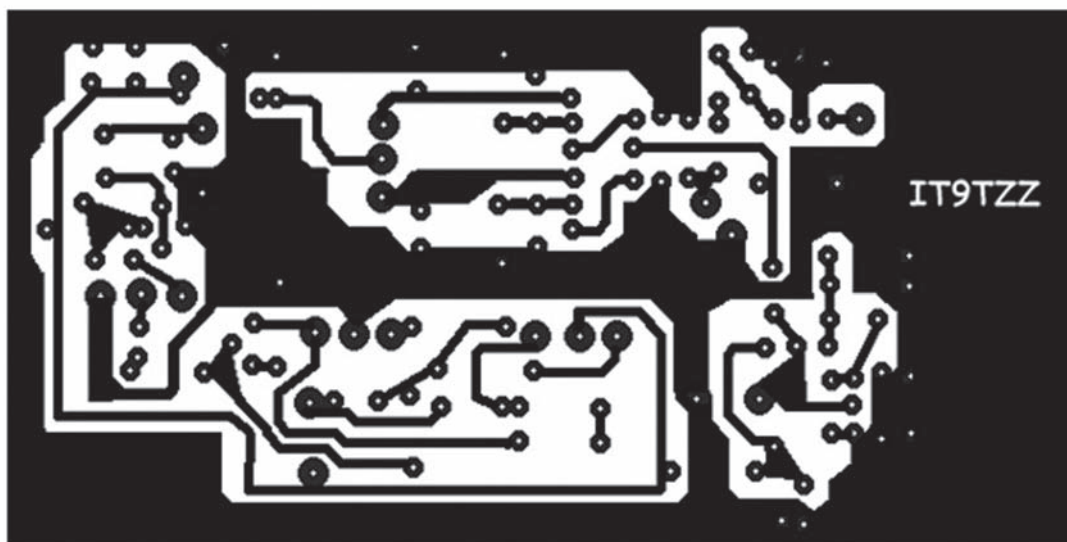


Fig. 2 - Circuito stampato

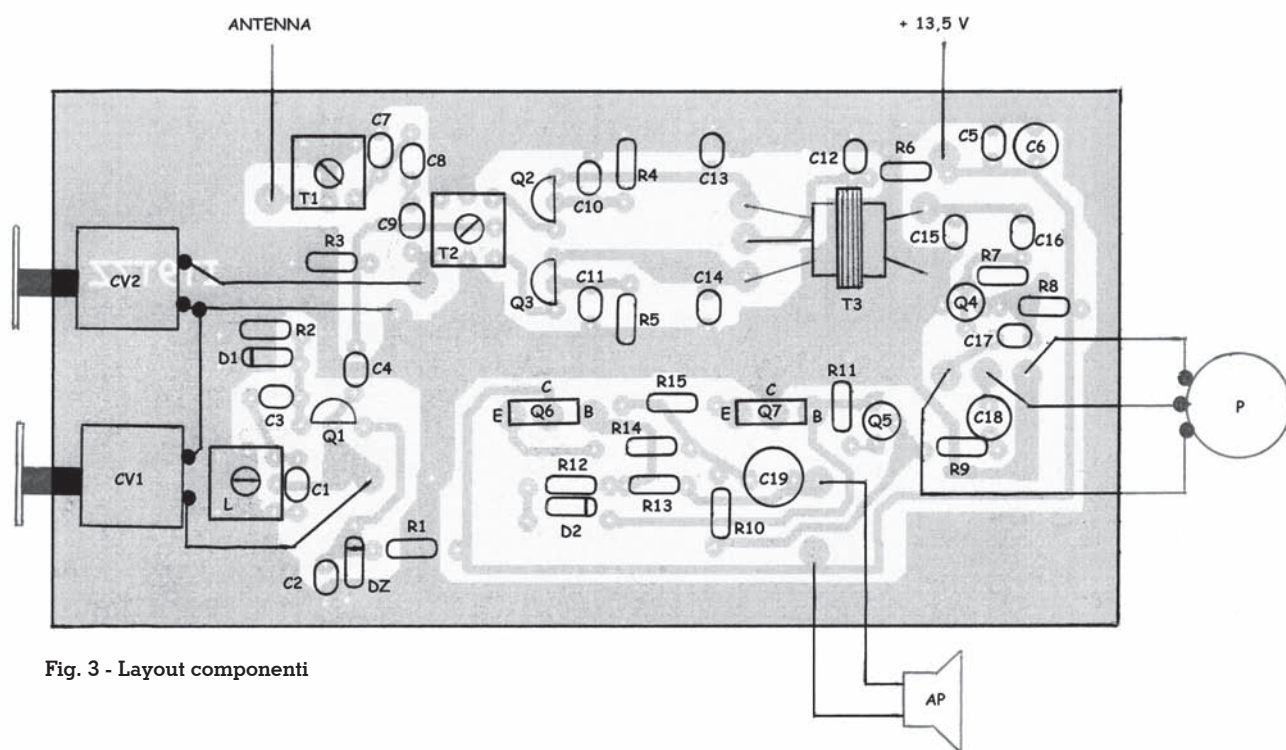


Fig. 3 - Layout componenti

versione diretta senza l'impiego dei circuiti integrati (SO42P, NE612), usando cioè solamente transistor. Non ho timore di ammettere che quegli esperimenti si risolsero in fiaschi memorabili, che lasciarono l'amaro in bocca, ma non smorzarono la voglia di conoscenza.

Allora, come oggi, mi chiedevo come i Radioamatori avessero risolto il problema della costruzio-

ne dei ricevitori home made utilizzando esclusivamente i componenti che il mercato offriva secondo la tecnologia esistente. Nella costruzione di questo ricevitore ho volutamente usato i materiali che immagino fossero reperibili cinquanta-sessanta anni fa. Addirittura, nel mio prototipo, ho ricavato il circuito stampato da una lamina di bachelite ramata, tanto per restare aderenti al tema

"old fashion".

Sulla scorta dell'acquisita esperienza di questi anni, ho voluto riprendere uno degli schemi sperimentati, rinnovando così una sfida che non avevo vinto. In verità ho rivisitato a modo mio lo schema, tra l'altro molto semplice; ho fatto alcuni fondamentali esperimenti preliminari prima di giungere al progetto che presento, adatto ai principianti e ai ra-

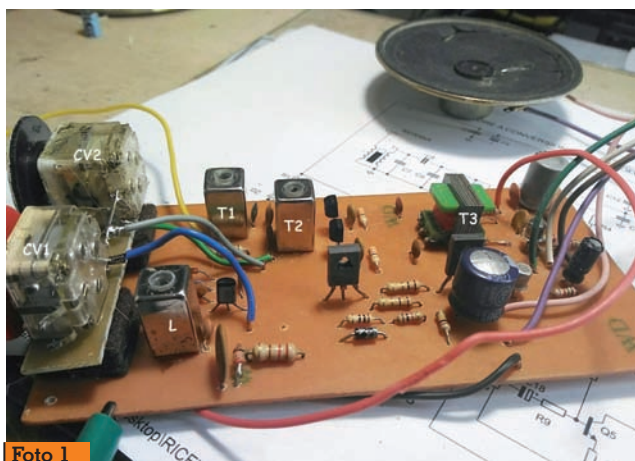


Foto 1

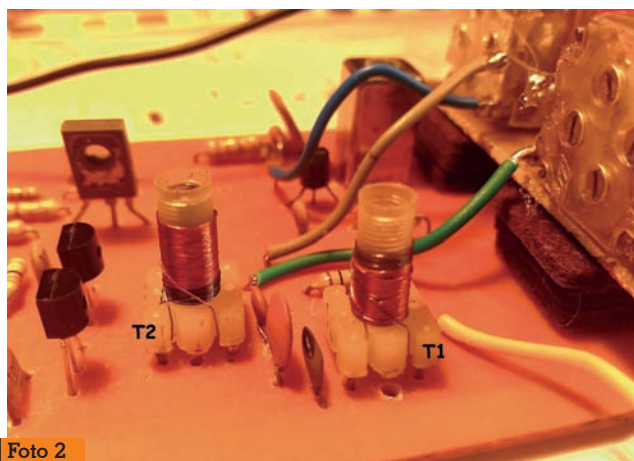


Foto 2

radioamatori anche meno esperti. La gamma prescelta è quella dei 40 m perché sede di segnali molto forti che agevolano la fase di taratura; inoltre, la frequenza relativamente bassa del VFO, elemento cruciale di un ricevitore a conversione diretta, garantisce la costruzione di un oscillatore molto stabile. Nulla toglie però che, con le opportune modifiche ai circuiti accordati, si potrebbe usare il ricevitore su un'altra gamma.

Lo schema del VFO (in basso a sinistra nella figura 1), costituito attorno a Q_1 in un circuito Hartley, è molto minimale ma, al contempo, si presenta stabile già all'accensione e con un forte segnale in uscita (circa 2 VRF). La tensione di alimentazione è al minimo per garantire la stabilità. Ovviamente la sintonia è affidata a un condensatore variabile CV_1 e non ai diodi varicap largamente usati oggi. La bobina L si auto costruisce avvolgendo su un supporto cilindrico, plastico, del diametro di 5 mm con nucleo di ferrite, 32 spire di filo di rame smaltato da 0,15 mm di diametro, praticando una presa intermedia a 10 spire dal lato verso massa. In fase di allineamento del VFO usare il ricevitore di stazione. Portare la manopola di CV_1 verso sinistra (massima capacità) e regolare il nucleo di L fino a visualizzare il segnale sull'S-meter del ricevitore sintonizzato a 7000 kHz. Successivamente ruotare verso destra la manopola di CV_1 per leggere la massima frequenza emessa dal VFO.

Il ricevitore vero e proprio presenta un front end composto di un semplice trasformatore T1 (foto 2) sul cui primario (6 spire da 0,15 mm) giunge il segnale captato dall'antenna e che si trasferisce per induzione al secondario (32 spire da 6 mm) accordato sulla frequenza di centro gamma di 7100 kHz. In seguito il segnale arriva al primario (32 spire da 6 mm) del trasformatore T2 (foto 2) che opera come un rivelatore a prodotto. Sul secondario (6+6 spire da 0,15 mm) avremo il segnale proveniente dall'antenna e quello generato dal VFO. Quando questi due segnali saranno quasi dello stesso valore, si ascolteranno i messaggi trasmessi dai Radioamatori, sia in CW sia in SSB. Tra l'altro il ricevitore capta bene anche le trasmissioni della limitrofa banda di radiodiffusione.

Per alimentare i FET del rivelatore a prodotto ho usato un trasformatore intertransistoriale estratto dal circuito di bassa frequenza di una radiolina portatile in disuso. Questo componente opera anche un adattamento verso il circuito amplificatore anch'esso costituito da transistor. Nei giorni nostri un banale LM386 garantirebbe un livello sonoro indispensabile per amplificare i deboli segnali uscenti dal rivelatore a prodotto.

La messa a punto è molto facile. In questa fase mi sono avvalso del grid dip meter come generatore di segnale. Predisporre lo strumento in modo che emetta un segnale avente la frequenza com-

presa nella gamma dei 40 m. Sintonizzata una stazione agendo su CV_1 , ruotare lentamente CV_2 per incrementare il segnale accordandolo in modo ottimale. Regolare, una volta per tutte, i nuclei di T1 e T2 per il massimo segnale.

In mancanza del grid dip provare a ricevere i segnali della gamma, magari durante le ore di maggior traffico, collegando, ovviamente, una buona antenna. Procedere come sopra, con molta calma.

L'apparecchio, pur nella sua semplicità, presenta una buona sensibilità e selettività e un'apprezzabile dinamica. I punti deboli sono quelli classici di un ricevitore a conversione diretta. La sfida è stata vinta anche a vantaggio dell'esperienza; infatti, adesso ho compreso gli errori che commisi e più che mai ho consolidato il messaggio contenuto nell'aforisma con il quale ho iniziato l'articolo.

Il progetto è completo di circuito stampato (misure reali 14,2x7,2 cm), layout dei componenti, qualche fotografia e filmati YouTube che dovrebbero fornire utili suggerimenti.

Ricezione SSB:
https://youtu.be/5UY5_WPr6XI

Ricezione CW:
<https://youtu.be/R5pp83oXEE4>

Ricezione AM broadcasting:
<https://youtu.be/1Xwlhecp3Ik>

Per ulteriori chiarimenti e commenti contattatemi all'indirizzo email: tzzlorenzi@tiscali.it



Voglio la luna

Tutto o quasi su una rinomata antenna CB


di Fabio Courmoz

Questa antenna mi ha sempre colpito per la sua forma particolare e per quell'aspetto che pareva dire "faccio faville". Il "mistero tecnico" racchiuso in quella figura elegante mi ha sempre affascinato. Col passare degli anni le sensazioni sono rimaste immutate e la curiosità di comprendere il suo funzionamento è cresciuta. Non trovando descrizioni tecniche in nessun manuale, non mi rimaneva altra soluzione se non trovarne una da acquistare nella speranza di poterne scoprire i segreti.

Con un po' di fortuna sono riuscito a reperire un esemplare della ECO: il modello LUNA. Oggi, data la scomparsa dell'azienda, non è più così facile trovarne una in circolazione ma ne esistono altre simili prodotte da altre aziende.

Purtroppo lo scarno foglietto allegato alla confezione non forniva particolari indicazioni sulla tipologia di antenna e sul suo funzionamento così ho dovuto fare una lunga ricerca per colmare le mie curiosità.

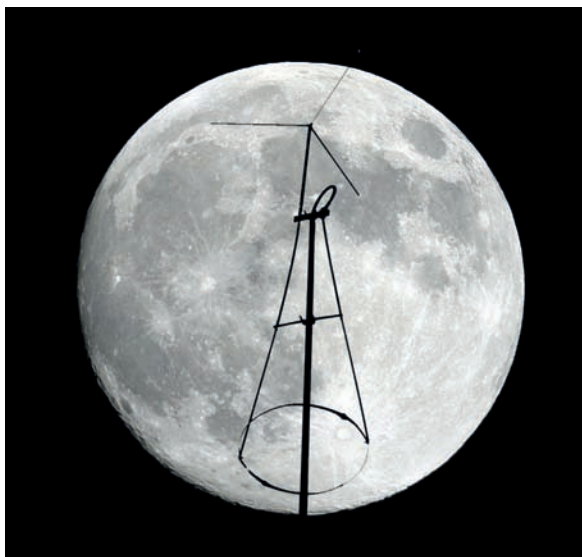Forse tutto questo lavoro potrà risultare utile anche ad altri appassionati, pertanto cercherò di riassumere la documentazione raccolta e le fasi di montaggio del mio esemplare. Chissà che questo non possa diventare anche uno stimolo per repliche su altre frequenze.



L'antenna

La LUNA è un'antenna per CB conosciuta anche con i nomi: Astrolab, Ballerina, Starplane, Grauta e soprattutto Astroplane. I nomi variano secondo la nazione o le esigenze delle aziende costruttrici.

Il progetto originale però appartiene all'americana Avanti col suo modello Astroplane. La messa in commercio e la diffusione maggiore avvenne nel decennio compreso tra il 1970 e il 1980. Il successo fu tale che diverse aziende ne realizzarono repliche simili. In Spagna venne replicata con altrettanto successo dalla Tagra e dalla Grauta.

Antenna solitamente molto apprezzata (nota 1), di buon rendimento è relativamente piccola e compatta (appena 3,60 metri di

altezza) e non richiede regolazioni.

Malgrado queste buone premesse, nei miei ricordi non ne ho mai viste molte su tetti. Anche nell'epoca d'oro dei CB non mi pare avesse avuto una gran diffusione in Italia. Per contro, pare che in Germania e in Sudamericana avesse avuto ed abbia un notevole consenso. Evidentemente chi l'ha provata ha trovato delle caratteristiche interessanti.

Il fatto che da noi non fosse molto diffusa è attribuibile più a disinformazione che ad altre cause.

Un po' di storia

Erano gli anni della CB e delle antenne "strane" sui tetti. Già allora ci si chiedeva come migliorare le prestazioni della propria stazione nel rispetto delle nascenti normative.

L'idea degli autori di questa antenna era quella di trovare una soluzione che consentisse di superare la limitazione imposta sull'altezza dalle normative americane. Le antenne comuni dovevano essere montate vicino al piano del tetto perdendo la possibilità di essere poste più in alto e magari in una posizione più favorevole. Inoltre, essendo alimentate alla base ne poteva essere penalizzata anche l'irradiazione che poteva incontrare edifici vicini più alti o strutture assor-

benti. Invece se si fosse riuscito a creare un'antenna con un punto di alimentazione più in alto si sarebbe potuto avere il punto di massima corrente ad un'altezza maggiore, più libera da ostacoli e con la possibilità di migliorare anche l'angolo di radiazione.

Ecco dunque la nascita dell'idea da parte di Loris J. Martino e Hilbert R. Albese che studiarono una possibile soluzione al problema ideando un'antenna con questa caratteristica.

La domanda di brevetto venne fatta negli Stati Uniti nel 1968 ottenendolo (con i tempi tecnici) nel 1971 (n° 3587109).

A onor di cronaca pare che l'antenna l'avesse inventata Albese mentre Martino, essendo il proprietario dell'Avanti, aveva voluto inserire anche il suo nome.

L'antenna venne dunque costruita dall'Avanti col nome di Astroplane ed ebbe subito successo nel mondo CB.

Nel tempo furono prodotti modelli simili anche da altre aziende creandone la diffusione e introducendo nomi nuovi che creavano qualche difficoltà per la sua esatta identificazione.

Oltre ad Astroplane (USA e non solo) veniva chiamata "bagarina" o "bahamiana" (paesi latini); -data quella certa forma che ricorda una ballerina- Grauta (in Spagna ma anche qui da noi). -identificazione con l'azienda produttrice ma anche nome che pareva tedesco e dunque collegabile a un prodotto di indubbio valore-.

Alla produzione iniziale USA della Avanti seguirono quelle della Spagna con Tagra (modello BT101) e Grauta e non mancarono altre aziende anche italiane.

Operatori entusiasti ne decantavano virtù crescenti mentre altri ne maledicevano costruzioni troppo fragili che venivano smontate dal vento.

I modelli prodotti, pur nella loro somiglianza, differiscono spesso nelle misure (v. riquadro 1), nel numero degli stili del cappello capacitivo o delle "gambe". Differiscono anche sui dati del guadagno e della tipologia costruttiva

Misure di alcuni modelli						
	Elementi	LUNA	ASTRO PLANE	SIRIO	BAIA NINHA	BAILA RINA
	A	117	115	104	116	122
	B	214	232	260	230	244
	Tot (cm)	331	347	364	346	366

Modelli prodotti					
Azienda	Modello	Guadagno (dBd)	Frequenza (MHz)	Tipologia	Qualità elencate
AVANTI	Astroplane o AV-101	2,3 (trovato anche 3,5- circa 2 quella del brevetto)	26-28	5/8 co-induttiva	Estende il range di comunicazione (Il segnale emesso segue la curvatura terrestre e fornisce un segnale più forte e una ricezione più chiara)
CTE	Top One	4,5 (trovato anche 7,5 con altezza di 6,9 m)	26-30	5/8 compact folded	Ottima sensibilità in ricezione; eccellente penetrazione in trasmissione
SIRIO	Top One	0	26.5-28.5	1/4 ground plane	Il design insolito offre le prestazioni di un'antenna molto più grande.
GRAUTA	BT-101	3,5	26-28	5/8	Altissimo rendimento
TAGRA	BT-101 o TA-101	2,2 (trovato anche 3,5)	27	5/8	Alto rendimento
EXTREME ANTENAS	Apache BA-27	2,3	26,5-28,3	5/8	Eccellente per il DX a causa del suo basso angolo di elevazione che la rende un'antenna diversa da altre verticali
ECO	Luna 27 o Astroplane AP 101	6	26-28	5/8 induttiva	Adatta per postazioni fisse e imbarcazioni

va (v. riquadro 2). La pubblicità ne decanta virtù e prestazioni a volte fin troppo fantasiose (cosa non si fa per vendere).

Un po' di tecnica

La sua forma particolare ha generato molte interpretazioni della sua natura. Troviamo così chi la considera come una specie di GP, chi come una J-pole, altri an-

cora come una variante a $1/2$ onda o una esotica oc-induttiva e tantissimi come una $5/8$ (si veda anche la colonna "tipologia"). Allora come va intesa?

In rete ho trovato alcune interpretazioni che sotto una facciata tecnica nascondono idee non proprio corrette (nota 2). Per evitare di cadere nello stesso errore sono andato direttamente alla fonte, ossia al brevetto.

Osserviamo l'antenna. Per comodità può essere immaginata come costituita da tre livelli (v. fig. 1): nel primo -in alto- troviamo un conduttore verticale con una raggiera, nel secondo -al centro- una coppia di elementi conduttori (gambe) che si estendono in basso e nel terzo -in basso- il palo di sostegno, parzialmente attorniato dalla coppia di elementi, che fuoriesce dalla struttura.

La coppia di elementi conduttori del secondo livello è collegata elettricamente al livello inferiore e uno di questi elementi è elettricamente connesso al livello superiore al primo conduttore.

Nello specifico (v. fig. 2), l'elemento superiore misura $1/8$ di lunghezza d'onda con un carico capacitivo a croce formato da quattro elementi da $1/16$ lunghezza d'onda (vedi box carico

capacitivo).

La parte centrale dell'antenna si compone di due elementi separati di $1/4$ d'onda uniti alla base con un anello di $1/16$ lunghezza d'onda di diametro.

L'elemento superiore di $1/8$ è collegato a uno degli elementi da $1/4$ d'onda.

Inoltre, un palo di supporto, che entra a far parte dell'antenna, deve essere posizionato nel punto di unione tra l'elemento superiore e la sezione centrale (v. fig. 3). Anche l'alimentazione avviene in questo punto: lo schermo del coassiale è collegato alla struttura mentre il centrale è collegato all'altro elemento a $1/4$ d'onda che è invece isolato (v. fig. 4 a, b).

L'antenna è omnidirezionale con polarizzazione verticale. La sua impedenza è di 50 ohm e ha un guadagno di potenza di circa 4 dB riferiti al radiatore isotopico. Con i materiali usati per la sua costruzione può sopportare potenze di alcuni chilowatt ed è efficace sulle frequenze CB con una estensione di circa 2 GHz. Può migliorare la sua efficienza e la banda passante quando il cappello capacitivo viene omesso a favore del quarto d'onda pieno.

Fig. 1 - I tre livelli

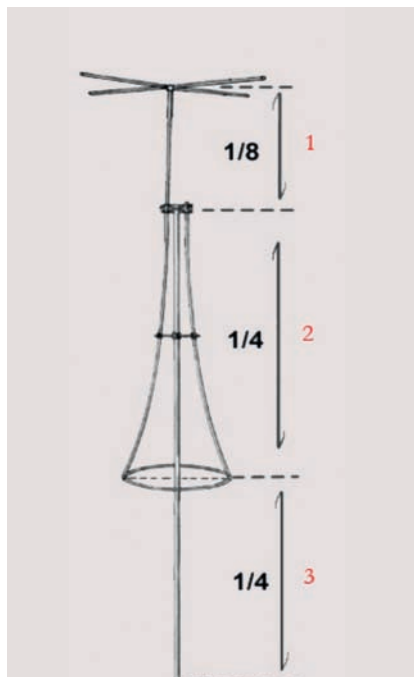


Fig. 2 - L'antenna brevettata e le sue misure.

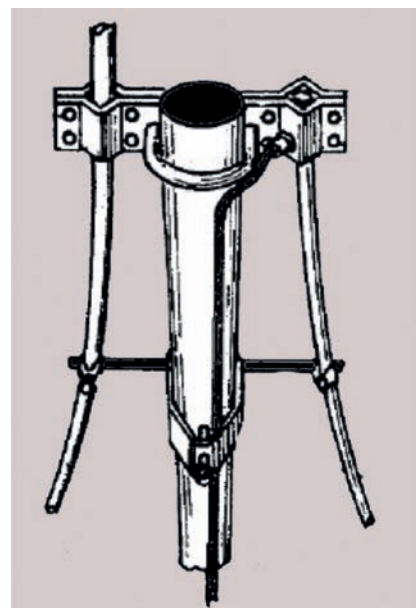
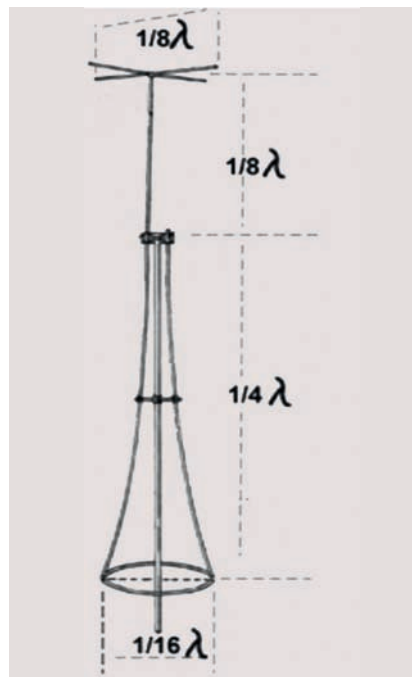



Fig. 3 - Posizione palo e cavo.

La costruzione meccanica dell'antenna offre una protezione verso le cariche elettrostatiche in quanto rappresenta un corto circuito in corrente continua.

- Tipologia e particolarità "esoteriche"

Da quanto abbiamo visto sembra possibile dedurre che l'antenna

Fig. 4a - Dettaglio alimentazione antenna. Gli elementi A e B sono uniti insieme alla piastra ove si collega la calza. Il centrale si collega all'elemento C che è isolato dalla piastra ma si unisce all'estremità opposta con B.

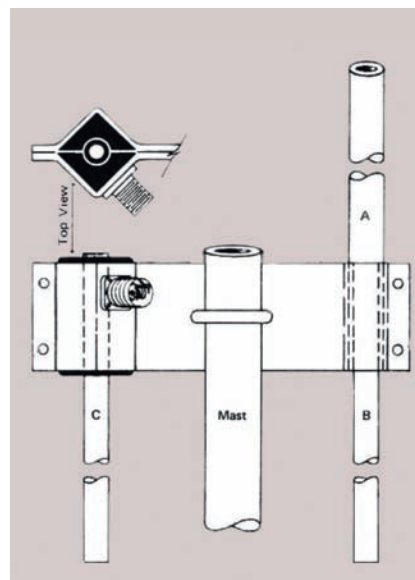

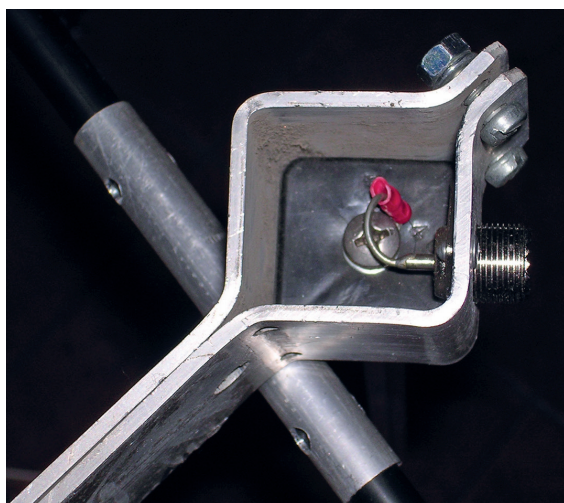


Fig. 4b - Vista interna del punto di collegamento al connettore della LUNA.

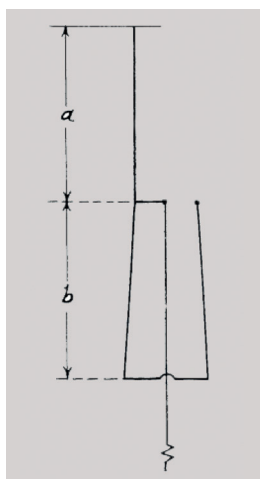


Fig. 5 - Rappresentazione elettrica. "A" è l'elemento che viene accorciato col carico capacitivo.

possa essere assimilata ad un trombone invertito con polo negativo/piano di massa ridotto; oppure ad un "half folded dipole" o antenna J (da non confondere con la J pole). D'altronde anche la sua rappresentazione elettrica (fig. 5) evidenzia e sostiene questa posizione. Rimane solo da comprendere gli effetti del palo metallico che entra a far parte dell'antenna.

L'aver accorciato un elemento e la vicinanza al suddetto palo ne abbasserebbe l'impedenza fino ai valori tipici.

E probabilmente la strada interpretativa è corretta. Ma questa

antenna contiene altri "segreti". Innanzitutto è importante notare come la coppia di conduttori non scenda parallela al palo di sostegno ma si apra verso il basso. Questa spaziatura reciproca così come il diametro dei due conduttori e la loro vicinanza al palo serve a controllare l'impedenza.

Ma non è tutto. È stato rilevato che questo svasamento influisce non solo sull'impedenza ma anche sull'angolo di radiazione.

Anche l'inserimento del palo di sostegno (nota 3) provoca due effetti sull'antenna. Il primo effetto, visto in precedenza, provoca variazioni sull'impedenza. Il se-

condo apporta ulteriori condizionamenti all'angolo di radiazione.

- Irradiazione dell'antenna

Gli ideatori hanno rilevato che il segnale ricevuto a distanza generato da questa antenna è risultato essere più forte rispetto a quelle con alimentazione alla base, ovviamente poste nelle stesse condizioni di lavoro.

Secondo la loro analisi ciò sarebbe dovuto al fatto che la massima intensità di corrente si sviluppa in corrispondenza della sommità dell'antenna contrariamente alle antenne con alimentazione alla base. Questo favorirebbe l'irradiazione che, tra l'altro, venendo a trovarsi più in alto e più libera rispetto alle altre antenne, ottimizzerebbe ulteriormente le caratteristiche della loro antenna.

Dalle prove effettuate si è dimostrato che l'irradiazione avviene con un angolo basso e con un lobo relativamente stretto, concentrando quindi il segnale in un modo più utile.

Abbiamo già accennato che l'angolo di radiazione dipende soprattutto dalla disposizione dei due elementi del secondo livello e dalla loro interazione col palo. Nello specifico si è notato che:

- l'angolo di radiazione si alza se la misura del palo -terzo livello- diminuisce. Risulta ottimizzato se il palo è circa uguale a $1/4$ d'onda.

Il carico capacitivo

La soluzione trovata dagli ideatori per rientrare nelle misure imposte dalle norme USA è stata quella di ridurre la lunghezza fisica dell'elemento superiore a $1/4$ di onda trasformando l'antenna come mostrato nella figura A a destra.

Per accorciare l'antenna è stato utilizzato un sistema ben noto, denominato carico capacitivo superiore (v. fig. B). Il carico capacitivo consente di allungare elettricamente l'elemento superiore da $1/8$ a $1/4$ d'onda.

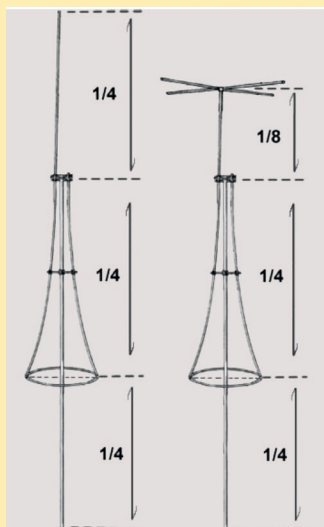


Fig. A - Concetto originale.

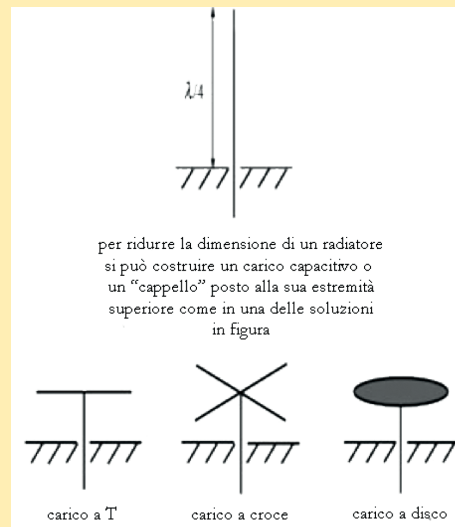


Fig. B - Tipi di carico superiore per antenne.

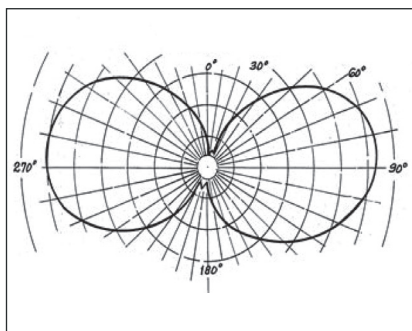


Fig. 6 - Grafico di radiazione verticale dell'antenna nello spazio libero.

- se gli elementi vengono montati paralleli al palo l'angolo di radiazione si inclina verso il basso.

La disposizione ottimale dei conduttori rispetto al palo si trova dunque tra un posizionamento parallelo e uno svasato. Con la costruzione presentata si ottiene quello ritenuto più efficiente.

La figura 6 mostra il grafico di radiazione verticale dell'antenna nello spazio libero. La figura è stata ripresa dal brevetto e non è troppo dissimile dalle recenti simulazioni al computer.

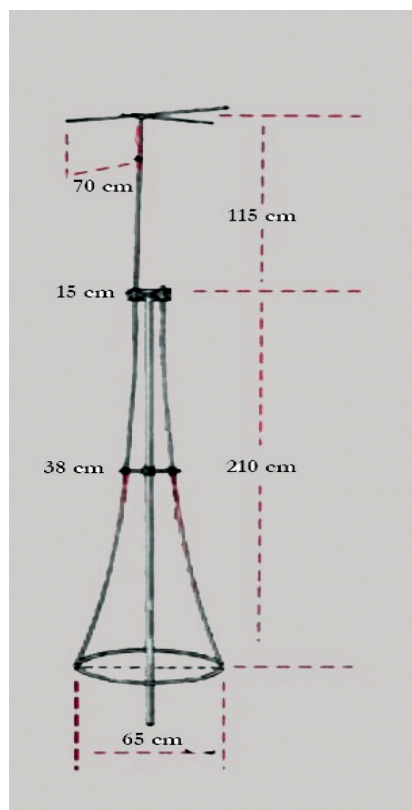


Fig. 7 - Le misure della LUNA.

Eccovi la luna

Anche la LUNA è una replica della Astropiane. Il prodotto è realizzato con materiali qualitativamente adeguati (alluminio e plastiche) e il prezzo è onesto.

Le istruzioni sono limitate ad un semplice foglio ove si riportano le fasi costruttive, con qualche imprecisione, senza fornire informazioni sul tipo di antenna o sul suo funzionamento.

Il montaggio non presenta particolari problemi ma qui riprenderò alcune fasi per facilitare il percorso di chi volesse cimentarsi nel montaggio o prendere spunto per l'autocostruzione.

1. Montare la base inferiore unendo una gamba ai due semicerchi che vanno leggermente modellati (foto 1).

2. Unirli dalla parte opposta con la seconda gamba.

A questo punto il cerchio dovrebbe già aver preso forma.

Per chi volesse fare le cose per bene può disegnare un cerchio di diametro uguale sul pavimento e, appoggiandovi sopra la base, cercare di modellarla aiutandosi col disegno. L'operazione va fatta a mano con molta calma, un tratto alla volta facendo attenzione alle pieghe.

A questo punto conviene fissare le due gambe alle traversine in modo da poter procedere tranquillamente alle operazioni di perfezionamento (foto 2).

3. Aggiungere un controdado per aumentare la tenuta (foto 3).

4. Verificare che tutti gli elementi uniti facciano un buon contatto tra di loro e non ci siano spazi indesiderati.

5. Preparare l'elemento verticale fissando le tre piattine (nota 4) alla sua sommità (foto 5).

6. Nelle due gambe si dovranno praticare due fori in quanto assenti nel mio caso (dimenticanza del costruttore?) ed è anche consigliabile praticarne altri due (da 2-3 mm) all'estremità inferiore per favorire l'uscita della condensa evitando le non infrequenti rotture del tubo in caso di gelo (foto 4).

7. Adesso siamo pronti a unire l'elemento verticale con la base (o parte centrale).


L'antenna così montata deve essere fissata su un palo metallico di circa 6 m usando gli appositi attacchi. Il cavo coassiale è stato introdotto all'interno del tubo usato come palo di sostegno ed è protetto da una guaina (foto 7).



1



2

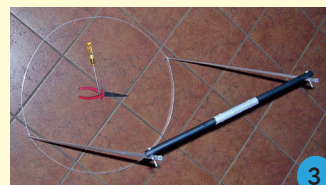


3



4



5

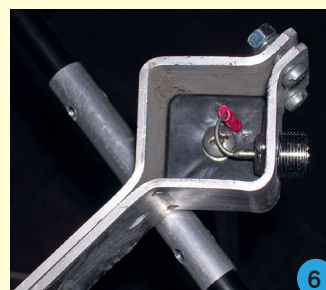

6



7

- Correzioni di banda o di impedenza

Si possono apportare correzioni di banda (variazione della frequenza di risonanza) allungando o riducendo l'elemento superiore sia agendo sullo stesso, sia sul cappello capacitivo.

Se l'impedenza dovesse cambiare la si potrà correggere aprendo o chiudendo gli elementi della sezione centrale. Ciò si ottiene molto facilmente se il separatore isolante della sezione centrale viene alzato o abbassato.


Qualche misura

Iniziamo con quelle dell'antenna (v. fig. 7).

Proseguiamo con le solite misure di ROS e Z effettuate nella stazione con un cavo RG58 lungo 5 mezze lunghezze d'onda elettriche:

- ROS e Frequenza

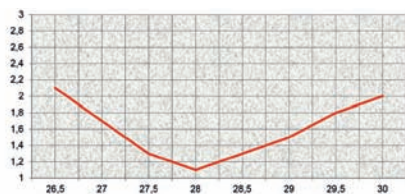Nel grafico sottostante viene indicata la curva del ROS letto da 26,5 a 30 MHz.



- ROS e Impedenza

Nella tabella sottostante sono indicati i valori dell'impedenza letti in rapporto al ROS e alla frequenza.

Come si vede, la risonanza è spostata a 28 MHz ovvero fuori banda CB. Va comunque bene per la banda dei 10 m.

L'antenna si adatta bene anche su altre frequenze specie per quanto riguarda la ricezione. Vediamo dove manifesta una buona risposta con e senza l'aiuto dell'accordatore interno dell'RTX.

- Comportamento su altre frequenze

Freq.	11,4	11,6
ROS	6	6
R	308	296
X	0	0
Freq.	13,26	13,5
ROS	5,4	5,1
R	9	11
X	0	0
Freq.	15	15,44
ROS	4	4,1
R	192	188
X	0	0
Freq.	16,95	17,3
ROS	4	3,8
R	12	13
X	0	0
Freq.	18,7	19,13
ROS	3,8	3,9
R	170	187
X	0	0
Freq.	20,7	20,9
ROS	3,6	3,6
R	13	13
X	0	0
Freq.	22,6	22,7
ROS	3,6	3,6
R	187	185
X	0	0
Freq.	24,5	24,6
ROS	3	3
R	15	16
X	0	0
Freq.	51,4	51,65
ROS	2,6	2,6
R	18	19
X	0	0
Freq.	55,1	55,4
ROS	2,5	2,5
R	19	19
X	0	0

Troviamo anche altre risonanze a:

32,7
36,4
40,1
49,5
53,22

Freq.	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30
ROS	2,1	1,7	1,5	1,1	1,3	1,5	1,8	2
R	85	48	41	46	45	33	29	39
X	38	28	12	5	11	8	10	31

57 58,8
60,5
62,1

da 30 a 36 con ROS entro 3,5
da 36 a 60 con ROS entro 3
da 60 a 173 con ROS entro 2,5
gamma 70 cm con ROS entro 2

Regolazioni

Su questa antenna non ci sono regolazioni da fare. Una volta montata dovrebbe risuonare sulla banda dei 27 MHz.

Nel mio caso invece ho trovato una risonanza spostata verso i 28 MHz. Questo potrebbe essere causa mia (installazione, uso di un palo di 4 m) oppure del prodotto ECO (adozione di misure diverse).

Ora se si vuole usarla in gamma radioamatoriale, non c'è nulla da toccare. Va benissimo così. Se però la si vuole far andare sulla 27, come da sua natura, bisogna ritoccare qualcosa. Da quanto abbiamo letto sopra si può intervenire sulla lunghezza dello stilo superiore oppure sul suo cappello capacitivo.


Sinceramente dopo averla issata, non mi piaceva l'idea di smontarla nuovamente così ho adottato una soluzione differente: ho aggiunto due codini alla base. Forse non sarà la soluzione ottimale ma è stata efficace e ha portato in banda la LUNA. La lunghezza dei codini è stata definita con prove successive ed è risultata ottimale a 33 cm. Questi sono stati collegati nel punto di unione tra cerchio e le gambe usando i due bulloncini presenti. Questa soluzione permette di avere ripensamenti sul centro banda con immediata modifica.

Faccio notare che la variazione di 1 cm della misura indicata porta a una variazione di 100 kHz. Ovviamente il solito accordatore può evitare qualunque modifica meccanica e data l'estensione di banda dell'antenna può essere la soluzione ideale.

I nuovi valori misurati sono:

Freq.	25,125	25,750	26,250	26,900	27,450	27,750	28,250
ROS	2	1,5	1,3	1,1	1,3	1,5	2

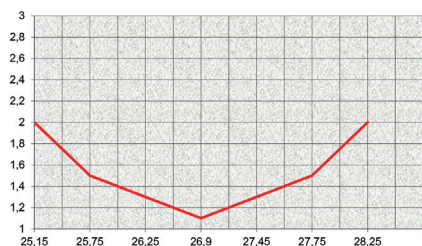Banda di oltre 3 MHz con ROS=2
Banda di 2 MHz con ROS=1,5
Banda di oltre 1 MHz con
ROS=1,3



Prestazioni

Non avendo eseguito misure o prove particolari, non posso far altro che riportare alcune considerazioni.

Solitamente si valutano i dB e qui ne abbiamo da scegliere: i cataloghi ne riportano da 0 fino a 6 (per chi ci crede). Teniamo però sempre presente che gli autori dichiarano 4dB sul radiatore isotropico.

Il rendimento reale è notoriamente buono. I confronti sono stati fatti con le GP, le 5/8 e le mezze onde (informazioni raccolte). In quasi tutti i casi si è dimostrata superiore ma, come sappiamo, le prestazioni variano in funzione della provenienza dei segnali e dell'installazione.

Indipendentemente dai dB e basandoci sulle informazioni raccolte dagli utilizzatori, possiamo riportare che generalmente l'antenna va molto bene per i collegamenti DX e questo in accordo con le promesse del brevetto.

Personalmente ho effettuato alcuni collegamenti transatlantici con relativa facilità e con potenze contenute che sembrano confermare quanto detto. Ho avuto occasione di usare l'antenna anche in 14, 18 e 145 ottenendo risultati non immaginati e ho avuto anche buoni risultati nella ricezione in HF: rumore ridotto e segnali più forti del previsto (rispetto alle dimensioni dell'antenna). Ovviamente tali prove dovrebbero avere un termine di paragone in tempo reale che io non ho avuto/adottato. Diciamo che sul mio "orecchiometro" l'indice prestazionale si era spostato verso il fondo scala (HI) e mi sono goduto la LUNA senza farmi troppi problemi.

Lascio al lettore più tecnico le verifiche del caso e al lettore sperimentatore il piacere di costruirne una per la frequenza di suo gradimento. A tutti buon divertimento alla ricerca della vostra... Luna.

Note

1 - Tra i commenti positivi trovati cito: "funziona meglio di una 5/8"; "ha un ottimo rendimento"; "sulla distanza è una bomba"; "migliore antenna mai avuta". Non ho trovato commenti negativi.

2 - Le versioni proposte dalla pubblicità o da qualche "esperto casalingo" non mi avevano convinto allora e ancora meno adesso.

Per quanto riguarda il riferimento ai 5/8 posso solo pensare che derivino dall'interpretazione della lunghezza complessiva data da palo + antenna ($1/4 \times 2 + 1/8 = 5/8$) oppure data dalla somma degli elementi presi singolarmente ma qui vado a naso.

C'è anche chi l'ha considerata come una $3/4$ d'onda elettrica adottando un'altra somma: somma degli elementi presi singolarmente ma considerando quello superiore elettricamente equivalente a $1/4$ d'onda ($1/4 \times 3 = 3/4$).

3 - Si è notato che anche la calza del coassiale può sostituirsi al palo metallico l'importante è che il cavo venga posizionato e centrato correttamente.

4 - La LUNA ha un cappello a tre raggi rispetto all'Astroplane che ne ha quattro. Potrebbe essere una delle cause della sua risonanza più in alto.

Riferimenti

L'articolo è stato scritto consultando principalmente il lavoro di:

- Francisco González TI5LX e Rodolfo Segura TI2TI - Antenna Avanti Astroplane
- worldwidedx.com/threads/astroplane - discussione sulla Astroplane
- Louis Martino e Herbert Blaes - Omnidirectional communications antenna having capacitively loaded top - United States Patent
- Owen Duffy - Half Folded Half Wave Dipole
- Forum vari di operatori CB

e i testi:

- Le antenne riceventi e trasmettenti di G. Montuschi, ed. Nuova Elettrotecnica - 1999
- Costruiamo le antenne filari di R. Briatta e N. Neri, ed. C&C - 1995





Saremo presenti alla fiera di
MONTICHIARI
il 14-15 marzo



ELECRAFT

Importatore ufficiale

Centro Assistenza Europea

ELECRAFT

ELECRAFT

OFFICIAL DEALER
carlobianconi@iol.it



Pro Audio Engineering

Carlo Bianconi Telecomunicazioni
Via O.Trebbi 8/B 40127 Bologna Tel. 051 5878825
www.carlobianconi.com

L'essenza della radio con l'assistenza e la cura che riflette al meglio il nostro spirito e che raramente avrai ricevuto altrove. Prova, rimarrai stupito.






Costruzione di un'antenna ad elica

per i 2.4 GHz al servizio del nuovo sat per radioamatori

di Franco Vignali IW4APQ

Gia da molti anni si parlava del lancio di un satellite geostazionario adibito a trasponder per noi radioamatori con ingresso Up link a 2.4 GHz e Down link a 10 GHz. Dopo parecchi rinvii finalmente il 14 febbraio del 2019 è entrato in funzione. Il satellite è posizionato a 26° est, ha due trasponder uno in banda stretta SSB e uno in banda larga per sperimentazione DATV-S. Dall'Italia è facilmente raggiungibile, almeno per quanto riguarda la banda stretta con una semplice antenna a polarizzazione circolare riflessa da

una parabola offset con diametro minimo di 80 cm.

Quello che voglio descrivere in questo articolo è appunto la costruzione di questa antenna ad elica.

Prima di cimentarmi nella realizzazione ho consultato il web ed ho trovato questo calcolatore che inserisce pure l'adattatore di impedenza. https://www.changpuak.ch/electronics/calc_12a.php

Come si vede dalla figura 1, abbiamo nella parte alta il disegno di realizzazione e sotto la tabella riassuntiva delle misure.

Da destra il connettore N poi se-

guito da un adattatore di impedenza di lunghezza $\lambda/4$ per l'adattamento di impedenza, una base circolare che fa da piano di massa infine l'elica vera e propria che parte dal centrale del connettore N.

Costruzione

Passiamo alla parte pratica di costruzione dell'antenna ad elica che implica naturalmente avere a disposizione un tornio e un trapano a colonna per costruire le parti meccaniche. Nella foto 1 vediamo tutti i componenti che costituiscono l'antenna che vado a descrivere in modo particolareggiato.

Sul connettore N viene saldato un tubicino di ottone diametro esterno 4 mm interno 3 mm lungo 31,19 mm; per poter fare entrare lo stagno occorre fare alla base del tubetto un foro di 2 mm.

Questo materiale si può trovare facilmente in qualsiasi negozio di ferramenta (foto 2).

Fig. 1

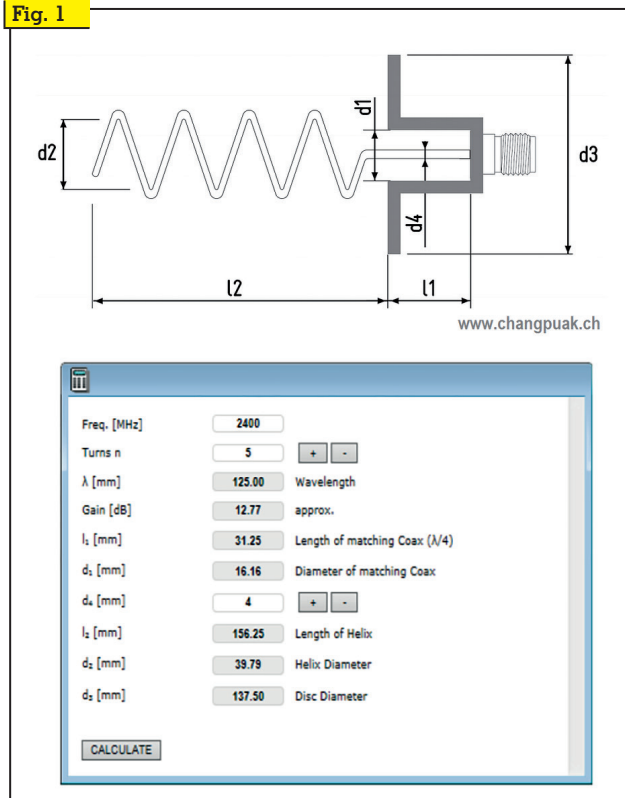


Foto 1

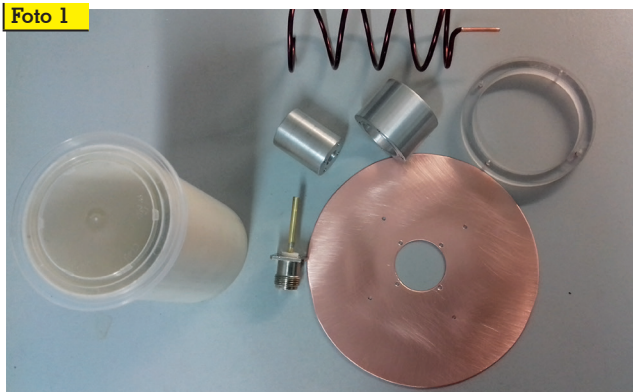




Foto 2

Il secondo componente è l'adattatore di impedenza vero e proprio costituito da un tronchetto di alluminio avente dimensione interna D1 16,16 mm lunghezza dalla base L1 31,19 mm.

Nel fondo viene lasciata una parte chiusa di circa 2,5 mm per fissare il connettore N.

Le viti di fissaggio (diametro M3) del connettore vengono a fuoriuscire dalla base stessa dell'adattatore di impedenza per questo motivo devono essere tagliate a misura.

Il diametro esterno dell'adattatore di impedenza deve essere di 26,7 mm non è critica la misura (foto 3).



Foto 3

Altro componente dell'antenna è un ulteriore tronchetto di alluminio avente lunghezza di 34 mm con foro interno uguale a quello dell'adattatore di impedenza esterno 26,7 mm (deve scorrere su questo) la misura esterna deve essere di 40 mm non a caso uguale allo standard LNB che vengono montati sulle antenne offset satellitari (il motivo verrà accennato in seguito).

Proseguendo nella descrizione quest'ultimo tronchetto di alluminio dovrà avere un bordo di circa 1 mm di altezza e diametro 30 mm in cui verrà fissato il piattello di massa e un foro a metà circa con filettatura 3MA per il bloccaggio sull'adattatore di impedenza precedentemente descritto in fase di taratura (foto 4).

Disco in rame spessore 1 mm reperito dal lattoniere di fiducia



Foto 4

con diametro esterno 137,50 mm Foro interno 30 mm con i quattro fori di fissaggio come si vede nella foto 5.



Foto 5

Nella foto 6 abbiamo la parte posteriore dell'antenna montata, vista dalla parte del connettore N. Altra parte molto importante è l'elica che si ottiene avvolgendo quattro/cinque spire di filo di rame con diametro 3 mm su un supporto in ferro di diametro 38 mm per ottenere appunto la forma ad elica di 39,7 mm; questo diametro non è molto critico. Il filo di rame si può reperire dai riparatori di motori elettrici oppure si possono impiegare le aste di ottone usate per la saldobrasatura reperibili in ferramenta, diametro 3 mm.

Il filo così avvolto sul tronchetto di ferro verrà poi tirato fino ad ottenere una lunghezza di circa 155,93 mm (questa misura dipende dal numero di spire... cinque nel mio caso) la parte terminale dell'elica verrà filettata 3MA per essere avvitata sul tubetto

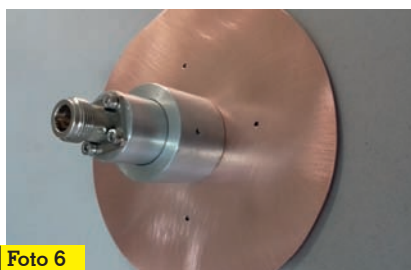


Foto 6

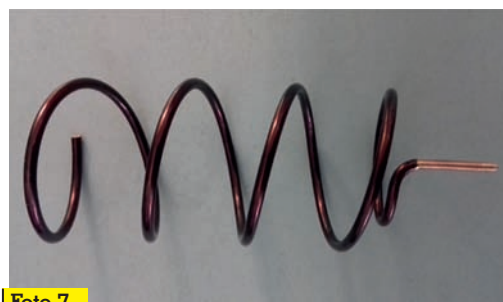


Foto 7

dell'adattatore di impedenza precedentemente filettato a sua volta (foto 7).

Nota importante, per ottenere il giusto rapporto di onde stazionarie occorre tenere la parte iniziale dell'elica parallela al piano di massa di modo che si possa avere una certa capacità fra elica e piattello che si andrà a regolare in fase di taratura. Il satellite in ricezione accetta una polarizzazione circolare destrorsa RHCP quindi sapendo che quando l'onda elettromagnetica colpisce la parabola inverte la polarità noi si deve costruire un'elica sinistrorsa LHCP (foto 8).

Foto 8



La filettatura sulla parte terminale dell'elica serve per poterla smontare in caso di eventuali modifiche. Onde evitare infiltrazioni di umidità nella zona adattatore di impedenza ho riempito il foro con poliuretano espanso il quale non disturba in nessun modo

Foto 9



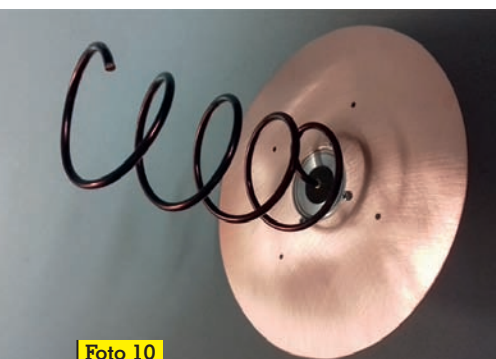


Foto 10

l'impedenza dell'adattatore (foto 9).

L'antenna ad elica montata si presenta come nella foto 10.

Dalla foto 10 sul piattello si vedono quattro fori che servono per montare un anello in plastica al quale verrà infilato un tubo in plastica bianco tipo leggero per la protezione dell'elica dalla pioggia e dalla umidità (foto 11).



Foto 11

Onde evitare ossidazione del piano di massa si può verniciare il tutto con vernice spray naturalmente avendo cura di chiudere il tubo con coperchio in plastica. Per la taratura se si sono seguite le misure date dal calcolatore

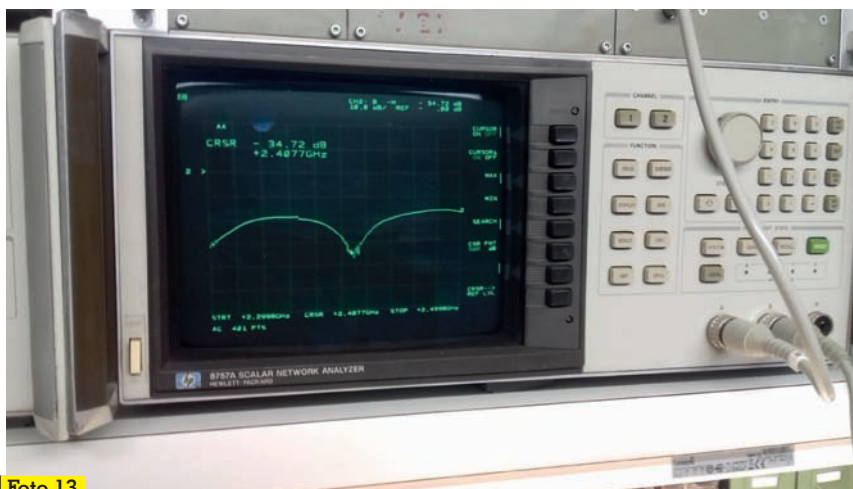


Foto 13



Foto 14

non ci sono grossi problemi; chiaramente l'antenna deve essere ottimizzata per il minor rapporto di onde stazionarie return loss con un ponte riflettometrico (foto 12) e apparecchiatura scalare (foto 13).

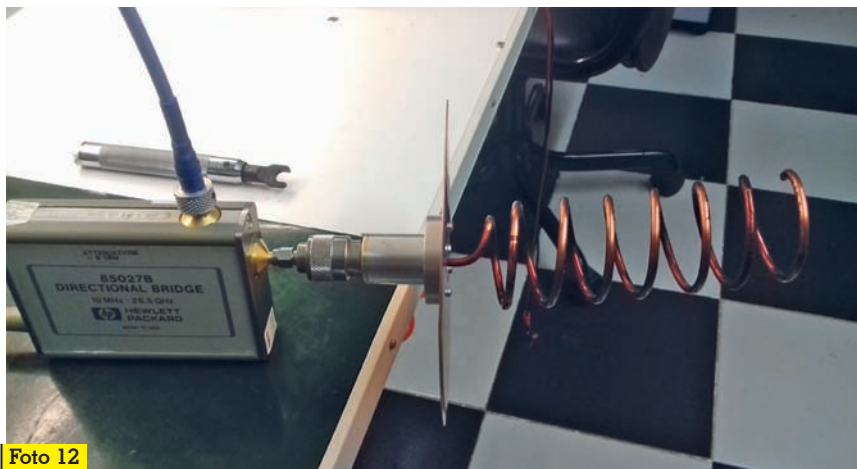


Foto 12



Foto 15

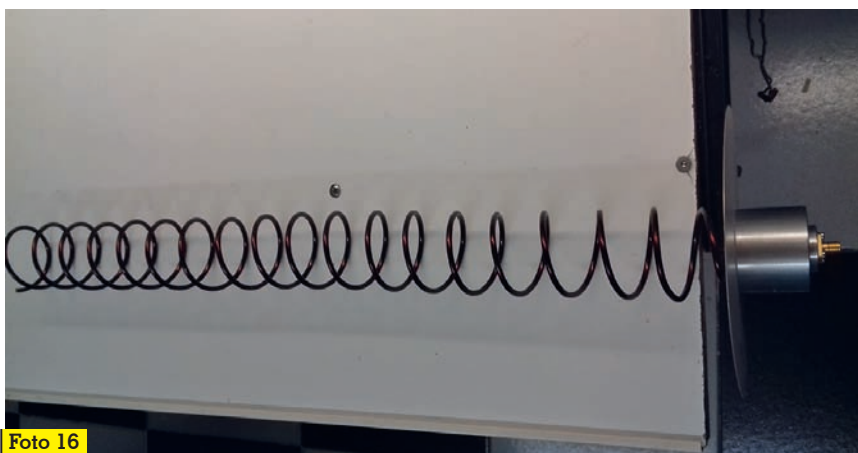


Foto 16

La messa a punto avviene muovendo avanti indietro il piano di massa piattello di rame, spaziando più o meno le spire dell'elica fino ad ottenere un return loss oltre i 25 dB. Il tutto viene bloccato con il grano di cui ho parlato sopra.

Nella foto 14 alcune antenne pronte per essere montate, il guadagno stimato dal calcolatore è di circa 12 dB.

Nell'articolo mi ero proposto di parlare in seguito della dimensione esterna dell'anello che sostiene l'adattatore di impedenza.

Il motivo per cui ha la stessa dimensione di un LNB è perché la nostra antenna ad elica la si può fissare con lo stesso supporto che viene usato per sostenere l'LNB. (foto 15)

Posso dire che da esperienza fatta con quattro spire si illumina in modo corretto una parabola offset di 80 cm di diametro.

Si possono costruire anche antenne ad elica con 20 spire e trasmettere direttamente al satellite senza parabola nella foto 16 si vede un prototipo con 21 spire.

Per tenere centrata l'elica nel tu-



Foto 17

bo di protezione ho costruito degli anelli in poliuretano espanso (foto 17).

Buona costruzione e ad ascoltarci sul satellite geostazionario oscar 100...

73 iw4apq



WWW.RADIOCENTER.IT

KENWOOD

ICOM **MIDLAND**
precision series

Radio Center

Tutto per le telecomunicazioni




di Tomirotti Stefano • Via Fontanesi, 19/E
42035 Felina, Castelnovo ne' Monti (RE)

Tel. 379.1179775 e-mail: radiocenter@radiocenter.it

SIGLENT® SVA1032X Spectrum & Vector Network Analyzer



- Gamma di frequenza dell'analizzatore di spettro da 9 kHz a 3,2 GHz
- Gamma di frequenza dell'analizzatore di rete vettoriale da 100 kHz a 3,2 GHz
- -161 dBm / Hz Livello di rumore medio visualizzato (tip.)
- -98 dBc / Hz. @ 10 kHz Disturbo della fase di offset (1 GHz, tip.)
- Incertezza di misura del livello <0,7 dB (Tip.)
- Larghezza di banda minima risoluzione 1 Hz (RBW)
- Preamplificatore Standard
- Tracking Generator Standard
- Distanza da guasto (Opz.)
- Analisi della modulazione del segnale vettoriale (opt.)
- Filtro EMI e kit rilevatore Quasi-Peak (Opt.)
- Kit di misurazione avanzato (opt.)
- Schermo multi-touch da 10.1 pollici, mouse e tastiera supportati
- Controllo remoto del browser Web su PC e terminali mobili e funzionamento dei file

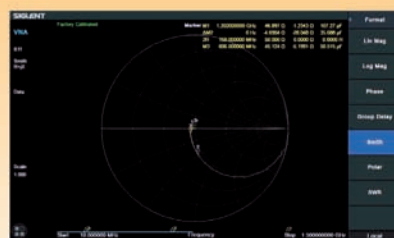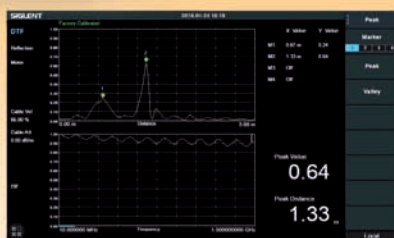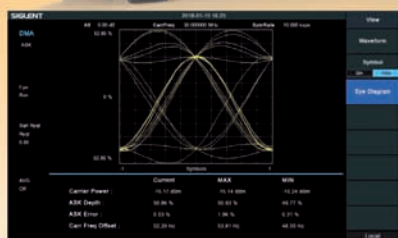

Ordina sul sito: butterfly.com/shop/siglent-sva1032x

CODICE SCONTO LETTORI RIVISTA: **SVA1000X**

Ordina telefonicamente (+39) 051 6468377

Mail: info@butterfly.com www.butterfly.com

Batter Fly
never stop innovating



D.A.E.

TELECOMUNICAZIONI

Via Monte Rainero 13 - ASTI
www.dae.it - info@dae.it

Tel. 0141/590484 - Fax 0141/232436



IC-R8600

FT-818



PRONTA
CONSEGNA

IC-7300



IC-7610



TM-D710GE



Noi ascoltiamo



In onda la Domenica ore 11.00 - 9610 kHz

IC-9700



Saremo presenti alla fiera di **S. LUCIA DI PIAVE (TV)** il 1-2 FEBBRAIO



ICOM

BAOFENG

KENWOOD

YAESU

wouxun





Analizzatore di Spettro

DC-100 MHz

di Fulvio De Santis

In un laboratorio di elettronica uno strumento molto utile che non dovrebbe mancare, specialmente quando si ha a che fare con la radiofrequenza, è l'Analizzatore di spettro.

In questo articolo viene proposta la realizzazione di un semplice ed economico Analizzatore di spettro analogico mediante l'impiego solo di tre circuiti integrati e di un generico oscilloscopio di solito è disponibile in un laboratorio. Questo importante strumento è in grado di misurare nel dominio della frequenza l'andamento spettrale di segnali dalle basse frequenze alle Radio Frequenze nelle bande HF/UHF, fino a 100 MHz. La descrizione del progetto sarà preceduta da una sintetica trattazione teorica del funzionamento di un Analizzatore di Spettro che sarà molto utile per una migliore comprensione dello schema elettrico.

Il range logaritmico di visualizzazione del display, unitamente all'ottima linearità dello sweep, consente di effettuare misure in un range dinamico di oltre 60 dB, partendo dal livello minimo di potenza rilevabile di -75 dBm fino ad una potenza massima di -15 dBm. Grazie a questa buona sensibilità, lo strumento può essere utilizzato anche per la ricerca di interferenze elettromagnetiche e di dispersione di radiofrequenze non desiderate emesse per cattivo schermaggio di dispositivi operanti ad alta frequenza.

L'Analizzatore di Spettro analogico


L'Analizzatore di Spettro misura il livello di potenza dei segnali in funzione della frequenza nel range di frequenze di specifica dello strumento. Normalmente il suo utilizzo è prevalentemente rivolto a visualizzare e misurare la potenza e frequenza di segnali a radiofrequenza e microonde. Il trattamento dei segnali nel dominio della frequenza effettuato dall'analizzatore di spettro consente l'analisi e la misura di segnali complessi che vengono scomposti dallo strumento e visualizzati in distinte componenti sinusoidali, definite in gergo tecnico righe verticali, rappresentate sul display. Nella **figura 1** viene mostrata la rappresentazione grafica della differenza tra l'ana-

lisi dei segnali nel dominio del tempo e quella nel dominio della frequenza.

Si osservi come viene visualizzato nel dominio del tempo su un oscilloscopio un segnale di forma distorta costituito dalla somma di componenti di varia ampiezza e frequenza, rispetto alla visualizzazione dello stesso segnale nel dominio della frequenza su un analizzatore di spettro. In sostanza, l'analizzatore di spettro scompone il segnale complesso nelle sue componenti sinusoidali pure, rappresentate ognuna da una distinta riga verticale misurabile in ampiezza (potenza in dBm) e frequenza.

In generale, la configurazione circuitale di un analizzatore di spettro tradizionale analogico corrisponde tecnicamente all'architettura di un ricevitore supe-

Fig. 1 - Confronto misure nei domini Tempo-Frequenza (Fonte Keysight)

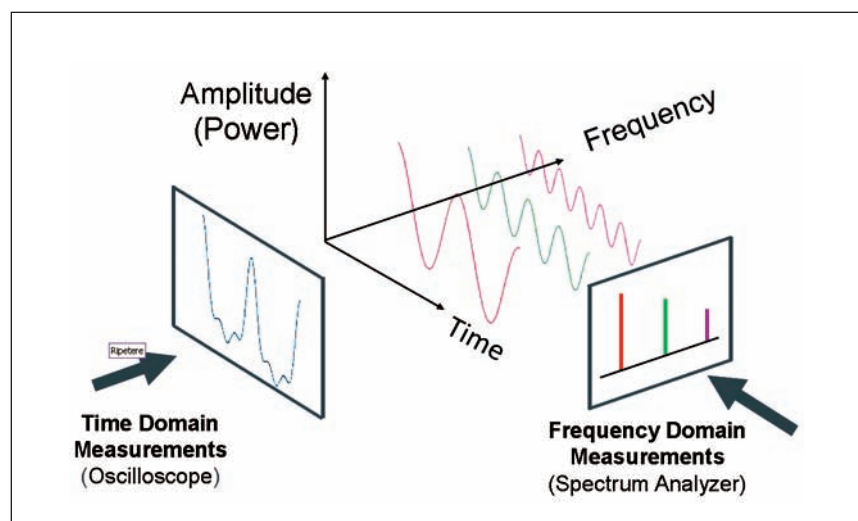

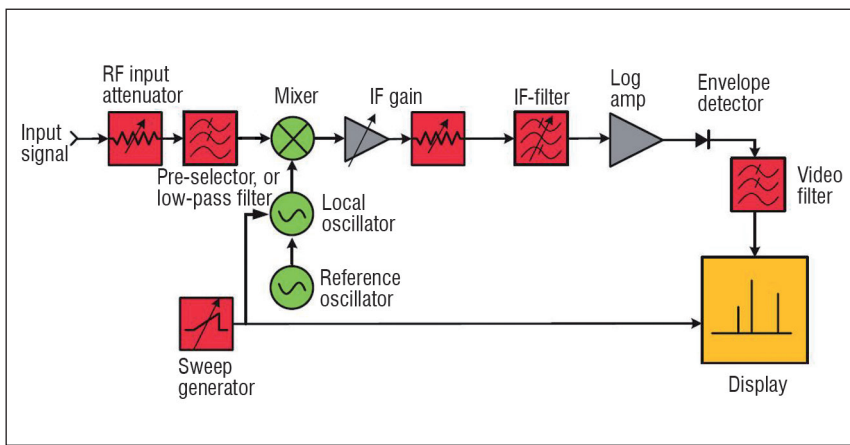


Fig. 2 - Schema blocchi semplificato di un generico analizzatore di spettro (Fonte Keysight)

reterodina a conversione multipla. Nella figura 2 viene riportato lo schema a blocchi semplificato di un generico analizzatore di spettro "supereterodina", così definito per la similitudine con la classica architettura del ricevitore supereterodina.


Il segnale di ingresso viene applicato ad un attenuatore variabile che ha il ruolo di ridurre il livello del segnale in ingresso al mixer; ove non internamente

previsto, può essere inserito anche all'esterno dello strumento. Successivamente, il segnale passa attraverso un filtro passa basso la cui banda di frequenze viene calcolata per tagliare le frequenze al di sopra della frequenza massima del range di frequenze applicabili. Il segnale all'uscita di questo filtro, viene inviato all'ingresso di un mixer al cui altro ingresso viene applicato il segnale di un oscillatore locale

(LO) producendo alla sua uscita un segnale a frequenza intermedia (IF), risultato del prodotto segnale d'ingresso-oscillatore locale. Infatti, il mixer è un elemento non lineare quindi, alla sua uscita, oltre ai segnali originali, sono presenti anche le loro armoniche e i segnali somma e differenza della frequenza dell'LO con le frequenze dei segnali originali e relativi armoniche.

Il segnale IF viene quindi amplificato e inserito in un filtro passa-banda-stretta IF sintonizzato sul segnale differenza $F_{LO}-F_{SIGN}$, il quale determina la risoluzione dell'analizzatore di spettro. Dopo amplificazione logaritmica, il segnale IF viene rivelato da un rivelatore di inviluppo e, dopo essere passato in un filtro video, viene inviato all'asse verticale Y del display dello strumento rappresentando l'ampiezza del segnale. Infine, un generatore di rampa effettua la scansione sincronizzata della frequenza dell'oscillatore locale e dell'asse orizzontale X del display dello strumento rappresentando il valore

Fig. 3 - Schema elettrico dell'Analizzatore di Spettro

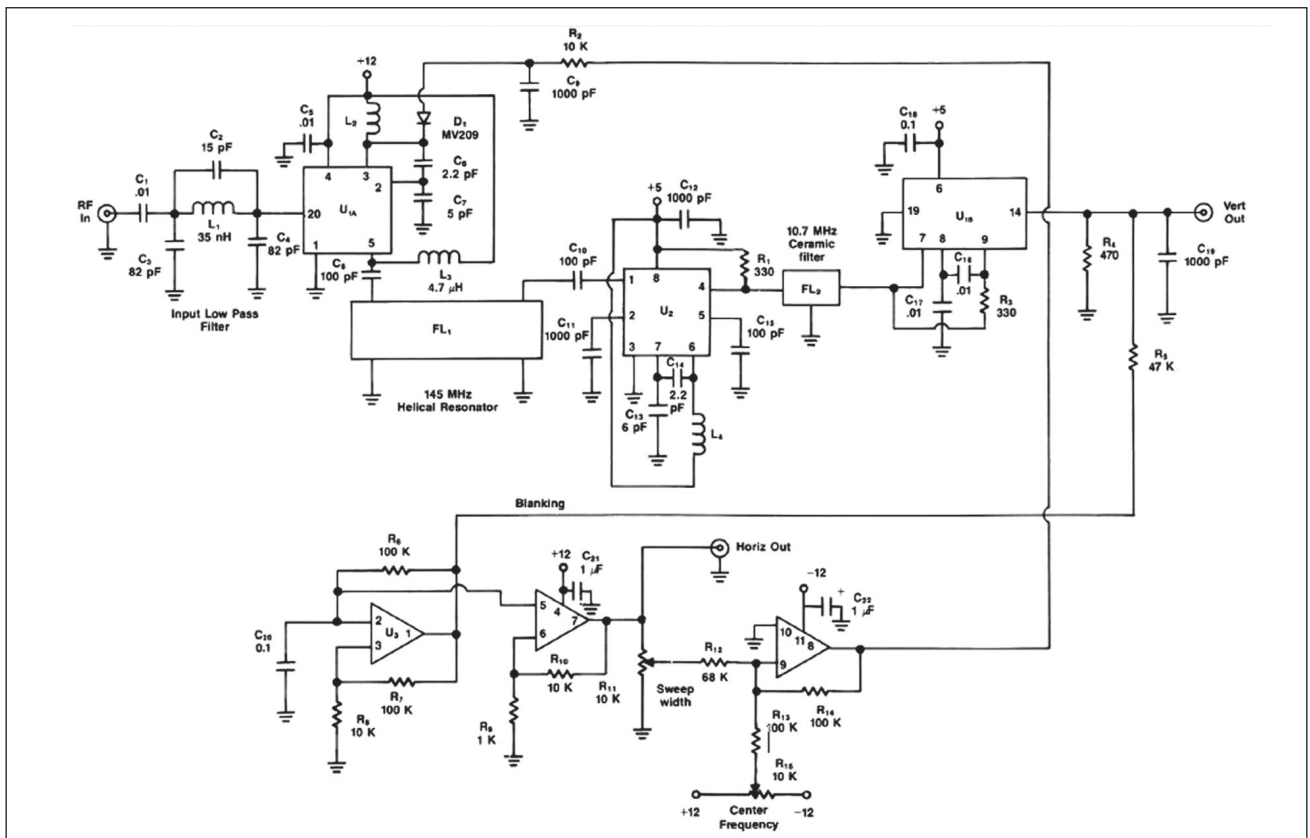

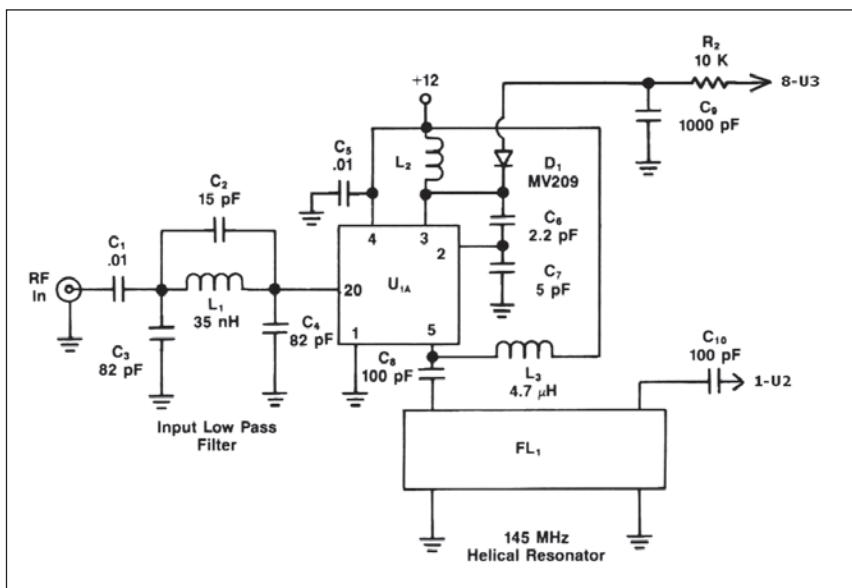


Fig. 4 - Schema elettrico della sezione di 1ª conversione di frequenza.

di frequenza del segnale. In sintesi, l'uscita di un Analizzatore di Spettro è una traccia X-Y visualizzata sul display che fornisce l'informazione del segnale applicato in ingresso in ampiezza e frequenza.

Descrizione dello schema elettrico dell'analizzatore di spettro

Come accennato all'inizio dell'articolo, il progetto dell'analizzatore di spettro si basa sull'architettura del tradizionale ricevitore supereterodina a conversione multipla. Nella **figura 3** viene rappresentato lo schema elettrico dell'analizzatore di spettro. Per maggior chiarezza grafica e di comprensione durante la descrizione dell'analizzatore di spettro, si ritiene utile suddividere lo schema elettrico in tre sezioni per ognuna delle quali sarà riportato il relativo schema elettrico e la descrizione. Si consideri che ogni schema elettrico riporta i riferimenti per i collegamenti con le altre sezioni.

Sezione di 1ª conversione di frequenza

La **figura 4** riporta lo schema elettrico della sezione relativa alla prima conversione di frequenza del segnale d'ingresso.

Il segnale d'ingresso viene applicato ad un filtro passa basso che lascia passare solo le frequenze operative che interessano la misura, ovvero, da pochi hertz fino a 100 MHz. Il segnale all'uscita del filtro passa basso viene applicato all'ingresso della sezione U1A dell'integrato MC3356 che corrisponde all'ingresso del mixer (pin 20). All'altro ingresso dello stesso mixer della sezione U1A, si trova collegato l'oscillatore (pin 2-3) che viene utilizzato come oscillatore locale sintonizzabile da 145 MHz a 245 MHz mediante l'applicazione di una


tensione variabile al diodo varicap **D1 MV209**. Anche se le specifiche dell'integrato MC3356 dichiarino che la frequenza operativa massima sia di 200 MHz, risulta che l'oscillatore applicato al mixer può operare anche fino a 260 MHz. All'uscita del mixer (pin 5), è presente il segnale prodotto dalla conversione operata dal mixer che viene applicato al primo filtro IF risonatore elicoidale **FL1** sintonizzato a 145 MHz. Il segnale che si presenta all'ingresso di questo filtro è un segnale composto da somma e differenza dell'oscillatore locale e del segnale, ossia, $F_{OL} + F_{SEGN}$ e $F_{OL} - F_{SEGN}$, e relative componenti armoniche. La sintonia operata dal diodo varicap D1 fa sì che il segnale utile

$F_{OL} - F_{SEGN}$ venga risolto sempre alla frequenza di 145 MHz all'uscita del primo filtro IF. Ad esempio, se il segnale applicato all'ingresso dell'analizzatore ha frequenza pari a 50 MHz, esso si presenterà all'uscita del filtro IF quando la sintonia del diodo varicap produrrà la frequenza dell'oscillatore locale pari a 195 MHz, infatti $F_{OL} - F_{SEGN} = 145$ MHz.

Sezione di 2ª conversione di frequenza

La **figura 5** mostra lo schema elettrico della sezione relativa alla seconda conversione di fre-

Fig. 5 - Schema elettrico della sezione di 2ª conversione di frequenza.

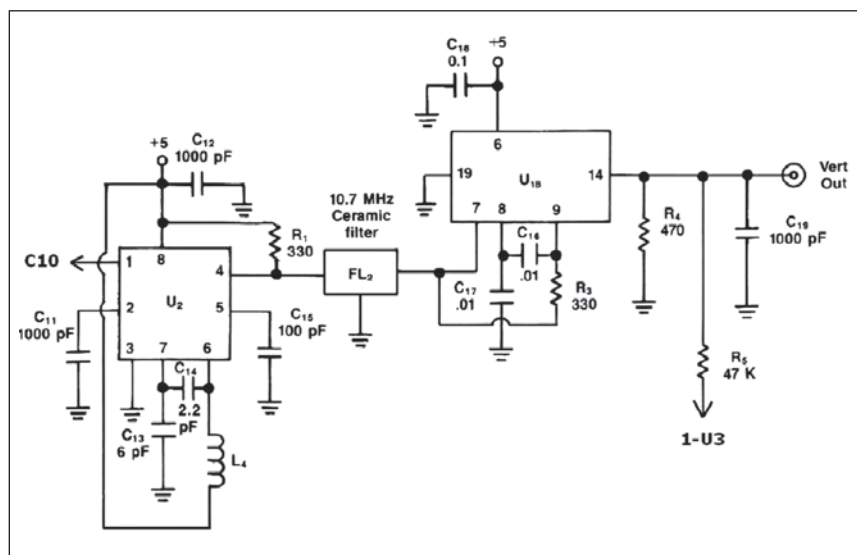

quenza del segnale d'ingresso. Il segnale, dopo la prima conversione e il primo filtraggio alla frequenza intermedia di 145 MHz, viene inviato all'ingresso del mixer presente all'interno dell'integrato SA602A (pin 1). All'altro ingresso del mixer è collegato l'oscillatore interno all'integrato SA602A che viene utilizzato come oscillatore locale sintonizzato alla frequenza di 155,7 MHz (pin 6-7). La componente $F_{OL}-F_{SEGN}$ del risultato del prodotto della conversione operata dal mixer sul segnale d'ingresso 145 MHz e oscillatore locale a 155,7 MHz, produce un segnale di uscita (pin 4) sintonizzato a 10,7 MHz dal secondo filtro IF ceramico **FL2** con banda passante di circa 250 kHz di forma gaussiana. Il filtro FL2 determina la risoluzione finale dell'analizzatore di spettro tenendo conto della frequenza di scansione dello strumento e del rumore di fase degli oscillatori coinvolti. Il maggior guadagno dell'analizzatore di spettro è relativo al segnale a frequenza intermedia a 10,7 MHz. L'uscita del filtro FL2 viene collegata all'ingresso dell'amplificatore limitatore della sezione U1B dell'integrato MC3356 (pin 7). Grazie alla risposta logaritmica dell'amplificatore limitatore della sezione U1B, si attiene in uscita (pin 14) il buon range dinamico di 60 db. Il segnale di uscita corrispondente all'uscita dell'analizzatore di spettro, viene applicato direttamente all'ingresso verticale, asse Y dell'oscilloscopio.

Sezione del Generatore di Rampa

La **figura 6** riporta lo schema elettrico della sezione del Generatore di Rampa.

La sezione circuitale costituita da tre delle quattro sezioni dell'integrato operazionale **U3 TL084** realizza il generatore della base dei tempi, ovvero, genera all'uscita della terza sezione dell'operazionale (pin 8) una tensione di forma d'onda a rampa lineare che viene utilizzata per variare la capacità del diodo varicap MV209 per la scansione da 145 MHz a 245 MHz dell'oscillatore

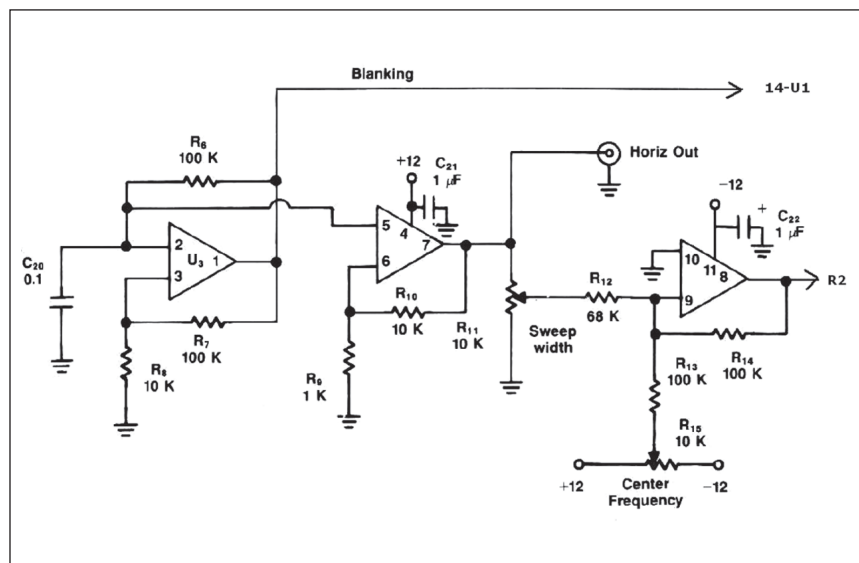


Fig. 6 - Schema elettrico del generatore di rampa

locale del primo convertitore. Contemporaneamente, la tensione variabile presente all'uscita della seconda sezione dell'operazionale (pin 7) viene collegata all'ingresso orizzontale, asse X dell'oscilloscopio, per realizzare la scansione del display dell'oscilloscopio sincronizzata con la scansione dell'oscillatore locale del primo convertitore. La tensione ad onda quadra di uscita dalla prima sezione dell'operazionale (pin 1) sovrapposta al segnale di uscita, effettua il blanking della traccia di ritorno dell'oscilloscopio semplicemente mandandola fuori schermo, evitando così la necessità di una terza connessione all'asse Z dell'oscilloscopio. L'ampiezza della scansione (sweep width) viene regolata dal potenziometro R11. La tensione di uscita dal centrale del potenziometro R11 viene sommata alla tensione continua di controllo di centro-frequenza (center frequency) regolata dal potenziometro R15 mediante l'operazionale sommatore TL084 la cui tensione di uscita (pin 8), somma delle tue tensioni regolate, viene inviata al diodo varicap D1. Considerando che il catodo del diodo è collegato alla tensione di alimentazione +12V e che all'anodo giunge una tensione di picco di circa +/-10 volt, ai suoi capi risulta una tensione di polarizzazione variabile da -2

a -22 V. La stessa ampiezza di tensione della rampa si ritrova di polarità inversa applicata all'asse X dell'oscilloscopio. Ciò corrisponde proprio alla relazione tra la tensione di sweep dell'oscilloscopio e la scansione di frequenza dell'analizzatore.

Conclusioni

Si consideri che il progetto descritto in questo articolo è stato pensato con il criterio di realizzare un analizzatore di spettro per uso hobbistico a basso costo, comunque in grado di effettuare misure che possono consentire un'analisi di base di segnali dalle basse frequenze fino alle HF e parte delle VHF. Chi fosse interessato a realizzare questo progetto dovrà considerare la necessità di realizzare, oppure di avere a disposizione, un alimentatore in grado di fornire tensioni di alimentazione +12V, -12V e +5V da collegare nei corrispondenti punti di alimentazione indicati sullo schema elettrico.

(Fonte dell'articolo: RF Design)





Misuriamo l'impedenza con l'oscilloscopio

Un vecchio metodo sempre valido

di Davide Achilli IZ2UUF

La legge di Ohm è normalmente la prima formula matematica che ogni appassionato di elettronica impara. In corrente continua, essa esprime il rapporto che intercorre tra tensione, corrente e resistenza. Possiamo utilizzare un semplice alimentatore dotato di voltmetro ed amperometro per misurare una resistenza ignota. In figura 1, applicando una tensione di 2V ad un resistore ignoto, si sviluppa una corrente di 0.02A; con la legge di Ohm $R=V/I$ scopriamo che il resistore è da 100Ω e il codice colori (marrone, nero, marrone) conferma questo dato.

Nel momento però in cui passiamo nel mondo della corrente alternata, non importa sia la bassa frequenza dell'audio o l'alta frequenza delle nostre onde radio, le cose si complicano un po'.

Quando con uno dei tanti VNA ormai alla portata di tutti andiamo a misurare un "carico" ad alta frequenza, come ad esempio la nostra antenna, ci troviamo inondati di dati. Mentre misurando un semplice resistore in corrente continua otteniamo solo la sua resistenza, in corrente alternata otteniamo la resistenza, la reattanza, il modulo dell'impedenza, il *return loss*, il ROS, il coefficiente di riflessione, la capacità o induttanza in serie o parallelo ed una fila infinita di altri dati.

Da resistenza da impedenza


Nei tradizionali circuiti in corrente continua dei libri di testo troviamo generatori di tensione, di solito rappresentati da un simbolo

di una batteria, resistori posizionati in serie/parallelo ed i relativi calcoli per stabilire la differenza di potenziale che si sviluppa tra coppie di punti, la corrente che scorre in ciascuno dei componenti e la relativa resistenza. Tutto è basato sulla semplice legge di Ohm, che dice che applicando una certa tensione ad una data resistenza, si sviluppa una corrente ben precisa.

La "corrente alternata" è una condizione in cui la tensione non è stabile ad un valore prefissato, ma varia ciclicamente tra un valore massimo positivo ed un valore minimo negativo in regime sinusoidale. Se questa tensione alternata alimenta un semplice resistore, si avrà lo sviluppo di una corrente sempre conforme alla legge di Ohm. In figura 2 vediamo in basso lo sviluppo della corrente al variare della tensione quando un resistore da 100Ω è alimentato con una tensione alternata. Come si vede, la corrente risultante rispetta sempre il rapporto $I=V/R$: ad esempio, all'istante 116.14ns dove la tensione è di 2V, la corrente è pari a 0.02A come indicato dalla legge di Ohm.

Le cose si complicano quando al resistore mettiamo in serie un induttore o un condensatore. Mentre in corrente continua una induttanza pura è vista come un circuito a resistenza nulla e una capacità come un circuito aperto, in corrente alternata la presenza di questi componenti pro-

Fig. 1 - L'alimentatore usato come ohmetro: applicando una tensione di 2V al resistore ignoto, si sviluppa una corrente di 0.02A; con la legge di Ohm $R=V/I$ scopriamo che il resistore è da 100Ω. Il codice colori (marrone, nero, marrone) conferma questo dato.

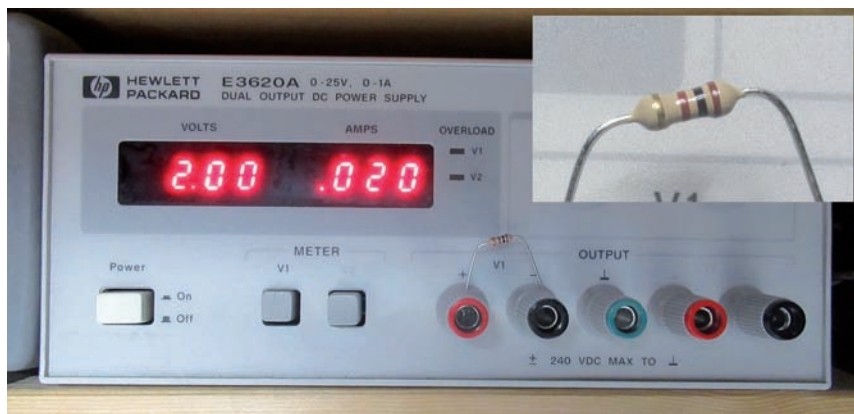


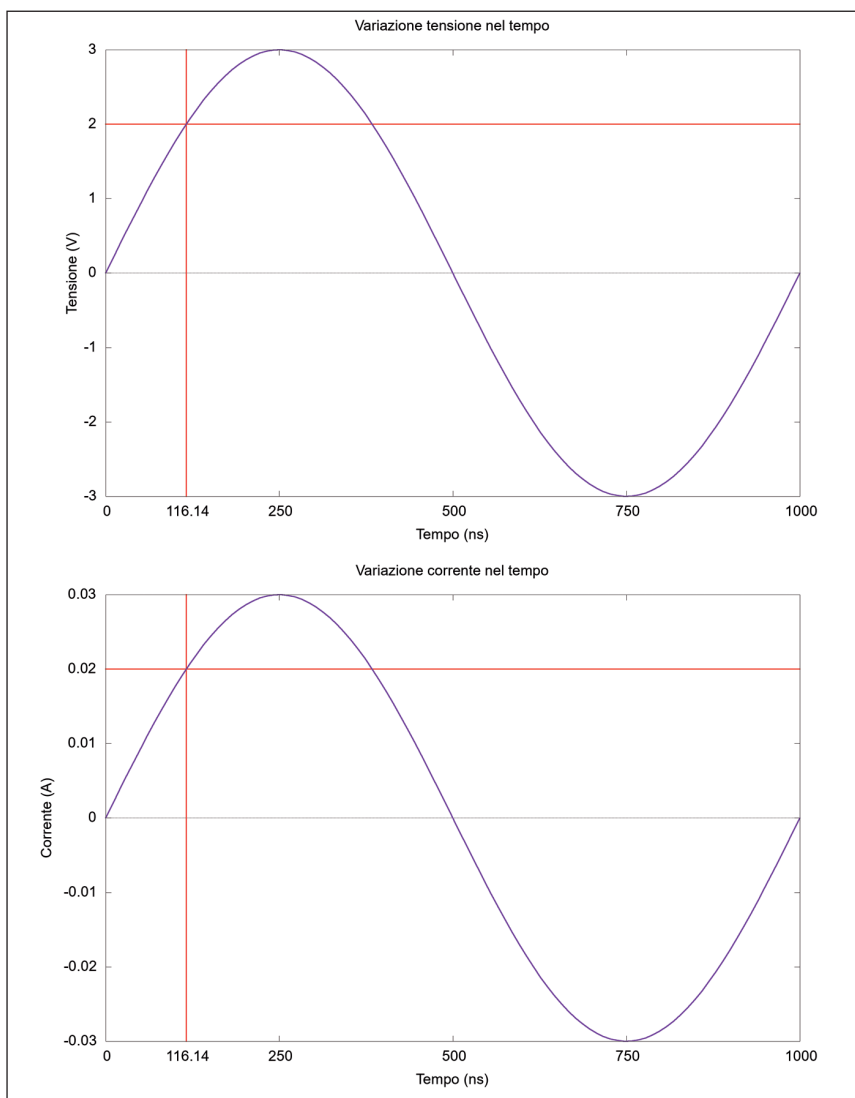


Fig. 2 - Se misuriamo un resistore da 100Ω sottoposto ad una tensione alternata, vedremo che, nonostante le variazioni continue di tensione, il rapporto $R=V/I$ è sempre mantenuto. Ad esempio, all'istante 116.14ns dove la tensione è di 2V, la corrente è pari a 0.02A.


Fig. 3 - La presenza di un carico *reattivo*, cioè avente in serie un'induttanza o una capacità, provoca lo sfasamento di tensione e corrente. In altre parole, i due valori non raggiungono il loro massimo allo stesso momento come facevano in figura 2.

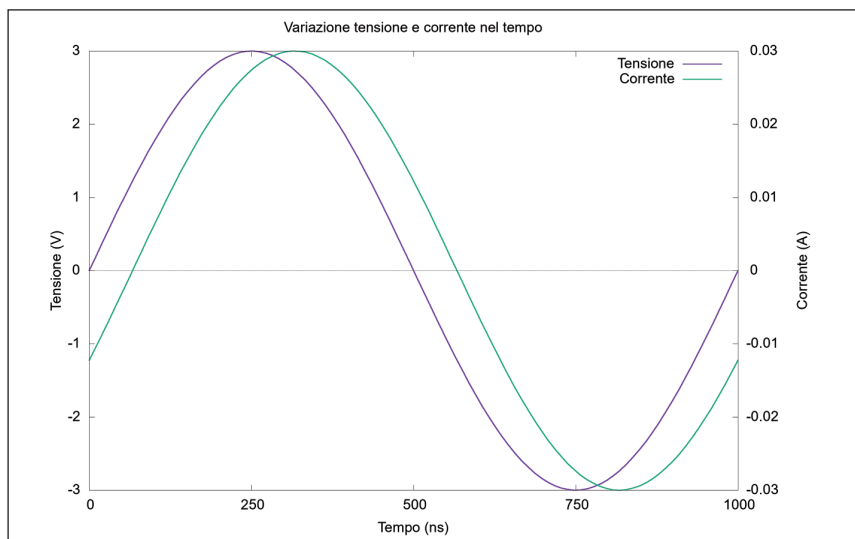

voca uno "sfasamento" di corrente e tensione. Vediamo un esempio in figura 3, dove la presenza di un carico *reattivo*, cioè avente in serie un'induttanza o una capacità, provoca il sopracitato sfasamento di tensione e corrente: i due valori non raggiungono il loro massimo allo stesso momento, come facevano in figura 2, ma in momenti successivi.

In caso di corrente alternata, quindi, la legge di Ohm non vale più? No, la legge di Ohm vale ancora, ma utilizzata impiegando **valori complessi**. In altre parole, i dati "V" (tensione) e "I" (corrente) dovranno contenere, insieme al loro normale valore, l'indicazione della *differenza di fase*, cioè di quanto tempo prima o dopo la corrente raggiunge il suo massimo rispetto alla tensione relativamente al tempo complessivo di un ciclo. Avendo queste informazioni, usando la legge di Ohm e la matematica dei numeri complessi, otterremo il valore di **impedenza**, un numero complesso contenente la resistenza e la reattanza, cioè i valori "R" e "X" comunemente indicati dagli analizzatori d'antenna. Con dei calcoli matematici ulteriori, potremo così calcolare tutti gli altri valori come ROS, $|Z|$, *return loss* e via dicendo.

Fig. 4 - Per eseguire la misura dell'impedenza di "Z?" dobbiamo realizzare un collegamento di questo tipo utilizzando i due canali dell'oscilloscopio. Il resistore "R"

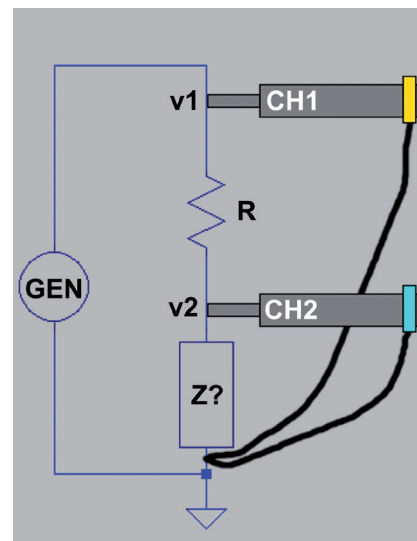

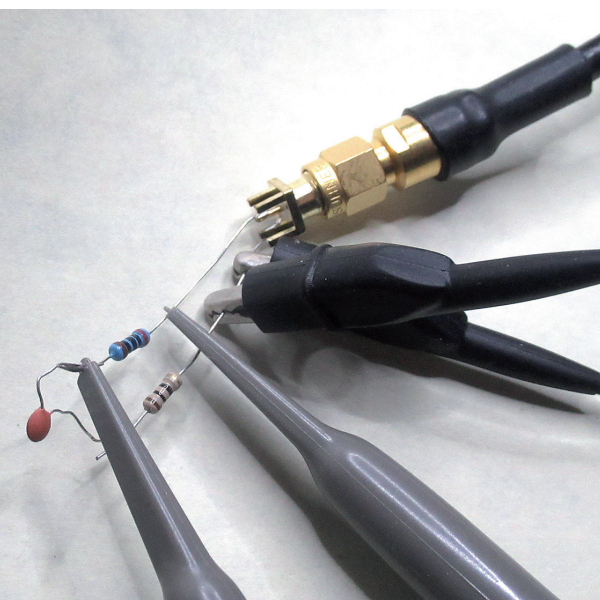


Fig. 5 - Carico in esame per l'esperimento: come R abbiamo un resistore da 200.73Ω e come Z? (cioè il carico da misurare) un condensatore misurato con LCR-meter a 391.4pF in serie ad un resistore da 9.893Ω.

La misura in pratica

Avendo un "carico" ignoto, come un'antenna o alcuni componenti passivi, possiamo utilizzare l'oscilloscopio per stabilirne l'impedenza alla frequenza desiderata e di conseguenza tutte le altre caratteristiche derivate come capacità, induttanza, ROS, fattore Q, return loss e tutto il resto. Per farlo, oltre ad un oscilloscopio a due canali capace di misurare sinusoidi alla frequenza desiderata, ci servirà anche una

sorgente di corrente alternata con la quale eccitare il circuito sotto test: un generatore di segnali o anche semplicemente il nostro trasmettitore radio. Non importa che abbia un'uscita calibrata dato che la nostra misura analizza solo il rapporto tra corrente e tensione e non i loro valori assoluti. Se si utilizza un tra-

smittitore, conviene frapperre un attenuatore che avrà il duplice effetto di presentare un carico adattato al trasmettitore, che così non andrà in protezione, e quello di evitare di far dissipare potenze elevate ai carichi sotto test.

Per eseguire la misura dovremo porre in serie all'impedenza

Fig. 6 - Misura eseguita dall'oscilloscopio

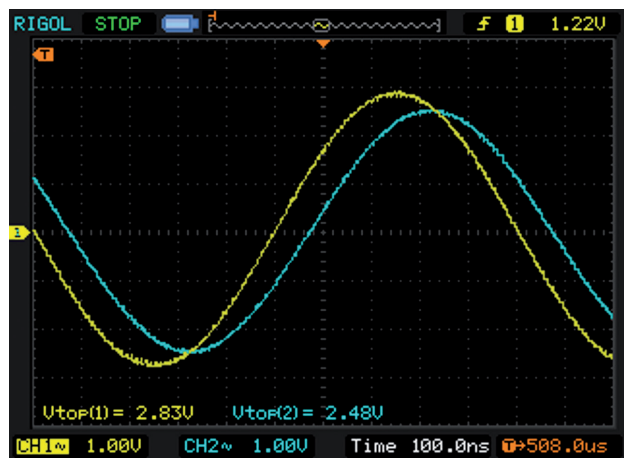


Fig. 7 - Dettaglio per una misura accurata tramite cursori della differenza di fase tra le due curve

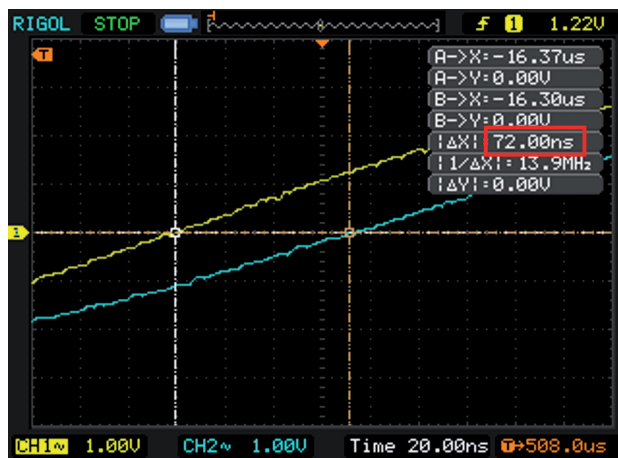


Tabella calcoli

Valori in ingresso:

V1	Vrms on CH 1
V2	Vrms on CH 2
WL	Lunghezza d'onda
PD	Differenza di fase in lunghezze d'onda
RI	R Ω
FR	Frequenza in MHz

Impedenza di riferimento usata per calcolare il ROS: $Z_0 = 50 + 0j$

Tensioni in forma complessa: $OV_1 = V_1 + 0j$, $OV_2 = V_2 \angle -2\pi(PD/WL)$

Resistenza R in forma complessa: $R = RI + 0j$

Configurazione 'A'

Calcolo corrente su R: $OI = OV_2 / R$

Calcolo di Z: $OZ = (OV_1 - OV_2) / OI$

Potenza dissipata da Z: $OPZ = (|OV_1 - OV_2|^2) / OZ$

Potenza dissipata da R: $OPR = |OV_2|^2 / R$

Configurazione 'B'

Calcolo corrente su R: $OI = (OV_1 - OV_2) / R$

Calcolo di Z: $OZ = OV_2 / OI$

Potenza dissipata da Z: $OPZ = |OV_2|^2 / OZ$

Potenza dissipata da R: $OPR = |OV_1 - OV_2|^2 / R$

Calcoli in comune

Calcolo del coefficiente di riflessione: $RC = (OZ - Z_0) / (OZ + Z_0)$

Calcolo del return loss: $RL = -20 \log_{10}(|RC|) \angle ARG(RC)$

Calcolo del ROS (VSWR): $VSWR = (1 + |RC|) / (1 - |RC|)$

Calcolo componenti in parallelo

Calcolo del Q: $Q = IM(OZ) / RE(OZ)$

ParallelR = $(Q^2 + 1) * RE(OZ)$

ParallelX = ParallelR / Q

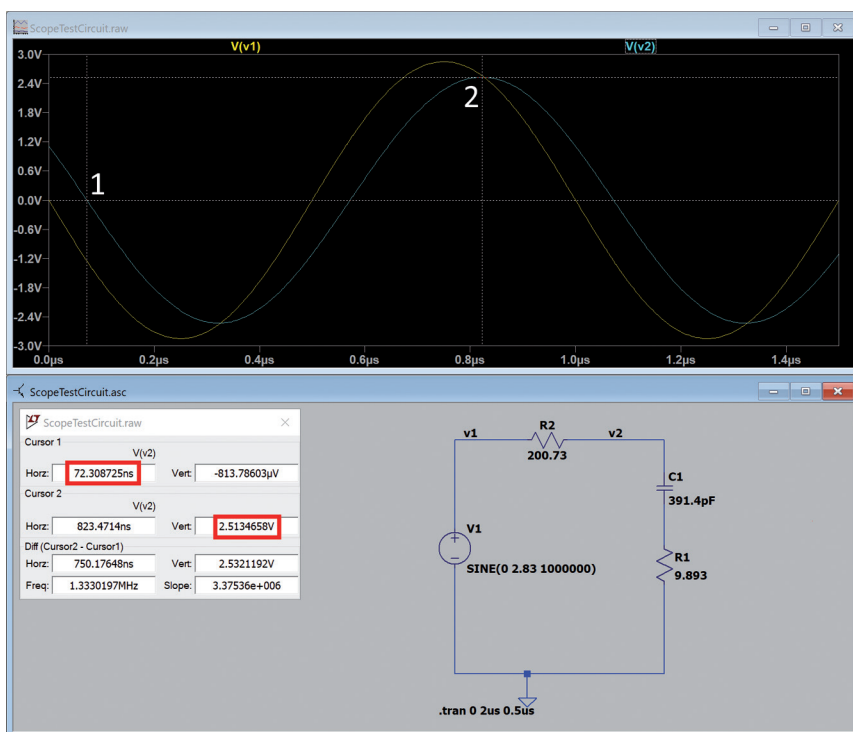


Fig. 8 - Simulazione con Spice. Una volta impostata la tensione massima del primo canale a 2.83V, vediamo che il secondo canale ha una tensione di picco di 2.51V (contro i 2.48V misurati) e una differenza di fase di 72.3ns (contro i 72ns misurati).

Configuration:	B ▼
V _{rms} on CH 1:	2.0011
V _{rms} on CH 2:	1.7536
Wavelength:	1000
Phase difference:	72
R Ω:	200.73
Frequency in MHz:	1

Fig. 9 - Videata del calcolatore online con inseriti i dati per l'esperimento effettuato

ignota "Z?" un resistore "R" di valore noto e collegare i puntali dell'oscilloscopio come in figura 4. Il valore di "R" condiziona la precisione di misura anche in base al valore di "Z": per questa ragione non ne esiste uno universalmente ottimale, ma una resistenza nell'ordine di 100Ω o 200Ω è un buon compromesso. Procediamo subito con un esempio pratico. In figura 5 abbiamo

R	21.195 Ω
X	-401.299 Ω
Z	401.858 Ω
Z phase	-86.977 °
VSWR _{50Ω}	154.734
Γ _{50Ω}	0.987
RL _{50Ω}	0.112 dB
Phase	-14.166 °
Series capacitance	396.6 pF
Q _Z	18.933
Parallel resistance	7619.075 Ω
Parallel capacitance	395.496 pF
Power on Z (mW)	0.404 mW
Power on Z (dBm)	-3.94 dBm
Power on R (mW)	3.822 mW
Power on R (dBm)	5.823 dBm

Fig. 10 - Videata dei risultati del calcolatore online.

usato come R un resistore da 200.73Ω e come Z? un condensatore misurato con LCR-meter a 391.4pF (figura 11) in serie ad un resistore da 9.893Ω ad una frequenza di 1MHz.

Usando le formule che legano la capacità e la frequenza ad una certa reattanza, sappiamo che l'impedenza del nostro carico Z? dovrebbe essere di $R=9.893$ $X=-406.63$. Proviamo quindi a misurarla con l'oscilloscopio e vediamo cosa otteniamo.

Come sorgente utilizziamo un generatore di segnali regolato a 1MHz. In figura 6 vediamo la misura dell'oscilloscopio: la curva sul primo canale (gialla) mostra una tensione di picco di 2.83V; quella sul secondo canale (azzurra) una tensione di picco di 2.48V. Per misurare la differenza di fase, nel tentativo di avere la massima accuratezza, utilizziamo la funzione di zoom dell'oscilloscopio ed i cursori (figura 7): lo strumento dice che le due curve sono sfasate di 72ns.

Per scrupolo, realizziamo lo stesso circuito con il simulatore LTSpice (figura 8): una volta impostata la tensione massima del primo canale a 2.83V per ricalcare il valore ottenuto dall'oscilloscopio, vediamo che il secondo canale ha una tensione di picco di 2.51V (contro i 2.48V misurati) e una differenza di fase di 72.3ns (contro i 72ns misurati). La simulazione conferma in maniera piuttosto accurata quanto abbiamo misurato con l'oscilloscopio. Dalle misure ai risultati: i calcoli. Ora che abbiamo rilevato tutti i dati, possiamo procedere con i calcoli. Dobbiamo trasformare $R = 200.73\Omega$, $V1 = 2.83V$, $V2 = 2.48V$, $dT = 72ns$ e $F = 1MHz$ in valori di impedenza e tutti i vari derivati.

Per fare questo, ci dobbiamo avvalere di calcoli tramite **numeri complessi**. Per evitare tale complicazione, ho preparato un calcolatore online che possiamo utilizzare accedendo a questo indirizzo: <https://www.iz2uuf.net/wp/index.php/oscilloscope-to-impedance-calculator/>

Per chi volesse approfondire l'argomento, i calcoli eseguiti dal



Fig. 11 - Misura del condensatore sotto test tramite LCR meter

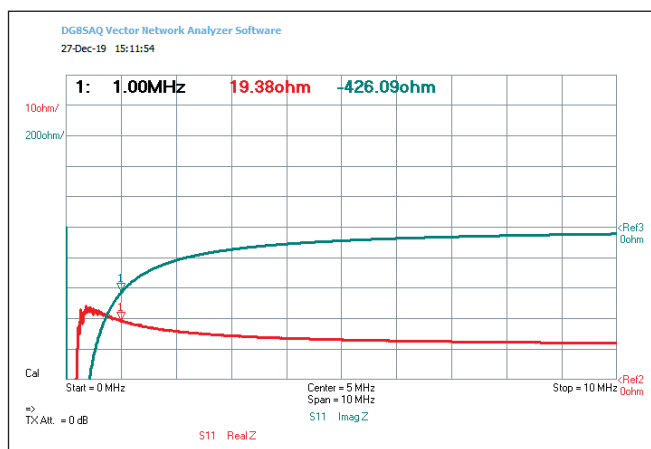


Fig. 12 - Misura del carico tramite analizzatore vettoriale di reti.

calcolatore sono elencati nella "tabella calcoli" nel riquadro a parte, tenendo presente che si tratta di numeri complessi.

Il calcolatore online richiede l'inserimento delle tensioni "RMS" mentre noi abbiamo rilevato quelle di picco. Non è necessario convertirle a meno che non si desideri sapere anche i valori di potenza dissipata dal carico.

Per convertire le tensioni di picco in quelle RMS è sufficiente moltiplicarle per 0.707:

$$V1_{RMS} = V1_P \times 0.707 = 2.83V_P \times 0.707 = 2.0011V_{RMS}$$

$$V2_{RMS} = V2_P \times 0.707 = 2.48V_P \times 0.707 = 1.7536V_{RMS}$$

Una volta calcolati questi dati, possiamo collegarci al calcolatore ed impostare i dati:

- come "configuration" dobbiamo inserire la "B"
- a "V_{RMS} on CH1" inseriamo 2.0011
- a "V_{RMS} on CH2" inseriamo 1.7536
- come "Wavelength" inseriamo 1000 in quanto stiamo lavorando in nanosecondi e un'onda intera a 1 MHz è lunga appunto 1000ns
- come "Phase difference" mettiamo 72, che sono i 72 nanosecondi di sfasamento che abbiamo letto sull'oscilloscopio
- come "R Ω" inseriamo 200.73, che è la nostra resistenza "R"
- infine come "Frequency in MHz" inseriamo "1", che appunto è la nostra frequenza di lavoro

Cliccando "Calculate" il calcolatore produrrà i risultati esposti in figura 10. Come impedenza, in base alle nostre misure, ha calcolato $R=21.2$ $X=-401.3$ che sono dati vicini ai valori $R=19.893$ $X=-406.63$ che ci aspettavamo. Il calcolatore ha rilevato che il condensatore utilizzato è da 396.6pF, che è praticamente identico ai 391.4pF misurati dall'LCR-meter (figura 11). Insieme a questi dati, il calcolatore fornisce anche numerosi dati derivati, come ad esempio la potenza dissipata da "R" e da "Z".

Verifica con VNA

Come ultima verifica misuriamo il nostro carico con un VNA (figura 12). Il VNA decreta $R=19.38$ e $X=-426.09$ molto vicini ai $R=21.2$ $X=-401.3$ misurati con l'oscilloscopio. Come si vede, entrambi gli strumenti rilevano una R di circa il doppio a quella da noi prevista di circa 10Ω: evidentemente, alla frequenza di 1 MHz, il condensatore presenta una resistenza più alta del previsto.

Conclusioni

Come abbiamo visto in questo articolo, dal nostro oscilloscopio possiamo ottenere misure molto evolute. Con la diffusione dei VNA economici la reale necessità di misurare l'impedenza con l'oscilloscopio si è molto ridotta,

ma ciò non toglie che rimanga un uso del nostro oscilloscopio interessante, inusuale e certamente istruttivo.



PRO.SIS.TEL.
 Produzione Sistemi Telecomunicazioni

Tralicci e Pali

Qualità, affidabilità e sicurezza garantita

Tel/fax ++39 080 8876607
 E-mail: prosistel@prosistel.it
www.prosistel.net
www.prosistel.it

Separatore di rete multitensione

Un accessorio per il laboratorio

di Roberto Perotti IW2EVK

Lo ammetto: il titolo è una truffa! Se avessi scritto «trasformatore di isolamento» molti avrebbero girato pagina dopo un'alzata di spalle.. ma questo circuito, per quanto semplice, risolve un problema che ci si trova spesso ad affrontare in laboratorio, cioè avere una separazione galvanica su più valori di tensione. Se si opera su apparecchiature di cui non siamo sicuri sullo stato di isolamento interno o di funzionamento è sempre bene eseguire una procedura di accensione graduale. In pratica non sottoporre la macchina alla sua tensione nominale immediatamente, ma per step di tensione via via più alti. Questo evita di danneggiare componenti delicati a causa della loro età e il cui cedimento danneggerebbe irrimediabilmente l'apparecchiatura

in cui sono inseriti.


Un esempio classico è quello degli apparati valvolari che, magari fermi da anni, vengono accesi senza verificare che i condensatori di filtraggio dell'anodica siano ancora integri, con il risultato di esplosioni e danni sulle raddrizzatrici. Se la tensione viene applicata lentamente c'è tutto il tempo per verificare riscaldamento anomalo o assorbimenti non in regola e intervenire di conseguenza.

Molti sostengono di potere riformare il dielettrico dei condensatori elettrolitici applicando tensioni in crescendo per periodi di tempo lunghi. Io quando mi trovo a riparare apparati vecchi non mi fido di un condensatore che ha anni di età sulle spalle e che, per quanto riformato, rischia di poter cedere sul più bello rovinando il


tutto... uno nuovo, magari "camuffato" da antico, è molto più sicuro.

Altro pregio di questo schema è che comunque anche una 110V galvanicamente isolata è presente per alimentare eventuali apparati surplus o radio italiane ante unificazione ENEL. Ricordo infatti che prima della nazionalizzazione della rete in Italia operavano moltissime società che sceglievano il valore di bassa tensione in modo indipendente. Quindi, oltre alla 220V, troverete dispositivi in grado di funzionare solo a 125V, 120 o 110V e altre dotate di selettore di tensione. E non avete idea di quante persone hanno acceso la radio a 110V con la rete a 230V dato che la spina ha il passo identico! Detto questo passiamo a analizzare il circuito che vedete raffigurato.

Dettaglio delle prese.

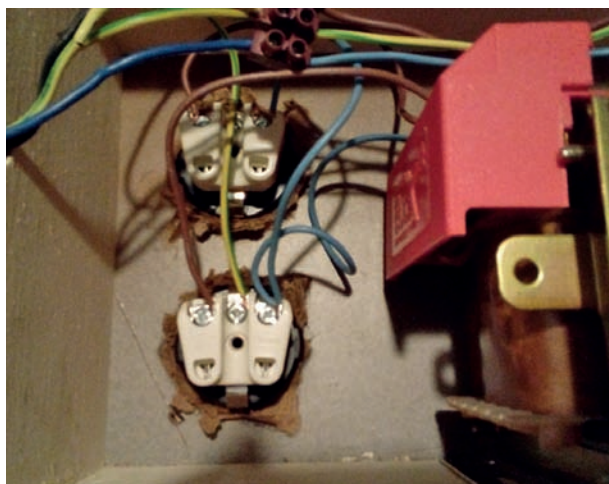

Il trasformatore.

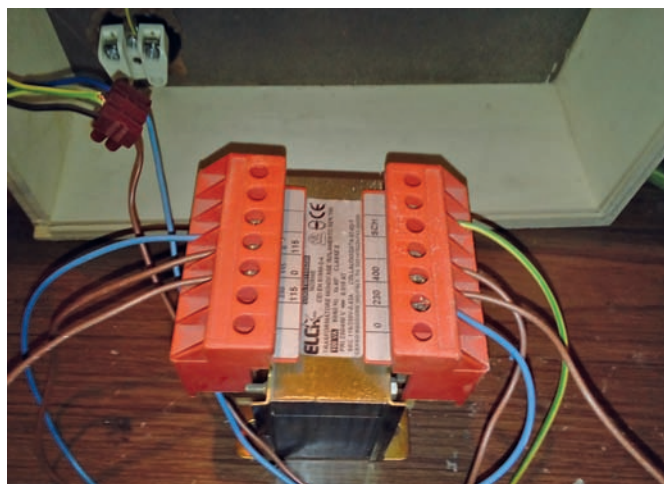



Uscita 120 volt a vuoto.



Uscita 120 volt posizione ridotta.



Uscita 230 volt a vuoto.



Uscita 230 volt posizione ridotta.

Materiale occorrente

- un trasformatore 400-230V primario 230-115 V secondario potenza in VA secondo le vostre necessità
- due prese due poli o eventualmente due poli + terra da pannello
- un commutatore una via due posizioni con corrente adatta al vostro carico
- un contenitore in materiale isolante
- Morsetteria e fasteners per fissare il cablaggio
- 1,5 metri di cavo tripolare da 1,5mm più spina maschio 3 poli per 230V
- eventuale spia neon a 230V
- viterie varie di fissaggio per il trasformatore e le prese e cavo flessibile vari colori da 1,5mm

Serve un trasformatore di potenza adatto alle vostre esigenze,

generalmente fra 100 e 250VA con primario a 400 e 230V e uscita a 230V e 110V.

Le altre tensioni le otterremo sottoalimentando il primario a 400V con la 230V, in modo che sulle due uscite si abbiano tensioni ridotte.


Il trasformatore è facilmente reperibile in commercio in quanto viene usato per generare la tensione ausiliaria nei quadri di comando elettrici. La 110V è ancora in uso in elettrotecnica nei sistemi civili e negli impianti industriali, e le tensioni sul primario sono quelle dei quadri standard bassa tensione. Il mio trasformatore incorpora anche uno schermo conduttivo fra primario e secondario da porre a massa tramite un apposito morsetto dedicato con lo scopo di attenuare transienti di tensione e disturbi in linea.

Le prese sono le classiche 2 poli

da pannello (potete riciclare delle vecchie doppie prese serie Domino della Bticino o simili oppure usare quelle da incasso verificando che abbiano dei fori di fissaggio agli angoli).

Il contenitore: deve essere isolante e soprattutto, viste le dimensioni, non costare una fortuna. Io ho usato le scatole in legno in cui a Natale sono confezionate le bottiglie di vino o spumante. Sono resistenti, facilmente lavorabili e lisce a sufficienza per piazzarvi scritte adesive. Se volete verniciarle per dare una finitura migliore vi ricordo di applicare prima un fondo per legno. Un'altra soluzione sono le scatole stagne da esterno in plastica tipo Gewiss grigie, ma il costo è superiore.

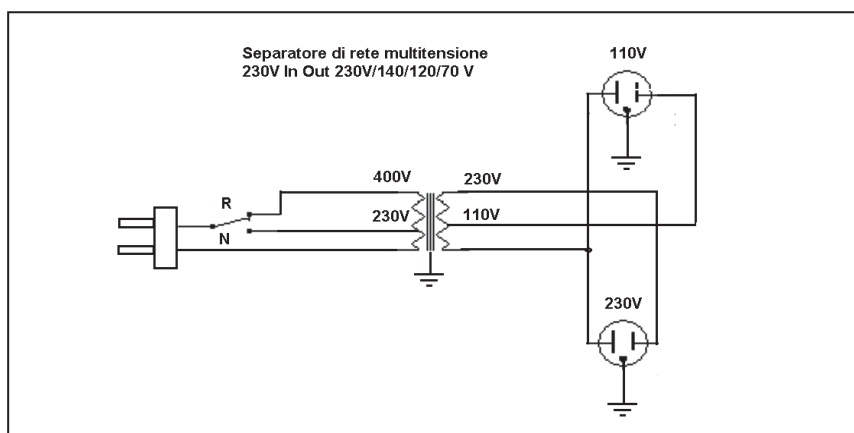Una volta in possesso della scatola scegliete dove applicare le prese e forate e allargate sino ad accomodarle. Fissatele con le vi-



Schema



ti verificando che non si muovano dalla sede. Forate il lato per l'ingresso cavo di alimentazione, spelate il cavo e portatevi sino al commutatore che avete precedentemente fissato con la fase del cavo. Saldatela sul centrale del commutatore. Saldate due cavi, ognuno a uno dei poli laterali del commutatore. Con questi cavi vi porterete al primario a 400V e a quello a 230V. Il neutro del cavo di alimentazione va diretto al neutro del primario del trafo. Ora collegate fra loro i neutri delle due prese e da queste portatevi al neutro del secondario del trasformatore (ricordatevi che le fasi e i neutri delle prese non devono essere in contatto con quelli provenienti dalla rete! Verificate alla fine del cablaggio con il tester). La fase della presa 110V andrà al secondario 110V mentre quella della presa 230V andrà al secondario della medesima tensione. Collegate le terre delle prese alla terra del cavo di alimentazione (ed anche quella dell'eventuale schermo del trasformatore e del contenitore se ne avete usato uno in metallo). Se volete una riprova del cambio tensione collegate in parallelo alla presa a 230V la spia LED che con il suo cambio di luminosità vi avviserà della posizione del commutatore. Ora posizionate un tester sulla presa 230V, alimentate e leggete il valore di uscita. Dato che siete a vuoto il valore sarà leggermente

maggiore di quello di entrata e si aggiusterà una volta collegato il carico. Verificate muovendo il commutatore che si generino le due tensioni che chiameremo Normale e Ridotta. Portatevi sulla presa dedicata al 110V e fate la medesima verifica. Ora applicate un'etichetta adesiva con indicate le posizioni ridotta e normale sul commutatore, questo vi servirà a ricordare le posizioni di lavoro. Per darvi un riferimento vi do le tensioni sulle mie prese alimentando a 230V l'ingresso del separatore

Presa 230V	Presa 110V
normale 230V	normale 110V
ridotta 140V	ridotta 70V

Come anticipato i valori possono differire di poco a seconda della tensione di rete, del tipo di trasformatore e del fatto di essere a vuoto, ma comunque vi dovrebbero dare un'indicazione di cosa

Vista del frontale finito.

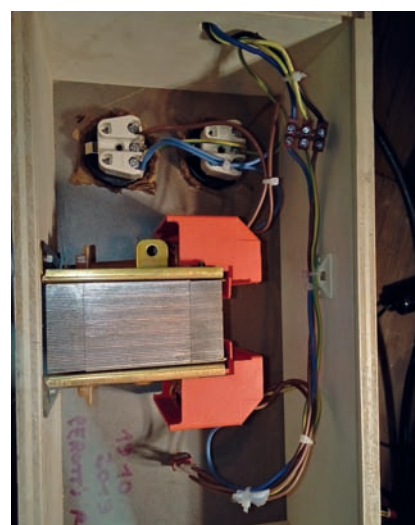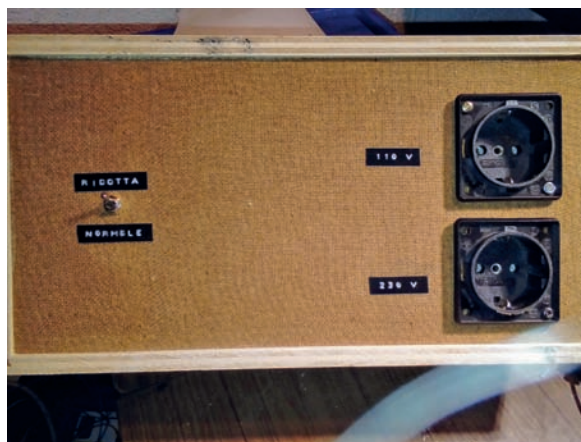

Circuito terminato.

vi dovrete trovare alle due uscite di tensione.

Se qualcosa non torna vi consiglio di verificare con lo schema fornito il cablaggio e di controllare con cura i serraggi delle prese e dei morsetti del trasformatore. Se tutto ok fissate con cura i cavi tenendoli lontano dal trasformatore (scalda a lungo...) e chiudete.

Eventuali aggiunte

Se dalla presa a 230V derivate una coppia di cavi a cui collegare un ponte di diodi e un condensatore da 450V 22mF potrete ottenere una continua con cui fare prove su condensatori o generare una anodica per esperimenti con apparati valvolari. In questo caso l'uscita in continua andrà alla classica coppia di morsetti rosso e nero da alimentatore, posta su frontale e evidenziata con apposita scritta. Se temete cortocircuiti applicate come ulteriore sicurezza un fusibile rapido sui cavi che si diramano a ogni presa calcolato in base al carico massimo che intendete gestire. Suggesto dei portafusibili F5x20 da pannello a sostituzione rapida. Buona realizzazione

Roberto iw2evk



Come preparo i circuiti stampati

A singola faccia

di Antonio Percudani

Vi voglio far vedere come eseguo i circuiti stampati ad una faccia.

La stampa deve essere fatta con una stampante laser sulla apposita carta a trasferimento termico dal lato lucido. La carta a trasferimento termico può essere acquistata in Cina ad un prezzo che è di circa 2-3 euro per 10 fogli (foto 1).

Innanzitutto bisogna preparare la piastra su cui trasferire il disegno del CS. La piastra deve essere ben pulita con l'uso di paglietta o carta abrasiva molto fine, ad esempio 320 o più fine. Infine deve essere lavata accuratamente e asciugata. Per il trasferimento termico sul CS bisogna utilizzare un ferro da stiro regolato a temperatura piuttosto alta. Io lo regolo su LINO; penso che molto dipenda dal ferro in questione. "Stirare" accuratamente e a lungo fino vedere il disegno per



Foto 2 - Il trasferimento termico sulla piastra a CS.

trasparenza. Piuttosto è meglio eccedere che essere scarsi (foto 2). Lasciare raffreddare in modo naturale. Quando è freddo, staccare la carta, molto lentamente. Se necessario, ritoccare con pennarello indelebile.

Come si può vedere dalla foto 3 il risultato è molto buono.

A questo punto occorre prepararsi alla incisione del CS. Io utilizzo un riscaldatore per circa mezz'ora allo scopo di avere dei

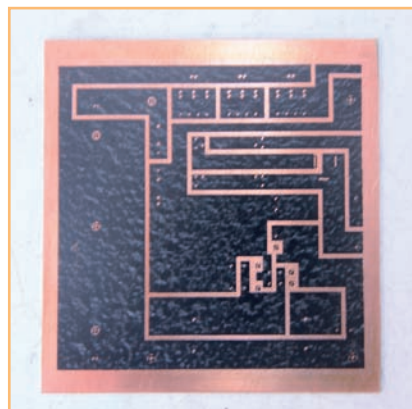


Foto 3 - Il risultato.



Foto 4 - La preparazione dei bagni.

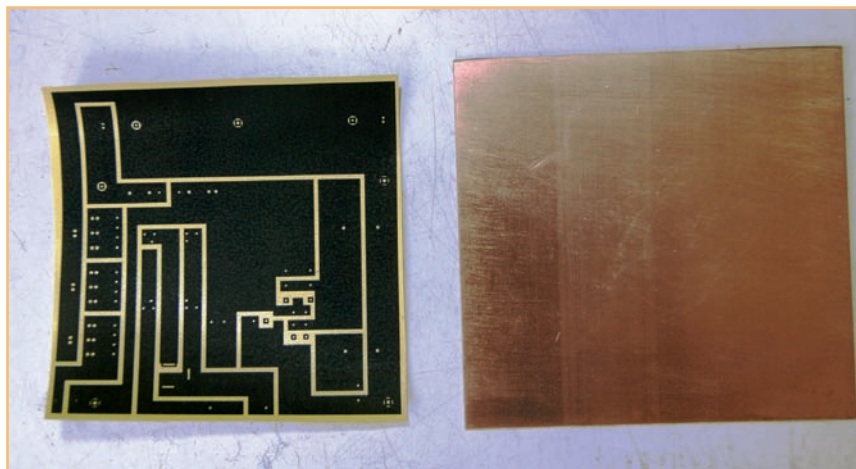


Foto 1 - La stampa su carta a trasferimento termico.

bagni tiepidi. Metto un poco di acqua calda nella vaschette in ceramica e ci corico il contenitore del liquido per incisione (foto 4).

Nel frattempo preparo il CS con due guide per CS e due elastici. Questo permette di tenere il CS staccato dal fondo del contenitore dei bagni, di muovere il CS e di guardare a che punto è l'incisione (foto 5).

Trascorso il tempo di incisione, circa 15-30 minuti, si può lavare con acqua accuratamente il CS (foto 6).

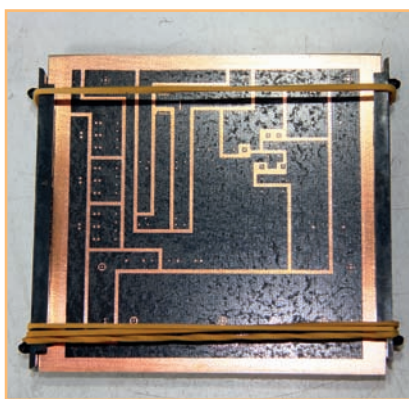


Foto 5 - La preparazione del CS.

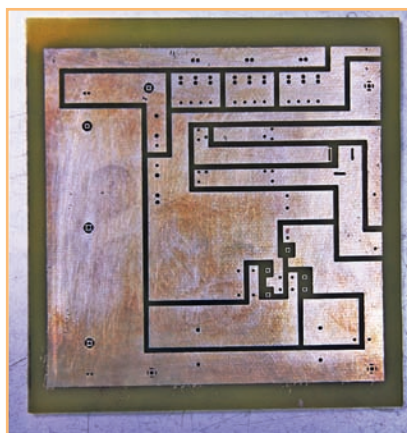


Foto 9 - L'argentatura è terminata.



Foto 6 - Il CS inciso.

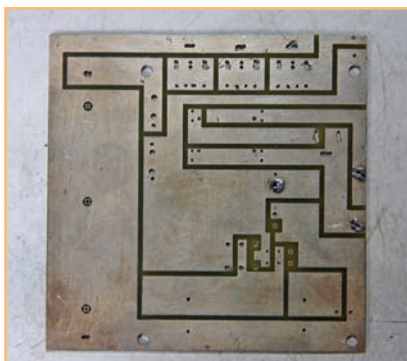


Foto 10 - La foratura del CS.

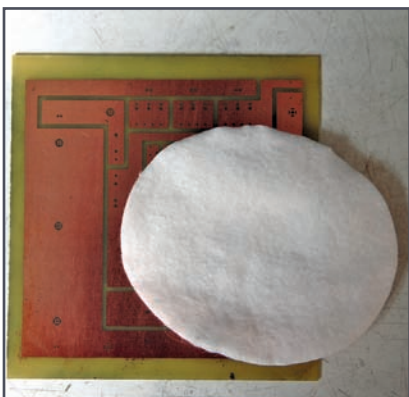


Foto 7 - La pulizia con acetone.



Foto 8 - Preparazione per l'argentatura.

Con un batuffolo di cotone imbevuto di acetone si pulisce bene il CS (foto 7).

Se si desidera, si può argentare il CS allo scopo di favorire la saldatura e la sua protezione. La polvere per argentare si può acquistare su Ebay ad un prezzo che si aggira sui 20 euro per 20 g di polvere (attualmente la ditta che forniva la polvere ha sospeso la fornitura. Non resta che attendere e sperare che al più presto riprendano a fornire questo prodotto).

Il risultato finale è visibile nella foto 9. Si può ripetere il trattamento per ottenere un risultato migliore.

A questo punto forare il CS e cominciare la saldatura del circuito (foto 10).

Bene. Con questo ho finito. Spero di essere stato utile, saluti.

Le radiocomunicazioni in emergenza

Manuale tecnico - operativo

di Alberto Barbera IK1YL0 e Marco Barberi IK5BHN

Di estrema attualità, l'opera è rivolta a tutti coloro che operano nel campo della Protezione Civile e che debbono conoscere cosa sono e come si organizzano le radiocomunicazioni d'emergenza. Il Manuale, che rappresenta una assoluta novità per l'Italia, è rivolto principalmente al mondo del Volontariato: frutto dell'esperienza diretta degli autori, esperienza sia a livello dirigenziale che operativo, il Manuale si pone l'obiettivo di:

- Dare una risposta sia alle problematiche tecniche che alle normative nazionali ed internazionali che l'operatore radio deve conoscere operando in emergenza.
- Rivolgersi a tutte le associazioni che operano nel settore del Volontariato e per le quali le comunicazioni radio rappresentano un elemento fondamentale sia all'interno del gruppo che nei collegamenti esterni.
- Poter essere d'aiuto anche agli amministratori locali di Comuni, Province e Regioni, per dare loro un aiuto - in modo chiaro e sintetico - nei compiti che sono chiamati a svolgere in caso di situazioni d'emergenza.
- Rappresentare un ausilio per tutti coloro che sono chiamati a svolgere la funzione di "formatore" nell'ambito delle attività di volontariato, al fine di mettere a loro disposizione uno strumento di base comune.

A tal fine il Manuale illustra sia i temi generali - legislativi, normativi e organizzativi - sia tutte le questioni pratiche e operative, dalle apparecchiature sino ai dettagli spiccioli della preparazione personale.

Ogni capitolo è specifico per un singolo argomento, permettendo a ciascuno di attingere alle informazioni di suo interesse. 192 pagine. 20,00 euro

Per ordini vedere cedola a pag. 75, oppure sul sito www.radiokitelettronica.it

DOMENICA
9 FEBBRAIO 2020
IL RADIO CLUB LUCIANO MANARA
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE
DI BRESCIA BOTTARONE (PV)
E LA COLLABORAZIONE DELLA
NEW PRO LOCO
ORGANIZZA
4° MOSTRA MERCATO
TRA RADIOAMATORI E C.B.
 Libero scambio tra privati di apparecchiature amatoriali presso la palestra comunale in via Galileo Galilei n° 6
 "Orario" dalle 8,30 alle 15,00
Entrata Libera
 Per informazioni telefonare a questi numeri
 333 4760098 - 340 2438189 - 348 5548327
 IK2WXS IZ2QNU IU2IKQ
 oppure a questi e-mail
carlo.moda@hotmail.it navotti.giorgio@libero.it
 Ciclostilato in proprio

73 COM
73 RADIOCOMUNICAZIONI
 di Giuseppe Rossetto
 Via G. Zanella N°1
 Casoni di Mussolente (VI)
 RICETRASMETTENTI E ACCESSORI USO CIVILE E AMATORIALE
 Tel. 0424 858467 - info73com.it
www.73com.it



Il ROS-metro e le linee di trasmissione

Teoria pratica

di Gianmario Contesi IU2GES

Ebbene sí, ci risiamo a parlare di un argomento che per molti O.M. risulta trito e ritrito, ma forse, anche per i più informati, la saggezza latina dello "Repetita Iuvant" serve a farci ricordare le caratteristiche e l'uso di questo strumento mentre, per i colleghi più giovani, potrebbe essere un argomento di ulteriore informazione tecnica. Sull'argomento sono stati stesi fiumi di parole e forse nulla più c'è da scoprire ma condensare in un articolo che parte dalle basi e ribadisce quello che a volte pensiamo di conoscere, può aiutarci a capire meglio l'uso e l'utilità di questo strumento.

Linee di trasmissione

Ogni linea di trasmissione, che sia composta da un cavo coassiale o altri conduttori, ha una precisa sua impedenza e per linea di trasmissione si intende il conduttore che è adibito al trasferimento dell'energia A.F. e rappresenta un circuito a *Costanti Distribuite*. Se collegassimo insieme i terminali B e D e misurassimo con un ohmmetro collegato ai terminali A e C (Fig. 1bis) misureremmo la *Resistenza Ohmica*. Sempre con questa confi-

gurazione collegando al posto dell'Ohmmetro un Impedenziometro misureremmo il valore di *Induttanza* di questa linea. Isolando i terminali B e D e collegando ad A e C un Capacimetro potremmo misurarne la *Capacità*. Con i terminali B e D sempre isolati potremmo misurare la *Resistenza di Isolamento* che esiste tra i due conduttori. Se misurassimo questo spezzone di linea e fosse lungo 1m otterremmo un valore, se fosse lungo 2m, le misure risulteranno il doppio e se fosse invece un decimo, anche le misure sarebbero un decimo. Ciò sta a significare che la *Resistenza*, la *Capacità* e l'*Induttanza* non sono concentrate in alcuni punti sulla linea ma sono *Uniformemente Distribuite* per tutta la sua lunghezza e per questo si dice che la linea è un circuito a *Costanti Distribuite*.

Cosa misura il ROS-metro

La peculiarità dello strumento che stiamo analizzando è quella di mostrarci il ritorno di potenza

che, per disadattamento dell'antenna, non viene irradiata e che ritorna verso il nostro trasmettitore con il risultato di scaldarci i finali. Questa componente viene detta "Onda riflessa".

L'esempio della fune

Scuotendo la fune ancorata a un punto fermo per farla oscillare possiamo vedere che l'onda generata si sposta velocemente lungo la fune sino a raggiungere il paletto a cui è attaccata. La velocità con la quale l'onda si propaga dipende esclusivamente dalle caratteristiche meccaniche della fune, in particolare la sua elasticità.

Nello studio delle linee elettriche si riscontra un fenomeno analogo quando si sostituisce la fune con la linea elettrica e lo spostamento iniziale dato dalla mano viene sostituito con un impulso elettrico. A questo punto possiamo avere due comportamenti diversi a seconda del tipo di sostegno (nel nostro caso l'antenna) a cui la fune è fissata. (Fig. 1)

Fig. 1bis

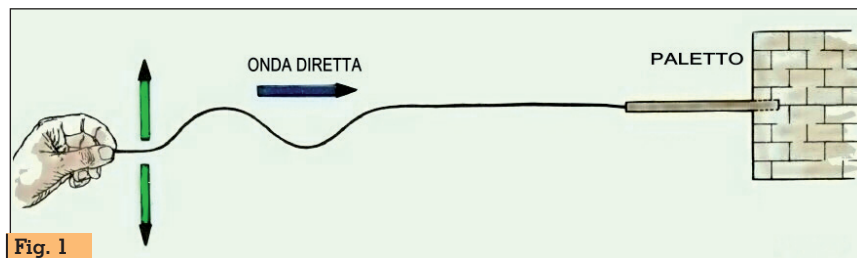
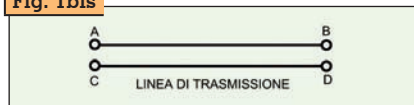


Fig. 1

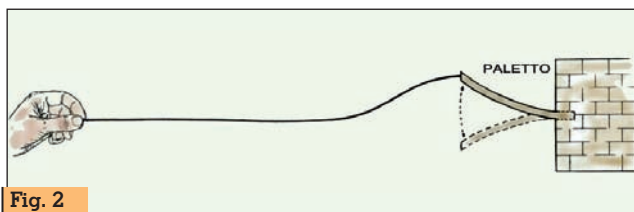


Fig. 2

Quando il carico (la nostra antenna) è in grado di assorbire completamente le oscillazioni (la nostra trasmissione) l'energia viene assorbita (irradiata) completamente senza che vi siano oscillazioni (energia) di ritorno. (Fig.2) Quando il carico (la nostra antenna) non è in grado di assorbire totalmente le oscillazioni (la nostra trasmissione) parte dell'energia che dovrebbe essere assorbita (irradiata) torna a ritroso ripercorrendo tutta la fune sino alla nostra mano (trasmettitore). (Fig.3)

Le onde stazionarie

Per fare in modo che non si creino onde riflesse è necessario che la linea di trasmissione sia esattamente della stessa impedenza del nostro trasmettitore e che anche l'antenna risulti esattamente di questo valore. Per spiegare esaurientemente questo fenomeno si dovrebbero esporre formule e concetti matematici che credo sia meglio mettere da parte e per questo, utilizzerò solo poche e semplici formule. Penso sia preferibile essere chiari in modo semplice e far capire immediatamente i concetti che ne stanno alla base.

In una linea di trasmissione chiusa su un carico che risulta essere esattamente quello del trasmettitore e del cavo, se andassimo a misurare con un voltmetro la tensione tra il conduttore centrale e la calza esterna, in ogni punto di misura leggeremo sempre la

stessa tensione, che sarà proporzionale alla potenza del trasmettitore, perché appunto manca l'onda stazionaria. (Fig.4)

Se il carico (la nostra antenna) non rispetta l'impedenza della linea e quella del trasmettitore il cavo coassiale entrerà in risonanza e si comporterà come un'antenna e si formeranno lungo la linea ventri e nodi di tensione. Se potessimo fermare per un istante quanto avviene sulla linea e misurarne la tensione, ogni punto della linea risulterà di valore diverso. Infatti dopo un brevissimo intervallo di tempo necessario perché l'onda abbia percorso tutta la linea e sia tornata indietro saranno presenti contemporaneamente l'onda diretta e l'onda riflessa. Ogni punto della linea quindi oscillerà (vedi Fig.5) sotto l'azione della risultante di queste due. Se ora lasciassimo procedere il fenomeno per un brevissimo intervallo di tempo e lo arrestassimo di nuovo, l'onda diretta si sarà spostata verso destra, mentre l'onda riflessa si sarà spostata verso sinistra.

In qualsiasi momento la risultante dell'Onda Diretta e dell'Onda Riflessa è tale per cui vi sono punti della linea dove non si ha mai tensione e punti dove la tensione raggiunge il massimo valore. Normalmente si dice che si ha un *Nodo di Tensione* (o di *Corrente*) e un *Ventre di Corrente* (o di *Tensione*) e distano tra loro mezza lunghezza d'onda.

Risulta evidente che più sarà grande questo disadattamento più sarà ampia la nostra *Onda*

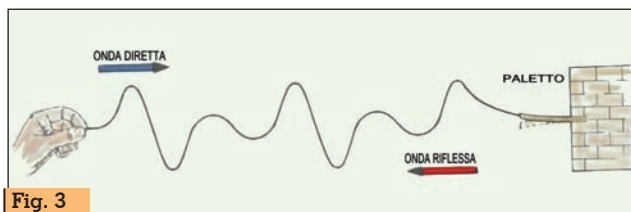


Fig. 3

Stazionaria. Il rapporto tra le due viene definito "Rapporto di Onde Stazionarie" che è il rapporto tra il valore massimo e il valore minimo di tensione presente lungo la linea.

Per completezza possiamo aggiungere che anche se finora abbiamo considerato soltanto le onde di tensione, ragionamenti analoghi possono essere fatti anche per le onde di corrente che percorrono la linea. Mentre è relativamente facile rilevare la tensione lungo la linea, risulta molto difficile rilevarne la corrente, in quanto bisognerebbe tagliare la linea in ogni punto per inserirvi un amperometro RF.

Coefficiente di riflessione – Impedenza caratteristica

Nel caso in cui la linea sia aperta, o meglio, sia chiusa su un resistore infinitamente grande, oppure chiusa su un resistore infinitamente piccolo, la potenza erogata in entrambi i casi sarà nulla. Nel primo caso infatti risulterà nulla la corrente, mentre nel secondo caso risulterà nulla la tensione, quindi il prodotto $V \cdot I$ sarà uguale a zero.

In questo caso, la potenza immessa nella linea dal trasmettitore, non essendo dissipata, sarà completamente respinta e rimandata indietro creando un'onda riflessa di uguale ampiezza dell'onda diretta. (R.O.S massimo).

Se chiudiamo la linea su un resistore di un valore qualsiasi (più

Fig. 4


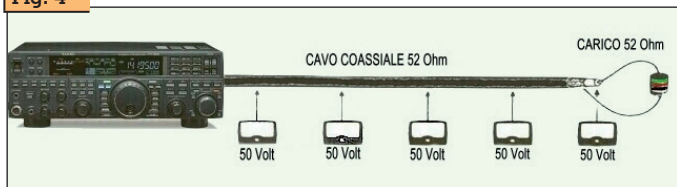


Fig. 5

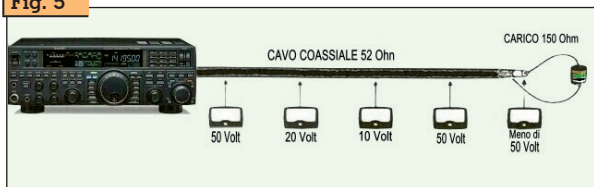

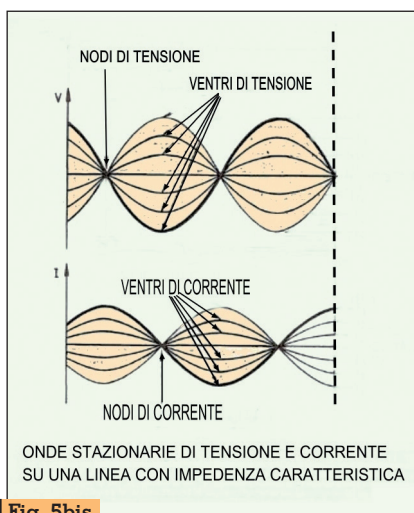


Fig. 5bis

esattamente su una impedenza) Z che partendo da valori molto grandi scenda piano piano a valori molto piccoli e con due voltmetri controllassimo cosa succede lungo la linea, misurando la tensione di un ventre e quella di un nodo, noteremo che man mano che Z diminuisce, diminuisce anche la tensione del ventre, mentre aumenta quella del nodo sino a che le due tensioni saranno uguali. Nel momento in cui i due voltmetri misureranno lo stesso valore la tensione risulterà costante su tutta la linea (Fig.4). Questo significa che non si ha più un'onda riflessa ($R.O.S. = 1:1$) e che la potenza immessa sulla linea risulta essere tutta assorbita (irradiata).

Lo schema di principio del ROS-metro

Come abbiamo appena detto, applicando alle nostre misure la seguente formula:

$$R.O.S. = \frac{\text{Tensione Massima}}{\text{Tensione Minima}}$$

possiamo dire che quando il R.O.S. risulta essere uguale a 1 significa che le tensioni massime e minime misurabili sono uguali e che pertanto non esistono *Onde Stazionarie*. Per sapere se la nostra linea rispetta questo parametro certo non possiamo andare a misurare metro dopo metro il nostro cavo coassiale e per questo ci viene in aiuto uno strumento semplicissimo: il ROS-metro. Negli anni sono stati elaborati molti schemi per misurare il disadattamento, alcuni presentano un'incertezza di misura notevole e quindi poco affidabili, mentre altri, hanno un'incertezza di misura veramente trascurabile. Il principio però rimane sempre lo stesso. Per coloro che volessero sperimentarsi nell'auto-costruzione in rete troveranno decine di schemi.

Se lungo la linea che collega il trasmettitore e l'antenna accostiamo in parallelo un conduttore con un diodo rivelatore nel verso in cui vogliamo misurare, potremmo rivelare la tensione che percorre quel senso e non la ten-

sione opposta. Così se invece girassimo il diodo potremmo misurare la tensione nel senso opposto.

Questo ragionamento ci porta allo schema di principio del nostro ROS-metro.

Collegando lungo la linea due conduttori e applicando un diodo rivolto verso il trasmettitore e un diodo verso l'antenna potremmo leggere la tensione dell'onda DIRETTA e dall'altra parte quella RIFLESSA ricavando una tensione proporzionale all'onda diretta e all'onda riflessa e con questi dati potremmo calcolare con una semplice formula il coefficiente di riflessione del nostro impianto di antenna.

$$\text{Coeff. riflessa} = \sqrt{\frac{\text{Pot. Riflessa}}{\text{Pot. Diretta}}}$$

L'uso del ROS-metro

Ovviamente questa descrizione sembrerà ovvia ai più navigati O.M. ma voglio comunque soffermarmi sulla spiegazione dell'uso del ROS-metro perché anche recentemente ho letto numerosi post, evidentemente di neofiti, sui quali venivano chiesti consigli come risolvere i disadattamenti d'antenna e come misurare il R.O.S. Penso di aver risposto alla prima domanda in maniera semplice ed esaustiva, mettendo a conoscenza per chi an-

Fig. 6


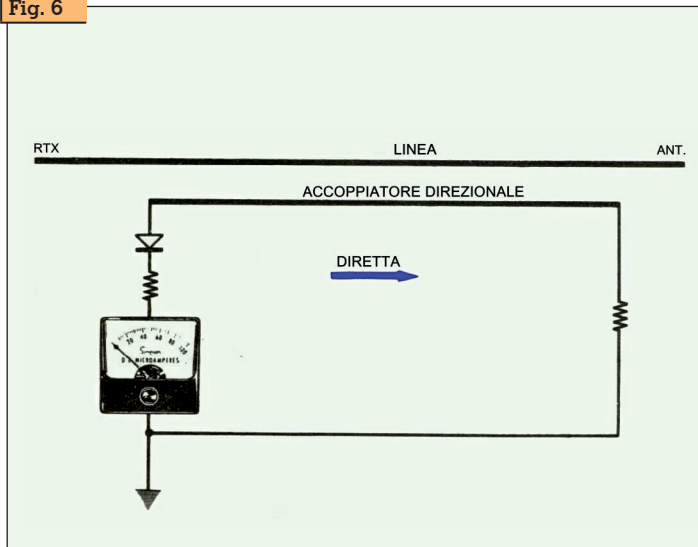


Fig. 7

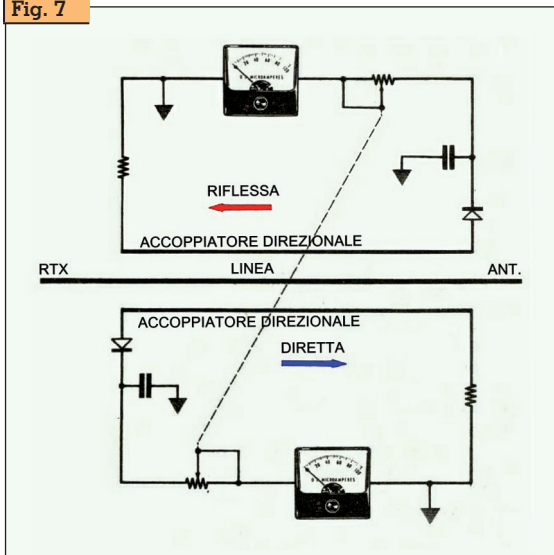

cora ne era a digiuno, informazioni su cosa sia il R.O.S e come e perché si manifesta, mentre di seguito illustrerò in maniera pratica come misurarlo.

La procedura è la seguente:

- Si inserisce il ROS-metro in SE-RIE alla linea di discesa.
- Si pone il commutatore su CAL (onda Diretta) e con il trasmettitore sulla frequenza desiderata (possibilmente in QRP) si preme il tasto di trasmissione. (ovviamente in SSB in mancanza di modulazione non avremo nessuna uscita per cui si dovrà porre il trasmettitore o in CW o in FM/AM).
- Con il potenziometro CAL si regola il fondo scala.
- Si pone il commutatore su SWR



(onda Riflessa) e senza toccare il potenziometro CAL si esegue la lettura.

Per completezza inserisco la tabella del rendimento dell'antenna in % rispetto al R.O.S misurato.

R.O.S. - S.W.R.	Rendimento antenna %
1,11:1	99,5%
1,5:1	96%
2,1:1	88%
3:1	75%
5,5:1	51%
Infinito	Zero

Per conoscere il valore ohmico ($X=0$) del R.O.S della nostra linea di trasmissione la formula è la seguente:
 se $R > 50$ ohm il R.O.S. = $R/50$
 se $R < 50$ ohm il R.O.S. = $50/R$

Se volessimo controllare quanto sia affidabile il ROS-metro che abbiamo appena acquistato o auto costruito, per verificarne l'incertezza di misura vi rimando al mio articolo "Controlliamo il nostro ROS-metro" su Rke 5/2019.

Spero di essere stato sufficientemente chiaro e utile. Buoni QSO a tutti. 73.



LA RADIO, IL SUONO
XVIII EDIZIONE

MOSTRA SCAMBIO
PUNTO D'INCONTRO PER RADIOAMATORI, CB, COLLEZIONISTI RADIO D'EPOCA, VINILI
APPASSIONATI DI HI-FI, RIPARATORI ED HOBBISTI.

SPECIALE SURPLUS MILITARE E HAM RADIO

PIANA DELLE ORME
VIA MIGLIARA 43,5 BORGO FAITI (LT)

7 MARZO 2020 9:00 - 18:00
8 MARZO 2020 9:00 - 15:00

INGRESSO LIBERO ALLA MOSTRA
info@quellidellaradio.it - 338 6155146
www.quellidellaradio.it

DELLA PIANA DELLE ORME MUSEO

radio immagine la Radio di Latina
radio latina la Radio di Latina
latina la Radio di Latina
Sis Parva
Radio Gino
SANDIT EDIZIONI TECNICHE

"Secret" Frequencies for SDR Fun
Worldwide Broadcast and Utility Radio Stations

Up-to-date frequencies, schedules and digital data codes for 2020!

2020 Shortwave Frequency Guide - EUR 40
350 pages. 13,500 entries with all broadcast and professional utility stations worldwide. Latest schedules for 2020. Clearly arranged and really user-friendly. 24th edition!

2020 Super Frequency List CD - EUR 30
4,500 shortwave broadcast frequencies. 9,100 frequencies of utility radio stations, plus 23,800 formerly active frequencies. 900 fascinating new digital data decoder screenshots. 26th edition!


2019/2020 Guide to Utility Radio Stations - EUR 50 *incl. Supplement Jan 2020*
550+24 pages. 8,500 frequencies and hundreds of data/SDR screenshots. Frequencies, stations, call signs, codes, abbreviations, meteo/NAVTEX/press schedules, and much more. 30th edition!

Radio Data Code Manual - EUR 40
600 pages. Digital data transmission on HF. Military modem standards. Meteo and aero codes. Unicode. Hundreds of screenshots. Used by radio monitoring services worldwide. Final edition!

Modulation Types on 4 CDs - EUR 110
Total 194 recordings from VLF to SHF. Ideal for tuning practice and professional radio monitoring.

Payment by Mastercard, Visa, bank, cash (EUR only). No cheques! Worldwide postage is 8 EUR/kg. See our website and free 2020 catalogue for package prices, detailed descriptions, recommendations from all over the world, and hundreds of the very latest radio monitoring screenshots. We've been leading in this field for 51 years!

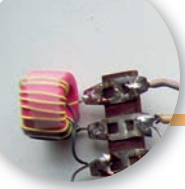Klingenfuss Publications · Hagenloher Str. 14 · 72070 Tuebingen · Germany
Fax +49 7071 600849 · Phone 62830 · info@klingenfuss.org · www.klingenfuss.org



La qualità è a monte con il preselettore

Parte seconda: confronto fra sei preselettori

di Enrico Barbieri I2BGL

Nella prima parte è stato descritto un preselettore con un circuito risonante serie realizzato in pratica con le relative misure. Descrivo in questo articolo sei preselettori e li confronto fra loro.

I primi tre preselettori in **Tabella 1** prevedono un solo risonante serie, il quarto ed il quinto, identici salvo per un particolare, sono due preselettori con tre circuiti risonanti in parallelo in configurazione classica ad alta impedenza e l'ultimo, che sarà oggetto di una descrizione dettagliata nella terza parte, utilizza tre circuiti risonanti in serie.

Le caratteristiche di un preselettore sono le medesime dei filtri, le ricordo brevemente elencandole:

- Banda passante: è la banda di frequenza che passa con un'attenuazione inferiore a 6 decibel,
- Perdita d'inserzione: è la quantità di decibel perse per l'inserimento del filtro,
- L'impedenza: è la caratteristica

tipica per la quale il filtro è stato dimensionato,

- La reiezione finale: è la banda passante entro i 60 dB di attenuazione,
- Fattore di forma: è il rapporto fra l'ampiezza di banda entro i 60 dB e quella della banda, passante a 6 dB.

Le prime tre caratteristiche rivestono una grande importanza per i preselettori:

1) La banda passante deve essere almeno ampia quanto la banda che si deve ricevere. Esempio da 7000 a 7200 per i 40 metri

2) La perdita di inserzione deve essere la più bassa possibile perché abbassa la sensibilità del ricevitore ed è contenuta, normalmente, entro 1 massimo 2 decibel.

3) L'impedenza è molto importante, come vedremo in particolare, per i preselettori con circuito risonante serie. Con partitori induttivi o capacitivi o con trasformatori di impedenza è sempre portata a 50 ohm per essere coerente col cavo di antenna e con

l'ingresso del ricevitore.

4) La reiezione finale è importante nel caso si debba abbattere la frequenza immagine e non vi siano altri filtri passa basso o passa alto in ingresso che la riducono ai valori desiderati. Diversamente perde importanza perché tenerla in modo spinto aumenta le perdite di inserzione.

Riveste meno importanza il fattore di forma perché per abbassarlo si aumentano le perdite di inserzione.

Poste queste premesse ha la massima importanza la qualità dei componenti usati per costruire il circuito risonante, l'induttanza deve tendere ad un fattore di merito Q di 250 ed il condensatore tendere a 1000.

Dai dati in **Tabella 1** emerge un aspetto rilevante per i circuiti risonanti serie: tanto più è bassa l'impedenza, meno è caricato il filtro, tanto più alta è la selettività del preselettore e la perdita d'inserzione.

FL1 infatti lavora, invece di 50, a 6,6 ohm e perde 0.93 dB, a 2 ohm

Tabella 1 - Confronto fra sei preselettori per la banda dei 20 metri

Descrizione	Impedenza in ohm	Perdita di inserzione dB	Attenuaz. 4 MHz dB	Attenuaz. 10 MHz dB	Attenuaz. 20MHz dB	Attenuaz. 25MHz dB
Filtro con uno risonante serie FL1	6,6	0,93	37,3	24,1	23,8	28,5
Filtro con uno risonante serie FL2	2	2,73	47,7	34,5	34,2	38,9
Filtro con uno risonante serie FL3	0,7	6,26	56,8	43,6	43,3	48,0
Filtro con tre risonanti parallelo 2,2pF FL4	2500	1,44	115	61,0	43,4	54,3
Filtro con tre risonanti parallelo 1pF FL5	2500	3,54	127	72,4	57,4	67,7
Filtro con tre risonanti in serie I2BGL FL6	5,6	5,28	109,6	86,0	97,2	115

Filtri preselettori con un risonante


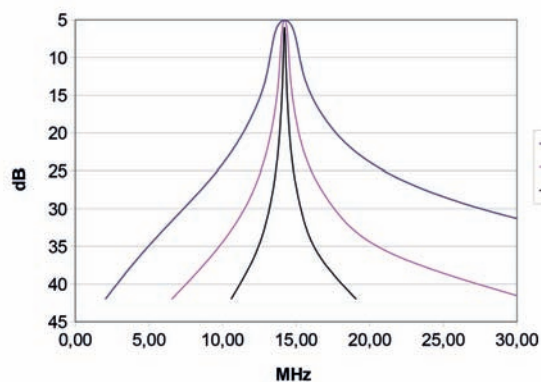


Grafico 1

Filtri preselettori con tre risonanti

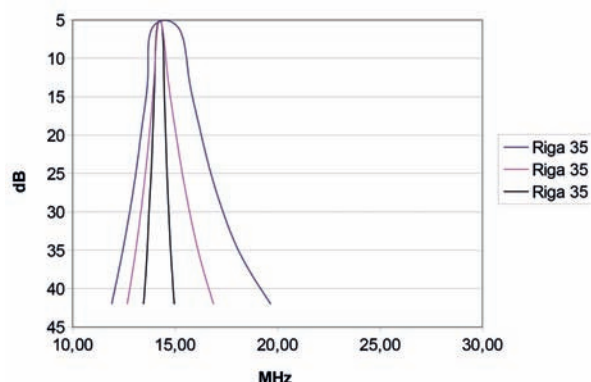

perde 2,73 dB, a 0,7 ohm perde 6,26 dB. Con il **Grafico 1** si può notare come il primo filtro sia largo e come il terzo riduca notevolmente la banda passante a scapito della perdita di inserzione **Tabella 1**.

Normalmente si preferisce il primo, che perde meno di un decibel, anche se è poco selettivo. Molto spesso questo tipo di preselettore è sufficiente per fare pulizia in banda senza la necessità di inserire un attenuatore, quando già esiste un preselettore o un filtro di ingresso. Particolarmente utile in 40 metri.

Per poter connettere il cavo coassiale schermato d'antenna, l'impedenza di ingresso di un ricevitore è sempre a 50 ohm. I filtri risonanti serie invece richiedono impedenze più basse per lavorare meglio, ma non troppo bassa perché aumenta la perdita di inserzione. A questo scopo si usano due trasformatori di impedenza, uno a monte del filtro preselettore che l'abbassa ed uno a valle che la riporta a 50 ohm, realizzati con nuclei in ferrite che permettono una ampia banda passante con perdite trascurabili.

Due esempi classici:

- Con una presa intermedia sull'avvolgimento di dieci spire avvolte sul toroide si può commutare l'uscita da 50 a 12,5 ohm, e con un'ulteriore presa ad un quarto dell'avvolgimento sul lato freddo si ottengono 3,125 ohm. Con un commuta-

tore a due vie e tre posizioni si ottiene l'impedenza d'ingresso e di uscita del circuito risonante serie di 50, di 12,5 e di 3,125 ohm. Si può così scegliere di volta in volta il miglior compromesso tra perdita di inserzione e selettività del preselettore.

- Con un avvolgimento trifilare con conduttori twistati fra loro si può ottenere con un solo avvolgimento 5,55 ohm con due avvolgimenti in serie 22,2 ohm e con

tre avvolgimenti in serie 50 ohm. Per aiutarsi a costruire un trasformatore d'impedenza, stabilita l'impedenza che si vuole avere al secondario, e stabilite le spire al primario, si possono leggere in tabella 2 le spire necessarie per il secondario. Oppure stabilito il numero di spire al primario e quelle del secondario si trova in tabella 3 l'impedenza del secondario.

Tabella 2 - Trasformatori d'impedenza

Z di ingresso 50													
Per trovare il numero di spire al secondario													
Numero di spire al primario	Z al secondario in ohm												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	1,1	1,6	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	3,9	4,1
9	1,3	1,8	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6
10	1,4	2,0	2,4	2,8	3,2	3,5	3,7	4,0	4,2	4,5	4,7	4,9	5,1
11	1,6	2,2	2,7	3,1	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	4,9	5,2	5,4	5,6
12	1,7	2,4	2,9	3,4	3,8	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,6	5,9	6,1
13	1,8	2,6	3,2	3,7	4,1	4,5	4,9	5,2	5,5	5,8	6,1	6,4	6,6
14	2,0	2,8	3,4	4,0	4,4	4,8	5,2	5,6	5,9	6,3	6,6	6,9	7,1
15	2,1	3,0	3,7	4,2	4,7	5,2	5,6	6,0	6,4	6,7	7,0	7,3	7,6

Tabella 3 - Trasformatori di impedenza

Z di ingresso 50										
Per trovare l'impedenza al secondario										
Numero di spire al primario	Numero di spire al secondario									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	0,8	3,1	7,0	13	20	28	38	50	63	78
9	0,6	2,5	5,6	10	15	22	30	40	50	62
10	0,5	2,0	4,5	8,0	13	18	25	32	41	50
11	0,4	1,7	3,7	6,6	10	15	20	26	33	41
12	0,3	1,4	3,1	5,6	8,7	13	17	22	28	35
13	0,3	1,2	2,7	4,7	7,4	11	14	19	24	30
14	0,3	1,0	2,3	4,1	6,4	9,2	13	16	21	26
15	0,2	0,9	2,0	3,6	5,6	8,0	11	14	18	22

Tabella 4 - La banda passante dei sei filtri		Attenuazione						
Banda passante dei sei filtri presi in considerazione		-6	-12	-18	-24	-30	-36	-42
FL1	Filtro con 1 risonante serie 6,6 ohm/ F bassa	13.702	13.035	11.933	10.048	7.351	4.509	2.041
	F alta	14.746	15.471	16.921	20.111	27.544	44.687	80.000
	Banda passante - Perdita di inserzione: 0,93 dB	1.044	2.436	4.988	10.063	20.193	40.178	77.959
FL2	Filtro con 1 risonante serie 2 ohm/ F bassa	14.070	13.850	13.482	12.772	11.498	9.366	6.549
	F alta	14.364	14.585	14.977	15.810	17.594	21.543	30.828
	Banda passante - Perdita di inserzione: 2,73 dB	294	735	1.495	3.038	6.096	12.177	24.279
FL3	Filtro con 1 risonante serie 0,7 ohm/ F bassa	14.212	14.095	13.955	13.690	13.186	12.241	10.585
	F alta	14.212	14.329	14.478	14.752	15.319	16.498	19.080
	Banda passante - Perdita di inserzione: 6,26 dB	-	234	523	1.062	2.133	4.257	8.495
FL4	Filtro con 3 risonanti parallelo 2,2pF/ F bassa	13.900	13.680	13.435	13.140	12.790	12.380	11.910
	F alta	15.160	15.650	16.110	16.650	17.340	18.280	19.670
	Banda passante - Perdita di inserzione 1,44 dB	1.260	1.970	2.675	4.200	5.490	7.290	7.760
FL5	Filtro con 3 risonanti parallelo 1pF/ F bassa	14.145	13.995	13.815	13.595	13.335	13.030	12.670
	F alta	14.385	14.630	14.940	15.295	15.710	16.220	16.880
	Banda passante - Perdita di inserzione 3,54 dB	240	635	1.125	1.700	2.375	3.190	4.210
FL6	Filtro con 3 risonanti serie 5,6 ohm (I2BGL)/ F bassa	14.125	14.014	13.937	13.853	13.731	13.625	13.468
	F alta	14.375	14.458	14.521	14.597	14.692	14.811	14.962
	Banda passante - Perdita di inserzione 5,28 dB	250	444	584	744	961	1.186	1.494

Analizziamo ora i risultati in pratica

Il filtro FL1, 2 e 3 possono essere lo stesso risonante fatto lavorare ad impedenze diverse, commutando l'uscita e l'ingresso del circuito risonante sulle prese intermedie del trasformatore d'impedenza. Nell'ascolto, si parte dalla configurazione FL1 e si valutano gli eventuali benefici forniti dalle altre due configurazioni. E' facile da costruire con un commutatore da tre posizioni e due vie, due trasformatori d'impedenza che richiedono due nuclei in ferrite opportunamente avvolti ed un'induttanza di ottima qualità avvolta possibilmente su nuclei Amidon o similari. Il condensatore od un compensatore variabile deve essere adatto per alta potenza per avere il meglio delle caratteristiche possibili. Vedi il **Grafico 1** in alto e **Tabella 4**.

Il filtro FL4 è il filtro che caratterizza un ricevitore di classe. Raggruppa in sé tutte le migliori qualità di un buon filtro: Una perdita di inserzione entro 1,5 dB, una banda passante lievemente larga sono 1260 kHz quando ne usiamo solo 350, una buona reiezione finale. Si può vedere che è centrato soprattutto su una bassa perdita d'inserzione, per non

limitare la sensibilità del ricevitore. Sul mio ricevitore di stazione monto un preselettore di questo tipo, accompagnato da un filtro passa alto e da un filtro passa basso. Questi ultimi due aumentano ulteriormente la reiezione finale senza togliere sensibilità al ricevitore. **Grafico 1** in basso e **Tabella 4**.

Il filtro FL5 è pari al precedente, cambia solo nel condensatore, l'accoppiamento fra i risonanti è più lasco perché invece di 2,2 pF nel FL5 il condensatore è di 1 pF. Come per tutti i filtri un accoppiamento più lasco introduce una maggiore perdita d'inserzione. La banda passante entro i 6 dB è di soli 240 kHz e raccoglie tutta la parte fonia dei 20 metri. La perdita di inserzione passa da 1,44 a 3,54. Si perdono due decibel di sensibilità. La scelta spetta al radioamatore. Un ricevitore molto filtrato è molto più pulito, ma lievemente più sordo. "Va a gusti". **Grafico 1** in basso e **Tabella 4**.

Il filtro FL6 è composto da tre circuiti risonanti serie. Ci sono arrivato dopo averli posti in serie brutalmente con risultati scadenti. Ho quindi pensato di considerare un risonante serie come un quarzo che, portato a massa con un condensatore, si allarga o si

stringe la banda passante. Ho dato l'impedenza al filtro di 5,6 ohm con risultati sulla carta particolarmente entusiasmanti, però con una perdita d'inserzione di 5,28 dB. E' una selettività a lama di coltello. **Grafico 1** in basso e **Tabella 4**. Sto elaborando soluzioni con minori perdite di inserzione ovviamente perdendo in selettività. Conto nella terza parte di descrivere meglio il preselettore con tre risonanti serie. Posso già anticipare, memore del motto "l'ottimismo della volontà è mitigato dal pessimismo della ragione", che sicuramente ricadrò nel caso FL4 con FL5 con gli elementi in parallelo. Ma la curiosità è forte e andrò a vedere!

(Continua).

barbieri.enrico@virgilio.it





SM Technology
By Salvo Mangano IW9GZS
PRODOTTI PER RADIOAMATORI
ACCESSORI - ANTENNA - RICETRASMITTENTI
Il primo sito in DropShipping d'Italia
A prezzi super convenienti
VISITA IL NOSTRO NEGOZIO ON LINE
www.smmtechnology.it

Il futuro del DMR... passa da noi!

RFinder



B1

No Code Plugs... Ever!

4G LTE World Phone
Android 8.1
DMR and Analog
UHF/VHF
136-174, 400-480 MHz
DUAL SIM
4GB RAM, 64GB ROM
WiFi/GPS/Bluetooth/NFC
IP67 Waterproof

Coming:
DMR RoIP to BM
Maxtech Mesh
Threaded SMS over DMR






ISS Detector & ISS HD live

di Maurizio Diana IU5HIV

La stazione spaziale ISS è da sempre considerata una preda ambita per il DXer e un collegamento con gli astronauti che vi si avvicinano è un piccolo fiore da portare all'occhiello. Il problema è che il collegamento radio è fattibile solo in una finestra di pochi minuti quando si troverà a passare sopra il nostro QTH, quindi si rende necessario sapere l'orbita e gli orari di passaggio della stazione spaziale e a questo, tra le tante, ci vengono in aiuto due app per Android che abbinate insieme uniscono l'utile al dilettevole: "ISS Detector" (figura A), quella di utilità, che ci avviserà del prossimo passaggio e "ISS HD Live" (figura B), quella del diletto, che ci permetterà di vedere il nostro pianeta tramite le telecamere della stazione spaziale in diretta streaming come la vedono gli astronauti che vi sono all'interno; l'app "ISS Detector" necessita della versione 4.1 e successive di Android mentre "ISS HD Live" della versione 4.0 e successive. Le frequenze in fonìa sono in Uplink di 145. 200 MHz per la zona IARU 1 (per le zone IARU 2 e 3 è di 144. 490 MHz) e in Downlink di 145. 800 MHz, comunque sul sito ARISS Europe (<http://www.ariss-eu.org/>) potete trovare frequenze e altre notizie; naturalmente sarà scrupolo di ogni radioamatore non occupare la frequenza se gli astronauti so-

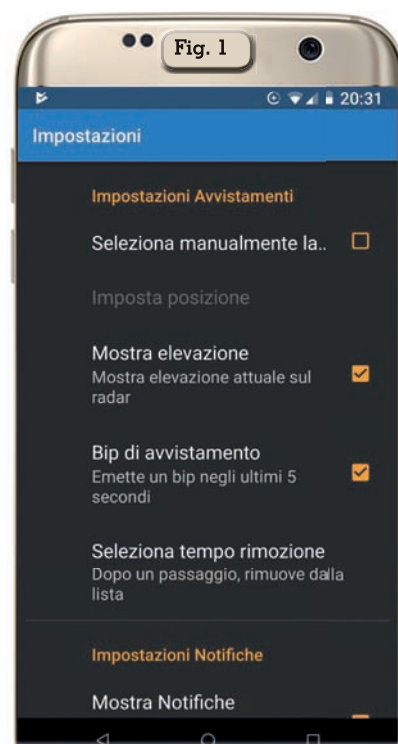





no impegnati negli "School contact" che vengono prefissati con largo anticipo.

Ma veniamo alle app.

"ISS Detector" ci avviserà quando la stazione spaziale o i satelliti Iridium saranno prossimi alla nostra posizione e tramite le schede "Impostazioni" (figura 1) e "Filtri" (figura 2) potremo settare in base alla posizione voluta avvisi, allarmi, notifiche, elevazione, grado di visibilità, suonerie, bip di avvistamento, periodi di silenzio dove l'app non dovrà




disturbarci, formati dei messaggi, lingua, rilevazione automatica o no per la bussola, ecc., una volta configurato il tutto secondo le nostre preferenze l'app ci fornirà, come si vede in figura 3, una schermata di informazioni sui prossimi passaggi previsti non solo per quello più prossimo della ISS ma anche per quanto riguarda gli Iridium sino ai prossimi 10 giorni circa. Toccando col dito sulla parte riguardante la ISS si aprirà la schermata visibile in figura 4 dove oltre alla posizione della stazione spaziale ci verranno forniti tutti i dati relativi a lati-

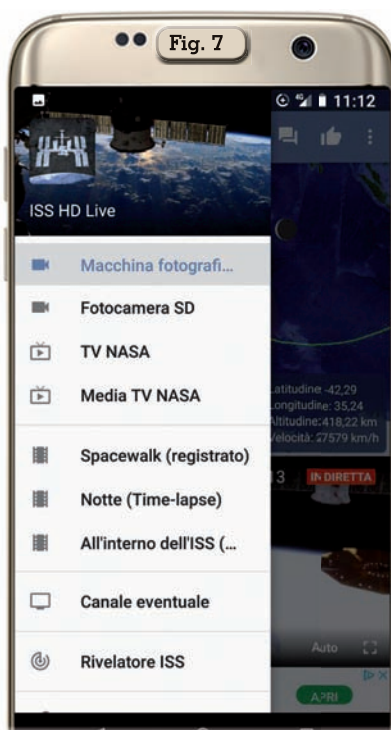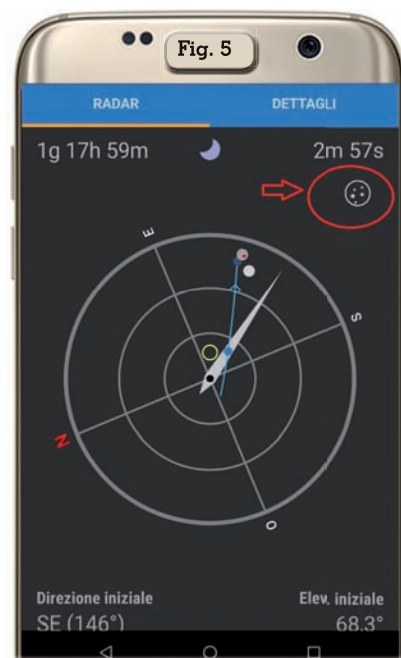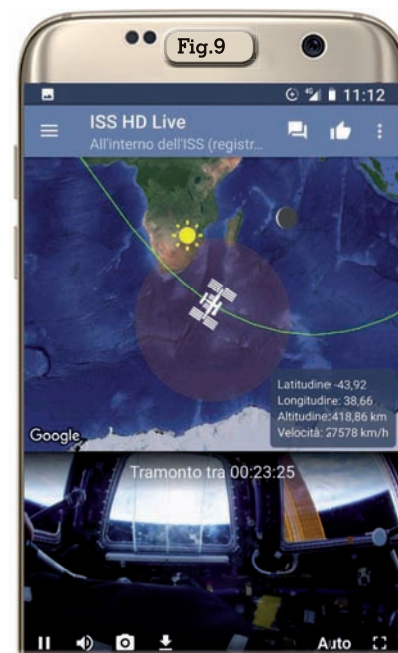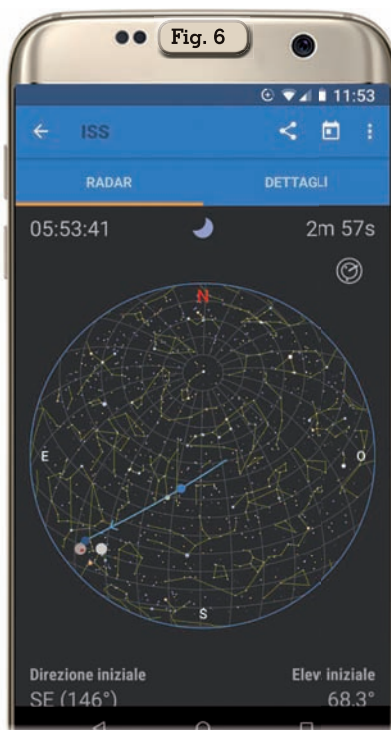

tudine, longitudine, altezza, direzione, elevazione, velocità, distanza, ascensione, declinazione, velocità, ora locale e UTC; toccando invece su uno dei prossimi passaggi dei satelliti Iridium oltre alla schermata di informazioni come la Iss avremo in più anche la schermata "Radar" (figura 5) e toccando nel piccolo cerchietto in alto a destra che ho evidenziato in rosso potremo, alzando il telefono verso il cielo, avere la proiezione dell'orbita

sulla mappa interattiva delle stelle che vedete in figura 6. Come vedete un mucchio di info, peccato che la versione free abbia i soliti banner di pubblicità ma sono sopportabili. La seconda app "ISS HD Live" è qualcosa di veramente spettacolare perché oltre a mostrarci la posizione della stazione spaziale

ci mostrerà un video streaming in diretta della Terra come si vede dalle telecamere della ISS. Una volta lanciata l'app tramite il menù (figura 7) potremo accedere a diverse fonti di video streaming in diretta: "Camera HD in diretta" che ci offre una meravigliosa vista HD della Terra; "Camera standard in diretta" che non è in HD ma in più ogni tanto ci mostrerà dettagli della ISS come test, manutenzione e comunicazioni con la Terra; "TV NASA" che è il servizio televisivo dell'agenzia spaziale; "Media TV NASA"; "Spacewalk" (registrato) che ci mostrerà

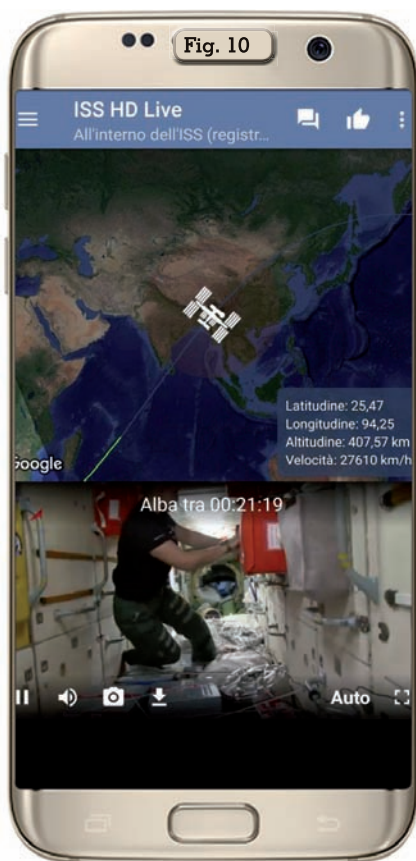

le immagini degli astronauti all'esterno della ISS; "Canale eventuale" dove sono disponibili eventuali videocamere live della Nasa, dell'Agenzia Spaziale Europea e dell'Agenzia Spaziale Russa. In figura 8 vedete la posizione della ISS e la veduta in diretta della Terra dalle sue telecamere; in figura 9 come si vede dall'interno della ISS la Terra; in figura 10 l'interno della stazione con un'astronauta che sta lavorando; in figura 11 una veduta esterna di parte della ISS. Con questa app inoltre è possibile anche chattare, vedere i feed video sul vostro tv tramite

Google Cast, ricevere notifiche di quando ci sarà il prossimo tramonto o alba in modo di poterlo seguire in diretta e avvisi quando ci saranno avvenimenti speciali come le passeggiate nello spazio. Quando l'ISS è sul lato notturno della Terra, l'immagine video naturalmente sarà nera e questo è del tutto normale.

A volte il video non è disponibile a causa di problemi di trasmissione o quando l'equipaggio sostituisce le telecamere. In questi casi, si vedrà uno schermo blu o nero ma in pochi minuti la trasmissione riprenderà. Anche in questa app ci sono banner pubblicitari ma d'altra parte è il prezzo delle versioni free e alla fine sono sopportabili pure qui.


Come dicevo all'inizio sono due app il cui utilizzo in tandem ci fornirà non solo l'utilità di sapere quando poter tentare un collegamento radio ma pure la bellezza di immagini del nostro pianeta da 400 km di altezza.






WIMO- IL VOSTRO AFFIDABILE FORNITORE

Venite a trovarci a Montichiari
14. e 15. Marzo 2020 ...vi aspettiamo

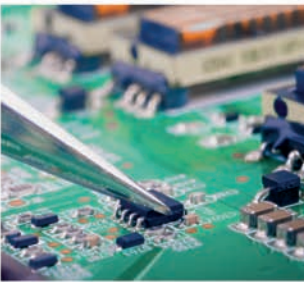
www.wimo.com



amplificatori DMR interruttori per antenne

mast antenna D-Star

strumenti di misura protezione fulmini

filtri ricetrasmittitori SDR

adattori tasti telegrafici

accordatori connettori microfoni

cavi

© vonformat.eu

Il manuale dei Circuiti Stampati

Ottava ed ultima parte – Fruire dei vostri progetti

di Daniele Danieli

Abbiamo descritto nel corso dei mesi le operazioni da compiersi per ottenere un PCB costruito secondo criteri di valore. Osservando i principi e le regole esposte non sarà difficile affrontare lo sviluppo di un qualsiasi stampato, complesso o meno che sia, fino a portarlo al suo pieno compimento. Ora chiudiamo l'ideale percorso illustrando come si può fruire al meglio del lavoro svolto, una fase minore sotto l'aspetto tecnico ma non per questo da trascurare.


Tipologia dei file di progetto

Con sempre maggiore frequenza anche gli appassionati di elettronica si rivolgono alle aziende del settore per fabbricare i propri stampati in modo analogo alle procedura che caratterizza il settore professionale. Costi realmente modesti ed un servizio inclusivo verso i clienti che richiedono la realizzazione di pochi pezzi consentono oramai a tutti di accedere alle factory di PCB. Esportare il progetto del proprio stampato per farlo recapitare a queste aziende è pertanto una esigenza diffusa. Il software Autodesk EAGLE, su cui abbiamo focalizzato l'attenzione in questi articoli, offre a riguardo una marcia in più dato che vi è la possibilità di fornire direttamente ad alcuni fabbricanti il file nativo (nel formato *.brd* cioè) senza ricorrere alla sua conversione in altre forme. L'ampia diffusione di Autodesk ha di fatto incentivato

queste aziende a facilitare i clienti. Se vi affiderete ad una factory che pratica questa politica vi basterà copiare il file dalla cartella di lavoro presente nel vostro PC e provvedere ad inoltrarlo come allegato mail oppure con upload diretto dall'area di gestione online della ditta che avete scelto. Questa soluzione di minimo onere non è ben inteso usufruibile in ogni circostanza. La prassi vede difatti l'esportazione di file nel formato Gerber essendo questo lo standard industriale gestito da ogni produttore di PCB come linguaggio collegiale che permette l'interoperabilità tra software di

controllo da una parte e macchine / utensili che lavorano fisicamente i laminati dall'altra. Ogni circuito stampato che sviluppiamo al computer è difatti una somma dei dati che ne descrivono le proprietà meccaniche ovvero dimensioni, posizioni di ogni elemento, pad, vias, fori, relazione tra i layer, eccetera. Una nutrita serie di informazioni che da molti anni l'industria ha formalizzato in uno standard dedicato, Gerber è il termine per eccellenza a riguardo. Una precisazione è d'obbligo, quando si legge o si cita questo nome lo si fa al singolare ma in realtà si ha dinanzi una

Fig. 29 - Finestra del comando CAM. Le icone di colore rosso evidenziano i parametri il cui significato ed impostazione viene descritto nel testo.

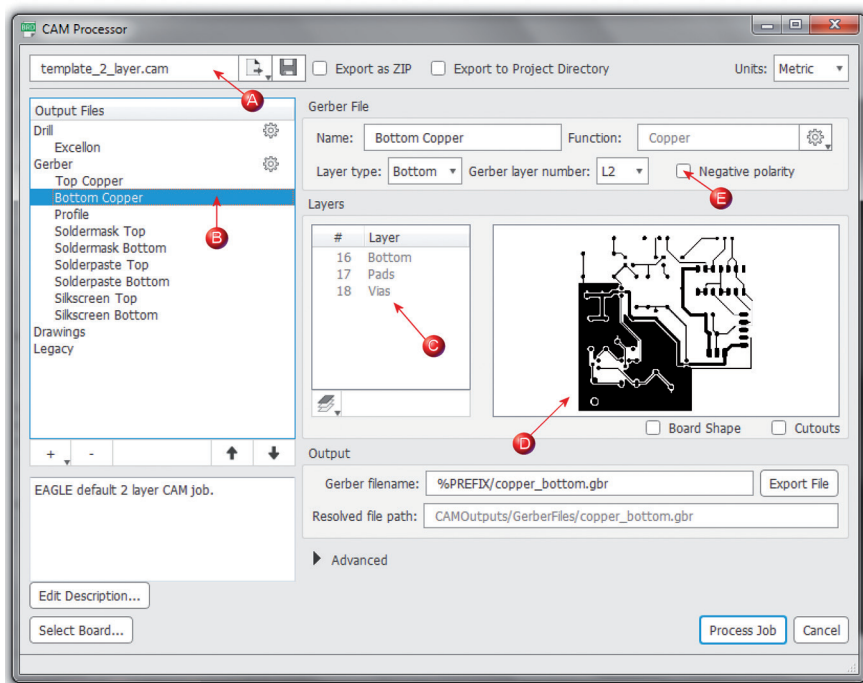

serie di file che cambiano in numero e contenuto a seconda del circuito stampato. Detto in altro modo il Gerber si presenta come una raccolta di descrizioni separate per ciascuno strato del PCB.

Esportare in formato Gerber

Il programma EAGLE integra un processore (CAM) che permette di generare i dati secondo questo formato. Per semplificare il lavoro agli utenti il software fornisce delle direttive predefinite che automatizzano la creazione dei file per le schede a doppia faccia, obiettivamente tra le più comuni strutture, che risultano poi adatte – come vedremo – pure per le schede monofaccia. Considerate le tipiche esigenze degli hobbisti ci limiteremo in queste pagine a trattare schede di questa tipologia, con un massimo di due strati in rame. Naturalmente le stesse nozioni possono servire da base anche per gli stampati multistrato. Con un esempio descriviamo le fasi per la creazione di un file in formato RS274X, la variante più usata, servendoci del circuito demo mixed-1 [Rif. 1] che abbiamo imparato a conoscere e tradurre in un PCB nei precedenti fascicoli di RKe. Con il file aperto nell'editor dello stampato agite sull'icona CAM per aprire la relativa finestra che apparirà come da **figura 29**. L'icona di colore rosso A evidenzia che l'impostazione pre-caricata concerne il profilo (Template) per una scheda a due layer in rame. In linea generale possiamo lasciare inalterata questa voce, che ben si adatta al 99% delle necessità concrete, pur risultando comunque possibile modificarne i contenuti e salvare di seguito il profilo con un nome diverso per impieghi futuri. Nell'area a sinistra della finestra, ci si sposti in corrispondenza dell'icona B, elenca su righe successive i singoli ambiti che il processore andrà a definire. Passando in rassegna con il mouse ciascuna riga vedrete apparire una lista dei layer interessati, icona C, ed una anteprima con il disegno delle

parti che rientrano nello stesso dominio, icona D. Nel caso di figura è stata selezionata la riga "Bottom Copper" attinente lo strato in rame inferiore dello stampato. Notate che i layer sono tre poiché oltre "16 Bottom" dobbiamo considerare pure i pad dei componenti e le vias di interconnessione, anche se non presenti nel progetto qui considerato, che in ragione della loro natura si relazionano con il medesimo strato in rame. Il disegno di anteprima ci aiuta in questo contesto a controllare che effettivamente i layer attivi siano quelli corretti. L'icona E individua invece la casella dove, con un segno di spunta, si ha la possibilità di invertire la simmetria (definita Polarità) dell'immagine come venisse osservata allo specchio. Questo parametro, come altri che appaiono in tale area della finestra CAM, deve alle volte essere modificato per andare incontro alle specifiche tecniche dell'azienda produttrice. Nel riquadro "Tips & Tricks" trovate un chiarimento su questo aspetto. Per intervenire invece che nei singoli layer sull'intero complesso di elementi selezionate con il mouse la riga "Gerber", sulla destra avrete ora la possibilità di cambiare il tipo di file ed il formato numerico adottato. Come intuibile in mancanza di indicazioni contrarie è senz'altro preferibile lasciare inalterate queste voci. Compresa l'organizzazione della finestra CAM non rimane che

attivarne l'azione. Premendo sul pulsante "Process Job" tutti i file verranno costruiti e memorizzati nella directory che voi indichereste. Per una scheda a doppia faccia avrete al termine undici file racchiusi in due cartelle, la **tabella 1** ne riepiloga il significato facendo riferimento ai nomi assegnati per default. Il file con estensione *.gbrjob* raccoglie informazioni di sistema e sull'utente che ha registrato il software. Gli altri come vedete sono specifici ed utili per la riproduzione fisica della scheda, necessitano pertanto di essere inviati all'azienda che prenderà in carico la preparazione dello stampato. Come avrete osservato vi sono anche due file indirizzati a delineare la posizione delle aree dove stendere la pasta di saldatura, nei progetti amatoriali questi strati sono naturalmente vuoti. Da notare infine che i dati per la foratura della scheda vengono posti in una cartella a parte, hanno in ogni modo fondamentale rilevanza – non lo si trascuri.

Schede a singola faccia

Nella creazione dei file Gerber per stampati che hanno piste solo da un lato si può tranquillamente continuare ad utilizzare il profilo visto poc'anzi, predisposto per una scheda a due strati in rame ovvero dual-layer. Questa opzione è a suo modo spiccatamente pratica poiché vi consente

Tabella 1

Cartella	File	Note
GerberFiles	copper_bottom.gbr	Descrizione piste lato in rame inferiore.
	copper_top.gbr	Descrizione piste lato in rame superiore.
	gerber_job.gbrjob	Riepilogo dati di lavoro.
	profile.gbr	Descrizione misure bordi del stampato.
	silkscreen_bottom.gbr	Descrizione serigrafia lato inferiore.
	silkscreen_top.gbr	Descrizione serigrafia lato superiore.
	soldermask_bottom.gbr	Descrizione maschera di saldatura lato inferiore.
	soldermask_top.gbr	Descrizione maschera di saldatura lato superiore.
	solderpaste_bottom.gbr	Descrizione pasta di saldatura lato inferiore.
	solderpaste_top.gbr	Descrizione pasta di saldatura lato superiore.
DrillFiles	drills.xln	File Excellon relativo alla descrizione fori, vias (fori conduttori di interconnessione), PTH (fori conduttori ciechi).

di assumere domestichezza con l'uso del principale compito CAM senza che abbiate l'esigenza di gestire profili distinti che incrementano le possibilità di cadere in errori di impostazione. Nel caso dei PCB monofaccia basterà poi nel concreto ignorare oppure cancellare, in quanto fittizi, tutti i file generati che fanno riferimento a strati non presenti sul progetto.

Note operative

La generazione dei Gerber non rappresenta di per sé una grande difficoltà ma purtroppo non è immune da insidie, talvolta poco evidenti e per questo causa di frustrazione nel momento in cui agiscono al pari di un granello che blocca un ingranaggio per il resto funzionante. Introducendo in precedenza il profilo d'uso più comune del processore CAM ho indicato che è in grado di rispondere al 99% delle necessità, resta fuori quell'uno per cento che forse prima o poi incrocerà la vostra strada. Chiaramente non possiamo qui affrontare in modo esauriente i diversi casi e le rispettive soluzioni. Agendo d'anticipo si possono in ogni modo acquisire buone pratiche che salvaguardino il duro lavoro svolto. Una di queste è l'installazione sul PC di un applicativo di lettura Gerber, come GERBV [Riferimento 2], con il quale aprire in anteprima i file per accertarsi che tutto sia al posto giusto. Una

prova del nove se vogliamo, questa prassi è consigliabile anche e soprattutto se il progetto del stampato è stato portato avanti da parti terze. Un'altra consuetudine che è bene mettere in pratica riguarda il rapporto con le aziende di produzione, se una di queste vi segnala un aspetto da correggere fatevi dare ogni dettaglio a riguardo. Solo in questo modo sarete in grado di rettificare adeguatamente le variabili per la prossima occasione.

Esportare immagini e PDF

Si rivela utile in molte occasioni poter disporre di immagini pertinenti il disegno delle piste, oppure di altri elementi, che servono a descrivere una scheda di circuito stampato. Tipicamente queste immagini andranno inserite poi all'interno di pagine create con un programma per la realizzazione di documenti (Word, Open Office, ecc.) in modo da comporre un report sul progetto. Sia che si tratti di pagine per vostra esclusiva fruizione oppure di un completo manuale d'uso / manutenzione destinato ad altri valorizzare il testo con i tracciati delle piste ne arricchisce certamente i contenuti. EAGLE per ottenere immagini offre una funzione specifica che si raggiunge attraverso il menu "File > Export > Image". Tale percorso apre una piccola finestra di impostazione, non serve descrivere nel dettaglio ogni voce qui presente es-

sendo opzioni comuni a gran parte dei software che mettono a disposizione un output grafico. Mi soffermo invece su un diverso aspetto, solo gli strati resi attivi tramite il comando LAYER SETTINGS vengono tradotti nell'immagine. Se dunque vi serve – per fare un esempio – il disegno delle piste sul lato inferiore del PCB dovrete accertarvi che almeno "16 Bottom", "17 Pads" e "20 Dimension" abbiano il relativo segno di spunta. Da notare inoltre che mentre con il pulsante "Browse" si seleziona la directory in uscita si ha pure modo di scegliere il tipo di file desiderato. Vengono supportati i comuni BMP, TIF, PNG, ma anche i più specifici PGM, PPM, XBM e XPM. Un metodo alternativo per ottenere delle immagini, più semplice per certi versi, poggia sul comando MANUFACTURING. Al contrario di altri l'icona corrispondente si trova posizionata separatamente sul lato destro della finestra video in forma di etichetta verticale. Scopo principale di questo comando è aprire un pannello per fornire un'anteprima dei tre livelli fondamentali di un PCB ovvero vista superiore, inferiore, e matrice di foratura. Nella **figura 30** potete osservare affiancati i pannelli per darvi un quadro d'insieme, notate come nella parte inferiore vi siano pulsanti per attivare l'output del disegno in formato DXF vettoriale oppure PNG / JPG raster. Come la singolare ubicazione dell'icona suggerisce MANUFACTU-

Tips & Tricks

Comandi ed icone – queste le funzioni del software che ci sono utili per esportare in uscita i dati e le immagini dei nostri progetti.



Le quattro icone corrispondono nell'ordine ai comandi: CAM; apre la finestra di impostazione per il processore dedicato a creare i file in formato gerber. LAYER SETTINGS; consente di mostrare e nascondere gli strati di sistema che compongono lo stampato. MANUFACTURING; apre la finestra che mostra in anteprima la scheda. FUSION 360; consente il collegamento all'ambiente di modellazione grafica 3D.

Concordare i file Gerber – Come atto propedeutico alla cre-

azione dei file si consiglia di contattare l'azienda che effettivamente realizzerà i vostri stampati al fine di adeguare il formato ed eventuali dettagli accessori ai dati che fornirete. Solitamente le note tecniche a riguardo sono pubblicate nel sito internet dell'azienda di manufacturing, ciò non toglie che un contatto diretto sia preferibile nel momento in cui affiderete loro il vostro primo progetto. Un fraintendimento infatti circa la variante usata per produrre i file Gerber, così come le impostazioni che elaborano i diversi layer e/o la loro polarità, possono causare ritardi nella fabbricazione oppure extra costi a vostro carico od ancora giungere a refusi di lavorazione. Nel caso abbiate dubbi affiancate ai file anche delle immagini del PCB, almeno le principali ovvero per ogni strato in rame e per le forature stando attenti a identificarne con scrupolo il verso. In questo modo fornite un immediato ausilio visivo al personale incaricato che sarà in grado di riconoscere la presenza di errori.

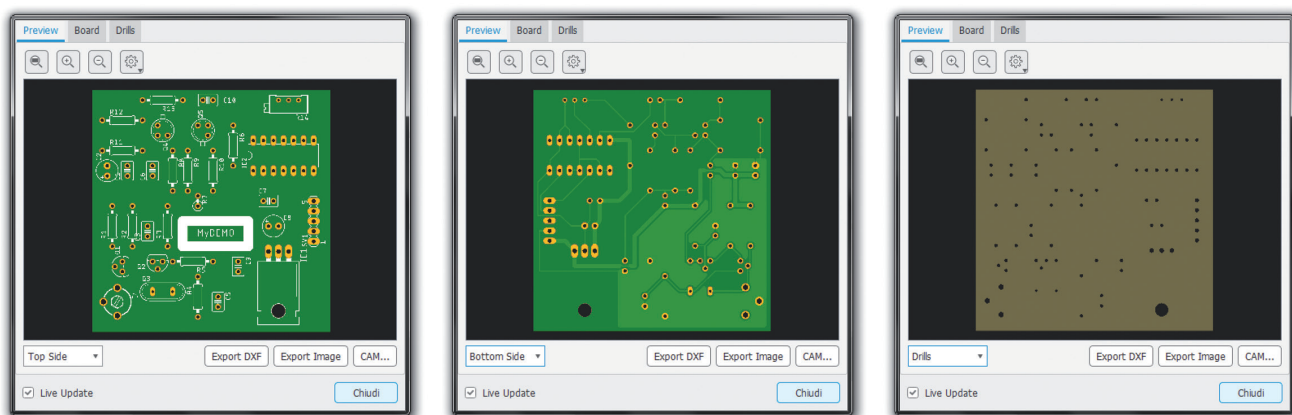


Fig. 30 – Finestre del comando MANUFACTURING con rispettivamente le anteprime della vista superiore, inferiore e della matrice di foratura del stampato.

RING si presta ad un uso immediato, conveniente ogni qual volta si debba produrre una grafica che concentri le informazioni fisiche e meccaniche di base.

Oltre ai formati grafici citati attraverso il menu "File > Print" si ha la possibilità di esportare una immagine come elemento inserito entro una pagina PDF. Iniziamo con la **figura 31** che mostra la finestra del comando, per ottenere in uscita il file basterà selezionare la voce corrispondente sul campo Printer. L'icona rossa F indica dove agire. Ammesso, come sovente accade, di voler creare una pagina A4 standard la nostra attenzione può direttamente spostarsi sul gruppo di opzioni evidenziate dall'icona G. Qui si ha modo di impostare il verso e posizione dei layer attivi, a seconda dell'uso che verrà poi compiuto del PDF si dimostra infatti opportuno adottare la rappresentazione che dia migliore leggibilità. Proprio in relazione all'uso cui il file è destinato una interessante utility la ritroviamo nel campo Scale Factor, icona H. Definendo il fattore di scala si ha modo di ingrandire l'immagine, un grado di libertà a livello grafico dunque, ma ponendo ad "1" il termine ci si assicura che una volta stampata in cartaceo la pagina rappresenterà in misure reali il PCB come l'icona L segnala. Ottenere un disegno delle piste esattamente in scala 1:1 è indispensabile qualora si utilizzino fogli PRESS-N-PEEL od equiva-


lenti per realizzare la scheda in ambito domestico con la tradizionale asportazione del rame in eccesso tramite bagno acido.

Creare modelli 3D

Ricavare delle immagini come pure animazioni di una scheda mostrata quale oggetto solido è un assoluto valore aggiunto per ogni progetto e particolarmente quando, aggiungendovi il profilo del contenitore e particolari di fissaggio / interfaccia, si giunge a comporre un quadro visivo contemporaneamente accatti-

vante sotto l'aspetto estetico e fruibile sotto quello pratico. Una rappresentazione grafica tridimensionale (3D) di uno stampato sviluppato con Autodesk EAGLE è fortunatamente oggi più facile che in passato. La trasformazione da due a tre dimensioni di un PCB e di tutti gli elementi che vi trovano posto nel formato Step, noto standard per il CAD meccanico, si avvantaggia infatti dell'integrazione di Autodesk con l'ambiente Fusion 360. Andando nel concreto attraverso il menu "File > Export > STEP" si avvia la procedura che porta a disporre di un file descrittivo Step della sche-

Fig. 31 – Finestra del comando PRINT. Le icone di colore rosso evidenziano i parametri il cui significato ed impostazione viene descritto nel testo.

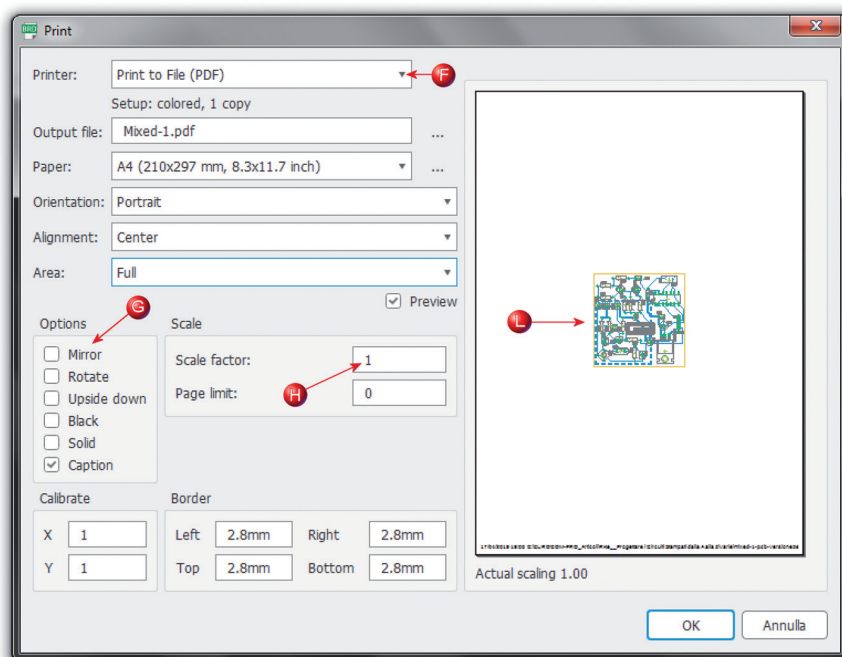

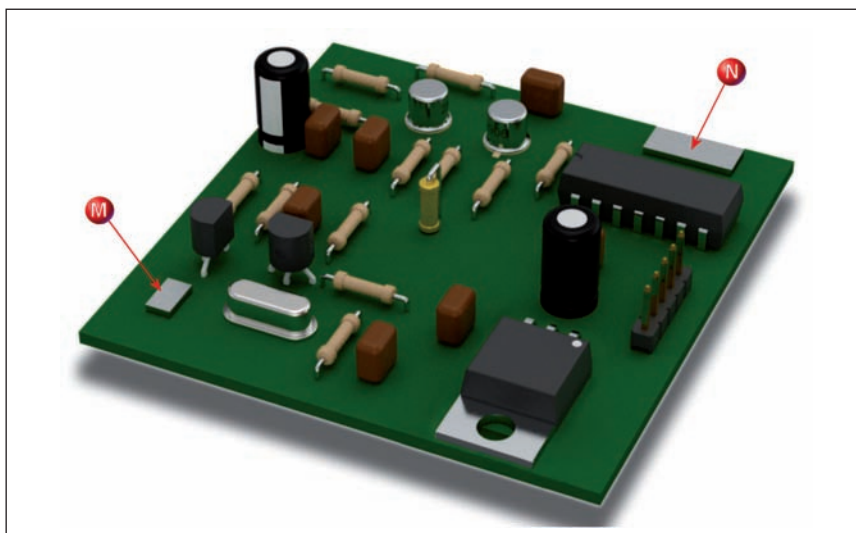


Fig. 32 – La scheda demo “mixed-1” in 3D come ottenuta con un semplice modellatore. Le icone di colore rosso evidenziano errori grafici.

da. Per tradurre il file EAGLE si avvale di un cloud, un collegamento internet è dunque indispensabile, dove opera il servizio FusionSync. Non appena l'applicazione su cloud avrà terminato l'elaborazione dei dati questi verranno resi e mostrati come disponibili direttamente nel Pannello di Controllo di Autodesk entro la sezione nominata “Recently Generated 3D Files”.

Da questo momento siamo in grado di lavorare con l'ambiente Fusion, un modellatore grafico 3D di elevate performance. Iniziamo con il dire che il modellatore è fruibile previa registrazione gratuita, per gli utenti educational, da compiersi online con il medesimo login utilizzato quando di è scaricato Autodesk EAGLE. L'accesso è raggiungibile dal comando FUSION 360 la cui icona si trova posizionata sul lato destro della finestra video in forma di etichetta verticale. Una volta attivato il servizio FusionSync è possibile scambiare e sincronizzare tra loro i file in entrambe le direzioni, ciò significa che nel caso si apportino una modifica nell'editor dello stampato – ad esempio spostando un componente entro la scheda – si potrà di seguito effettuare il sync in modo che anche il modello 3D venga aggiornato di conseguenza. Come indicato vale pure il contrario, Autodesk e Fusion si dimo-

strano pertanto due software pienamente cooperanti. Preciso che dopo ogni intervento è preferibile, se non altro in forma cautelativa, lanciare una verifica DRC al fine di essere certi di non avere inavvertitamente violato talune grandezze.

Ci sarebbe veramente molto da dire sull'uso dello strumento Fusion ma, senza esagerare, per affrontare in modo appropriato tale argomento si richiederebbe la stesura di una nuova serie di articoli. In queste pagine ho preferito limitarmi a citare unicamente gli aspetti generali, le sue funzionalità a livello base dovrebbero del resto essere già nel bagaglio di quanti hanno una qualche esperienza di elaborazioni grafiche mentre per quanto concerne le impostazioni (librerie, aggiornamenti, aggiunte di elementi) e quanto associato vi indirizzo al materiale informativo reso disponibile dalla software-house.

A vantaggio di tutti coloro che preferiscono avvicinarsi al mondo 3D con un approccio semplificato mi sento di consigliare in alternativa altri applicativi. Nuovamente il fatto che EAGLE sia ampiamente diffuso ha agito da catalizzatore per gli sviluppatori di software, il risultato è che sono reperibili online anche modellatori in grado di trattarne direttamente i file nativi (formato .brd).

Nella **figura 32** porto a dimostrazione il risultato ottenuto, con solo pochi click, caricando in uno di questi strumenti la nostra scheda demo. Per rendere maggiormente pulita l'immagine ho preferito tralasciare la serigrafia ed altri elementi secondari. Questo ci consente di mettere in luce il discreto successo raggiunto dove resistenze, semiconduttori, quarzo, circuiti integrati, fanno bella mostra di sé. Parallelamente si mostrano però anche i limiti dell'applicativo scelto. Vi sono infatti errori o per meglio dire mancanze da segnalare. Il compensatore destinato a tarare la frequenza dell'oscillatore, icona M, è assente mentre al suo posto troviamo un sottile parallelepipedo del tutto estraneo per forma al dispositivo che rappresenta. Simile considerazione per il trimmer resistivo, si veda ora l'icona N, sostituito da un oggetto privo di caratteristiche distintive. Cosa è accaduto? Banalmente il software non dispone di librerie CAD sufficientemente complete e quando incontra componenti per i quali il modello 3D è assente inserisce al suo posto un ratto. Si tratta del resto di un principio universale, gli applicativi più sono essenziali e più mostrano carenze. Ciò non toglie che si possano usare con profitto rimanendo in ogni modo responsabilità dell'utilizzatore verificare possibili imprecisioni.

Riferimenti

Rif.1 – www.radiokitelettronica.it/area/download - Programmi utili

Rif.2 – l'applicativo GERBV è disponibile come open source dal sito <https://sourceforge.net/projects/gerbv/>



www.ecomponent.eu

E. COMPONENT
Arteletronica

Via G. Rossini, 69 - 59100 Prato - PO
Tel. 0574 36733 - info@arteletronica.it

• Componenti elettronici • Impedenze RF a nido d'ape
• Schede Relé • Induttanze e trasformatori avvolti su specifiche

Virtual audio cable

Installazione e settaggio

di Roberto Guglielmi

Abbiamo già visto come procedere alla scelta e alla installazione della chiavetta RTL-SDR.COM. Per poter ricevere i segnali digitali quali aerei (ADS-B, ACARS, HF DL), navi (AIS), radiosonde, satelliti NOAA, Inmarsat Meteor-M2, SSTV, le trasmissioni digitali criptate P25, DMR, DSTAR, abbiamo bisogno di un software che colleghi la scheda audio al programma che permette la codifica delle varie tecniche appena citate e a tutti i modi digitali connessi. Questo software "donationware" si chiama VB-Audio Cable ed è scaricabile a questo indirizzo: <https://www.vb-audio.com/Cable/>

Virtual Audio Cable

È un prodotto software basato sul driver multimediale che consente all'utente di trasferire i flussi audio da un'applicazione all'altra. Nel nostro caso, ad esempio, se vogliamo ricevere i segnali ACARS degli aerei bisogna aver installato come già descritto, sdrsharp, VAC (Virtual Audio Cable), e uno dei tanti programmi di codifica tipo PlanePlotter. Poiché VAC è in grado di inviare un flusso audio tramite "cavo virtuale" l'altra applicazione corrispondente può ricevere questo digitalmente quindi non vi è alcuna perdita di qualità del suono/segnale. VAC è utile anche per registrare l'uscita audio di un'applicazione in tempo reale o per trasferire un flusso audio a un'altra applicazione in modo che possa elaborarla

Installazione

Una volta scaricato il file compressato, estraete tutti i file in una cartella e cliccate sul file applicazione corrispondente al vostro sistema operativo. Nel mio caso "VCABLE_Setupx64". Ad installazione terminata vi sarà chiesto di riavviare il sistema. Date l'OK e andiamo alla configurazione del programma cliccando in basso a destra sulla icona a forma di altoparlante. Selezionare con il tasto destro del mouse "Apri impostazioni audio" e cliccare con il tasto sinistro del mouse. Questa procedura è per gli utenti di windows10, per gli altri sistemi operativi cambierà soltanto qualche

dicitura. Scegliere il "dispositivo di output" CABLE INPUT (VB-Audio Virtual Cable). Cliccare a questo punto cliccare su "Livelli" e portare al massimo il livello e premere OK. Questo parametro varia a seconda delle prestazioni del vostro PC (fig. 1). Scorrete adesso sulla scheda impostazioni audio e cliccate su "scegli dispositivo input". Selezionare "Cable output" e premere "proprietà dispositivo" quindi "Ascolto".

Controllare i parametri con quelli riprodotti in figura 2, 3, 4, quindi "livelli e poi "avanzate".

La configurazione di VAC a questo punto è terminata. Non resta che andare sul vostro programma SDR preferito e configurarlo.

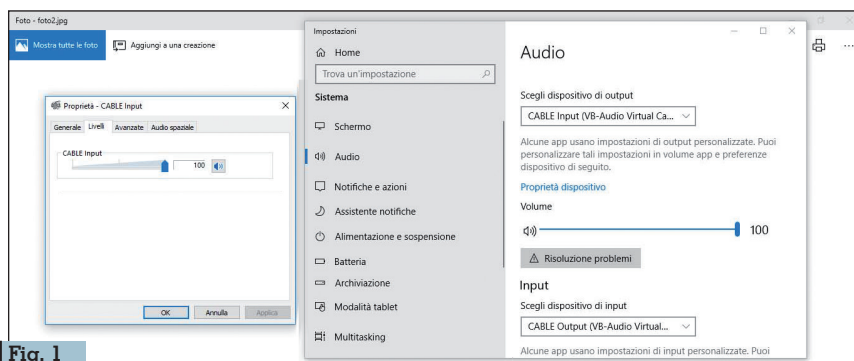


Fig. 1

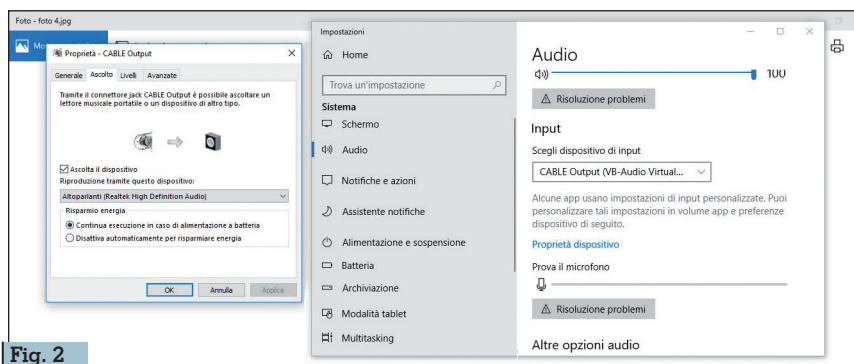


Fig. 2

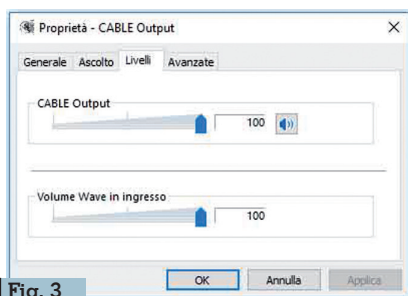


Fig. 3

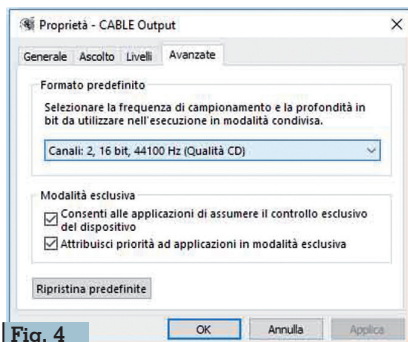


Fig. 4

Configurare SDR_Sharp (fig. 5)

#sdr è attualmente il programma più popolare e più utilizzato per gli utenti che usano le famose "chiavette/ricevitori" grazie alla sua facile configurazione ed utilizzo. A mio avviso la sua popolarità è dovuta anche al fatto che accetta i cosiddetti "plugins", che permettono la personalizzazione del programma gratuitamente. Facciamo a questo punto una panoramica delle funzioni principali del programma cosicché potrete intanto ricevere i primi segnali in attesa di una più completa guida. Per accedere alla schermata principale che vedete in foto 5 basta avviare il programma cliccando sul file "SDRSharp.exe". Scegliere come prima cosa il vostro device ovvero il ricevitore che avrete precedentemente installato cliccando su "Source". A questo punto cliccate sulla icona "configure menu" e settate i parametri in ugual modo per ricevere la banda VHF (fig. 6). Cliccate a questo punto su "close" e settare il plugin "Audio" a seconda delle vostre esigenze. Se dovette solo ascoltare le conversazioni lasciate la configurazione invariata. Se desiderate monitorare ad esempio i segnali AIS sulla banda marina, vi occorrerà un programma apposito e bisognerà cambiare l'impostazione Audio "output" scegliendo "MME Cable input VB Audio Virtual". Selezionare NFM e



Fig. 5

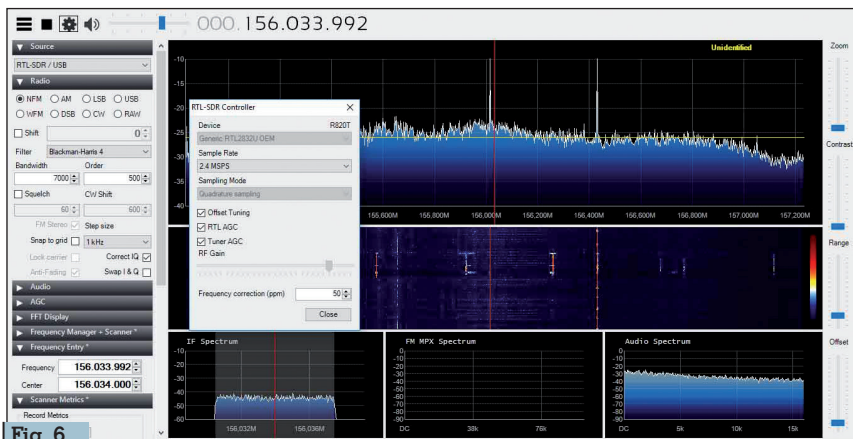


Fig. 6



Fig. 7

cliccare su start. Se tutto è andato per il verso giusto inizierete a ricevere i primi segnali.

SDR Sharp Plugin

Per quanto riguarda i plugin disponibili, in rete ne esistono parecchi e ne estendono la funzionalità a tal punto da essere considerati davvero indispensabili. Per installare un plugin è necessario copiare i file con estensione ".dll" nella cartella dove avete precedentemente copiato i file di SDRSharp. Fatto questo dovrete editare con il "blocco note" o un altro editor di testo, il file "plugins.xml" che si trova sempre nella stessa cartella. A questo punto copiate il testo "magic line" suggerito dall'autore. Ved. fig. 7.

Elenco di alcuni plugin

Elenchiamo qui di seguito un elenco di alcuni plugin prodotti da vari autori.

Frequency Manager + Scanner e Scanner Metrics e Frequency Entry Package: della serie tre in uno. Trasforma l'SDR in un vero e proprio scanner.

Fast Scanner scannerizza le frequenze al di sopra di una certa potenza.

Plugin DDE Consente ai programmi come Wxtrack di controllare la frequenza sul SDR.


SDRSharp Net Remote consente di controllare il programma da remoto attraverso una connessione internet.

Decoder TETRA: consente la decodifica delle emissioni in Tetra.

AUX VFO: è possibile sintonizzarsi contemporaneamente su più stazioni.

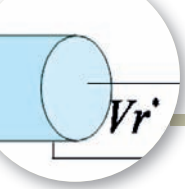IF Processor & Tracking Notch Filter Plugin: Possibilità di impostare filtri notch






Forse non tutti sanno che...

Esistono due tipi di adattamento

di Gianfranco I2VGO

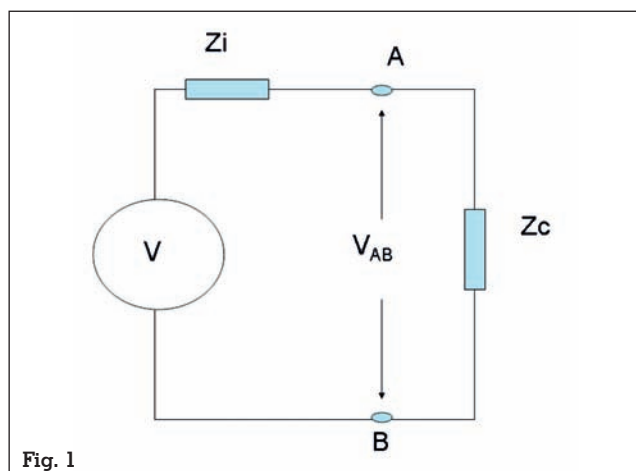Tutti i quadripoli di un sistema di telefonia e radio sono schematizzabili da un generatore equivalente terminato con il suo carico, figura 1. Z_i è l'impedenza interna del generatore o sorgente di tensione V (In elettrotecnica è la f.e.m., E). Z_c è l'impedenza del carico o utilizzatore.



È noto che se Z_i e Z_c sono equivalenti a delle resistenze R_i e R_c si ha il massimo trasferimento di potenza quando R_i è uguale a R_c .

Il valore della massima potenza trasferita è uguale a:

$$P = \frac{V^2}{4 \cdot R_c} = \text{watt} \quad (1)$$

Questo trasferimento di massima potenza è costante dalla tensione continua fino alla frequenza dove le componenti reattive non sono più trascurabili. È la condizione ideale che tutti cercano di ottenere: massima potenza trasferita, bande larghissime e nessuna distorsione, quando carico e sorgente sono entrambe resistive e di ugual valore.

La realtà, come tutti sappiamo, è che quasi sempre abbiamo a che fare con impedenze sia per Z_i che Z_c . In questo caso abbiamo due tipi di adattamento dal generatore al carico.

1) Adattamento energetico, trasferimento massima potenza dal generatore al carico, ma solo a banda stretta e presenza di distorsione lineare.

2) Adattamento di uniformità assenza di distorsione lineare in una larghissima banda di frequenza.

Adattamento energetico

Si ha adattamento energetico quando le impedenze Z_i e Z_c hanno uguali valori di resistenze e reattanze di segno opposto. Cioè se un'impedenza ha una reattanza capacitiva, l'altra deve essere induttiva dello stesso valore e viceversa. Annullamento delle reattanze

Per chi conosce i numeri complessi. Si ha adattamento energetico quando i moduli di Z_i e Z_c sono uguali e argomenti di segno opposto. **Si dice che Z_i e Z_c sono complesse coniugate.**

$$|Z_i| = |Z_c| \text{ e } \varphi_i = -\varphi_c \quad (2)$$

In questo caso e solo in queste condizioni si può estrarre dal carico la più alta, la massima, potenza possibile dal generatore ma solo per bande strette.

Non sono carichi adattati per il massimo trasferimento di potenza:

- Tutti gli apparati elettrici delle nostre case. Altrimenti avremmo tensioni a vuoto di 220 V e a carico 110 volt.
- Tutti gli oggetti elettrici all'interno delle autovetture.
- Tutti i dipoli, monopoli accorciati che hanno una frazione della resistenza di radiazione, R_r , del valore che avrebbero rispetto alla lunghezza fisica di risonanza e fatti risuonare con l'aggiunta di un'induttanza per compensare la reattanza capacitiva). Esempio. R antenna R_x di 10 ohm terminata su carico ricevitore di 50 ohm, si preleva un decimo della potenza rispetto a quella che avremmo ottenuto se avessimo adattato i 10 ohm verso i 50 ohm. **Spesso alcuni OM confondono il solo accordo (compensazione di parti reattive)** con l'adattamento energetico verso il carico (uguaglianza delle componenti resistive).

- Tutti gli ingressi di convertitori analogici e digitali ADC e Amplificatori audio in cui si vuole eliminare le distorsioni lineari (ampiezza fase) causate dall'adattamento energetico.

Perché quest'ultima affermazione? Se adatto per la massima potenza, distorce il segnale?

Sì, se la banda relativa è larga come gli spettri dell'audio o di modulazioni numeriche a larga banda: SDH, TV digitale/analogica, su terrestre / satellitare/ cablato (QAM, PSK, OFDM) che sono sensibili alle distorsioni di fase.

Dal modello di figura 1, con la teoria dei circuiti ricaviamo la seguente equazione

$$\frac{V}{V_{AB}} = \frac{Z_c + Z_i}{Z_c} = 1 + \frac{Z_i}{Z_c} \quad (3)$$

Osservate bene il rapporto Z_i/Z_c . Se riceviamo un segnale dal generatore a spettro molto largo, vogliamo ottenere che la V_{AB} ai capi del carico, Z_c , abbia la stessa "forma" (nel tempo e in frequenza) della tensione V fornita dal generatore.

Questo significa se la V del generatore è costituita da numerose onde complesse in un ampio spettro, le correnti, $I = V/(Z_i + Z_c)$ sul carico alle diverse frequenze devono produrre (attraversando Z_c) delle cadute di tensione tali che, sommate ricostruiscono esattamente una frazione della V applicata. Senza distorsione lineare di fase e ampiezza.

Non è possibile che ciò avvenga. Abbiamo stabilito che Z_i e Z_c devono essere complesse e coniugate cioè le parti immaginarie, si comportano come se fossero una reattanza induttiva e l'altra capacitiva. **Variando la frequenza, un'impedenza salirà di valore e l'altra diminuirà (o viceversa).**

Il rapporto V/V_{AB} dipenderà dalla frequenza. Le correnti varieranno al variare della frequenza. La "forma" del segnale, sul carico, non è più la stessa di quella del generatore. Abbiamo distorsione lineare (ampiezza e fase) tanto maggiore quanto maggiore è la parte reattiva delle impedenze e la larghezza di banda. Quando il carico è una impedenza l'adattamento che si ottiene è sempre selettivo. Antenne a onda stazionaria filari, fruste, Whip ecc vendute con un ROS costante in una vasta banda significa che all'interno hanno attenuatore.

Noi radioamatori riceviamo e trasmettiamo in una strettissima banda (a parte chi fa ATV). Le nostre modulazioni analogiche e digitali sono spettri stretti (CW, RTTY, PSK 31, MFSK). In pratica è come se lavorassimo quasi in regime sinusoidale e quindi non si ha distorsione per adattamento energetico. Anche quando si parla di ricevitori o preamplificatori a banda larga in realtà, sono amplificatori che hanno guadagno di potenza piatto su una banda larga, ma i segnali che entrano sono tutti strettissimi. Per vedere la risposta ampiezza verso frequenza entriamo con un tono sinusoidale costante in ampiezza e fatto variare di frequenza.

Abbiamo visto, all'inizio, che esiste un solo caso in cui è possibile avere massima potenza trasferita in una banda larghissima e senza distorsione lineare: quando carico e sorgente sono entrambe resistive e di valore uguale. Vedi Equazione (1)

Sono carichi adattati per il massimo trasferimento di potenza:

- 1 - Tutte le antenne TX connesse direttamente ai trasmettitori.
- 2 - Tutte le antenne TX connesse alle linee di salita.
- 3 - Tutti i ricevitori connessi direttamente all'antenna RX.
- 4 - Tutte le antenne RX connesse alla linea di discesa.
- 5 - Tutti i ricevitori verso le linee.

Gli adattamenti 3, 4 e 5 sono importantissimi se si vuole dare al ricevitore la massima potenza che l'antenna RX preleva dall'onda tramite la sua area di cattura ed ottenere il guadagno dello stesso modello d'antenna usata in TX¹. In trasmissione il guadagno dell'antenna non viene alterato per i disadattamenti 1 e 2.

Poiché i cosiddetti 50 o 75 ohm dei cavi coassiali (anche reali con perdita) sono pure resistenze (senza parte immaginaria) anche se chiamate impedenze, il tutto sarà **un perfetto adattamento energetico** se riusciamo ottenere, grazie a reti di adattamento e accordatura in una banda ristretta generatori e carichi resistivi. Attenzione anche se il fenomeno della riflessione non fosse esistito, per ottenere la massima potenza radiata e il guadagno di targa antenna in RX, si sarebbe dovuto adattare e accordare ugualmente.

6 - L'uscita degli amplificatori HI-FI dove si vuole fornire la massima potenza agli altoparlanti, ignorando le distorsioni.

7 - In generale tutti gli adattamenti energetici possibili tra i quadripoli all'interno degli apparati in cascata, attraversati da segnali elettrici.

Quindi nei sistemi Radio a largo spettro se non si riesce ad avere carichi e generatori resistivi a larga banda, si lascia la distorsione?

Assolutamente No! Si preferisce non prelevare la massima potenza trasmessa o ricevuta facendo un adattamento d'uniformità.

Adattamento d'uniformità

Osserviamo ancora il rapporto Z_i/Z_c della equazione (3).

Se imponiamo la condizione che $Z_i = Z_c$, sia come modulo sia come argomento (Non sono più complesse coniugate)

$$|Z_i| = |Z_c| \text{ e } \varphi_i = \varphi_c \quad (4)$$

Allora il rapporto Z_i / Z_c rimane sempre costante al variare della frequenza.

Si dice soddisfatta la condizione di adattamento di uniformità se il rapporto V/VAB , equazione (3), rimane costante al variare della frequenza.

Tutte le volte che l'approccio di progetto all'adattamento è basato sulla non distorsione lineare di uno spettro a larga banda si rinuncia volentieri di ottenere la potenza massima.

In genere l'adattamento d'uniformità si ottiene, riducendo o eliminando il più possibile i componenti reattivi. Cioè in una rappresentazione complessa delle impedenze ($R \pm jX$) ridurre il più possibile la parte immaginaria rispetto alla parte reale in modo che $Z_i = Z_c$ tendono a diventare $R_i = R_c$.

Un'ottima soluzione, quando è possibile, è quella di fare in modo che Z_i sia molto minore di Z_c cioè che Z_i tenda al valore zero. In questa situazione il generatore V diventa un ottimo generatore di tensione per cui la V a vuoto coincide con la tensione sul carico VAB e non si ha distorsione lineare e si ottiene un ottimo adattamento di uniformità a larghissima banda.

Ottimi generatori di tensione sono le uscite di emitter dei bipolari come l'emitter follower del circuito di adattamento attivo di tutte le antenne corte come la Miniwhip. Vedi figura 2.

La resistenza d'uscita dell'emitter follower ($T1$) uguale $= 26mV/I_e$.

Quindi minore di 1Ω per correnti maggiori di $26 mA$: un ottimo generatore di tensione per carichi di $50-75 \Omega$ e oltre. Il carico è la discesa in coassiale dal circuito attivo terminata dal ricevitore con R_{in} uguale a Z_o che essendo costante con la frequenza è una R_o . Si ricorda che:

Il ROS a monte di una linea è dipendente dal carico, ed è invece indipendente dal valore d'impedenza (Z_i) del generatore e da qualsiasi lunghezza del cavo con perdite trascurabili. Con perdite il Ros migliora, vedi appendice.

Inserire una resistenza in serie di 50 o 75Ω , all'uscita emitter follower per adattarsi all'ingresso cavo non porta nessun beneficio anzi si peggiora poiché si perdono $6 dB$ inutilmente.

Se il ricevitore ha un ROS ingresso $\leq 1,2$, riferito alla Z_o del cavo (50Ω), il segnale riflesso che ritorna al generatore è $21 dB$ minore del segnale

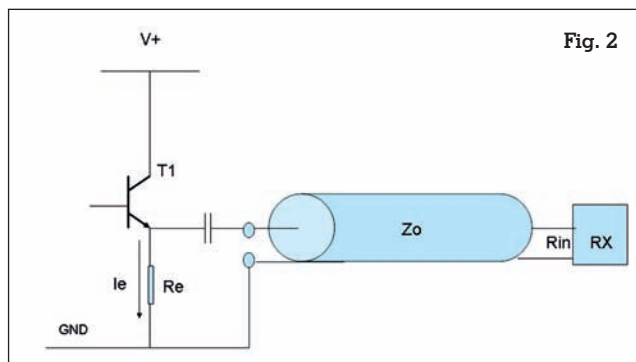


Fig. 2

diretto che entra nel carico: Possiamo in pratica affermare che $R_{in} = R_o$.

Le equazioni o le tabelle di corrispondenza tra ROS e Attenuazione di riflessione, diffuso nel mondo come "Return Loss", RL, si trovano facilmente nel WEB. Un radioamatore dovrebbe avere in mente almeno gli ordini di grandezza dei seguenti valori di ROS:

ROS	Return Loss in dB.
1,1	-26,5
1,2	-21
1,3	-17,5
1,4	-15,5
1,5	-14
2	-9,5

La comodità di ragionare in attenuazione di riflessione, invece che con il ROS, è enorme. Semplifica e fa comprendere molte cose.

Ad esempio se il cavo a una determinata frequenza ha un'attenuazione di $-3 dB$, il Return Loss ingresso della linea migliora di $6 dB$: **due volte la perdita del cavo**. Vedi dimostrazione in Appendice.

Ammettiamo che l' RX abbia un ROS di 2 che corrisponde a $-9,5 dB$ di RL, all'ingresso linea avremo un Return Loss di $-9,5 + (-3 \cdot 2) = -15,5 dB$.

il ROS è migliorato da 2 a $1,4$. Vedi tabella.

Un altro scenario dove è indispensabile l'adattamento di uniformità e si usano generatori di tensione, sono gli ingressi alta impedenza dei convertitori analogico/digitale (ADC). Essi sono preceduti da dedicati driver che mantengono la caratteristica di ottimi generatori di tensione fino alla frequenza di campionamento. Non ci sono altre soluzioni per ottenere un perfetto adattamento di uniformità per una banda larghissima come l'ingresso ADC usato su un SDR HF dalle VLF fino ai $50 MHz$.

Appendice

Adattamento di una linea mediante attenuatore

Poniamo di avere una linea con resistenza caratteristica $= R_o$ terminata a valle da un R_c diversa da R_o . Definiamo con V_i il segnale incidente, diretto e con V_r il segnale riflesso. Il coefficiente di riflessione Γ è dato da:

$$\Gamma = \frac{V_r}{V_i} = \frac{R - R_o}{R + R_o} \quad (5)$$

Interponendo fra linea e carico un attenuatore (oppure è la perdita del cavo) si riduce la riflessione.


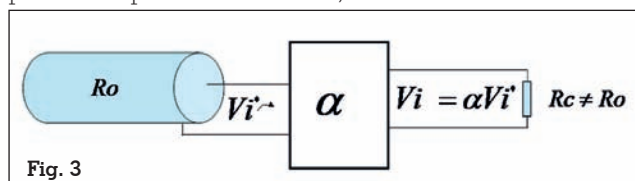


Fig. 3

La tensione V_i^* che transita nella linea, passa

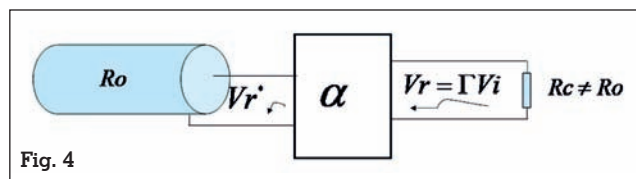nell'attenuatore e viene attenuata α volte, per cui esce dall'attenuatore una tensione $V_i = \alpha V_i^*$, poiché R è diversa da R_o si ha riflessione $V_r = \Gamma V_i$.



La V_r attraversando l'attenuatore verrà attenuata e si avrà: $V_r^* = \alpha V_r$

Il coefficiente di riflessione a monte dell'attenuatore vale:

$$\Gamma^* = \frac{V_r^*}{V_i^*} = \frac{\alpha V_r}{V_i^*} = \frac{\alpha \cdot \Gamma V_i}{V_i^*} = \alpha^2 \Gamma \quad (6)$$

In scala lineare, il coefficiente di riflessione, Γ , a monte dell'attenuatore vale α^2 volte il coefficiente di riflessione, a valle dell'attenuatore.

È molto comodo esprimere il coefficiente di riflessione in deciBel che prende il nome di attenuazione di riflessione, **Return Loss**: abbreviato RL.

$$|\Gamma|_{dB} = 20 \log_{10} |\Gamma|$$

Il Return Loss non è altro che il coefficiente di riflessione espresso in **dB**.

In soldoni è il valore dell'attenuazione dell'onda riflessa rispetto l'onda diretta.

$$|\Gamma|_{dB} = RL$$

Il modulo di Γ è un numero sempre ≤ 1 poiché la tensione riflessa non può mai essere maggiore della tensione incidente (Vedi equazione 5) quindi il Return Loss sono dB sempre negativi.

In scala logaritmica l'equazione (6) diventa:

$$(\Gamma^*)_{dB} = (\Gamma)_{dB} + 2 \cdot (\alpha)_{dB} \quad (7)$$

Con un attenuatore di α dB, il Return Loss a monte della linea aumenta di 2α dB.

Esercizio.

Una linea è terminata su un carico Z_c da una riflessione di -10dB si vuole portare l'adattamento a -20 dB mediante l'inserzione di un attenuatore. Di quanto si deve attenuare?

Dalla espressione 7 si ricava:

$$\alpha_{dB} = \frac{-20 - (-10)}{2} = -5$$

Occorre un attenuatore di 5 dB.

Note

1) Vedi articolo "Area di cattura, direttività e reciprocità" Rke 11/2017 di Gianfranco I2VGO.

2) Come sono state ricavate le equazioni del Coefficiente di riflessione e del Return loss si trova su Rke 11/2011 "Linee di trasmissione" di Gianfranco I2VGO.



41° FIERA REGIONALE DELL'ELETTRONICA

SCANDIANO - 15/16 FEBBRAIO 2020

(REGGIO EMILIA) CENTRO FIERISTICO





COMUNE DI
SCANDIANO
ASSESSORATO
CITTÀ ATTIVA

AREA NUOVE TECNOLOGIE

REALTÀ VIRTUALE
REALTÀ AUMENTATA
MOBILITÀ ELETTRICA
DRONI-STAMPA 3D

CONFERENZE E PROVE PRATICHE

MERCATINO DELLE PULCI RADIOAMATORIALI TELEFONIA-COMPONENTISTICA COMPUTER-HI-FI-RADIANTISMO	INGRESSO: 5€ GRATUITO DISABILI E RAGAZZI FINO A 14 ANNI INFO: 0522/764302-857436 WWW.FIERADISCANDIANO.IT	ORARI: SAB 15 FEB: 09-18:30 DOM 16 FEB: 09-18
---	---	---

RFT SEG 100D e dintorni

Procedure e consigli per la rimessa in funzione

Seconda parte

di Gian Michele Sbalzo IW1GAK

Eccitatore ESS100

Elemento cuore del sistema; opera in ricezione e trasmissione con frequenze da 1,6 a 11,9 MHz suddivise in cinque bande selezionate in maniera automatica.

- Banda I 1,600 - 2,299 MHz
- Banda II 2,300 - 3,499 MHz
- Banda III 3,500 - 5,299 MHz
- Banda IV 5,300 - 7,999 MHz
- Banda V 8,000 - 11,999 MHz (questa banda è inserita dalla logica quando le altre non sono selezionate).

Potenza in uscita 100 mW modi SSB -DSB -CW-RTTY. La ricezione è ottima grazie ai quattro filtri meccanici a 200 kHz installati.

Per ottenerne il funzionamento alimentare a + 22 V il pin G-H-I del connettore multiplo frontale. La ricezione non è ottimale non essendo connesso LLV100 che accorda in maniera passiva il ricevitore.

Se non adottate il microfono originale a bassa impedenza installate una resistenza da 2,2 kohm tra i pin E e D del connettore microfonico per evitare l'effetto "modula-non modula".

Verificare il porta-fusibile F1001 da 0,5 A alimentazione a 22V dell'inverter a 5V; disossidare con un pennellino in acciaio; serrare le lamelle; installare un fusibile sporcandolo con grasso all'argento; verificate annualmente la resistenza.

Scheda Selektor installata nel porta-scheda verticale destro:

sfilare ed aprire gli schermi; i progettisti di scuola tedesca hanno previsto sull'ingresso del ricevitore prima dei filtri di banda una lampada ed un fusibile non facendo i conti con l'ossidazione. Dissaldare i supporti a lamella della lampada ed il porta-fusibile H1 ed F1; saldate quattro pin a lamella; saldate direttamente la lampada sui pin ed installate un piccolo fusibile da circuito stampato 20 mA o meno; richiudete e dimenticate. Fulmine permettendo...

Le tensioni presenti sono le seguenti:

- + 22 V da alimentazione esterna.
- + 5 V alimentazione logica TTL proveniente dall'inverter cod. 1444.005 - 01190 (verificare con oscilloscopio su Fi902 il ripple: un condensatore da 1000 μ F 15V tra il positivo e massa non guasta).
- + 16,5 V alimentazione presente sull'integrato X311 MAA723: questa tensione risulta basilare per il funzionamento del sistema VCO.

Il relè ricezione trasmissione RS 541 a 24V (ne abbiamo precedentemente parlato) rimane un punto critico anche nello smontaggio; in mancanza dell'originale potete sostituirlo con l'ermetico aeronautico Clare 26,5 V.

Nota

Esiste una modifica partorita da radioamatori tedeschi per esten-


dere o meglio spostare la gamma di lavoro sui 14 MHz inserendo un paio di integrati posticci sulla logica di selezione frequenza ed intervenire sul VCO.


Mi è capitato un apparecchio sul quale sono state fatte queste modifiche: ho provveduto ad eliminare le "porcate" ed a riportare il sintetizzatore come da originale. Purtroppo bisogna intervenire sul VCO aggiungendo alla bobina oscillatrice SP401 due spire eliminate dalla modifica; sistemate e ricoprite con vernice isolante.

Successivamente vi descrivo come portare la frequenza dell'apparecchio da 1,6 a 15 MHz con sintonia continua apportando una piccola modifica all'apparecchio.

Ricambi consigliati: relè e selettori come precedentemente indicato e qualche integrato MA3005 -MAA723 (sono attualmente reperibili a basso prezzo).

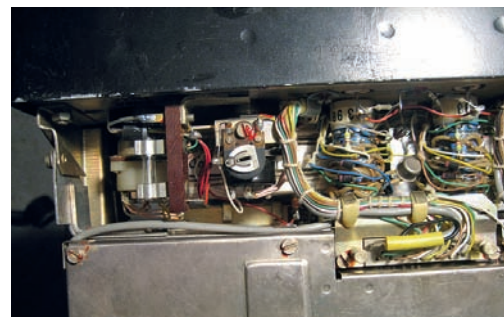ESS100 fusibile alimentazione 22V in zona frontale.




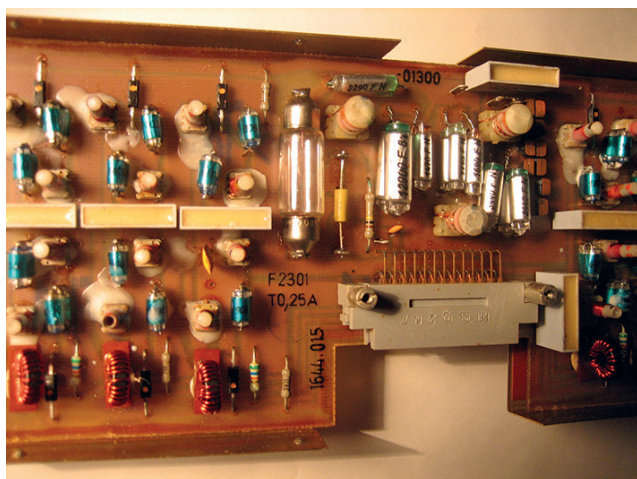


ESS100 scheda Selektor lampada e fusibile su antenna dopo saldature.



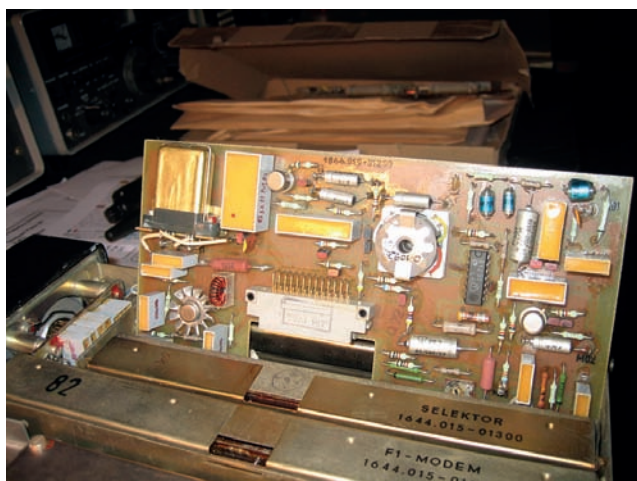ESS100 Scheda con relè selezione antenna.



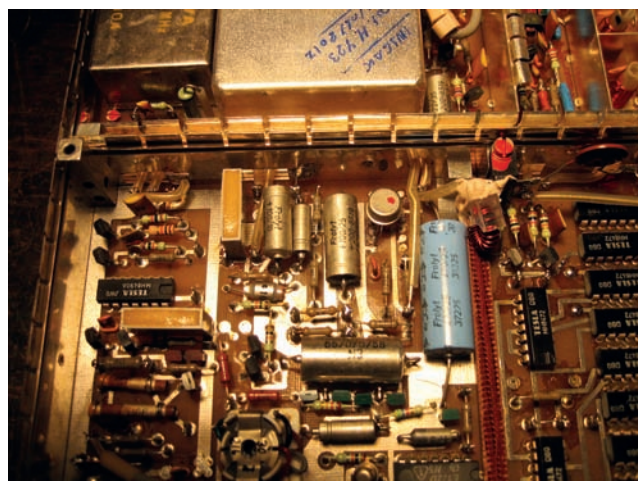ESS100 relè selezione RTX saldato direttamente allo stampato.



ESS100 stabilizzatore di tensione per VCO.

Amplificatore ed accordatore LLV100

Un neofita che è vissuto a cineserie la prima volta che apre un VLL100 o un AAG100 apprende che cosa è la vera radiotecnica: sono apparecchi molto ben realizzati ma se manomessi creano dei problemi per la riparazione. Il finale di potenza è ben dimensionato e non ho riscontrato anomalie durante la verifica funzionale. Il relè ermetico zoccolato K01 è del tipo 6/22 a 8V (il 9/33 funziona lo stesso). I 30-100 W o più in antenna li trovate su tutte le bande sempre senza inconvenienti. Se la logica di accordo ha un difetto o peggio ancora è stata manomessa le cose diventano problematiche; si prova a ripararlo ma la tipologia di funzionamento

impulsivo non aiuta la ricerca. Se il difetto persiste o come nel mio caso danneggia le schede di logica procedere con l'acquisto di un altro LLV 100 che ci fornirà anche i ricambi; valore una cinquantina di euro, trovando il giusto fornitore ...

Il difetto ricorrente è il blocco o mancato accordo con l'accensione del LED rosso sull' ESS100.

Accordatore esterno AAG100

Questa unità provvede all'accordo automatico di antenne verticali o filari; viene installata nelle immediate vicinanze della stessa antenna; per le connessioni vengono forniti un cavo con connettore multipolare con lunghezza 25 m ed un cavo schermato della stessa lunghezza con connet-

tori tipo N.


Questa unità non è necessaria quando si utilizza una antenna accordata come in uso in stazione.

La possiedo ma non ho avuto modo di testarla. Un suggerimento: l'accordatore AAG100 acquistatelo solamente dopo averlo verificato, internamente. Potreste trovarvi con un blocco di ruggine.

Nota di utilizzo

La stazione SEG100D non può essere utilizzata con un accordatore automatico che non sia un proprio accessorio.

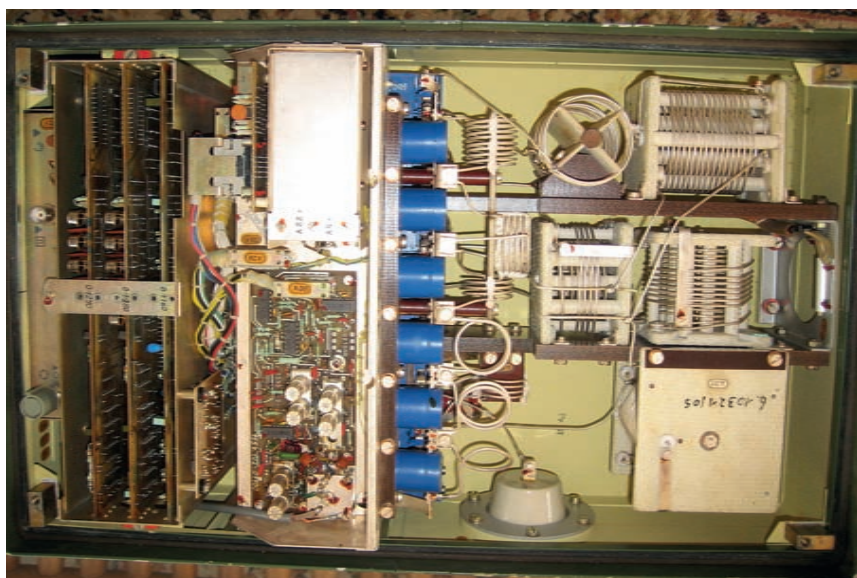Esempio, l'antenna che utilizzo su questa stazione è una long wire di 50 metri connessa ad un accordatore a T auto-costruito, dotato di comandi manuali situa-



AAG100 accordatore esterno vista interna.

ti in stazione. L'antenna viene pre-sintonizzata con un analizzatore di antenna a 50 ohm sulla frequenza da utilizzare trovando il miglior rapporto di ROS con la variazione delle tre componenti dell'accordatore.

Successivamente si esclude l'analizzatore d'antenna e si inserisce il SEG100 senza modificare gli accordi: LLV 100 provvede ad adeguare automaticamente il trasmettitore all'antenna.

Successivamente, dotando l'accordatore con indicatori digitali di posizione per i due variabili e l'induttanza, ho realizzato una tabella per effettuare l'accordo senza utilizzare l'analizzatore di antenna.

Anche il loop magnetico dotato

di accordo e di filtro RF (3+3 spire cavo su T300 rosso) funziona egregiamente dopo il pre-accordo di sintonia.

Accessori di stazione

Nell'articolo di William They vengono citati accessori come la tastiera MG80 per CW alta velocità e MG80M per RTTY criptato, connesse a stampante F2000. Successivamente sul mercato apparvero delle unità denominate FMA FMB per interfacciamento a linee telefoniche, comunque non necessarie all'uso amatoriale.

Senza manomettere le apparecchiature ho realizzato un paio di



Dispositivo di chiamata autocostruito.

accessori auto-costruiti da integrare con l'apparecchiatura.

Unità di chiamata automatica, permette di selezionare ed inviare due messaggi pre-registrati in maniera automatica, intervallati da attesa per l'ascolto ed eventuale risposta; con l'azione del PTT il sistema si disattiva.

Decoder per RTTY e CW, avendo a disposizione una telescrivente Siemens T100 ho deciso di assemblare in un contenitore tipo SEG un decoder RTTY precedentemente acquistato come ricambio tipo MSK10B Minix, un decoder per CW di IT9JGX Vedi R.R n.2 -2017 (le cineserie non sono adatte alla ricezione via radio), un indicatore X-Y con tubo DG7-32 vedi Rke n.10-1985, alimentatori necessari ed uno S-meter sul segnale BF.

Decoder RTTY e CW vista interna.



ESL-EST100 unità autocostruite con eccitatore ESS10.



Per chi si lamenta del trotterellare festoso dei relè in fase di accordo deve sentire lo sferragliare della telescrivente quando riceve... Per il test sintonizzare alcune stazioni meteo navali che trasmettono per tutta la giornata 7646 kHz 7456 kHz 10100 kHz.

Varianti sul tema

Un radio amatore DL7AWL ha modificato pesantemente un eccitatore ESS100 introducendo un VFO DDS ottenendo una sintonia continua con selezione di banda automatica portando la banda operativa da 1,6 a 15 MHz. Un lavoro ben fatto. (Mi chiedo se ne vale la pena smembrare un apparecchio che rappresenta un qualcosa del passato che è scomparso. Sono finiti i tempi in cui si modificava il BC603 per ricevere la modulazione AM e restringere la banda MF: un RTX fino a 30 MHz a transistor con 100W costa meno che una stazione SEG 100D completa). La cosa risulta diversa se l'eccitatore subisce una piccola modifica con l'inserimento di un micro relè sul segnale RF proveniente dal sintetizzatore e diretto al mixer ed il cablaggio di tre conduttori sui pin non utilizzati del connettore multiplo i segnali sono i seguenti: + 22 V abilitazione VFO esterno (pin R), 29,8 a 43,2 MHz RF (pin T), per massa (pin S) valore RF 200 mV su carico 50 ohm. Così facendo l'apparecchio resta intercambiabile con quelli standard e non si altera il progetto originale. L'ESS100 è stato acquistato come non funzionante per il recupero dei materiali ma alla fine fu riparato e successivamente pensai di sfruttarlo inserendolo in una apparecchiatura auto-costruita che simulava le unità proprie del SEG.

In foto potete vedere le unità ESL-EST 100 che compongono un RTX che opera SSB sulle seguenti bande:

1,6 a 15 MHz	20-80 W
28 a 30 MHz	20 W
50 MHz	20 W
70 MHz	20W
144 MHz	20W
432 MHz	80W

Procedura smontaggio manopole a calettatore conico

Detta procedura risulta necessaria per lo smontaggio di manopole a calettatore conico di costruzione RFT, Philips, Elmi. Le manopole costruite nell'Est hanno l'insero della manopola ed il calettatore conico realizzato in ferro nichelato e passivato: tendono quindi a gripparsi per via dell'ossido che si forma; analogo problema della porta fusibili.

Non tentate di svitare la vite del calettatore sforzando sul potenziometro o sul selettore a fondo corsa: lo danneggiate.



Attrezzatura necessaria:

- Taglierino piccolo.
- Pinza a pappagallo piccola.
- Cacciavite a lama 5x0.8.
- Vite M4x20 con terminazione filetto a punta.
- Uno straccetto.
- Grasso di buona qualità e del WD40.


Come fare

Posizionare il selettore o potenziometro a metà corsa. Con la punta del taglierino asportare il tappo frontale della manopola. Spruzzate del WD 40 sulla vite frontale attendete qualche minuto. Avvolgete lo straccetto attorno alla manopola e tenerla bloccata con la pinza a pappagallo senza rovinare l'eventuale indice. Svitare la vite centrale senza far ruotare la manopola. Svitare totalmente la vite, spruzzare una goccia di WD40 nel foro. Ingrassare la vite M4x20 e avvitare nel foro tenendo sempre bloccata la manopola a metà corsa; avvitare la vite di estrazione sino in fondo; se lo sforzo è esagerato svitare ed irrorare con WD40, attendere alcuni minuti e ripetere l'operazione. La manopola ed il blocco conico si sfilano, pulire le varie parti ed ingrassare. Riassemblare la manopola come originale serrandola con straccetto e pinza. Se la manopola non è mai stata smontata, considerando gli ossidi che si formano sulle zincature, questo è l'unico modo per salvarla senza danneggiare i restanti componenti.

In questo articolo non dilungo su tale autocostruzione, mi limito a dare suggerimenti per quelli che vogliono abbinare un VFO di nuova generazione all'ESS100.

Attuare la selezione del tipo di sintonia decadica originale o VFO; il primo selettore decadico identifica la banda operativa anche per il VFO:

2 MHz banda I	(out su pin f)	Filtro DDS 29,8-35,5 MHz
3 MHz banda II	(out su pin g)	Filtro DDS 30,5-31,7 MHz
4 MHz Banda III	(out su pin h)	Filtro DDS 31,7-33,5 MHz
5 MHz Banda IV	(out su pin j)	Filtro DDS 33,5-36,2 MHz
9 MHz Banda V	(quando out altre bande non presenti)	Filtro DDS 36,2-43,2 MHz

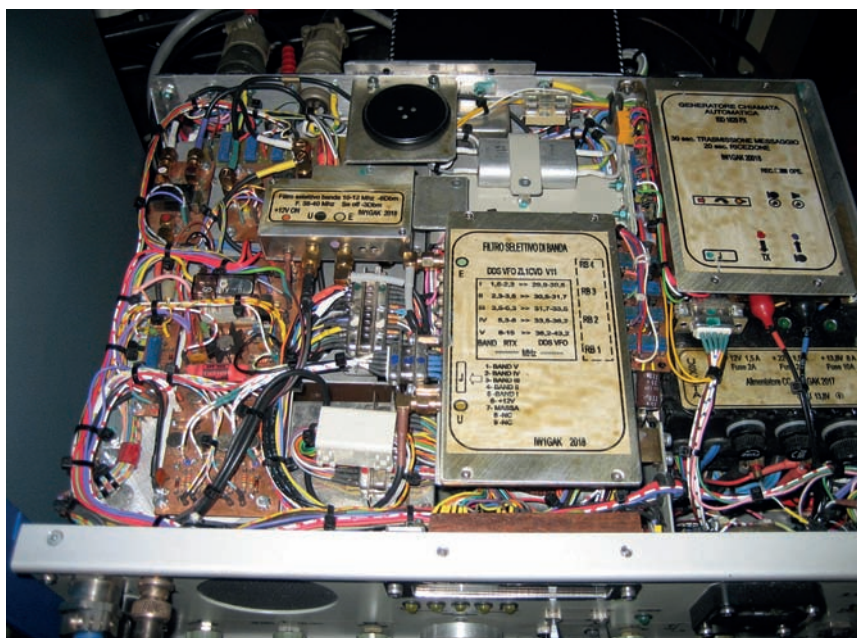

ESL100 vista interna zona filtri di banda per DDS

Ho utilizzato un VFO DDS che avevo nel cassetto prodotto da ZL1CVD versione VII programmato per escursione da 29,7 a 43,2 MHz. Come per tutti i DDS esistono problemi di spurie e li-

nearità della RF in uscita. Vista la selezione in bande ho previsto cinque filtri accordati a tre celle completi di attenuatore regolabile in uscita RF per garantire 230 mV su ogni selezione; non si ap-

prezzano differenze di sorta in ricezione utilizzando le due tipologie Sintetizzatore o DDS.

I filtri di banda sono stati realizzati utilizzando bobine con accordo 30/60 MHz selezionando i condensatori necessari; per la taratura utilizzare uno sweep o l'analizzatore di spettro con tracking: lo Swop 4 R&S è l'ideale.

Per concludere

Utilizzando il SEG100D per effettuare dei QSO ho coniato un motto "se lo senti lo puoi collegare": la ricezione grazie ai filtri meccanici è ottima e la potenza di 100W è sufficiente, propagazione permettendo.

Visto il carattere militare dell'apparecchio non esistono regolazioni di sorta sulla modulazione vale il motto dei radioamatori classe Old Men "l'importante è sentirci".

Alla prossima.



RADIO-line

è lieta di presentare il nuovo

AOR AR-5700D

Ricevitore analogico-digitale ad alte prestazioni

ampio spettro in ricezione da 9kHz a 3,7GHz, monitoraggio, decodifica vocale, registrazione e riproduzione del segnale a banda larga!

- 5 VFO e 2000 memorie in 40 banchi da 50 locazioni ciascuno, con un canale prioritario
- Elaborazione del segnale digitale
- Front-end analogico ad alte prestazioni
- Oscillatore locale DDS
- Uscita IF
- Uscita I / Q digitale
- Riferimento di frequenza ad alta precisione
- Analizzatore FFT
- Demodulazione video
- Monitoraggio simultaneo: ricezione a 2 bande, ricezione offset, tripla ricezione
- Slot per scheda SD
- Uscita I / Q analogica 12kHz
- Campionamento diretto HF
- Step di frequenza: da 1 Hz a 999.999kHz
- Filtri IF: 200Hz, 500Hz, 1kHz, 3kHz, 6kHz, 15kHz, 30kHz, 100kHz, 200kHz
- Elevata potenza audio >1.5W su 8Ω
- 2 connettori d'antenna N



Modi digitali:

TETRA

DMR

MXDN

D-STAR

DPMR

APCO-25

YAESU C-4FM

ALINCO

D-CR

oltre alle modulazioni analogiche FM, FM-Stereo, AM sincrona, LSB/USB, CW, FM-video


Il ricevitore AR-5700D è fornito completo di: adattatore di alimentazione a 220Vac, scheda SD, 2 cavi USB e chiave di licenza AR-IQ III, oltre al manuale d'uso in inglese, manuale in italiano e garanzia RADIO-line di 3 anni.

Importatore & Distributore ufficiale per l'Italia dei marchi: DIAMOND, AOR, UNIDEN, NISSEI, ADONIS

Maggiori informazioni sul ns. sito www.radio-line.it

Importatore e distributore esclusivo per l'Italia:
RADIO-line snc
radio telecommunication
di Davide e Fabrizio Avancini

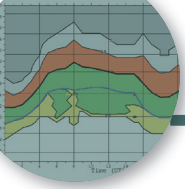
Via Manzoni 43 -
26867 Somaglia (LO)
Tel. 335.62.00.693 -
e-mail: vendite@radio-line.it









Previsioni ionosferiche di febbraio

Legenda:

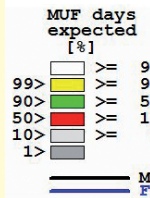MUF = Frequenza MEDIA della Daily-MUF nel 50% dei giorni del mese
FOT = Frequenza MINIMA della Daily-MUF nel 90% dei giorni del mese.



di Fabio Bonucci, IK0IXI (KF1B)

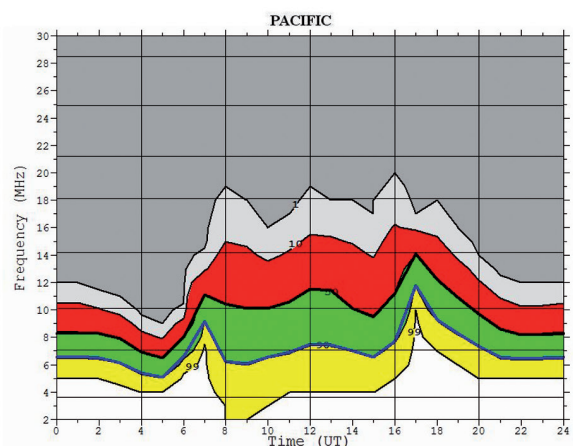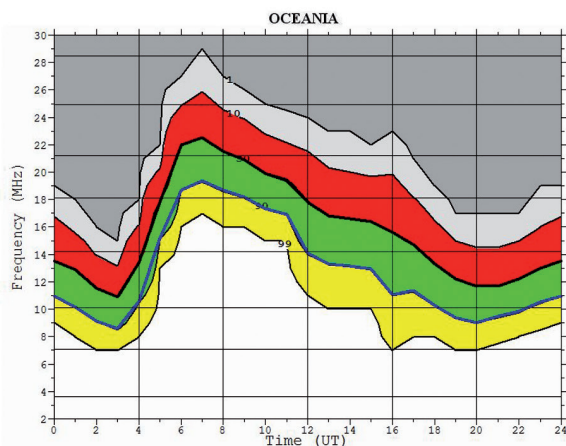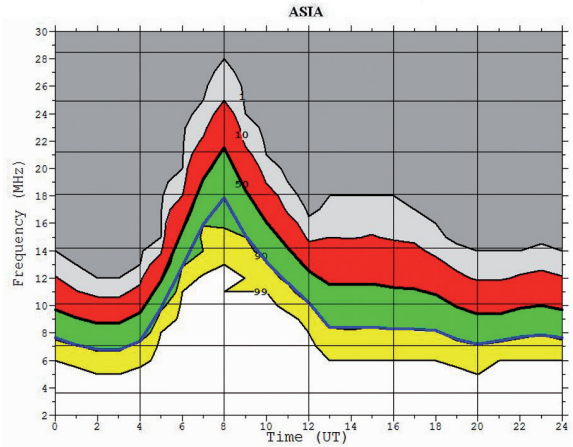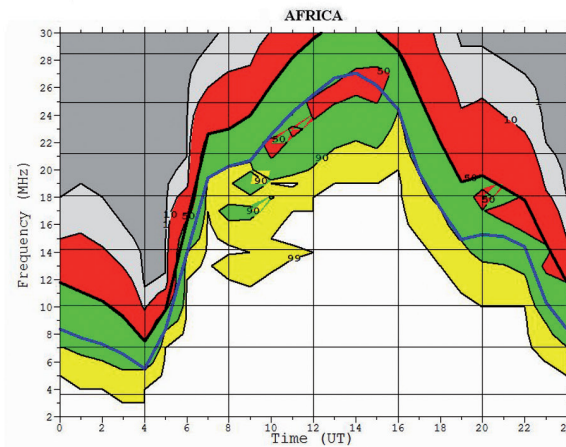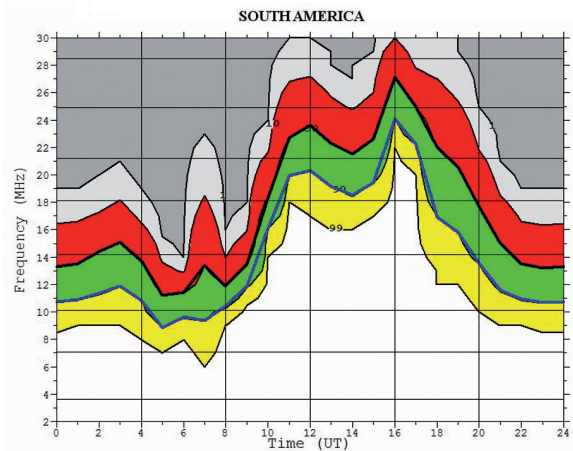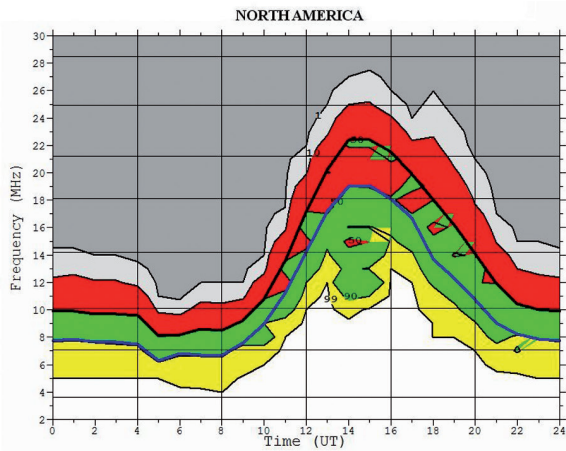

OKM1:

un beacon in 160 m

di Roberto Perotti IW2EVK

La storia del beacon OKØEV inizia nel 1998. L'assenza di un segnale permanente nella banda di 160 m, specialmente nelle ore diurne, ha portato alla creazione di un trasmettitore appositamente costruito da 100 W a 1.845 kHz e situato nella periferia sud di Praga.

L'antenna era un palo militare surplus di 15 m di altezza con carico capacitivo per permettere una migliore distribuzione di corrente trattandosi di un'antenna corta rispetto alla frequenza in uso. Nello stesso anno un palo tubolare di 25 metri di altezza fu completato con un carico capacitivo e corde di tiranteria per migliorare la zona di copertura. L'antenna era cablata come unipolo piegato (antenna a sottana, tipicamente usata dalle broadcasting in onda media). Nel maggio 1999 è stato creato un programma CWbeac (in DOS) per controllare simultaneamente fino a due beacon. Le operazioni sono state fornite alternativamente dai

trasmettitori RS41 (100W) e KN1 (1kW). Ambedue i trasmettitori erano di tipo surplus, provenienti dall'esercito Ceco e progettate e realizzate intorno agli anni 60 del secolo scorso.

Successivamente, i trasmettitori KN1 sono stati scartati e la potenza del beacon è stata regolata a 100 watt all'antenna.

Il 1° gennaio 2003, la frequenza è stata modificata dall'originale da 1.845 kHz a 1.854 kHz.

Il trasmettitore è su questa frequenza da quella data sino ad oggi. Il vantaggio della nuova frequenza è la divisibilità per nove. Questo fatto ha permesso l'uso del sintetizzatore SRS31 come fonte di segnale altamente stabile. Il sintetizzatore ha generato una frequenza di 927 kHz che è stata moltiplicata per 4, divisa per 2, filtrata e portata all'ingresso del tubo di eccitazione RS41. L'accuratezza della frequenza è stata aumentata vincolando il sintetizzatore alla frequenza campione DCF77 trasmessa in VLF. Con questa configurazione il beacon ha funzionato per dieci anni.


La data di svolta è stata nel 2016. Le vecchie radio surplus RS41 hanno mostrato un certo numero di difetti e sono state sostituite da un moderno trasmettitore STV01. Nello stesso anno vi è stato il trasferimento del trasmettitore al centro di radiocomunicazio-

Vista dell'antenna

ne Stžžery ristrutturato nella Boemia orientale. Il beacon è collegato a un'antenna a onde medie costituita da un montante tubolare alto 60 m.

L'antenna è configurata come unipolo piegato ed è comune al beacon ed alla stazione Radio Dechovka (5 kW) tramite un circuito a L realizzato con accordatore SAD1 della Tesla radio e una trappola di blocco per la frequenza di 792 kHz realizzando un vero e proprio duplexer.

Foto di una qsl inviata

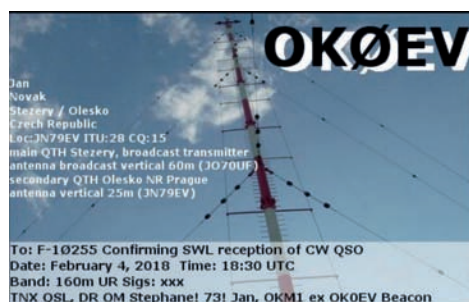



Il trasmettitore SRV 01 TR.



Il vecchio trasmettitore RS 41 (a sinistra, a destra il suo ricevitore) in una stazione OM.

Oltre a questo cambiamento significativo di antenna, la funzione del PC del beacon è stata rivista. La sessione originale che indica solo l'ID, la posizione e i dati tecnici del trasmettitore è sembrata essere completamente inadeguata viste le nuove possibilità fornite dai PC moderni. Il Beacon riceve un nuovo SW (Linux) e un nuovo software dedicato. Oltre ai normali dati come ID, posizione e dati tecnici ora si trasmettono i dati sullo stato della ionosfera ogni 15 minuti ricevuti da ionosonde del tipo Prhho-nice.

Un altro vantaggio del nuovo software è la trasmissione di una for-

mazione di gruppi di cinque cifre in tre velocità adatte per chi vuole apprendere il CW in radio. Le lezioni sono due in ogni ora e la correttezza di un telegramma ricevuto può essere verificata immediatamente dopo la trasmissione, basta controllare il sito web del beacon. L'ultima modifica è la transizione del beacon da modalità amatoriale alla modalità di servizio fissa a scopo scientifico, che è accompagnata da una modifica del callsign a OKM1.

L'ascolto è consigliato al mattino e alle ore serali, considerando però che l'operatività non è H24, ma solo durante il giorno. Ovviamente chi è dotato di stazioni performanti nelle bande basse non avrà particolari problemi, ma anche gli ascoltatori che usano mezzi più semplici con un po' di attenzione potranno avere la

loro soddisfazione. Le QSL sono ricambiate con i vari modi attuali, compreso e-QSL e di solito arrivano abbastanza velocemente, considerato che non si tratta di una stazione DX o sponsorizzata.



Bertoncelli

by IK4HLV



Apparati e accessori HAM Radio, Civili e CB

Icom, Yaesu, Kenwood, Midland,

Anytone, RigExpert, Sirio

www.bertoncellisas.it - info@bertoncellisas.it

059 783074 - P. Sassatelli 18 - Spilamberto - Modena

Whatsapp 3270590000 - Facebook IK4HLV by Bertoncelli SAS



Segnali dalla stratosfera

Conosciamo meglio le radiosonde per uso meteorologico

Parte prima

di Andrea Marmai IV3BLP

Sono leggere, piccole, efficienti. Solcano i cieli di tutta Europa trascinata da un pallone e nel loro breve ciclo di lavoro impegnano lo spettro elettromagnetico sulle frequenze a loro dedicate inviando dati meteo. Sono le radiosonde che ogni giorno ad ore prestabilite vengono lanciate da basi poste sul territorio europeo e raggiungono l'alta atmosfera. Il loro volo viene seguito via radio non solo da chi fa un uso professionale di dati meteo, ma anche da numerosi appassionati di meteorologia e radioamatori che si dilettano a recuperarle una volta ritornate a terra. Tra questi OM ci sono Roberto IV3SRD, Matteo IV3HQC e Riccardo IV3CVN.

Si sono presentati al 48° Meeting Alpe Adria organizzato dalla sezione ARI di Udine, sabato 20 ottobre 2019 a Villa Manin di Passariano (UD), distribuendo agli OM presenti le numerose sonde da loro recuperate, e hanno suscitato molta curiosità. La loro relazione al convegno verteva proprio sulle caratteristiche di questi apparati trasmettenti, sul loro impiego e sulle possibilità tecni-

che di riutilizzo amatoriale dei circuiti di trasmissione.

La sonda da vicino

La sonda che viene maggiormente usata in ambito europeo è costruita dalla finlandese Vaisala,

una azienda che ha una lunga tradizione nella costruzione di apparati professionali per la meteorologia. Il modello è l'RS41-SG (vedi foto 2), le caratteristiche si trovano facilmente in rete. Alimentata da due batterie AA al litio, dotata di GPS e di un microcontrollore della ST che raccoglie i dati dei sensori ed elabora i segnali

da trasferire, la radiosonda trasmette nel range assegnato a questo servizio e cioè da 400 a 406 MHz in accordo alla normativa ETSI 302 054. Ogni stazione di lancio può impostarla da 400,15 a 405,99 MHz a passi di 10 kHz; in particolare quelle lanciate dall'aeroporto militare di Rivolto presso Udine trasmettono a 404 MHz, quelle lanciate da Linate a 404,8 MHz. Con la sua potenza RF di minimo 60 mW riesce a far sentire il suo segnale in un raggio di 300 km con modulazione GFSK a 4800 bps; I dati, trasmessi a ritmo di un frame al secondo, contengono i valori di temperatura in °C, rilevata da una sonda al platino, e di umidità relativa, rilevata da una sonda costituita da

Foto 1 - Sonda attaccata a rocchetto e paracadute.



un condensatore a film sottile; la pressione in hPa, la velocità di salita in m/s, la velocità all'aria nonché la direzione vengono calcolati attraverso i dati del GPS. Alcune sonde possono però essere dotate di sonde supplementari quali barometro o misuratore di ozono. Ovviamente le caratteristiche dei sensori sono eccellenti: se si pensa che la velocità di salita di circa 5m/s porta la sonda ad attraversare strati di atmosfera sempre più fredda e umida fino a quote di oltre 30 km, si capisce che devono essere di estrema qualità e compensare anche gli errori dati dalle condizioni ambientali che si incontrano attraversando la troposfera.

Monitorare il volo

L'assetto completo della radiosonda è quello della foto 3, il peso dell'involucro è di circa 100gr batterie comprese, il primo segnale viene emesso appena il GPS aggancia i satelliti e da lì comincia il tracciamento della sonda nei siti amatoriali che ricevono i dati e che li immettono in rete. Uno dei siti più interessanti è <http://radiosondy.info>, di cui è titolare SQ6KXY. Ma altri siti in rete possono essere visitati come <https://aprs.fi>.

Quando la radiosonda raggiunge altezze alle quali la pressione esterna è molto bassa, il pallone riempito con elio supera le dimensioni limite ed esplode, il piccolo paracadute rosso di cui



Foto 2 - Il c.s. della sonda lato batterie.

è equipaggiata si gonfia e inizia la discesa. Tutto il viaggio dura intorno alle 4 ore; se si è in presenza di forti venti in quota, la sonda scende a centinaia di km di distanza; dall'individuazione dell'area di caduta comincia il tentativo di recuperare l'apparato che continua a trasmettere un segnalino che, irradiato al suolo, non è più ricevibile dalle stazioni fisse. A questo punto radioamatori e appassionati partono alla volta di boschi e campagne, tenendo presente l'ultimo punto GPS ricevuto a terra e trasmesso dalla sonda in caduta quando si trova a poche centinaia di metri dal suolo.

Caccia alla sonda

L'areale di caduta può andare dal centinaio di metri di raggio a 500m e più a seconda del vento. Si possono seguire diverse tecniche per individuare, una volta giunti in loco, questo "esploratore dell'alta atmosfera" che può, come vedremo in seguito, diventare un simpatico gadget per gli OM. Il primo metodo, più semplice e "analogico", è la tradizionale "caccia alla volpe": antenna direttiva, RX con misura del campo ricevuto e molta pazienza. Ma ci sono anche modi digitali di ricerca più sofisticati che hanno una precisione di gran lunga

Foto 3 - Sonda nel suo involucro.



Foto 4 - Scheda DSTNC V.2 (foto di IV3HQC Matteo).

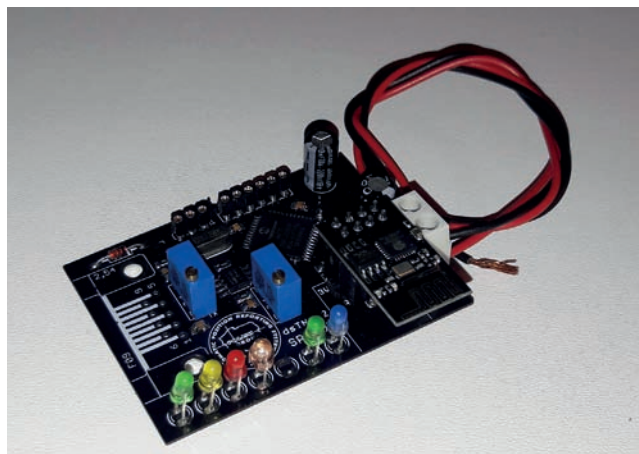




Foto 5 - Scheda TTGO.

maggiore. Un primo metodo consiste nell'usare un ricevitore con uscita dati packet 9600 (o usare una chiavetta SDR), connetterlo ad un PC e decodificare con software dedicati, come "RS41 tracker" (un software free, facile da usare, ma solo per le

sonde tipo RS41 ed elaborato da Diego IW1GIS) oppure "sondemonitor" (a pagamento, ma permette di decodificare tutti i modelli), le coordinate della posizione della sonda.

Un secondo metodo, anch'esso digitale, consiste nel decodifica-

re il segnale in uscita dalla presa dati con una scheda DSTNC V.2 (foto 4) progettata e realizzata da SP9UOB. L'hardware, che elabora i frame ricevuti, li ritrasmette via bluetooth ad una app per android, aprsdroid; può essere acquistata in rete già pronta e comunque il progetto è liberamente usabile per chi voglia cimentarsi nell'autocostruzione (vedi foto)

Un ulteriore sistema consiste nell'utilizzare una scheda di sviluppo (tipo Arduino) della Lilygo, il modello TTGO ESP32 LoRa32 (foto 5), acquistabile in rete. Una volta caricato il firmware, che si trova in rete ed è ancora sperimentale, la scheda scansiona le frequenze alla ricerca dei segnali e, una volta rilevata la radiosonda, visualizza sullo schermo OLED la sua posizione. E' il modo più semplice e diretto.

Nella prossima puntata vedremo come modificare il software della radiosonda e utilizzarla per scopi amatoriali.



RADIOTECNICA per radioamatori

È questa, la versione continuamente riveduta e aggiornata, di quello che, da oltre 40 anni, costituisce il testo base per la preparazione all'esame per il conseguimento della patente di radiooperatore. L'attuale revisione, nella sua nuova impostazione, meglio inquadra l'ampia materia, facendone un vero e proprio vademecum di teoria circuitale sugli argomenti che ne costituiscono il programma, sempre però restando a livello piano e accessibile. La materia risulta inquadrata in 5 ampie parti: • ELETTROLOGIA ED ELETTROTECNICA, • I COMPONENTI ATTIVI, • ELETTRONICA E RADIOTECNICA, • DISPOSITIVI PER RADIOCOMUNICAZIONI, • MISURE E STRUMENTI, guidando passo-passo il lettore dall'elettronica all'antenna, sottolineando sempre più sia l'aspetto fisico dei fenomeni che la loro giustificazione matematica, corredando anche gli argomenti più significativi con un certo numero di esercizi esemplificativi. I regolamenti radiantistici e concernenti le radiocomunicazioni, aggiornati con le ultime disposizioni ministeriali, (nonché diverse utili tabelle), completano la trattazione. Il tutto condensato in 272 pagine **cod. 015 € 15,00**

manuale di RADIOTELEGRAFIA

di Carlo Amorati I4ALU



Il libro è destinato principalmente a coloro che si avvicinano alla telegrafia per la prima volta; a questi ultimi è dedicata la parte iniziale del volume nella quale la didattica del CW è impostata in senso musicale. La seconda parte interesserà invece chi decide di praticare il CW in radio. Gli argomenti sono di procedura operativa: l'impostazione del QSO, il gergo telegrafico, i codici, le consuetudini, le regole di comportamento, come inizia un collegamento, cosa si dicono gli OM. 128 pagine corredate di

foto, disegni e tabelle. Manuale € 10,00 cod. 066

A completamento del libro sono disponibili due CD-rom che riproducono parte degli esercizi proposti in questo manuale. Manuale + 2 CD Rom € 15,00 cod. 067

TEMI D'ESAME per la patente di radiooperatore

Ad integrazione di "Radiotecnica per Radioamatori" in questo volume sono raccolti gli esercizi assegnati in occasione degli esami per la patente di radiooperatore (negli ultimi 10 anni ed oltre), selezionati in modo da fornire un'ampia panoramica sugli argomenti più importanti e rappresentativi, per quanto riguarda sia i veri e propri circuiti da calcolare che le domande di tipo descrittivo, con l'aggiunta di informazioni utili alla preparazione specifica. 120 pagine € 6,00 cod. 023



OFFERTA 3 VOLUMI € 28,00
Radiotecnica per Radioamatori + Temi d'esame + Manuale di Radiotelegrafia (volume +2 CD rom)

Per ordini utilizzare la cedola a pag. 75 oppure sul sito www.radiokitelettronica.it

ElettroExpo

61^a FIERA DELL'ELETTRONICA
DELL'INFORMATICA
E DEL RADIOAMATORE

VERONA
7-8
MARZO
2020

MERCATINO
DEL PRIVATO
E DELLA FOTOGRAFIA

INGRESSO
CANGRANDE

PER PARTECIPARE
www.elettroexpo.it

in contemporanea a



modelexpoitaly.it



SEGUICI SU FACEBOOK
@Elettroexpo



Organized by
verona fiere
Trade shows & events since 1898

COLLANA DEI VOLUMI




RADIO-ELETTRONICA ALLA MANIERA FACILE

di N. Neri

Corso elementare di teoria e pratica - I componenti: RCL e semiconduttori. Un argomento serio ed importante come la radioelettronica proposto "alla maniera facile" grazie ad una trattazione graduale ed opportunamente articolata.

(288 pag. €17,50 cod. 406)

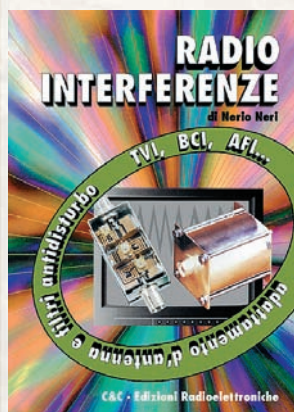


RADIOINTERFERENZE

di N. Neri

Un esame graduale e completo di tutta la casistica di TVI, RFI, ecc., con occhio particolare alle caratteristiche dell'impianto d'antenna.

(128 pag. €7,75 cod.058)

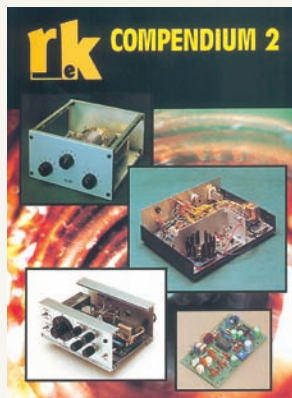

RKE COMPENDIUM 2

Un estratto dei più interessanti progetti (Radio - Laboratorio - Hobby vari), pubblicati su RadioKit Elettronica nel periodo compreso tra novembre 1980 ed aprile 1989, completi di schema elettrico, circuito stampato, elenco componenti, istruzioni di montaggio e parte teorico/operativa.

(224 pag. € 9,30 cod. 724)



GLI OSCILLATORI A CRISTALLO

di N. Neri

Elementi fondamentali di funzionamento dei risuonatori a cristallo e loro applicazioni pratiche nei circuiti oscillatori.

(64 pag. €6,00 cod. 430)

GLI AMPLIFICATORI OPERAZIONALI

di L. Colacicco

Nozioni relative ad uno dei componenti elettronici attualmente più diffusi: le caratteristiche, gli impieghi, i pregi, i difetti ed alcuni esempi di applicazioni pratiche. (160 pag. €7,75 - cod.422)

PROVE DI LABORATORIO

di R. Briatta

RTX-RX dal 1986 al 2006, prove, misure, opinioni e commenti di I1UW. Una collezione di tutte le recensioni di apparati pubblicate sino al 2006 su Radiokit Elettronica. Circa 50 apparati recensiti. (256 pagine € 14,50 cod. 252)

VIBROPLEX

di F. Bonucci

La storia della mitica casa americana e del suo inventore Horace G. Martin, descrive tutti i brevetti, i modelli prodotti dal 1905 a oggi, le matricole, le etichette e fornisce utili consigli sul restauro e sulla collezione dei vecchi bug. In ultimo egli dedica spazio a una doverosa e utile parentesi sulla regolazione e l'impiego pratico dei tasti semiautomatici. (96 pagine a colori € 12,00 cod. 899)

LE RADIOCOMUNICAZIONI IN EMERGENZA

di A. Barbera e M. Barberi

L'opera è rivolta a tutti coloro che operano nel campo della Protezione Civile e che debbono conoscere cosa sono e come si organizzano le radiocomunicazioni d'emergenza. (192 pag. € 20,00)

RADIO ELEMENTI

di N. Neri

La tecnica dei ricevitori d'epoca per AM ed FM. (64 pag. € 7,50 cod.686)

LA PROPAGAZIONE DELLE ONDE RADIO

di C. Ciccognani

Dai primi elementi sull'elettricità e magnetismo alle complesse teorie sulla propagazione delle onde elettromagnetiche. Lo scopo è far conoscere, in maniera chiara e completa, natura e comportamento dei mezzi che sulla Terra consentono la propagazione delle onde radio a grandi distanze. (176 pag. €12,00 cod. 074)

VOIP: Interconnessione radio via internet

di A. Accardo

RADIO E INTERNET: Le due più grandi invenzioni in comunicazione del ventesimo secolo in un intrigante connubio. (96 pag. €10,00 cod. 317)

LE ONDE RADIO E LA SALUTE

di G. Sinigaglia

Definizione, misura ed effetti biologici delle radiazioni non ionizzanti e prevenzione rischi. (128 pag. €8,25 cod. 457)

LA RADIO IN GRIGIO-VERDE

di M. Galasso e M. Gaticci

L'organizzazione e la dotazione delle radiotrasmissioni nell'esercito italiano per il lungo periodo a cavallo della seconda guerra mondiale. (224 pag. € 9,30 cod. 635)

CAMPAGNA DI LIBIA

di C. Bramanti

Racconti della prima guerra in cui vennero usati in modo articolato i mezzi forniti dalla tecnologia di allora, come la radio e l'aereo. (96 pag. €10,00 cod. 678)

CAVI CONNETTORI E ADATTATORI

di A. Casappa

La più completa banca dati per le connessioni PC - audio - video. (80 pag. €10,00 cod. 503)

DAL SOLE E DAL VENTO

di M. Barberi

Come progettare e costruire un impianto di energia elettrica alternativa. (128 pag. €12,50 cod. 805)

ABC DELLE RADIO A VALVOLE

di N. Neri

Questo volume tratta i singoli circuiti relativi agli apparecchi realizzati con tubi elettronici; teoria e pratica delle varie applicazioni che hanno fatto la storia dei primi 50 anni della radioelettronica. (96 pag. € 10,00 cod.694)

**ZERO SPESE
DI SPEDIZIONE PER
ORDINI SUPERIORI A
€ 50,00**

DELL' ELETTRONICA

RADIOTECHNICA PER RADIOAMATORI

di N. Neri

Da oltre 40 anni il testo base per la preparazione all'esame per il conseguimento della patente di radiooperatore. L'attuale revisione meglio inquadra l'ampia materia, facendone un vero e proprio vademecum di teoria circuitale sugli argomenti che ne costituiscono il programma, sempre però restando a livello piano e accessibile; guidando passo-passo il lettore dall'elettrone all'antenna. Sottolineando sempre più l'aspetto fisico dei fenomeni e la loro giustificazione matematica. (272 pag. € 15,00 cod. 015)



**OFFERTA 3 VOLUMI
a €28,00**

MANUALE DI RADIOTELEGRAFIA


di C. Amorati

Solo libro (128pag. € 10,00 cod. 066)
Libro + supporto audio, 2 CD ROM (€ 15,00 cod 067)

TEMI D'ESAME per la patente di radiooperatore

di N. Neri

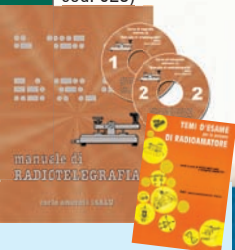Esercizi da svolgere interamente che permettono la piena comprensione degli argomenti trattati. (120 pag. € 6,00 cod. 023)



GUGLIELMO MARCONI

di P. Poli

Un vero e proprio sunto cronologico della molteplice e prodigiosa attività di Guglielmo Marconi come inventore tecnico, scienziato e manager. (200 pag. € 12,00 cod. 619)



MONDO SENZA FILI

di G. Montefinale

L'opera riporta contemporaneamente storia e tecnica delle onde elettromagnetiche, dalle prime interpretazioni sulla natura della luce. (500 pag. € 23,20 cod. 627)



**OFFERTA 2 VOLUMI
a €25,00**

SCONTO 50%

LEGGI E NORMATIVE

di F. La Pesa (256 pag. - € ~~14,50~~ **SCONTO 50%** €7,50 cod. 082)

I SEGRETI DELLA CITIZEN BAND

di E.e M. Vinassa de Regny (144 pag. € ~~11,30~~ **SCONTO 50%** €5,65 cod. 600)

MARCONISTI D'ALTO MARE

di U. Cavina (176 pag. € ~~12,90~~ **SCONTO 50%** €7,00 cod. 660)

I SATELLITI METEOROLOGICI

di M. Righini (€ ~~12,90~~ **SCONTO 50%** €6,45 cod. 465)

MANUALE DELLE COMUNICAZIONI DIGITALI

di P. Pitacco (288 pag. € ~~18,00~~ **SCONTO 50%** €9,00 cod. 309)

GUIDA ALL'ASCOLTO DELLE UTILITY

di Petrantoni e M. Vinassa de Regny (84 pag. € ~~18,50~~ **SCONTO 50%** €9,25 cod. 163)

ANTENNE, linee e propagazione

di N. Neri

1° vol.: Funzionamento e progetto - Tutto quello che serve a comprendere la fenomenologia delle 3 grandi «zone» interessate dal viaggio delle radioonde: l'irradiazione nell'antenna, la propagazione nello spazio, il percorso nelle linee. (284 pag. € 15,00 cod. 210)

ANTENNE, progettazione e costruzione

di N. Neri

2° vol.: Gli elementi per calcolare i vari tipi di antenne per ricetrasmisione (e similari) dalle frequenze più basse alle microonde; le necessarie indicazioni e comparazioni sulle prestazioni, in funzione delle possibili soluzioni da adottare; esempi ed elementi costruttivi, documentazione illustrativa, per la migliore realizzazione pratica. (240 pag. € 15,00 cod. 228)

COSTRUIAMO LE ANTENNE FILARI

di R. Briatta e N. Neri

Ampia ed esauriva panoramica sui vari tipi di antenne che è possibile costruire prevalentemente con conduttori filari e con buone garanzie di risultati, basandosi su esemplari costruiti e provati. (192 pag. € 15,00 cod. 236)

mente con conduttori filari e con buone garanzie di risultati, basandosi su esemplari costruiti e provati. (192 pag. € 15,00 cod. 236)

COSTRUIAMO LE ANTENNE DIRETTIVE E VERTICALI

di R. Briatta e N. Neri

Descrizioni pratiche di antenne di vari tipi, per varie frequenze, tutte rigorosamente sperimentate, che non richiedono quindi altre prove ma solo la riedizione. (192 pag. € 15,00 cod.244)



**OFFERTA 4 VOLUMI ANTENNE
a €45,00**

Catalogo su **WWW.RADIOKITELETRONICA.IT**

COGNOME NOME

VIA CAP CITTA'

e-mail:

VOGLIATE INVIARE AL MIO INDIRIZZO I SEGUENTI VOLUMI:

COD	QUANT.	TITOLO ABBREVIATO	PREZZO
.....			€
.....			€
.....			€
.....			€
.....			€
.....			€
.....			€

TOTALE

€

SPESE FISSE di SPEDIZIONE

€5,00

TOTALE

€

- ☐ Ho versato l'importo sul CCP 12099487 intestato a Edizioni C&C
☐ Allego assegno personale
☐ Bonifico IBAN: IT 43 U 07601 13100 0000 1209 9487
☐ Pagherò in contassegno (+ € 3,50)

ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO:

- ☐ EUROCARD ☐ CARTA SI
☐ VISA ☐ MASTER CARD

N.

SCADENZA Numero di controllo

IMPORTO €

INTESTATA A:

FIRMA DATA

Regalati un abbonamento a



radioelettronica
TECNICA E COSTRUZIONI - RADIOAMISMO - STRUMENTAZIONE - HOBBY

ABBONARSI CONVIENE

1 anno

+ 2 GEOPOINT VOICE

€70,00 Più €8 per la spedizione

GEOPOINT VOICE LCD GSM/GPRS quad band.

- LOCALIZZATORE • ANTIFURTO
- SISTEMA DI EMERGENZA

- Funziona come telefono GSM
 - Invia segnale di allarme in ingresso o uscita da un'area prestabilita
 - Collegamento ad altro Geopoint
 - Guida verso una destinazione preimpostata
 - Tramite il pulsante SOS invia sms ripetuti di allarme
- Batteria 1050 mAh 3,7V Li-Ion mod. ABL-6C ricaricabile. Connessioni esterne: porta USB, caricabatterie e auricolare.

ABBONAMENTO CARTACEO Un anno €45,00

Spedizione Celere, Prioritaria e Garantita, con PostaPremiumPress in tutta Italia

ABBONAMENTO DIGITALE Un anno €35,00

100% conforme alla versione cartacea

Ritagliare e spedire a: **Edizioni C&C** - Via Naviglio 37/2 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546/22112 - Fax 0546/662046 - radiokit@edizionecec.it

☐ Abbonamento annuo cartaceo €45,00

☐ Abbonamento annuo digitale €35,00

☐ Abbonamento annuo cartaceo + 1 GEOPOINT VOICE LCD €70,00

☐ Abbonamento annuo cartaceo + digitale €55,00

☐ **Abbonamento annuo cartaceo + 2 GEOPOINT VOICE LCD €78,00**

☐ Abbonamento biennale cartaceo €85,00

☐ Abbonamento annuo cartaceo €48,00 con ☐ CD 2017 oppure ☐ Vibroplex

L'abbonamento avrà decorrenza dal primo numero raggiungibile

COGNOME

NOME

VIA

CAP CITTA'

TEL. E-MAIL

Obbligatoria per abbonamento digitale

DATA FIRMA

Modalità di pagamento:

☐ Carta di Credito o Paypal
su www.radiokitelettronica.it/abbonamenti

☐ Versamento su CCP 12099487 intestato
Edizioni C&C srl (allego fotocopia)

☐ Bonifico - IBAN: IT43 U076 0113 1000 0001 2099 487

☐ Addebitate l'importo su carta di credito
(non elettronica)

☐ CARTA SI ☐ VISA ☐ MASTER CARD

☐ EUROCARD

intestata a.....

firma..... data.....

scadenza

num.

numero di controllo

Numero di 3 cifre situato nello spazio della firma sul retro della carta

La informiamo che, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, i suoi dati saranno da noi utilizzati a soli fini promozionali. Lei potrà in qualsiasi momento, richiederci aggiornamento o cancellazione, scrivendo a: Edizioni C&C srl - Via Naviglio 37/2 - 48018 Faenza RA - radiokit@edizionecec.it

+ CD anno 2017



Chi avesse già acquistato il CD del 2017 può richiedere altra annata

oppure

+ libro VIBROPLEX

Storia, collezione ed impiego dei famosi tasti telegrafici americani.

Tutti i brevetti ed i modelli prodotti dal 1905 ad oggi, oltre ad utili consigli sul restauro e la collezione.



**CON I RACCOGLITORI
LE VOSTRE RIVISTE
SEMPRE IN ORDINE**



€ 12,00 cad. SPESE FISSE DI
SPEDIZIONE € 7,50

**Per 5 o più raccoglitori,
NO spese di spedizione**

IL MODO PIU' PRATICO, ELEGANTE ED ECONOMICO PER AVERE SEMPRE IN ORDINE LA TUA COLLEZIONE!

Ogni raccoglitore può contenere 12 numeri

Edizioni C&C - Via Naviglio 37/2 - 48018 Faenza (RA)

Tel. 0546/22112 radiokit@edizionicec.it

www.radiokitelettronica.it

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta



sul C/C n. 12099487

TD 451

INTESTATO A:

EDIZIONI C&C S.R.L.

VIA NAVIGLIO 37/2 - 48018 FAENZA - RA

RKF.

ESEGUITO DA:

mail: obligated@earthlink.net

obbligatoria per abbonamenti digitali

ESEGUITO DA

RESIDENTE IN VIA - PIAZZA

CAP

LOCALITA'

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice bancoposta

VERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
importo in euro numero conto

Id

12099487< 451>



Associazione Radioamatori Italiani
Sezione di Bologna - Gianfranco Sinigaglia I4BBE

La Sezione ARI Bologna Gianfranco Sinigaglia I4BBE organizza

Meet an Elmer

una serie di incontri serali rivolti ai neopatentati
condotti da un radioamatore con esperienza, un Elmer,
definizione coniata da W9BRD Rodney Newkirk

Venerdì 7 Febbraio 2020

Satelliti

Elmer della serata

I4MFA Marco Filippi

Questa sessione si pone come obiettivo la presentazione della attività radioamatoriale via satellite, evidenziando le componenti che fondamentalmente la distinguono da altre; successivamente la attenzione si sposta sulla tecnica operativa e sulle nozioni che, una volta acquisite, consentono di attuare competentemente i collegamenti via satellite.

Venerdì 28 Febbraio 2020

Oscar 100

condivide la propria esperienza

I24RYB Marco Canducci

La AMSAT, AMateur radio SATellite corporation, ha definito Phase4 gli OSCAR, Orbiting Satellite Carring Amateur Radio, geostazionari ed il Qatar ha messo in orbita QO-100, il primo di essi. I24RYB Marco Canducci presenta un articolato progetto per la realizzazione della infrastruttura necessaria al collegamento in molteplici modi con questo innovativo satellite.

Vi aspettiamo numerosi dalle 20:30 alle 23:00 in sezione,
presso il Centro Sociale Croce
In via Canonica 18 a Casalecchio di Reno

Per ulteriori informazioni inviate un email a
info@ari-bo.it iu4lan@ari-bo.it



Associazione Italiana Radio d'Epoca

Il più autorevole riferimento per il mondo
del collezionismo di radio
e strumentazione d'epoca

Visitate il nostro sito:

www.aireradio.org

Carlo Dria - Tel. 02.38302111



AVVERTENZE

Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiestro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni.
Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

A.R.I. Sezione di Portogruaro - IQ3MV

21a EDIZIONE

MERCATINO DI SCAMBIO

RADIOAMATORIALE

E RADIO D'EPOCA

SABATO 4 APRILE 2020

Dalle 8.00 alle 14.00
Presso il parcheggio della discoteca PALMARIVA
Fossalta di Portogruaro (VE)

Per info:
www.ariportogruaro.org - info@iq3mv.com
INGRESSO LIBERO



i tuoi annunci su
www.radiokitelettronica.it

VENDO il generatore di segnali SMDU della RohdeSchwarz ,06 non funzionante. Insieme all'SMDU invio anche 2 ic.da sostituire mc1569r e mc 1469r. L'apparecchio è molto pesante e da preferire il ritiro di persona. Il costo è di 150 euro escluso eventuale trasporto-spedizione. Cell. 3392932308.

VENDO Kenwood 144/430 con microfono di serie. Microfono Heil Sound PR20 con 3 capsule intercambiabili con custodia. Taglia documenti per ufficio o altre cose, mai usato. Vendo alimentatore, regalo cuffie. Tel. 320/7724300 ore pasti

Circuiti stampati, singola faccia, forati e stagnati, realizzo su fornitura del disegno master con vetronite di ottima qualità. Tel. 331/4796603 - telemarcus@alice.it

VENDO Chassis RCA Victor RC1065C-B274 O20, funzionante, completo di valvole, euro 40, trasporto escluso. Vendo TRASFORMATORI PP X 2 EL34 tipo B 301 della TRM euro 50, trasporto escluso. Amplificatore HI-FI, costruito con trasformatori NE e mobile in legno e 2 valvole EL34 euro 250, trasporto escluso. Tel. 3392932308

VENDO Icom 706 + PS 430, ZGB 300P, ZG575, N.E. LX364 N.E., RX TV Casio 470, telecamere per videosorveglianza, radio Mivar valvolare, 10 radioline AM, 200 euro. Yaesu FT26R, Intek KT220EE + lineare 25 W, coppia Maxon, coppia RTX Prodel portatili, radio ricevitore Geloso HyGain, 3 cariche telecamere Philips VKMR600. 300 riviste elettronica. Tel. 333/4388899

VENDO antenna Nuova Log Periodica, copertura da 100 MHz a 1500 MHz, impedenza alimentazione 75 ohm; guadagno circa 7 dB, balun simmetrizzatore realizzato con ferrite, prezzo 245 euro trattabili. Loop magnetica Ø tubo 80 mm, sottovuoto con alimentatore variabile motorizzato, prezzo 380 trattabile. Frequenze 3,5 - 7 - 14 MHz. Tel. 349/8019978

AIUTATECI A SERVIRVI MEGLIO!

Cercate **Radiokit elettronica**
sempre nella stessa edicola



Corsi per il conseguimento della patente di Radioamatore

Sezione A.R.I. di Albino

La Sezione A.R.I. di Albino a partire dal 3 aprile, organizza con cadenza bisettimanale ogni venerdì dalle ore 20.30 presso la propria sede di Comenduno di Albino, via S. Maria 10 c/o Villa Regina Pacis, il corso di preparazione agli esami ministeriali. Per informazioni: **segreteria.arialbino@gmail.com**

Sezione A.R.I. di Bologna

La Sezione A.R.I. di Bologna con sede in Via canonica, 18 Casalecchio di Reno (BO) organizza un corso di preparazione agli esami ministeriali per il conseguimento della patente di Radioamatore, propedeutica a ottenere il nominativo ministeriale e l'autorizzazione generale ad installare una stazione ritrasmettente da radioamatore. Il corso, tenuto da docenti di provata esperienza, sarà serale e si svolgerà nei mesi da marzo a giugno e da settembre fino al giorno dell'esame che si terrà nel mese di novembre. Tutti gli iscritti avranno la massima assistenza alla presentazione delle documentazioni necessarie alla iscrizione agli esami, alla richiesta del nominativo e dell'autorizzazione generale rilasciata dal M.I.S.E. Chi fosse interessato a partecipare al corso può scrivere a: **alfredo.angelini@gmail.com**

Sezione A.R.I. Biella

La sezione di Biella dell'associazione radioamatori italiani, organizza il corso per l'ottenimento della Patente e della successiva Autorizzazione Ministeriale necessaria per svolgere l'attività di radioamatore. Il corso avrà inizio a gennaio 2020 e sarà effettuato con incontri settimanali presso la sede di via Renghi 10 a Occhieppo Inferiore. Gli incontri termineranno alla fine di maggio in tempo utile perché i candidati possano effettuare l'esame di idoneità presso la sede del MISE, Ispettorato Piemonte Valle d'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico, a Torino.

Per informazioni **segretario@ariabiella.it** Eventuali altre informazioni si potranno avere in sede tutti i venerdì dalle ore 21.

Sezione A.R.I. Erba

Il 5 maggio 2020 ore 21 iniziano i corsi per conseguire la patente di radioamatore. Per informazioni presso la sede in Via dei Resinelli presso il CPE, tutti i venerdì dopo le ore 21:00 o scrivere a **info@arierba.it**

Sezione A.R.I. Lissone

La sezione A.R.I. di Lissone organizza ogni anno, presso la propria sede, il corso di preparazione agli esami ministeriali per il conseguimento della Patente di Radioamatore. Serata introduttiva al corso e prima lezione, lunedì 6 aprile 2020. Il corso si svolge il lunedì con durata di 2 ore (21-23).

Il periodo è di solito compreso nei mesi da aprile a data esame con pausa estiva nel periodo fine luglio e tutto agosto.

Per informazioni: **sezione@arilissone.org**

Sezione A.R.I. MILANO

Dal mese di febbraio 2020 saranno aperte le iscrizioni al corso per conseguire la patente di radioamatore presso la sezione ARI di Milano. Per adesioni e maggiori informazioni: **info@arimi.it**

Sezione A.R.I. Modena

Il 20 gennaio 2020 ci sarà la presentazione del corso che si terrà presso la Casa delle Associazioni (Via San Marone 15, Modena) ogni lunedì sera dalle ore 21 alle 23.

La finalità principale del corso è quella di preparare i candidati per la Sessione di esami ministeriali di giugno 2020. Per informazioni e/o iscrizioni **corsi@arimodena.it - Tel. 059 5967552**

Sezione A.R.I. Parma

Il corso avrà inizio martedì 21 gennaio 2020 con cadenza settimanale dalle 18 alle 20 presso la Sede in Via Argonne, 4. Informazioni: **info@ariparma.it**

Sezione A.R.I. Pordenone

Il corso si terrà presso i locali della Sezione, in Via Molinari 37 a Pordenone, il martedì e il venerdì sera dalle ore 20:30 alle ore 22:30. La data di inizio del prossimo corso è il 4 febbraio 2020.

Per informazioni: **segreteria@aripordenone.it Tel. 348 7895197**

Sezione A.R.I. Rapallo

La sezione A.R.I. di Rapallo organizza il corso di preparazione agli esami ministeriali per il conseguimento della patente di radioamatore (indispensabile per ottenere il nominativo e quindi iniziare l'attività), presso la propria sede sociale di Via Casale 16 a Rapallo. Il corso si svolge con incontri settimanali serali della durata di 3 ore. L'inizio del corso è previsto per il marzo del 2020 e durerà fino a ridosso degli esami che presumibilmente si svolgeranno all'inizio della prossima estate.

Per informazioni si può venire in sezione negli orari di apertura (tutte le domeniche dalle 10,00 alle 12,00), oppure inviare una mail a **sezione@arirapallo.it**, oppure tel. 338 4756338

Sezione A.R.I. Terni

La Sezione ARI di Terni organizza anche quest'anno un corso per il conseguimento della patente di Radio Operatore di Stazioni di Radioamatore. Il corso avrà una durata di circa sei mesi. Il primo incontro è previsto per venerdì 26 gennaio a Terni, in via Premuda 6, alle ore 21.30. Si svolgeranno lezioni settimanali il mercoledì (elettronica radiotecnica e regolamenti) dalle 21:30 alle 23:30. Il docente e referente per informazioni è Roberto Ubgari, reperibile ai numeri **0744813532, 3294306690 o 3456016944. i0iurroberto@alice.it e roberto.ungari@alice.it**. Il corso è gratuito.

Invitiamo le Sezioni A.R.I. ad comunicarci via mail a cec@edizionicec.it le date per i prossimi corsi

Le MOSTRE MERCATO RADIANTISTICHE FEBBRAIO - MARZO

1-2 febbraio **FASANO (BR)**
Orga.: ARI Bari e Castellana Grotte -
Tel. 080748931

1-2 febbraio **SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)**
Org.: Eccofatto - Tel. 3498632614

7-8 febbraio **BORGIO FAITI (LT)**
Org.: www.quellidellaradio.it

8-9 febbraio **FIRENZE**
Org.: Prometeo - Tel. 057122266

9 febbraio **BRESSANA BOTTARONE (PV)**
Mercatino Radioamatoriale
Org.: Radio Club L. Manara - 333/4760098

15-16 febbraio **SCANDIANO (RE)**
Org.: Fiera di Scandiano - Tel. 0522/764302

29 febbraio **EMPOLI**
Mercatino Radioamatoriale/
Org.: ARI Firenze - florence.radiofest@gmail.com

29 febbraio-1 marzo **FAENZA**
Org.: Blu Nautilus - Tel. 0541.43957

7-8 marzo **BORGIO FAITI (LT)**
Org.: Quellidellaradio - Tel. 338/6155146

7-8 marzo **VERONA**
Org.: Verona Fiere - Tel. 0458298135

14-15 marzo **MONTICHIARI**
Org.: Centro Fiera - Tel. 030.961148

28-29 Marzo **GONZAGA (MN)**
Org.: Fiera Millenaria - Tel. 037658098

25-26 aprile **PORDENONE**
Org.: Pordenone Fiere - Tel. 0434.232111

CERCO notizie non ufficiali circa un dispositivo denominato Gondola, ad uso persone con morbo di Parkinson. Cell. 3392932308

VENDO GENERATORE HP 8640A con fotocopia completa del Service manual €350. Oscilloscopio Kikusui tipo Cos 6 -5 canali 100 MHz completo di manuale 350 euro, usato da esercito USA al posto di Tektronic. RAVALLICO libro elettronica 1 e 2 in perfette condizioni € 50 cad. Raccolta rilegata Bollettini GELOSO da N°67 a N°94 €. Accordatore x SEM 25 montato su supporto veicolare e borsa con

connettori €40-Accordatore SEM 25€20Alimentatore stabilizzato GBC TS/2586-05 1,7 a 30V 2A con 2 display digitali € 50. **CERCO** computer HPpavilion ze4400 o scheda madre.
Tel. 328 6914506 casa 0362 221375



La rubrica **Piccoli Annunci gratuiti** è destinata esclusivamente a **vendite e scambi di uso tra privati**. Scrivere in stampatello e servirsi della cedola (anche in fotocopia). Nella parte tratteggiata va indicato, oltre al testo dell'annuncio, il recapito che si vuole rendere noto. Gli annunci non compilati nella parte in giallo (che non comparirà sulla rivista) verranno cestinati.

Si possono pubblicare annunci a carattere commerciale (evidenziati con filetto colorato di contorno) al costo di € 0,95 + iva al mm/colonna, altezza minima 35 mm, allegando i dati fiscali per la fatturazione. Chiedere informazioni più precise

Ritagliare e spedire a: **EDIZIONI C&C Srl - Via Naviglio 37/2 - 48018 Faenza RA - Fax 0546/662046 - radiokit@edizionicec.it**

NB: Gli annunci non compilati in questa parte (che non comparirà nell'annuncio), verranno cestinati.

COGNOME.....NOME.....☐ ABB. N.☐ NON ABB.

VIA CAP CITTÀ.....()

TEL.Inseritemi gratis su internet ☐ SI ☐ NO e-mail: Firma

PICCOLI ANNUNCI

☐ Annuncio gratuito ☐ Annuncio a pagamento (chiedere info)

.....

.....

.....

.....

.....

Indice inserzionisti

73 RADIOCOMUNICAZIONI.....	39
ARTELETRONICA	55
BATTERFLY	25
BERTONCELLI	69
CARLO BIANCONI TELECOMUNICAZIONI.....	20
DAE	25
ELECTRONIC SERVICE RADIOTEL	10
FLEX RADIO	47
KLINGENFUSS	43
MICROSET	II COP.
MOSTRA BORGIO FAITI (LT)	43
MOSTRA MONTICHIARI (BS)	1
MOSTRA SCANDIANO (RE).....	61
MOSTRA VERONA	73
PRO.SIS.TEL.....	34
RADIO CENTER	24
RADIO-LINE	66
SM ELETTRONICA.....	46
SPE TLC.....	III COP.
WIMO	50
YAESU UK LTD	3 - IV COP.



**I MIGLIORI AL MONDO
PARLANO ITALIANO**

AMPLIFICATORI LINEARI ALLO STATO SOLIDO COMPLETAMENTE AUTOMATICI

EXPERT 1.3K-FA



**Presentiamo la
2ª SERIE**

EXPERT 1.5K-FA



**Per essere
sempre al top!**

Nonostante la già notevole qualità abbiamo ridisegnato

L' UNITÀ FILTRI

IL TRASFORMATORE DI USCITA A LARGA BANDA

SALDATO IL MOSFET DIRETTAMENTE SUL DISSIPATORE PER UN OTTIMALE SMALTIMENTO DEL CALORE

fatte tante altre modifiche che hanno portato
a significativi miglioramenti



**È stato testato con successo un EXPERT 1.5 K-FA in FT8
sulla banda dei 6 m. a piena potenza
continuativamente per oltre 6 ore**

**Visitate il nostro sito Web o telefonateci - Vendita diretta in tutta Italia
<http://www.linear-amplifier.com> - E-mail: info@linear-amplifier.com
00152 Roma - Italia - Via di Monteverde, 33 - Tel. +39 06.58209429 (r.a.)**


FT_{DX}101 PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE-#3

L'HRDDS (High Resolution Direct Digital Synthesizer) da 400 MHz



Sistema oscillatore locale a bassissima rumorosità

Offre uno straordinario segnale di alta qualità a bassa interferenza da parte dell'oscillatore locale che contribuisce notevolmente alle eccellenti caratteristiche dei segnali multipli e ravvicinati del ricevitore

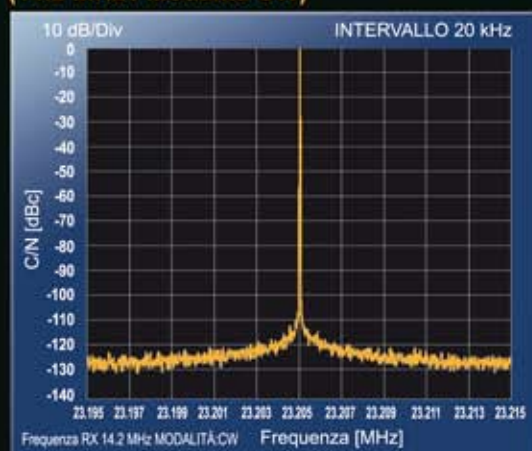Rapporto portante/rumore 1° oscillatore locale
(14.2 MHz / Modalità CW)



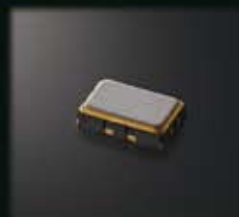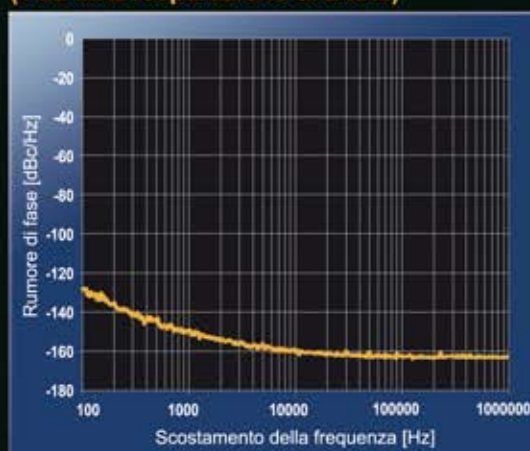Rumore di fase 1° oscillatore locale: **-150dBc/Hz**
(14.2 MHz / separazione di 2 kHz)



TCXO ad alta precisione
 $\pm 0,1$ ppm



Unità HRDDS da 400 MHz

RICETRASMETTITORE HF/50 MHz

FT_{DX}101MP 200W

RICETRASMETTITORE HF/50 MHz

FT_{DX}101D 100W



* Microfono M-1: opzionale

Centri di assistenza "YAESU" autorizzati

YAESU
The radio

B.G.P. Braga Graziano
Tel.: +39-0385-246421
www.bgpcom.it

I.L. ELETTRONICA
Tel.: +39-0187-520600
www.ilelle.it

CSY & SON
Tel.: +39-0332-631331
www.csyeson.it

ATLAS COMMUNICATIONS
Tel.: +41-91-683-01-40/41
www.atlas-communications.ch

CJ-Elektronik GmbH (Funk24.net-Werkstatt)
Tel.: +49-(0)241-990-309-73
www.shop.funk24.net

WiMo Antennen und Elektronik
Tel.: +49-(0)7276-96680
www.wimo.com

DIFONA Communication
Tel.: +49-(0)69-846584
www.difona.de

Funktechnik Frank Dathe
Tel.: +49-(0)34345-22849
www.funktechnik-dathe.de

HF Electronics
Tel.: +32 (0)3-827-4818
www.hfelectronics.be

ELIX
Tel.: +420-284680695
www.elix.cz

ML&S Martin Lynch & Sons
Tel.: +44 (0) 345 2300 599
www.MLandS.co.uk

YAESU UK
Tel.: +44-(0)1962866667
www.yaesu.co.uk